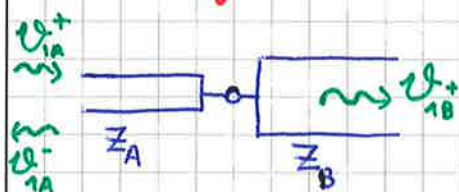




ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

C21 - Lignes en cascade





$$\begin{cases} V_{1A}^- = r_{AB} V_{1A}^+ \\ V_{1B}^+ = T_{AB} V_{1A}^+ \end{cases}$$

$$r_{AB} = \frac{Z_B - Z_A}{Z_B + Z_A}, \quad T_{AB} = ?$$

CL: $V_{1A}^+ + V_{1A}^- = V_{1B}^+ \Rightarrow$

$$1 + r_{AB} = T_{AB}$$

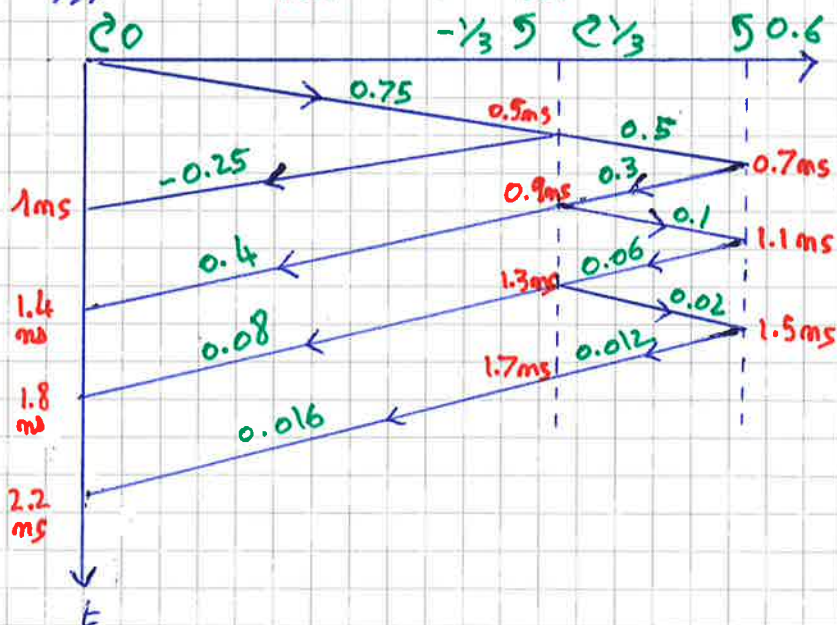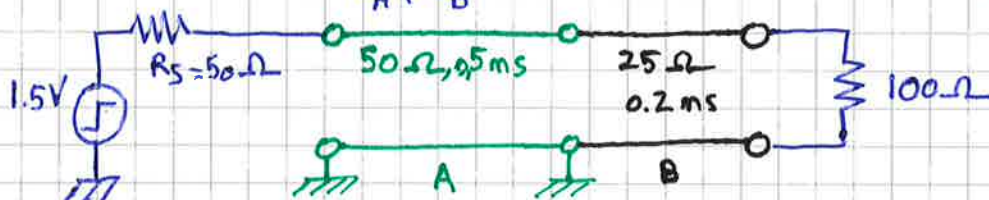Attention: $r_{BA} = \frac{Z_A - Z_B}{Z_A + Z_B} = -r_{AB}$, $T_{BA} = 1 + r_{BA} \neq T_{AB}$





$$r_{AB} = \frac{25 - 50}{25 + 50} = -1/3$$

$$r_{BA} = +1/3$$



$$r_L = \frac{75}{125} = 0.6$$
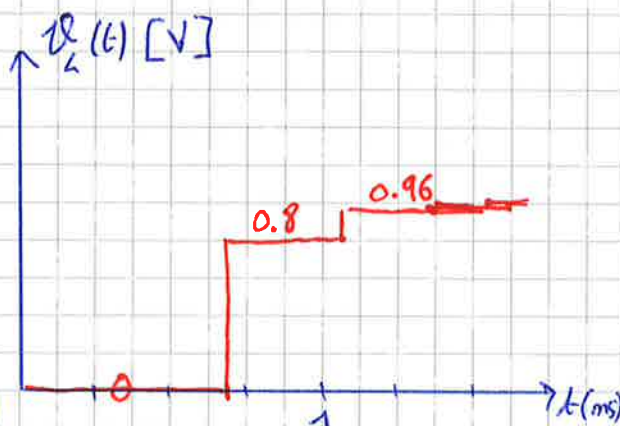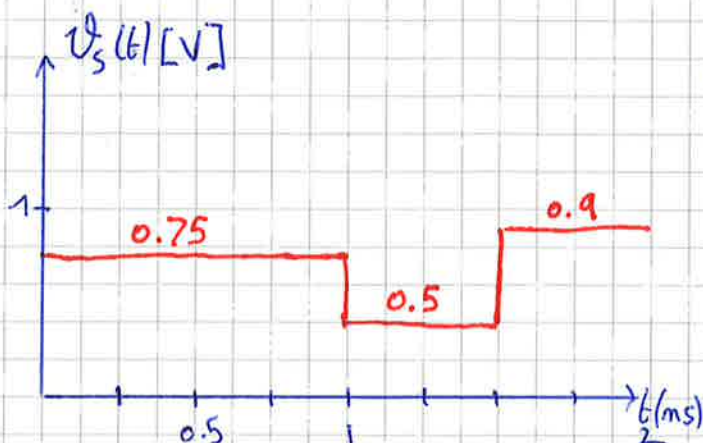
$$V_{1A}^+ = \frac{1.5 \cdot 50}{50 + 50} = 0.75 \text{ V}$$






c) Terminaisons réactives

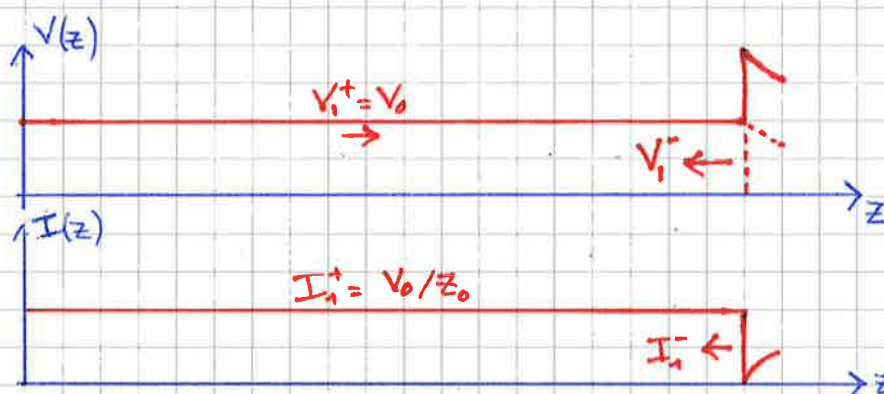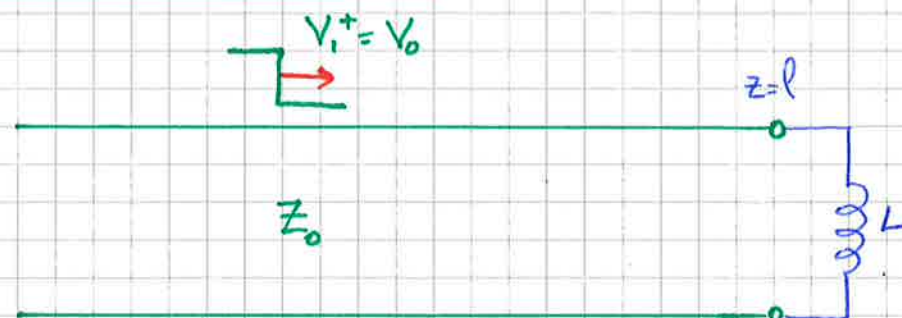

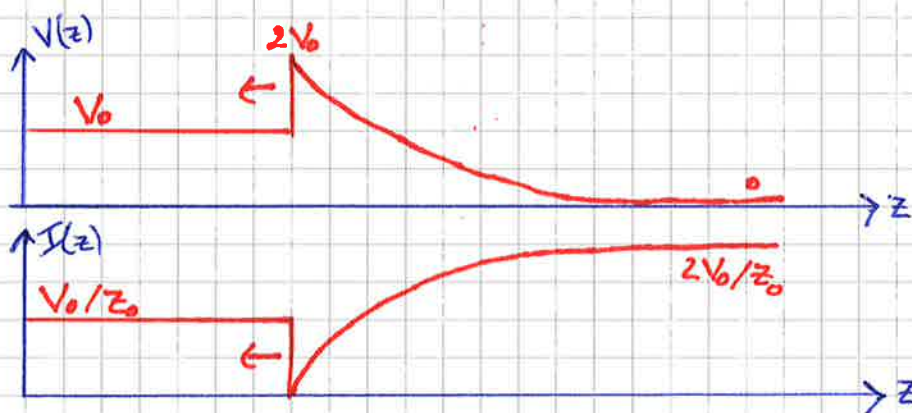immédiatement
après la
réflexion
= circuit "ouvert"



plus tard
= circuit "fermé"

(23 -

$$V_L(t) = L \frac{d}{dt} (I_L(t))$$

$$\Rightarrow \underbrace{V_1^+(l,t) + V_1^-(l,t)}_{\text{inconnue}} = L \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{Z_0} (V_1^+(l,t) - V_1^-(l,t)) \right)$$

$$\Rightarrow \frac{dV_1^-(l,t)}{dt} + \frac{Z_0}{L} V_1^-(l,t) = \frac{dV_1^+(l,t)}{dt} - \frac{Z_0}{L} V_1^+(l,t)$$




ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

solution: $\mathcal{V}_1^-(l, t) = -V_0 + K e^{-Z_0 t/L}$

constante K ? $I_L(t=0) = 0$

$$\mathcal{V}_1^-(l, t)|_{t=0} = V_0 \Rightarrow K = 2V_0$$

C25. Charge capacitive et résistive

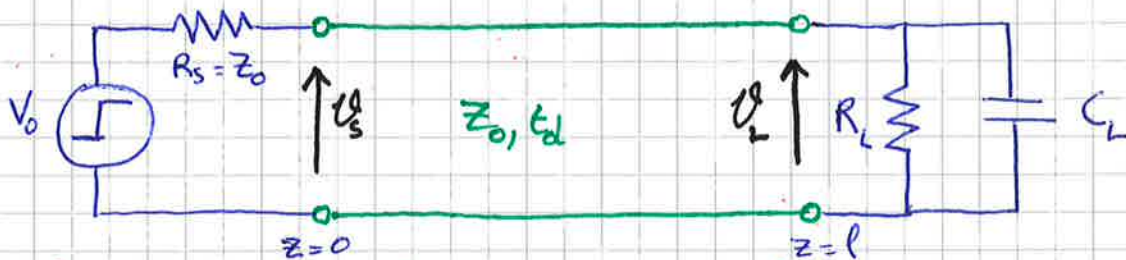

Pour $t \gg t_d$

$$\begin{cases} \mathcal{V}_L(t) = \mathcal{V}_1^+(l, t) + \mathcal{V}_1^-(l, t) \\ I_L(t) = \frac{\mathcal{V}_1^+(l, t)}{Z_0} - \frac{\mathcal{V}_1^-(l, t)}{Z_0} \end{cases}$$

et $I_L(t) = \frac{\mathcal{V}_L(t)}{R_L} + C_L \frac{d\mathcal{V}_L(t)}{dt} \Rightarrow \frac{d\mathcal{V}_L}{dt} + \frac{1}{R_L C_L} \mathcal{V}_L = \frac{I_L}{C_L}$

$$\Rightarrow \frac{dV_1^+}{dt} + \frac{dV_1^-}{dt} + \frac{V_1^+}{R_L C_L} + \frac{V_1^-}{R_L C_L} = \frac{V_1^+}{Z_0 C_L} - \frac{V_1^-}{Z_0 C_L} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dV_1^-}{dt} + \frac{R_L + Z_0}{R_L Z_0 C_L} V_1^- = \frac{R_L - Z_0}{R_L Z_0 C_L} V_1^+$$

$$\Rightarrow V_1^-(l, t) = \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0} V_1^+ \exp\left(-\frac{R_L + Z_0}{R_L Z_0 C_L} (t - t_d)\right)$$

car? $t \rightarrow t_d \Rightarrow \mathcal{V}_L \rightarrow 0$ (car $i_C = C \frac{dV_C}{dt}$)

$$\Rightarrow V_1^- \rightarrow -V_1^+$$


la tension aux bornes d'une capa est toujours dérivable donc continue:
comme elle valait 0 avant t_d , elle vaut encore 0 à t_d

$$\Rightarrow \text{cte} = -V_1^+ - \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0} V_1^+ = V_1^+ \left(\frac{-R_L - Z_0 - R_L + Z_0}{R_L + Z_0} \right) = -\frac{2R_L V_1^+}{R_L + Z_0}$$



ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE
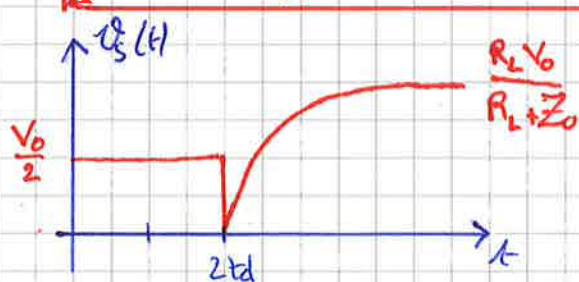
$$\Rightarrow V_1^-(l, t) = \underbrace{V_1^+}_{V_0/2} \left(\frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0} - \frac{2R_L}{R_L + Z_0} e^{-[(R_L + Z_0)/(R_L Z_0 C_L)](t - t_d)} \right)$$



$$V_1^-(l, t = t_d) = -\frac{V_0}{2}$$

$$V_1^-(l, t \rightarrow +\infty) = \frac{V_0}{2} \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0}$$

$$V_S(t) = \begin{cases} \frac{V_0}{2} & (t \leq 2t_d) \\ \frac{V_0}{2} + V_1^-(l, t - t_d) & t > t_d \times 2 \end{cases}$$

$$V_L(t) = \begin{cases} \frac{V_0}{2} + V_1^-(l, t) & t > t_d \\ 0 & t \leq t_d \end{cases}$$