 


# Relations entre les différentes notions



# Puissance dissipée

Caractéristique essentielle en C.I., spécialement en VLSI.

Limite le nombre maximum de portes réalisables sur une puce.

La puissance maximum admissible par chip dépend du type de boîtier.

- De l'ordre de 500 mW à 1 watt.

La puissance dissipée dans un circuit logique a

- une composante **statique** et
- une composante **dynamique**.

Puissance statique = puissance dissipée au repos.

- le circuit est alimenté, mais ne change pas d'état.

Puissance dynamique = puissance dissipée pour changer d'état.


# Exemple de calcul de puissance statique

ne dissipe aucune puissance dans l'état de sortie 1 (transistor bloqué),

- Dissipe une puissance  $P_{\text{stat}} = V_{\text{cc}} I_{\text{sat}} = V_{\text{cc}}^2/R$  avec sortie 0.
- En moyenne: moitié des sorties à l'état 1, et moitié à l'état 0

\* la puissance statique moyenne vaut:
 
$$P_{\text{stat}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{2R}$$



L'inverseur à transistor bipolaire:


Cas de l'inverseur CMOS :

- ne dissipe pratiquement aucune puissance au repos, car un des deux transistors est toujours bloqué.
 
# Exemple de calcul de puissance dynamique

Lié à la charge ou à la décharge d'une capacité parasite connectée à la sortie de la porte.

La charge s'effectue à travers la résistance de charge R (le transistor est en mode bloqué)



Puissance dynamique dissipée pour une commutation de 0 à 1:

$$E = \int_0^{\infty} (V_{CC} - V) \cdot i dt = \int_0^{\infty} (V_{CC} - V) \cdot C \cdot \frac{dV}{dt} dt = \int_{V(0)}^{V(\infty)} (V_{CC} - V) \cdot C \cdot dV$$

$$\text{Avec } V(\infty) = V_{CC} \text{ et } V(0) = 0 \text{ on a } P = \frac{C \cdot V_{CC}^2}{2}$$

Transition inverse: Puissance équivalente dissipée dans transistor.

La puissance dynamique dépend de la fréquence  $f$  de commutation


$$P_{\text{Dyn}} = f \cdot C \cdot V_{CC}^2$$

# Délai de propagation par porte

Retard entre transition des signaux de sortie et d'entrée.

Ce retard est lié à divers phénomènes dynamiques, tels que:

 - la charge et/ou la décharge de diverses capacités parasites,
- l'évacuation des minoritaires stockés dans la base d'un transistor (bip.) saturé,



Méthode courante pour le délai de propagation:

- Mesurer le délai entre les points à "50%" des signaux d'entrée et de sortie.
- Délais de propagation différents pour montée et descente, Temps de propagation = moyenne entre ces deux temps

$$t_{PD} = \frac{1}{2}(t_{PHL} + t_{PLH})$$

# La logique NMOS

Technologie adaptée à la réalisation de circuits logiques VLSI:

1- Structure très simple (techno simplifiée - conception simplifiée)

ex: Pas d'isolation nécessaire entre transistors voisins (diodes en inverse)

conséquence: économiquement moins cher

2- Surface de silicium réduite. conséquence:


- Plus économique que le bipolaire
- Plus de puissance de calcul pour surface identique

mais présence d'une résistance gourmande en surface

3- Impédance d'entrée quasi infinie (voir cours sur les A.O.)


Utilisation de N-MOS plutôt que des P-MOS car:

 $\mu_n > \mu_p$  --> logique N-MOS plus rapide que P-MOS




Inverseur à charge résistive

# Comportement idéal = interrupteur

 

Avec une charge reliée à  $V_{CC}$ , on réalise une logique de type NOT


# Comportement idéal = interrupteur

 


Réalisation de fonctions avec des interrupteurs

La nature des fonctions dépend de la structure série ou parallèle des composants

# Circuits logiques N-MOS :

 


Porte **NAND**

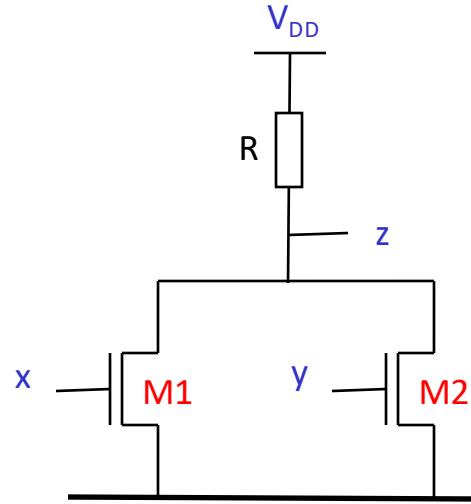

Porte **NOR**

# Dimensionnement de l'inverseur


 


Niveau bas

$$V_{OUT} = V_{DD} \cdot \frac{R_{ON}}{R_{ON} + R} \quad \text{Détérioration du niveau logique "0"}$$



**Exemple:** pour  $V_{DD} = 5V$  on veut  $V_{OUT} = 0.1V$
  
# Vision graphique: Exploitation de la droite de charge



**Inconvénient majeur :** Détérioration du niveau logique "0"

# Comparaison avec le Bipolaire

  



**Solution:**

Redimensionner le transistor MOS



**Inconvénient majeur :** intégrer la résistance

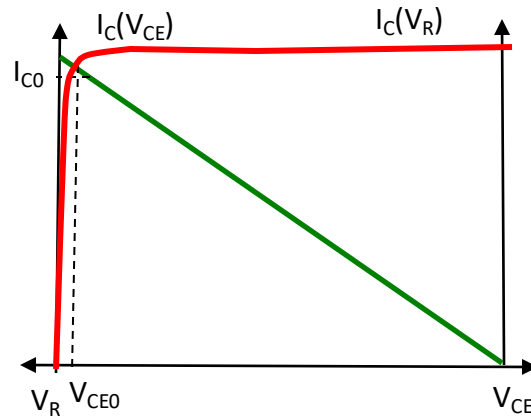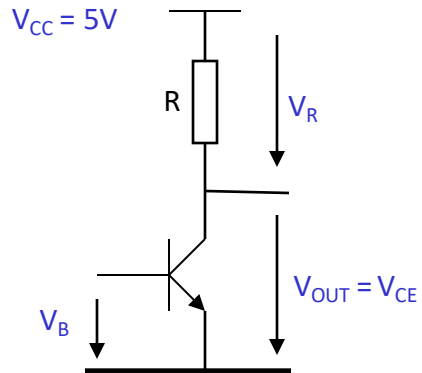**Rappel :**


Le MOS entre source et drain comparable à une Résistance (dépendante de  $V_G$ )



# Améliorations possibles

  


 Si les deux transistors ont une conductivité identique Dégradation du "0" logique




Si M1 a une meilleure conductivité Dégradation du "0" logique minimisée

# Améliorations possibles

 


Dégradation du "1" logique

$$V_{OUT} \leq V_{DD} - V_T$$


 


Deux alimentations

 

Transistor **déplété**  
avec  $V_T < 0$

# Principe de l'inverseur CMOS

 
 


Remplace quasi toutes les autres technologies.

Caractéristiques proches de la famille logique idéale :



- Excellent comportement pour des charges capacitives
- Consommation quasi nulle au repos (tant dans l'état 0 que dans l'état 1 de la sortie)
- Une seule tension d'alimentation  $V_{DD}$
- Niveaux logiques = Niveaux de l'alimentation (0 &  $V_{DD}$ )
- La sortie change d'état pour  $V_{in} \sim V_{DD}/2$
- Grande marge de bruit
- Vitesse élevée

# Comportement de l'inverseur CMOS

  

~~$$I_D = K \cdot V_{DS} \cdot \left( V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right)$$

Trop complexe à calculer~~

  

$$I_{SAT} = \frac{K}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

Décharge via **M1**:






- **M1** = une source de courant dans le mode saturé
- **M1** = une résistance dans le mode linéaire

Idem pour la charge via **M2**

Avec  $R_{ON}$ , le résultat n'est qu'approximatif (ordre de grandeur correct)

 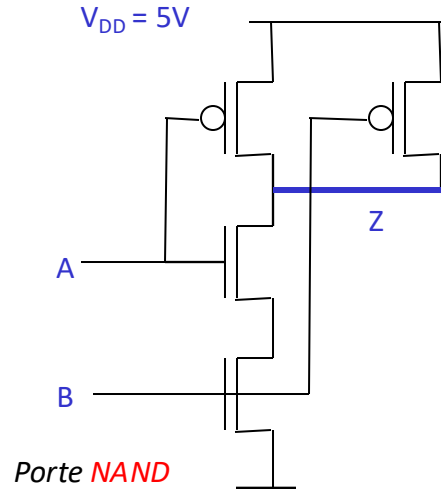   
# Réalisation d'une porte logique en CMOS

Simplement le dual du bloc N-MOS  
(série --> // ; //--> série)



# Portes complexes en CMOS

 Exemple :  $Z = \overline{AB + C(D + E)}$



$$Z = \overline{AB + C(D + E)}$$

refaire exercice avec  $Z = \overline{AB + C(\overline{D + E})}$

