 




NMOS:

- plus simple à comprendre
- mais pose problème car on est loin des configurations des circuits idéaux

CMOS:

- Plus complexe
- S'approche des configurations idéales
- Subtilités propres au CMOS pour optimiser des circuits complexes

Démarche:

- un minimum d'analyse
- principalement axée intuitive, exploitation de la droite de charge

Puissance dissipée

Caractéristique essentielle en C.I., spécialement en VLSI.

Limite le nombre maximum de portes réalisables sur une puce.

La puissance maximum admissible par chip dépend du type de boîtier.

- De l'ordre de 500 mW à 1 watt.

La puissance dissipée dans un circuit logique a

- une composante **statique** et
- une composante **dynamique**.

Puissance statique = puissance dissipée au repos.

- le circuit est alimenté, mais ne change pas d'état.

Puissance dynamique = puissance dissipée pour changer d'état.

2

Autre caractéristique fondamentale: la puissance dissipée.

Les circuits VLSI se caractérisent par des millions de transistors qui doivent fonctionner en parallèle.

La vitesse à laquelle les portes vont travailler dépendent en partie de l'énergie qui leur est fournie.

On imagine aisément la problématique liée à la puissance maximale que pourrait dissiper le circuit intégré. Au delà de cette puissance, c'est l'intégrité même du circuit qui serait en jeu.

La puissance consommée présente deux caractéristiques:

- une caractéristique **dynamique** nécessaire uniquement au changement d'état de la porte et donc incontournable.
- Une caractéristique **statique** qui ne sert à "rien", mais se manifeste à cause de la construction du circuit. Il faut donc minimiser cette caractéristique.


Exemple de calcul de puissance statique

ne dissipe aucune puissance dans l'état de sortie 1 (transistor bloqué),

- Dissipe une puissance $P_{\text{stat}} = V_{\text{cc}} I_{\text{sat}} = V_{\text{cc}}^2/R$ avec sortie 0.
- En moyenne: moitié des sorties à l'état 1, et moitié à l'état 0

* la puissance statique moyenne vaut:
 
$$P_{\text{stat}} = \frac{V_{\text{CC}}^2}{2R}$$



L'inverseur à transistor bipolaire:

Cas de l'inverseur CMOS :

- ne dissipe pratiquement aucune puissance au repos, car un des deux transistors est toujours bloqué.

3

Prenons l'exemple d'un inverseur RTL constitué d'un transistor bipolaire et d'une résistance.

- Lorsque le transistor est bloqué ("0" à l'entrée), aucun courant ne circule, donc aucune consommation n'est détectée.
- Lorsque le transistor est saturé ("1" à l'entrée), un courant circule constamment, alors que le niveau logique est déjà établi ("0" logique à la sortie). Ce courant I_{CSAT} est inutile mais malheureusement lié à la construction même de l'inverseur. C'est la résistance qui va dissiper cette puissance inutile par effet Joule. $P_S = V_{\text{CC}}^2/R$


En moyenne, on a autant de chance d'avoir un "0" et un "1" à la sortie, auquel cas, la puissance moyenne vaut $V_{\text{CC}}^2/2R$

Nous verrons qu'avec la technologie CMOS, cette puissance statique est extrêmement faible.

 Exemple de calcul de puissance dynamique

Lié à la charge ou à la décharge d'une capacité parasite connectée à la sortie de la porte.

La charge s'effectue à travers la résistance de charge R (le transistor est en mode bloqué)



Puissance dynamique dissipée pour une commutation de 0 à 1:

$$E = \int_0^{\infty} (V_{CC} - V) \cdot i dt = \int_0^{\infty} (V_{CC} - V) \cdot C \cdot \frac{dV}{dt} dt = \int_{V(0)}^{V(\infty)} (V_{CC} - V) \cdot C \cdot dV$$

$$\text{Avec } V(\infty) = V_{CC} \text{ et } V(0) = 0 \text{ on a } P = \frac{C \cdot V_{CC}^2}{2}$$

Transition inverse: Puissance équivalente dissipée dans transistor.

La puissance dynamique dépend de la fréquence f de commutation

$$P_{\text{Dyn}} = f \cdot C \cdot V_{CC}^2$$

4

La puissance dynamique intervient pendant le changement d'état de l'inverseur.

Imaginons que la sortie de l'inverseur attaque une charge capacitive. Il faut donc que l'alimentation (V_{DD}) fournisse une énergie pour charger la capacité (passage de "0" à "1") et l'alimentation (masse) doit fournir la même quantité d'énergie pour décharger la capacité (passage de "1" à "0").

Le calcul intégral nous donne l'expression de l'énergie nécessaire pour effectuer un cycle complet de charge et de décharge.


Connaissant la fréquence f à laquelle doit travailler le circuit, il est alors possible de connaître le nombre de changements d'états et d'en déduire la puissance dynamique de la porte (par seconde).

Délai de propagation par porte

Retard entre transition des signaux de sortie et d'entrée.

Ce retard est lié à divers phénomènes dynamiques, tels que:

 - la charge et/ou la décharge de diverses capacités parasites,
- l'évacuation des minoritaires stockés dans la base d'un transistor (bip.) saturé,



Méthode courante pour le délai de propagation:

- Mesurer le délai entre les points à "50%" des signaux d'entrée et de sortie.
- Délais de propagation différents pour montée et descente, Temps de propagation = moyenne entre ces deux temps

$$t_{PD} = \frac{1}{2}(t_{PHL} + t_{PLH})$$

5

Pour qu'il y ait basculement, il est intuitif de considérer que la sortie d'une porte logique peut généralement être interprétée lorsque un seuil correspondant à la moitié de la tension V_{DD} a été atteint (en montant ou en descendant).

Ce seuil est arbitraire mais représente une valeur objective pour notre évaluation.

Il est alors possible de fixer les temps de retard pour les basculements dans le sens montant ou descendant.

t_{PHL} correspond au basculement de la sortie du niveau "1" vers le niveau "0" (lorsque l'entrée est évidemment passée du niveau "0" au niveau "1"). C'est l'écart entre le moment où l'entrée atteint 50% de la charge et le moment où la sortie atteint 50% de la décharge.

Réciproquement, t_{PLH} correspond au basculement de la sortie du niveau "0" vers le niveau "1" (lorsque l'entrée est évidemment passée du niveau "1" au niveau "0"). C'est l'écart entre le moment où l'entrée atteint 50% de la décharge et le moment où la sortie atteint 50% de la charge.

La logique NMOS

Technologie adaptée à la réalisation de circuits logiques VLSI:

1- Structure très simple (techno simplifiée - conception simplifiée)

ex: Pas d'isolation nécessaire entre transistors voisins (diodes en inverse)

conséquence: économiquement moins cher

2- Surface de silicium réduite. conséquence:


- Plus économique que le bipolaire
- Plus de puissance de calcul pour surface identique

mais présence d'une résistance gourmande en surface

3- Impédance d'entrée quasi infinie (voir cours sur les A.O.)

Utilisation de N-MOS plutôt que des P-MOS car:

 $\mu_n > \mu_p$ --> logique N-MOS plus rapide que P-MOS




Inverseur à charge résistive

6

Ensemble de caractéristiques qui contribuent à:

- diminuer les coûts de la technologie ou de la conception
- et/ou d'augmenter la puissance de calcul

Comportement idéal = interrupteur

 

Avec une charge reliée à V_{CC} , on réalise une logique de type NOT

7

Si le MOS se comporte comme un interrupteur on obtiendrait bien:

1) des niveaux logiques idéaux


"0" $\rightarrow$ 0V

"1" $\rightarrow$ V_{DD}

2) des temps de commutation optimaux, car les transistors n'interviendraient plus en termes résistifs (ils correspondraient à des circuits fermés $R = \text{infini}$ ou fermés: $R = 0$) ou capacitifs.

Seul l'environnement imposerait le calcul

Comportement idéal = interrupteur

 

Réalisation de fonctions avec des interrupteurs

La nature des fonctions dépend de la structure série ou parallèle des composants

8

Quelles sont les configurations possibles pour de tels montages:

- 1) Si un chemin conduit le courant, alors on obtient $0V$ ("**0**") à la sortie. La chute de potentiel est absorbée par la résistance R .
- 2) Si aucun chemin ne conduisait le courant, alors on obtient V_{DD} ("**1**") à la sortie. Pas de chute de potentielle sur la résistance R , car pas de courant.

Quels sont les chemins que peut emprunter le courant:


- 1) dans une configuration $X.Y$, le courant circule si X **ET** Y sont fermés
- 2) dans une configuration $X + Y$, le courant circule si X **OU** Y sont fermés

Par analogie avec la mécanique on dira que:

X fermé est assimilé à "on appuie sur l'interrupteur" ou "**1**" à l'entrée

X ouvert est assimilé à "on relâche l'interrupteur" ou "**0**" à l'entrée

Circuits logiques N-MOS :

 

9

Exemples de réalisations:

"on appuie sur l'interrupteur" est remplacé par V_{DD}

"on relâche l'interrupteur" est remplacé par 0V


Malheureusement, M1 et M2 ne sont pas de vrais court-circuits

Cependant ce sont de bons circuits ouverts

Conséquence:

- $Z=0$ laisse à désirer
- $Z=1$ OK!

Dimensionnement de l'inverseur

 

10

Mise en évidence du mauvais "0", illustré avec l'inverseur.

Le MOS se comporte comme une résistance lorsque V_{DS} tend vers 0V.


Dans ce cas, inutile d'espérer 0V à la sortie.

L'expression du R_{ON} est obtenue lorsque le transistor est dans le mode linéaire ($V_{DS} < V_{GS} - V_T$). Cette expression d'une pente est calculée à partir de la dérivée de I_D par rapport à V_{DS} (lorsque $V_{DS} = 0$)

On a donc un diviseur résistif qui altère d'autant plus V_{OUT} que R_{ON} est grand (ou R petit).

Or R_{ON} dépend des dimensions du transistor quant à R , l'intégration suggère une limitation de sa taille.

 Vision graphique: Exploitation de la droite de charge



Inconvénient majeur : Détérioration du niveau logique "0"

11

Lorsque le transistor conduit, le courant le traversant et celui de la résistance sont identiques (chemin unique de V_{DD} à la masse).

L'intersection des deux courbes donne un point unique (V_{DS0} , I_{D0}) où V_{DS0} correspond à la tension à la sortie de l'inverseur.

On constate que cette tension peut être significativement éloignée de 0V.

On "améliore" cette tension de deux manières.



- 1) Graphiquement, on voit que V_{DS0} diminuerait si la droite de charge s'affaîssait. Cela implique que R doit augmenter.
- 2) V_{DS0} diminuerait aussi, si la pente au démarrage de la courbe ($1/R_{ON}$) augmentait, ce qui signifie que R_{ON} diminue, ou encore que la conductivité du MOS dépendant de $K = \mu C_{OX} W/L$ augmente.

Or μ dépend de la nature et de la technologie

C_{OX} dépend de la nature et de la technologie

En revanche W/L dépend de la conception et pourrait augmenter à "volonté", ce qui donnerait simplement un transistor plus grand.

Comparaison avec le Bipolaire

  



Solution:

Redimensionner le transistor MOS

Inconvénient majeur : intégrer la résistance

Rappel :

 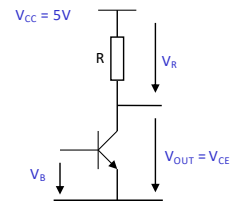Le MOS entre source et drain comparable à une Résistance (dépendante de V_G)



12


Les deux caractéristiques se ressemblent.

Pour le bipolaire, à ce stade des connaissances du cours, il semble que seule R pourrait être modifiée pour améliorer V_{CE0} qui est naturellement plus bas que V_{DS0} .

Par contre V_{DS0} est améliorée grâce au dimensionnement du MOS.

Dans les deux cas, il y a un problème majeur: L'intégration de R .

Améliorations possibles

 

13

1) Première solution: remplacer R par un transistor **M2** qui devrait conduire tout le temps (comme R). La droite de charge de la résistance est remplacée par la caractéristique $I_D = f(V_{DS2})$ de M2.

Attention:

- $I_{D2} = I_{D_{MAX}}$, lorsque toute la tension $V_{DS2} = V_{DD}$. Dans le même temps, il reste $V_{DS1} = 0V$ aux bornes de M1.
- $I_{D2} = I_{D_{MIN}} = 0$, lorsque toute la tension $V_{DS1} = V_{DD}$. Il ne reste plus rien aux bornes de M2, $V_{DS2} = 0V$.


La droite de charge est donc remplacée par une caractéristique du MOS "mirorisée".

Si M1 et M2 sont de mêmes tailles, alors les deux caractéristiques sont identiques (disons similaires). L'analyse graphique met aussi en évidence un courant unique, correspondant à l'intersection des deux caractéristiques. La tension V_{DS0} vaut quasiment $V_{DD}/2$, ce qui est épouvantable pour un "0".

2) Pour améliorer cette situation, il est possible d'affaïssir la caractéristique de M2. Ceci est possible si la pente à l'origine de M2 s'écroule. Il faut pour cela que K_2 (conductivité de M2) soit plus petite. Diminuer K_2 suppose que W/L diminue, ou encore que L augmente.


3) Reste un problème non mis en évidence avec R, la dégradation du "1".

Améliorations possibles

 


Dégradation du "1" logique

$$V_{OUT} \leq V_{DD} - V_T$$

 

Deux alimentations

 

Transistor **déplété**
avec $V_T < 0$

14

Le "1" se dégrade, car la tension V_{OUT} ne peut pas être supérieure à $V_{DD} - V_T$.

En effet, le transistor conduit si $V_{GS} > V_T$, or:

$$V_G = V_{DD} \text{ et } V_S = V_{OUT} \Rightarrow V_{DD} - V_T > V_{OUT}$$

Solution 1:

Connecter V_{G2} à une tension V_{DD2} telle que $V_{OUTMAX} = V_{DD2} - V_T > V_{DD}$

Ceci est possible par exemple avec une tension $V_{DD2} = 8 \text{ V}$

Si $V_T = 1 \text{ V}$, on pourrait monter V_{OUT} jusqu'à 7V, donc largement suffisant pour atteindre les 5V.

Inconvénient majeur: Deux alimentations.

Solution 2:

Est-ce qu'il existe des transistors où $V_T < 0 \text{ V}$


OUI!!! Les transistors déplétés.

Dans le troisième montage, V_{OUT} peut monter jusqu'à V_{DD} car

$$V_{GS} = 0 \text{ V} > V_T.$$

Attention aux dimensions de M1 et M4 (voir transparent précédent)

Principe de l'inverseur CMOS

 

Remplace quasi toutes les autres technologies.

Caractéristiques proches de la famille logique idéale :


- Excellent comportement pour des charges capacitives
- Consommation quasi nulle au repos (tant dans l'état 0 que dans l'état 1 de la sortie)
- Une seule tension d'alimentation V_{DD}
- Niveaux logiques = Niveaux de l'alimentation (0 & V_{DD})
- La sortie change d'état pour $V_{in} \sim V_{DD}/2$
- Grande marge de bruit
- Vitesse élevée

15

Pour obtenir des caractéristiques symétriques (par exemple $t_R = t_F$; temps de montée = temps de descente), il faut que les deux transistors aient un comportement identique. En terme de conductivité cela signifie que $K_N = K_P$.

Or $\mu_N \sim 2 \mu_P$, si C_{OX} est le même $\Rightarrow (W/L)_P = 2(W/L)_N$. Le transistor P est généralement 2 fois plus gros que le N.

Comportement de l'inverseur CMOS

 

16

La décharge du condensateur via M1 s'effectue en deux phases.

$\Phi 1$: temps pour passer de V_{DD} à V_{DSAT} .

Le MOS se comporte comme une source de courant.

$\Phi 2$: temps pour passer de V_{DSAT} à 0V.



Le MOS est approximé par une résistance.

L'analyse de la charge du condensateur via M2 s'effectue selon les mêmes principes.

De plus, si les deux transistors ont des conductivités identiques, $K_N = K_P$, alors les temps de charge et de décharge sont identiques.

Réalisation d'une porte logique en CMOS

  Simplement le dual du bloc N-MOS
(série --> // ; // --> série)



17

Comme dans l'inverseur, on veut générer des fonctions booléennes complexes, garantissant la dualité des zones N et P.

Si la zone P conduit, la zone N est bloquée et réciproquement.

Imaginons une NOR à deux entrées. La zone N conduit si **au moins l'un** des transistors conduit. Dans ce cas la zone P est bloquée si **au moins l'un** des transistors P est bloqué.

La zone N est bloquée si **les deux** transistors sont bloqués. Dans ce cas la zone P conduit si **les deux** transistors P conduisent.

On voit bien que la zone N doit être structurée avec des éléments en parallèle, alors que la zone P est configurée en série.

Imaginons une NAND à deux entrées. La zone N conduit si **les deux** transistors conduisent. Dans ce cas la zone P est bloquée si **les deux** transistors P sont bloqués.

La zone N est bloquée si **au moins l'un** des transistors est bloqué, alors que la zone P conduit si **au moins l'un** des transistors conduit.


On voit bien que la zone N ne peut être configurée qu'en série, alors que la zone P doit l'être en parallèle.

La dualité entre les zones N et P se manifeste en termes de sérialité et de

parallélisme des structures.


Portes complexes en CMOS

Exemple : $Z = \overline{AB + C(D + E)}$

 

$$Z = \overline{AB + C(D + E)}$$

 refaire exercice avec $Z = \overline{AB + C(\overline{D} + \overline{E})}$



18

Ce type de fonction (fonction booléenne en inverse) peut être réalisée avec une seule porte complexe.

Les produits sont réalisés avec des transistors séries.

Les sommes sont réalisées avec des transistors parallèles.

L'opération de plus haut niveau "." ou "+" donnera la nature de la porte (NAND ou NOR).

Dans l'exemple ci-dessus, il s'agit d'une NOR, intégrant des éléments séries A.B et série - parallèle C.(D+E)

Comme avant, le dessin de la zone N nous donne directement, par dualité structurelle, le dessin de la zone P.