

9. TRANSISTORS MOSFETs

Initiation à l'électronique

JEAN-MICHEL SALLESE

STRUCTURE DU MOSFET

LE MODÈLE ÉLECTRIQUE

MOSFET ET ANALOGIQUE: EXEMPLE D'AMPLIFICATEUR

MOSFET ET NUMÉRIQUE : COMMUTATION ET LOGIQUE CMOS

STRUCTURE DU TRANSISTOR MOSFET

Métal **O**xide **S**emiconducteur **F**ield **E**ffect **T**ransistor.


Il s'agit d'un transistor de type N car le semiconducteur est de type P: NMOSFET.

La technologie définit:

- Le semiconducteur (silicium)
- La nature de l'isolant de la grille (SiO_2 ou HfO_2 par ex.).
- L'épaisseur de l'isolant de la grille.
- Les dimensions géométriques minimales (du μm au nm).

Une fois la technologie choisie, les paramètres ajustables sont uniquement de nature géométriques:


- La largeur W
- La longueur L

 

Le transistor MOSFET est l'élément fondamental de la microélectronique et de la nanoélectronique contemporaine. Il s'est imposé dans les circuits depuis les années 1980, et n'a cessé d'évoluer pour atteindre des dimensions de seulement quelques nanomètres.

LE TRANSISTOR MOSFET - MICROPHOTOGRAPHIE

 - Le MOSFET est l'élément actif plus utilisé dans les circuits intégrés. Plus de 1 milliards de transistors MOS dans un microprocesseur.
- La dimension typique d'un transistor MOS dans un microprocesseur est de quelques nanomètres seulement (le virus de la grippe est de l'ordre de 100 nm).



Vue au microscope électronique d'un transistor MOS avec grille en Silicium polycristallin. Les bandes claires sont les pistes d'aluminium qui réalisent les connexions entre les différents composants intégrés sur la puce.


La dimension caractéristique d'une technologie est donnée par la longueur minimale du canal sous la grille. Cette photo montre un transistor de technologie ancienne 1 μm .

Pour les technologies les plus récentes, on produit des transistors pour lesquels $L_{\min} \approx 7 \text{ nm}$, voire 5 nm.


Dans les microprocesseurs, la densité dépasse 1 milliard de ces transistors sur une surface de l'ordre du cm^2 .

LE TRANSISTOR MOSFET - EVOLUTION

 La course à la miniaturisation, connue sous le nom de loi de Moore, a conduit l'industrie des semiconducteurs à développer des solutions technologiques sans précédent dans l'histoire des sciences et techniques.



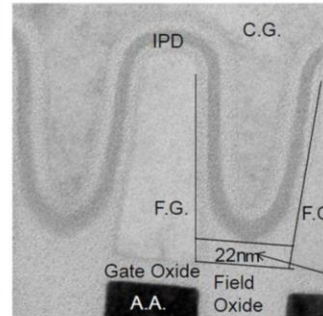TEM cross section of
a 25 nm NAND
Flash cell




<https://www.theverge.com/2021/7/26/22594074/intel-acclerated-new-architecture-roadmap-naming-7nm-2025>

Initiation à l'électronique - Chapitre 9: Transistor MOS et logique CMOS - page 5


Dans les technologies avancées de nanoélectronique, de nouvelles structures tridimensionnelles sont exploitées. Elles permettent de mieux contrôler le passage du courant et de limiter les pertes dues à des fuites de porteurs de charge.

LE TRANSISTOR N-MOSFET (EN MODE BLOQUÉ)

Vue en coupe

 


Symbole circuit

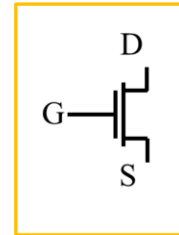

Dans un NMOSFET, les tensions drain-substrat et source-substrat sont positives ou nulles pour maintenir les jonctions substrat-source et substrat-drain en polarisation inverses

 $V_{GS} \approx 0 \Rightarrow$ pas de courant entre Drain et Source
MOSFET = circuit ouvert



Le dopage du substrat est de type P.

Les contacts Source et Drain sont dopés de type N.


Il se crée donc une jonction pn entre ces contacts et le substrat.

En mode de fonctionnement normal, ces jonctions sont polarisées en inverse et ne participent pas à la conduction.

Si aucune tension n'est appliquée sur le contact du gate, alors aucun courant ne passe entre la source et le drain.

Le transistor est bloqué, il se comporte comme un circuit ouvert.

LE TRANSISTOR N-MOSFET EN CONDUCTION

 


Pour qu'un courant puisse passer entre le drain et la source, il faut que la tension de la grille dépasse une certaine valeur: la tension de seuil V_T .

$V_{GS} > V_T \Rightarrow$ accumulation de charges négatives sous l'oxyde
 $\Rightarrow$ création d'un canal conducteur entre le drain et la source

Si la tension de la gate V_{GS} dépasse une certaine valeur, la tension de seuil V_T , des électrons sont attirés sous l'oxyde de la gate. Ils formeront un canal de conduction. Ce phénomène est appelé « l'inversion ».

Ce canal a une résistance qui est alors commandée par la tension sur la gate.

LES 3 MODES DE FONCTIONNEMENT

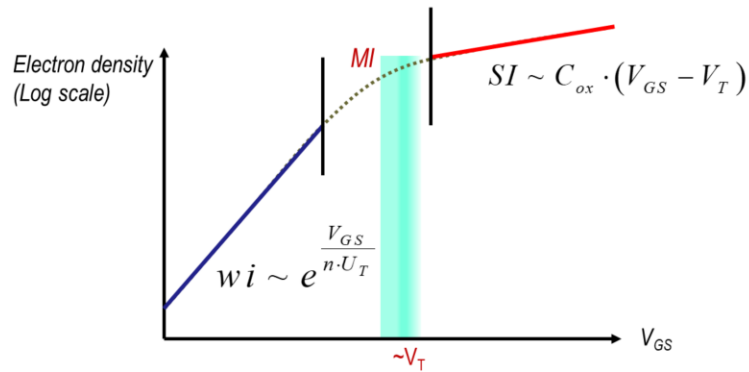

Selon la valeur de la tension de la grille V_{GS} vis-à-vis de la tension de seuil V_T on distingue 3 régimes de fonctionnement:

- Faible inversion (weak inversion)
- Inversion modérée (moderate inversion)
- Forte inversion (strong inversion)

Dans la suite, nous allons nous intéresser au régime particulier de la forte inversion, c'est-à-dire $V_{GS} > V_T$

Dans ce mode de 'forte inversion, le transistor est plus rapide et il peut délivrer un courant important.

A l'opposé, le régime de la faible inversion est réservé aux applications à très faible consommation.

Entre les 2 régimes, il y a l'inversion modérée. Ce mode de fonctionnement est le plus complexe à modéliser, mais il présente beaucoup d'avantages: faible consommation et rapidité.

LE MODÈLE SIMPLIFIÉ FORTE INVERSION

Régime Saturation


$$V_{GS} > V_T \text{ et } V_{DS} > V_{GS} - V_T$$

$$I_{D_sat} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

Régime Linéaire

$$V_{GS} > V_T \text{ et } V_{DS} < V_{GS} - V_T$$
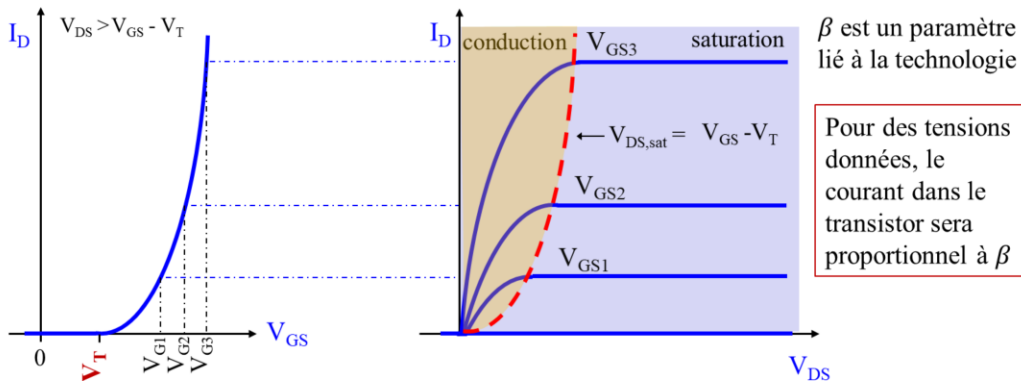
$$I_{D_lin} = \beta V_{DS} \left(V_{GS} - V_T - \frac{V_{DS}}{2} \right)$$



Initiation à l'électronique - Chapitre 9: Transistor MOS et logique CMOS - page 9

Les équations qui décrivent le MOS sont assez complexes car elles dérivent de la physique des semiconducteurs. Cependant, on peut utiliser des relations simplifiées qui sont valables dans certains régimes de fonctionnement.

Ainsi, on distingue le régime de conduction, et le régime de saturation.

Ces modes de fonctionnement supposent que la tension V_{GS} dépasse la tension de seuil V_T . On appelle ce mode de fonctionnement la 'forte inversion'.

Si ce n'était pas le cas, i.e $V_{GS} < V_T$, alors supposera que le transistor est bloqué, c'est-à-dire qu'il ne laisse passer aucun courant.

En réalité ce n'est pas juste. Tout comme pour une diode polarisée en dessous de ' U_j ', il existera bien un courant dans le canal qui variera de façon exponentielle avec V_{GS} , mais ce courant est très faible.

Des circuits analogiques à très faible consommation exploitent ce mode de fonctionnement que l'on appelle 'faible inversion'.

LE PARAMÈTRE TECHNOLOGIQUE β

$$\beta = \mu C_{ox} \frac{W}{L}$$

- μ : Mobilité (électrons ou trous)

$$\mu = 0.1 \text{ m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$$

$$\vec{V} = \mu \vec{E}$$

($\vec{V} = 1 \cdot 10^5 \text{ m/s}$) si 1 volt entre D et S
distants de $1 \mu\text{m}$

- Capacité de l'oxide ($\epsilon_0 = 8.86 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}^2$)

$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{d}$$

$$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0 = 3.9 \epsilon_0$$



Épaisseur Oxide SiO_2 : $d = 2 \text{ nm}$


$$C_{ox} = 0.017 \text{ F/m}^2$$

Pour une technologie donnée, le seul degré de liberté
est le rapport W/L

$$\beta = \mu C_{ox} \frac{W}{L}$$

$$\beta = 0.0017 \frac{W}{L}$$

  

 

Remarque: la gate est isolée électriquement et son courant statique est toujours nul (en mode alternatif, il existe un courant de nature capacitif, mais il reste négligeable).

- Si $V_{GS} < V_T$, il n'y a pas de canal, donc le courant de drain est nul, le transistor est bloqué et se comporte comme un circuit ouvert.

- Si $V_{GS} > V_T$, il y a un canal de conduction entre source et drain.

Pour une faible différence de potentiel entre drain et source ce canal se comporte comme une résistance commandée par la grille.

Si V_{DS} est voisin de zéro, le transistor est en conduction et se comporte comme **une résistance commandée par la grille**.

Lorsque la tension substrat-drain augmente, le canal tend à disparaître au niveau du drain.

Cette effet se traduit par un "pincement" du canal et une "saturation" du courant.


Cet effet se produit si $V_{DS} \geq V_{Dsat} = V_{GS} - V_T$.

Dans ce cas, le transistor est en saturation et se comporte comme **une source de courant commandée par la grille**, et non plus comme une résistance.


LE TRANSISTOR P-MOSFET (EN MODE BLOQUÉ)

Pour le PMOS, les tensions sont définies en sens opposé par rapport au NMOS

Vue en coupe

 


Symbole circuit

 

Dans un PMOS, les tensions substrat-drain et substrat-source sont positives pour maintenir les jonctions source-substrat et drain-substrat bloquées

 $V_{SG} \approx V_{CC} \Rightarrow$ pas de passage possible entre Drain et Source
MOSFET = circuit ouvert




On peut intervertir les dopages du substrat et des zones Source et Drain.

Dans ce cas, on obtiendra un transistor de type P, P-MOSFET.

La conduction va s'effectuer au moyen de 'trous', l'équivalent des électrons mais avec une charge positive.

Ce changement de signe va se répercuter sur les tensions.

 Aux signes près, les relations et les modes de fonctionnement d'un P-MOSFET et d'un N-MOSFET sont les mêmes.



Dans la pratique, et pour conserver les mêmes, dans le P-MOSFET es tensions sont définies dans le sens inverse par rapport au N-MOSFET.

La tension substrat-grille positive attire des trous sous l'oxyde. Lorsque V_{SG} dépasse le seuil V_T , les 'trous' vont former un canal de conduction, un canal de type P.

Pour une faible différence de potentiel entre drain et source ce canal se comporte comme une résistance commandée par la grille.

Lorsque la tension substrat-drain augmente, le canal s'amincit du coté drain, le courant tend alors vers une constante, on dit qu'il y a "pincement" du canal et "saturation" du courant. Le transistor se comporte alors comme une source de courant commandée par la grille.

P-MOSFET: LE MODÈLE SIMPLIFIÉ FORTE INVERSION

Régime Saturation



$$V_{SG} > V_T \text{ et } V_{SD} > V_{SG} - V_T$$

$$I_{D_sat} = \frac{\beta}{2} (V_{SG} - V_T)^2$$

Régime Linéaire

$$V_{SG} > V_T \text{ et } V_{SD} < V_{SG} - V_T$$
  
$$I_{D_lin} = \beta V_{SD} \left(V_{SG} - V_T - \frac{V_{SD}}{2} \right)$$



Initiation à l'électronique - Chapitre 9: Transistor MOS et logique CMOS - page 14

La grille est isolée et son courant est toujours nul.

- Si $V_{SG} < V_T$, il n'y a pas de canal, donc le courant de drain est nul, le transistor est bloqué et se comporte comme un circuit ouvert.
- Si $V_{SG} > V_T$, donc il y a un canal.


Comme pour le N-MOSFET, si $V_{SD} < V_{Dsat} = V_{SG} - V_T$, le transistor est en conduction et se comporte comme une résistance commandée par la grille.

Si $V_{SD} \geq V_{Dsat} = V_{SG} - V_T$, le transistor est en saturation et se comporte comme une source de courant commandée par la grille.

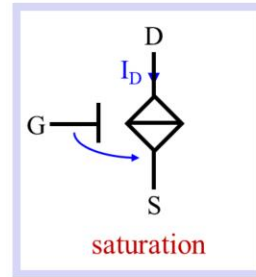EXEMPLE : DIMENSIONNEMENT (N MOSFET)

On suppose :

$$\left. \begin{array}{l} V_T = 0.3 \text{ V} \\ V_{GS} = 2.3 \text{ V} \\ V_{DS} = 3 \text{ V} \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} V_{GS} > V_T \\ V_{DS} > (V_{GS} - V_T) \end{array} \right. \Rightarrow$$




Quelle doit être la dimension du transistor pour que le courant minimal en saturation soit de 10 mA sous ces conditions ?

$$I_{D_sat} = \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow I_{D_sat} = 2\beta \Rightarrow \beta = 0.005$$

Surface globule rouge:
 $\cong 50 \mu m^2$

Si la technologie donne $\beta = 0.0017 \frac{W}{L}$ $\Rightarrow$ $\frac{W}{L} \cong 3$

 Une solution réaliste serait $\left\{ \begin{array}{l} L = 0.1 \mu m \\ W = 0.3 \mu m \end{array} \right. \Rightarrow S = 0.03 \mu m^2$



Connaissant la technologie, on peut dimensionner le transistor pour qu'il laisse passer un courant donné pour des tensions données.


Dans un circuit intégré on trouvera donc des transistors de différentes dimensions.

La dimension la plus petite que l'on peut implémenter dans le semiconducteur définit le 'nœud technologique'.

De nos jours, on parle de quelques nanomètres...

Application du MOSFET à l'analogique

 AMPLIFICATEUR ÉLÉMENTAIRE À TRANSISTOR N-MOSFET




MOSFET en saturation

Si $V_{in} > V_T$ et $V_{out} > V_{GS} - V_T$

$$I_D = \frac{\beta}{2} (V_{in} - V_{T0})^2$$
 
$$V_{out} = V_{DD} - R_D \frac{\beta}{2} (V_{in} - V_T)^2$$



Pour réaliser des amplificateurs analogiques, on utilise des transistors MOSFET en saturation, c'est à dire comme des sources de courant commandées.


Le schéma ci-dessus représente l'amplificateur le plus simple que l'on puisse réaliser.

Par simplicité, on a choisi un N-MOSFET, mais bien entendu on pourrait réaliser la même fonction avec un P-MOSFET.

Dans les exemples qui vont suivre, nous avons choisi de polariser le transistor en forte inversion et en saturation, ceci pour des raisons également pédagogiques car les équations sont plus simples à résoudre.

Néanmoins, les autres modes de fonctionnement présente d'autres avantages dont nous ne parlerons pas ici.

 AMPLIFICATEUR ÉLÉMENTAIRE À TRANSISTOR N-MOSFET



Condition sur R_D pour être en saturation

$$V_{out} > V_{in} - V_T \quad \text{et} \quad V_{in} > V_T$$

$$V_{DD} - R_D \frac{\beta}{2} (V_{in} - V_T)^2 > (V_{in} - V_T)$$

$$R_D \leq \frac{2 V_{DD} - (V_{in} - V_T)}{\beta (V_{in} - V_T)^2}$$

- Si on donne les conditions suivantes :

$$\frac{W}{L} = 3$$

$$\beta = 0.005$$

$$V_T = 0.3 \text{ V} \quad V_{in} = 2.3 \text{ V} \quad V_{DS} = 3 \text{ V}$$


$$R_D \leq 400 \, \Omega$$

Sous ces conditions, si R_D dépasse cette valeur, le MOSFET entrera en conduction

Pour s'assurer que le transistor opère en mode saturé, il faut établir dans ce cas précis une condition sur la résistance.

Si elle est trop élevée, la chute de tension à ses bornes sera importante et il ne 'restera' plus suffisamment de potentiel aux niveau du drain, ce qui polarisera le MOSFET en mode linéaire.

 ANALYSE PETITS SIGNAUX – NOTION DE TRANSCONDUCTANCE



La variation du courant de drain vis-à-vis de V_{GS} est la transconductance de la grille: g_m

$$g_m = \frac{dI_D}{dV_{GS}} = \beta (V_{in} - V_{T0}) = \sqrt{2\beta I_D}$$

Avec les valeurs utilisées dans l'exemple précédent, on obtient $g_m = 10^{-4}$ Siemens


$\Rightarrow$ Si V_{GS} varie de 100mV, I_D variera de 100μA

Dans l'idéal, un amplificateur doit délivrer un signal de sortie proportionnel à celui d'entrée.

A cause de la non-linéarité de sa caractéristique $I = f(V)$, l'amplificateur élémentaire à un seul transistor MOS ne peut s'approcher de ce modèle idéal que pour des petits signaux, superposés à une composante continue, appelée polarisation ou point de repos. Pour déterminer le gain d'un amplificateur, on analyse donc séparément la composante continue, que l'on calcule en utilisant le modèle non-linéaire du transistor, et la composante petit signal que l'on calcule en utilisant un modèle linéarisé du transistor.

C'est là qu'intervient la notion de transconductance g_m .

 AMPLIFICATEUR ÉLÉMENTAIRE À TRANSISTOR N-MOSFET




Gain en tension en mode saturation

$$A_V = \frac{dV_{out}}{dV_{in}} = \frac{dV_{out}}{dI_D} \frac{dI_D}{dV_{in}}$$

$$A_V = \frac{dV_{out}}{dI_D} g_m = -R_D g_m = -R_D \sqrt{2\beta I_D}$$

 L'impédance d'entrée très grande $R_{in} = \frac{dV_{in}}{dI_{in}} \cong \infty$




Un analyse simple montre que la variation de la tension V_{out} dépend à la fois de la transconductance g_m et de la résistance placée au drain R_D . (et bien entendu de V_{in}).

Le lien entre V_{out} et V_{in} définit le gain A_V en tension du montage.

On voit que ce gain dépend également des paramètres géométriques du transistor (β) et du courant continu I_D utilisé pour le polariser.

Etant donné que la grille est une capacité, son impédance est infinie en tension continue.

 AMPLIFICATEUR ÉLÉMENTAIRE À TRANSISTOR N-MOSFET: CAS CONCRET



Initiation à l'électronique - Chapitre 9: Transistor MOS et logique CMOS - page 21


Dans les cas concrets, la polarisation continue est réalisée à partir d'un diviseur résistif, ici R_1 et R_2 .

Le signal à amplifier est appliqué à partir d'une connexion 'capacitive'.

En analysant ce montage, on déduit les valeurs continues de celles qui varient.

Ici, le choix de C_1 et de R_1 et R_2 va également définir la bande passante à l'entrée.

 AMPLIFICATEUR ÉLÉMENTAIRE À TRANSISTOR N-MOSFET: CAS CONCRET



$$\delta v_{out} = -\delta v_{in} \frac{j\omega C_1 \frac{R_1 R_1}{R_1 + R_1}}{1 + j\omega C_1 \frac{R_1 R_1}{R_1 + R_1}} [g_m R_D]$$


- Détermination de V_{out_DC}

$$V_{out_DC} = V_{DD} - R_D \frac{\beta}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$

- Détermination de δv_{out}


$$\delta v_{out} = -\delta i_d R_D \quad \delta i_d = g_m \delta v_{gs}$$
 
$$\delta v_{out} = -\delta v_{gs} [g_m R_D]$$



L'analyse de la tension de sortie fait apparaître les 2 contributions AC et DC.
Pour l'instant, la capacité C_2 est virtuelle, elle n'intervient pas dans nos calculs.

 AMPLIFICATEUR ÉLÉMENTAIRE À TRANSISTOR N-MOSFET: CAS CONCRET



• Exemple.

$$V_{DS} = 5 \text{ V} \quad V_T = 0.3 \text{ V}$$

$$V_{GS} = 1.3 \text{ V} \Rightarrow \frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1.3}{5}$$


• Valeur maximale du gain

$$Gain_{max} = g_m R_{D_max}$$

$$Gain_{max} = \beta (V_{GS} - V_T) R_{D_max}$$

$$Gain_{max} = \beta (V_{GS} - V_T) \frac{2 V_{DD} - (V_{GS} - V_T)}{\beta (V_{GS} - V_T)^2}$$

 
$$Gain_{max} = 2 \frac{V_{DD} - (V_{GS} - V_T)}{(V_{GS} - V_T)}$$




On peut en déduire le gain maximal de ce montage en utilisant la valeur maximale de la résistance R_D qui permet de satisfaire la condition de saturation du transistor. On remarque alors que ce gain maximal devient indépendant des paramètres technologiques du transistor, et qu'il ne dépend que de la polarisation (on suppose $V_{GS} > V_T$).

AMPLIFICATEUR ÉLÉMENTAIRE À TRANSISTOR N-MOSFET: CASCADE

• Etage 1

 

• Etage 2

 

- Si impédance d'entrée de l'étage 2 est grande vis-à-vis de R_D , on peut connecter en série les 2 étages et le gain final sera le produit de chaque gain (gain de 64 au delà de 100 Hz), et ainsi de suite.

Initiation à l'électronique - Chapitre 9: Transistor MOS et logique CMOS - page 24


Pour augmenter ce gain, on peut utiliser cette tension de sortie amplifiée (AC) par l'étage 1 et l'appliquer à un circuit identique noté étage 2.

Si on suppose que l'impédance d'entrée de l'étage 2 est très grande vis-à-vis de l'impédance de sortie de l'étage 1, ici approximée à R_D , alors on peut effectuer le produit des gains pour obtenir le gain global de ce circuit.

Dans la pratique, les calculs sont plus complexes, ne serait-ce que parce que les signaux amplifiés finissent par ne plus être des 'petits signaux'.

Application du MOSFET au numérique

LE TRANSISTOR MOSFET EN COMMUTATION

 


Le transistor MOS peut être utilisé comme un interrupteur drain-source commandé par la grille. C'est d'ailleurs cette fonction qui est largement exploitée dans les circuits numériques.

Ce type d'applications utilise les modes bloqué $\Leftrightarrow$ circuit D-S ouvert, et conducteur $\Leftrightarrow$ circuit D-S à faible résistance.

Ces deux modes de fonctionnement, blocage et conduction, sont utilisés pour faire des fonctions de logique binaire et de la commutation, pour enclencher/déclencher une charge R_D par exemple.

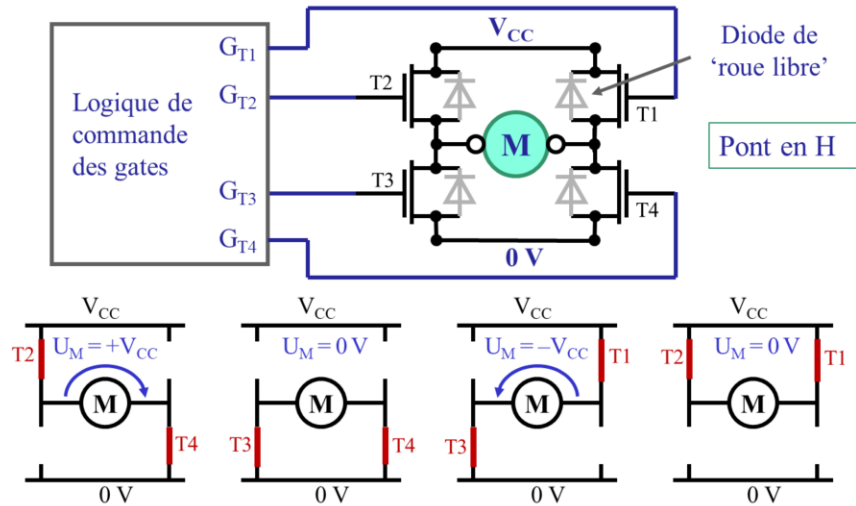EXEMPLE D'UTILISATION DE TRANSISTORS MOS :
COMMANDE BIDIRECTIONNELLE D'UN MOTEUR À COURANT CONTINU



Si le passage par ces 4 états est périodique et rapide, le moteur 'verra' $U_{M, \text{moyen}}$ qui pourra varier entre $-V_{CC}$ et $+V_{CC}$ en modifiant la durée de chaque état (amplificateur à découpage).

Initiation à l'électronique - Chapitre 9: Transistor MOS et logique CMOS - page 27


Dans cette application de commande d'un moteur, chacun des quatre transistors de puissance se comporte comme un interrupteur contrôlé par la grille grâce à un circuit de commande.

Plus la résistance de passage R_{on} des transistors est faible, plus les pertes sont réduites, ce qui permet d'obtenir des rendements $> 90\%$.

En commutant les transistors à une fréquence supérieure à $1/(\text{constante de temps électrique})$ du moteur, celui-ci n'est sensible qu'à la tension moyenne à ses bornes. Cette tension moyenne peut être commandée de $-V_{CC}$ à $+V_{CC}$ en variant la durée relative des différents états des transistors. C'est le principe des sources à découpage.

LOGIQUE CMOS (COMPLEMENTARY MOS)

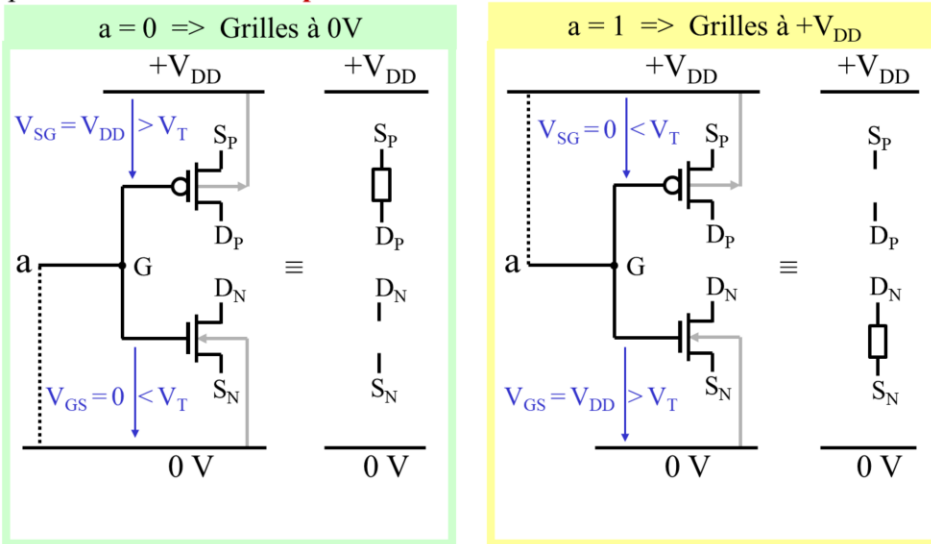Toute variable logique d'entrée **a** commande les **deux grilles** reliées d'une paire de **transistors complémentaires**: un **NMOS** et un **PMOS**.




Initiation à l'électronique - Chapitre 9: Transistor MOS et logique CMOS - page 28

En logique CMOS le "0" logique équivaut à un potentiel quasi nul, le "1" logique équivaut à un potentiel égal à l'alimentation, habituellement noté V_{DD} .
 Lorsque l'entrée logique est à "0" le PMOS conduit et le NMOS est bloqué.
 Lorsque l'entrée logique est à "1" le NMOS conduit et le PMOS est bloqué.

Les différentes fonctions combinatoires sont obtenues en reliant les drains et sources des transistors associés à chaque variable logique.

INVERSEUR LOGIQUE CMOS

 

Initiation à l'électronique - Chapitre 9: Transistor MOS et logique CMOS - page 29

La "porte " logique la plus simple est l'inverseur, réalisant la fonction de négation (NOT).


La caractéristique de transfert de l'inverseur réel a une zone de transition avec une pente élevée, ce qui a un effet discriminatoire sur les niveaux logiques:

un "0" (respectivement un "1" mal défini en entrée, dont la tension n'est pas véritablement proche de 0 V (respectivement V_{DD}), sera un niveau "1" (respectivement "0") bien défini en sortie, proche de V_{DD} (respectivement de 0 V).

Dans un modèle simple, on considère une caractéristique de transfert idéale avec une transition verticale pour une tension d'entrée correspondant à la moitié de la tension d'alimentation.

MODÈLE DYNAMIQUE SIMPLE DE L'INVERSEUR CMOS

 Changement d'état à l'entrée $1 \rightarrow 0$ et $0 \rightarrow 1$




.... la sortie réagit avec un retard: temps de propagation.

Toute connexion, et en particulier la sortie de l'inverseur, présente une capacité parasite contre la masse (somme des capacités parasites des drains des transistors de l'inverseur et des capacités des grilles des portes connectées à cette sortie).

A chaque transition de "0" à "1" de la sortie, cette capacité doit être chargée de 0 V jusqu'à V_{DD} à travers le canal du PMOS. A chaque transition de "1" à "0" de la sortie, cette capacité doit être déchargée de V_{DD} jusqu'à 0 V à travers le canal du NMOS.

Dans un modèle simple, on considère le canal comme une résistance.






PORTE NOR CMOS

 

Ces quatre cas correspondent aux quatre lignes de la table de vérité de la fonction NOR.

Important: en logique CMOS, tant que les courants de fuite sont négligeables, il n'y a pas de courant statique, puisque les deux transistors complémentaires ne conduisent pas ensemble, que l'entrée soit à "1" ou à "0".

PORTE NAND CMOS

     

Ces quatre cas correspondent aux quatre lignes de la
table de vérité de la fonction NAND.