

Boucles à verrouillage de phase "Phase-Locked Loops" - PLL

Introduction et notions de base

Etude générale

Modèle linéaire et fonction de transfert

Comportement dynamique

Etude des blocs fonctionnels:

Détecteurs de Phase

VOC

Applications

DÉTECTEURS DE PHASE

DÉTECTEURS DE PHASE

- **Introduction**
- **Détecteurs de phase analogiques**
- **Détecteur de phase numérique XOR**
- **Détecteur de phase-fréquence numérique**

INTRODUCTION

DÉTECTEURS DE PHASE ANALOGIQUES

Multiplieur analogique à cellule de Gilbert "balanced mixer"
Signaux impairs, typiquement sinusoïdaux et/ou carrés

DÉTECTEUR DE PHASE NUMÉRIQUE XOR

Signaux logiques, avec un rapport cyclique de 50%


DÉTECTEURS DE PHASE-FRÉQUENCE NUMÉRIQUES

Logique séquentielle n'admettant que des signaux logiques
Indépendants du rapport cyclique des signaux

 1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE


PRINCIPE: MULTIPLIEUR ANALOGIQUE

$$\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$



$$V_{D,moy} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T v_D(t) \cdot dt = -\frac{A_{IN} \cdot A_{OUT}}{2 \cdot Z} \cdot \cos(\phi_E)$$
 
$$K_D = \frac{A_{IN} \cdot A_{OUT}}{2 \cdot Z}$$




⊗ K_D dépendant de A_{IN} et A_{OUT}

⊗ non-linéaire

1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE

MODULATEUR ÉQUILIBRÉ OU "MULTIPLIEUR DE GILBERT"

Rappels sur la paire différentielle

 

Relation exacte

$$\Delta I = \frac{I}{2} \cdot \tanh \frac{V_{id}}{2 \cdot U_T}$$

Signaux $< 50 \text{ mV}_{p-p}$

$$\Delta I = \frac{I}{2} \cdot \frac{V_{id}}{2 \cdot U_T}$$





Carré, triangle ou sinus $\geq 200 \text{ mV}_{p-p}$

$$\Delta I = \frac{I}{2} \cdot \text{signe}(V_{id})$$

    1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE

MODULATEUR BALANCÉ OU "MULTIPLIEUR DE GILBERT"


PLL verrouillée sur un signal d'entrée $A_{IN} \cdot \sin(\omega_{IN}t)$ "petit" ($A_{IN} < 25 \text{ mV}$)



$$v_D(t) = -\frac{I \cdot R_C}{2 \cdot U_T} \cdot \text{signe}(\sin(\omega_{IN}t - \phi_E)) \cdot A_{IN} \cdot \sin(\omega_{IN}t)$$

$$V_{D, \text{moy}} = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T v_D(t) \cdot dt = -\frac{I \cdot R_C}{\pi \cdot U_T} \cdot A_{IN} \cdot \cos \phi_E$$

⊗ non-linéaire

 



$$K_D = \frac{I \cdot R_C \cdot A_{IN}}{\pi \cdot U_T}$$

⊗ K_D dépendant de A_{IN}

  1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE


MODULATEUR BALANCÉ OU "MULTIPLIEUR DE GILBERT"

PLL verrouillée sur un signal d'entrée $A_{IN} \cdot \sin(\omega_{IN} t)$ "grand" ($A_{IN} > 100 \text{ mV}$)



$$V_D = \frac{1}{T} \cdot \int_0^T v_D(t) \cdot dt = \frac{2 \cdot I \cdot R_C}{\pi} \cdot (\phi_E - \frac{\pi}{2})$$

😊 linéaire

 

$$K_D = \frac{2 \cdot I \cdot R_C}{\pi}$$

😊 K_D constant

$$v_D(t) = -I \cdot R_C \cdot \text{signe}(\sin(\omega_{IN} t - \phi_E)) \cdot \text{signe}(\sin(\omega_{IN} t))$$

1. DÉTECTEUR DE PHASE ANALOGIQUE

MODULATEUR BALANCÉ OU "MULTIPLIEUR DE GILBERT"

PLL non-verrouillée: $\omega_{IN} \neq \omega_{OUT}$

signal d'entrée $A_{IN} \cdot \sin(\omega_{IN}t)$ "petit" ($A_{IN} < 25 \text{ mV}$)

$$V_D(t) = -\frac{I \cdot R_C}{2 \cdot U_T} \cdot \text{signe}(\sin(\omega_{OUT}t)) \cdot A_{IN} \cdot \sin(\omega_{IN}t)$$

$$V_{D,\text{moy}} = 0$$

$$V_{D,\text{battement, fondamentale}}(t) = \frac{I \cdot R_C}{2 \cdot U_T} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot A_{IN} \cdot \cos(|\omega_{IN} - \omega_{OUT}|t)$$

signal d'entrée $A_{IN} \cdot \sin(\omega_{IN}t)$ "grand" ($A_{IN} > 100 \text{ mV}$)

$$V_D(t) = -I \cdot R_C \cdot \text{signe}(\sin(\omega_{OUT}t)) \cdot \text{signe}(\sin(\omega_{IN}t))$$

$$V_{D,\text{moy}} = 0$$


$$V_{D,\text{battement}}(t) = I \cdot R_C \cdot \text{triangle}(|\omega_{IN} - \omega_{OUT}|t)$$

$$V_{D,\text{battement, fondamentale}}(t) = I \cdot R_C \cdot \frac{8}{\pi^2} \cdot \cos(|\omega_{IN} - \omega_{OUT}|t)$$

→ pas de comparaison de fréquence

2. DÉTECTEUR DE PHASE NUMÉRIQUE XOR



PRINCIPE

 

IN	OUT	D
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0


$$V_D = V_{DD} \cdot D$$

PLL verrouillée

  

2. DÉTECTEUR DE PHASE NUMÉRIQUE XOR



PRINCIPE

 

IN	OUT	D
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$$V_D = V_{DD} \cdot D$$

PLL non verrouillée

  

$$V_{D,\text{moy}} = V_{DD}/2$$

**pas de comparaison
de fréquence**

$$V_{D,\text{battement}}(t) = \frac{V_{DD}}{2} \cdot (1 + \text{triangle}(|\omega_{IN} - \omega_{OUT}|t))$$
$$\approx K_D \frac{\pi}{2} (1 + \cos(|\omega_{IN} - \omega_{OUT}|t))$$

3. DÉTECTEUR DE PHASE-FRÉQUENCE NUMÉRIQUE

PRINCIPE

SCHÉMA DE PRINCIPE


 





DIAGRAMME DES ÉTATS

 

   3. DÉTECTEUR DE PHASE-FRÉQUENCE NUMÉRIQUE


PRINCIPE

PLL verrouillée
 $f_{\text{OUT}} = f_{\text{IN}}$



3. DÉTECTEUR DE PHASE-FRÉQUENCE NUMÉRIQUE


PRINCIPE

 

En cas d'écart de fréquence (PLL déverrouillée), la sortie du détecteur est unipolaire, et sa polarité indique le signe de cet écart. En connectant cette sortie à un filtre intégrateur, V_0 sera une fonction croissante ou décroissante qui va provoquer le balayage de la bande de fréquences en vue de capturer le synchronisme.

 3. DÉTECTEUR DE PHASE-FRÉQUENCE NUMÉRIQUE


DÉTECTEUR Φ -F ET FILTRE ACTIF INTÉGRATEUR SÉPARÉ



$$K_D \cdot F(p) = \frac{\bar{I}_D}{\phi_E} \cdot Z(p) = \frac{I}{2\pi} \cdot \frac{1+pCR_2}{pC} = \frac{V_{DD}}{4\pi} \cdot \frac{1+pCR_2}{pCR_1}$$

 3. DÉTECTEUR DE PHASE-FRÉQUENCE NUMÉRIQUE


DÉTECTEUR Φ -F ET FILTRE PASSIF, INTÉGRATEUR PAR "CHARGE PUMP"



$$K_D \cdot F(p) = \frac{\bar{I}_D}{\phi_E} \cdot Z(p) = \frac{I}{2\pi} \cdot \frac{1+pR_2C}{pC} = \frac{V_{DD}}{4\pi} \cdot \frac{1+pCR_2}{pCR_1} \leftarrow \text{avec } R_1 = \frac{V_{DD}}{2I} \text{ fictive}$$

 3. DÉTECTEUR DE PHASE-FRÉQUENCE NUMÉRIQUE

DÉTECTEUR Φ -F ET FILTRE PASSIF, PSEUDO-INTÉGRATEUR PAR "CHARGE PUMP"



$$K_D \cdot F(p) = \frac{\bar{I}_D}{\phi_E} \cdot Z(p) = \frac{I}{2\pi} \cdot \frac{1 + pCR_2}{pC} \cong \frac{V_{DD}}{4\pi} \cdot \frac{1 + pCR_2}{pC(R_1 + R_2)}$$

DÉTECTEURS DE PHASE : RESUME

DÉTECTEURS DE PHASE ANALOGIQUES "BALANCED MIXER"

Signaux impairs, typiquement sinusoïdaux et/ou carrés

Gamme de phase de $\pm \pi/2$ autour de $\pi/2$

Linéarité fonction de l'amplitude et de la forme des signaux

Admettent les signaux bruités (télécom)

DÉTECTEUR DE PHASE NUMÉRIQUE XOR

Signaux logiques (ampli limiteur ou comparateur parfois inclus)

Gamme de phase $\pm \pi/2$ autour de $\pi/2$, réduite si le rapport cyclique $\neq 50\%$

Admet les signaux binaires avec impulsions parasites

DÉTECTEURS DE PHASE-FRÉQUENCE NUMÉRIQUES

Logique séquentielle n'admettant que des signaux logiques

Gamme de phase de $\pm 2\pi$ centrée sur 0

Indépendants du rapport cyclique des signaux

N'admettent pas les impulsions manquantes ou parasites

OSCILLATEURS CONTROLES EN TENSION VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS (VCO)

OSCILLATEURS CONTROLES EN TENSION

VOLTAGE-CONTROLLED OSCILLATORS (VCO)

- **Introduction:** définition, classification et caractéristiques
- **VCO à Oscillateurs en anneau**
 - CMOS
 - Structure différentielle

INTRODUCTION

DEFINITION

Oscillateur est un terme général pour des circuits électroniques qui produisent par eux-même un signal périodique à une fréquence donnée. Dans un VCO, ou "Voltage-Controlled Oscillator", celle-ci est variable, commandée par une tension de contrôle.

Signaux de sortie

- Sinusoïdaux
- Non-sinusoïdaux
 - Rectangulaires
 - Impulsions
 - Dents de scie

INTRODUCTION


PARAMETRES CARACTERISTIQUES

- La linéarité de la relation tension→ fréquence
- Le "Gain" $K_O = \Delta\omega_{OSC} / \Delta V_0$
- La fréquence limite maximum d'oscillation
- La dynamique de fréquence absolue $f_{OSC,max} - f_{OSC,min}$ et relative $f_{OSC,max} / f_{OSC,min}$, en fonction de V_0
- La forme du signal de sortie, sinusoïdale ou autre
- Taux de distorsion pour les oscillateurs sinusoïdaux
- Bruit de phase

 1. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS

PRINCIPE

Chaine fermée comportant un nombre N impair d'inverseurs logiques




$$f_{osc} = \frac{1}{N \cdot (t_{pHL} + t_{pLH})}$$

 1. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS

PRINCIPE

Les temps de propagation t_{pHL} et t_{pLH} sont liés au temps de charge et de décharge, au travers des transistors NMOS ou PMOS, de la capacité de charge totale de la sortie de chaque étage.



$$f_{OSC} = \frac{1}{N \cdot (t_{pHL} + t_{pLH})}$$


Les oscillateurs en anneau sont utilisés comme:

- oscillateurs / VCOs
- circuits de caractérisation de la vitesse d'une technologie (mesure du temps de propagation moyen)

VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS

TRANSFORMATION DE L'OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS EN VCO PAR "CURRENT STARVING"

 
Les inverseurs CMOS servent de commutateurs pour les sources de courant contrôlées



 1. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS

TRANSFORMATION DE L'OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS EN VCO PAR RESISTANCE SERIE VARIABLE

Une résistance variable contrôlée est mise en série à la sortie de chaque étage inverseur.




1. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU CMOS

CARECTERISTIQUES GENERALES

- Totalelement intégrable en technologies CMOS numériques avancées
- Grande souplesse dans le choix de la gamme de fréquence par simple changement du nombre d'étages
- Amplitude de sortie (sur les drains) constante en fonction de la fréquence
- Relation plus ou moins linéaire entre la tension de contrôle et la fréquence
- En pratique, rapport de plus de 2 décades entre $f_{\min}$ et $f_{\max}$

2. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU A STRUCTURE DIFFERENTIELLE

PRINCIPE

 


$$f_{OSC} = \frac{1}{2 \cdot N \cdot t_p}$$

Possibilité d'avoir un nombre N pair de portes logiques, en particulier $N = 4$, ce qui permet d'avoir des signaux de sortie en quadrature ($I - Q$).

2. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU A STRUCTURE DIFFERENTIELLE

SCHEMA DE PRINCIPE D'UN ETAGE

 

$$t_p = r_{on,p} \cdot C \cdot \ln 2$$

$$t_p = \frac{C \cdot \ln 2}{\beta_p \cdot (V_{DD} - V_{contr} - V_{Tp})}$$

V_{bias} et donc I_{bias} sont asservis à V_{contr} pour obtenir une amplitude donnée des oscillations.

2. VCO A OSCILLATEUR EN ANNEAU A STRUCTURE DIFFERENTIELLE

CARECTERISTIQUES GENERALES

- Totalelement intégrable en technologies CMOS numériques avancées
- Nombreuses structures possibles
- Grande souplesse dans le choix de la gamme de fréquence par simple changement du nombre d'étages
- Possibilité d'un nombre paire d'étages, en particulier 4 pour obtenir des signaux de sortie en quadrature
- Bonne immunité aux bruits de mode commun, en particulier ceux d'alimentation et de couplage par le substrat