

Pont de Wheatstone – Exercice

Calculer la valeur de la résistance R_3 du circuit représenté ci-après en sachant que :

$$U_5 = 0 \text{ V}$$

$$R_1 = 127.33 \, \Omega$$

$$R_2 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_4 = 10 \text{ k}\Omega$$

