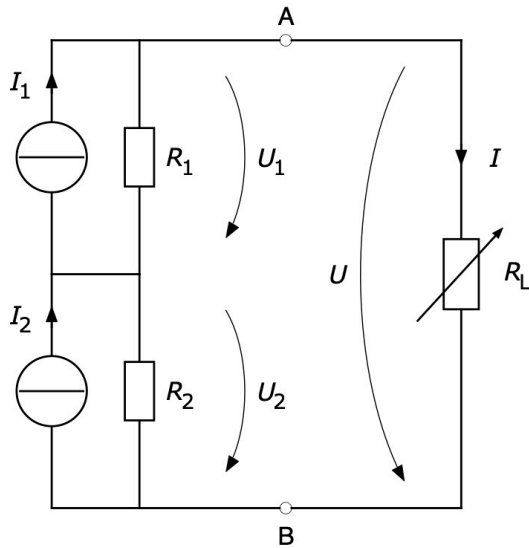


Question 2 (DC; Thm. Th. & N.) - Corrigé

Donnée :




$$I_1 = 10 \text{ A} ; I_2 = 8 \text{ A}$$

$$R_1 = 1 \Omega ; R_2 = 2 \Omega$$

Demandé : U_1 , U_2 et U
pour $R_L = 0$ et $R_L = \infty$

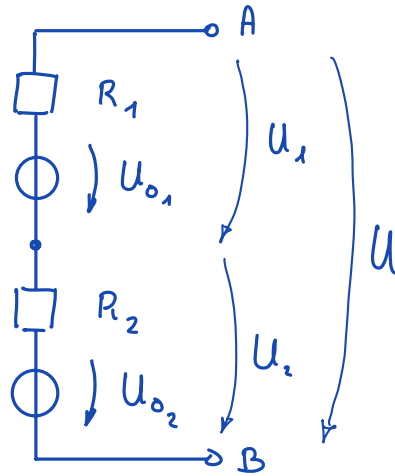On transforme les sources de courants réelles en sources de tensions réelles :




$$\text{avec : } U_{o1} = R_1 \cdot I_1$$

$$\text{et : } U_{o2} = R_2 \cdot I_2$$

$$U_{o1} = 1 \cdot 10 = 10 \text{ V}$$

$$U_{o2} = 2 \cdot 8 = 16 \text{ V}$$

1) Pour $R_L = 0$, le circuit devient :

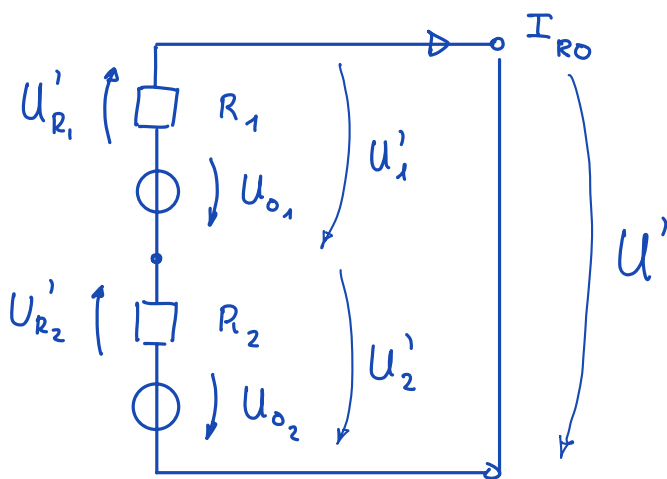

$$U'_1 = U_{o1} - U_{R1}' = U_{o1} - R_1 \cdot I_{RO}$$

$$U'_2 = U_{o2} - U_{R2}' = U_{o2} - R_2 \cdot I_{RO}$$

$$U' = U'_1 + U'_2$$


$$\text{avec } I_{RO} = \frac{U_{o1} + U_{o2}}{R_1 + R_2}$$

$$I_{RO} = \frac{26}{3} = 8.667 \text{ A}$$

$$U'_1 = 10 - 1 \cdot 8.667 = 1.333 \text{ V} \quad \text{et}$$

$$U'_2 = 16 - 2 \cdot 8.667 = -1.333 \text{ V} \quad \text{et} \quad U' = 1.333 - 1.333 = 0 \text{ V}.$$

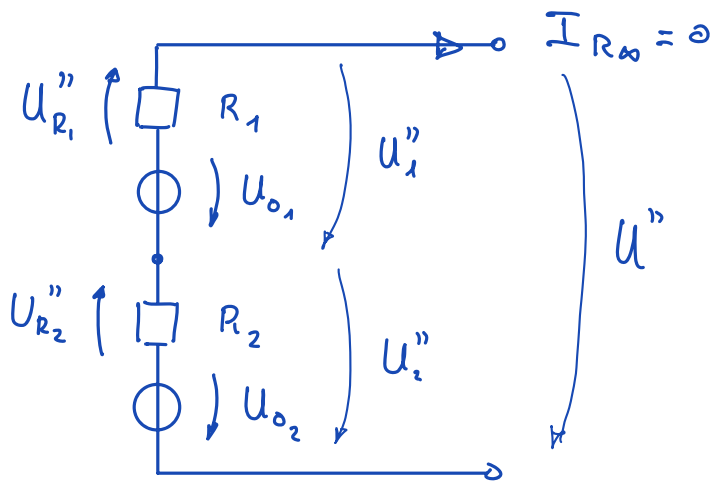2) Pour $R_L = \infty$, le circuit devient :



$$U_1'' = U_{o1} - U_{R_1}'' = U_{o1} - R_1 \cdot I_{R_L}$$

$$U_2'' = U_{o2} - U_{R_2}'' = U_{o2} - R_2 \cdot I_{R_L}$$

$$U'' = U_1'' + U_2'' = U_{o1} + U_{o2}$$

avec : $I_{R_L} = 0$

$$U_1'' = U_{o1} = 10 \text{ V} ; U_2'' = U_{o2} = 16 \text{ V} \text{ et } U'' = 26 \text{ V} .$$

3) Puissance maximale transmissible :

La puissance transmise à R_L est $P_{R_L} = \frac{U_o^2 \cdot R_L}{(R_L + R_i)^2}$

Elle est max. pour $R_L = R_i$: $P_{\max} = \frac{U_o^2 R_i}{4 R_i^2} = \frac{U_o^2}{4 R_i}$

De 1) on connaît le courant de court-circuit I_{cc} (I_{R_0}) et de 2) on connaît la tension à vide U_o (U'').


On déduit R_i de 1) et 2) : $R_i = U_o / I_{cc} = U'' / I_{R_0}$

Finalement, il vient :


$$P_{\max} = \frac{U_o^2 \cdot I_{cc}}{4 U_o} = \frac{U_o \cdot I_{cc}}{4} = \frac{26 \cdot 26}{4 \cdot 3} = 56.33 \text{ W}$$

Transformation $\overline{U} - I$


Pour $Z_L = 0 \Omega$:

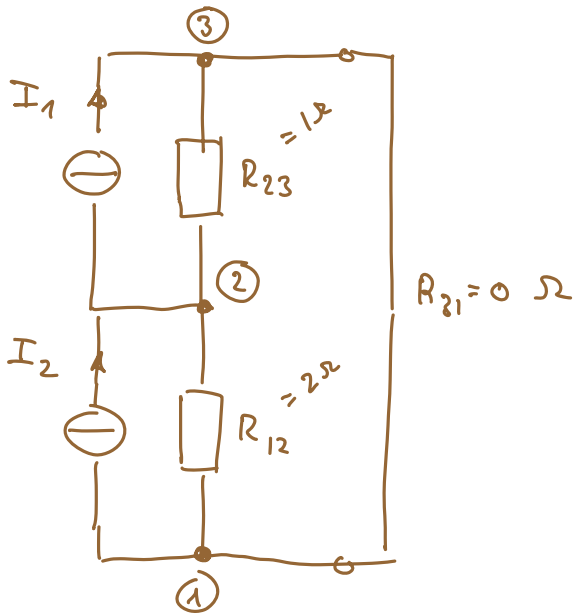

$\overline{U} - I$
 $\Rightarrow$

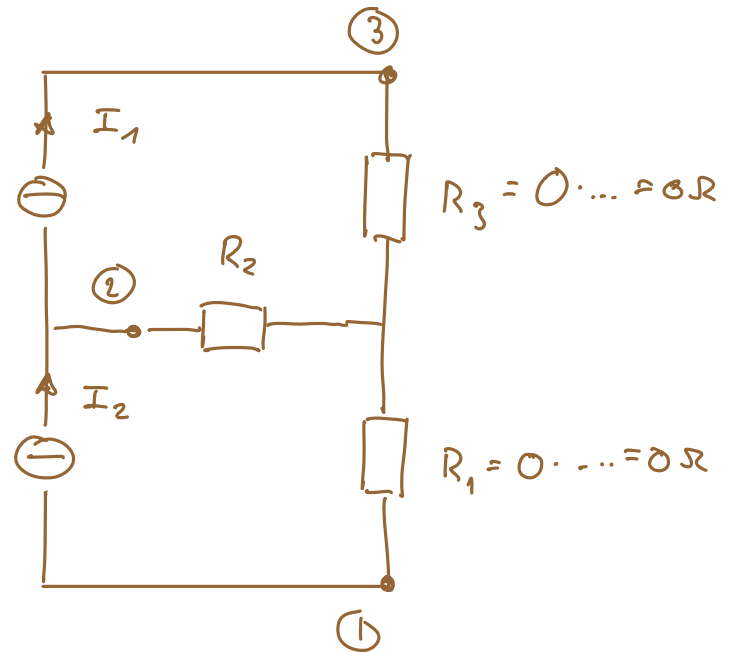
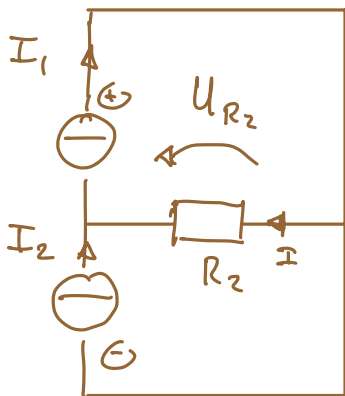
$$R_2 = \frac{R_{12} \cdot R_{23}}{R_{23} + R_{12} + 0} = \frac{2}{3} \Omega$$



$$I + I_2 = I_1$$

$$I = I_1 - I_2 = 10 - 8 = 2 A$$




$$U_{R_2} = R_2 \cdot I = \frac{2}{3} \cdot 2 = \frac{4}{3} V = 1.33 V$$

U_1 : tension aux bornes de I_1 : $U_{I_1} = U_{R_2} = 1.33 V$

U_2 : tension aux bornes de I_2 : $U_{I_2} = -U_{R_2} = -1.33 V$

et U : tension entre la borne $\oplus$ de I_1 et $\ominus$ de $I_2 = 0 V$.

• Superposition : $R_L = 0 \Omega$

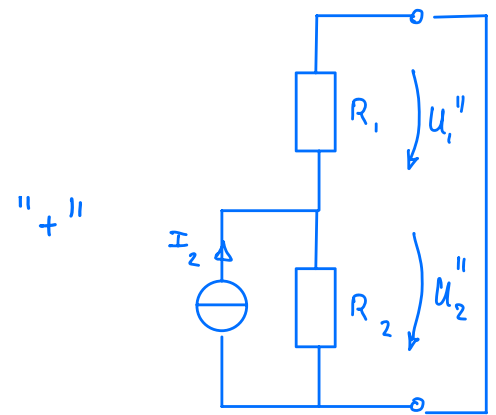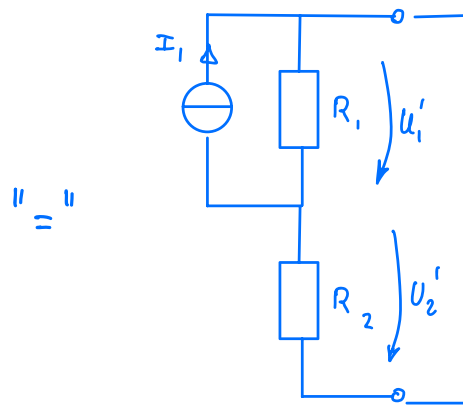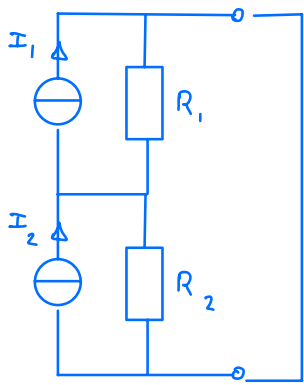

$$U_1' = -U_2' ; I_{R_1} = I_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow U_1' = I_1 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_1' = 10 \cdot \frac{2}{3} = 6.67 V$$



$$U_1'' = -U_2'' ; I_{R_2} = I_2 \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow U_2'' = I_2 \cdot \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$


$$U_2'' = 8 \cdot \frac{2}{3} = \frac{16}{3} = 5.33 V$$

$$\rightarrow \underline{U_1} = U_1' + U_1'' = U_1' - U_2'' = \underline{1.33 V} ; (U_2 = -U_1 \text{ et } U = 0 V)$$

• Superposition : $R_L = 10$

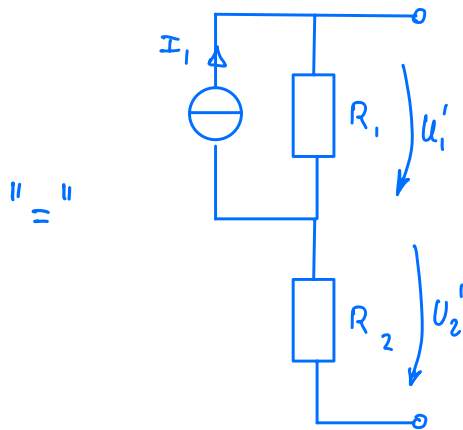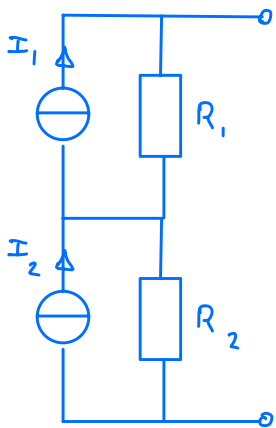
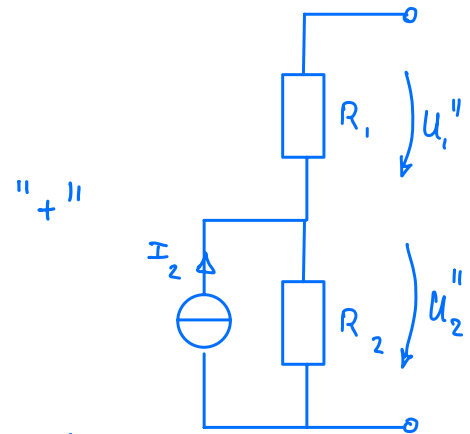
$$U_1' = R_1 \cdot I_1 = 1 \cdot 10 = 10 V$$



$$U_1'' = 0 V$$

$$\rightarrow \underline{U_1} = U_1' + U_1'' = 10 + 0 = \underline{10 V}$$

idem pour $\underline{U_2}$: $U_2 = U_2' + U_2'' = 0 + I_2 \cdot R_2 = 8 \cdot 2 = \underline{16 V}$