

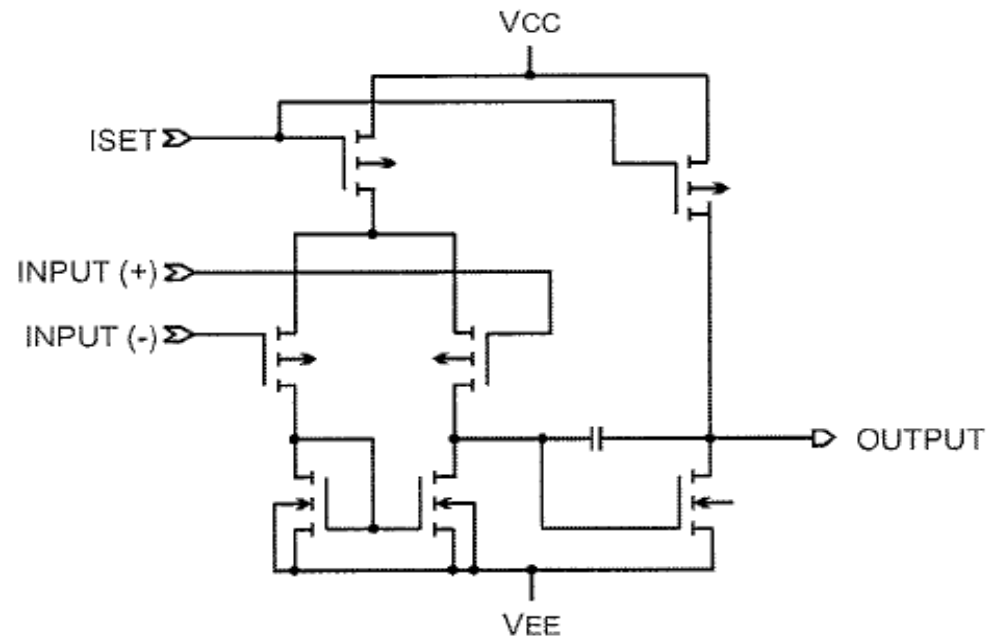


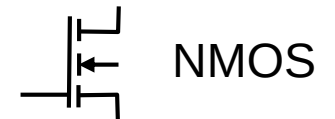

## Exercice 13.1 A

Interprétez ce schéma:

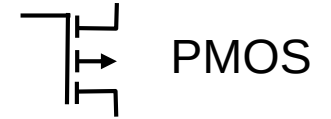


MC14573 from Motorola Semiconductor




## Exercice 13.1 B


Interprétez ce schéma:

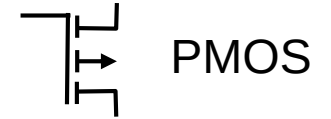

PMOS

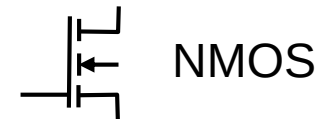

NMOS

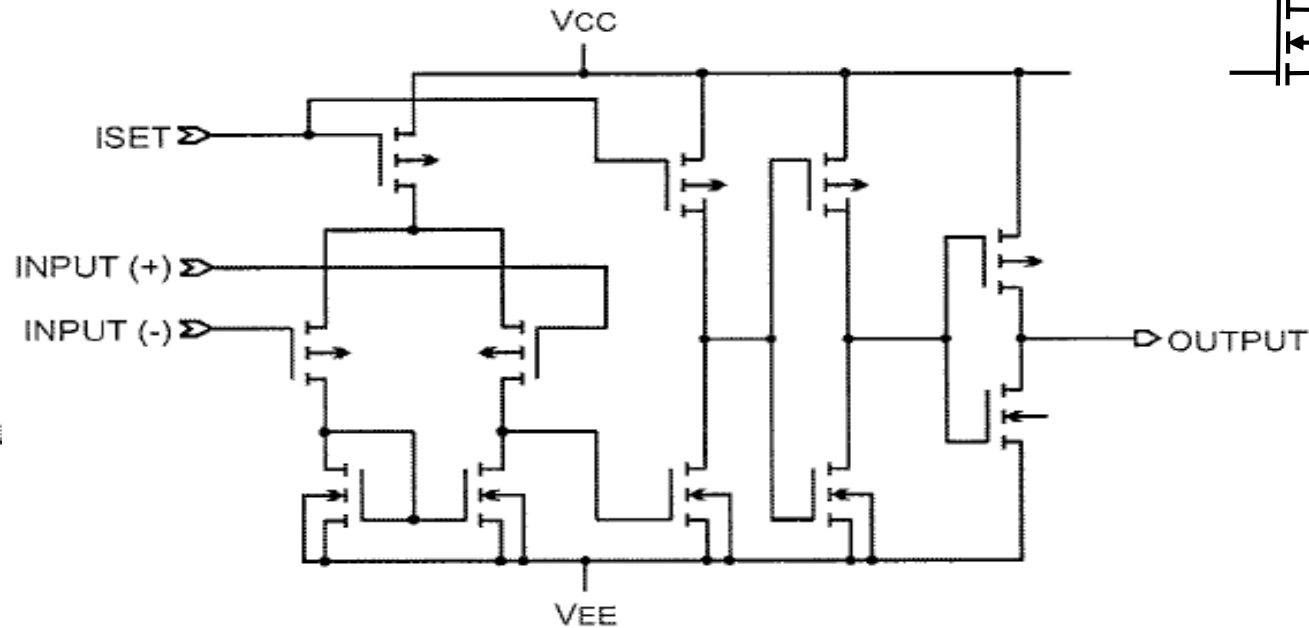

MC14574 from Motorola Semiconductor



## Exercice E13.2: Ampli de tension avec NMOS

Utilisez un NMOS comme ampli de tension.  
Inspirez-vous du chapitre 7 sur les BJT.  
Remplacez le transistor bipolaire par un NMOS !