



PHYSIQUE DES COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS

XIII) Circuits analogiques en CMOS

P.A. Besse

EPFL





Résumé des courbes caractéristiques des MOS

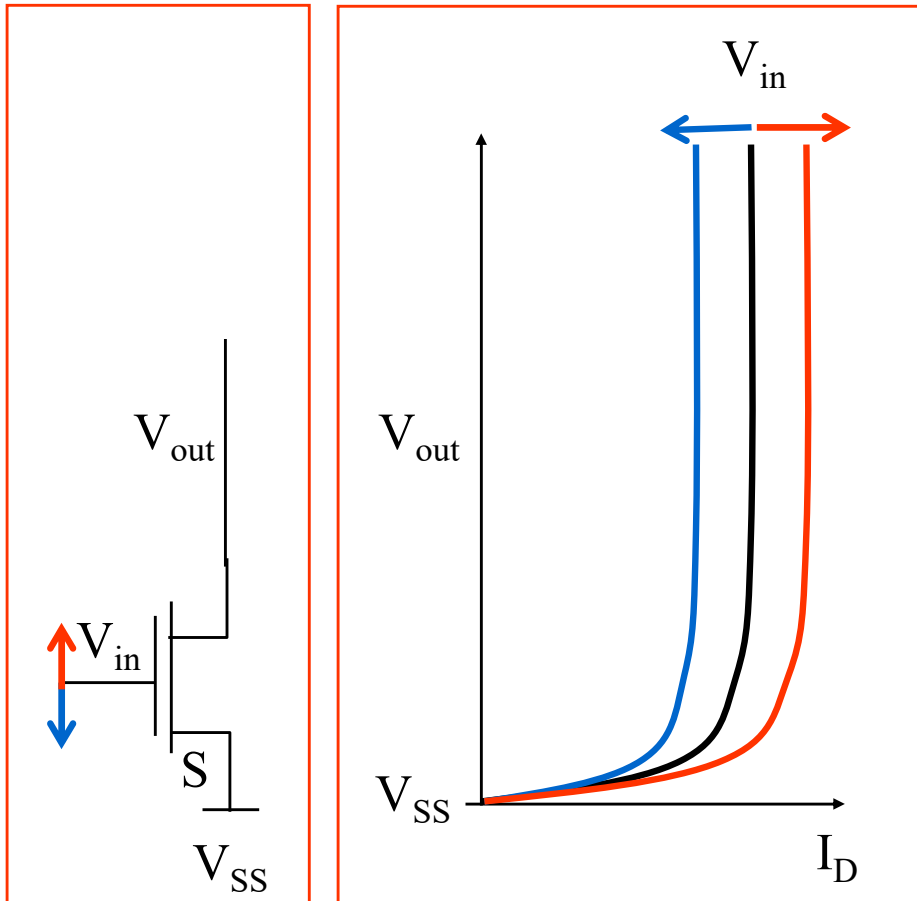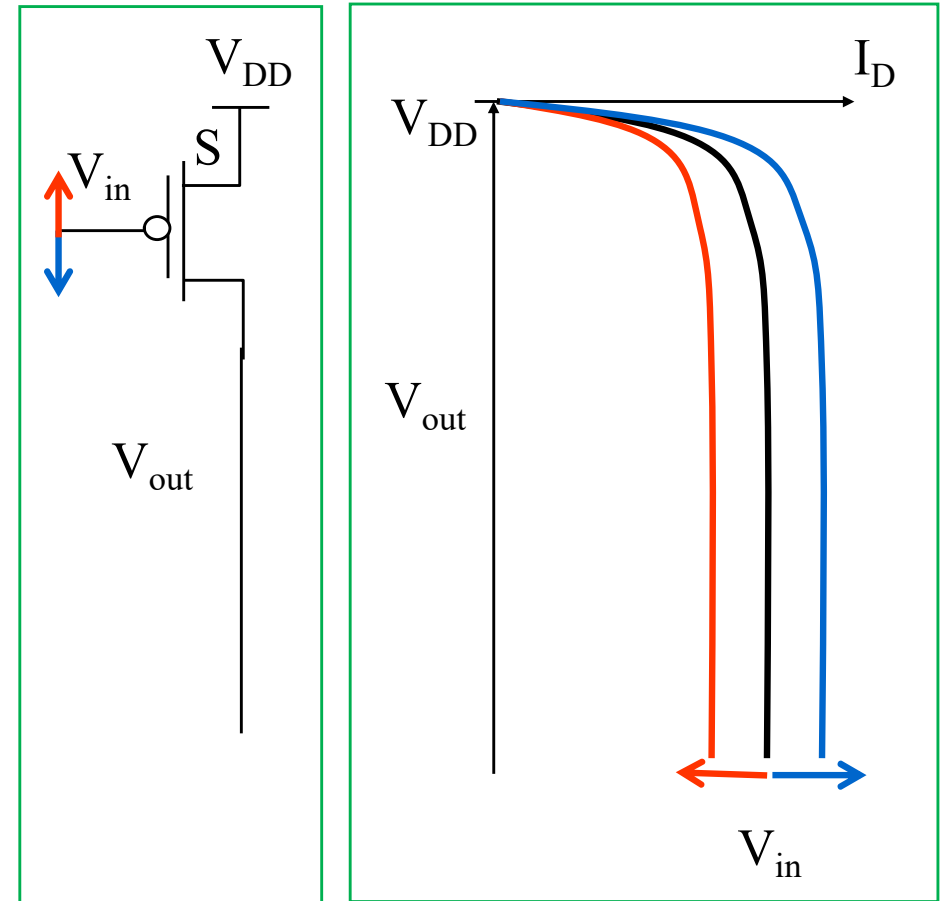N-MOSP-MOS


N-MOS

« gate – drain reliés »


P-MOS

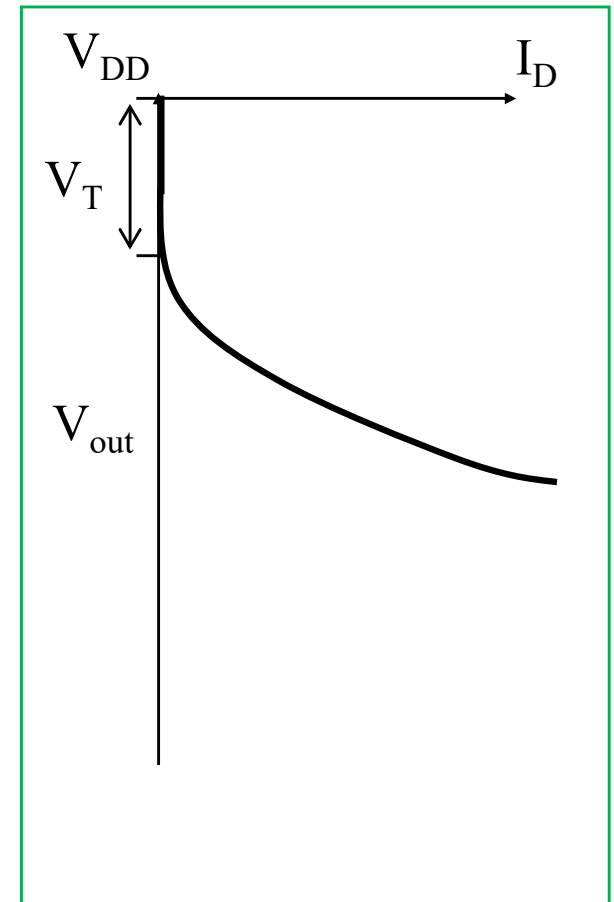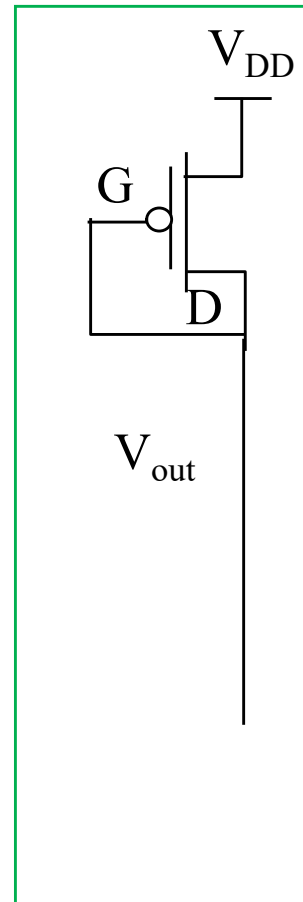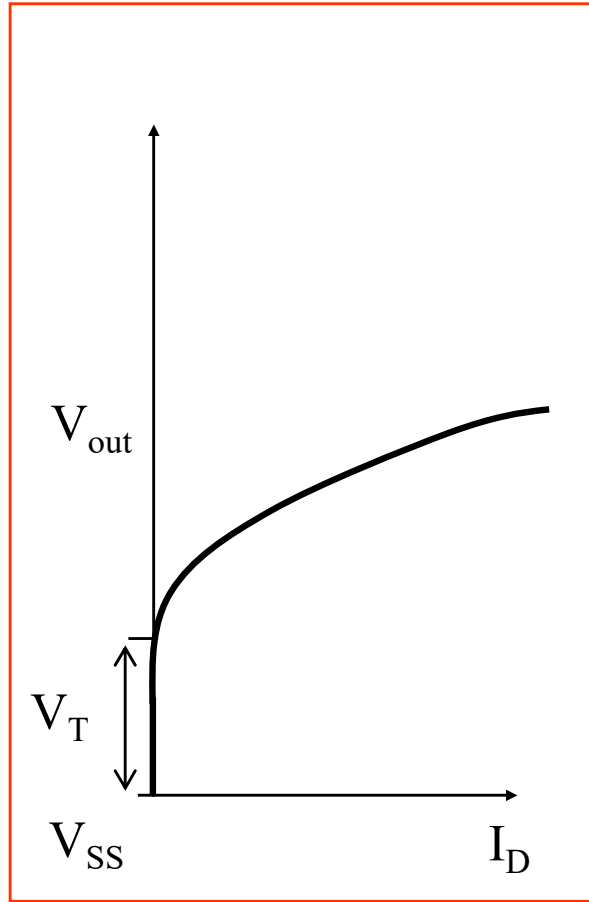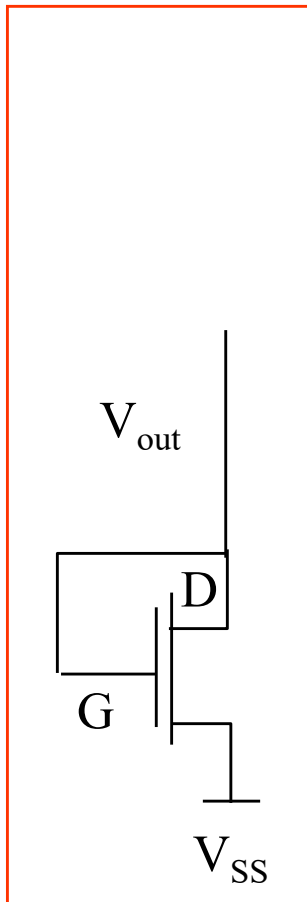

N-MOS




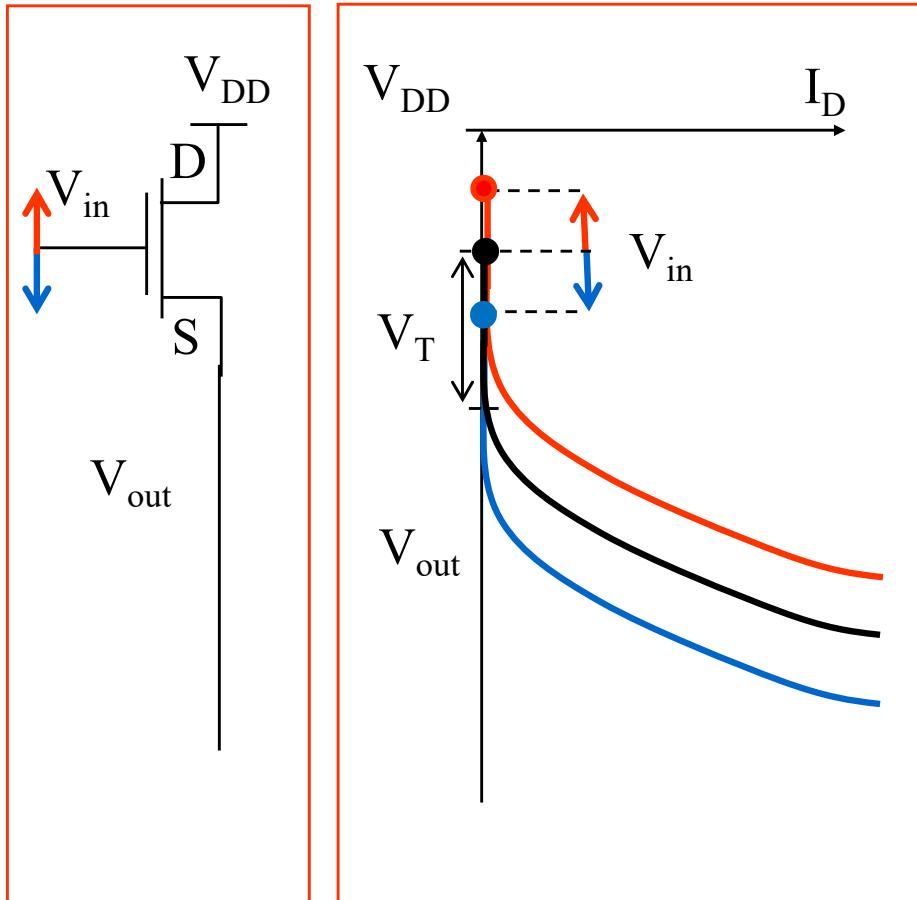


P-MOS

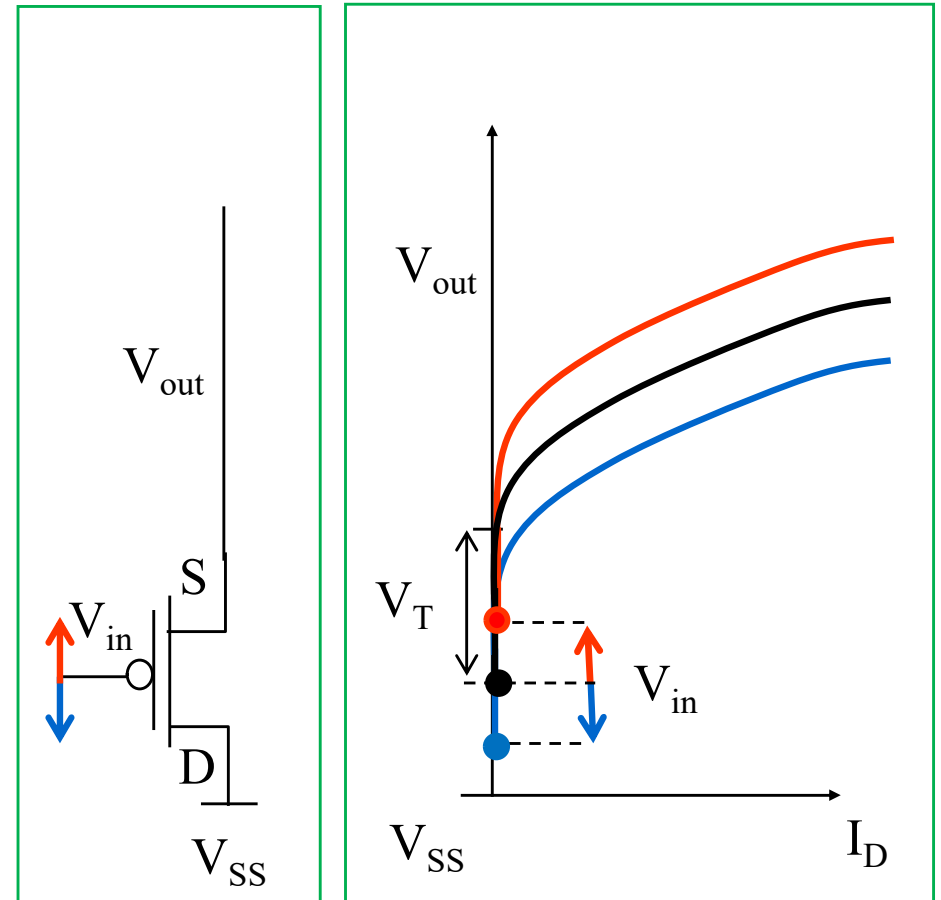

Diviseurs de tension





Diviseurs de tension

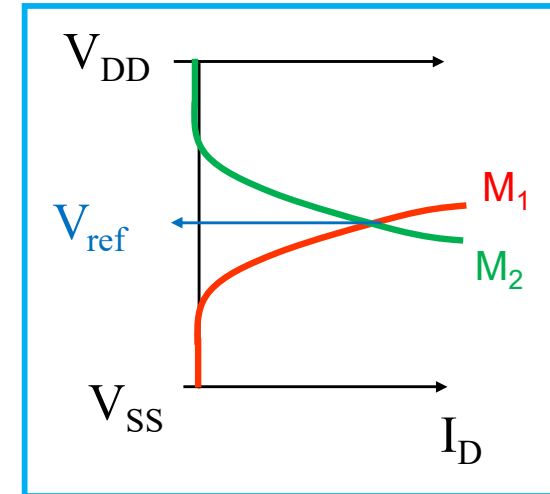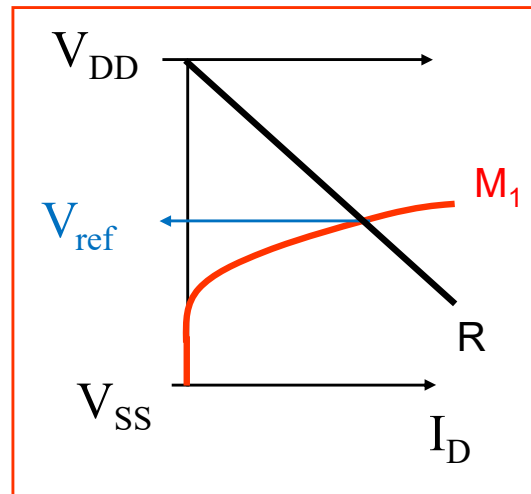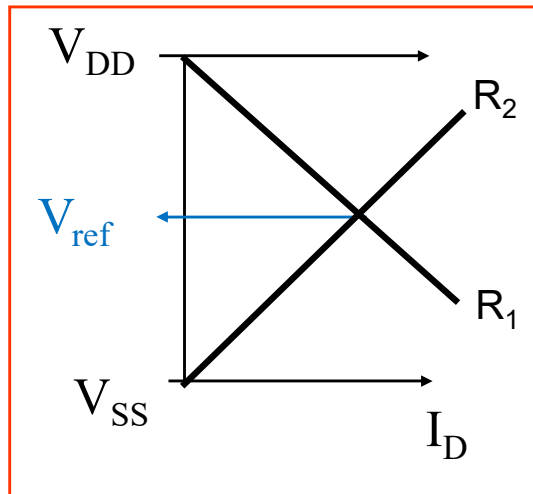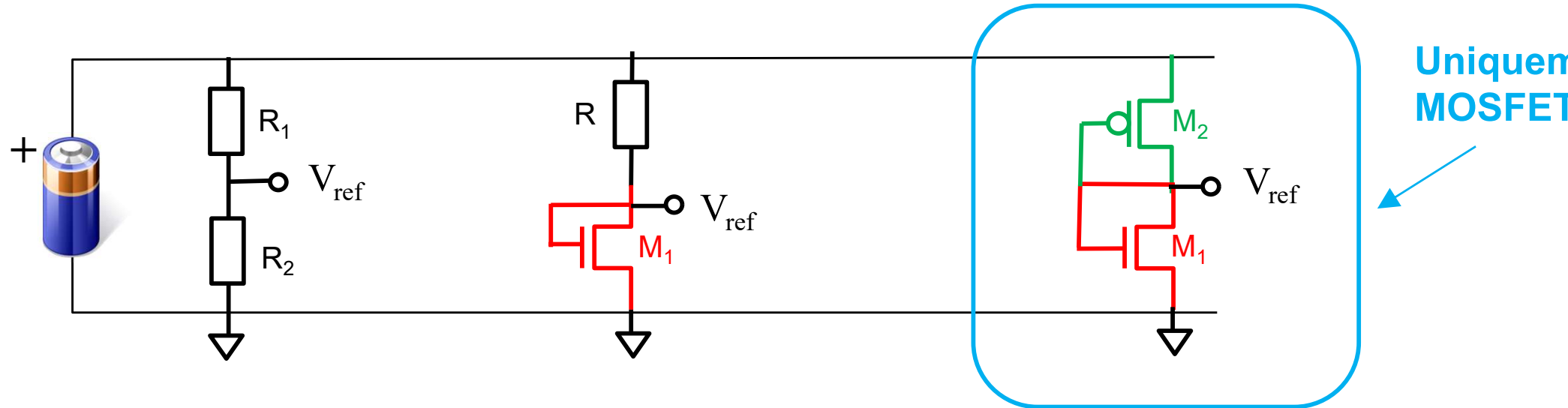


Question: Diviseurs de tension

Pile de 5V: comment obtenir 2.5V pour V_{ref} ?

+5V

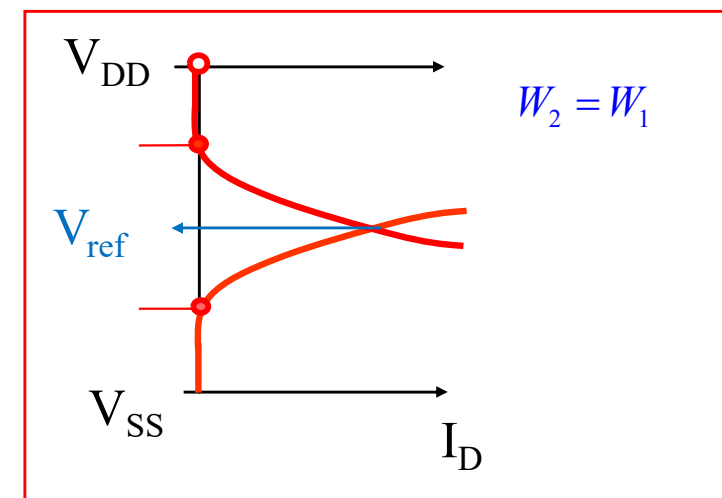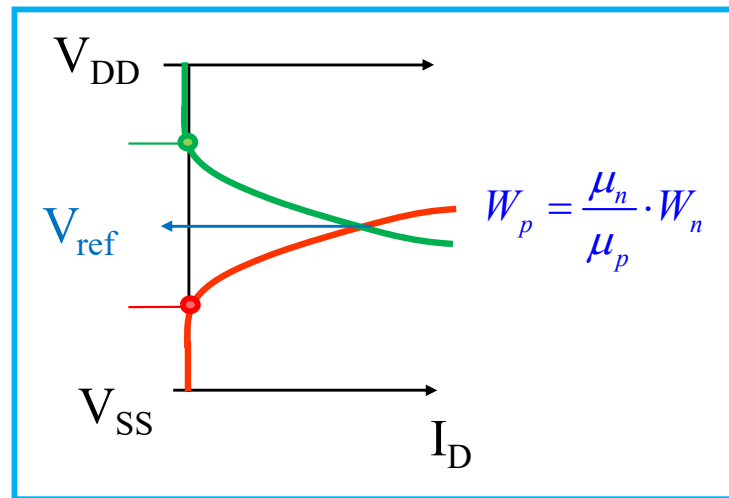
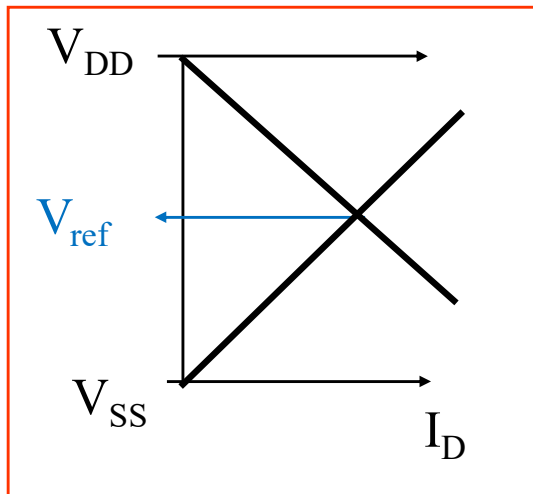
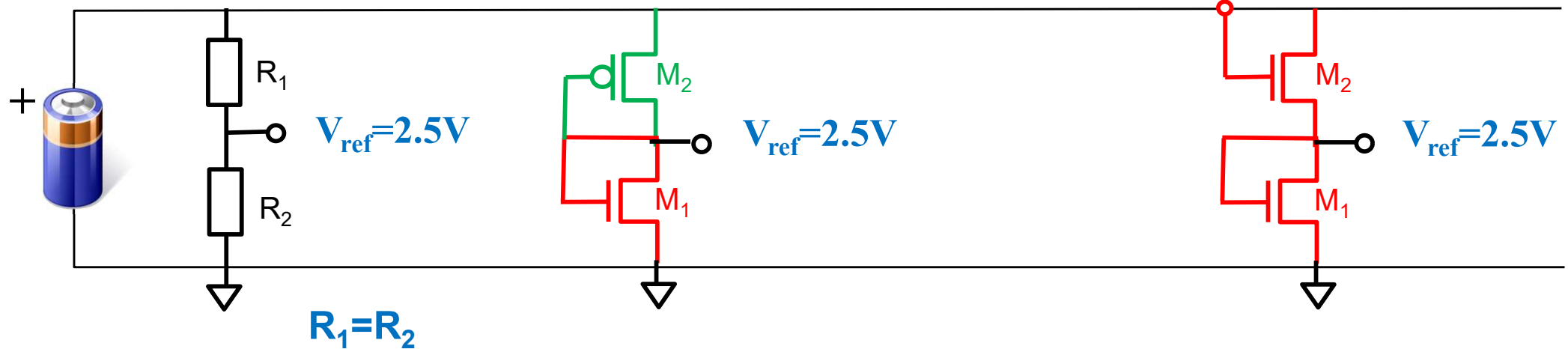


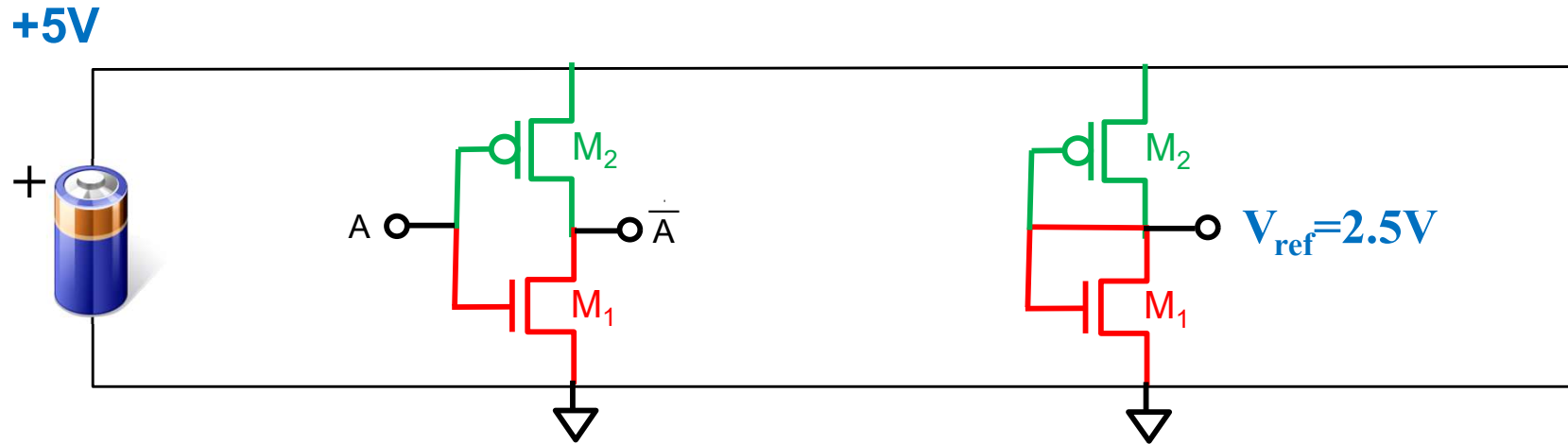Comparaison: Inverseur / Diviseurs de tension





Inverseur

Diviseur de tension

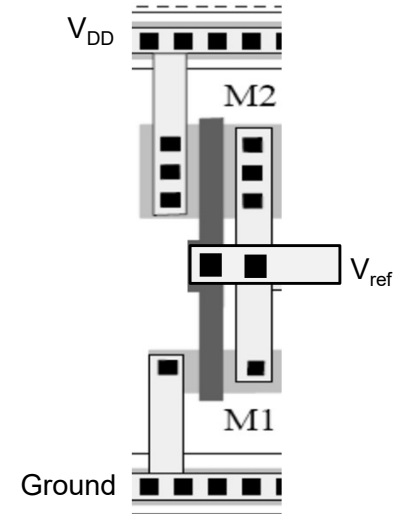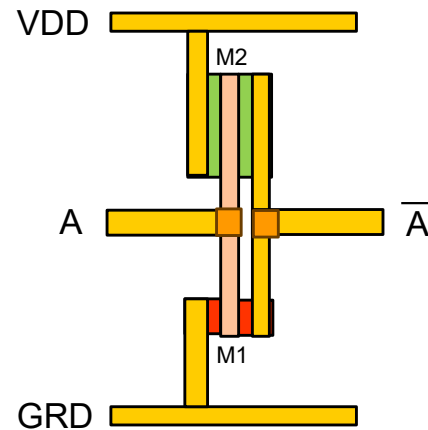
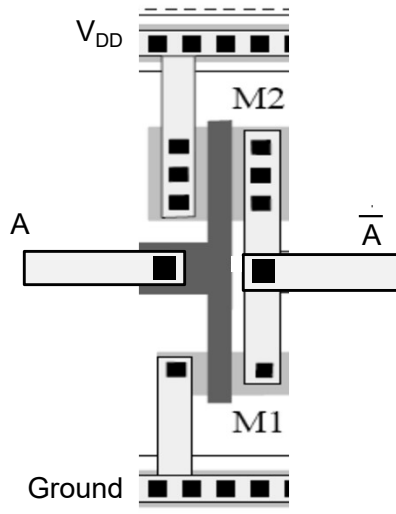


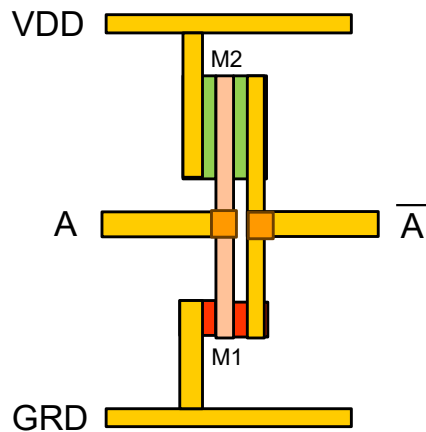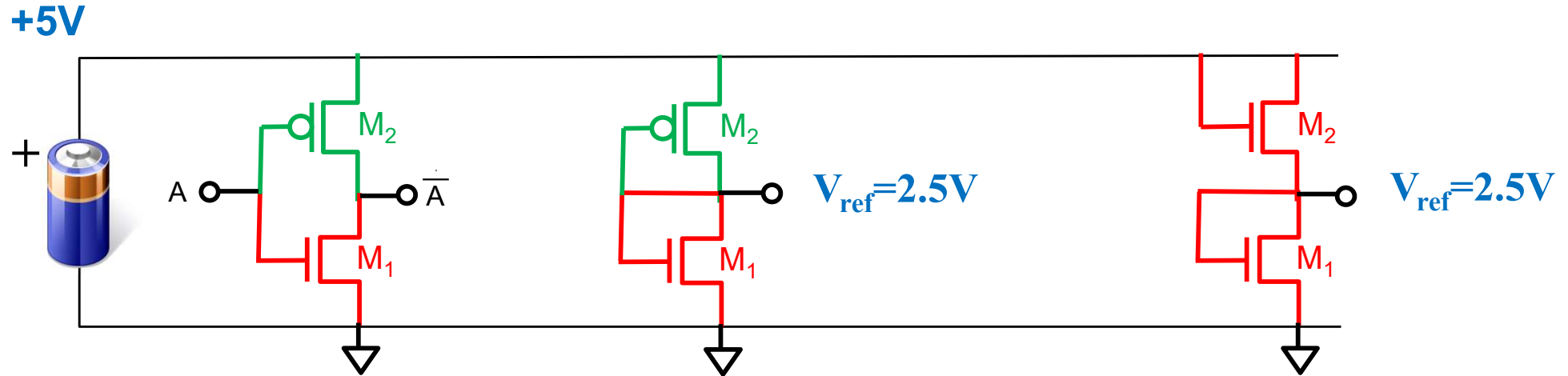Question: Diviseurs de tension

Pile de 5V: comment obtenir 2.5V pour V_{ref} ?




Inverseur

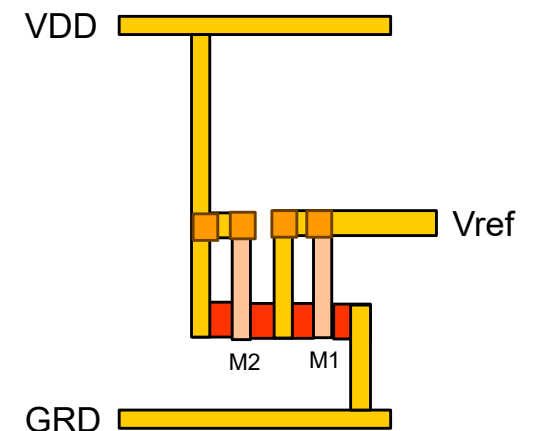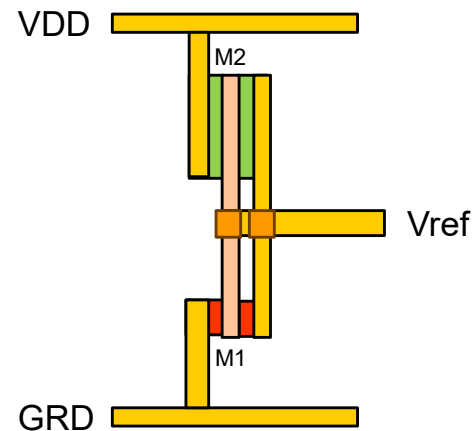


Sources et miroirs de courant

Source de courant simple (1)


NMOS comme source de courant

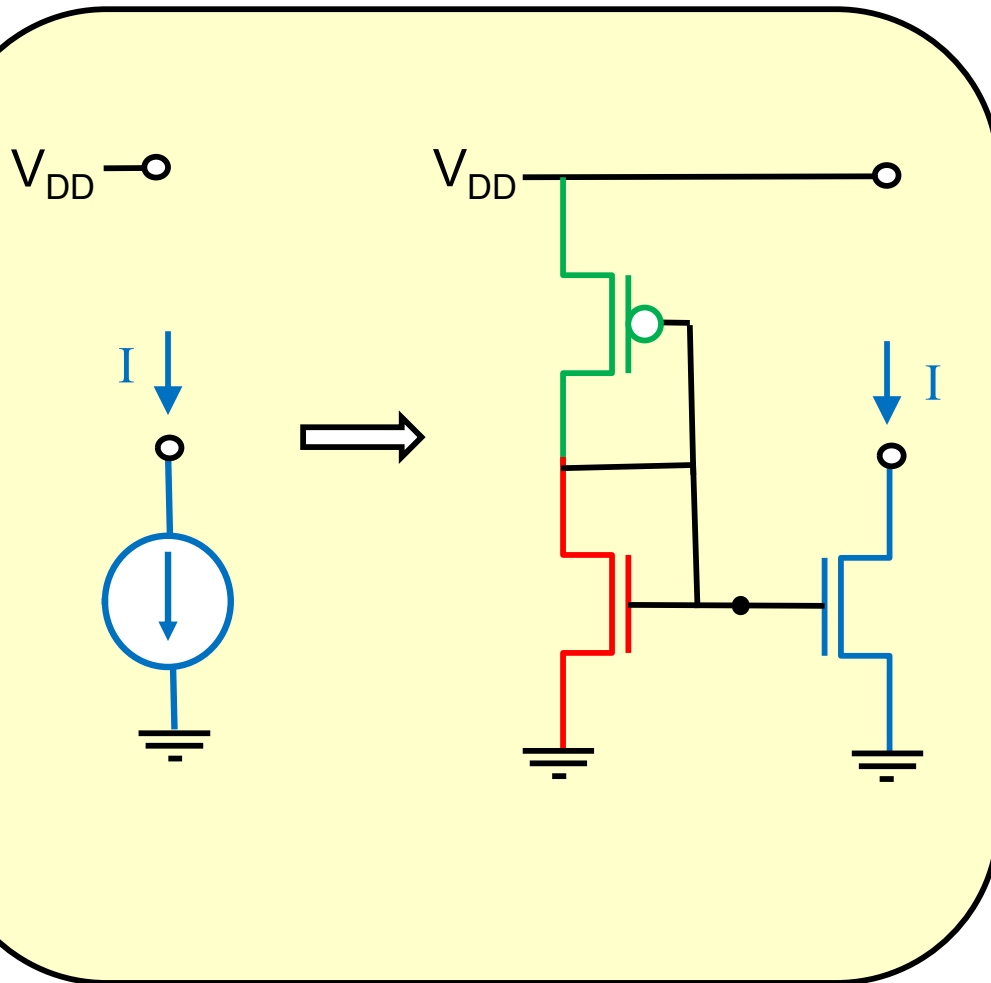

PMOS comme source de courant

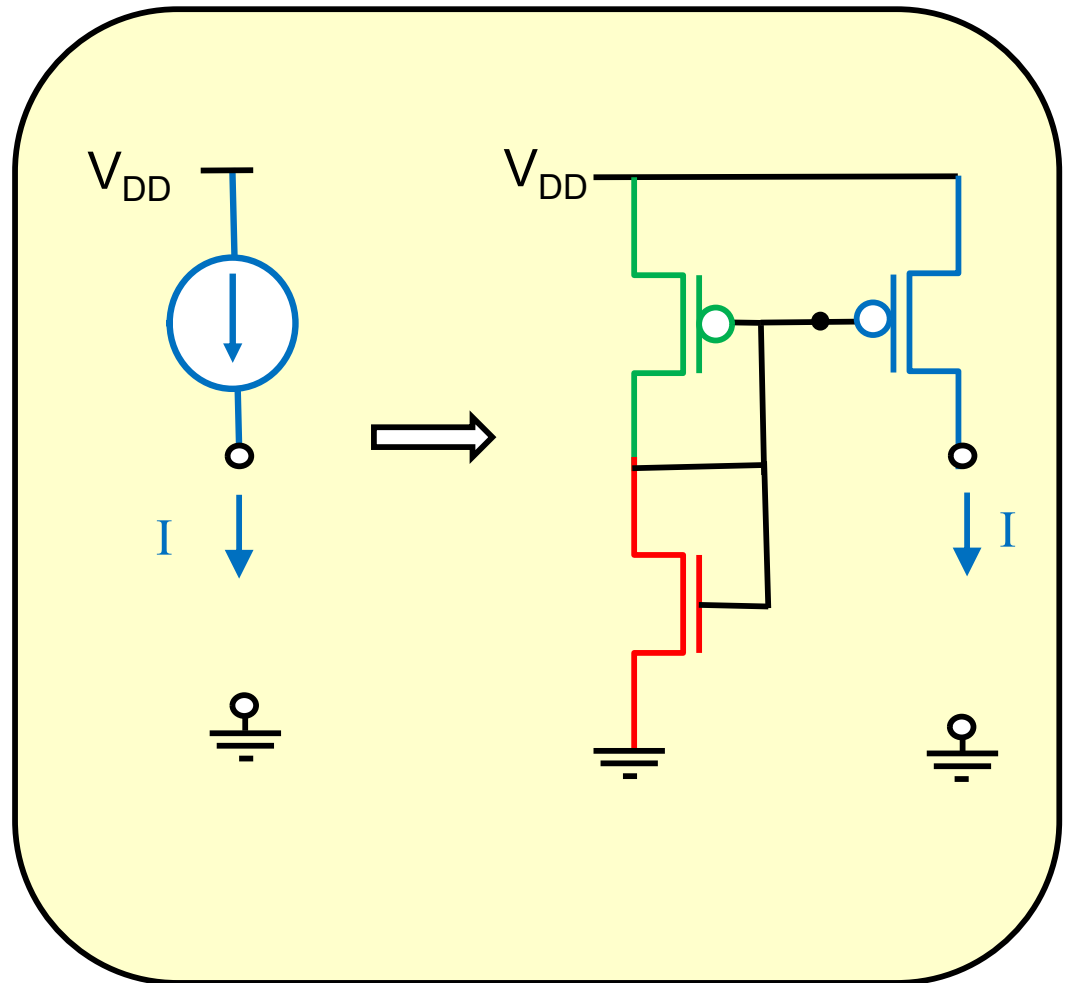


Source de courant simple (2)

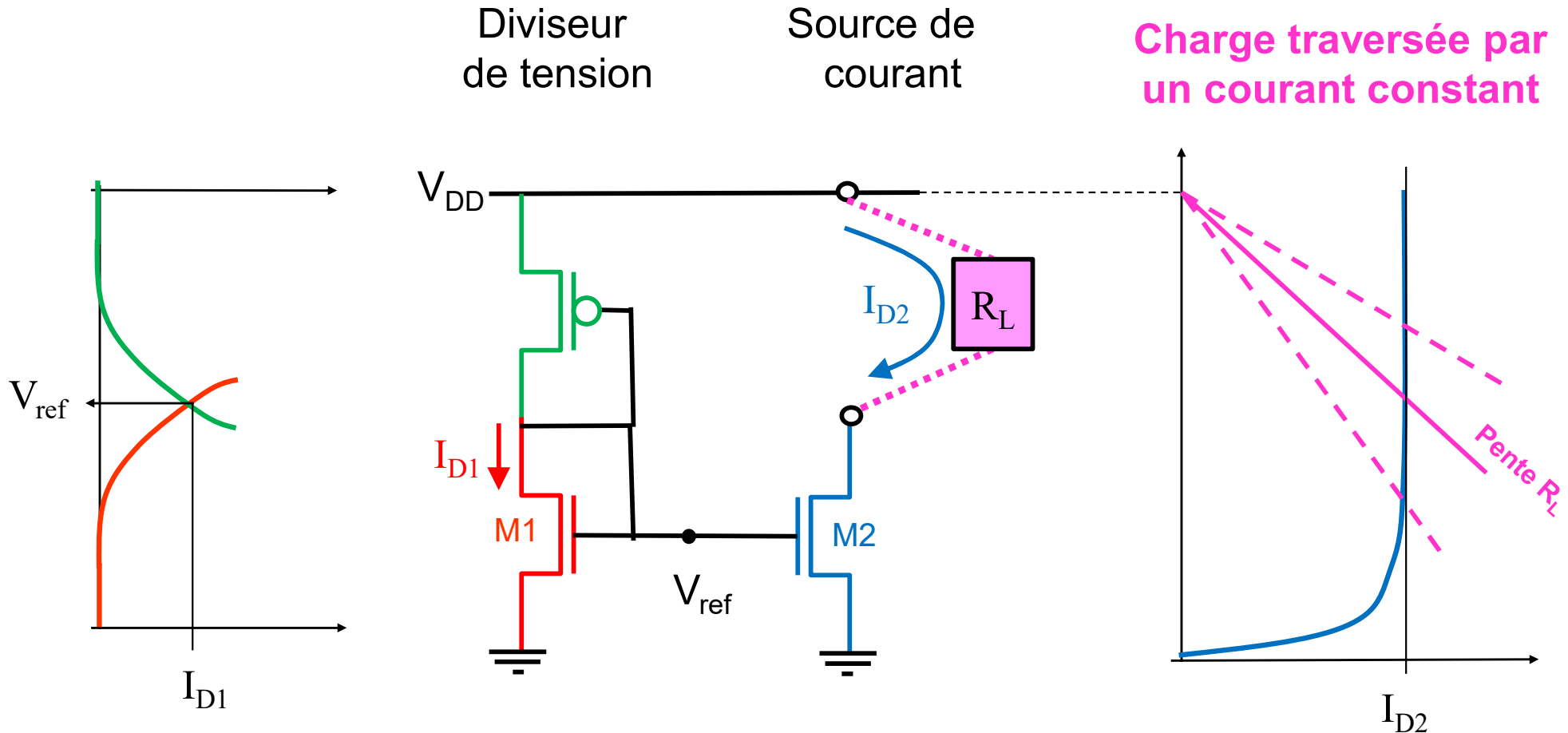

Un diviseur de tension sert à contrôler un NMOS

$$I_{D2} = \frac{W_2}{W_1} \frac{L_1}{L_2} \cdot I_{D1}$$

NMOS comme multiple sources de courant

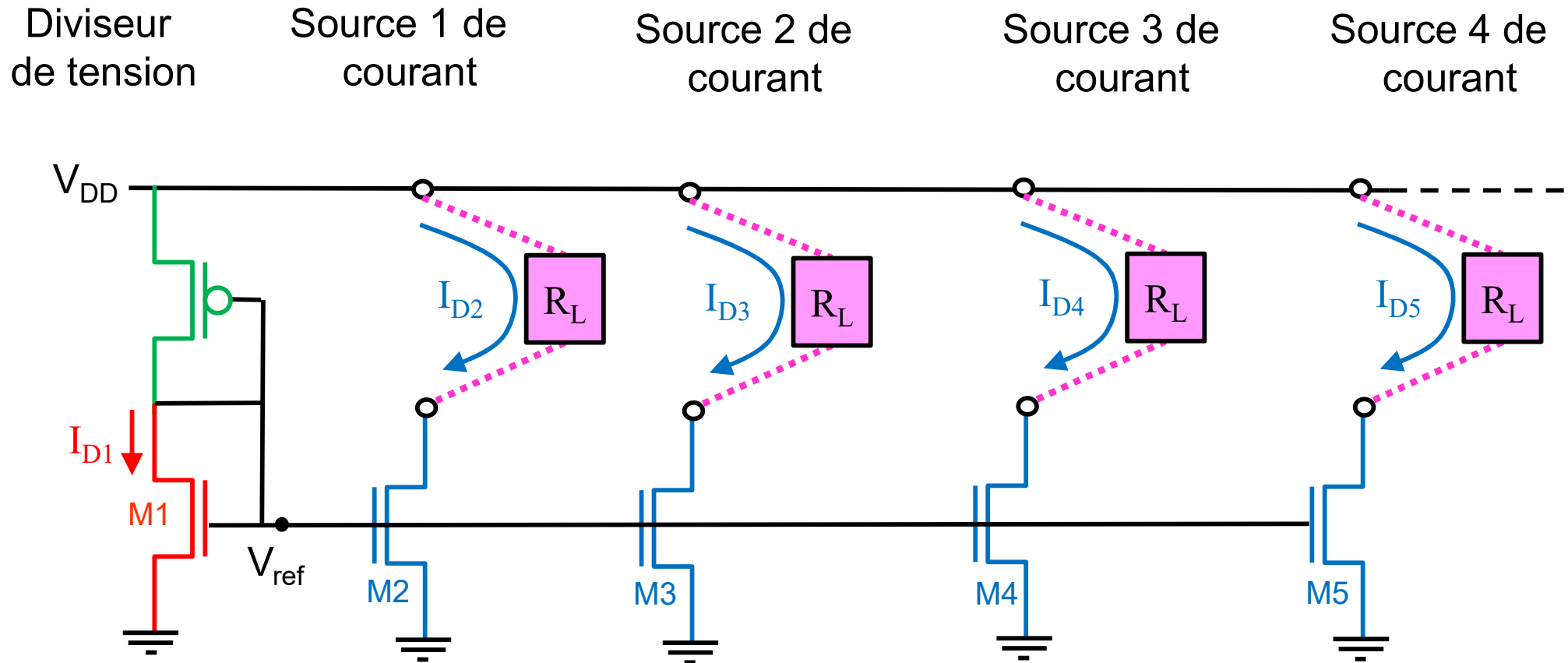

$$I_{Dn} = \frac{W_n}{W_1} \frac{L_1}{L_n} \cdot I_{D1}$$

PMOS comme multiple sources de courant


Diviseur
de tension

Source 1 de
courant

Source 2 de
courant

Source 3 de
courant

Source 4 de
courant

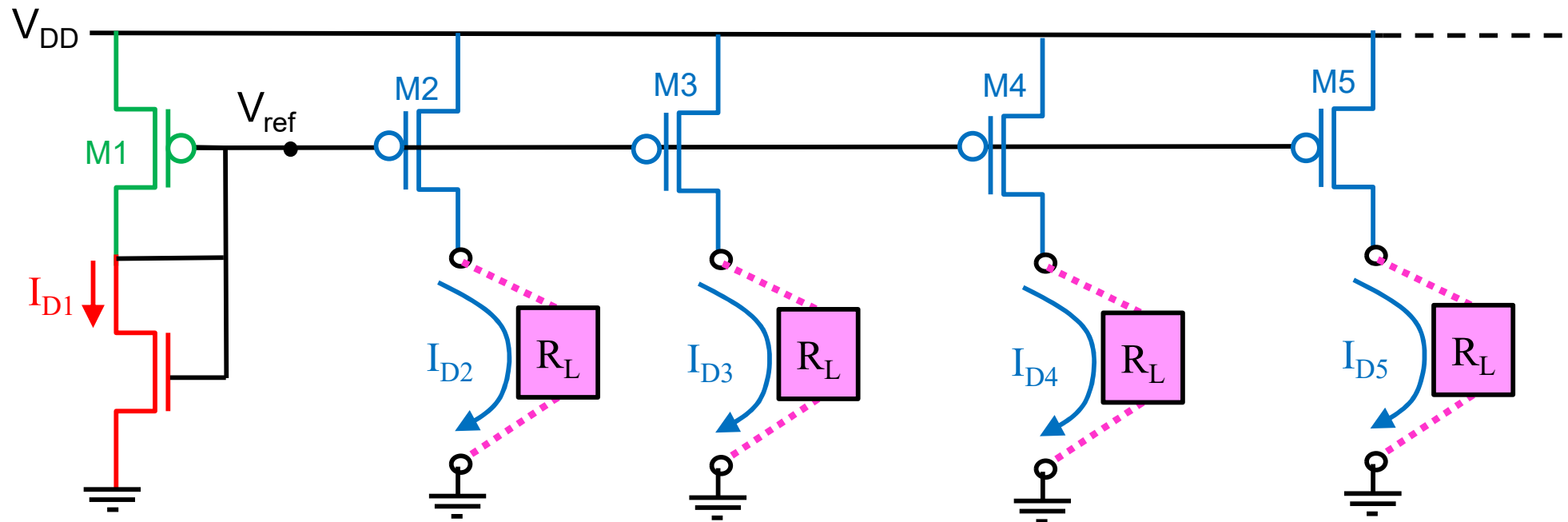


$$I_{Dn} = \frac{W_n}{W_1} \frac{L_1}{L_n} \cdot I_{D1}$$



Diviseur de tension


4 sources de courant en parallèle

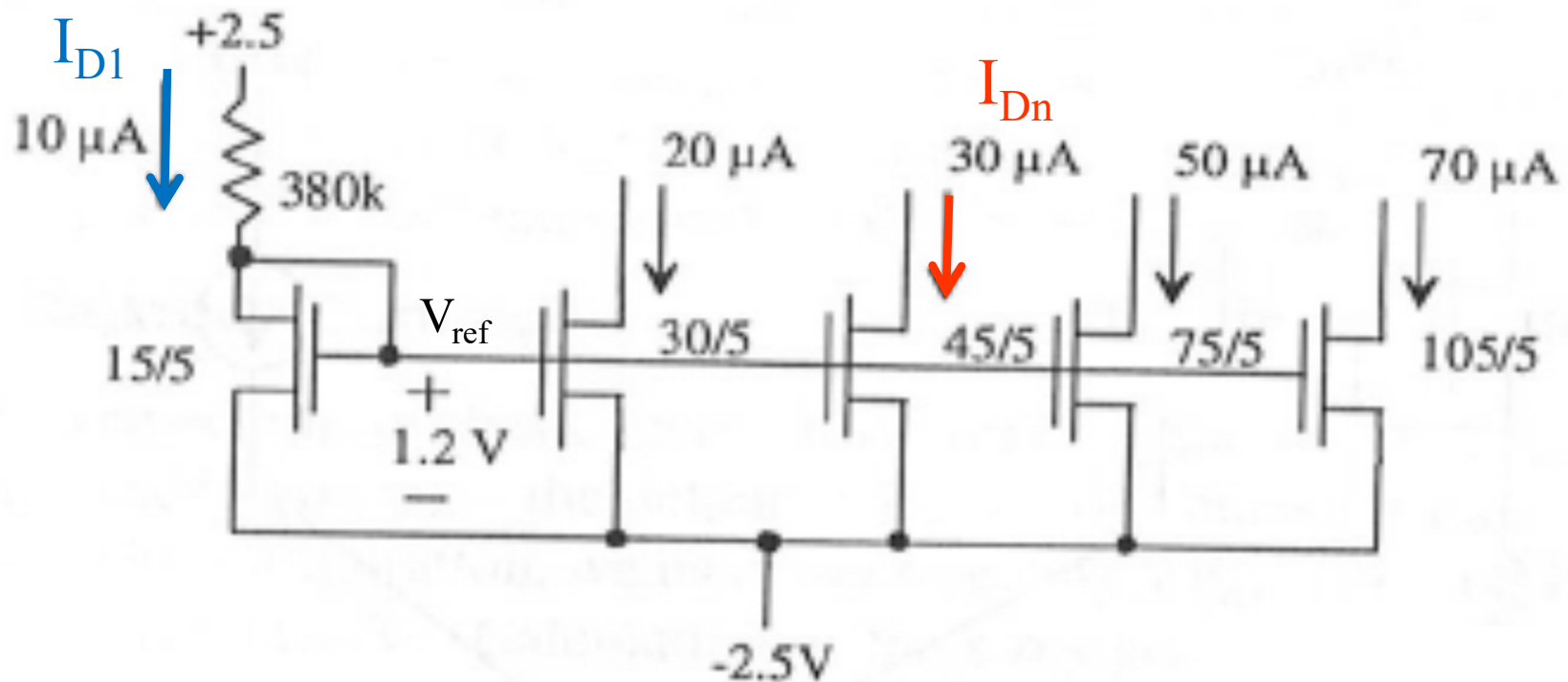

R.J. Baker, « CMOS, circuit design, layout and simulation », IEEE Press


$$I_{Dn} = \frac{W_n}{W_1} \frac{L_1}{L_n} \cdot I_{D1}$$

Basé sur NMOS

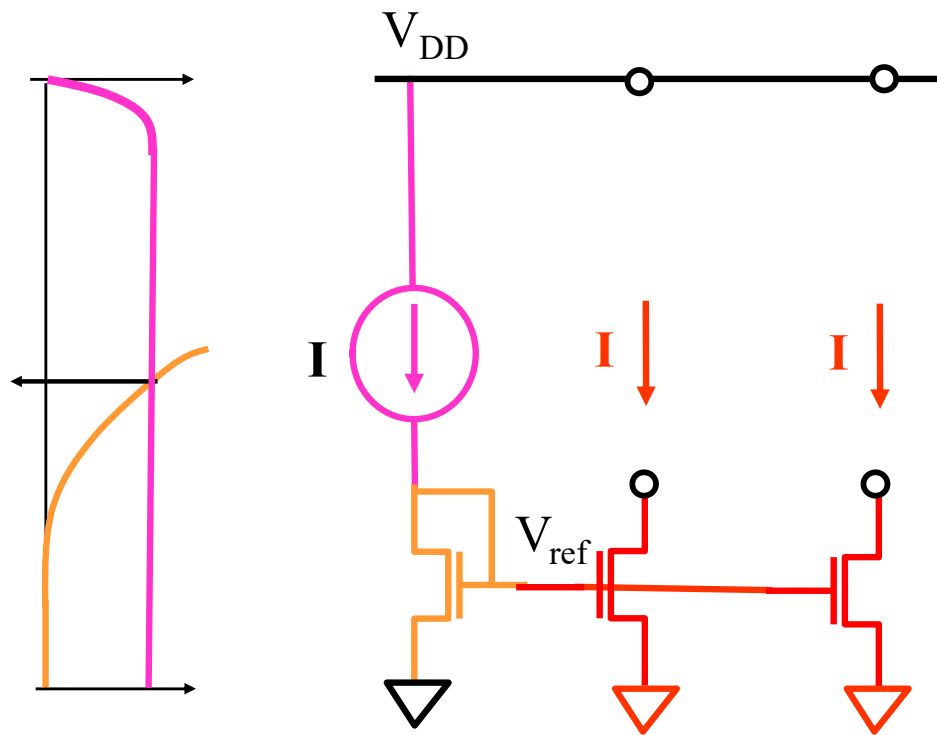


La source de courant
peut être un PMOS


Basé sur PMOS

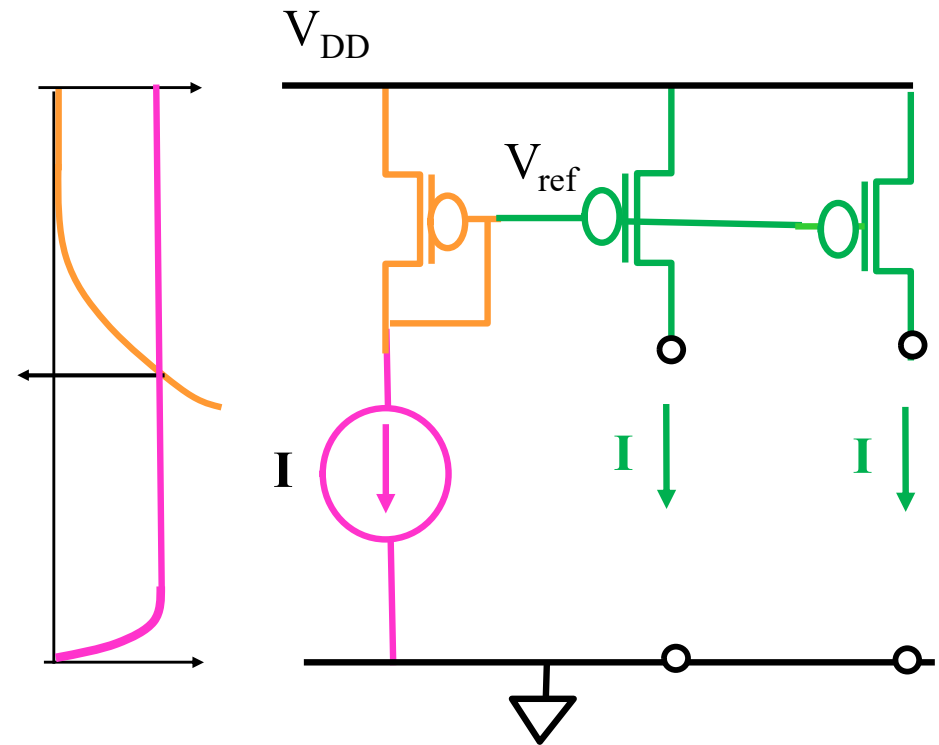

La source de courant
peut être un NMOS

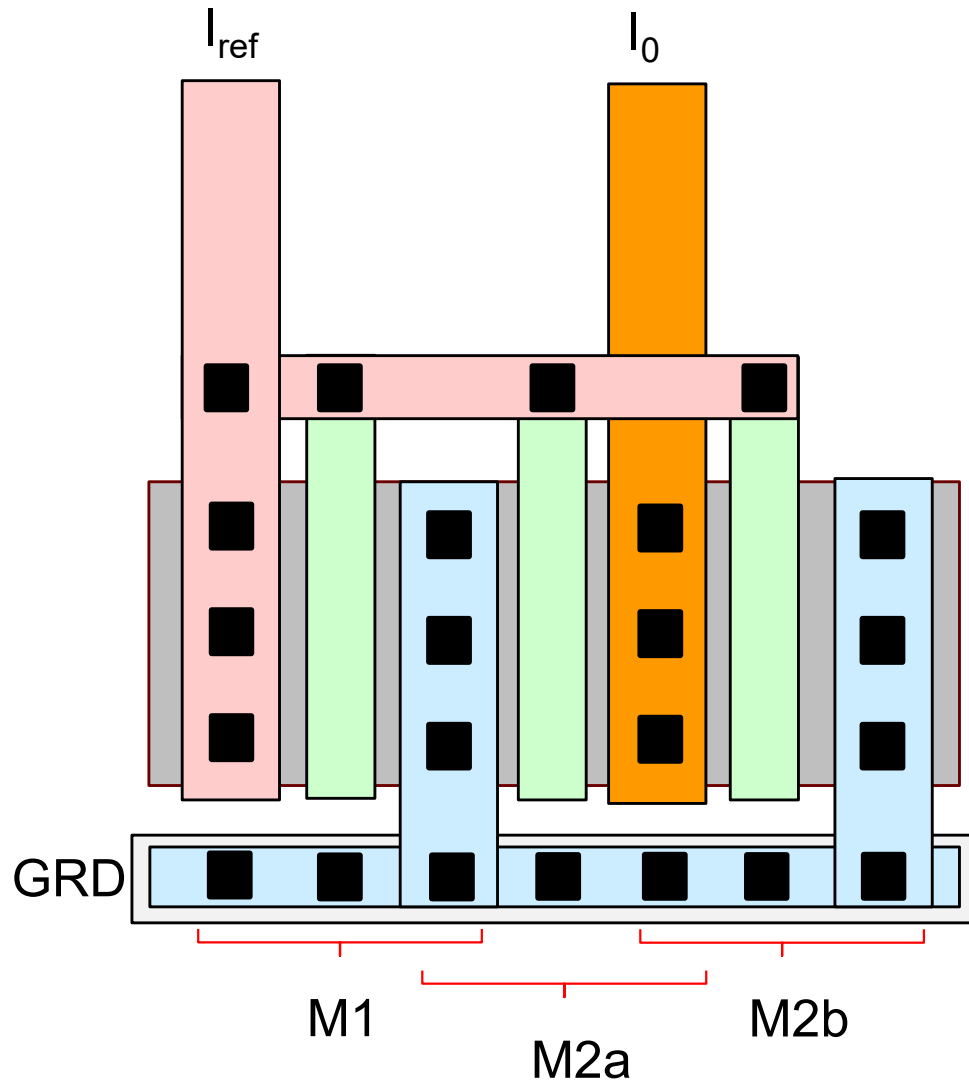

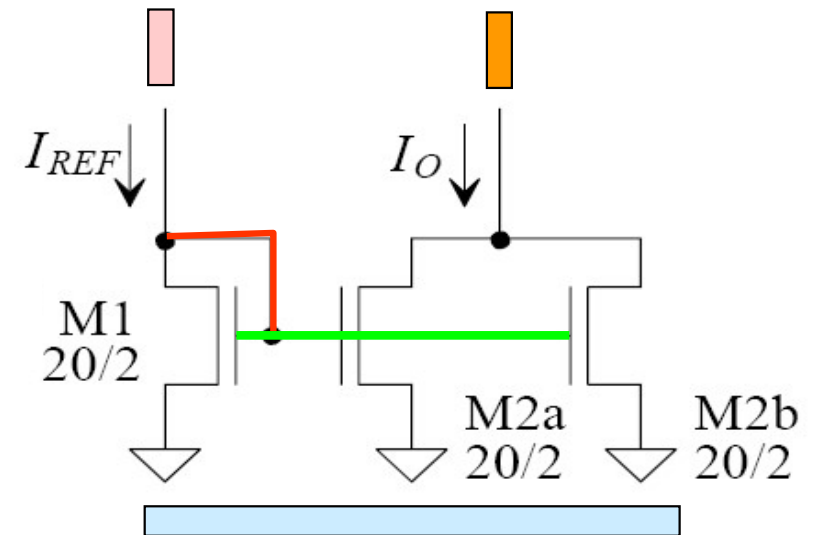R.J. Baker, « CMOS, circuit design, layout and simulation », IEEE Press




$$I_0 = 2I_{ref}$$


Ampli de tension en boucle ouverte

En boucle ouverte


- Résistance de charge ou Résistance active
- Gain modeste
- Point de travail par couplage capacitif

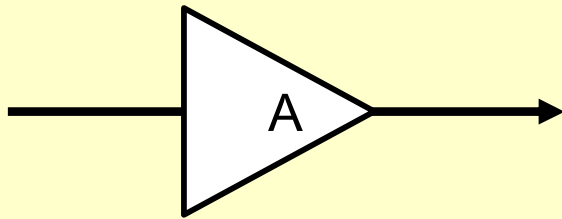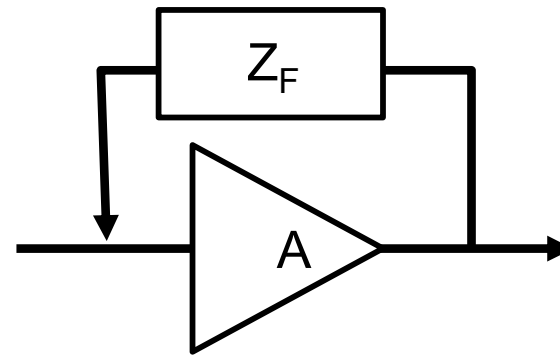**En boucle fermée**


- Source de courant comme charge
- Gain en boucle ouverte très important
Gain final déterminé par le feedback
- Point de travail fixé par une boucle de feedback



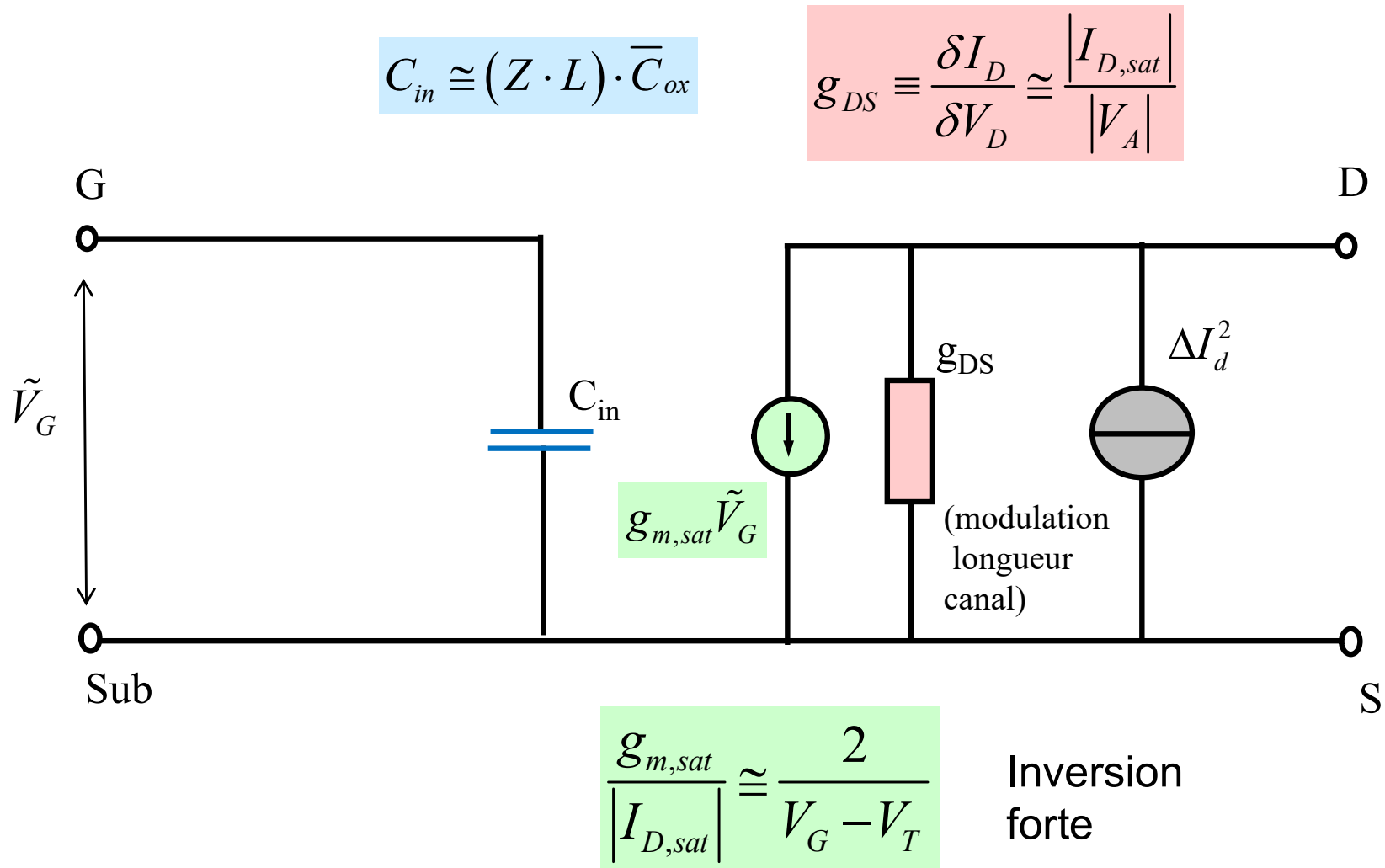Rappel: MOSFET circuit petits signaux simplifié



Comparaison: $g_m/I_{D,sat}$

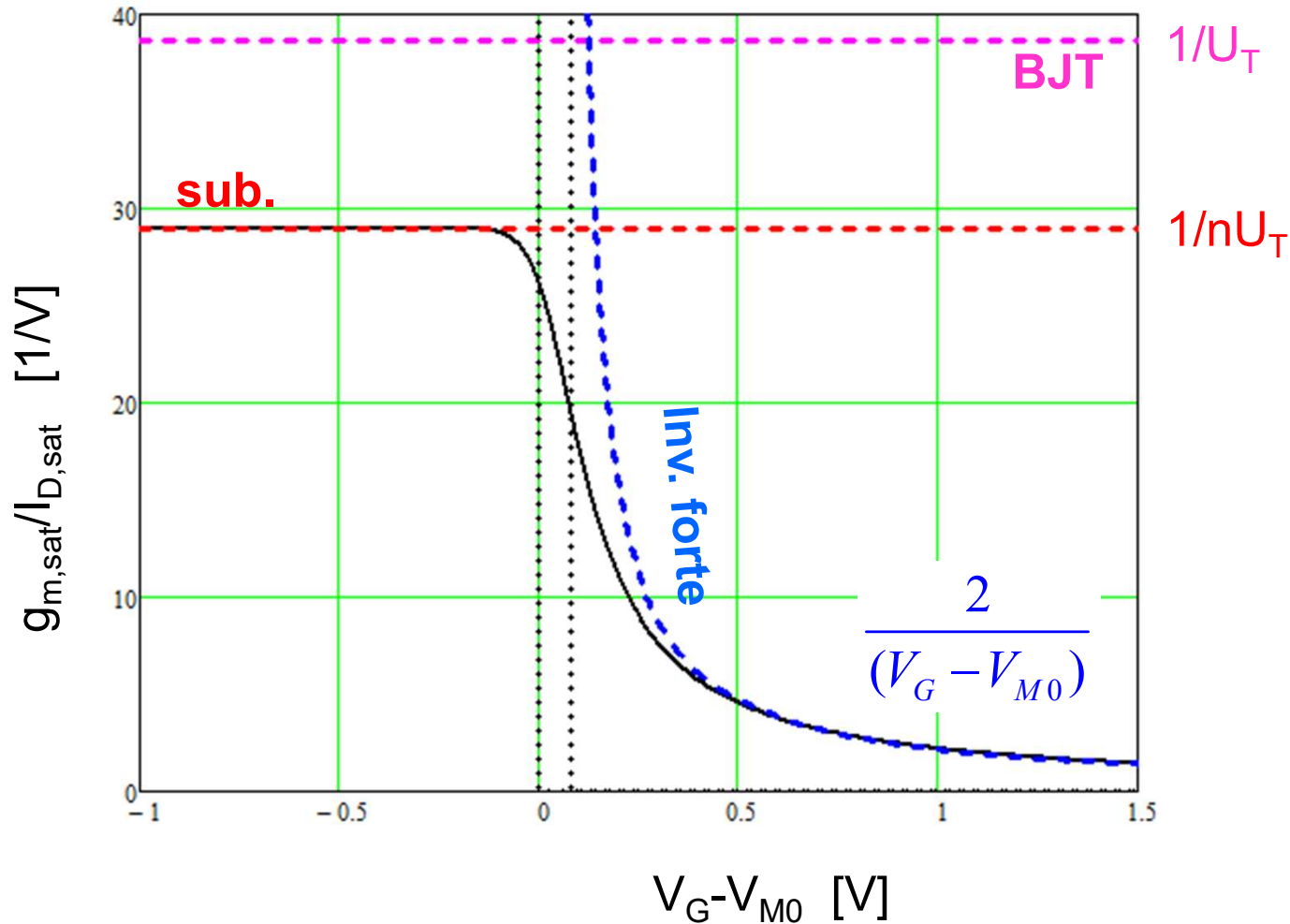



Transconductance
définition

$$g_{m,sat} \equiv \frac{\partial I_{D,sat}}{\partial V_G}$$

$C_{ox}=3fF/um^2$
 $W/L=10$
 $T=300\text{ K}$

$\mu_n=1000cm^2/V.s$
 $n=4/3$

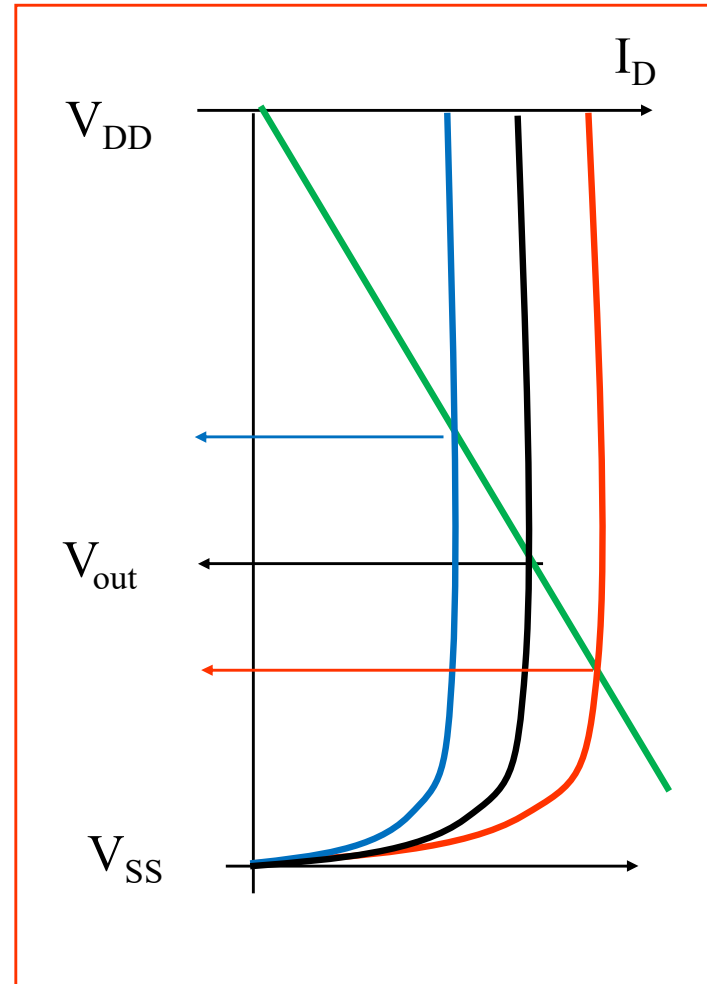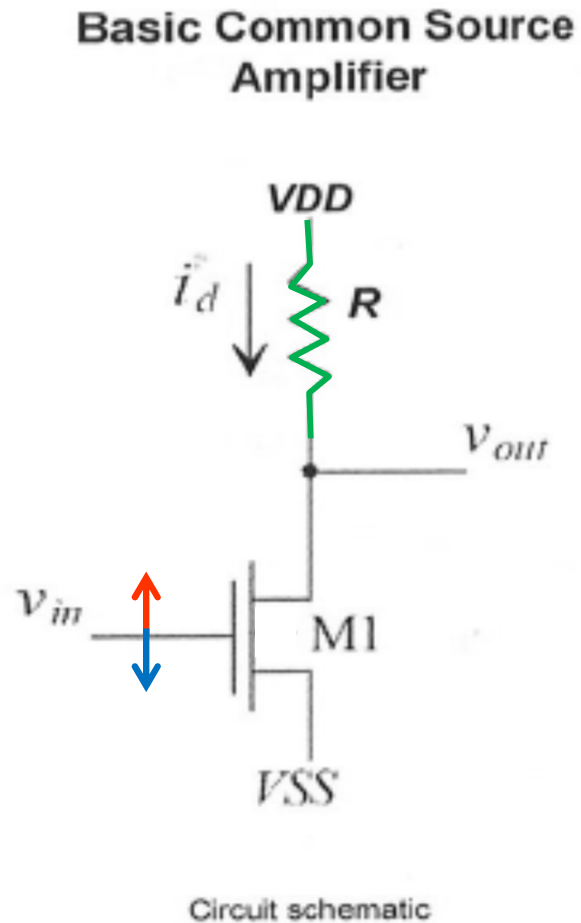Ampli de tension avec résistance de charge




Gain

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_{m1} \cdot R$$

R.J. Baker, « CMOS, circuit design, layout and simulation », IEEE Press



Ampli de tension avec résistance active

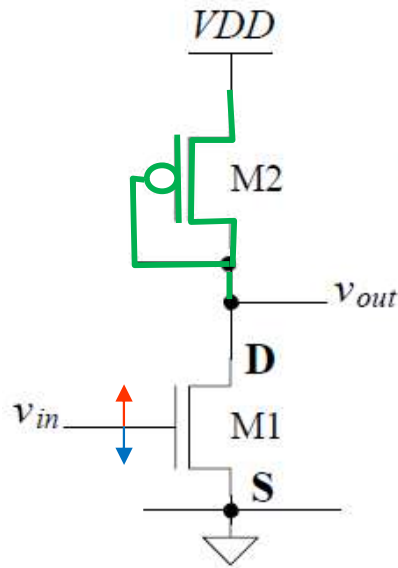R.J. Baker, « CMOS, circuit design, layout and simulation », IEEE Press




$$V_{out} = -\frac{g_{m1}}{g_{m2}} \cdot V_{in}$$
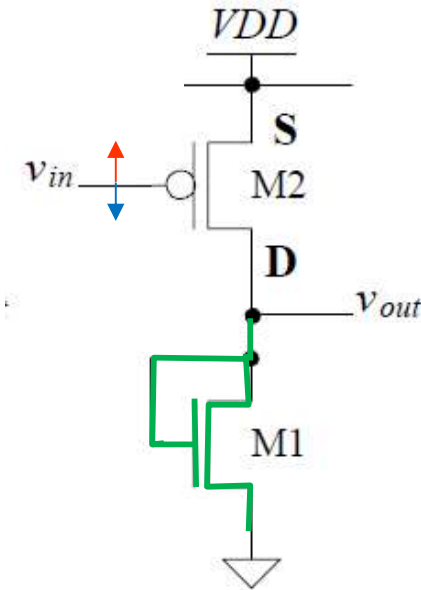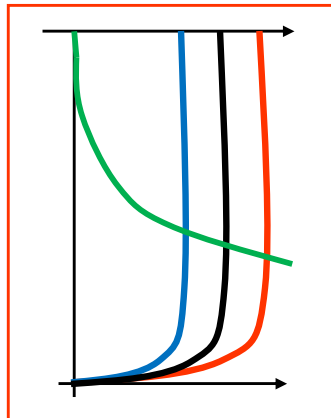
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{g_{m1}/I_D}{g_{m2}/I_D}$$



$$V_{out} = -\frac{g_{m2}}{g_{m1}} \cdot V_{in}$$
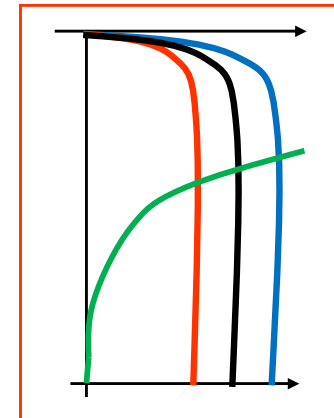
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{g_{m2}/I_D}{g_{m1}/I_D}$$







R.J. Baker, « CMOS, circuit design, layout and simulation », IEEE Press

Principe
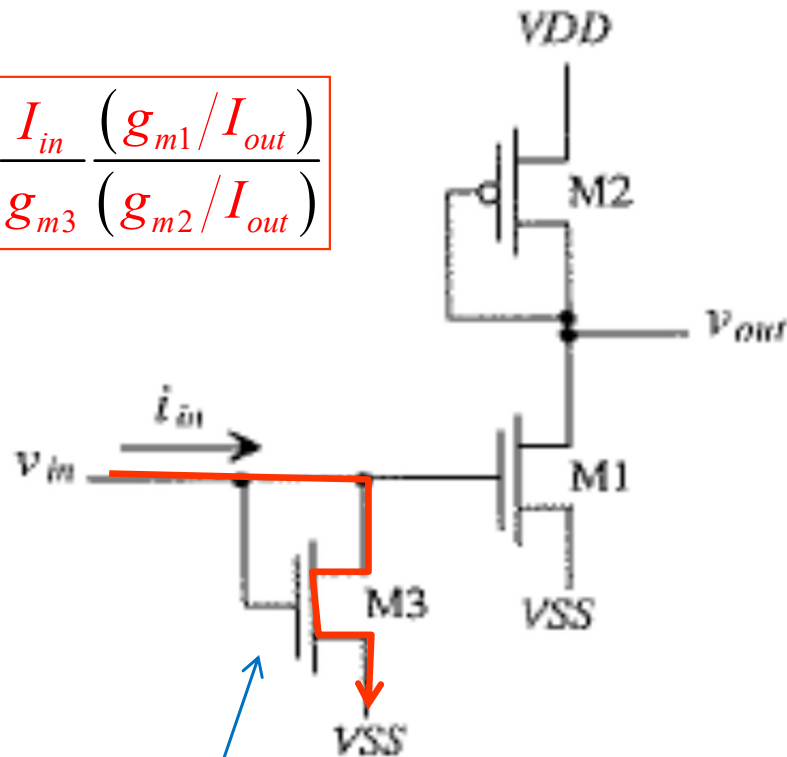
$$V_{out} = - \frac{I_{in} (g_{m1} / I_{out})}{g_{m3} (g_{m2} / I_{out})}$$



Biasing

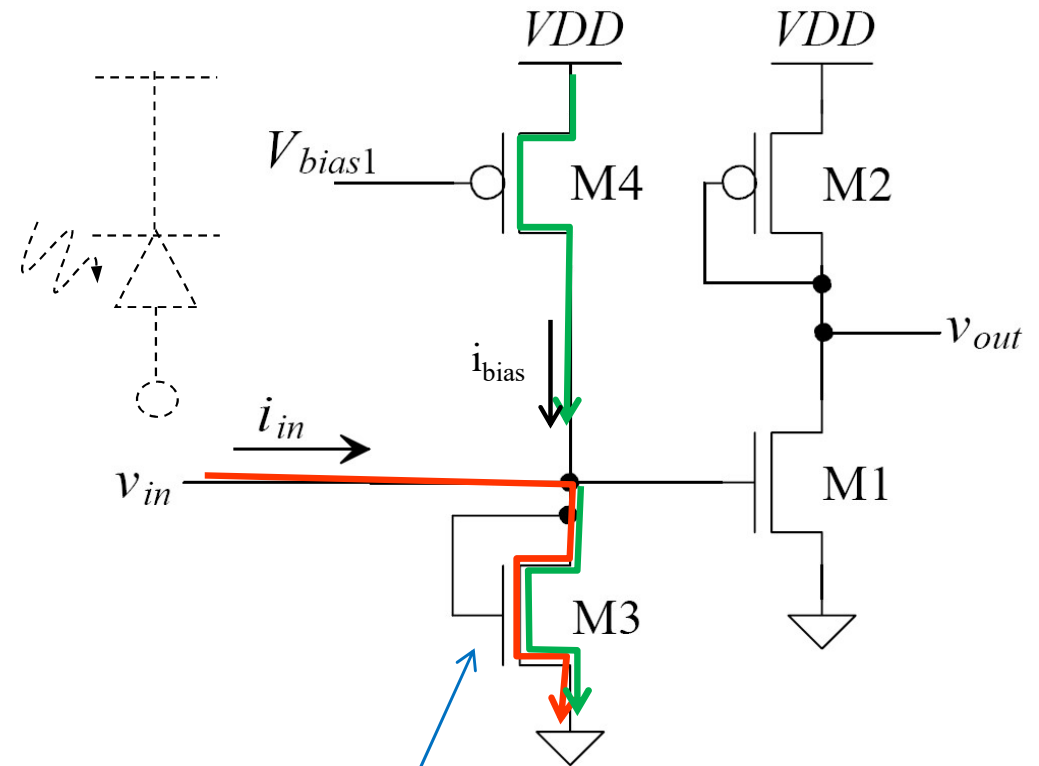


Résistance → convertit le courant en tension

Résistance → convertit le courant en tension




R.J. Baker, « CMOS, circuit design, layout and simulation », IEEE Press

Seulement
NMOS


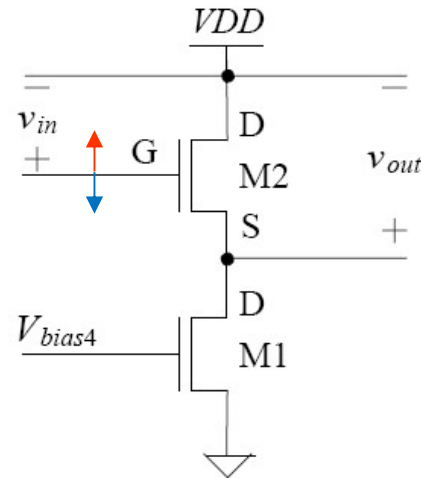


Seulement
PMOS

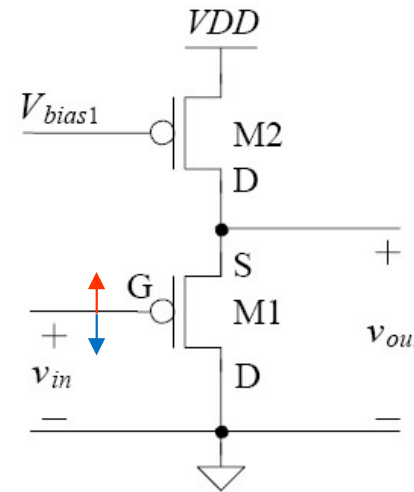

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = R_{out} \cdot g_{m2} \cong 1$$

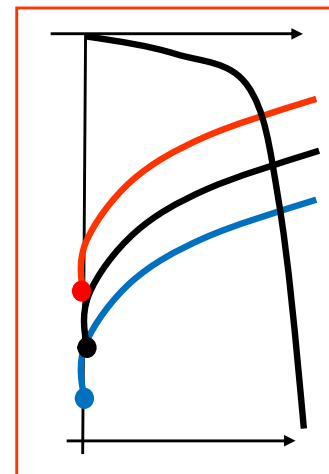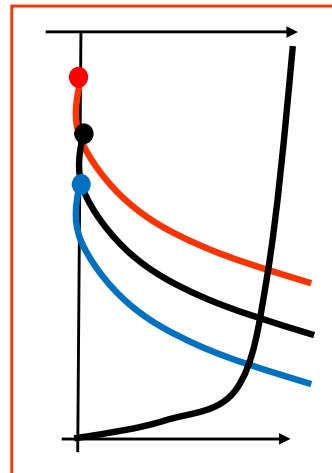
$$R_{out} = R_{0,1} \parallel \frac{1}{g_{m2}} \cong \frac{1}{g_{m2}}$$



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = R_{out} \cdot g_{m1} \cong 1$$

$$R_{out} = R_{0,2} \parallel \frac{1}{g_{m1}} \cong \frac{1}{g_{m1}}$$

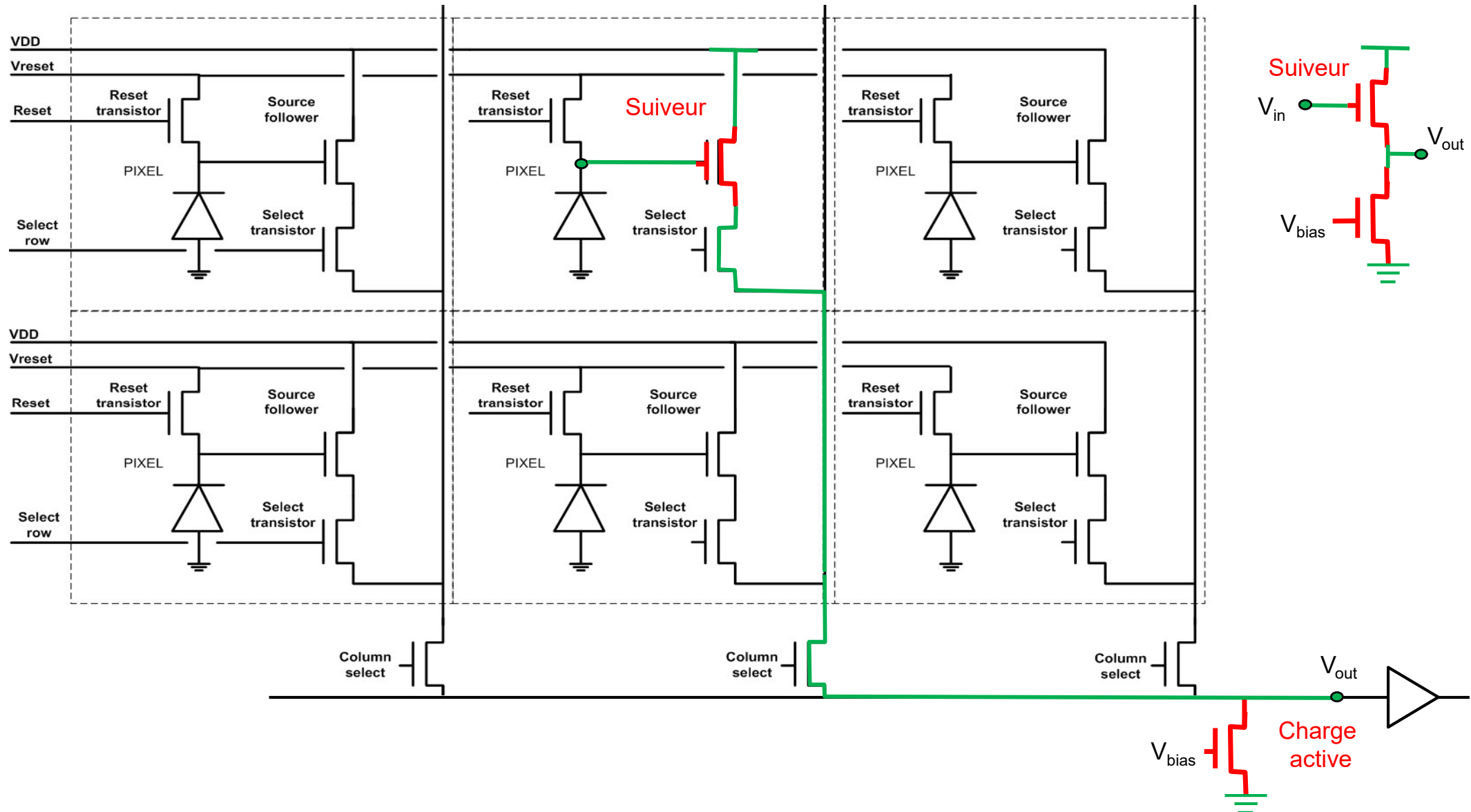
Exemple d'utilisation du suiveur NMOS: Standard 3T APS CMOS camera




Ampli de tension en boucle fermée



En boucle ouverte

- Résistance de charge
ou
Résistance active
- Gain modeste
- Point de travail par
couplage capacitif

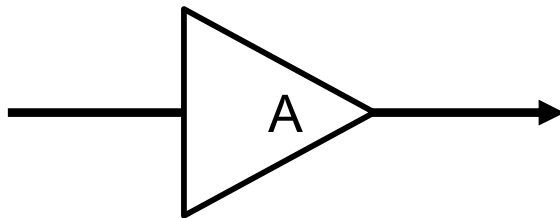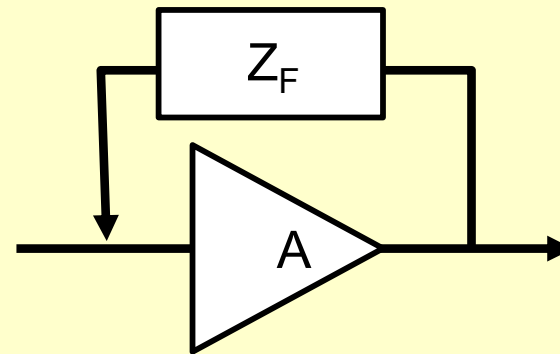**En boucle fermée**

- Source de courant comme charge
- Gain en boucle ouverte
très important
Gain final déterminé par le feedback
- Point de travail fixé par une
boucle de feedback



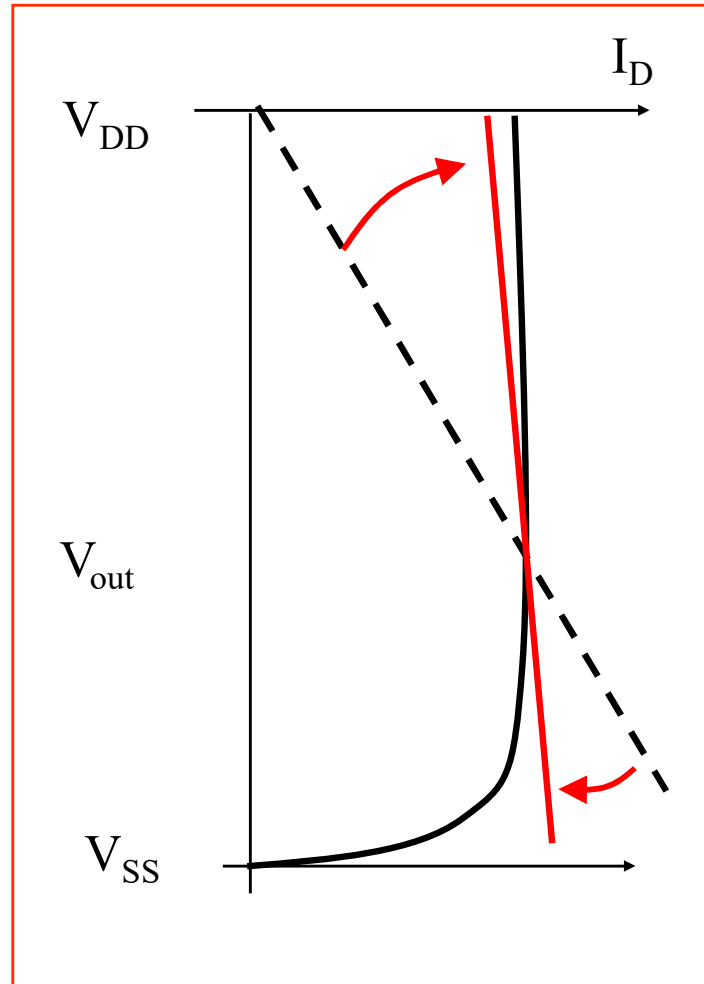
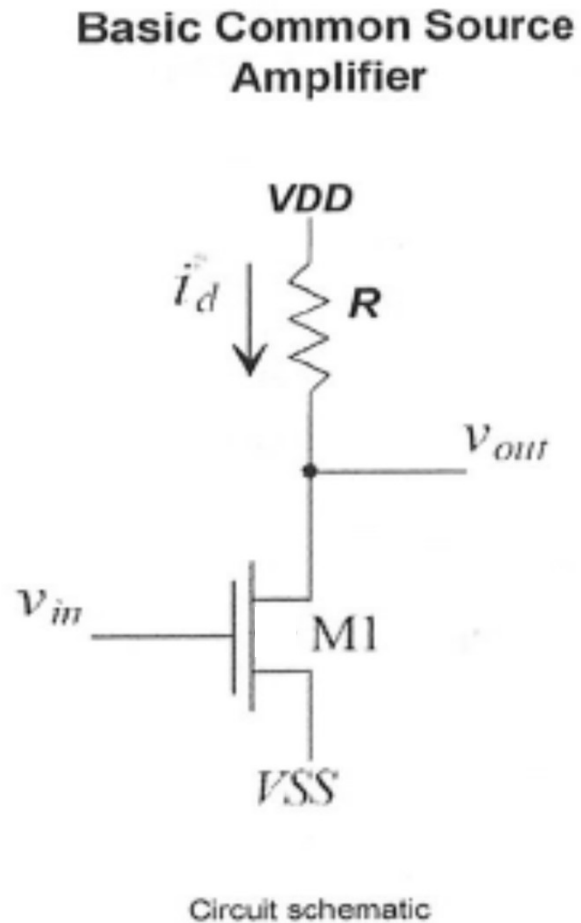


Gain

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -g_{m1} \cdot R$$



R.J. Baker, « CMOS, circuit design, layout and simulation », IEEE Press

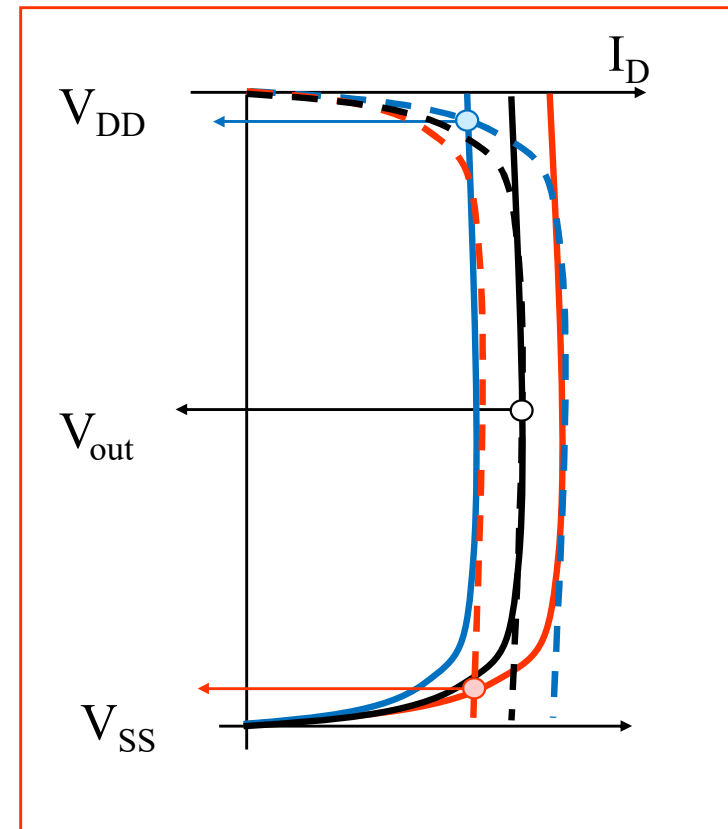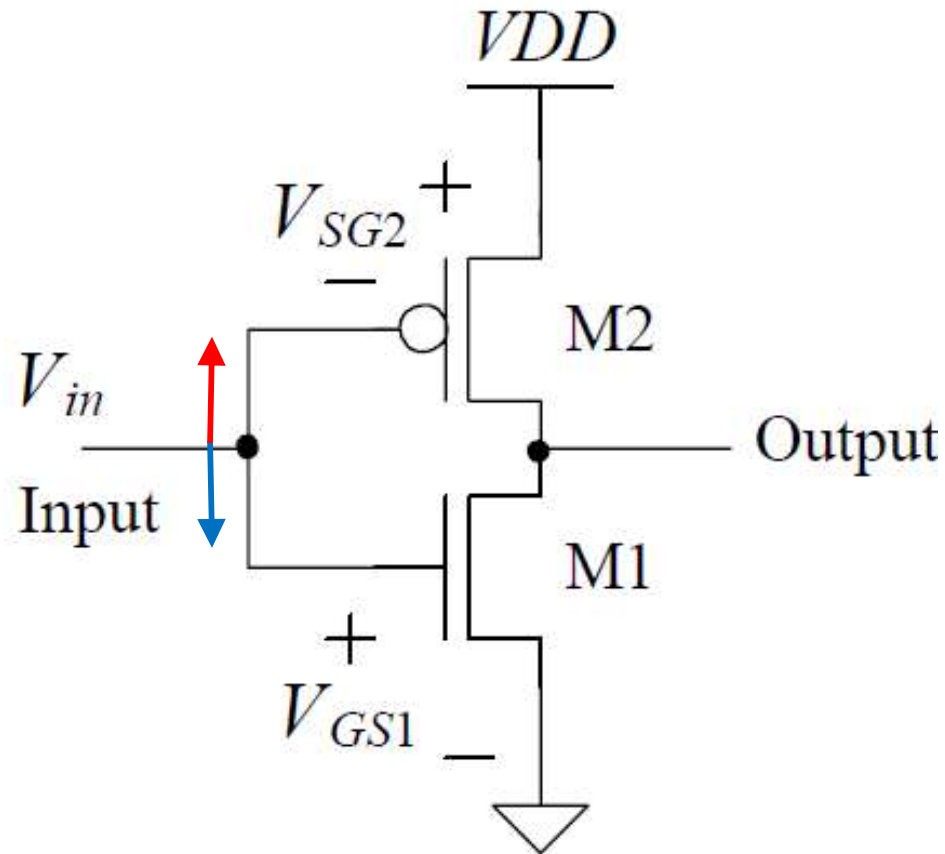Inverseur CMOS comme ampli de tension (1)



R.J. Baker, « CMOS, circuit design,
layout and simulation », IEEE Press


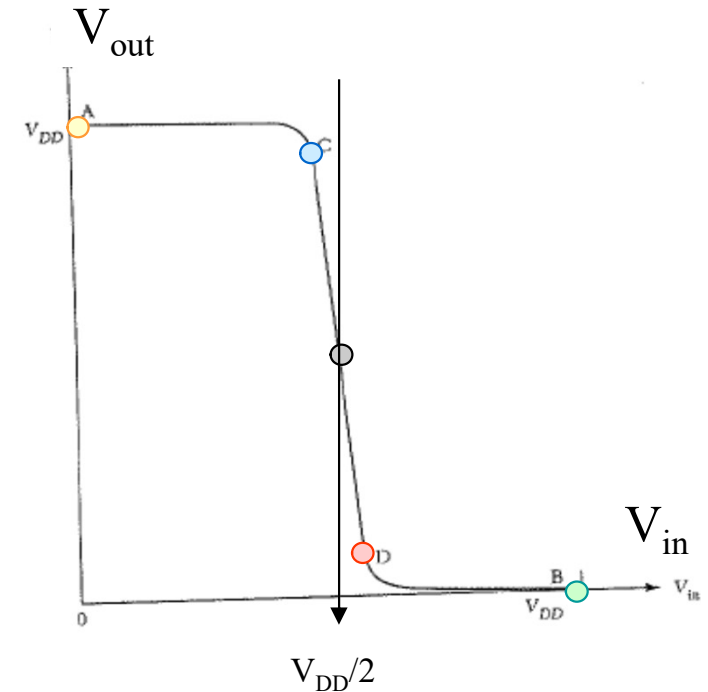
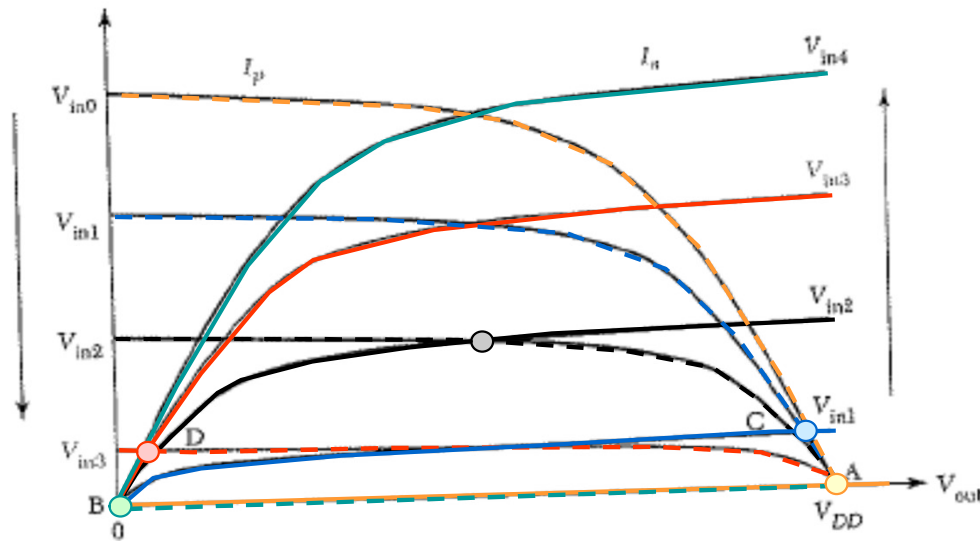
Inverseur CMOS comme ampli de tension (2)



Gain

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{(g_{m1} + g_{m2})}{g_{DS,1} + g_{DS,2}} = -\left[\frac{g_{m1}}{I_D} + \frac{g_{m2}}{I_D} \right] \cdot \left(|V_{A1}|^{-1} + |V_{A2}|^{-1} \right)^{-1}$$

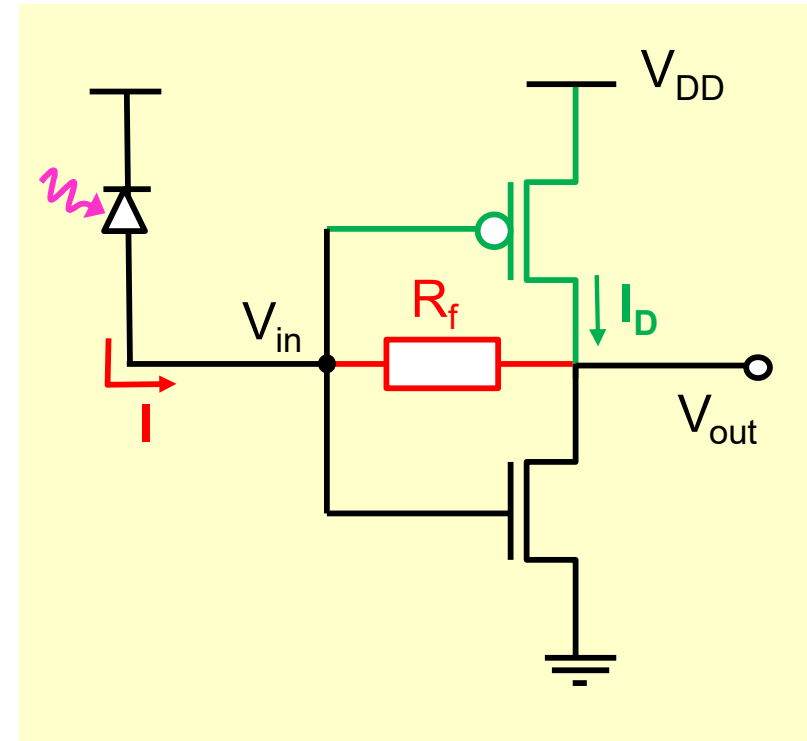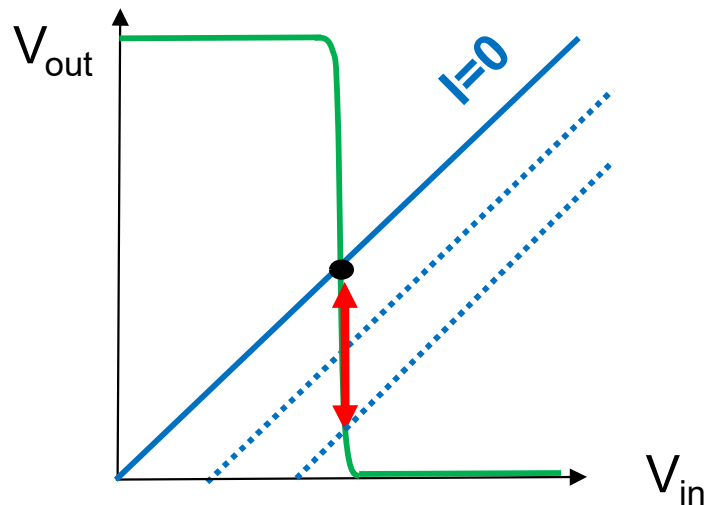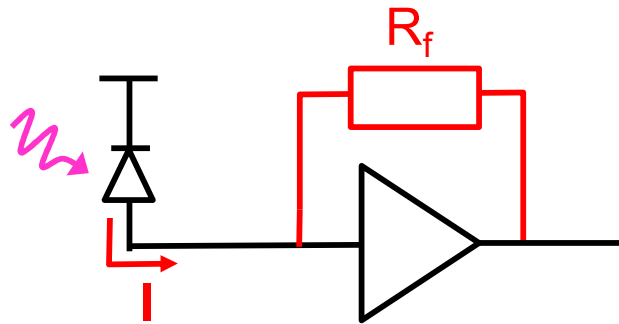S. Sze, « semiconductor devices, physics and technology », Wiley





Current source load → huge gain → **feedback loop**

Ampli de tension chargé par une source de courant


R.J. Baker, « CMOS, circuit design,
layout and simulation », IEEE Press

Constant current
over resistor
→ V_{ref}

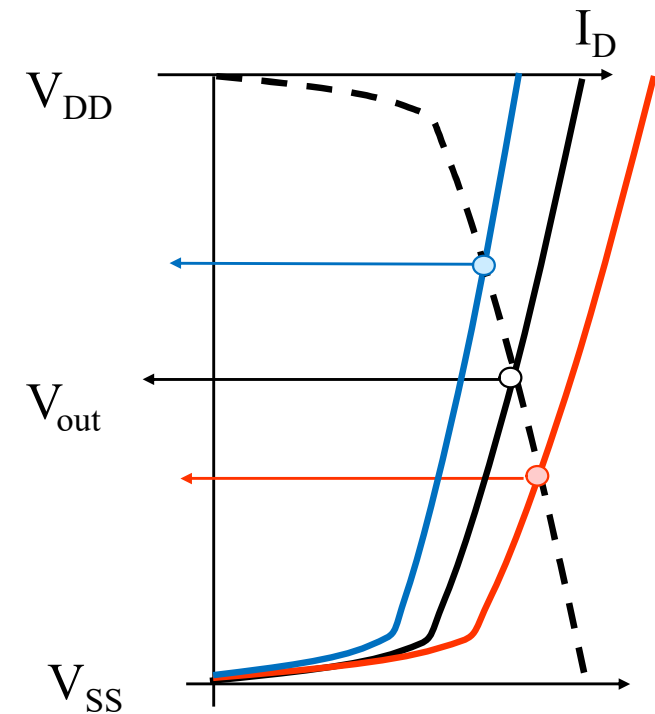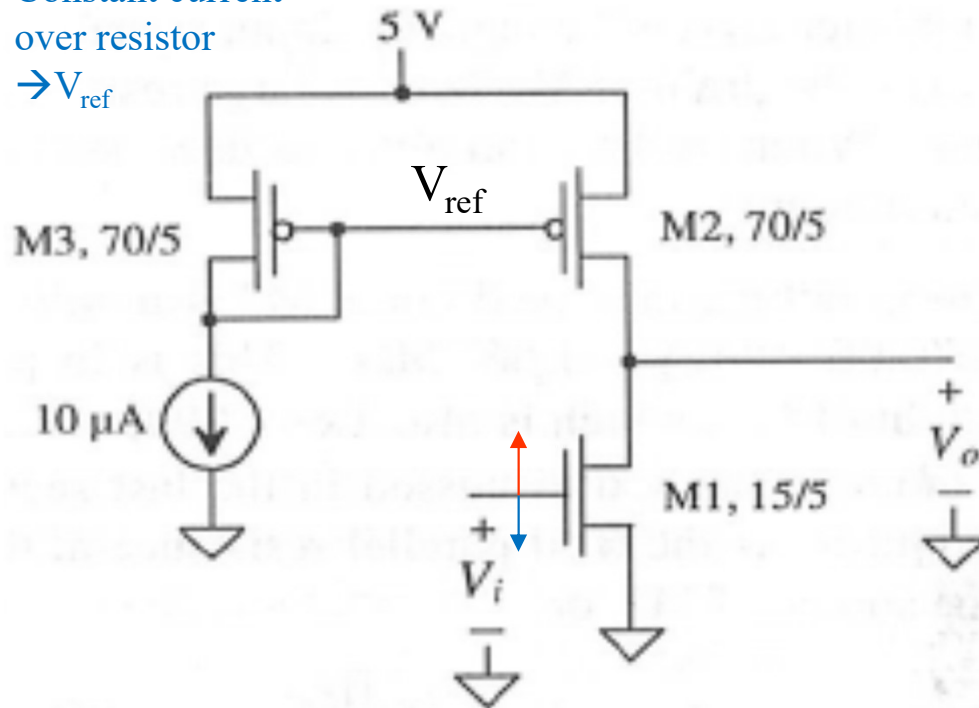

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{g_{m1}}{g_{DS,1} + g_{DS,2}} = -\left[\frac{g_{m1}}{I_D}\right] \cdot \left(|V_{A1}|^{-1} + |V_{A2}|^{-1}\right)^{-1}$$

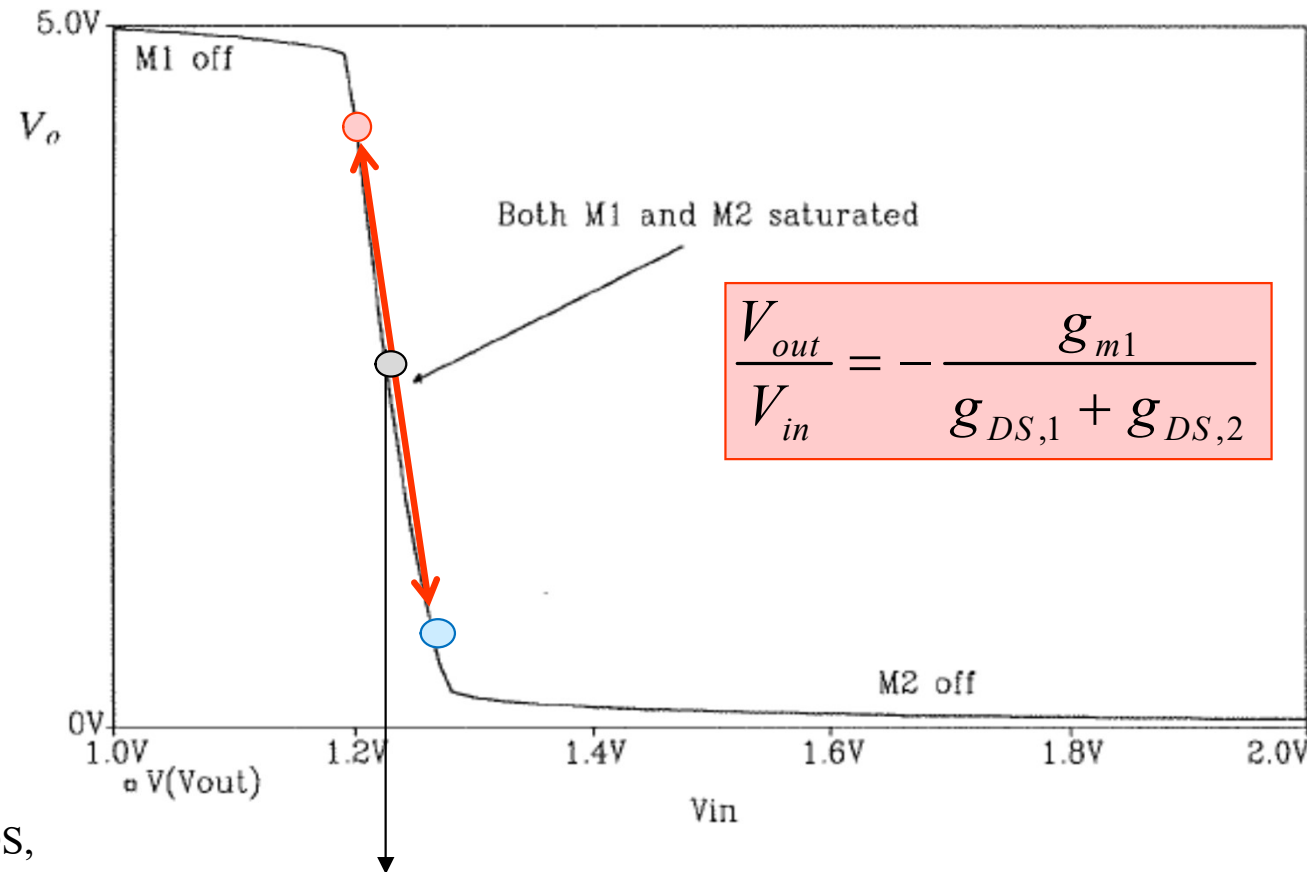Ampli de tension chargé par une source de courant: caractéristique de transfert



R.J. Baker, « CMOS,
circuit design,
layout and simulation »,
IEEE Press

Le point de travail peut être choisi lors du design.

Ampli de tension

Design de W/L

Ampli de tension



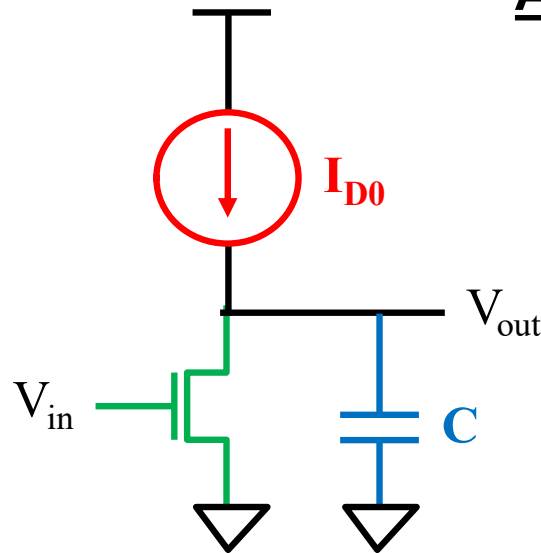
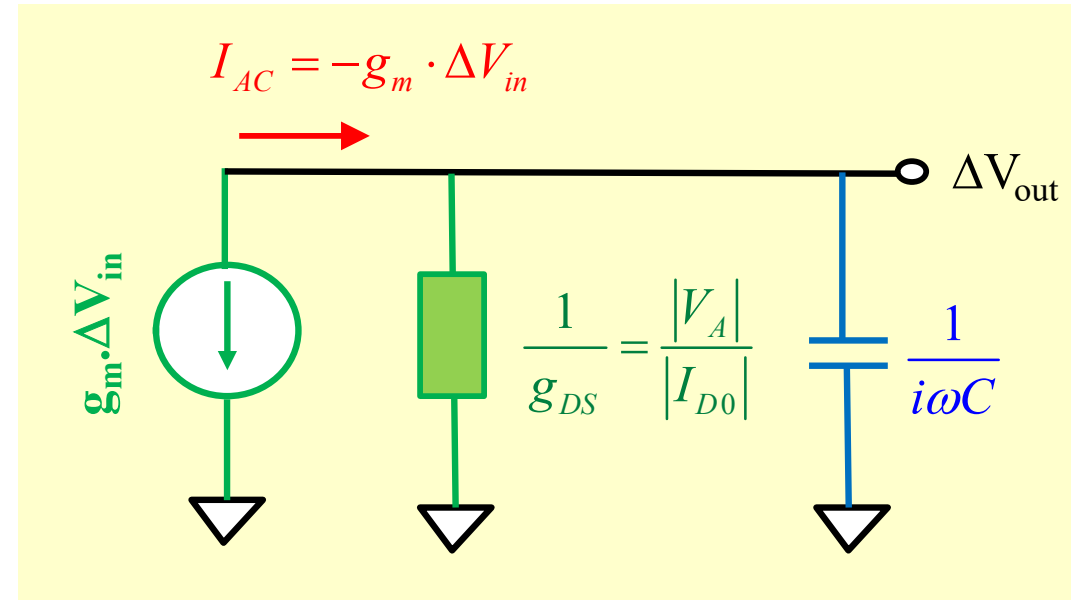


Schéma AC
petit signal

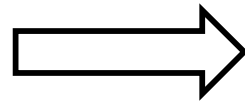


Gain

$$A_V = -g_m \cdot R_{DS} = -|V_A| \cdot \frac{g_m}{I_{D0}}$$

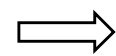


Déterminer $V_G - V_{M0}$

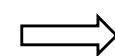

Déterminer


$$\frac{I_{D0}}{(W/L)}$$

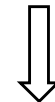


W/L

Bande passante

$$2\pi\Delta f = \frac{1}{R_{DS}C} = \frac{1}{|V_A| \cdot C} \cdot |I_{D0}|$$

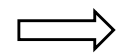

Déterminer I_{D0}

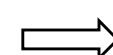

$$A_V = -g_m \cdot R_{DS} = -|V_A| \cdot \frac{g_m}{I_{D0}}$$

Le rapport g_m/I_D ne dépend que de $(V_G - V_{M0})$ et de paramètres physiques et technologiques

Inversion faible


$$\frac{g_m}{I_D} \approx \frac{1}{n \cdot U_{th}}$$

Inversion forte

$$\frac{g_m}{I_D} \approx \frac{2}{V_G - V_{M0}}$$



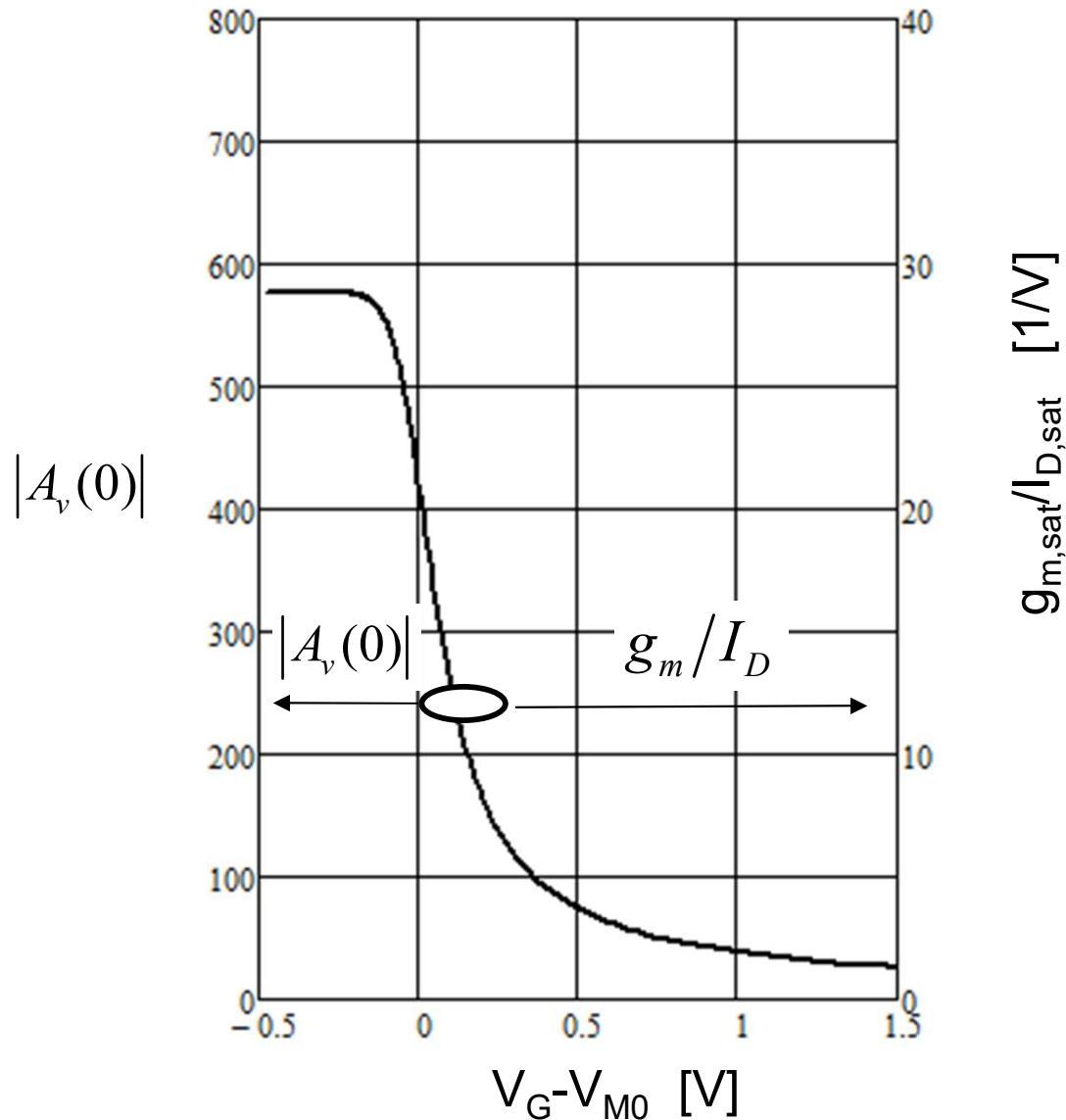Pour un gain donné on peut déterminer la valeur de $(V_G - V_{M0})$



$$|A_v(0)| = |V_A| \cdot \frac{g_m}{I_D}$$

$$\begin{aligned} C_{ox} &= 3\text{fF}/\mu\text{m}^2 & u_n &= 1000\text{cm}^2/\text{V.s} \\ n &= 4/3 & V_A &= -20\text{V} \\ U_T &= 26\text{mV} \end{aligned}$$

Le rapport $I_D/(W/L)$ ne dépend que de $(V_G - V_{M0})$ et de paramètres physiques et technologiques

Inversion faible


$$\frac{I_D}{(W / L)} \cong \left(2n\mu_n C_{ox} U_{th}^2 \right) \cdot e^{\frac{V_G - V_{M0}}{nU_{th}}}$$

Inversion forte

$$\frac{I_D}{(W / L)} \cong \left(\frac{\mu_n C_{ox}}{2n} \right) \cdot (V_G - V_{M0})^2$$


⇒ Pour un gain donné on peut déterminer la valeur de $\frac{I_D}{(W / L)}$


$$2\pi\Delta f = \frac{1}{R_{DS}} \frac{1}{C} = \frac{|I_{D0}|}{|V_A|} \cdot \frac{1}{C}$$

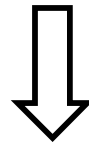

$$\frac{I_D}{(W / L)} = (2\pi |V_A| C) \cdot \Delta f \cdot \frac{1}{(W / L)}$$

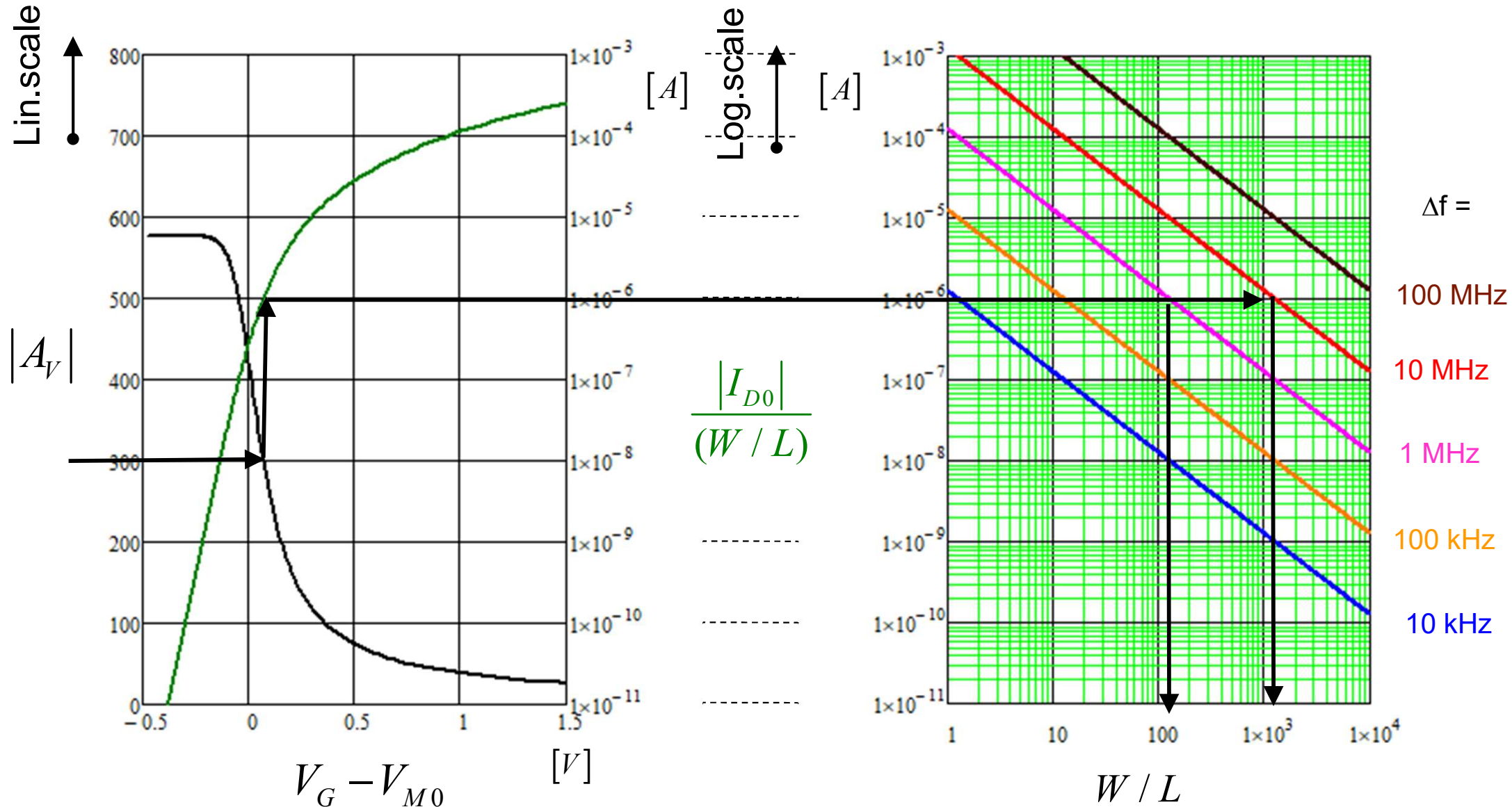
➡ La valeur $\frac{I_D}{(W / L)}$ et la bande passante Δf donnent le rapport W/L



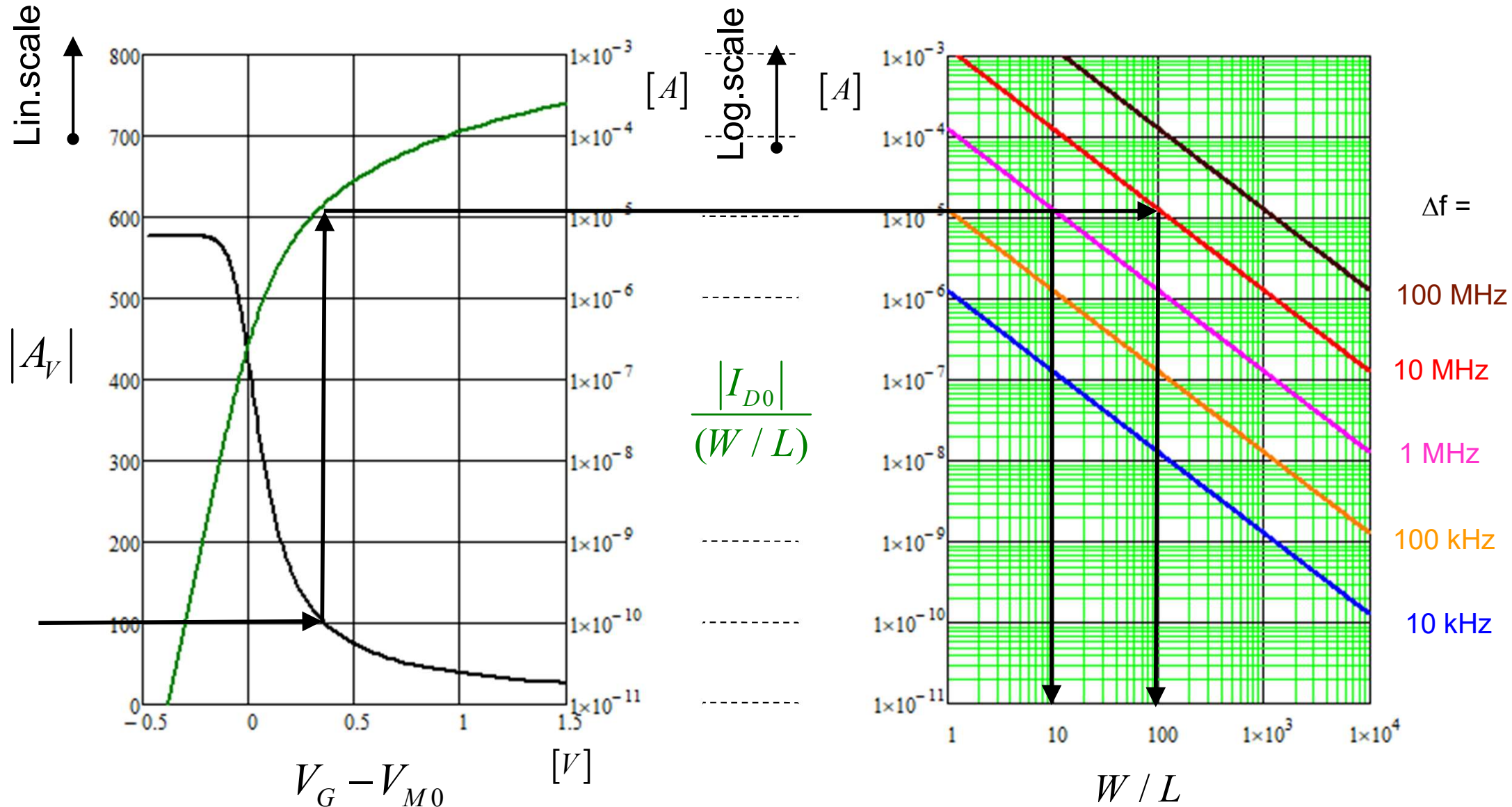


Ampli différentiel Et Opam

Differential amplifier: point de travail

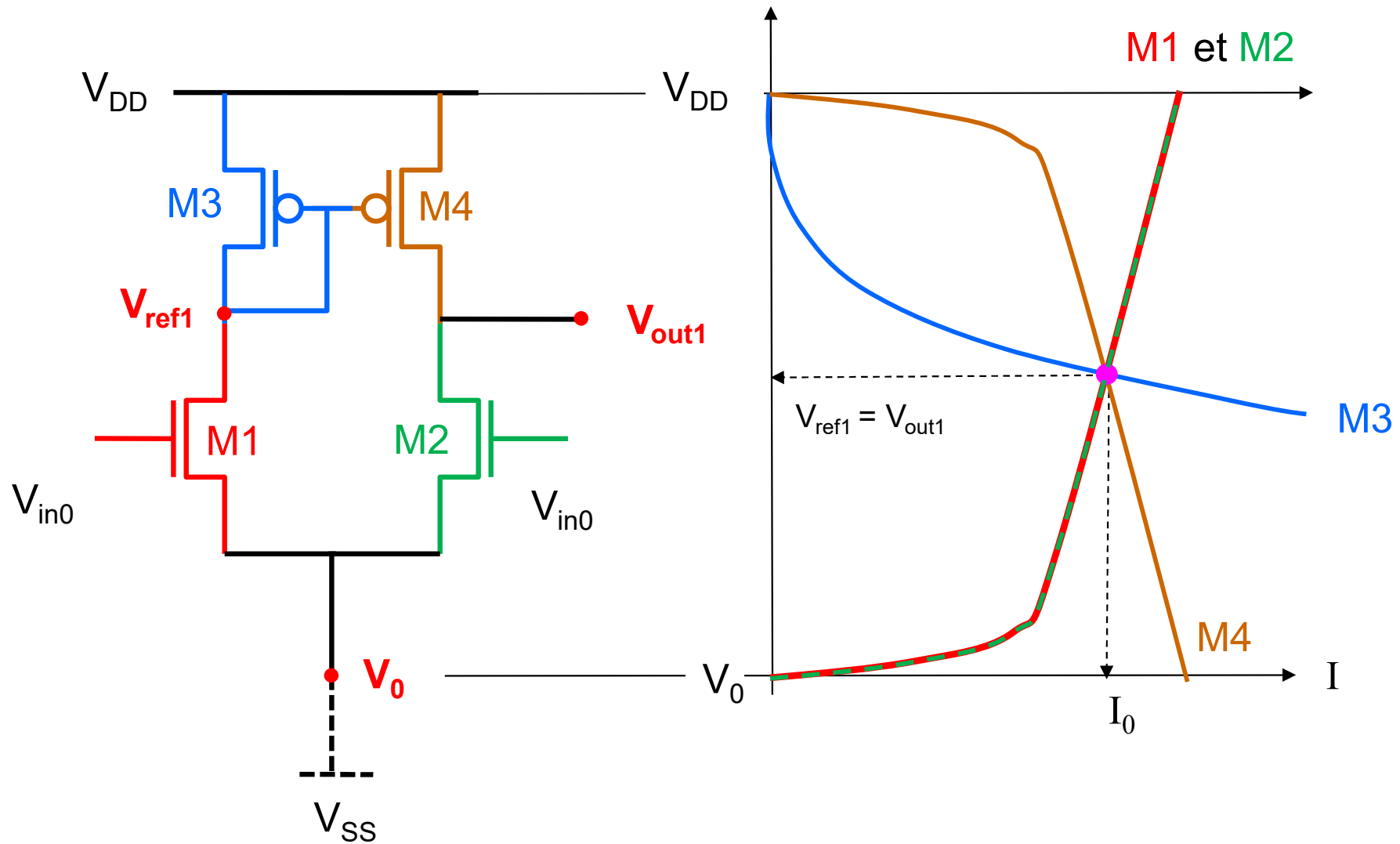


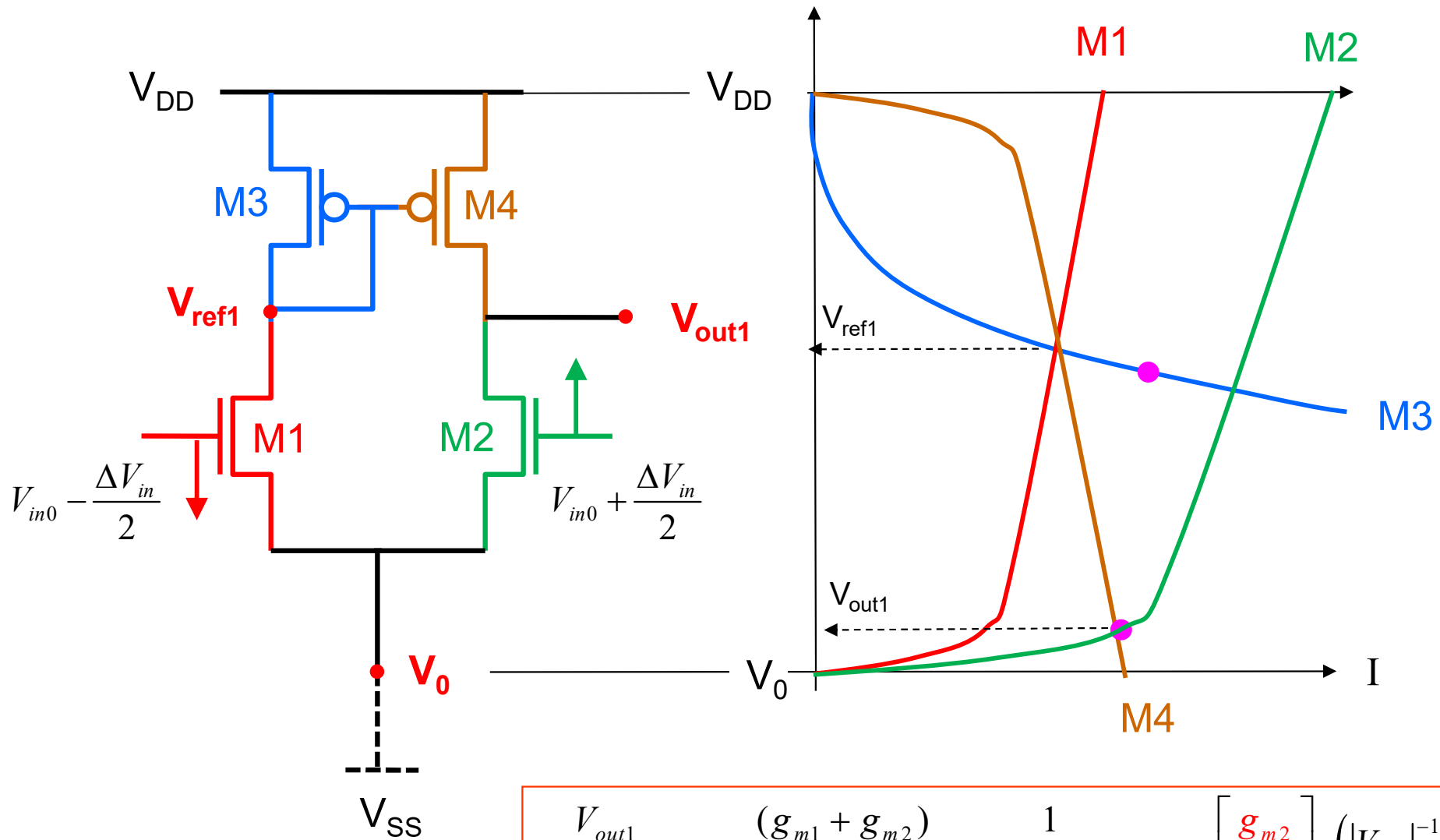Differential amplifier: analyse du mode différentiel




$$\frac{V_{out1}}{V_{in,2} - V_{in,1}} = -\frac{(g_{m1} + g_{m2})}{2} \cdot \frac{1}{g_{DS,4} + g_{DS,2}} = -\left[\frac{g_{m2}}{I_{D2}}\right] \cdot \left(|V_{A4}|^{-1} + |V_{A2}|^{-1}\right)^{-1}$$

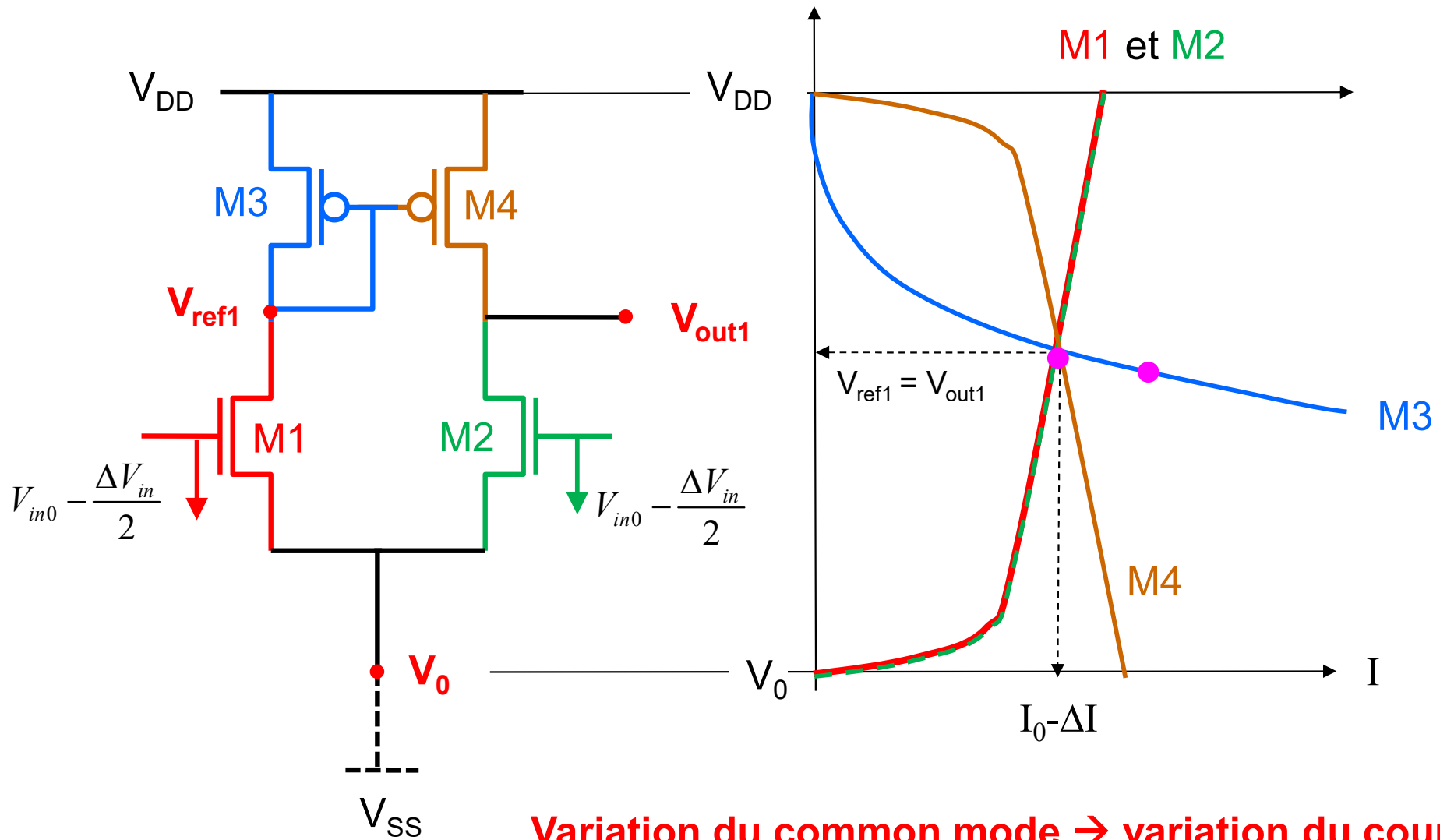Differential amplifler: analyse du mode commun



**Variation du common mode → variation du courant
→ Variation du gain du mode différentiel**

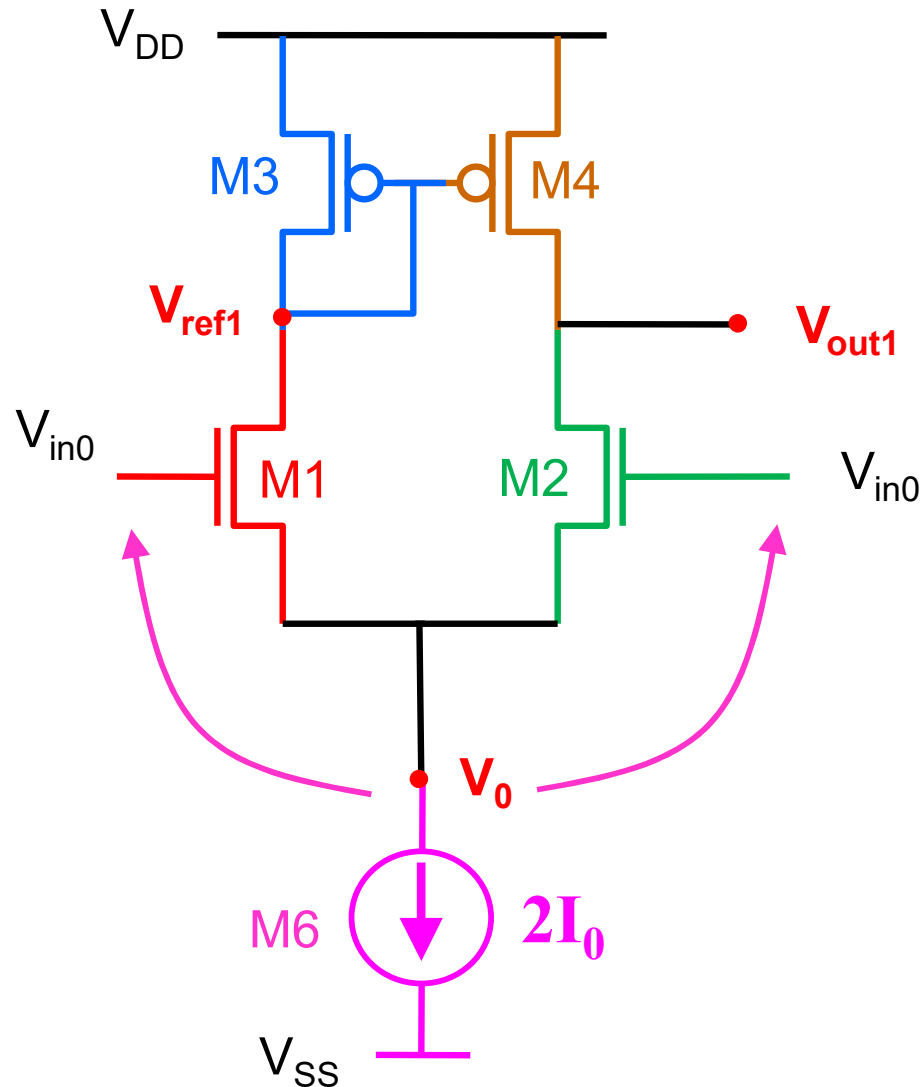Differential amplifier: introduction d'une source de courant




Ajouter une source de courant

→ Maintenir la tension $V_{in0} - V_0$ constante


→ Le gain différentiel est fixe

$$\frac{g_{m1,2}}{I_0} = \frac{2}{(V_{in0} - V_0) - V_{M0}} = \left(\sqrt{2 \frac{W}{L} \mu_n C_{ox} n} \right) \cdot \frac{1}{\sqrt{I_0}}$$

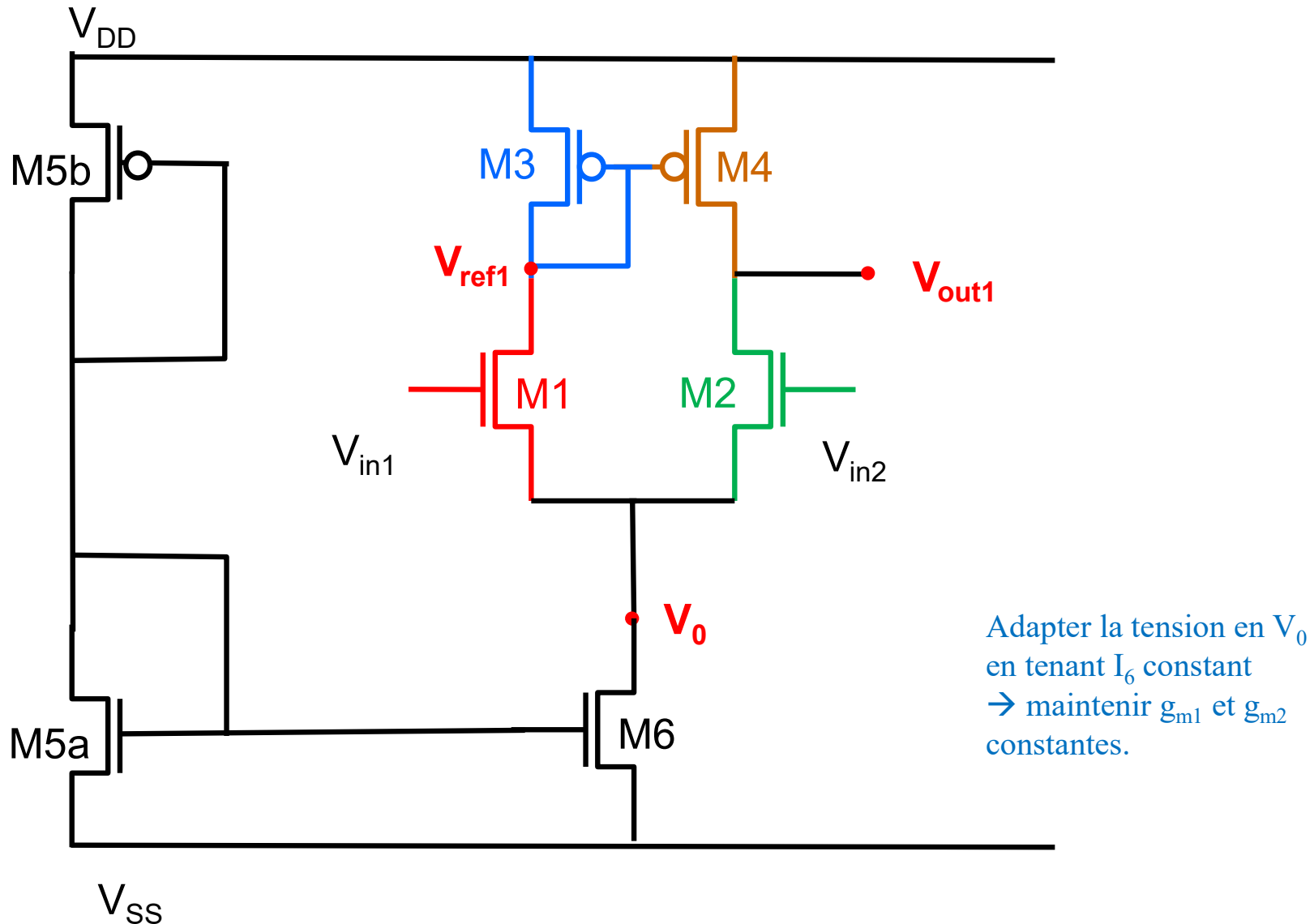
Differential amplifier: introduction d'une source de courant




Op-Amp: two stages (2)

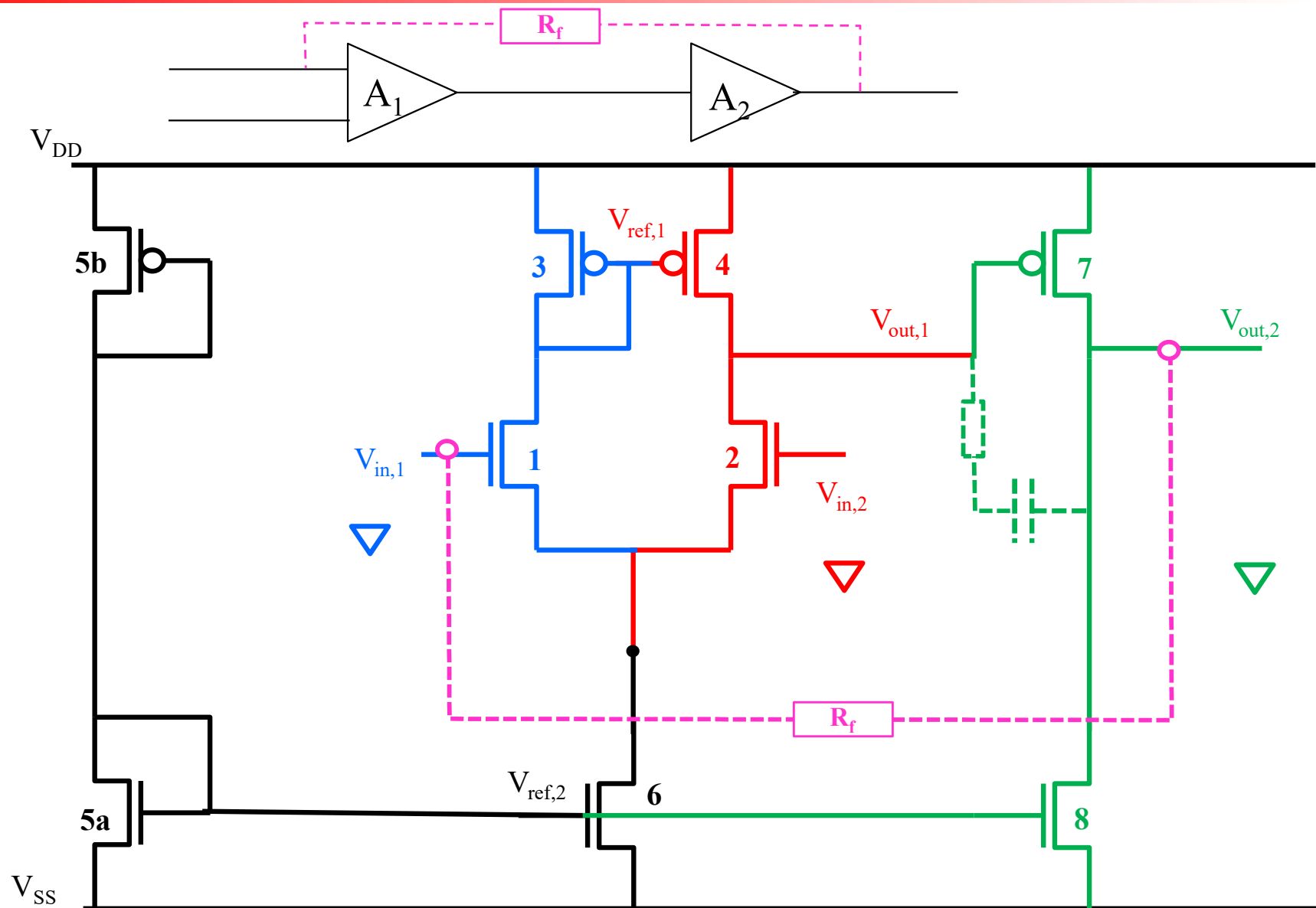

Schématique

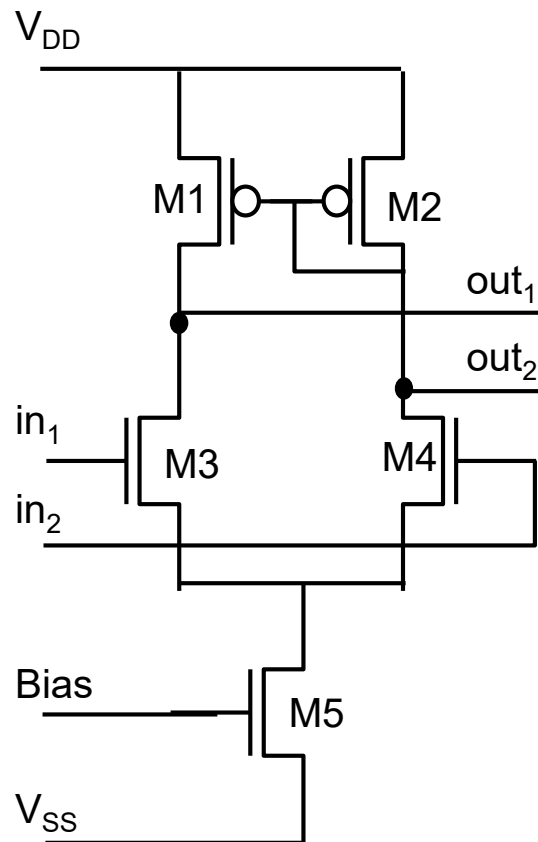


Ampli différentiel

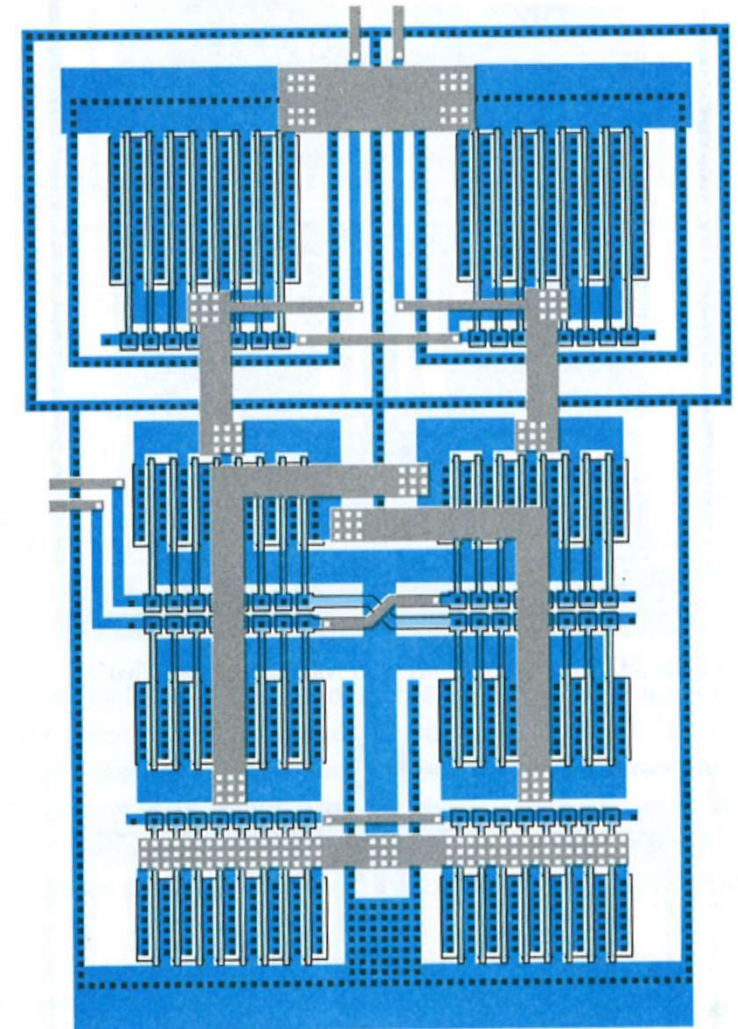


Ch. Saint, « IC mask design »,
2002 McGraw-Hill

Exemples: Opam avec boucle de feedback

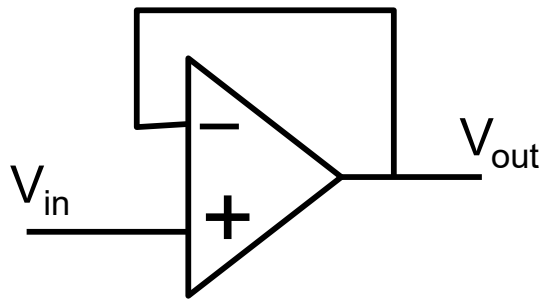


Suiveur

$$V_{out} = V_{in}$$

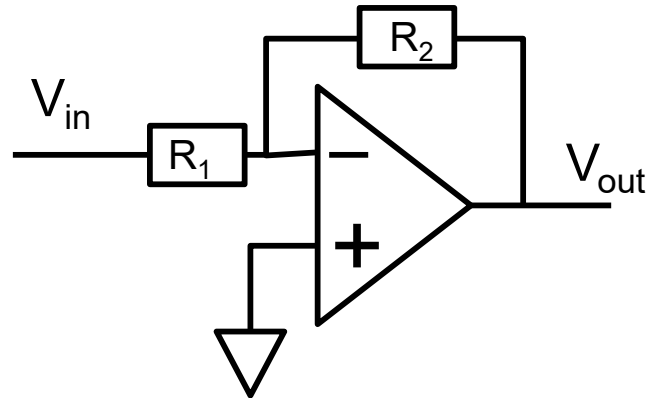

Ampli inverseur
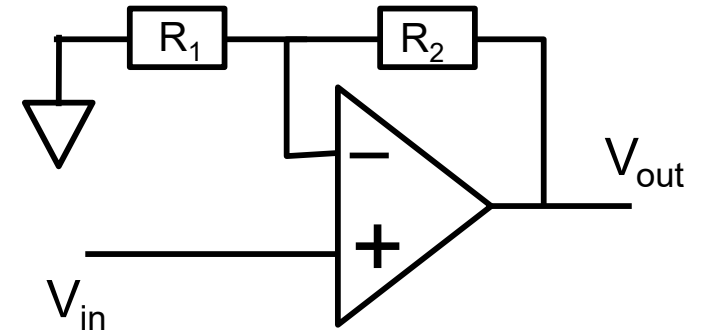
$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} \cdot V_{in}$$



Ampli non-inverseur

$$V_{out} = \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1} \right) \cdot V_{in}$$

■ ■ ■




Principe

$$\begin{array}{r}
 c_4 \ c_3 \ c_2 \ c_1 \ 0 \\
 \quad x_3 \ x_2 \ x_1 \ x_0 \\
 + \quad y_3 \ y_2 \ y_1 \ y_0 \\
 \hline
 = \ c_4 \ s_3 \ s_2 \ s_1 \ s_0
 \end{array}$$

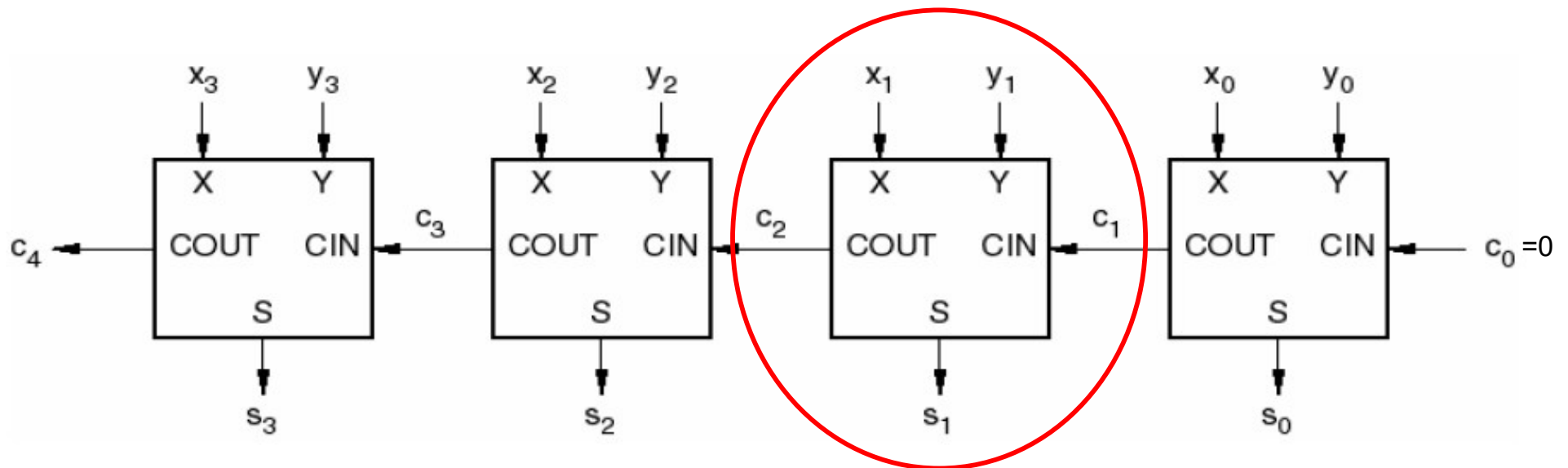
Exemple d'addition binaire:
 $1101 + 1001 = 10110$

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{blue}{1} \ \textcolor{blue}{0} \ \textcolor{blue}{0} \ \textcolor{blue}{1} \ 0 \quad C \\
 \quad 1 \ 1 \ 0 \ 1 \quad A \\
 + \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1 \quad B \\
 \hline
 = \ \textcolor{red}{1} \ \textcolor{red}{0} \ \textcolor{red}{1} \ \textcolor{red}{1} \ 0 \quad S
 \end{array}$$





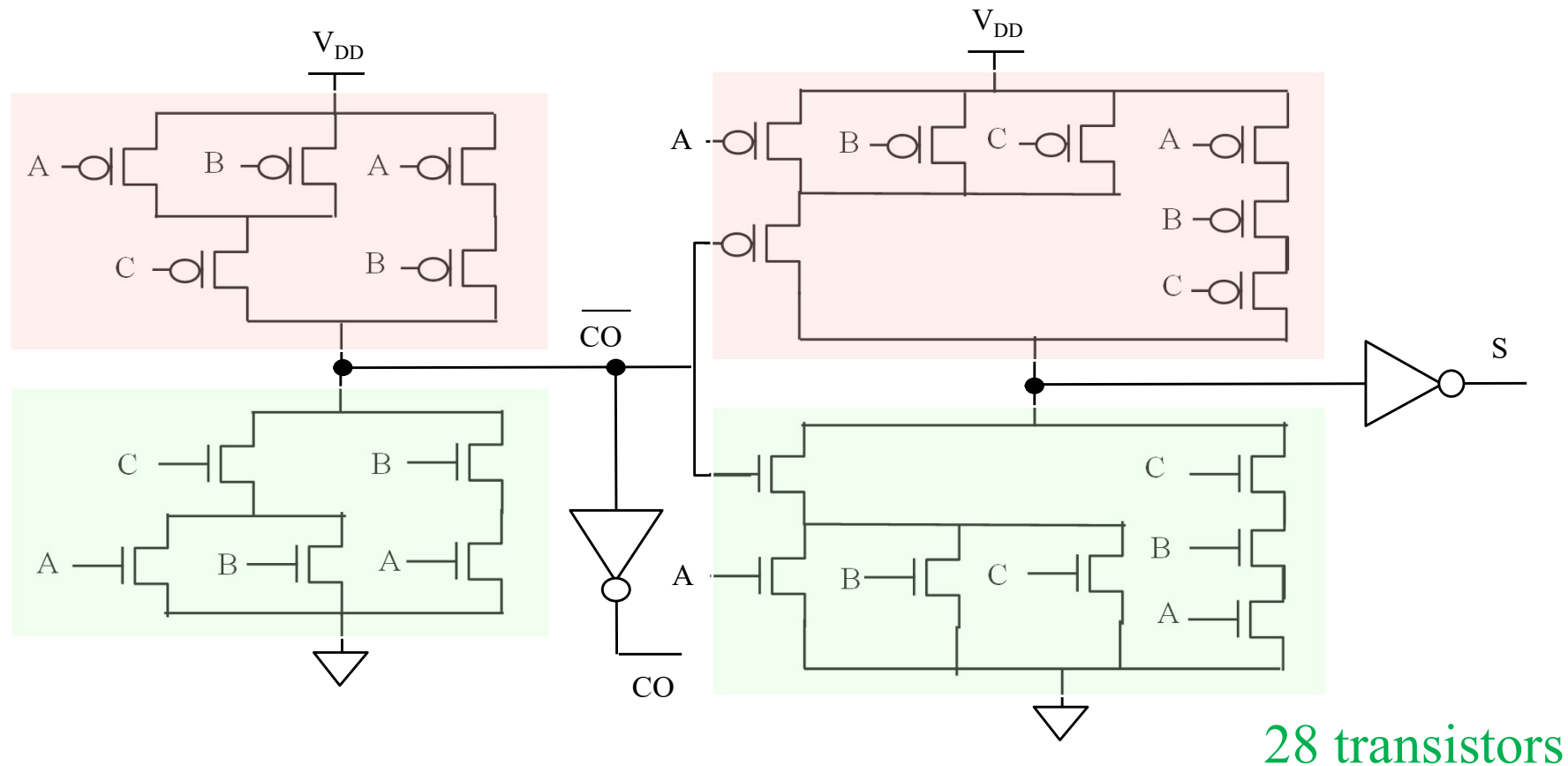Calculez la table de vérité et montrez qu'elle correspond à une addition binaire







Zimmermann, Fichtner, IEEE journal of solid-state circuits, Vol. 32, No. 7, pp. 1-12.

Layout du « full adder » de l'exercice E12.2




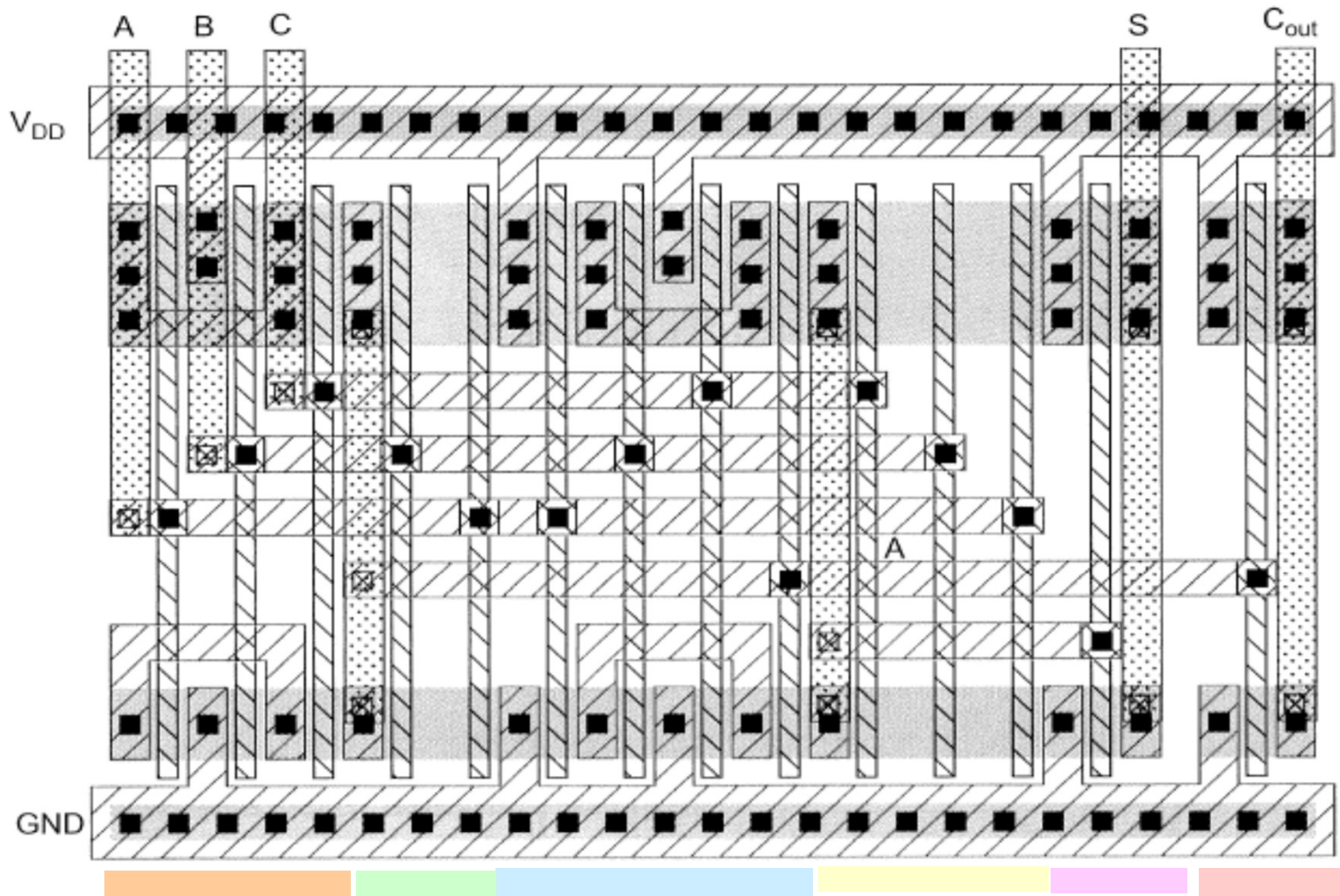Weste/Harris, « CMOS VLSI design », Addison-Wesley



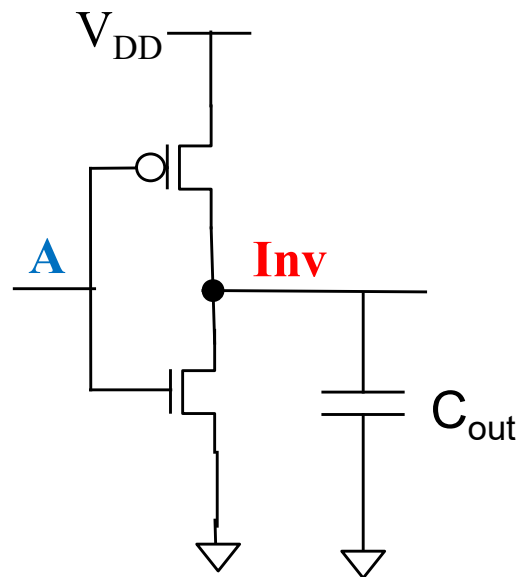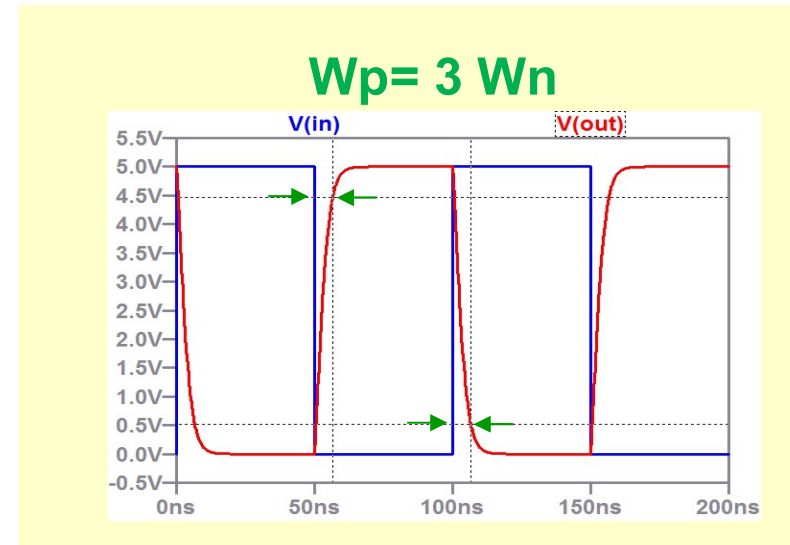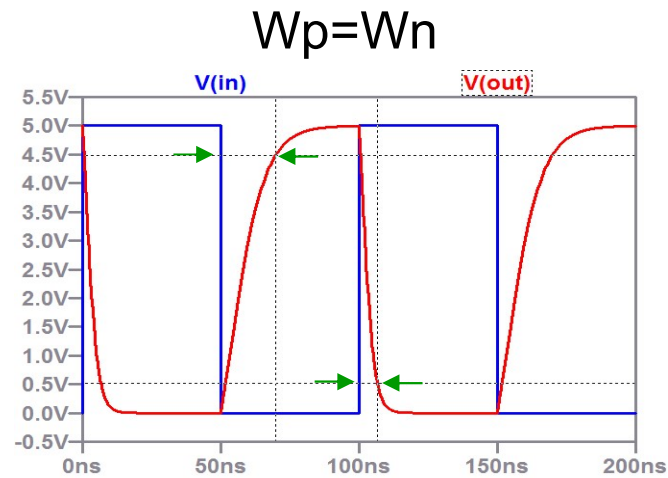


Inverseur

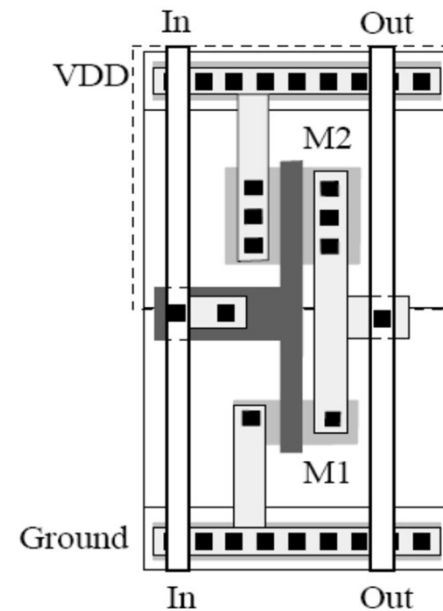


$W_p = 3 W_n$





$W_p = W_n$

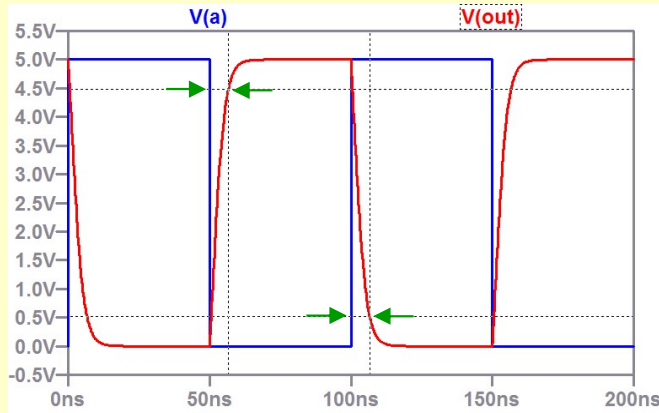

$W_p = 3 W_n$

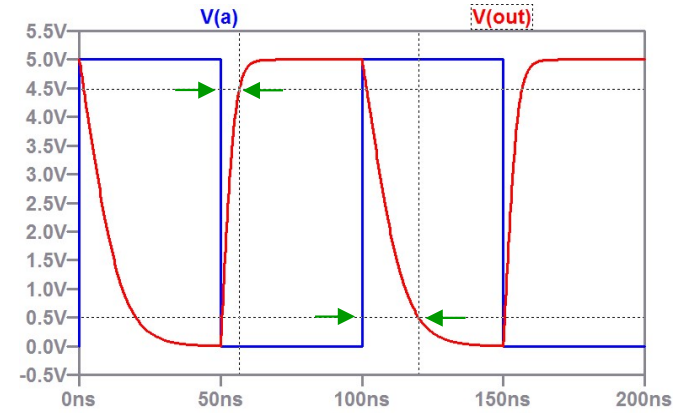


NAND 3

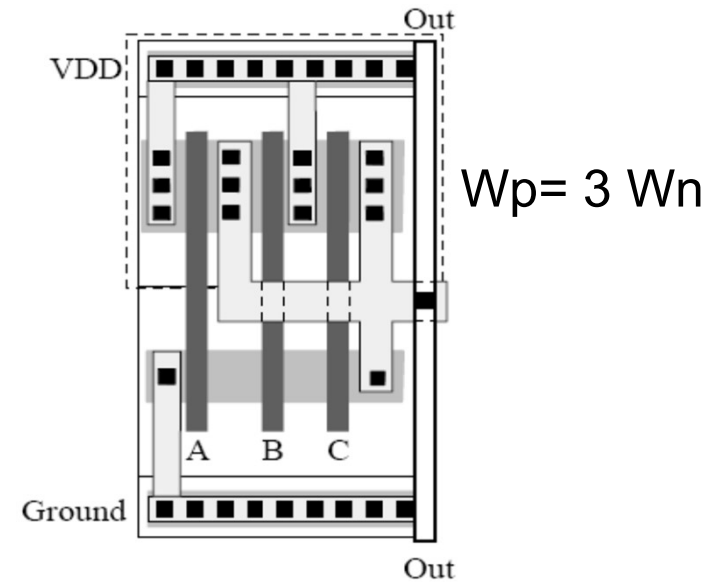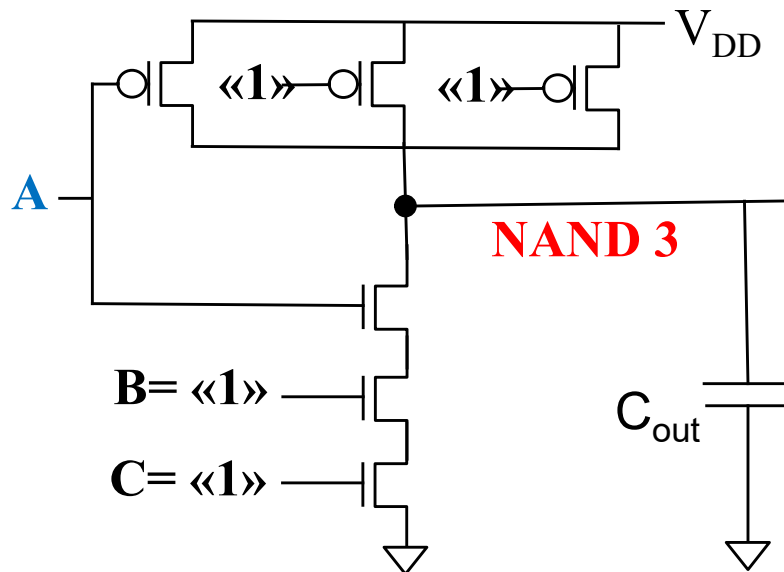




Interprétez ce schéma:

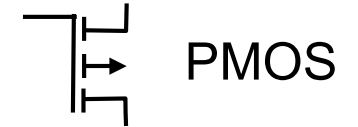

PMOS






NMOS

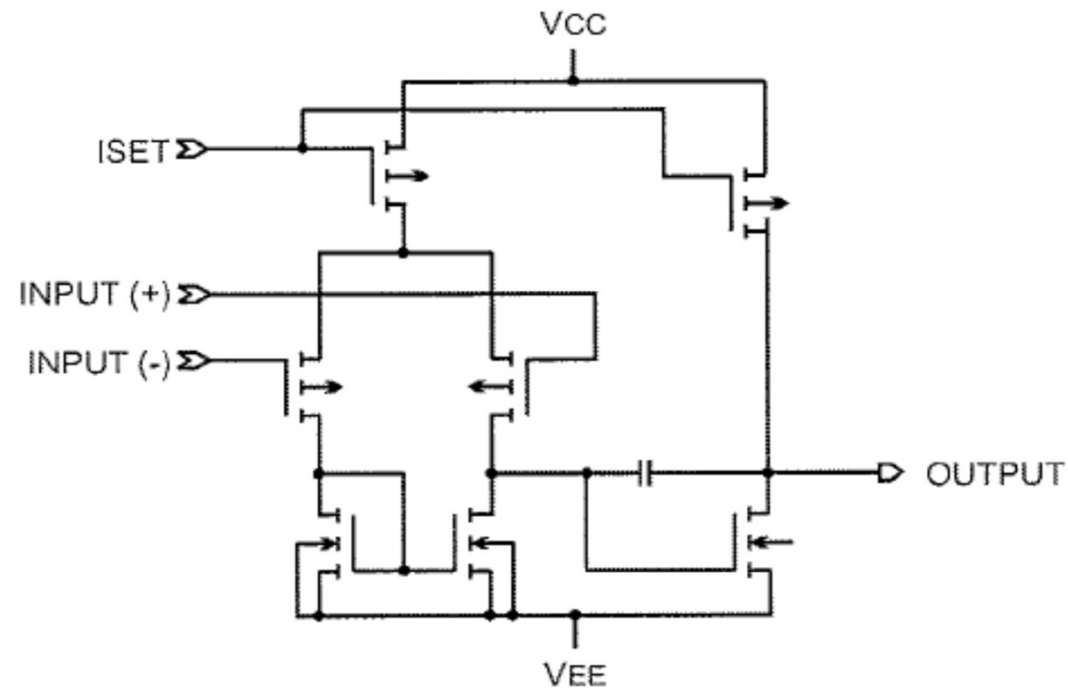

MC14573 from Motorola Semiconductor



Interprétez ce schéma:

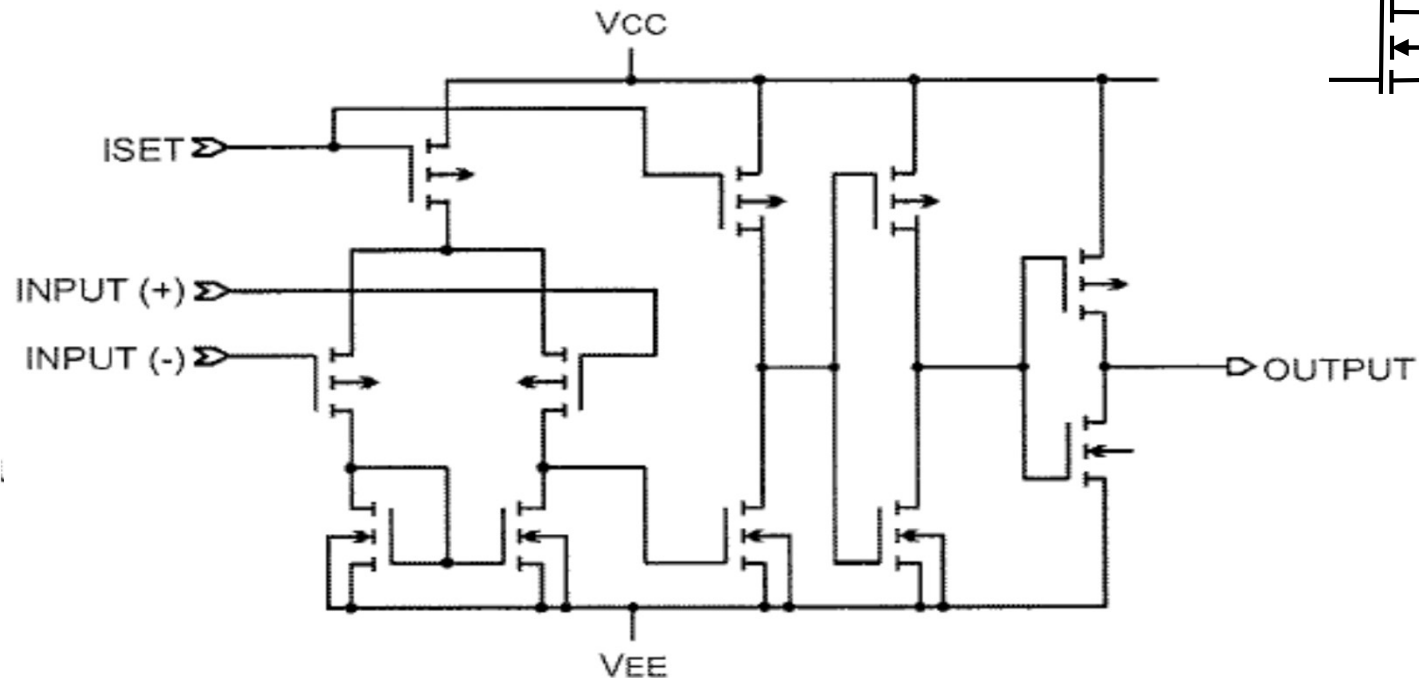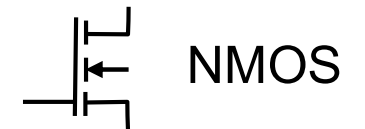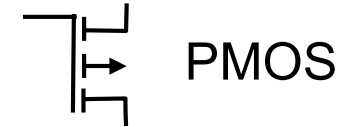

MC14574 from Motorola Semiconductor

Exercice E13.2: Ampli de tension avec NMOS



Utilisez un NMOS comme ampli de tension.
Inspirez-vous du chapitre 7 sur les BJT.
Remplacez le transistor bipolaire par un NMOS !