
 



Bandes

 

Charges




Champ électrique

 


Après introduction de charges fixes positives à l'interface:

	Augmente	Diminue	Reste fixe
Potentiel de surface ψ_s			
Charges d'espace dans la zone de déplétion			
Champ électrique dans l'oxyde			
Charges dans le métal			
Tension électrique sur le métal (Tension de threshold V_T)			

 
Situation de depart sans ion dans l'oxyde



Ions positifs dans l'oxyde

 

Réduction du threshold

 

$$N_A = 10^{17} \text{ cm}^{-3}$$

$$\epsilon_{ox} = 4$$


$$d_{ox} = 10 \text{ nm}$$

$$|Q_{sc,th}| = 1.6 \cdot 10^{-15} \left[C / \mu m^2 \right]$$

$$n = 1.27 \quad \text{dans les trois cas}$$

$$V_T = V_{T0} - \frac{Q_{ion}}{C_{ox}}$$


Field Oxide

 

d_{ox} ↗

V_T ↗


Channel stop

 

p ↗

V_T ↗


High K

 

ϵ_{ox} ↗

V_T ↘


Floatging gate memory

 

⊖ ↗

V_T ↗


ISFET

 

~ - V_T ↗


~ + V_T ↘

Ion implant

 


+ V_T ↘



- V_T ↗

 


$$C_{mos,th} = \frac{C_{ox} \cdot C_{B,th}}{C_{ox} + C_{B,th}} = C_{ox} \cdot \frac{C_{B,th} / C_{ox}}{1 + C_{B,th} / C_{ox}}$$
 
$$C_{mos,th} = C_{ox} \cdot \frac{n-1}{n} = 7 [pF]$$



  

 


XOR avec 8 transistors

(voir script)

L'inverseur final sert à isoler la sortie de l'entrée !


A	B		OUT
0	0	1	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

XNOR XOR

 

XOR: 8 transistors et isolation


XNOR: 6 transistors sans isolation

 



XNOR: 8 transistors et isolation

XOR: 6 transistors sans isolation

PMOS

 

NMOS

  

(voir script) AOI-21 $\rightarrow$ $[(A \text{ et } B) \text{ ou } C]$

And-Or-Invert


OR

AND

A	B	C	AOI-21
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Layout AOI-21

«And-Or-Invert»

 

Weste/Harris, « CMOS VLSI design », Addison-Wesley