

EPFL


Transformateur monophasé

Actionneurs et systèmes électromagnétiques


Fonctionnalité




Principe

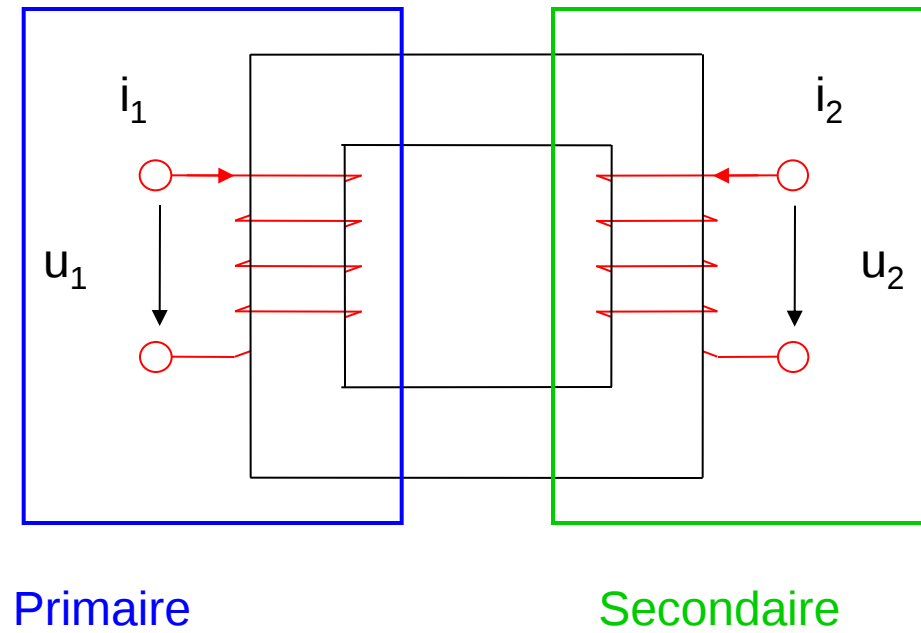

Evolution

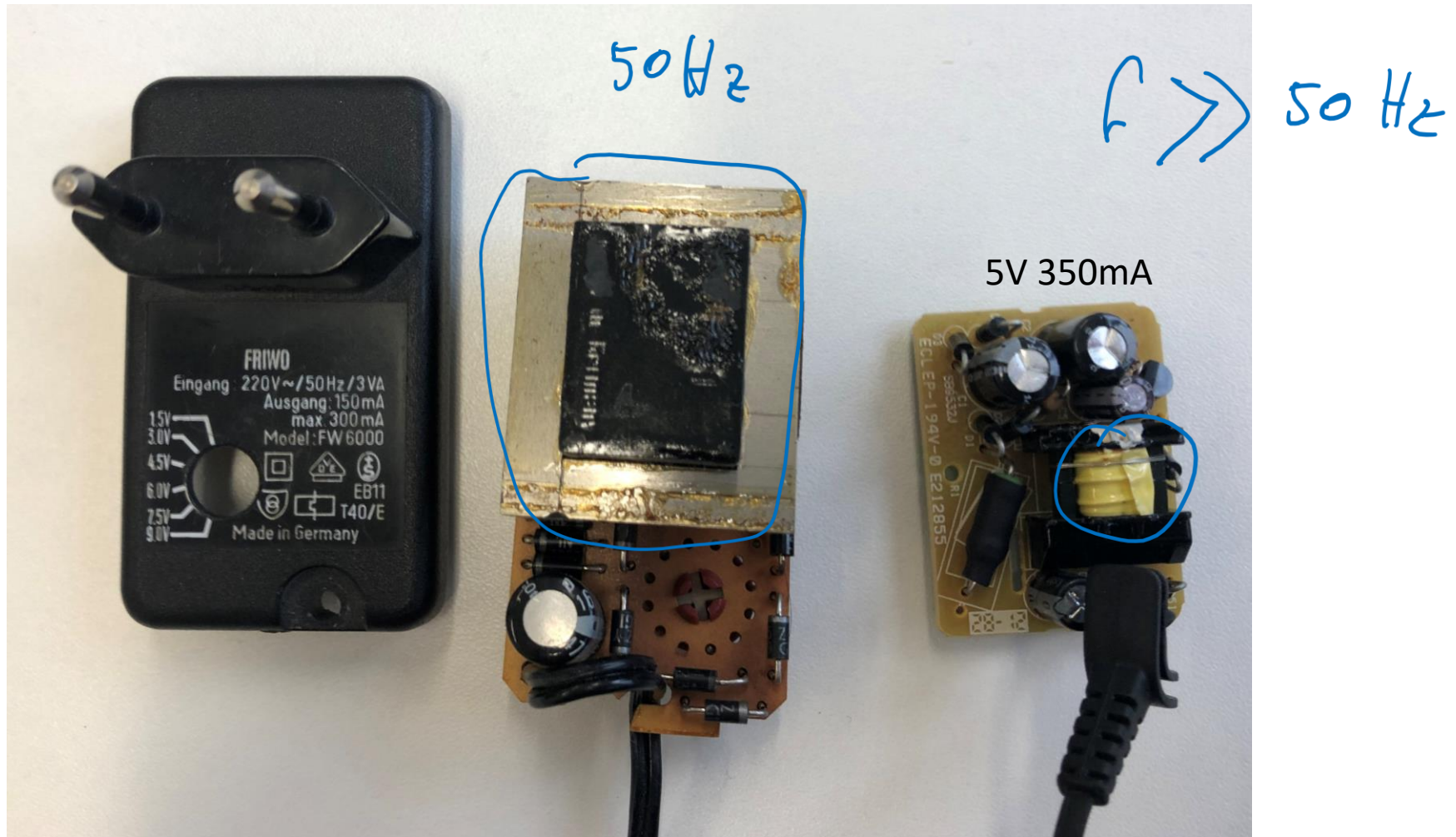

Principe de fonctionnement

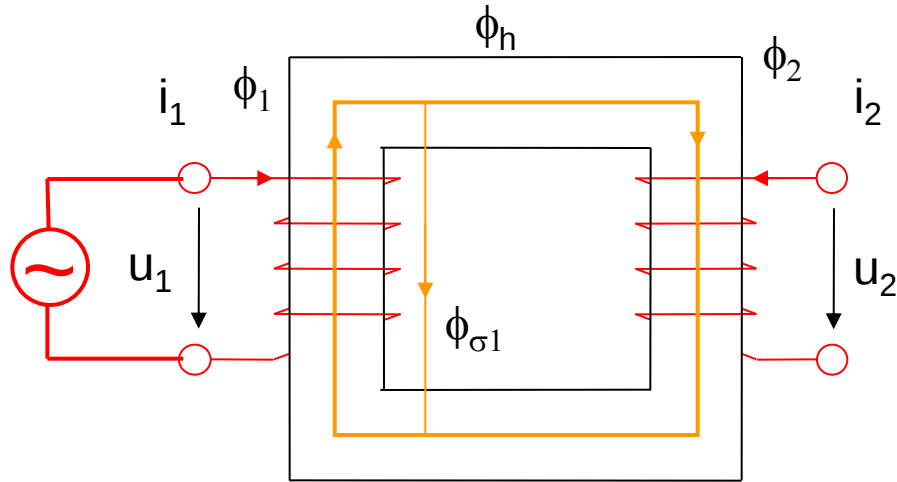

$$u_1 = R_1 i_1 + \frac{d\psi_1}{dt} = R_1 i_1 + N_1 \frac{d\phi_1}{dt}$$


$$u_2 = \cancel{R_2 i_2} + \frac{d\psi_2}{dt}$$

$$\psi_2 = L_{22} i_2 + L_{12} i_1$$

$$i_2 = 0$$

$$u_2 = \frac{d\psi_2}{dt} = \frac{d(L_{12} i_1)}{dt}$$

Transformateur Idéal

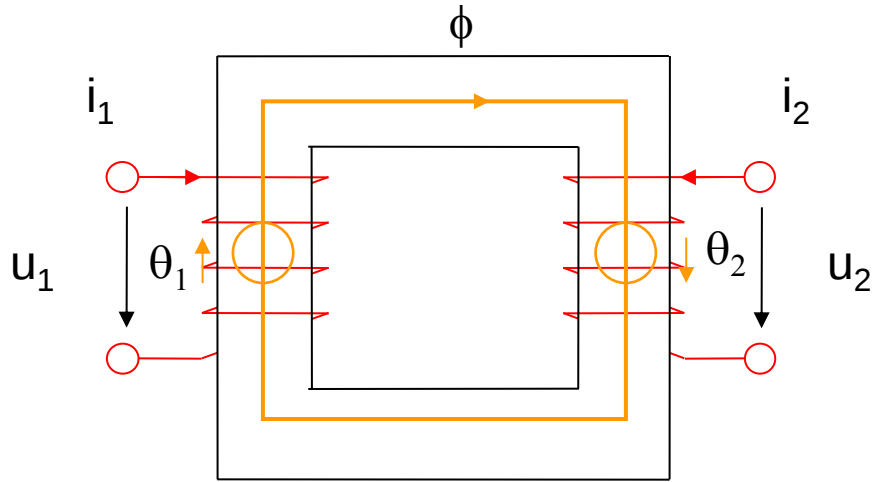

$$\mu_{\text{fer}} = \infty$$

Pas de pertes fer

$$R_1 = R_2 = 0$$

$$\phi_1 = \phi_2 = \phi$$

$$u_1 = \frac{d\psi_1}{dt}$$

$$u_2 = \frac{d\psi_2}{dt}$$


$$\psi_1 = N_1 \phi_1 = N_1 \phi \rightarrow u_1 = \frac{d\psi_1}{dt} = N_1 \frac{d\phi}{dt}$$

$$\psi_2 = N_2 \phi_2 = N_2 \phi \rightarrow u_2 = \frac{d\psi_2}{dt} = N_2 \frac{d\phi}{dt}$$

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{u_1}{N_1} = \frac{u_2}{N_2}$$

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Transformateur Idéal

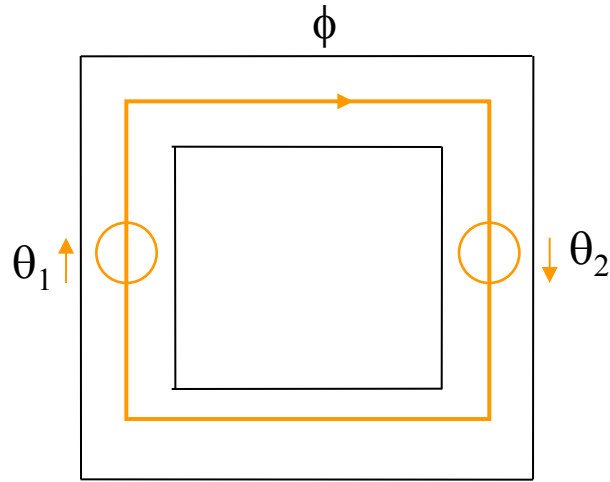

$$\mu_{\text{fer}} = \infty$$

Pas de pertes fer

$$\longrightarrow \theta_1 + \theta_2 = 0$$

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2}$$


$$\theta_1 + \theta_2 = 0 \Rightarrow N_1 \dot{i}_1 + N_2 \dot{i}_2 = 0$$

$$N_1 \dot{i}_1 = -N_2 \dot{i}_2 \quad - \frac{\dot{i}_1}{\dot{i}_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$\frac{N_1}{N_2} = \ddot{u} \text{ rapport de transformation}$$

$$\ddot{u} = \frac{u_1}{u_2} = - \frac{\dot{i}_2}{\dot{i}_1}$$

Alimentation sinusoïdale

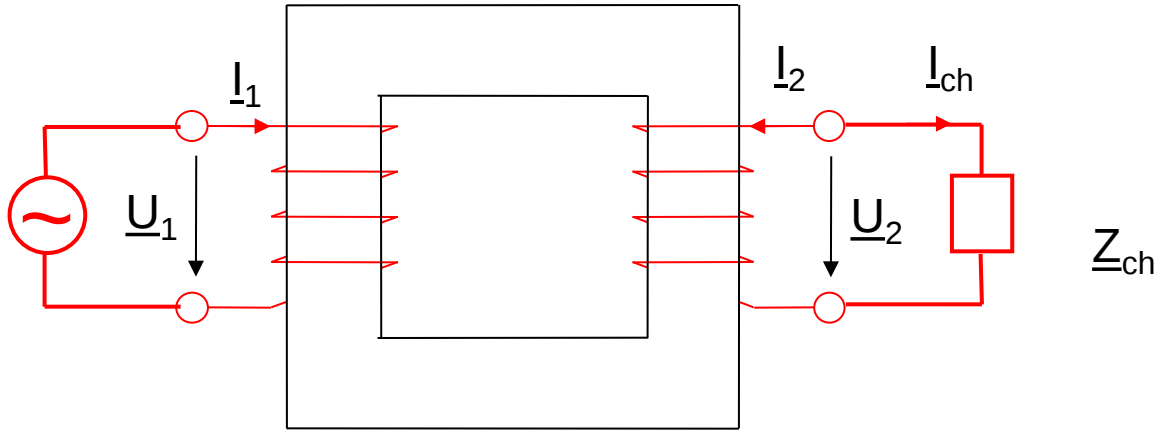

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{u_1}{u_2} = -\frac{i_2}{i_1} = \ddot{u} \Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_2} = -\frac{\underline{I}_2}{\underline{I}_1} = \ddot{u}$$

$$\frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} = \frac{\frac{N_1}{N_2} \underline{U}_2}{\frac{N_2}{N_2} \underline{I}_2 - \underline{I}_2} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 \frac{\underline{U}_2}{-\underline{I}_2} = \ddot{u}^2 \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_{ch}} = \ddot{u}^2 \underline{Z}_{ch}$$

Grandeurs rapportées

Tension secondaire rapportée au primaire


$$\underline{U}_2' = \ddot{u} \underline{U}_2$$

Courant secondaire rapportée au primaire

$$\underline{I}_2' = \frac{\underline{I}_2}{\ddot{u}}$$


Impédance secondaire rapportée au primaire
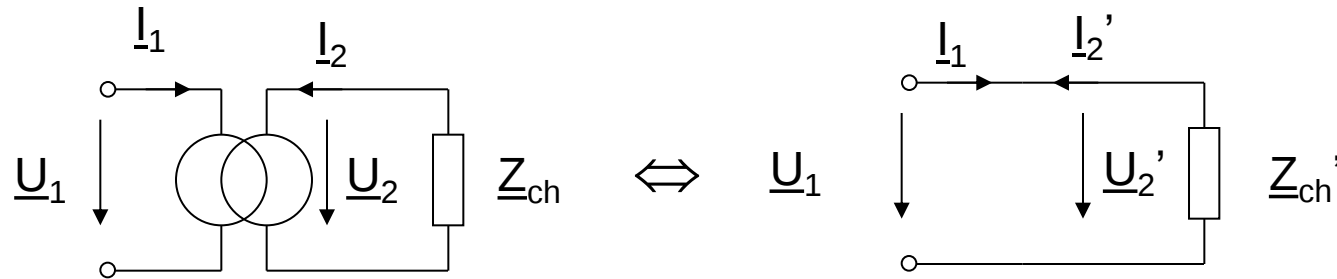
$$\underline{Z}_{ch}' = \ddot{u}^2 \underline{Z}_{ch}$$



Dans un transformateur idéal $\underline{I}_2' = -\underline{I}_1$ et $\underline{U}_2' = \underline{U}_1$

Transformateur réel: Flux

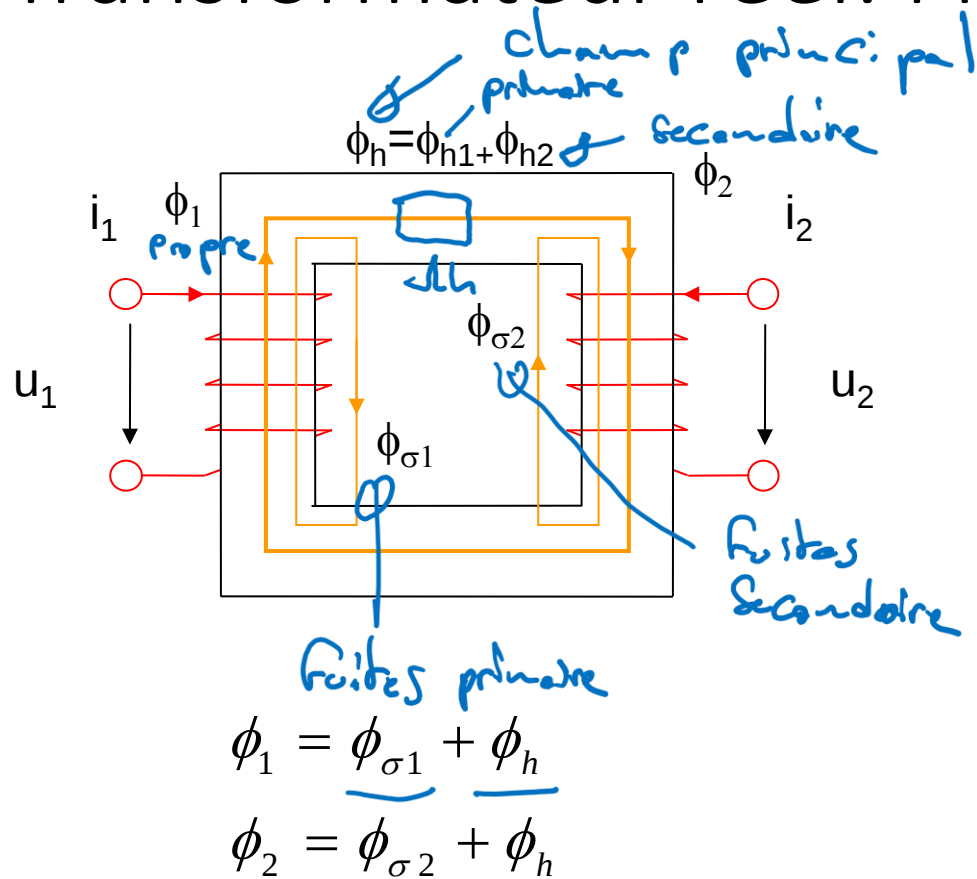

~~$\mu_{\text{fer}} = \infty$~~

Pas de pertes fer

~~$R_1 = R_2 = 0$~~

Pas de saturation =>

$$\phi_h = \phi_{h1} + \phi_{h2}$$

Avec:

$$\phi_{h1} = \Lambda_h \underline{N_1 i_1} \quad \phi_1$$

$$\phi_{h2} = \Lambda_h N_2 i_2$$

$$\phi_h = \Lambda_h (N_1 i_1 + N_2 i_2)$$

Inductances

$$\phi_h = \Lambda_h (N_1 i_1 + N_2 i_2)$$

$$\psi_1 = N_1 \phi_1 = N_1 \phi_{\sigma 1} + N_1 \phi_h$$

$$\psi_2 = N_2 \phi_2 = N_2 \phi_{\sigma 2} + N_2 \phi_h$$

Inductances de fuite

$$L_{\sigma 1} = \frac{N_1 \phi_{\sigma 1}}{i_1} = N_1^2 \Lambda_{\sigma 1}$$

$$L_{\sigma 2} = \frac{N_2 \phi_{\sigma 2}}{i_2} = N_2^2 \Lambda_{\sigma 2}$$

Inductances principales

$$L_{h1} = \frac{N_1 \phi_{h1}}{i_1} = N_1^2 \Lambda_h$$

$$L_{h2} = \frac{N_2 \phi_{h2}}{i_2} = N_2^2 \Lambda_h$$

$$L_{12} = \frac{N_1 \phi_{h2}}{i_2} = N_1 N_2 \Lambda_h$$

Equations de tension induite

$$u_1 = R_1 i_1 + \frac{d\psi_1}{dt}$$

$$u_2 = R_2 i_2 + N_2 \left(\frac{d\phi_{\sigma 2}}{dt} + \frac{d\phi_h}{dt} \right)$$

$$u_2 = R_2 i_2 + \cancel{N_2} \frac{L_{\sigma 2}}{\cancel{N_2}} \frac{di_2}{dt} + N_2 \frac{d\phi_h}{dt}$$

$$u_2 = R_2 i_2 + L_{\sigma 2} \frac{di_2}{dt} + N_2 \Lambda_h \frac{di_2}{dt} + N_1 N_2 \Lambda_h \frac{di_2}{dt}$$

$$u_2 = R_2 i_2 + L_{\sigma 2} \frac{di_2}{dt} + L_{h2} \left(\frac{di_2}{dt} + \frac{N_2}{N_1} \frac{di_2}{dt} \right)$$

mutuelle

$$\psi_2 = N_2 (\phi_{\sigma 2} + \phi_h)$$

Equations de tension en grandeurs rapportées

$$\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$u_2' = \ddot{u} u_2$$

$$i_2' = \frac{i_2}{\ddot{u}}$$


$$R_2' = \ddot{u}^2 R_2$$

$$L_{\sigma 2}' = \ddot{u}^2 L_{\sigma 2}$$

$$L_{h2}' = \ddot{u}^2 L_{h2} = L_{h1}$$


$$\begin{aligned} u_1 &= R_1 i_1 + L_{\sigma 1} \frac{di_1}{dt} + L_{h1} \left(\frac{di_1}{dt} + \frac{N_2}{N_1} \frac{di_2}{dt} \right) \\ &= R_1 i_2 + L_{\sigma 1} \frac{di_2}{dt} + L_{h1} \left(\frac{di_2}{dt} + \frac{di_2'}{\ddot{u}} \right) \\ u_2' &= R_2' i_2' + L_{\sigma 2}' \frac{di_2'}{dt} + L_{h1} \left(\frac{di_2'}{dt} + \frac{di_2'}{\ddot{u}} \right) \end{aligned}$$

Schéma *électrique* équivalent

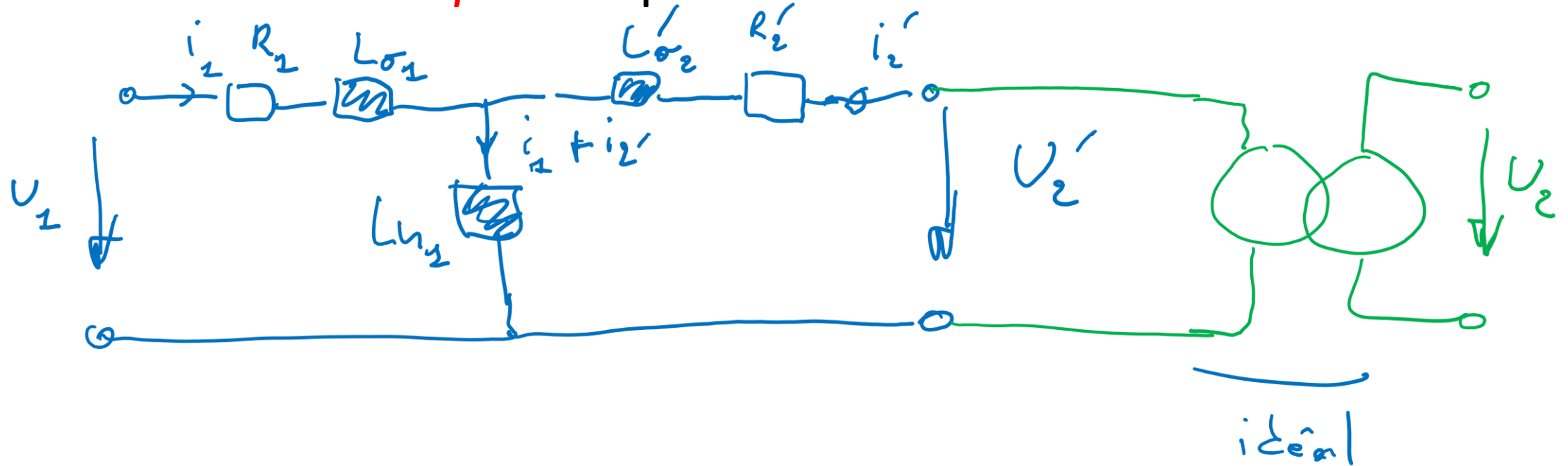


$$\begin{aligned} \Rightarrow u_1 &= R_1 i_1 + L_{\sigma 1} \frac{di_1}{dt} + L_{h1} \left(\frac{di_1}{dt} + \frac{di'_2}{dt} \right) \\ u'_2 &= R'_2 i'_2 + L_{\sigma 2} \frac{di'_2}{dt} + L_{h1} \left(\frac{di_1}{dt} + \frac{di'_2}{dt} \right) \end{aligned}$$

Pertes fer

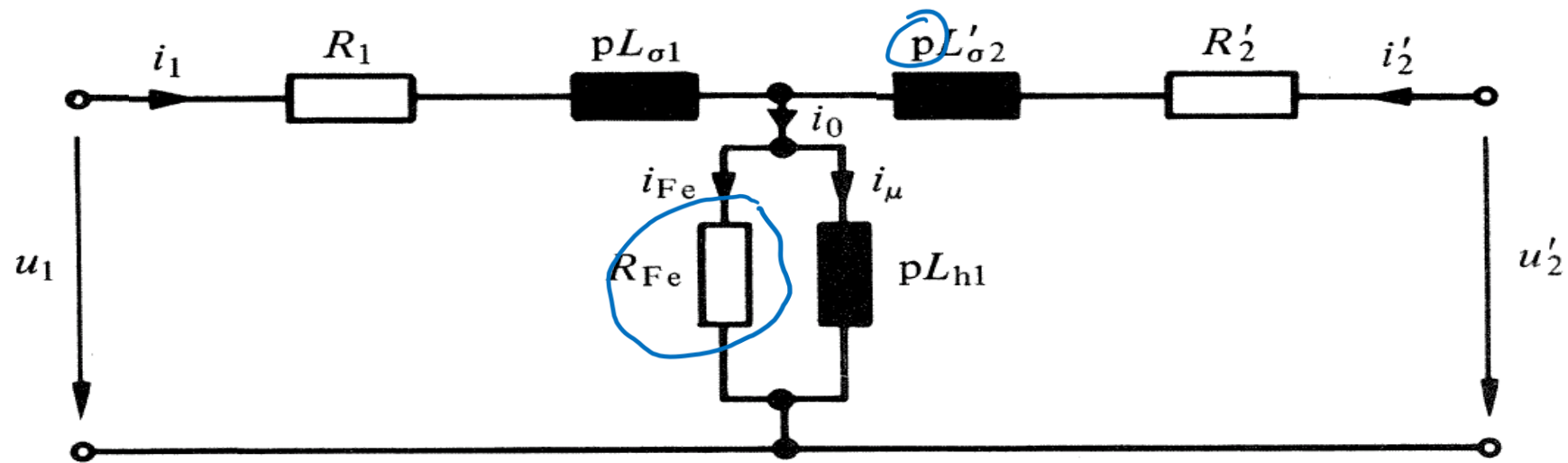

Régime permanent (sinus)

$$\begin{aligned}\underline{U}_1 &= R_1 \underline{I}_1 + j\omega L_{\sigma 1} \underline{I}_1 + j\omega L_{h1} (\underline{I}_1 + \underline{I}_2') & \underline{U}_2' &= R_2' \underline{I}_2' + j\omega L_{\sigma 2} \underline{I}_2' + j\omega L_{h1} (\underline{I}_1 + \underline{I}_2') \\ &= R_1 \underline{I}_1 + jX_{\sigma 1} \underline{I}_1 + jX_h (\underline{I}_1 + \underline{I}_2') & & R_2' \underline{I}_2' + jX_{\sigma 2} \underline{I}_2' + jX_h (\underline{I}_1 + \underline{I}_2')\end{aligned}$$

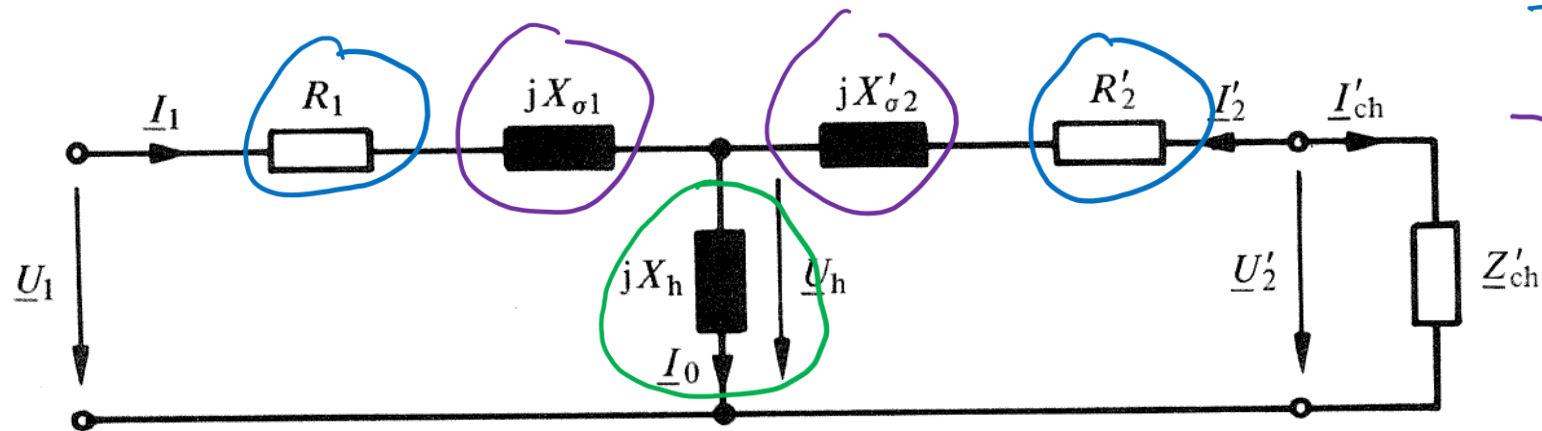

- pertes
- fuites

$$X_h = \omega L_h$$