


CONVERSION A/N et N/A

3.CONVERSION ANALOGIQUE-NUMERIQUE


3.1. CONVERSION ANALOGIQUE-NUMERIQUE

- Les familles de convertisseurs A/N
- Durée de la fenêtre d'échantillonnage - S&H
- Convertisseurs A/N :
 - à integration
 - Exercice(Convertisseur A-N à double rampe pour Volt-mètre)
 - à approximations successives
 - Exercice(Convertisseur A-N CMOS à approximations successives)
 - Flash

3.1. CONVERTISSEUR A/N, INTRODUCTION

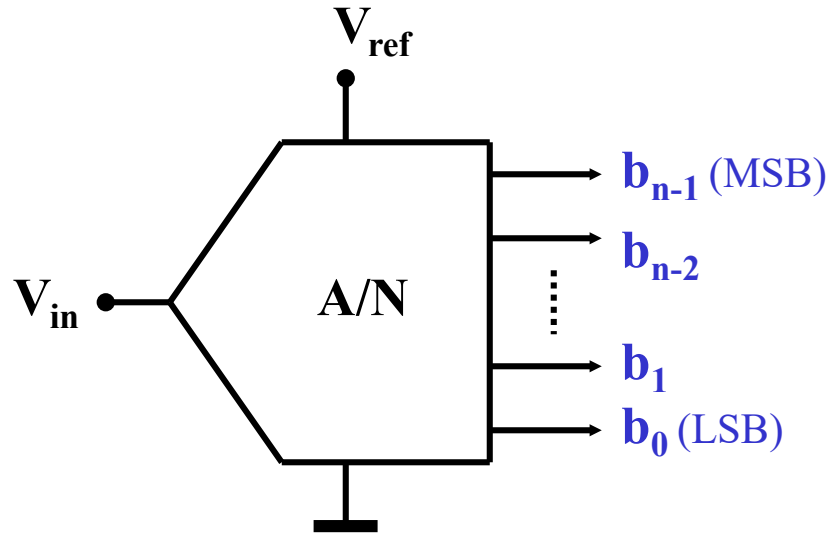
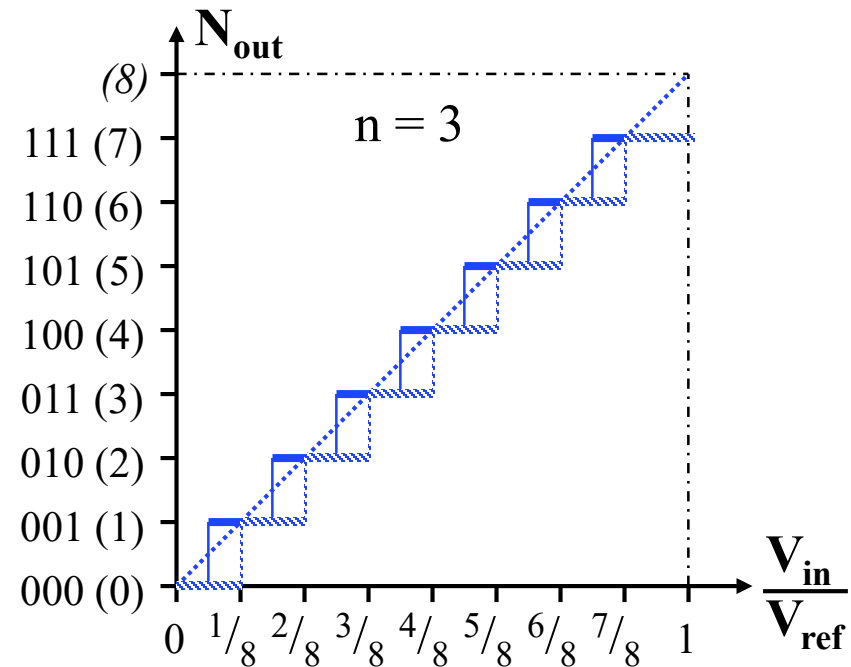
$$N_{out} = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i = \text{entier} \left(2^n \cdot \frac{V_{in}}{V_{ref}} \right)$$



3.2. LES FAMILLES DE CONVERTISSEURS A/N

Convertisseurs A/N à intégration

- Très haute résolution (typiquement: $n = 12$ à **16 bits**) et précision
- Lents: 2^n à 2^{n+1} cycles d'horloge pour une conversion
- Bien adaptés à l'instrumentation de précision (**mesure DC**)

Convertisseurs A/N à approximations successives

- Résolution moyenne à haute (typiquement: $n = 8$ à **14 bits**)
- Rapides: n cycles d'horloge pour une conversion
- Excellent **compromis précision-vitesse-prix**

Convertisseurs "FLASH" et dérivés


- Résolution limitée (typiquement: $n = 6$ à **8 bits**)
- **Très rapides**: de 1 à 2 cycles d'horloge pour une conversion
- Dissipation de puissance élevée, coût élevé

3.3 DUREE DE LA FENETRE D'ECHANTILLONNAGE SAMPLE & HOLD

Certains convertisseurs font plusieurs fois appel au signal d'entrée V_{in} en cours de conversion

↳ La variation de V_{in} doit rester inférieure à un pas de quantification (V_{LSB}) durant le temps de conversion ΔT

Cas critique:

 

$$v(t) = \frac{V_{ref}}{2} \cdot \sin \omega t$$

$$\left| \frac{dv(t)}{dt} \right|_{max} = \frac{\omega \cdot V_{ref}}{2}$$

$$\Delta T \text{ petit} \Rightarrow \Delta V_{max} = \Delta T \cdot \left| \frac{dv(t)}{dt} \right|_{max}$$

$$\Delta V_{max} = \frac{V_{ref}}{2} \cdot \omega \cdot \Delta T \leq V_{LSB} = \frac{V_{ref}}{2^n}$$

$$\omega = 2\pi f \Rightarrow \Delta T \leq \frac{1}{2^n \cdot \pi \cdot f}$$

3.3. DUREE DE LA FENETRE D'ECHANTILLONNAGE SAMPLE & HOLD

$$\Delta T \leq \frac{1}{2^n \cdot \pi \cdot f}$$

EXEMPLES


$$n = 12 \text{ bits} \quad f = 10 \text{ kHz} \quad \Rightarrow \quad \Delta T \leq 7.8 \text{ ns}$$

$$n = 8 \text{ bits} \quad f = 100 \text{ MHz} \quad \Rightarrow \quad \Delta T \leq 12.4 \text{ ps}$$



Ces exigences sur le temps de conversion ΔT dépassent généralement les possibilités des convertisseurs actuels

SOLUTION

 Si nécessaire, on utilise un circuit "Sample & Hold" en amont du convertisseur, afin de maintenir un signal constant à l'entrée de celui-ci durant le temps de conversion




  3.3. DUREE DE LA FENETRE D'ECHANTILLONNAGE SAMPLE & HOLD



3.4. CIRCUITS SAMPLE & HOLD


SAMPLE & HOLD BASIQUE

 

Simple et économique

Vitesse et précision limitées

 SAMPLE & HOLD EN BOUCLE OUVERTE AVEC BUFFERS




Beaucoup plus rapide


Meilleure précision
mais encore limitée

3.4. CIRCUITS SAMPLE & HOLD

SAMPLE & HOLD EN BOUCLE FERMÉE

 


Rapide et précis

 


3.4. CIRCUITS SAMPLE & HOLD

SAMPLE & HOLD A CAPACITE COMMUTEE

 

Bien adapté à l'intégration en CMOS

Insensible à l'offset de l'AO

 

Sample: $V_{éch} = V_0$
 $U_C = V_{in}(t) - V_0$

Hold: $U_C = V_{in}(\text{ouverture } S_1) - V_0$
 $V_{éch} = U_C + V_0 = V_{in}(\text{ouverture } S_1)$

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION


DOUBLE RAMPE

Principe: conversion en 2 étapes

On intègre V_{in} pendant un temps T_0 fixé



On intègre ensuite une tension de référence $-V_{ref}$ de signe opposé pendant le temps T_1 nécessaire pour revenir à une tension de sortie V_{ramp} nulle

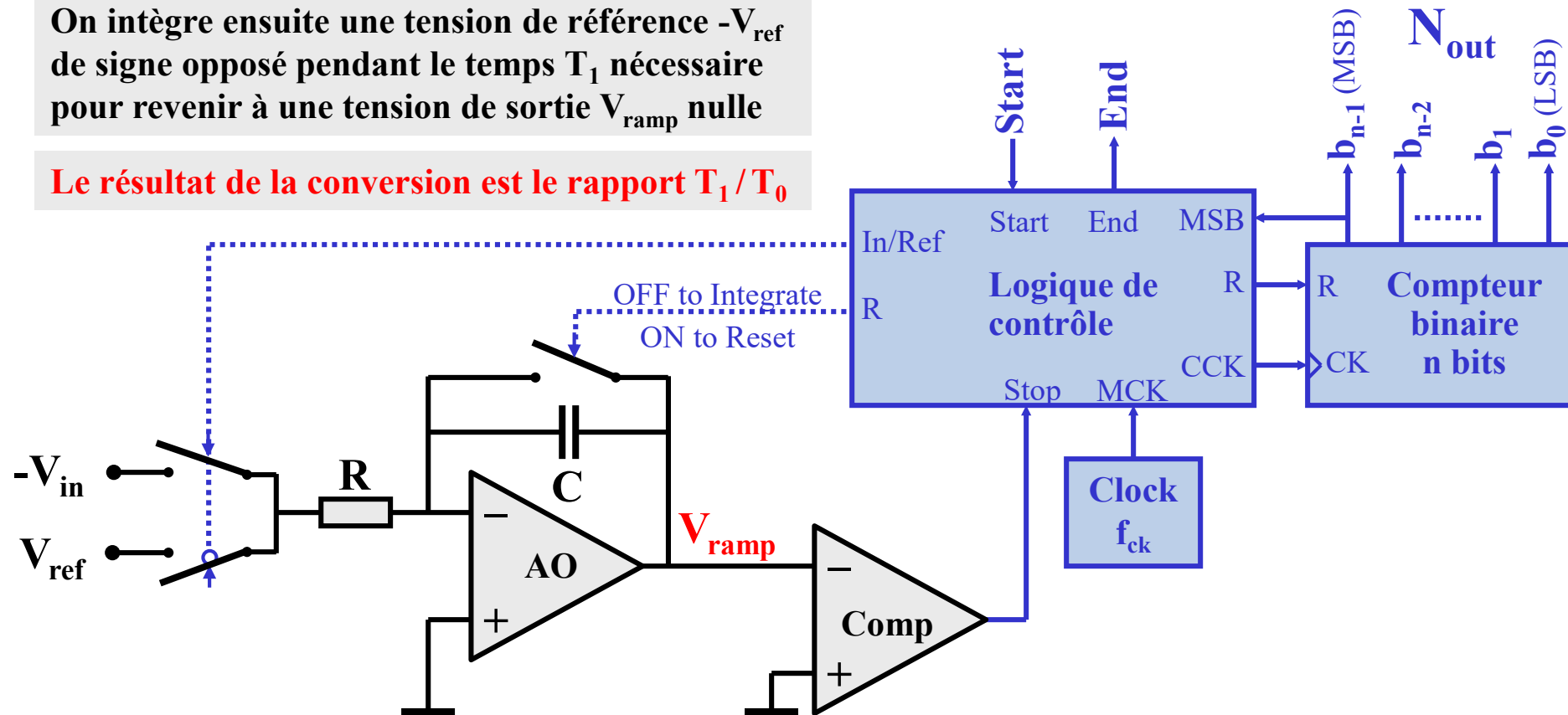Le résultat de la conversion est le rapport T_1/T_0



3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

DOUBLE RAMPE

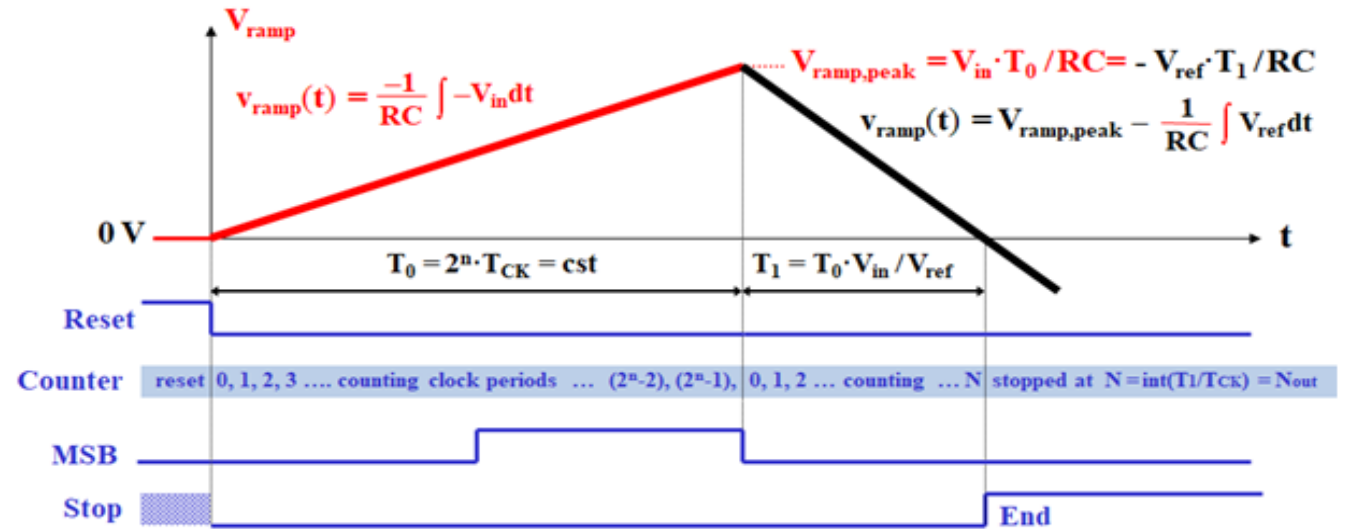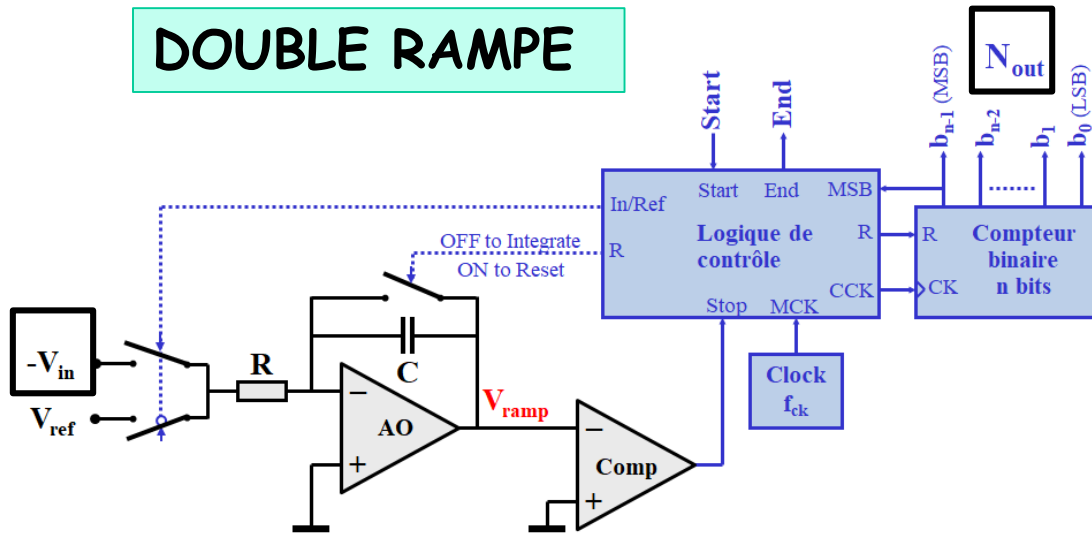

$$N_{out} = \text{entier}\left(2^n \cdot \frac{V_{in}}{V_{ref}}\right)$$


La conversion est réalisée en deux étapes:

- (1) La tension d'entrée $-V_{in}$ (*inconnue*) est d'abord intégrée pendant une durée fixe, T_0 (*connue, fournie par le compteur binaire*) ce qui charge la capacité C .
- (2) Ensuite, la tension V_{ref} (*connue*) est intégrée jusqu'à ce que $v_{ramp}(t)$ revienne à sa valeur initiale, $v_{ramp}(t) = 0$. Le temps de décharge T_1 (*inconnu, à déterminer*) est proportionnel à V_{in} , et correspond à la valeur du compteur binaire au moment où $v_{ramp}(t) = 0$ (la sortie du comparateur envoie le signal 'Stop' à la logique de contrôle pour afficher en ce moment le contenu du compteur)

Noter que:

- La valeur du N_{out} peut être déduite (démontré) à partir des équations mathématiques (voir polycopie)
- V_{in} et V_{ref} doivent avoir des signes opposés (soit $-V_{in}, V_{ref}$, soit $V_{in}, -V_{ref}$)

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

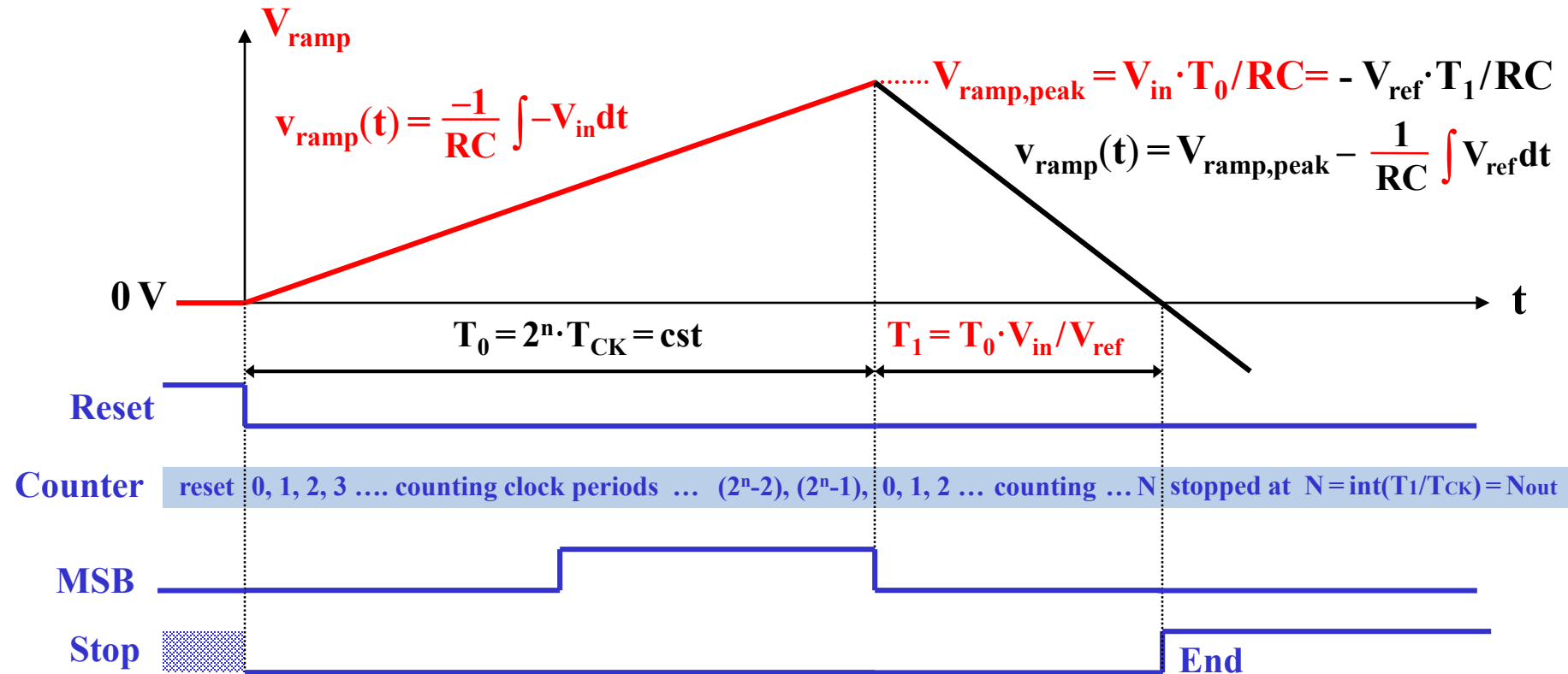


$$N_{\text{out}} = \text{entier}\left(2^n \cdot \frac{V_{\text{in}}}{V_{\text{ref}}}\right)$$

Insensible à l'imprécision et la sensibilité à la température des éléments R et C, et de la fréquence d'horloge.


3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Effet d'une variation de V_{in}

 

 3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Effet d'une variation de RC à V_{in} constante



3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION


- **INTEGRATEUR ANALOGIQUE A DOUBLE RAMPE**
 - Convertisseur de haute précision (16 bits ou plus)
 - Circuit simple, très bien adapté à l'intégration en technologie CMOS,
 - sauf pour les éléments R et C de l'intégrateur qui sont externes
 - Les limites de précision sont liées à l'offset du comparateur et de l'intégrateur.
 - Ceux-ci peuvent être compensés automatiquement, jusqu'à une certaine limite, par des techniques spéciales.

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

CONVERTISSEUR A/N INCREMENTAL

Le Convertisseur incrémental est basé sur un intégrateur à double rampe à capacité commutée, travaillant donc par pas discrets.


Double rampe classique

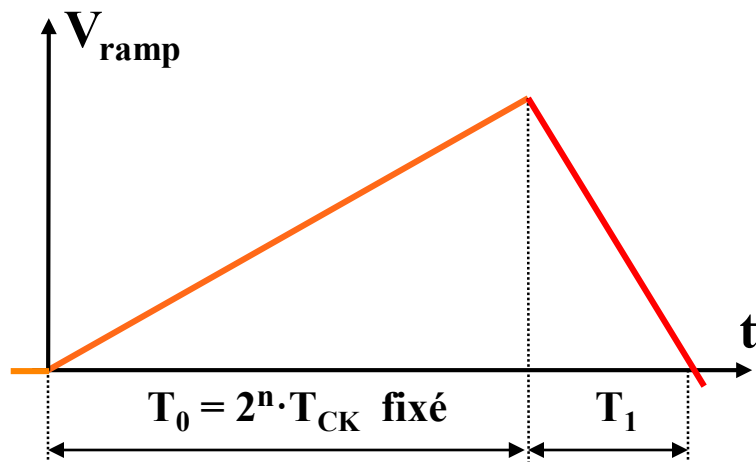

Intégration de V_{in}
pendant un temps
fixe $T_0 = 2^n \cdot T_{\text{CK}}$

Intégration de $-V_{\text{ref}}$
durant le temps T_1
nécessaire pour
passer par zéro


Incrémental

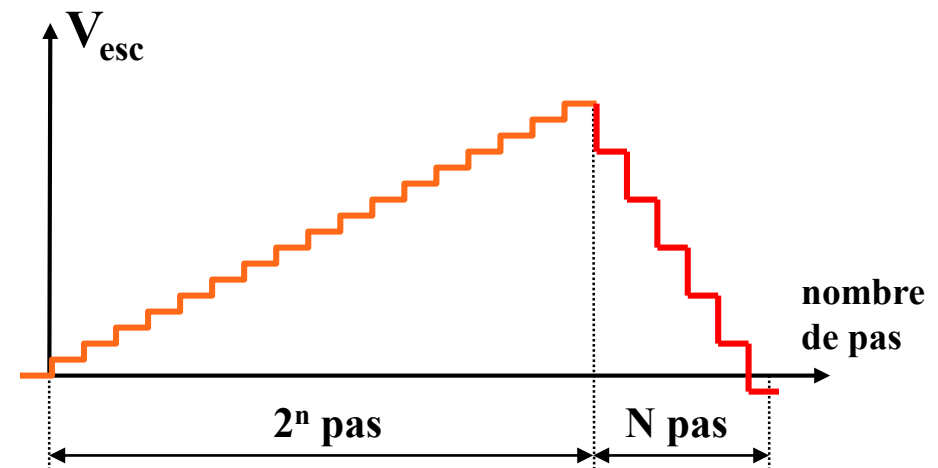

Nombre fixe = 2^n de
transferts d'une charge
proportionnelle à V_{in}

Transferts d'une
charge proportion-
nelle à $-V_{\text{ref}}$, le
nombre N de fois
nécessaire pour
passer par zéro

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

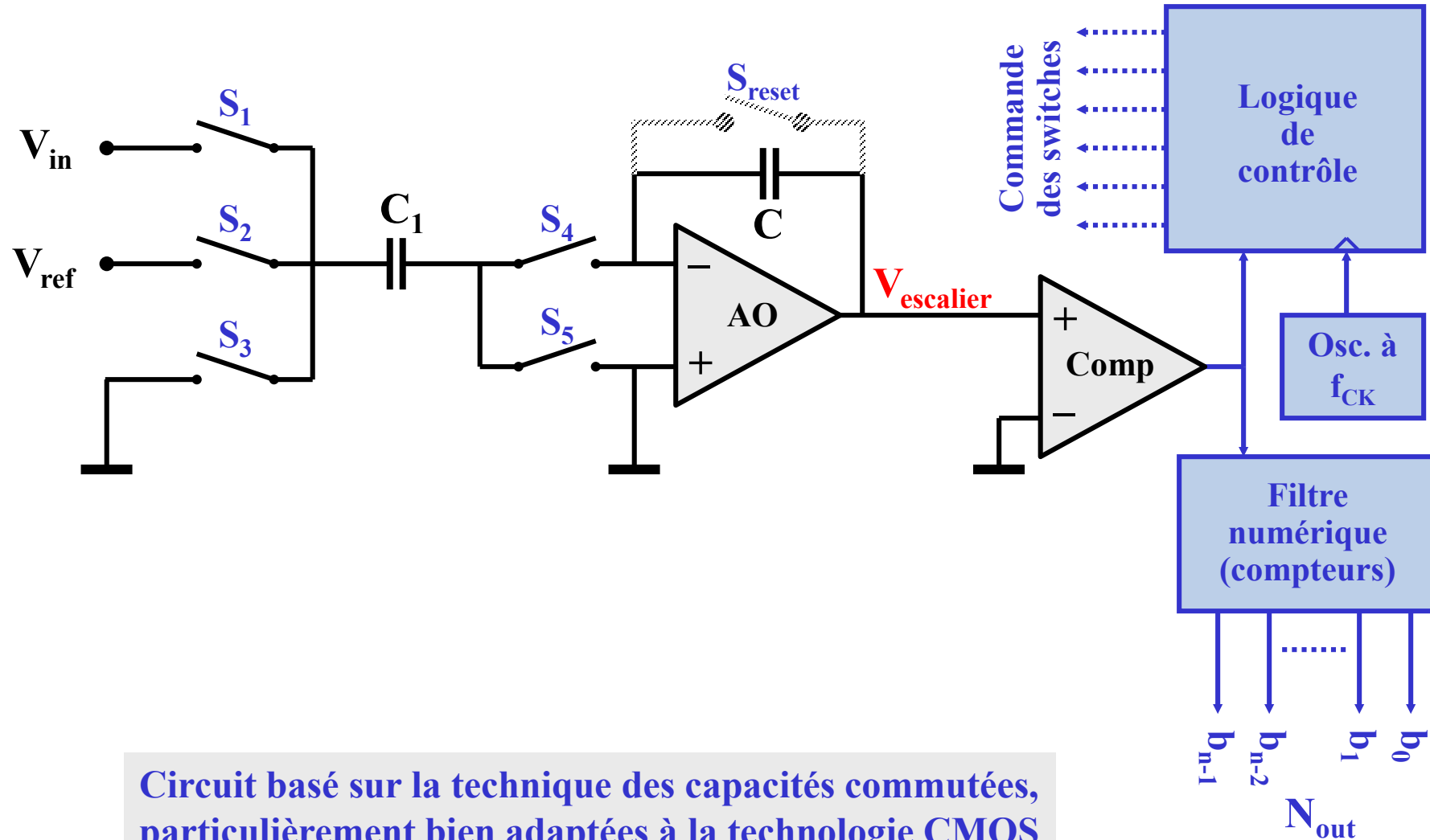


Circuit basé sur la technique des capacités commutées, particulièrement bien adaptées à la technologie CMOS

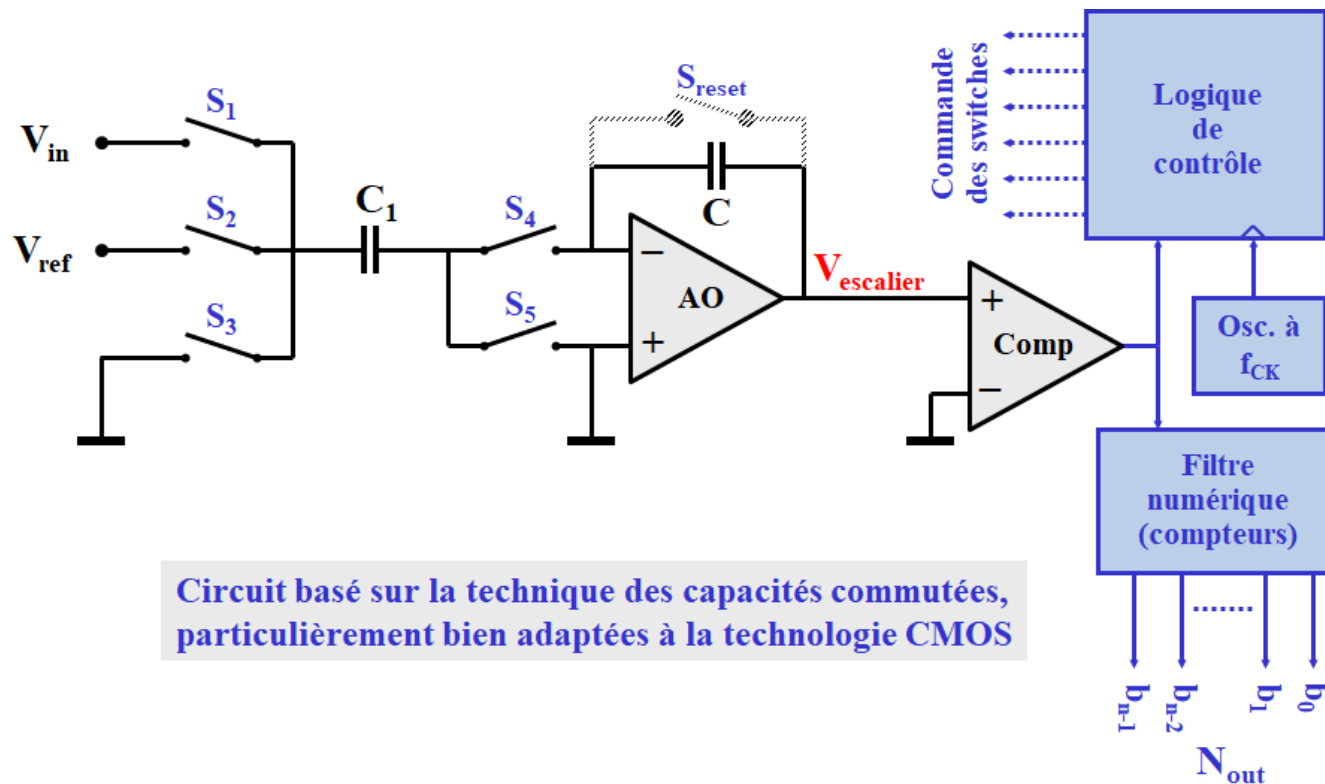3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION


CONVERTISSEUR A/N INCREMENTAL

Le Convertisseur incrémental est basé sur un intégrateur à double rampe à capacité commutée, travaillant donc par pas discrets.



Circuit basé sur la technique des capacités commutées, particulièrement bien adaptées à la technologie CMOS

Incrémental

 


Nombre fixe = 2^n de transferts d'une charge proportionnelle à V_{in}

Transferts d'une charge proportionnelle à $-V_{ref}$, le nombre N de fois nécessaire pour passer par zéro

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Reset initial

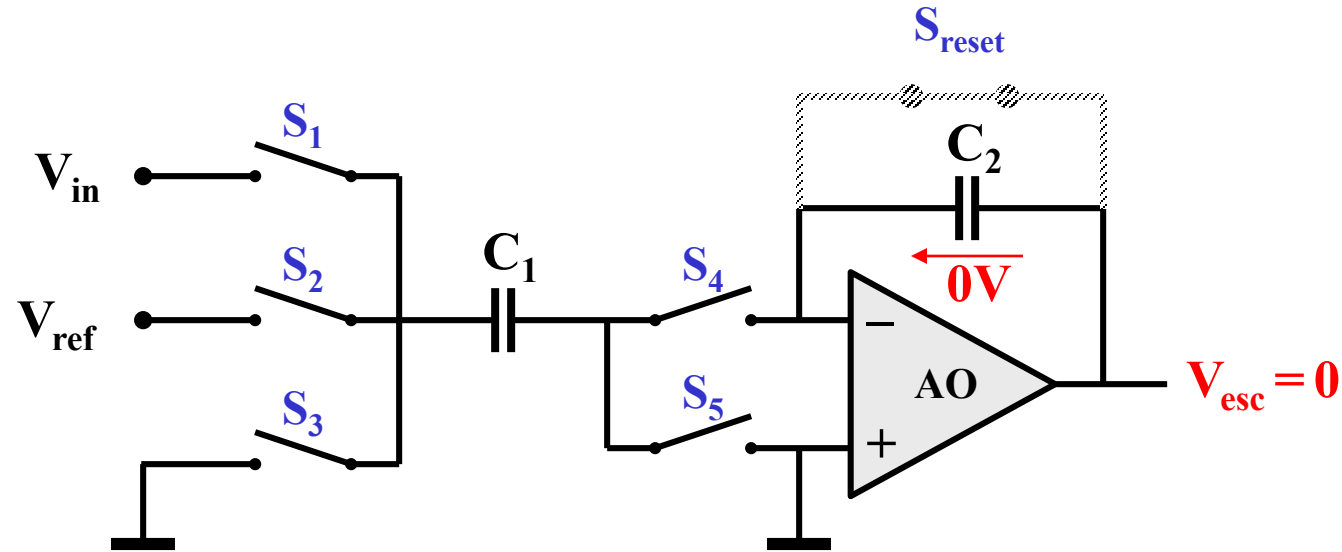

On décharge C_2


Cette décharge n'est effectuée qu'une fois au début de la conversion.

Le switch S_{reset} reste ensuite ouvert lors de toutes les opérations suivantes.

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Intégration de $+V_{in}$

phase a

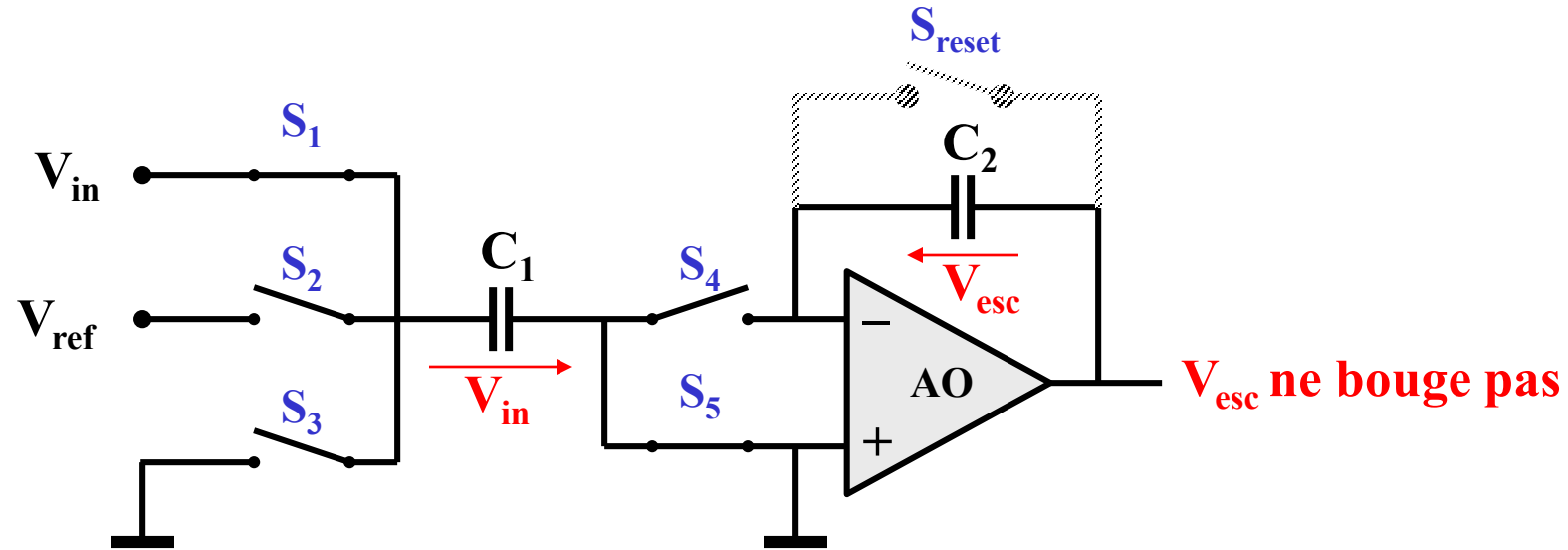


On charge C_1 à V_{in}
La charge de C_2 ne varie pas

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Intégration de $+V_{in}$

phase intermédiaire o (open)

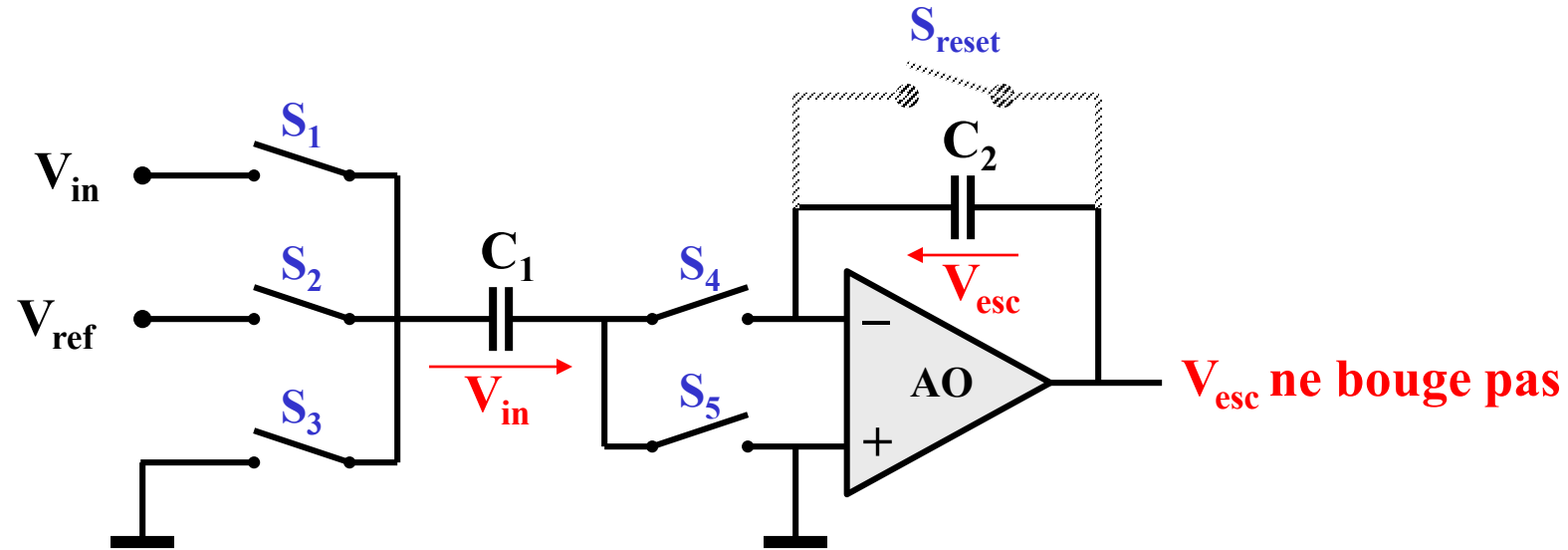


On ouvre tous les switches

Aucune charge n'est modifiée

3.4. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Intégration de $+V_{in}$

phase b

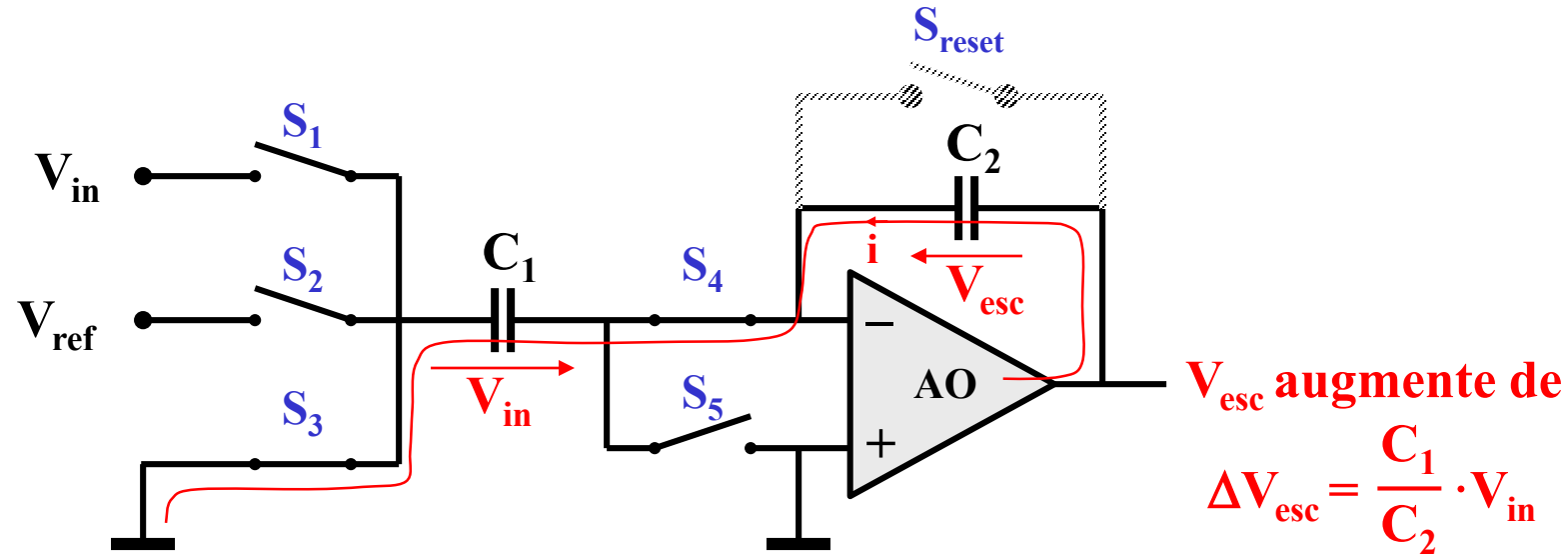

C_1 est déchargée

Le même courant traverse C_1 et C_2 à tout instant

La charge est transférée de C_1 à C_2 .

$$Q = C_1 \cdot V_{in} = C_2 \cdot \Delta V_{esc}$$

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION


Intégration de $+V_{in}$

2^n cycles

Après le reset, donc à partir de zéro, on effectue 2^n fois le cycle d'intégration de $+V_{ref}$ formé des phases a, o, b, o

A chaque cycle, la tension de sortie s'accroît de : $\Delta V_{esc} = V_{in} \cdot \frac{C_1}{C_2}$

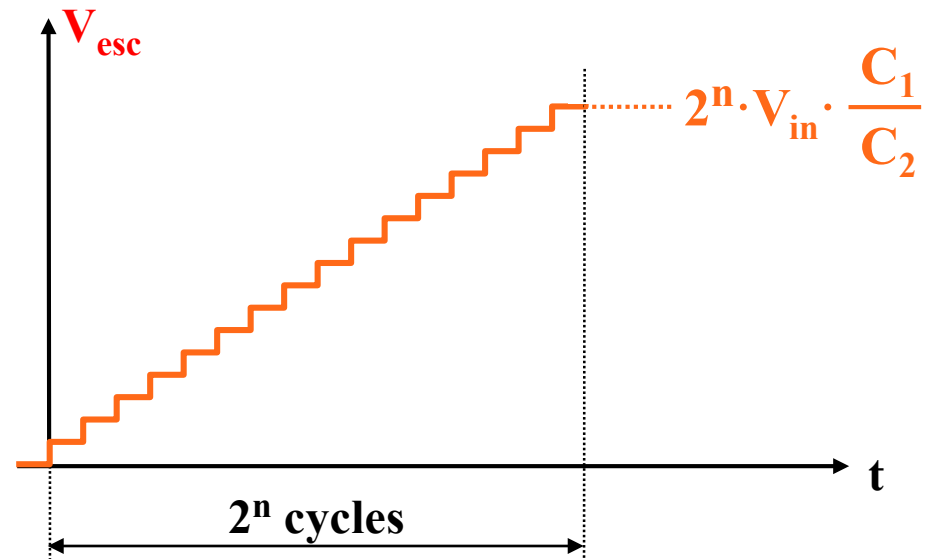
Après 2^n cycles, la tension de sortie atteint le niveau :



3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Intégration de $-V_{ref}$

phase a

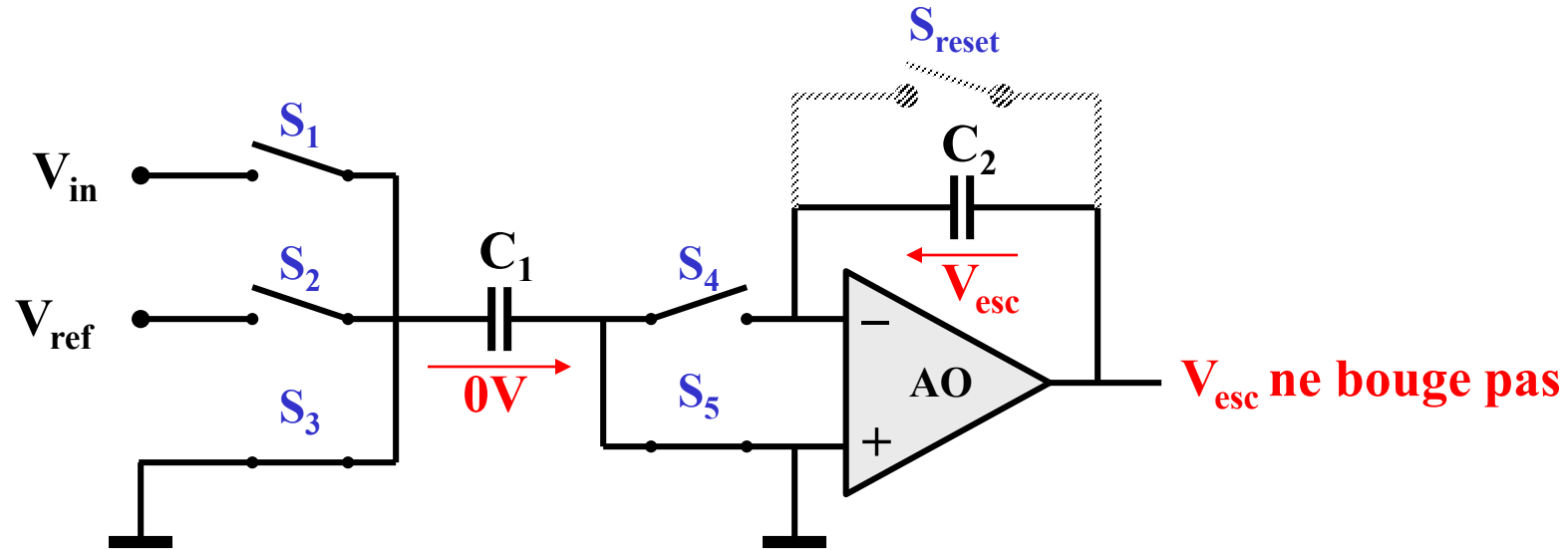


On décharge C_1
La charge de C_2 est inchangée

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Intégration de $-V_{ref}$

phase intermédiaire o (open)

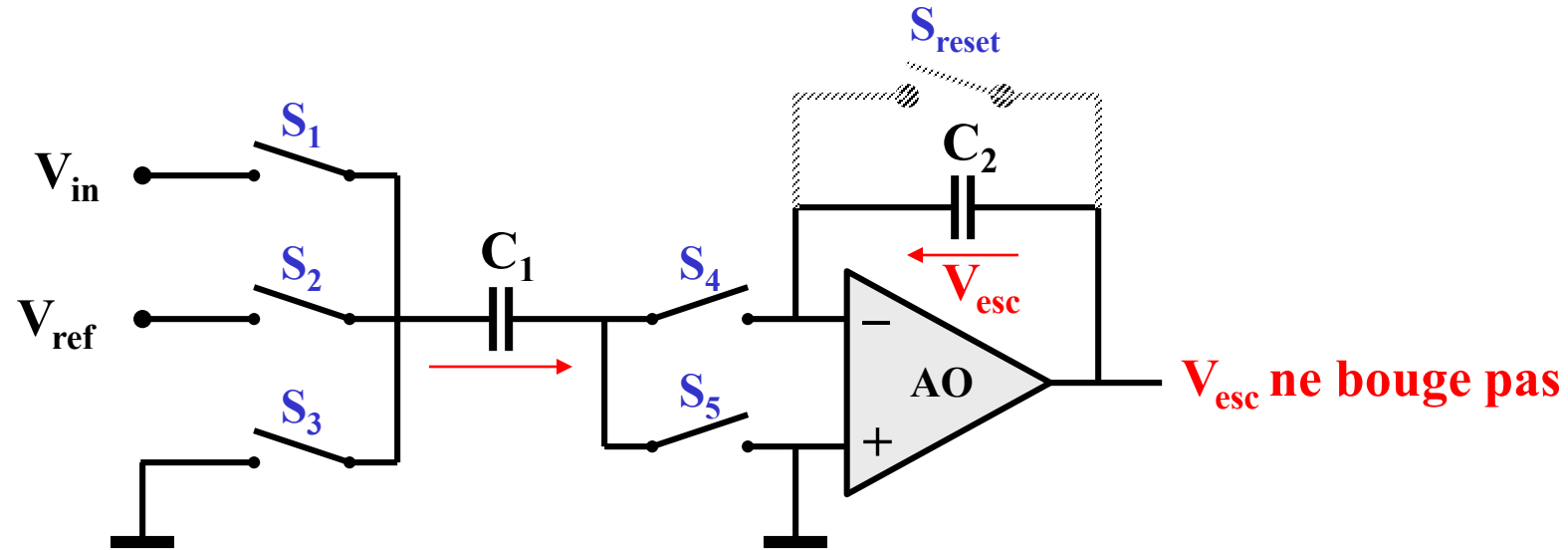


On ouvre tous les switches

Aucune charge n'est modifiée

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Intégration de $-V_{ref}$

phase b

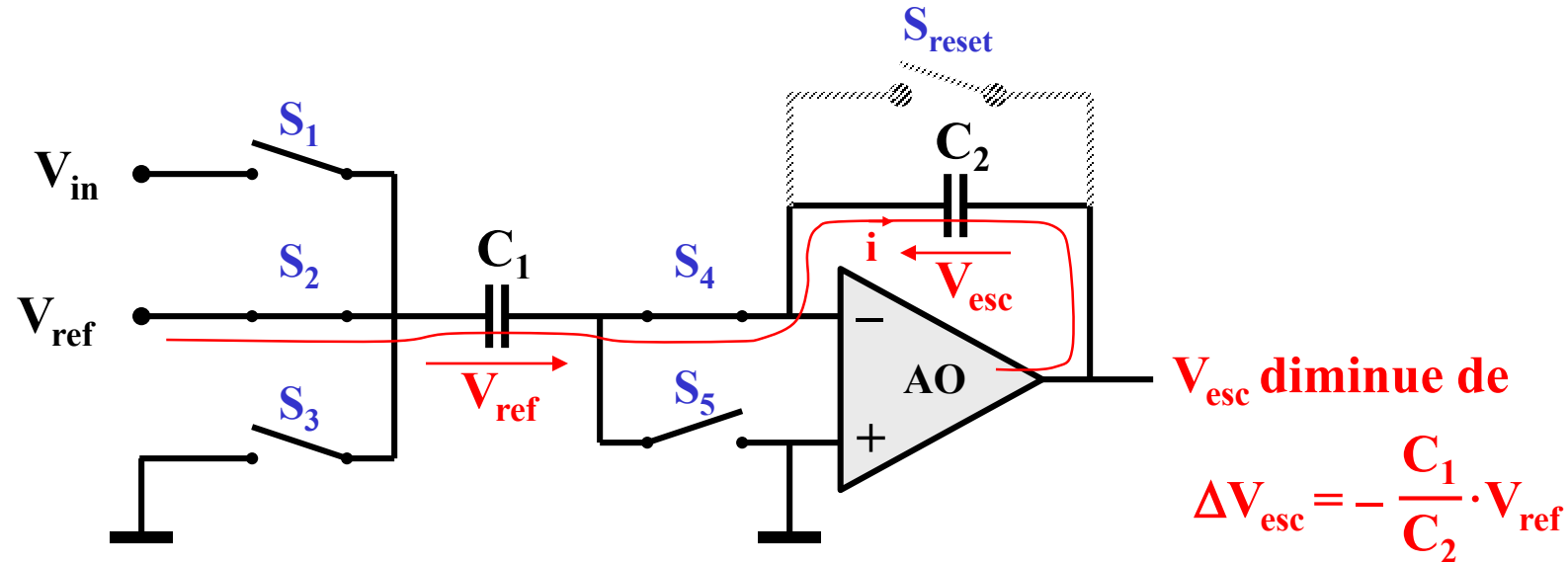

On charge C_1 à V_{ref}

Le même courant traverse C_1 et C_2 à tout instant

La même charge est soustraite de C_2

$$Q = C_1 \cdot V_{ref} = -C_2 \cdot \Delta V_{esc}$$

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION


Intégration de $-V_{ref}$

Cycles suivants

A partir du sommet obtenu après 2^n cycles d'intégration de V_{in} , on effectue des cycles d'intégration de $-V_{ref}$, chacun formé des phases a, o, b, o

A chaque cycle, la tension de sortie décroît de : $\Delta V_{esc} = V_{ref} \cdot \frac{C_1}{C_2}$

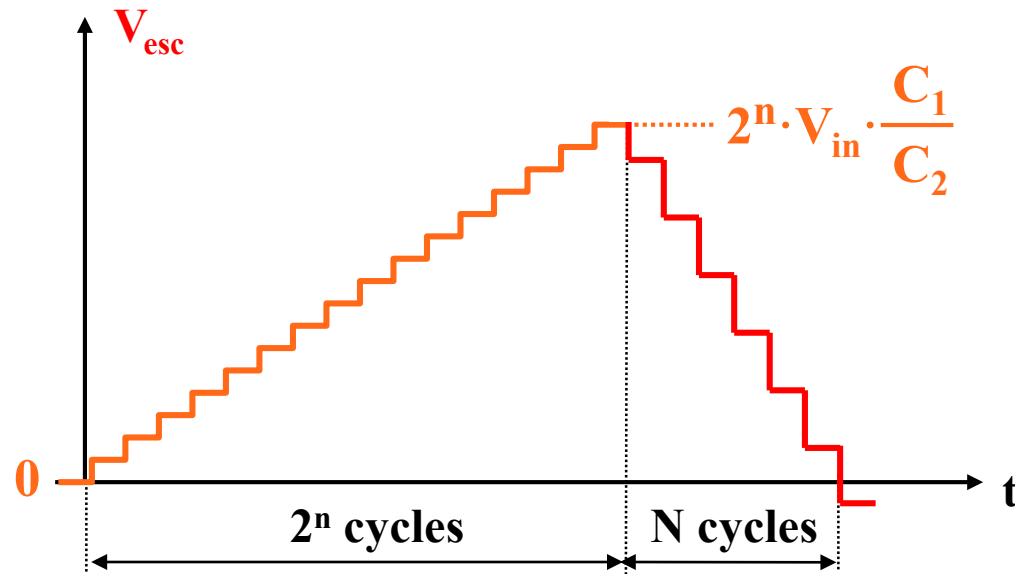Après N cycles, la tension de sortie est : $V_{esc} = 2^n \cdot V_{in} \cdot \frac{C_1}{C_2} - N \cdot V_{ref} \cdot \frac{C_1}{C_2}$



V_{esc} franchira 0 V pour :

$$N = 1 + \text{entier}\left(2^n \cdot \frac{V_{in}}{V_{ref}}\right) = N_{out}$$

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Problème de réalisation pratique : **Amplitude des signaux**

Exemple : $V_{\text{ref}} = 5 \text{ V}$ $n = 16$

Tension de sortie maximum après 2^n pas d'intégration de $V_{\text{in,max}} = V_{\text{ref}}$:

$$V_{\text{esc,peak,max}} = 2^n \cdot V_{\text{in,max}} \cdot \frac{C_1}{C_2} = 2^n \cdot V_{\text{ref}} \cdot \frac{C_1}{C_2} = \frac{C_1}{C_2} \cdot \mathbf{327'680 \text{ V}}$$


Le rapport C_1/C_2 ne peut pas être trop petit, sous peine de tomber dans la limite du bruit lors du transfert de charge avec $V_{\text{in,min}} = V_{\text{LSB}} = V_{\text{ref}}/2^n$

$$\Delta V_{\text{esc,min}} = V_{\text{in,min}} \cdot \frac{C_1}{C_2} = \frac{V_{\text{ref}}}{2^n} \cdot \frac{C_1}{C_2} = \frac{C_1}{C_2} \cdot \mathbf{76 \mu\text{V}}$$

 3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION

Réalisation pratique: Solution

Le problème peut être résolu en entrelaçant l'intégration de V_{in} et de $(-V_{ref})$



1. Un pas unique d'intégration unique de $(-V_{ref})$
2. Succession de pas d'intégration de V_{in} , jusqu'à croiser 0 V

Retour en 1.

Le processus s'arrête lorsqu'on a dénombré un total de 2^n pas d'intégration de V_{in} .


A ce moment, le nombre N de pas d'intégration de $(-V_{ref})$ effectués est le résultat.

3.5. CONVERTISSEURS A/N A INTEGRATION


- Convertisseur de haute précision (16 bits ou plus, sans aucun ajustage)
- Circuit simple, très bien adapté à la technologie CMOS
- La précision est indépendante du rapport C_1/C_2
- Les limites de précision sont liées à l'offset de l'AO et du comparateur, ainsi qu'à l'injection de charge des interrupteurs MOS.
- Ces effets peuvent être compensés, jusqu'à une certaine limite, par des techniques spéciales.

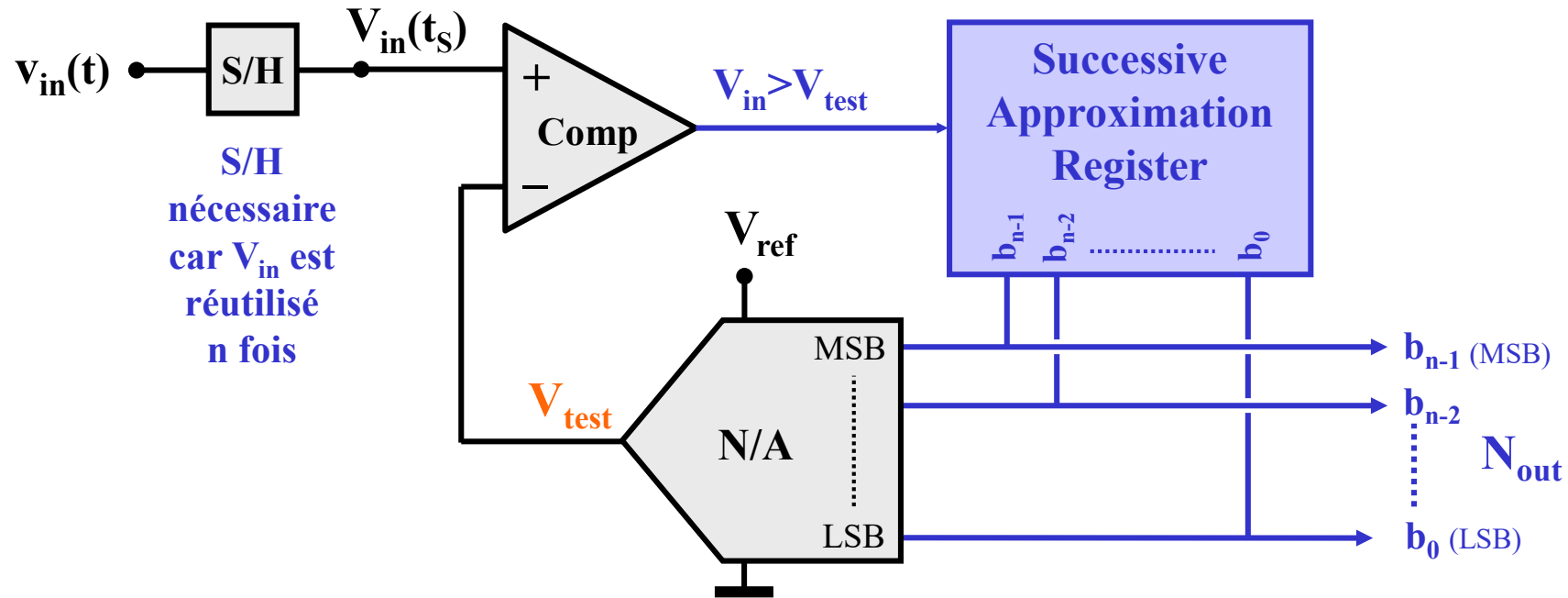3.6. CONVERTISSEURS A/N A APPROXIMATIONS SUCCESSIVES


Une logique génère un nombre, codé en binaire, qui est converti en une valeur de test, pour être comparée à V_{in} . En fonction du résultat: trop grand ou trop petit, la logique génère un nouveau nombre, s'approchant ainsi du résultat final à chaque essai.



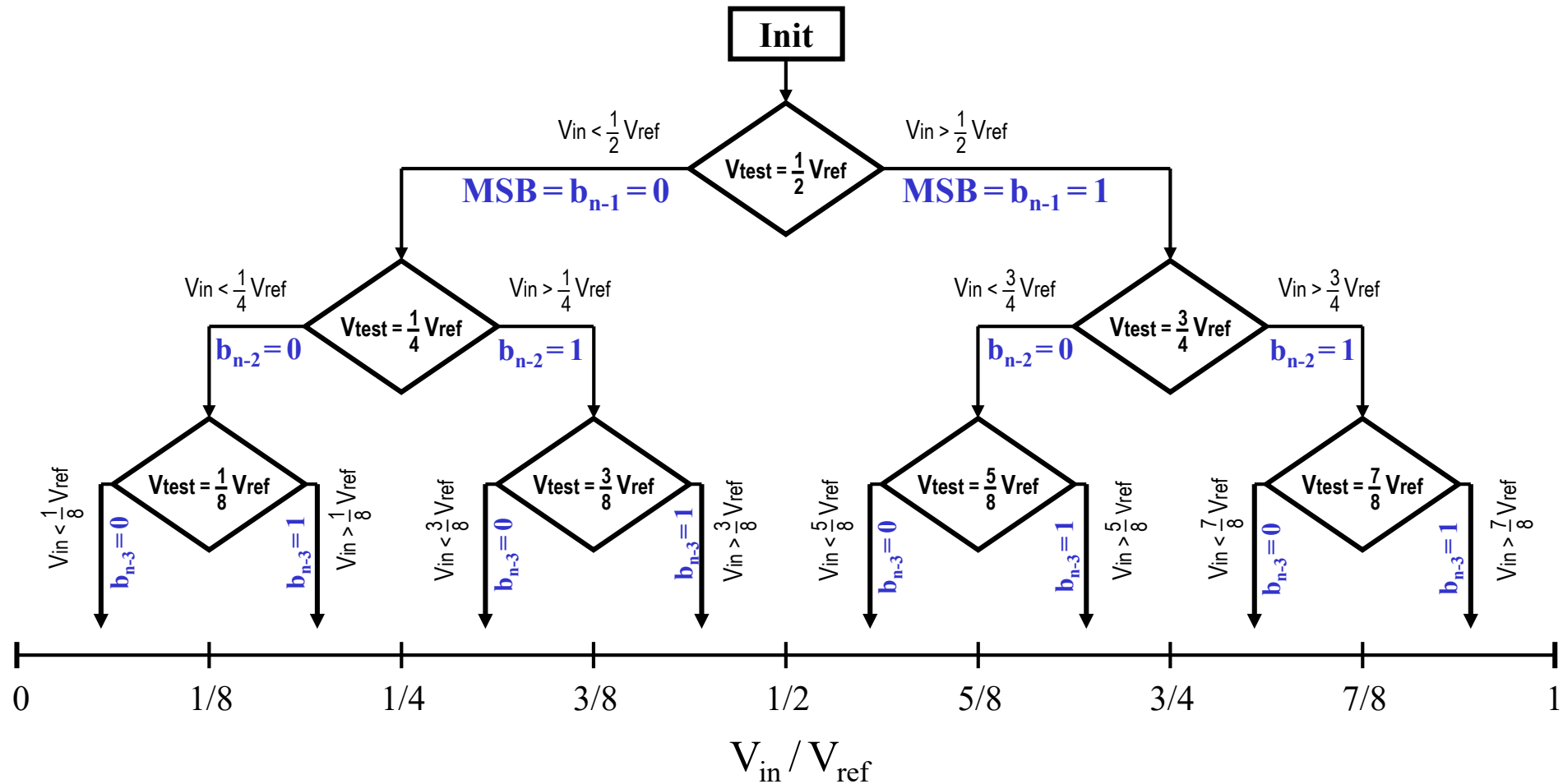
3.6. CONVERTISSEURS A/N A APPROXIMATIONS SUCCESSIVES



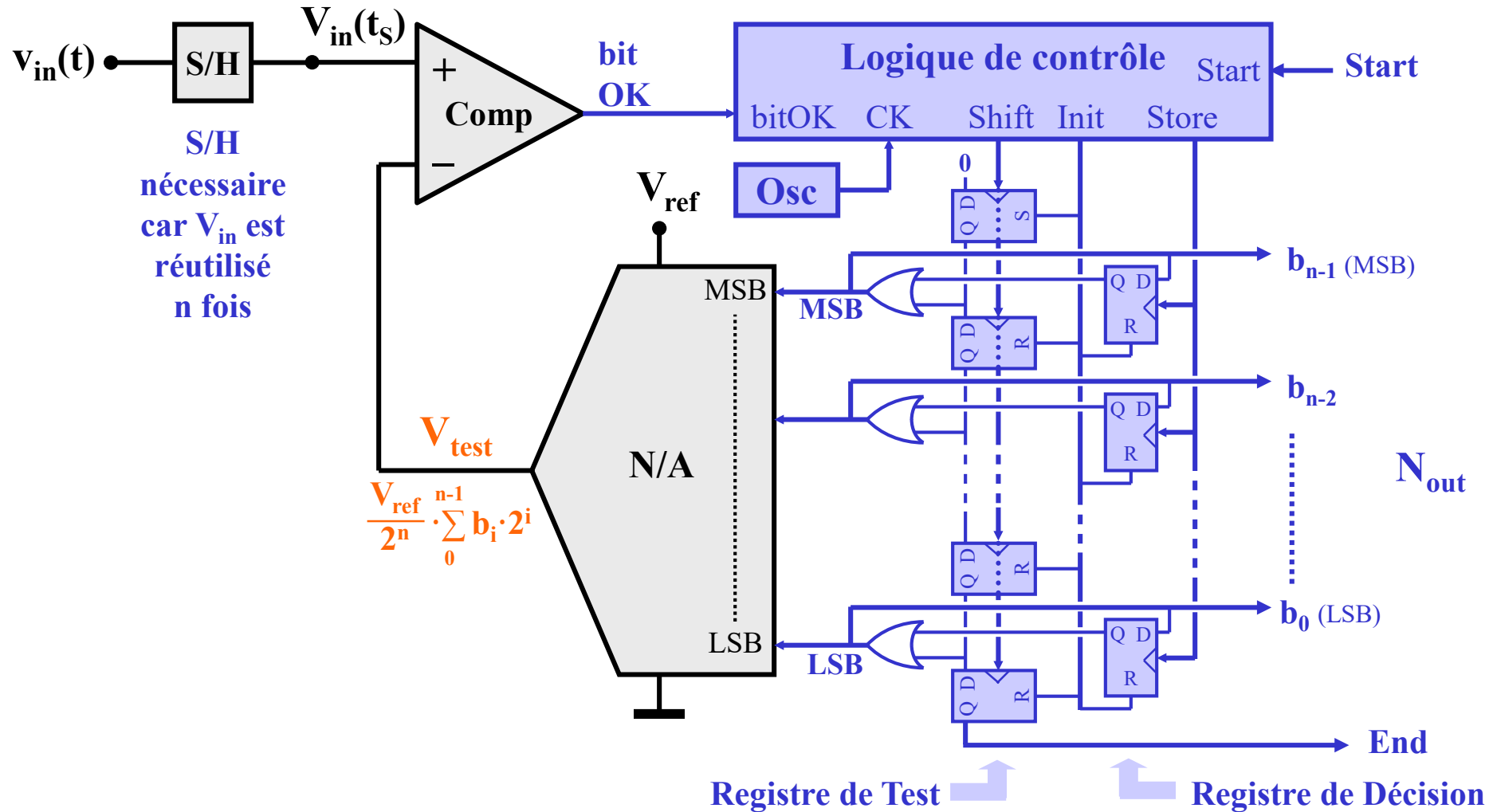3.6. CONVERTISSEURS A/N A APPROXIMATIONS SUCCESSIVES




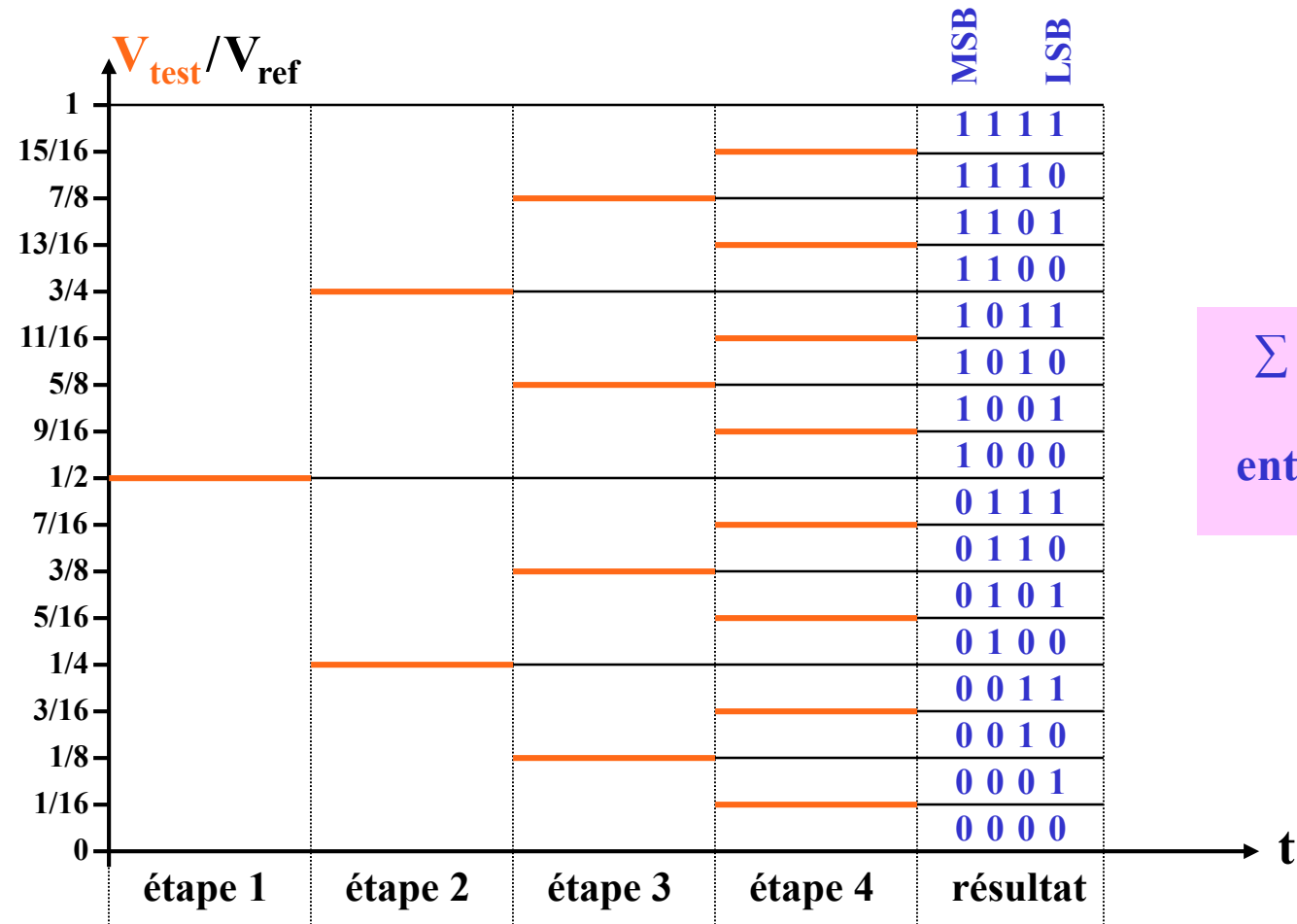3.6. CONVERTISSEURS A/N A APPROXIMATIONS SUCCESSIVES




$$\sum b_i 2^i = N_{out} = \text{entier}\left(2^n \cdot \frac{V_{in}}{V_{ref}}\right)$$

Quantification linéaire Par défaut

 

$$N_{out} = \sum_0^{n-1} b_i \cdot 2^i = \text{entier} \left(2^n \cdot \frac{V_{in}}{V_{ref}} \right)$$

 Si on numérise une rampe de tension, l'erreur entre la tension d'entrée et la tension de sortie "reconstituée" (reconvertie en analogique par passage dans un CNA) aura la forme suivante :




L'erreur est toujours négative (valeur par défaut), et oscille entre 0 et -1 LSB (0 à -1V ici).

Méthodes de quantification et bruit de quantification


Il serait souhaitable d'avoir plutôt une erreur centrée autour de 0, de manière à quantifier tantôt par excès, tantôt par défaut ; en effet, en quantifiant systématiquement par défaut, on introduit un offset dans le signal numérisé.

Pour pallier cet inconvénient, on introduit un décalage au niveau du premier LSB du convertisseur, comme indiqué sur la fig à droite : la première transition n'a pas lieu pour 1 LSB, mais pour 1/2 LSB seulement, ce qui fait que jusqu'à une valeur d'entrée inférieure à 1/2 LSB, on quantifie par défaut, et entre 1/2 et 1 LSB, on quantifie par excès.

Quantification linéaire Centrée

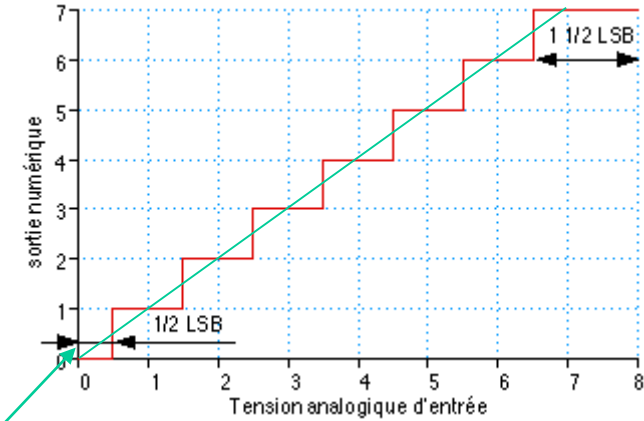
 
$$N_{out} = \sum_0^{n-1} b_i \cdot 2^i = \text{arrondi} \left(2^n \cdot \frac{V_{in}}{V_{ref}} \right)$$




L'erreur obtenue est symétrique par rapport à 0 et égale à $\pm 1/2$ LSB.

Il y a juste une exception : le 1/2 LSB tronqué au début va se retrouver en bout d'échelle: le dernier état numérique correspondra à une plage d'entrée analogique valant 1 1/2 LSB.

3.6. CONVERTISSEURS A/N A APPROXIMATIONS SUCCESSIVES

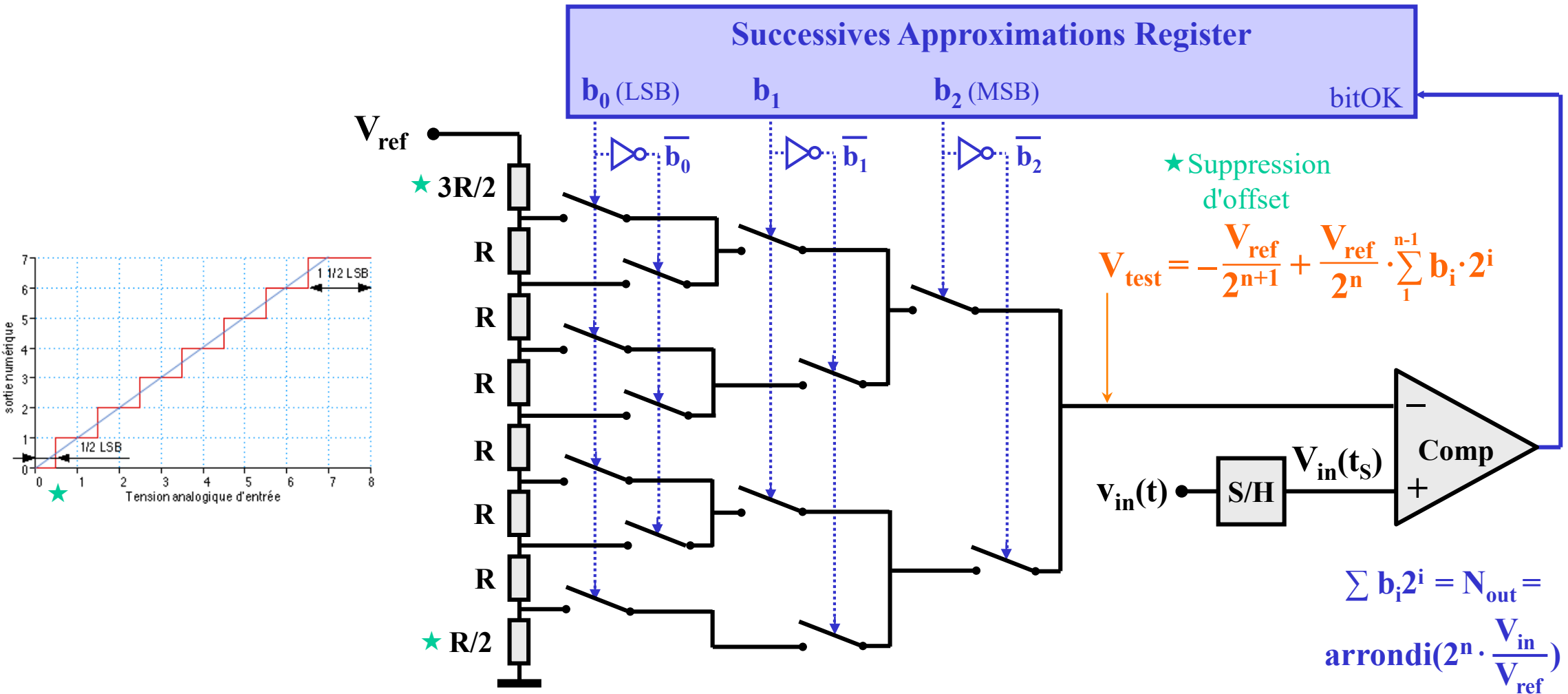
EXEMPLE: CONVERTISSEUR A/N A DIVISEUR POTENTIOMETRIQUE



 3.6. CONVERTISSEURS A/N A APPROXIMATIONS SUCCESSIVES

CONVERTISSEUR A/N CMOS A CAPACITES PONDEREES

Etape intermédiaire de mémorisation de $(-V_{in})$ sur toutes les capacités




Toutes les capacités gardent à leurs bornes une tension $(V_A - V_{in}) = -V_{in}$

La charge totale stockée vaut $Q_{tot} = -V_{in} \cdot C \cdot 2^n$

 3.6. CONVERTISSEURS A/N A APPROXIMATIONS SUCCESSIVES

CONVERTISSEUR A/N CMOS A CAPACITES PONDEREES

Etape de test, cycles 1 à n: détermination des bits par redistribution de charges



La charge totale stockée reste constante: $Q_{tot} = -V_{in} \cdot C \cdot 2^n$


$$V_A = -(V_{in} - V_{test}) \quad \text{avec} \quad V_{test} = \frac{V_{ref}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

La sortie du comparateur est haute lorsque $V_{in} > V_{test}$

3.6. CONVERTISSEURS A/N A APPROXIMATIONS SUCCESSIVES

- **CONVERTISSEUR A/N CMOS A CAPACITES PONDEREES**
 - Convertisseur bien adapté à la technologie CMOS
 - Précision limitée essentiellement par la précision des rapports extrêmes des capacités (typiquement 10 bits)
 - S/H inhérent au processus

3.7. CONVERTISSEURS A/N "FLASH"

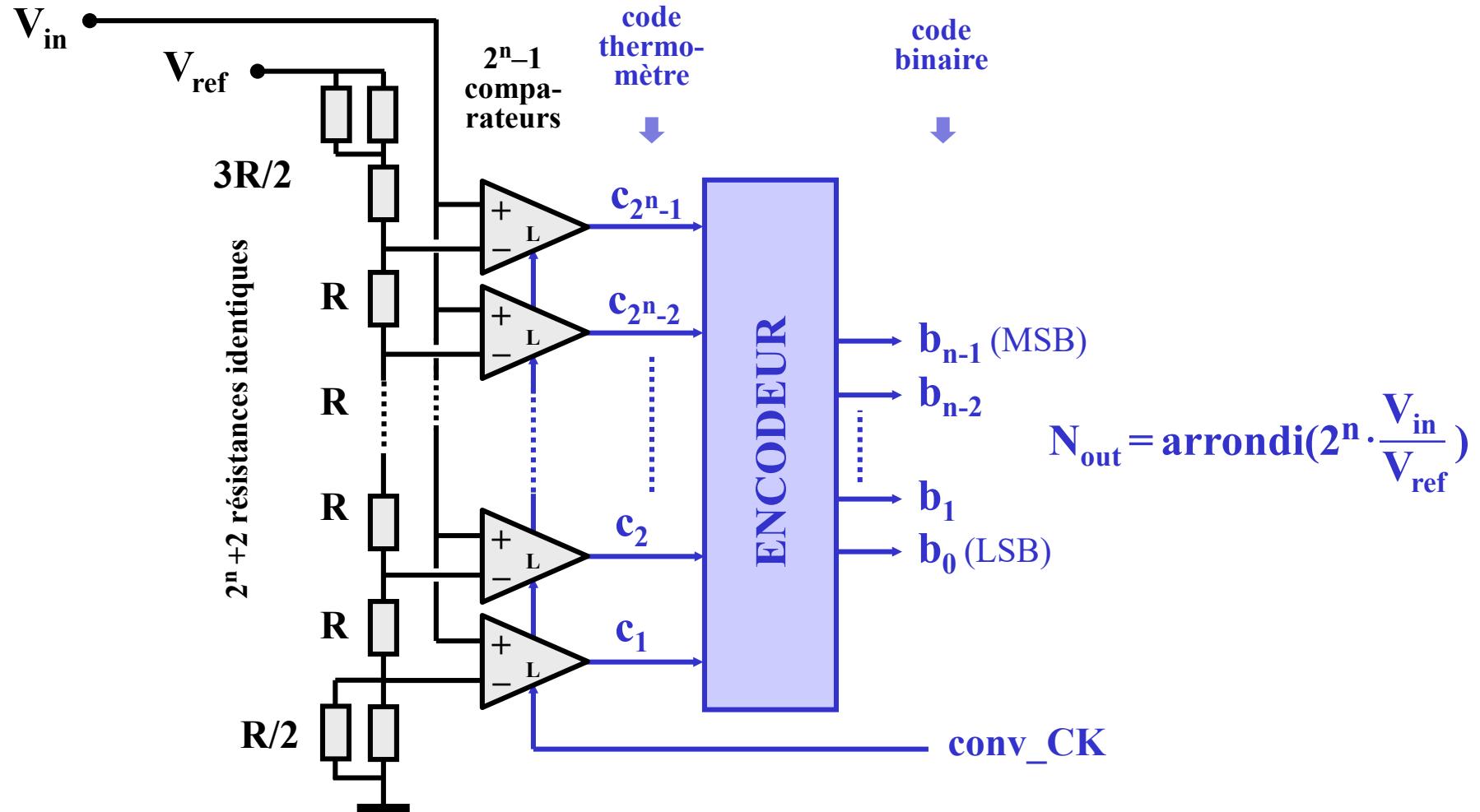

3.7. CONVERTISSEURS A/N "FLASH"

- Convertisseurs bien adaptés aux technologies tant bipolaire que MOS
- Convertisseurs les plus rapides: la conversion s'effectue en 1 cycle
- Un S&H très rapide à l'entrée améliore encore les performances en HF
- Grand nombre de composants: 2^{n+2} résistances, $2^n - 1$ comparateurs, logique à $2^n - 1$ entrées et n sorties
- Grande consommation de puissance
- Résolution typiquement limitée à 8 bits (max 12 bits)

LES FAMILLES DE CONVERTISSEURS A/N

Convertisseurs A/N à intégration

- Très haute résolution (typiquement: $n = 12$ à **16 bits**) et précision
- Lents: 2^n à 2^{n+1} cycles d'horloge pour une conversion
- Bien adaptés à l'instrumentation de précision (**mesure DC**)

Convertisseurs A/N à approximations successives

- Résolution moyenne à haute (typiquement: $n = 8$ à **14 bits**)
- Rapides: n cycles d'horloge pour une conversion
- Excellent **compromis précision-vitesse-prix**

Convertisseurs "FLASH" et dérivés

- Résolution limitée (typiquement: $n = 6$ à **8 bits**)
- **Très rapides**: de 1 à 2 cycles d'horloge pour une conversion
- Dissipation de puissance élevée, coût élevé