

CONVERSION A/N et N/A


2.CONVERSION NUMERIQUE-ANALOGIQUE

CONVERSION NUMERIQUE-ANALOGIQUE


- Convertisseurs potentiométriques
- Convertisseurs à résistances pondérées
- Convertisseurs à échelle $R/2R$ et $M/2M$
- Convertisseurs à sources de courant pondérées
- Convertisseurs à capacités pondérées

CONVERTISSEURS N/A


Définition et schéma symbolique

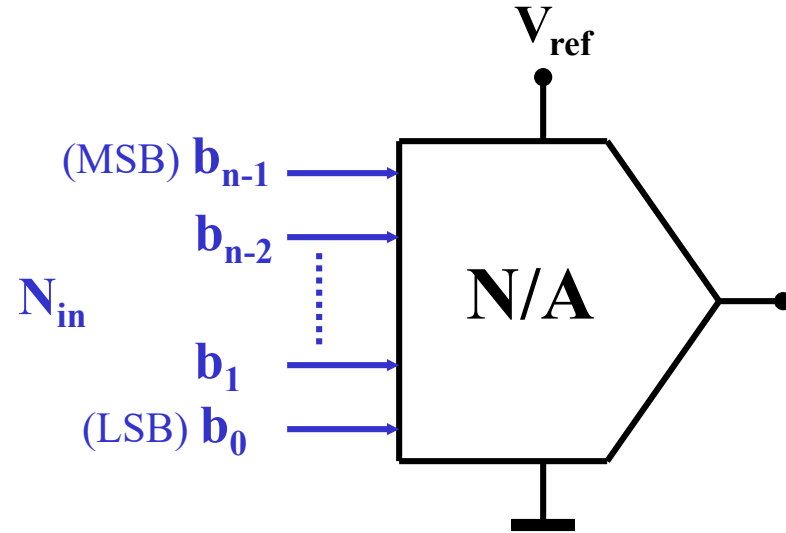
 
$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i = \frac{V_{ref}}{2^n} \cdot N_{in}$$




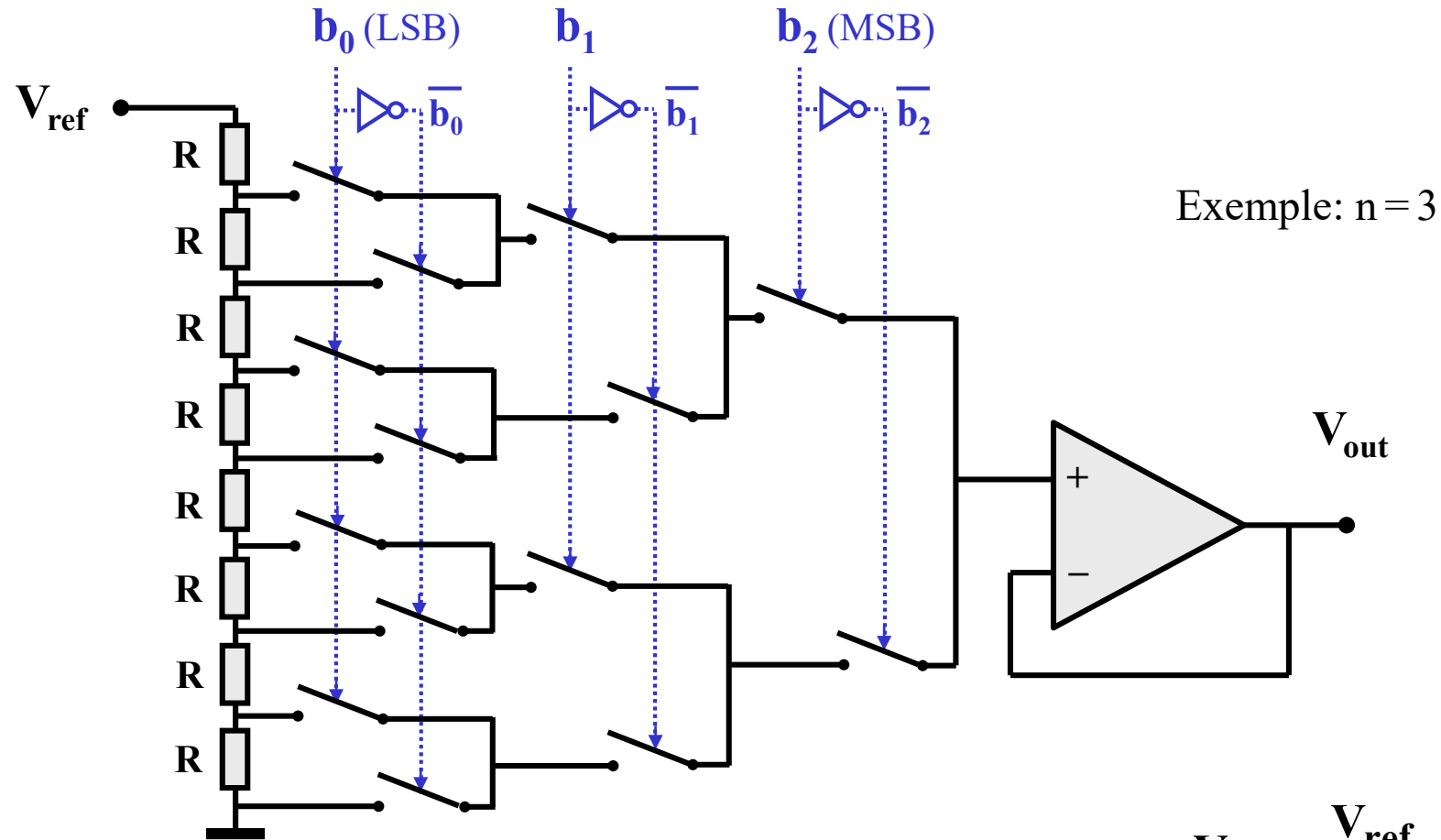2.1. CONVERTISSEURS N/A POTENTIOMETRIQUES



$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

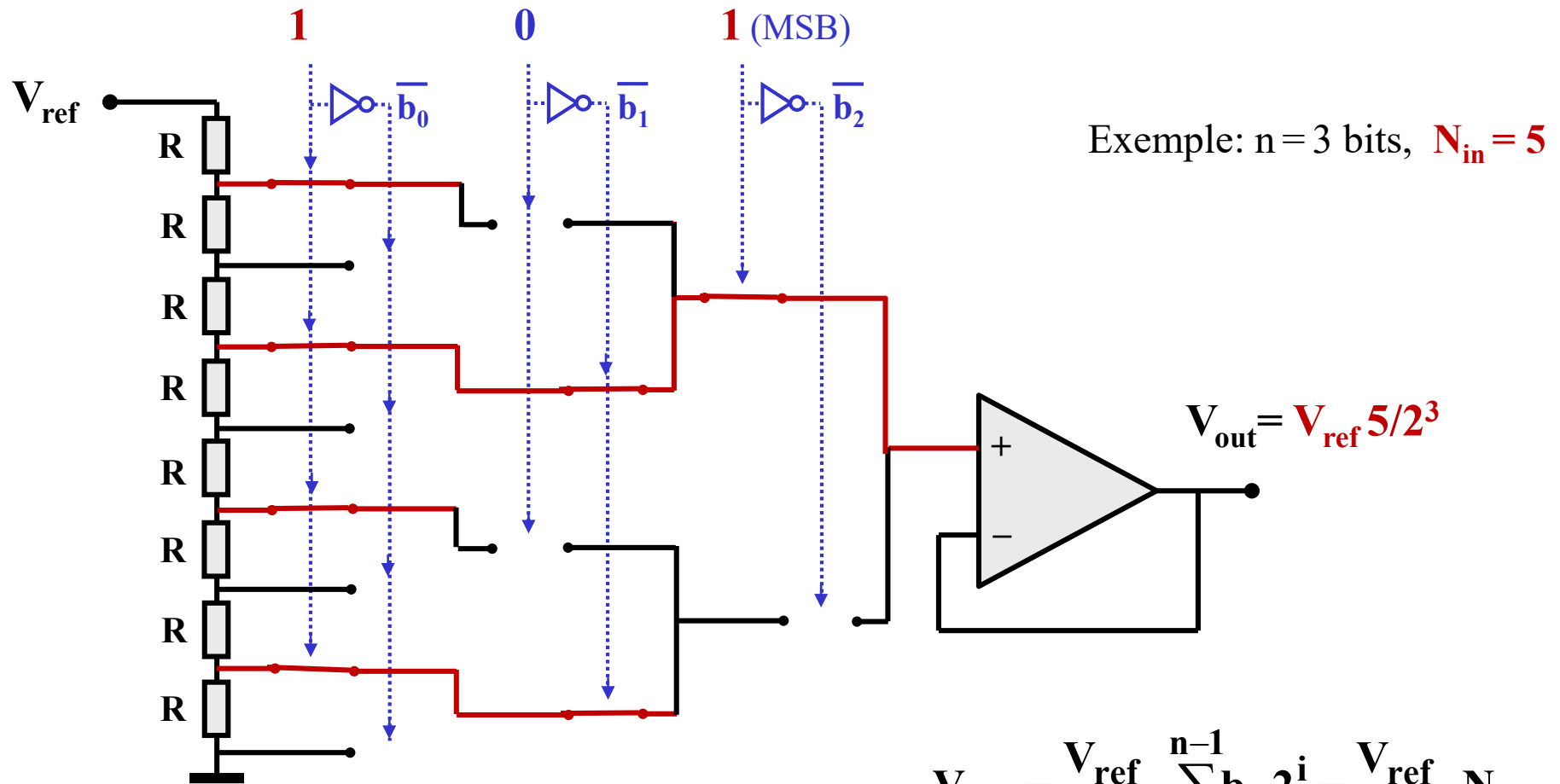
2.1. CONVERTISSEURS N/A POTENTIOMETRIQUES



$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i = \frac{V_{ref}}{2^n} \cdot N_{in}$$

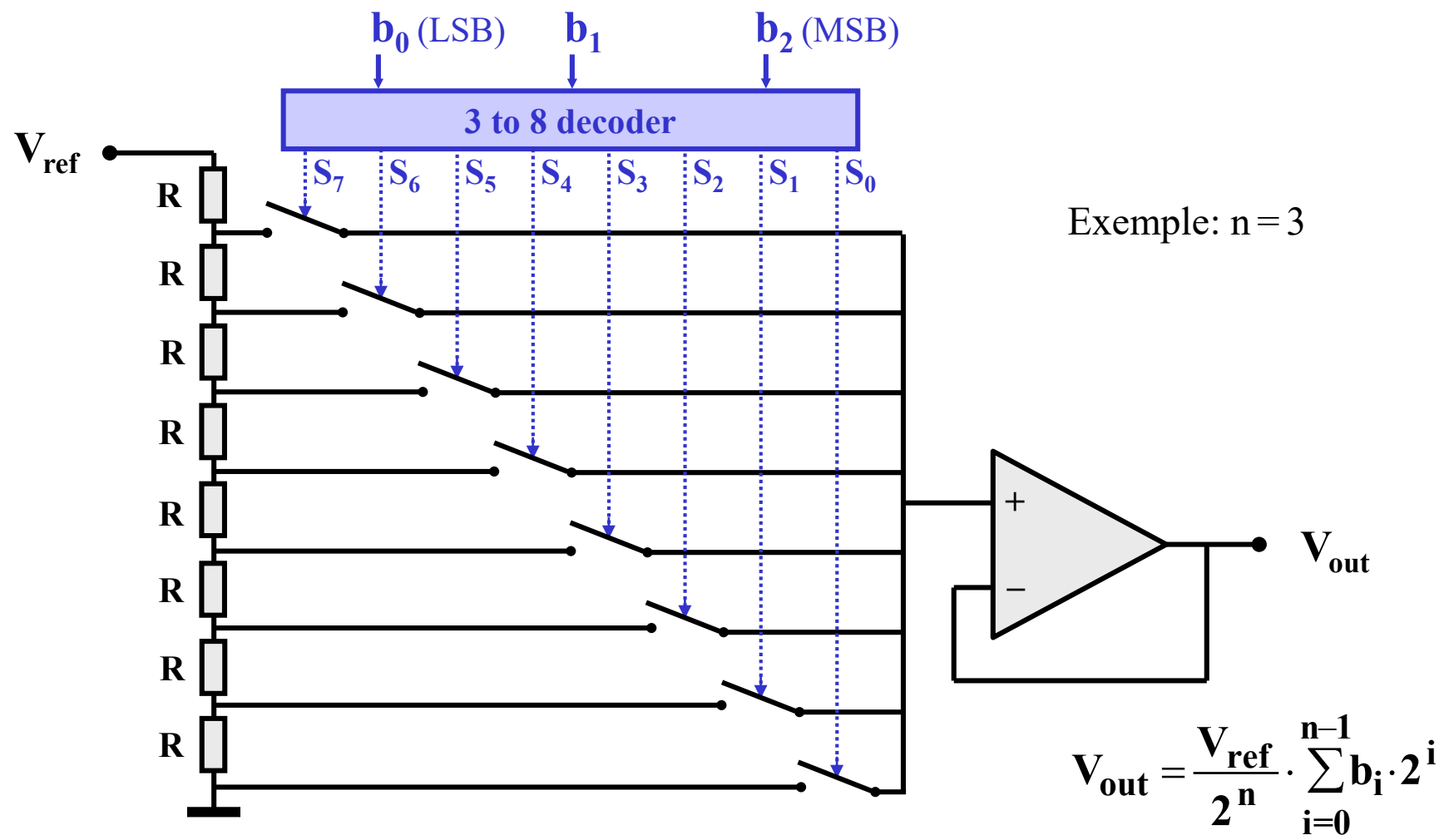2.1. CONVERTISSEURS N/A POTENTIOMETRIQUES


Variante avec multiplexeur et logique de décodage



2.1. CONVERTISSEURS POTENTIOMETRIQUES

Variante segmentée

But: réduire le nombre de composants

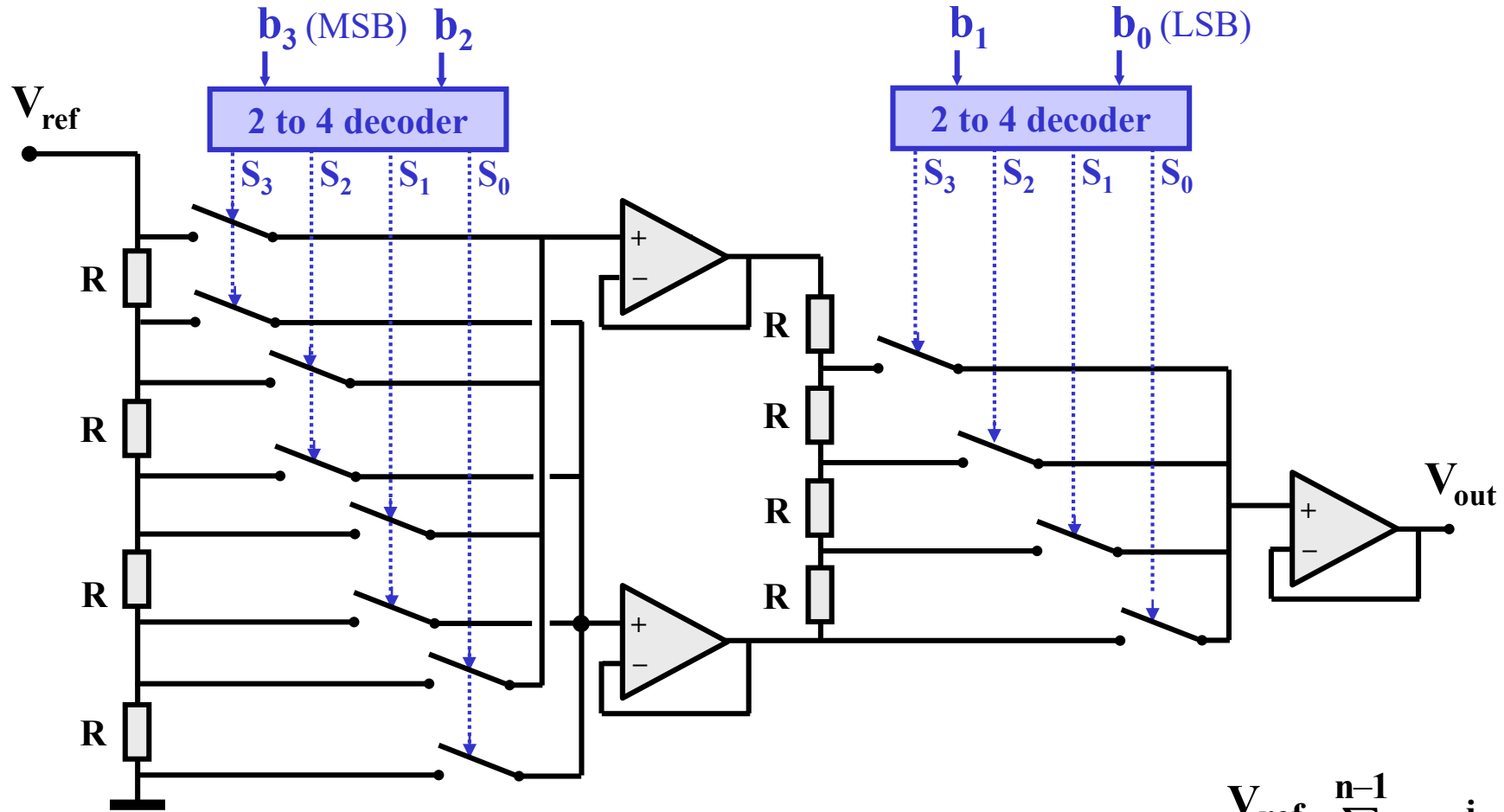

Exemple: $n = 4$


$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

2.1 CONVERTISSEURS POTENTIOMETRIQUES

- ☺ Les switches sont bien adaptés aux caractéristiques du transistor MOS, leur résistance n'influence pas la précision, mais seulement le temps de réponse
- ☺ La monotonie est garantie (sauf si segmenté)
- ☺ Pas d'erreur de gain: la dynamique de sortie est fixée par V_{ref}
- ☹ Le nombre de composants devient rapidement prohibitif et limite la résolution
Exemple: **8 bits => 256 résistances et 510 switches**
ou **256 résistances et 256 switches + 256 portes AND**
- ☹ La segmentation réduit le nombre de composants, mais provoque des non-linéarités et peut engendrer une non-monotonie

Elements de base dans les convertisseurs N/A

Switches en technologie CMOS

 


$|V_{GS}| < |V_T|$

Switch ouvert

$|V_{GS}| > |V_T|$


Switch ouvert

 L'ampli op avec réaction négative (aussi suiveur de tension, sommateur)




Rappelez vous les '2 golden rules'

Circuit RC

 

$$u_s(t) = A \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$


$$u_s(t=0) = 0$$

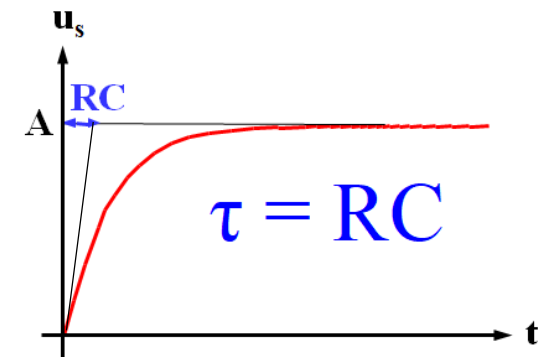

La constante de temps τ caractérise la rapidité du circuit.

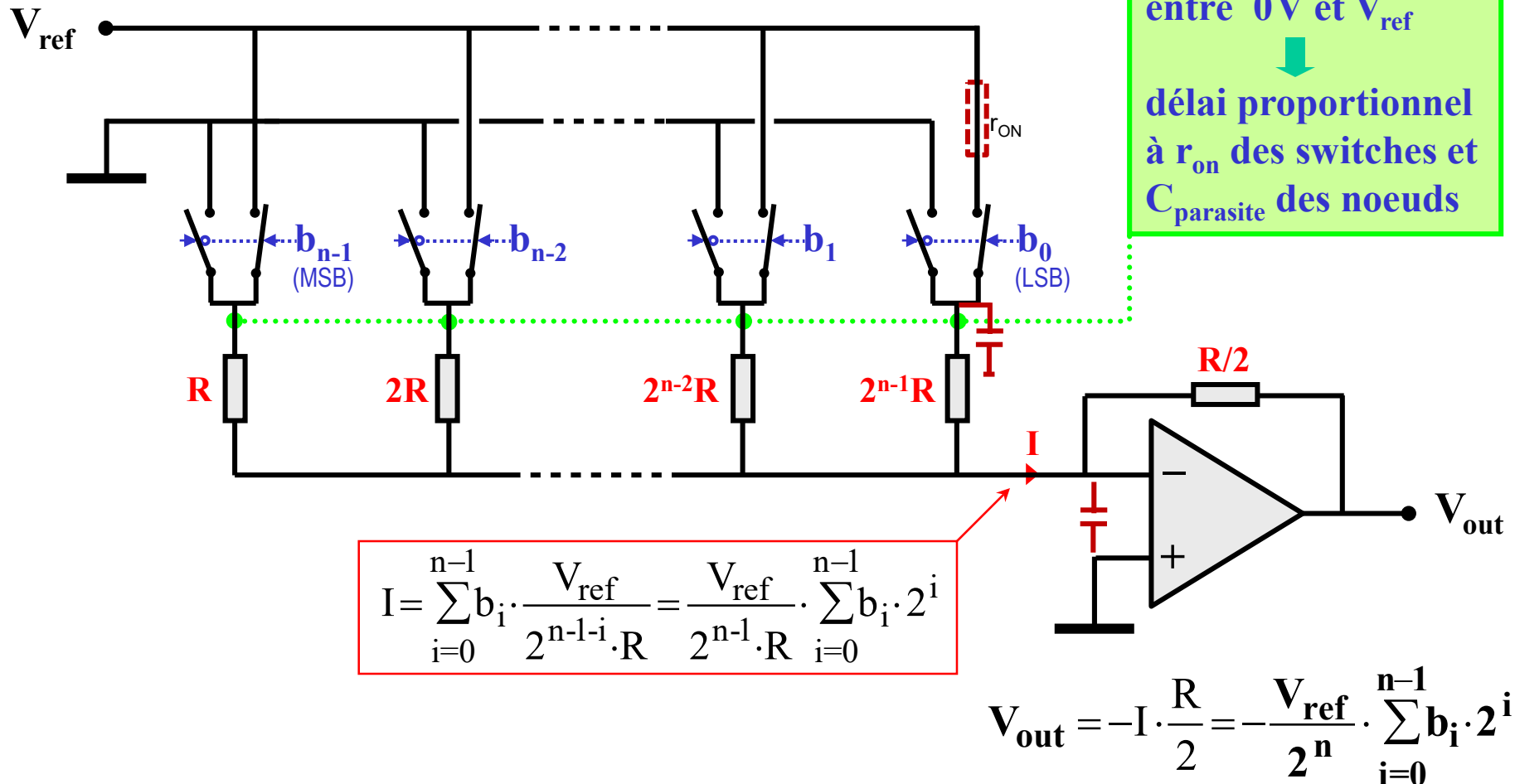
2.2. CONVERTISSEURS A RESISTANCES PONDEREES

Variante 1: circuit à commutation de tension



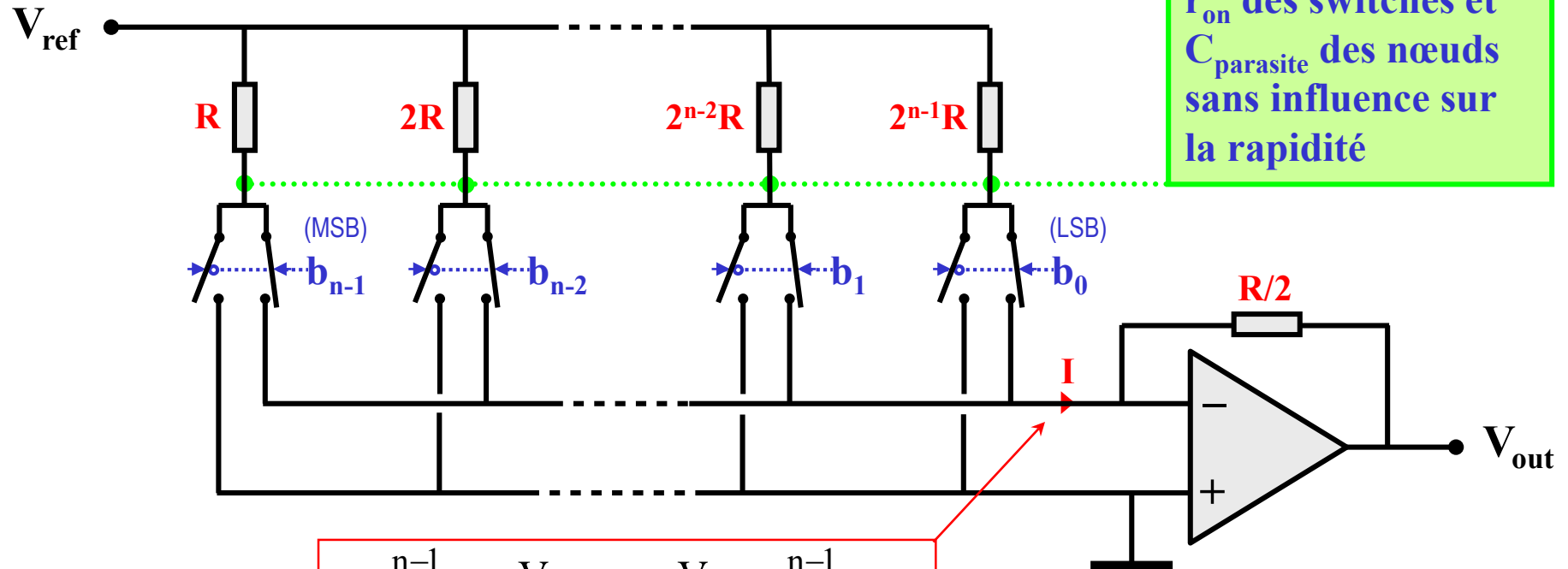2.2. CONVERTISSEUR A RESISTANCES PONDEREES

Variante 2: circuit à commutation de courant



Chacun de ces noeuds reste à 0V
↓
 r_{on} des switches et $C_{parasite}$ des noeuds sans influence sur la rapidité

$$I = \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot \frac{V_{ref}}{2^{n-1-i} \cdot R} = \frac{V_{ref}}{2^{n-1} \cdot R} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$


$$V_{out} = -I \cdot \frac{R}{2} = -\frac{V_{ref}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

2.2. CONVERTISSEUR A RESISTANCES PONDEREES


- ☺ Le nombre de résistances est limité à $(n + 1)$
- ☹ Les rapports élevés dans les valeurs de résistances sont difficiles à réaliser avec précision, et à maintenir en fonction du temps et de la température
- ☹ La résistance parasite des switches r_{on} intervient en série avec les résistances utiles et limite également la précision
- ☺ Les transistors MOS sont bien adaptés aux exigences des switches de ce circuit, ce qui n'est pas le cas des transistors bipolaires.

2.3. CONVERTISSEURS: ECHELLE R/2R

Propriété 1

 


Propriété 2

 

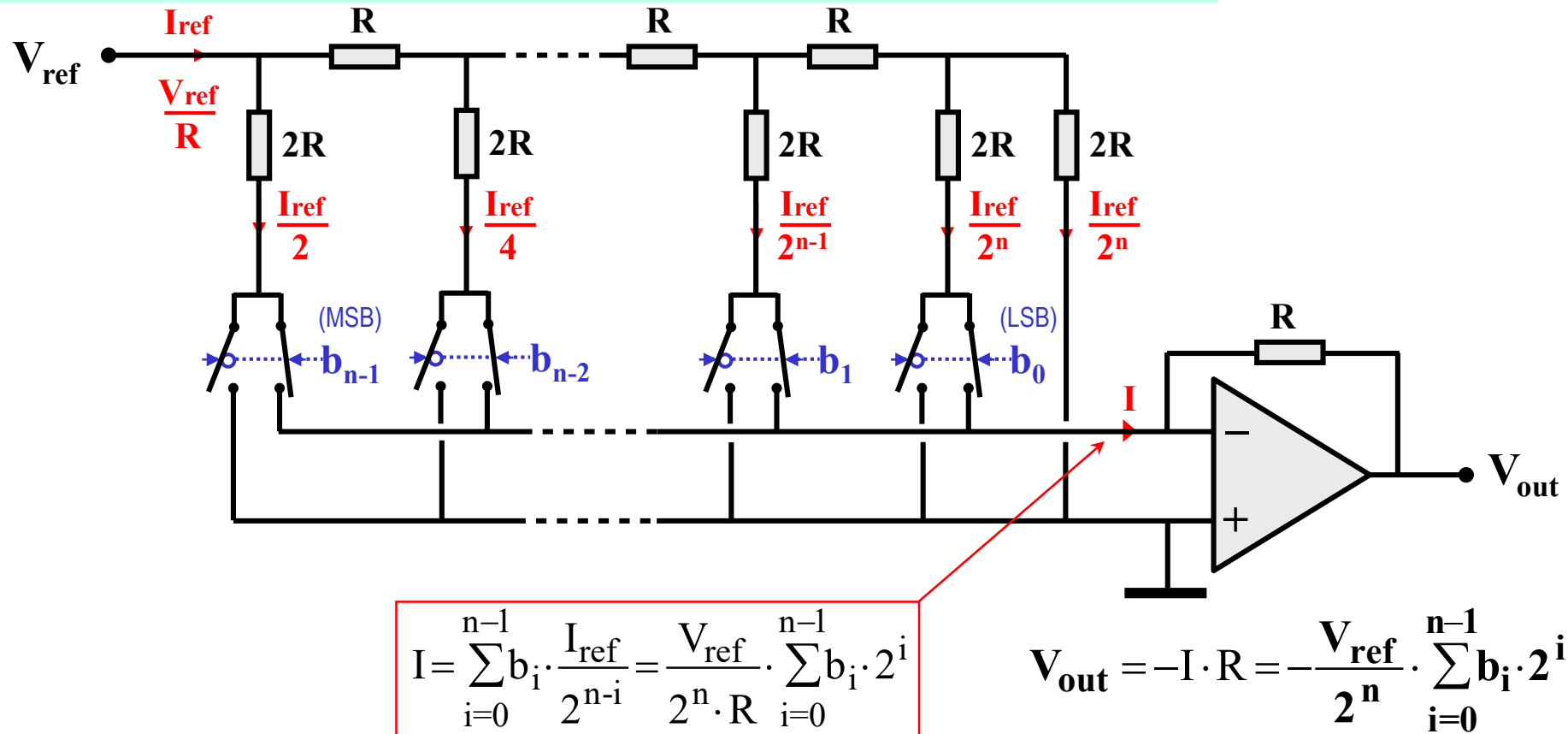2.3. CONVERTISSEURS: ECHELLE R/2R

Convertisseur N/A à échelle R/2R et commutation de courant




☺ Tous les nœuds sont à des potentiels fixes => rapidité

☹ V_{ref} et V_{out} de polarité opposée => alimentations + et - nécessaires

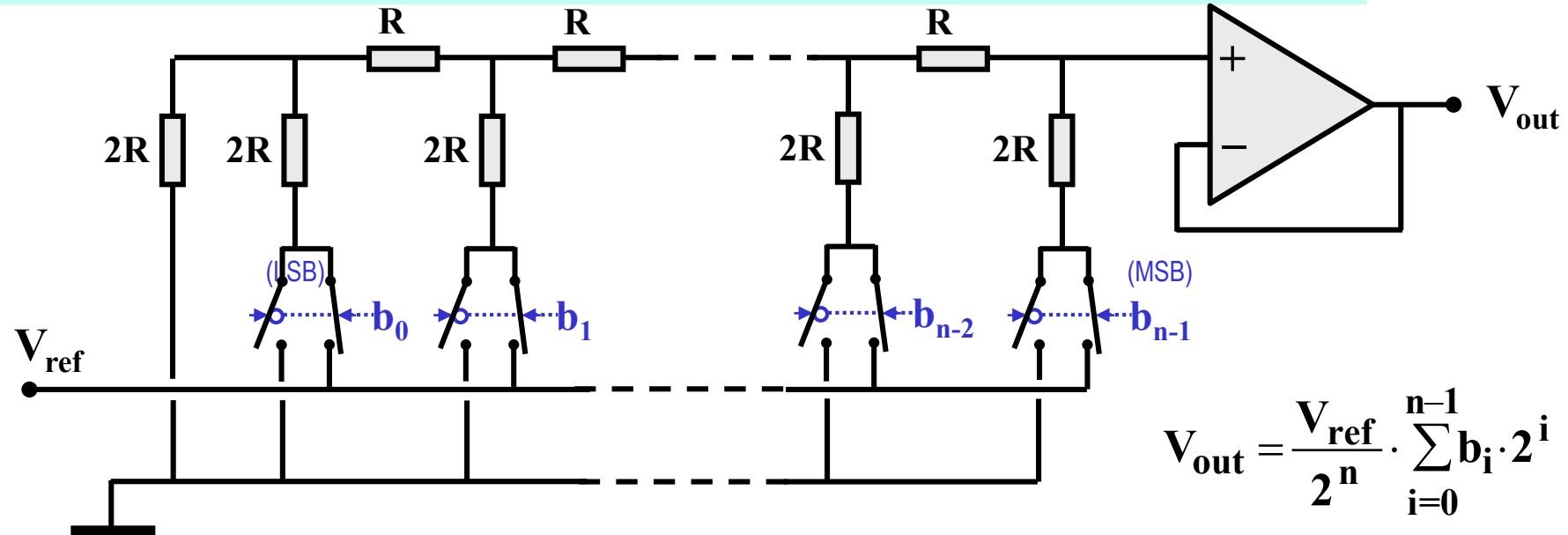2.3. CONVERTISSEURS: ECHELLE R/2R

Convertisseur N/A à échelle R/2R inversée et commutation de tension



☺ Tous les nœuds sont à des potentiels de même polarité
=> ce circuit peut fonctionner avec une seule alimentation


☹ Vitesse limité par les constantes RC aux divers nœuds à des potentiels variables selon le code d'entrée

2.3 CONVERTISSEURS: ECHELLE R/2R

- Le nombre de résistances est limité à $(2n+2)$
- Les rapports de résistances sont très précis et stables, car on emploie uniquement des résistances de valeur identique ($2R = R + R$)
- La résistance parasite r_{on} des switches s'ajoute en série avec la résistance $2R$ des branches verticales, ce qui limite la précision.
- Il est toutefois possible d'avoir $r_{on} \ll 2R$
- Les transistors MOS sont bien adaptés aux exigences des switches de ce circuit, ce qui n'est pas le cas des transistors bipolaires.

 2.3. CONVERTISSEURS: ECHELLE M/2M

On obtient l'équivalent d'une échelle R/2R en remplaçant chaque élément R par un transistor PMOS




☺ En technologie MOS, la solution M/2M occupe moins de surface que la solution R/2R, elle est donc plus économique.

☹ La précision du rapport des courants est moindre qu'avec des résistances.

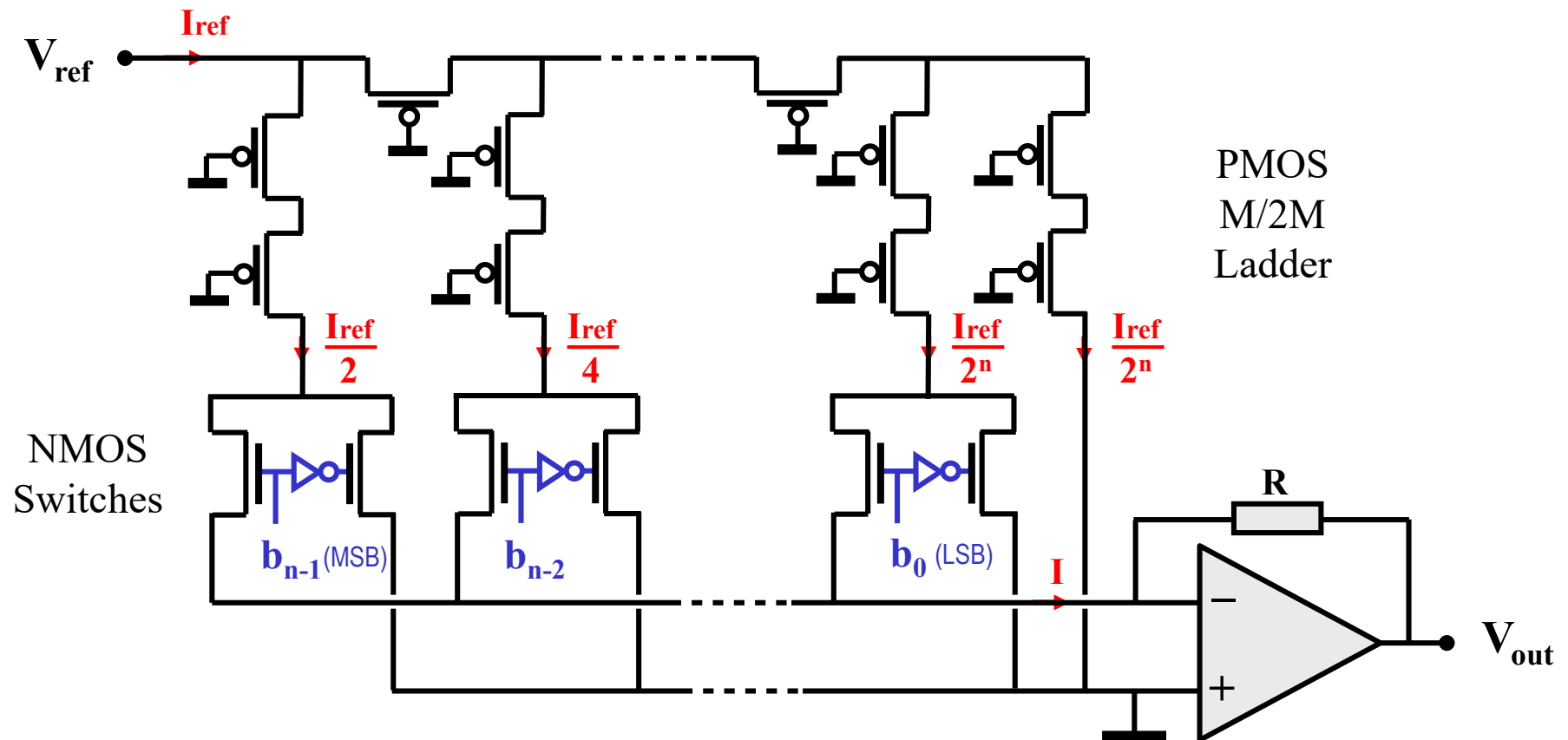2.3. CONVERTISSEURS: ECHELLE M/2M

Convertisseur N/A à échelle M/2M à commutation de courant



La précision est limitée à environ 8 bits


$$V_{out} = -\frac{R \cdot I_{ref}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

Limitations due to the switch:


- Precision (due to r_{ON})
- Vitesse (due to the parasitic capacitance at the node)

Commutation en tension vs. commutation en courant

Variante 1: circuit à commutation de tension

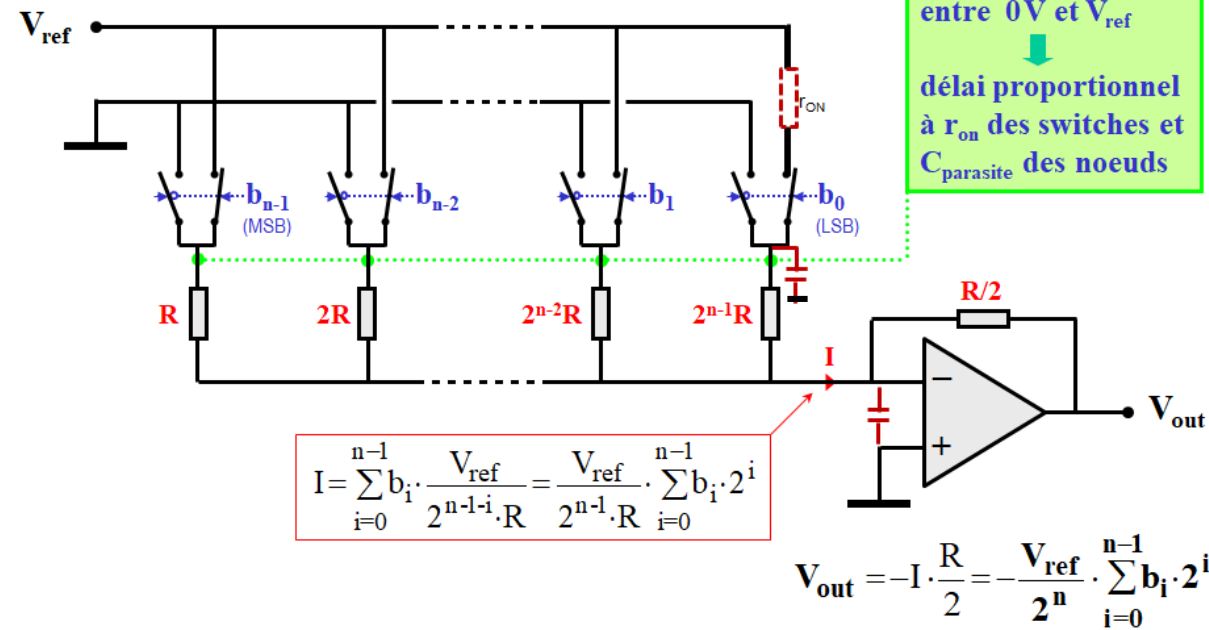


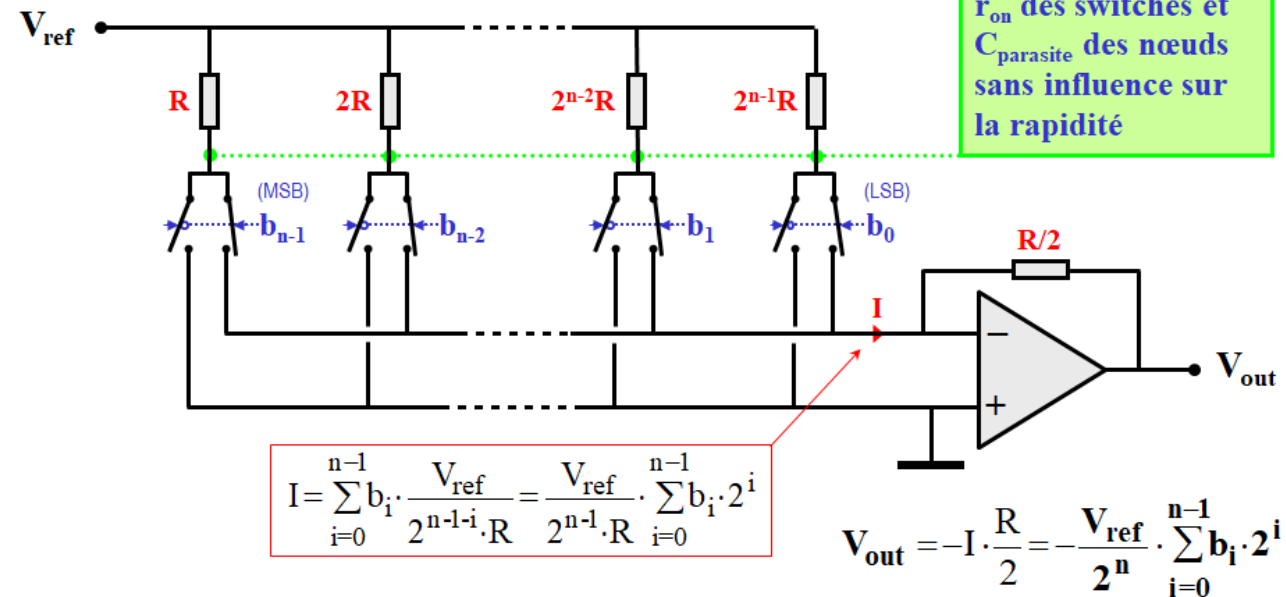Variante 2: circuit à commutation de courant



2.4. CONVERTISSEURS A SOURCES DE COURANT PONDEREES


Principe avec charge passive

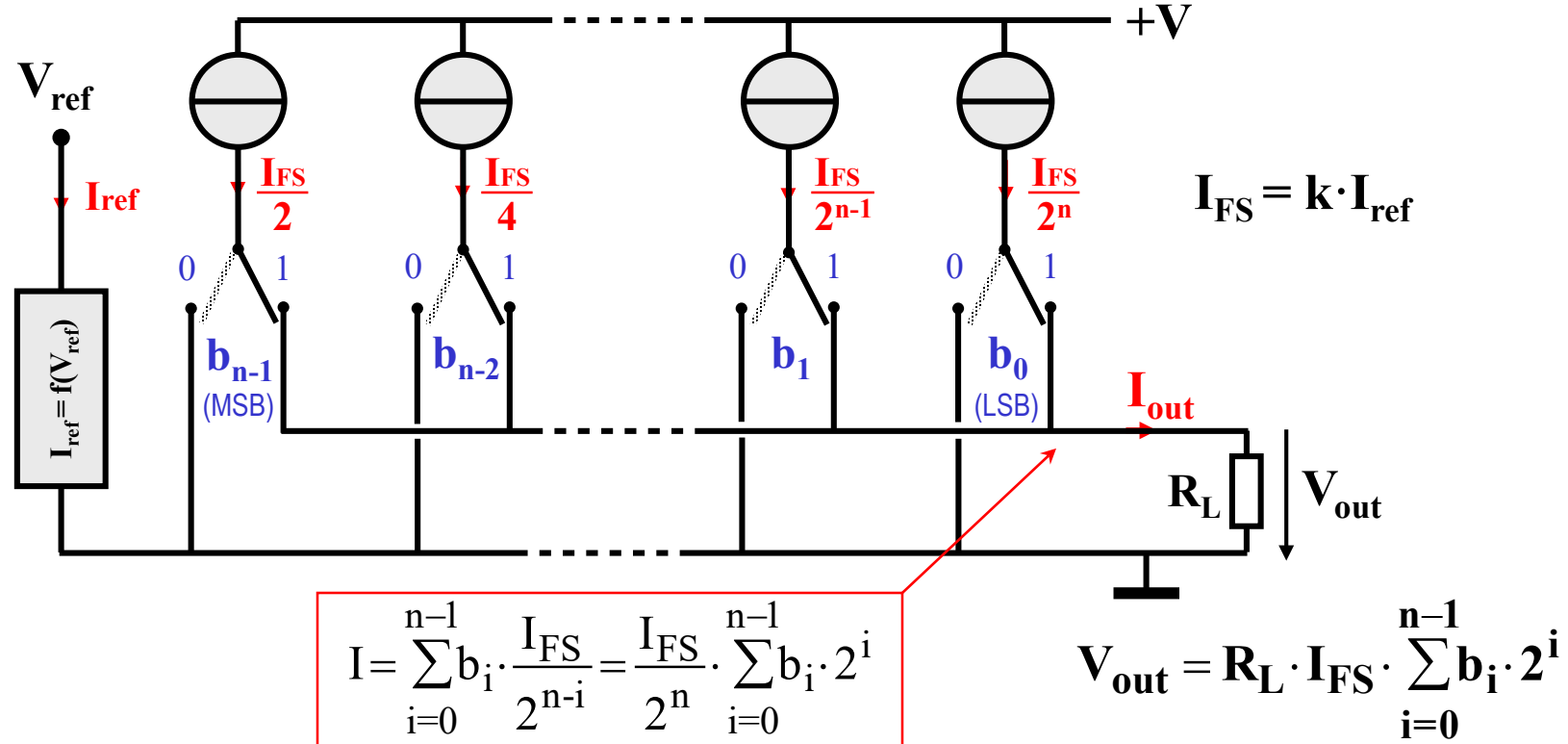

L'utilisation de sources de courant permet de s'affranchir du problème de la résistance parasite des commutateurs. Ceux-ci peuvent être réalisés à volonté avec des MOS ou des bipolaires.

2.4. CONVERTISSEURS A SOURCES DE COURANT PONDEREES


Aiguillages de courant

 

Une paire différentielle permet de réaliser un aiguillage de courant quasi-parfait, rapide et indépendant des imperfections des transistors.

2.4. CONVERTISSEURS A SOURCES DE COURANT PONDEREES


Principe avec ampli op

 

La résistance interne des sources n'a pas d'effet sur la précision.

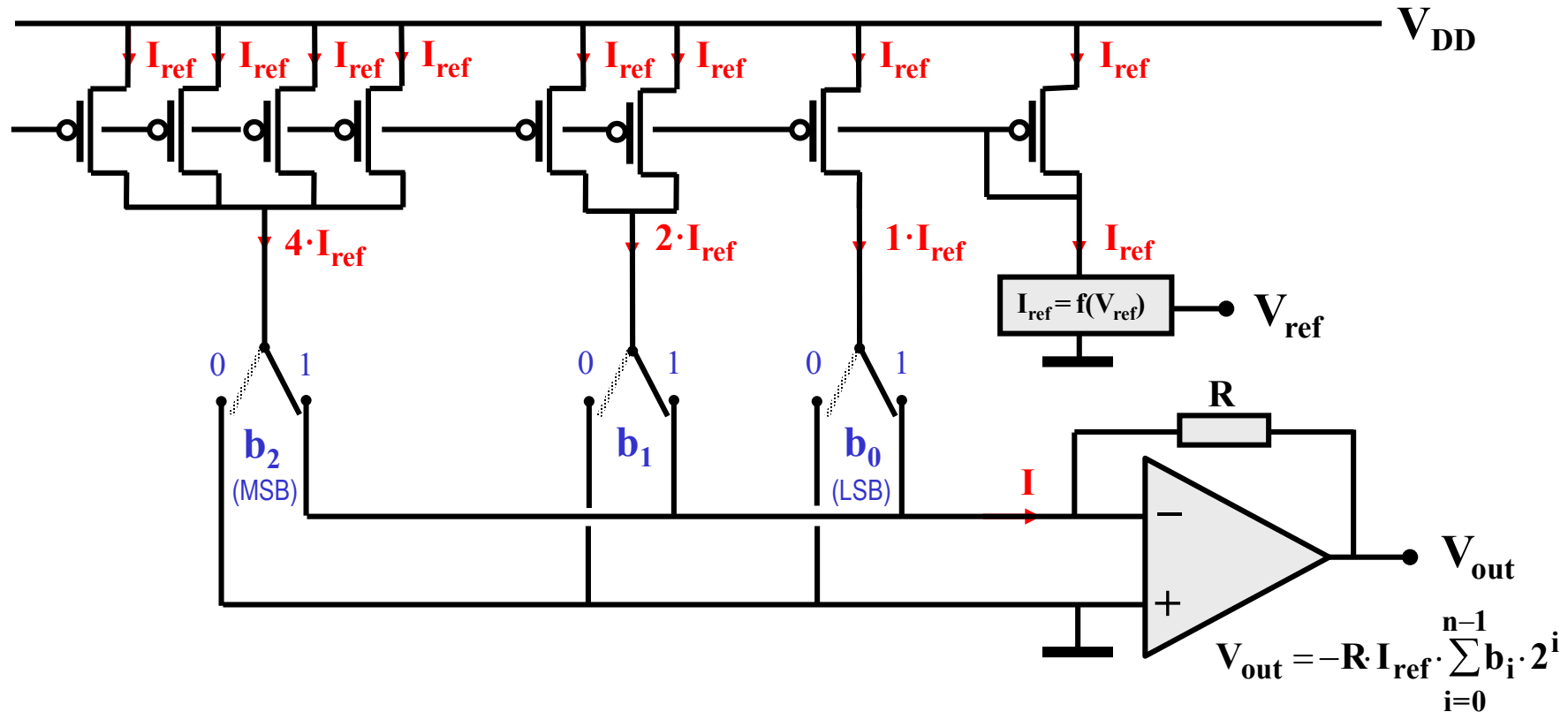2.4. CONVERTISSEURS A SOURCES DE COURANT PONDEREES


Convertisseur N/A MOS à sources de courant pondérées



Excellent convertisseur, simple à réaliser, mais limité aux environs de 8 bits par la surface prohibitive des blocs de transistors de rang supérieur.

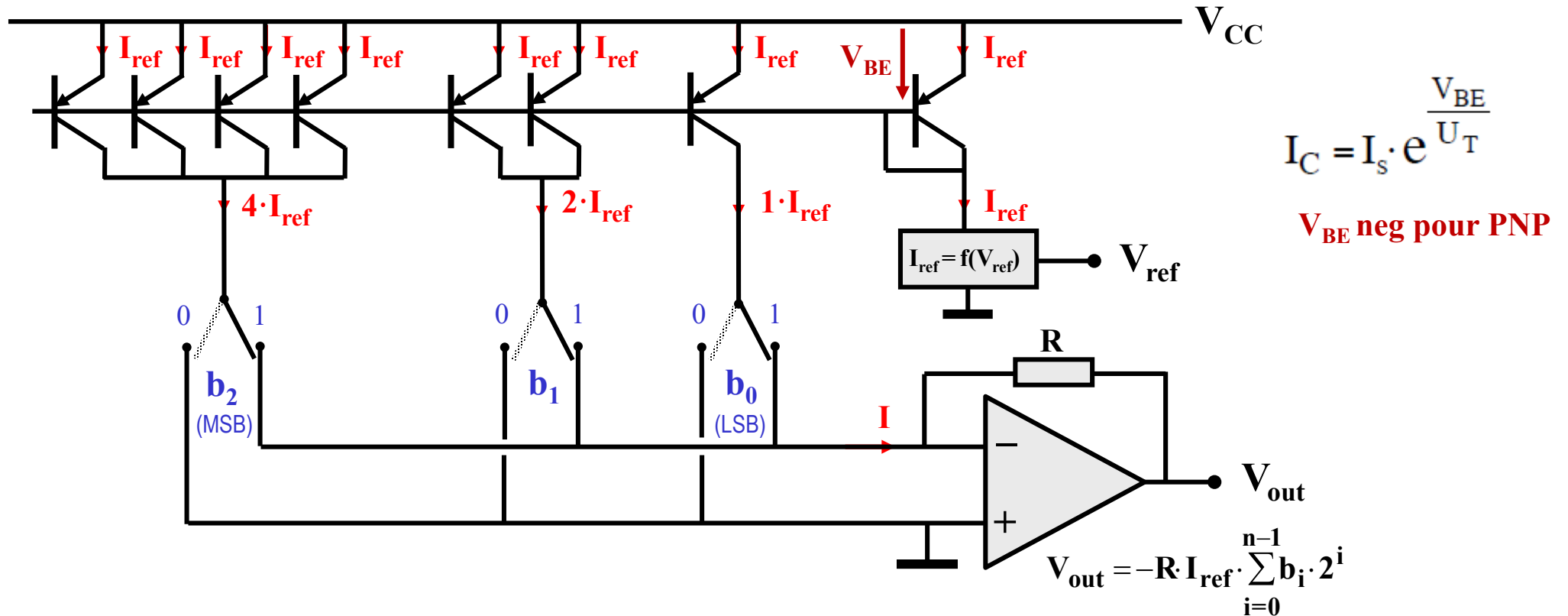2.4. CONVERTISSEURS A SOURCES DE COURANT PONDEREES

Convertisseur N/A bipolaire à sources de courant pondérées




Ce schéma de base est limitée à un ordre de 4 ou 5 bits par les imperfections d'appariement des transistors, dont le courant dépend exponentiellement de V_{BE} .

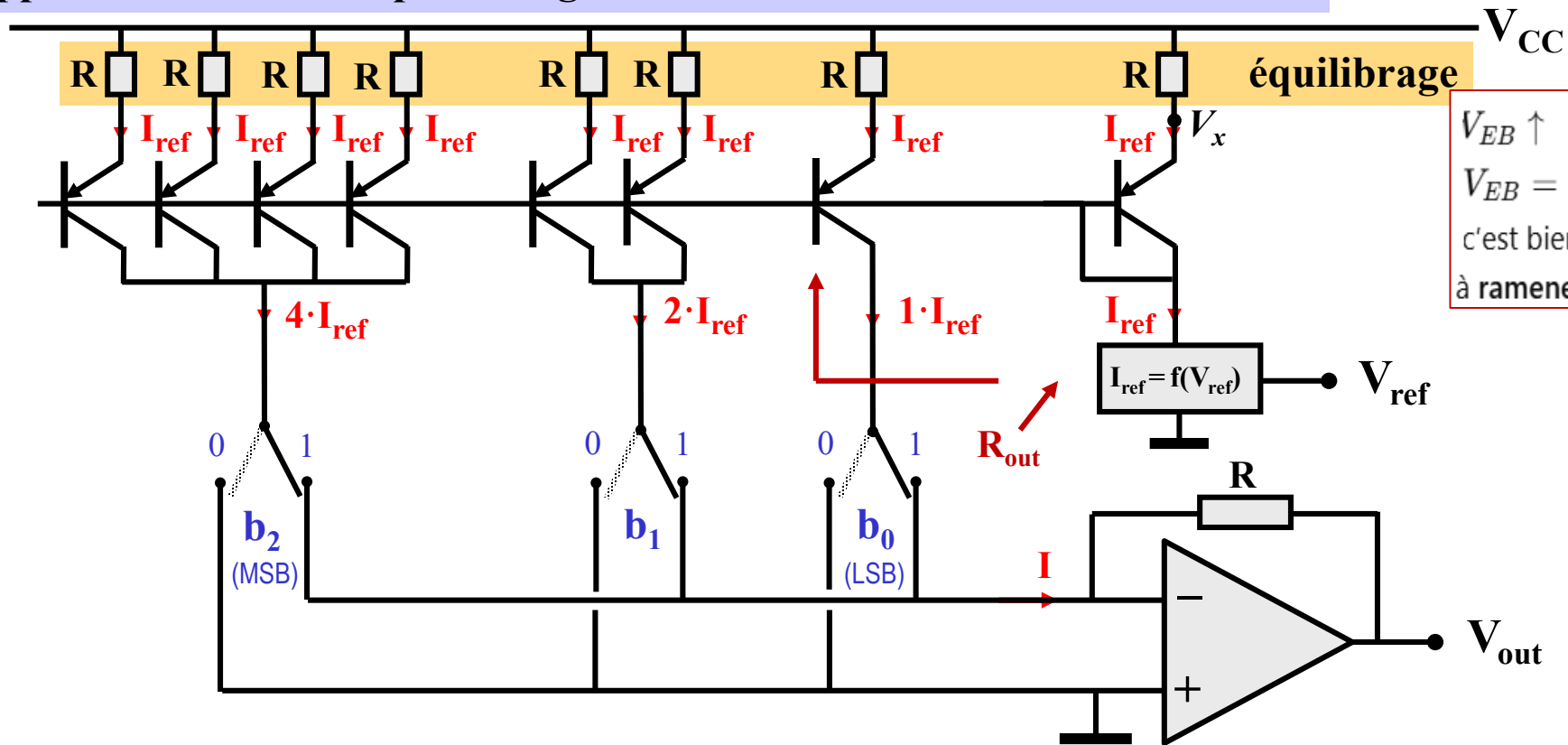2.4. CONVERTISSEURS A SOURCES DE COURANT PONDEREES

Convertisseur N/A bipolaire à sources de courant pondérées

Appariement amélioré par l'usage de résistances série dans les émetteurs




$V_{EB} \uparrow \Rightarrow I_{ref} \uparrow \Rightarrow V_x = V_{CC} - R I_{ref} \downarrow$
 $V_{EB} = V_x - V_B \Rightarrow V_x \downarrow \Rightarrow V_{EB} \downarrow$
 c'est bien une rétroaction négative qui tend à ramener I_{ref} vers sa valeur d'équilibre.

Ce schéma est limité en pratique à un ordre de 7 à 8 bits par la surface des transistors multiples et de leurs résistances.

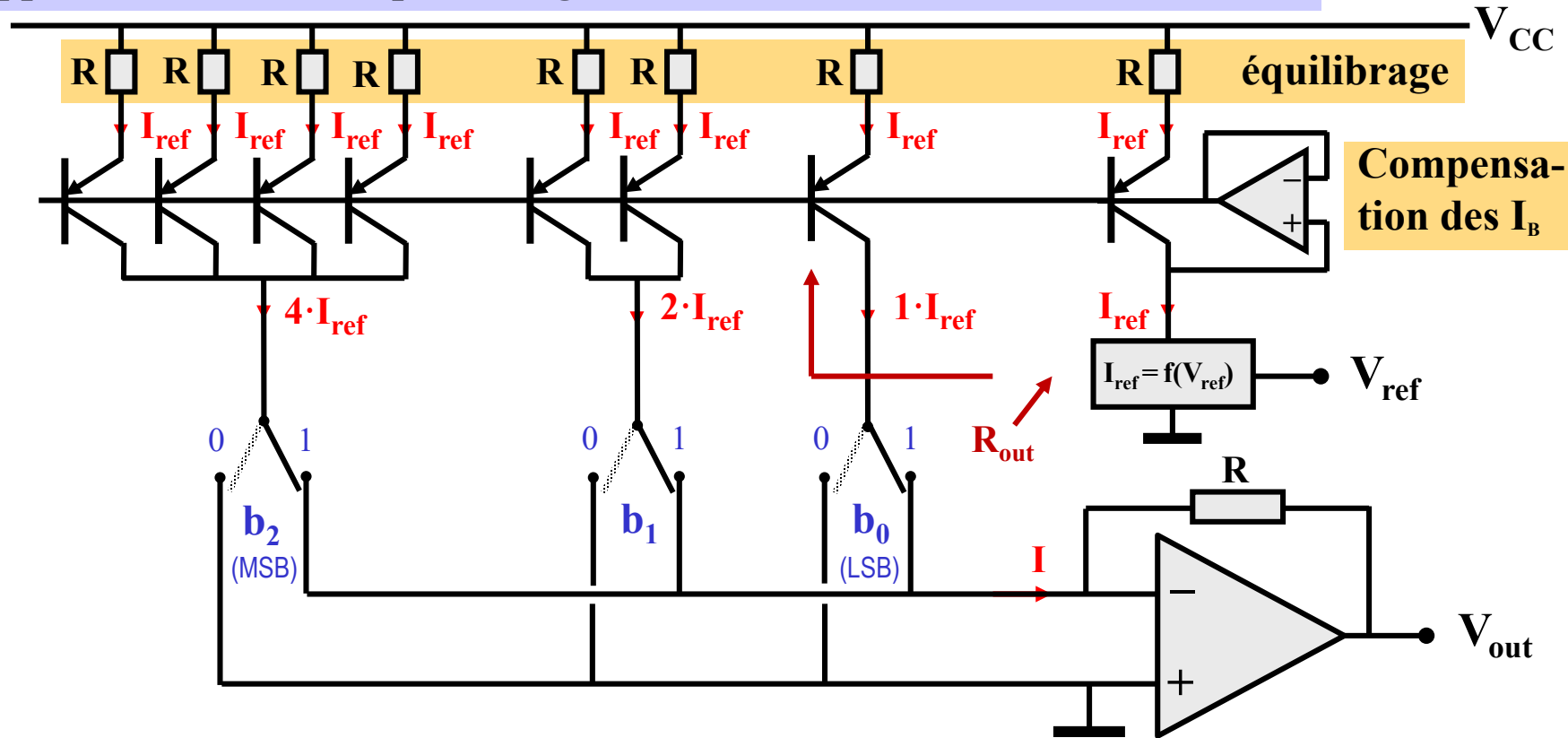2.4. CONVERTISSEURS A SOURCES DE COURANT PONDEREES

Convertisseur N/A bipolaire à sources de courant pondérées

Appariement amélioré par l'usage de résistances série dans les émetteurs



-L'ampli-op forme avec le transistor et la résistance une boucle de réaction négative : il compare en permanence la tension de référence (entrée +) à la tension de réaction (entrée -) et ajuste sa tension de sortie pour annuler l'erreur entre les deux ; comme cette sortie est reliée au nœud de base commun, il fournit, en prélevant le courant nécessaire depuis l'alimentation, le courant de base requis pour fixer V_{EB} et stabiliser le courant I_{ref} .


- L'ampli op réalise aussi le court-circuit base-collector (transistor configuration diode) car grâce à la réaction négative, $V_+ = V_-$

Ce schéma est limité en pratique à un ordre de 7 à 8 bits par la surface des transistors multiples et de leurs résistances.

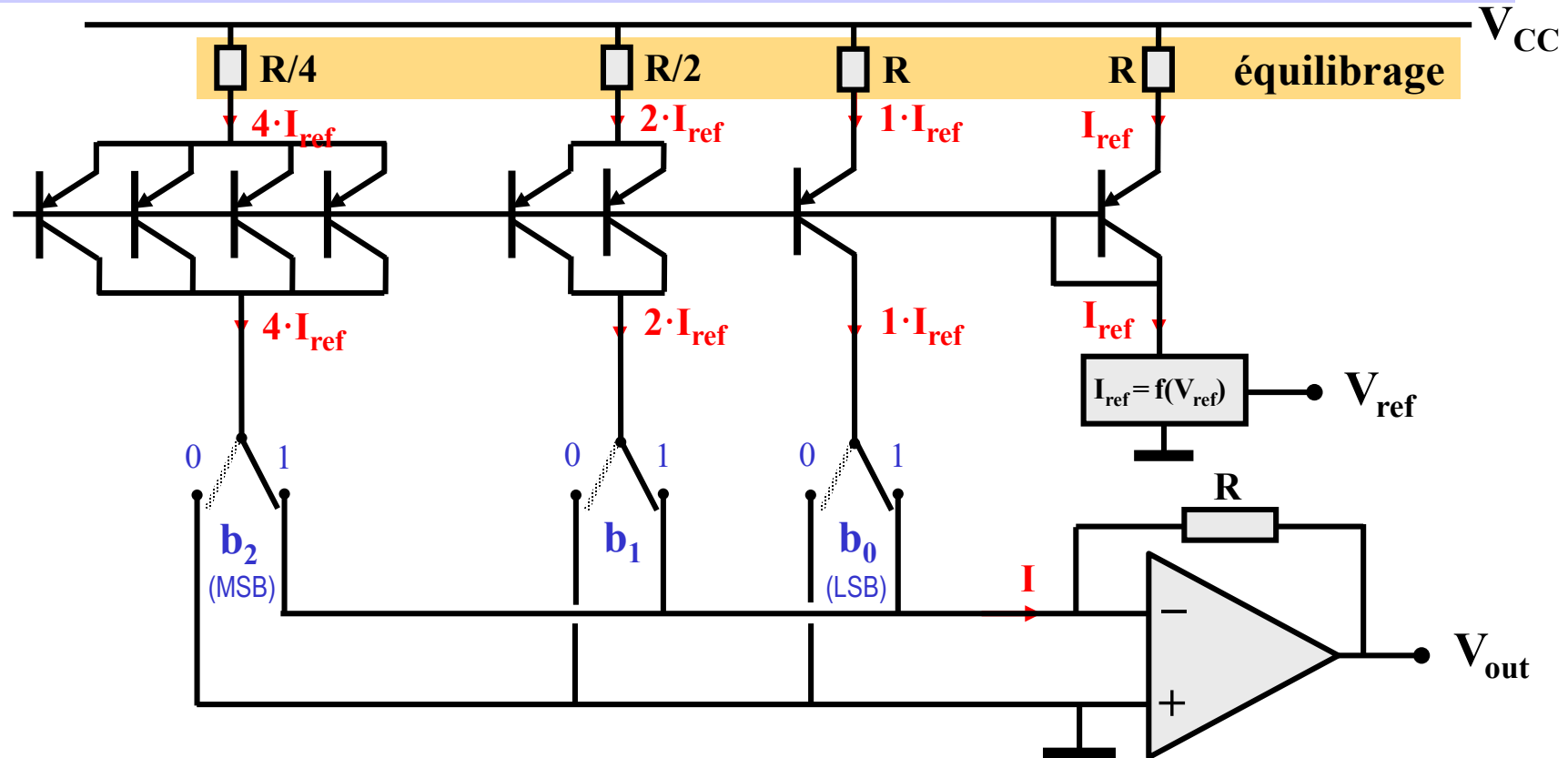2.4. CONVERTISSEURS A SOURCES DE COURANT PONDEREES

Convertisseur N/A bipolaire à sources de courant pondérées


Appariement amélioré par l'usage de résistances série pondérées dans les émetteurs



On retrouve dans ce cas la limite pratique à 7 ou 8 bits à cause des erreurs d'appariement des résistances de valeurs pondérées selon les puissances de 2.

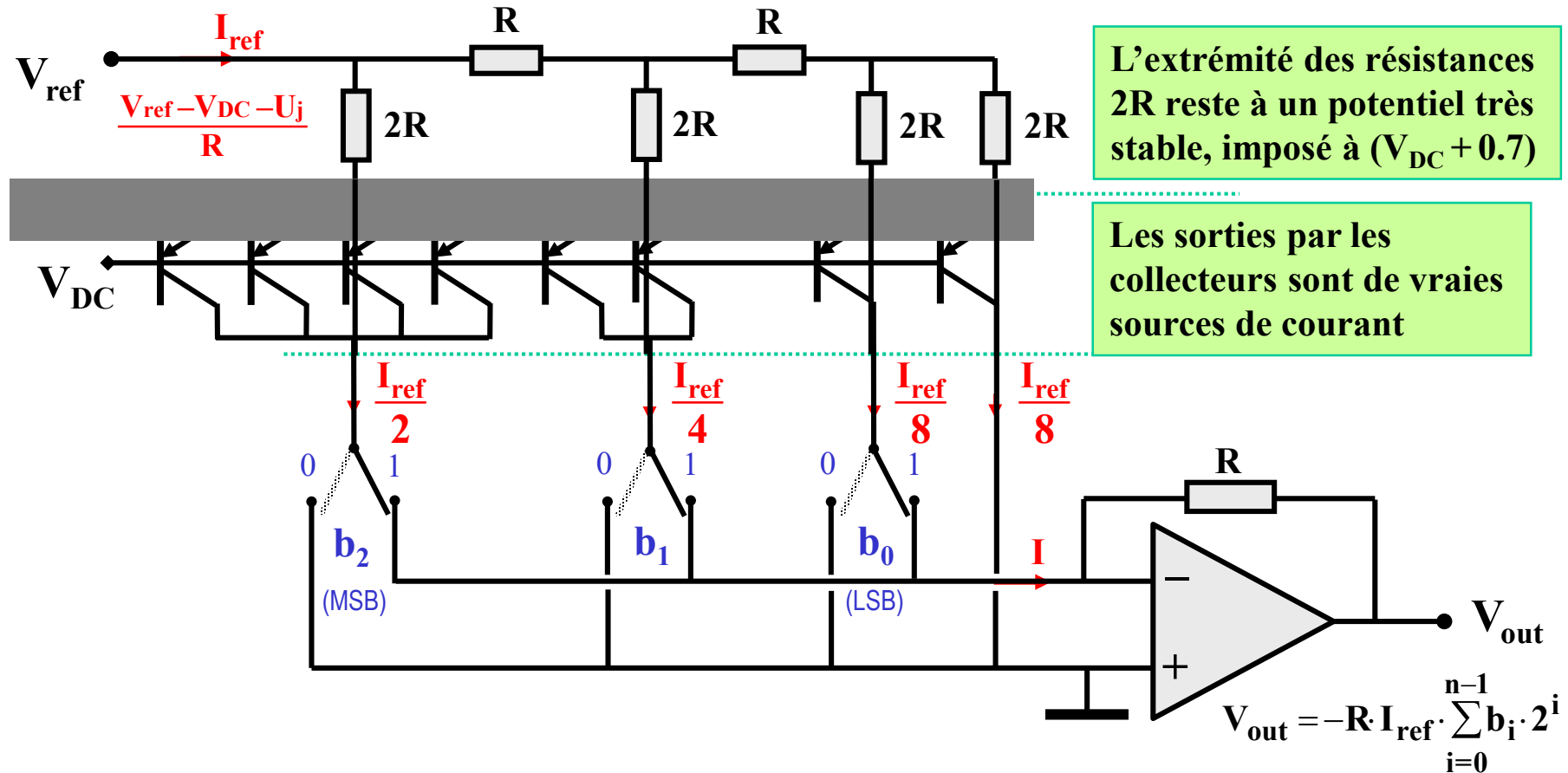2.4. CONVERTISSEURS A SOURCES DE COURANT PONDEREES

Convertisseur N/A bipolaire à échelle R/2R et sources de courant pondérées




Solution bipolaire de haute précision, limitée par la taille des transistors multiples.
Cette limitation peut être contournée par la segmentation en 2 ou 3 tronçons.

2.4. CONVERTISSEURS A SOURCES DE COURANT PONDEREES

- **Convertisseurs bien adaptés aux technologies tant bipolaire que MOS**
- **Résolution jusqu'à 16 bits grâce aux techniques de segmentation**
- **Solution préférée pour les CNA rapides (> 10 MSample/s) à sortie directe en courant sur une charge passive (donc sans AO) de faible valeur**

Loi physique d'une capacité

 


$$i = dq/dt = C du/dt$$

$$q = C \cdot u$$

$$Q = C \cdot U$$

Combien de charge est observée pendant un laps de temps dt

Quantité totale de charge qui s'accumule

 


$$Q_x = Q_y = \int i(t) dt$$

$$U_Y = \frac{C_X}{C_X + C_Y} \cdot V_{ref} = \frac{C_X}{C_{tot}} \cdot V_{ref}$$

2.5. CONVERTISSEURS N/A CMOS A CAPACITES PONDEREES


Variante 1: distribution passive de charge

Principe (1/2)

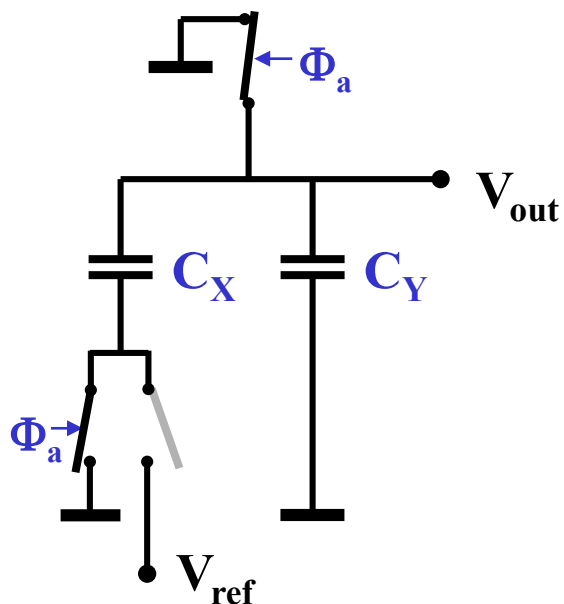


Phase a

 Décharge de C_X et C_Y
 $V_{out} = 0$ et $Q_X = Q_Y = 0$



Phase intermédiaire

Tous ouverts

 


Phase b

Charge par V_{ref} de C_X
en série avec C_Y
Même courant $i(t)$

2.5. CONVERTISSEURS N/A CMOS A CAPACITES PONDEREES

Variante 1: distribution passive de charge

Principe (2/2)

 

Au terme de la charge :

$$Q_X = C_X \cdot (V_{\text{ref}} - V_{\text{out}})$$

$$Q_Y = C_Y \cdot V_{\text{out}}$$

Les 2 capacités ont été parcourues par le même courant $i(t)$ durant toute la phase b



$$Q_X = Q_Y = \int i(t) dt$$


$$C_X \cdot (V_{\text{ref}} - V_{\text{out}}) = C_Y \cdot V_{\text{out}}$$

$$V_{\text{out}} = \frac{C_X}{C_X + C_Y} \cdot V_{\text{ref}} = \frac{C_X}{C_{\text{tot}}} \cdot V_{\text{ref}}$$

 2.5. CONVERTISSEURS N/A CMOS A CAPACITES PONDEREES

Variante 1: CNA à capacités pondérées et distribution passive de charge

Les capacités sont pondérées en puissances de 2



En se référant aux capacités C_X et C_{tot} du circuit de principe, on a ici:

$$C_X = b_0 \cdot C + b_1 \cdot 2C + \dots + b_{n-2} \cdot 2^{n-2}C + b_{n-1} \cdot 2^{n-1}C$$

$$C_{tot} = C_X + C_Y = C + C + 2C + \dots + 2^{n-2}C + 2^{n-1}C = 2^n C$$




$$V_{out} = \frac{V_{ref}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

⊗ Influence de la capacité parasite globale au nœud A qui s'ajoute à C_{tot}

2.5. CONVERTISSEURS N/A CMOS A CAPACITES PONDEREES


Variante 2: distribution active de charge

Principe (1/2)

 


Phase a

Décharge de C_X et C_Y

 

Phase intermédiaire

Tous ouverts

 


Phase b

Charge par V_{ref} de C_X et
par l'AO de C_Y

2.5. CONVERTISSEURS N/A CMOS A CAPACITES PONDEREES

Variante 2: distribution active de charge

Principe (2/2)

 

Phase b

Au terme de la charge :

$$Q_X = C_X \cdot V_{\text{ref}}$$

$$Q_F = C_F \cdot (-V_{\text{out}})$$

Les 2 capacités ont été parcourues par le même courant $i(t)$ durant toute la phase b



$$Q_X = Q_F = \int i(t) dt$$


$$C_X \cdot V_{\text{ref}} = -C_F \cdot V_{\text{out}}$$

$$V_{\text{out}} = -\frac{C_X}{C_F} \cdot V_{\text{ref}}$$

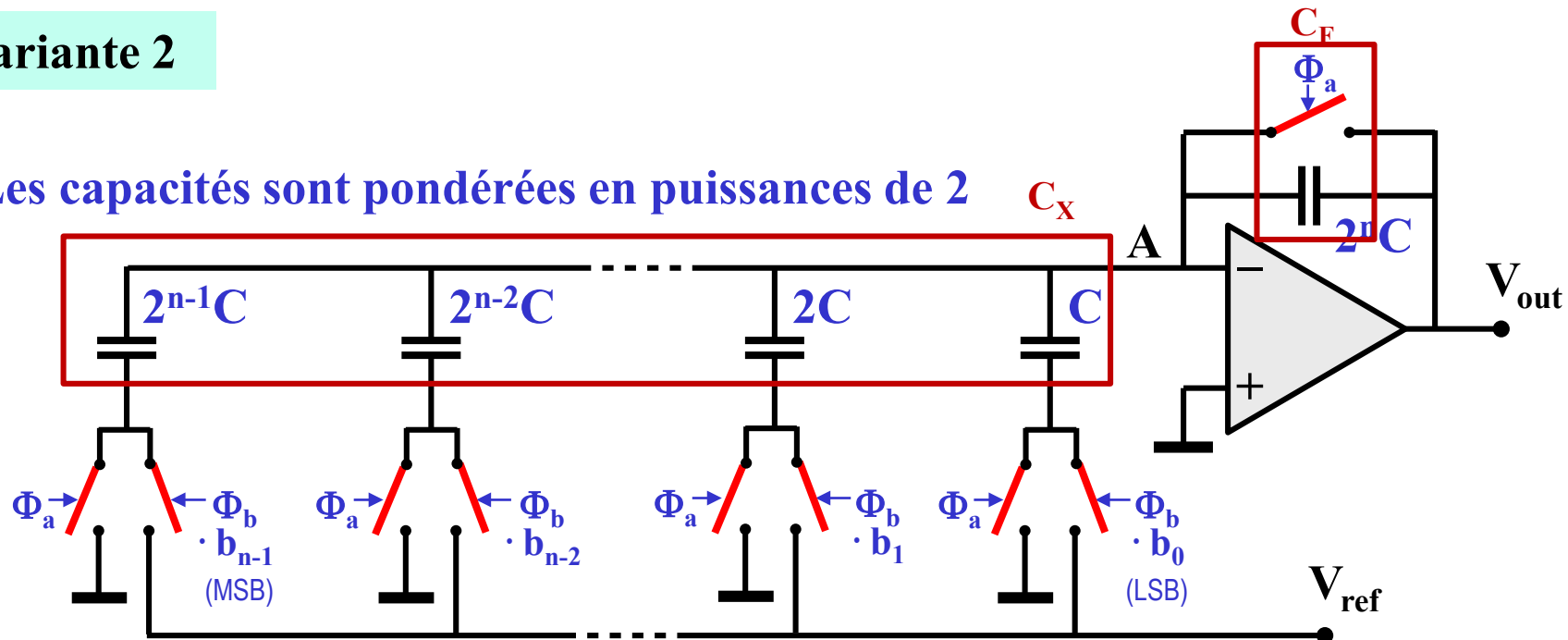2.5. CONVERTISSEURS N/A CMOS A CAPACITES PONDEREES

Variante 2

Les capacités sont pondérées en puissances de 2



En se référant aux capacités C_X et C_F du circuit de principe, on a ici:

$$C_X = b_0 \cdot C + b_1 \cdot 2C + \dots + b_{n-2} \cdot 2^{n-2}C + b_{n-1} \cdot 2^{n-1}C$$

$$C_F = 2^n C$$



$$V_{out} = -\frac{V_{ref}}{2^n} \cdot \sum_{i=0}^{n-1} b_i \cdot 2^i$$

- ☺ Insensible à la capacité parasite globale au nœud A qui est à un potentiel cst
- ☹ Mais capacité totale, donc surface de Si, double à cause de C_F

2.5. CONVERTISSEURS N/A CMOS A CAPACITES PONDEREES


Variante 3, dite "Flip Around"

Principe (1/2)

Utilisée quand l'offset de l'ampli op est importante source d'erreur

$$U_{2,b} = -V_{\text{ref}} \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2} + U_o$$
 
$$V_{\text{out}} = -V_{\text{ref}} \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$



Phase a
Initialisation
 C_1 chargée à V_{ref}
 C_2 déchargée


Phase
intermédiaire
non-représentée
Tous ouverts

Phase b
On connecte la borne
inférieure de C_1 et C_2 à
 V_{out}


2.5. CONVERTISSEURS N/A CMOS A CAPACITES PONDEREES

Variante 3, dite "Flip Around"

Principe (1/2')

 
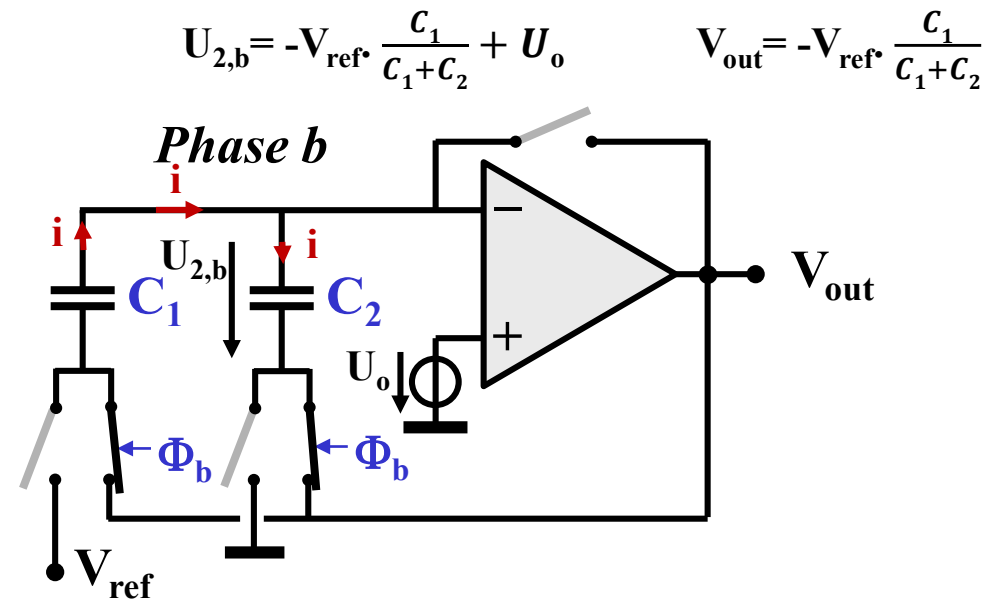
$$\begin{aligned} V_{out,a} &= U_0 \\ U_{C,2,a} &= U_0 \\ U_{C,1,a} &= V_{ref} - U_0 \end{aligned}$$




$$U_{2,b} = -V_{ref} \frac{C_1}{C_1 + C_2} + U_0 \quad V_{out} = -V_{ref} \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

$$\begin{aligned} U_{C,1,b} &= U_{C,1,a} + \frac{1}{C_1} \int i dt & C_1(U_{C,1,b} - U_{C,1,a}) &= \int i dt \\ U_{C,2,b} &= U_{C,2,a} + \frac{1}{C_2} \int i dt & C_2(U_{C,2,b} - U_{C,2,a}) &= \int i dt \\ U_{C,1,b} &= -U_{C,2,b} & C_1(-U_{C,2,b} - (V_{ref} - U_0)) &= C_2(U_{C,2,b} - U_0) \\ -C_1 V_{ref} + (C_1 + C_2) U_0 &= (C_1 + C_2) U_{C,2,b} \\ U_{C,2,b} &= V_{ref} \frac{-C_1}{C_1 + C_2} + U_0 \\ V_{out,b} &= -U_{C,2,b} - U_0 = V_{ref} \frac{-C_1}{C_1 + C_2} \nabla U_0 \end{aligned}$$

2.5. CONVERTISSEURS N/A CMOS A CAPACITES PONDEREES

Variante 3, dite "Flip Around"

Schéma

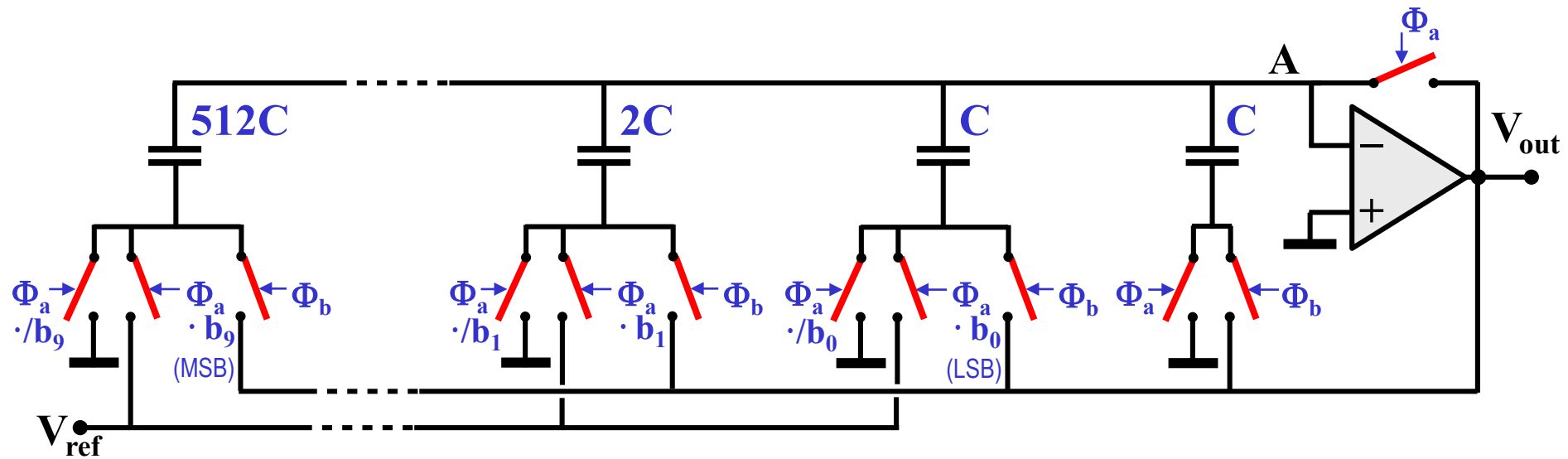

☺ Insensible à l'offset de l'ampli op

☺ Surface totale des capacités réduite de moitié

2.5. CONVERTISSEURS N/A CMOS A CAPACITES PONDEREES

- **Convertisseurs bien adaptés à la technologie CMOS :
capacités de haute qualité + switches de haute qualité**
- **La résistance parasite des switches n'influence pas la précision,
mais seulement la vitesse de conversion**
- **La précision est limitée aux environs de 10 bits par:**
 - **la précision des rapports de capacités**
 - **le phénomène d'injection de charge par les interrupteurs MOS**