

The EPFL logo is displayed in a bold, red, sans-serif font. It consists of the letters 'EPFL' where the 'E' and 'F' are stylized with a blocky, geometric appearance. The logo is positioned to the right of a vertical red bar that runs down the left side of the slide.

Génie Electrique et Electronique
Bachelor semestre 5

Cours « Conversion d'énergie »

Partie 3

Leçon d'introduction

Introduction à la conversion d'énergie électrique

Prof. Elison Matioli

POWERlab - EPFL

Systemes de conversion pour la production d'énergie électrique

Partie 1 – Disponibilité des ressources énergétiques

Partie 2 – Conversion electro-mécanique

Partie 3 – **Conversion électrique**

But de ce cours:

Conception des convertisseurs d'énergie électrique

Elements de théorie




Conception/Simulation



Demonstration

Objectif final du cours:

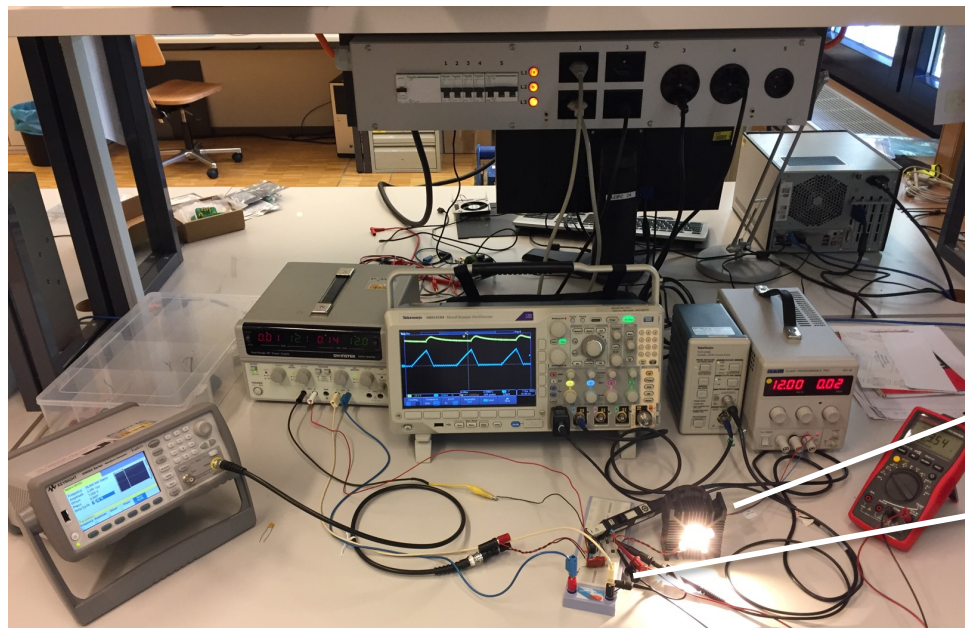Conception et démonstration d'un convertisseur DC-DC: driver pour une lampe à LED






LED

Boost converter

Conversion d'énergie électrique

Dans ce cours, nous allons apprendre:

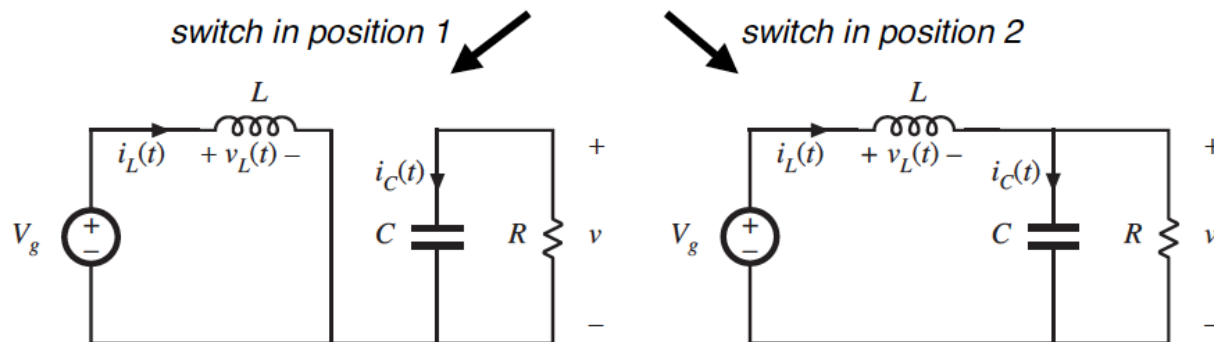
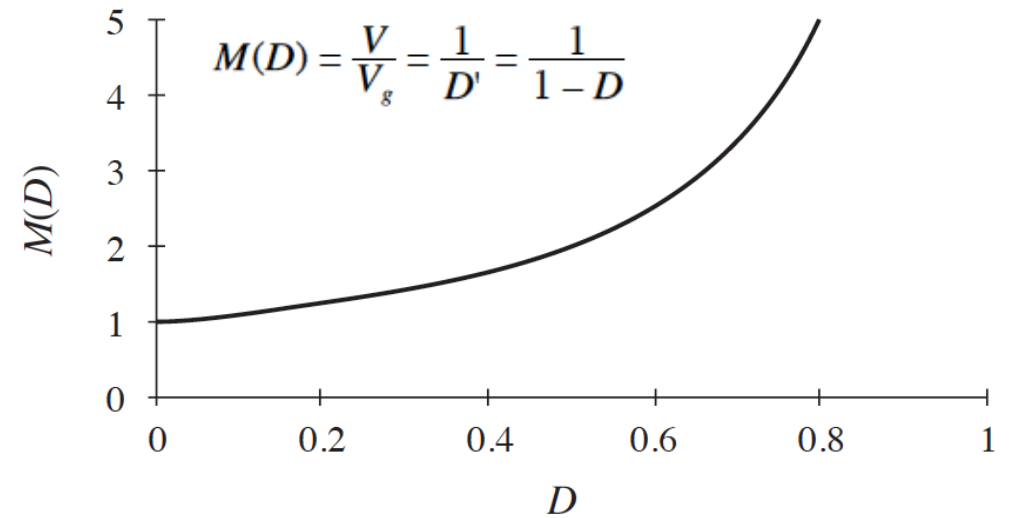
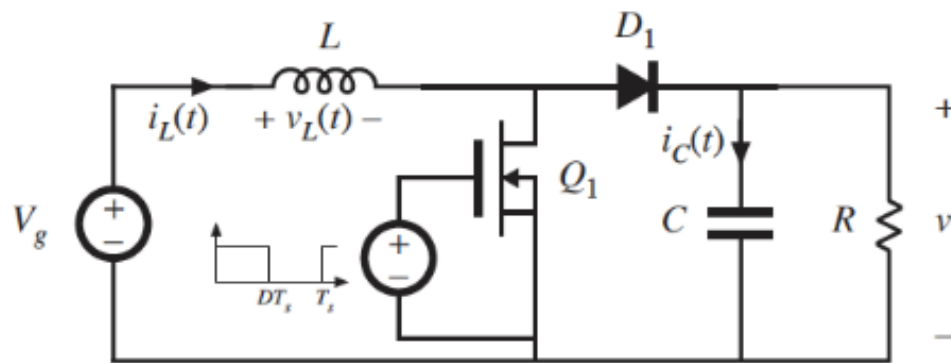
1. La théorie de convertisseurs de puissance
2. Conception et simulation des convertisseurs
3. Mesure expérimentale des convertisseurs



Conversion d'énergie électrique

Dans ce cours, nous allons apprendre:

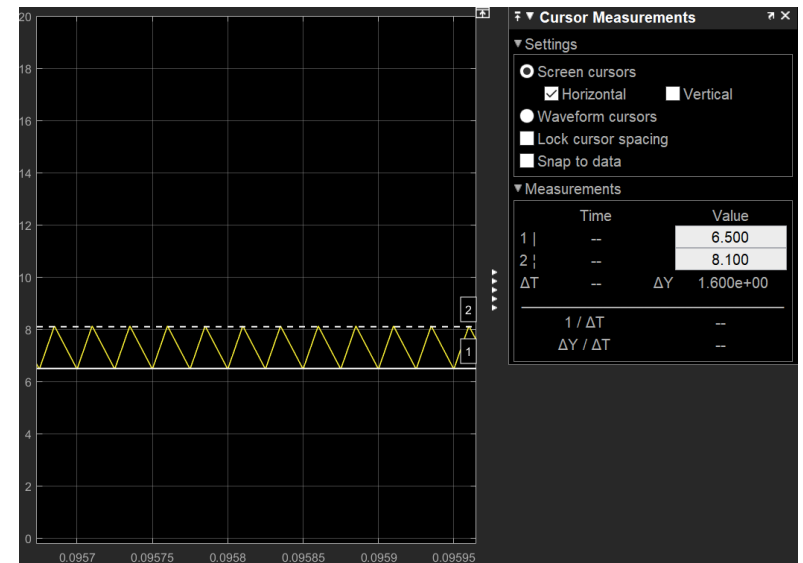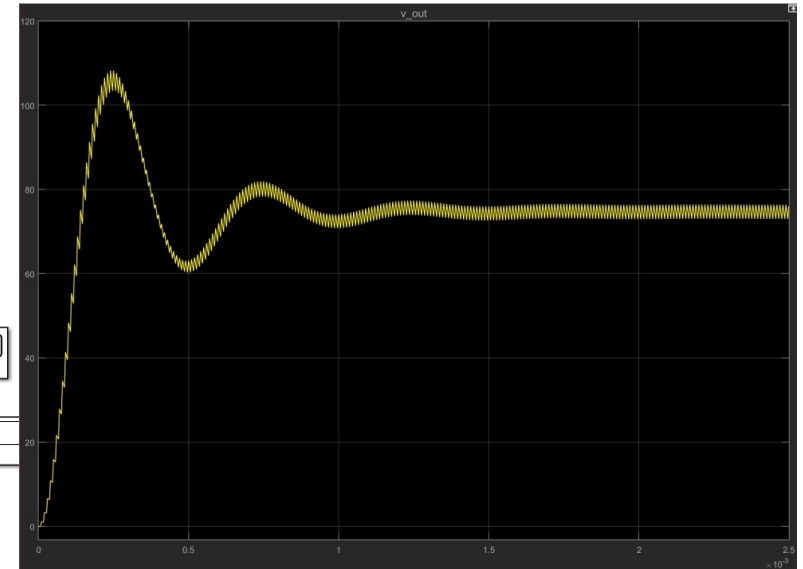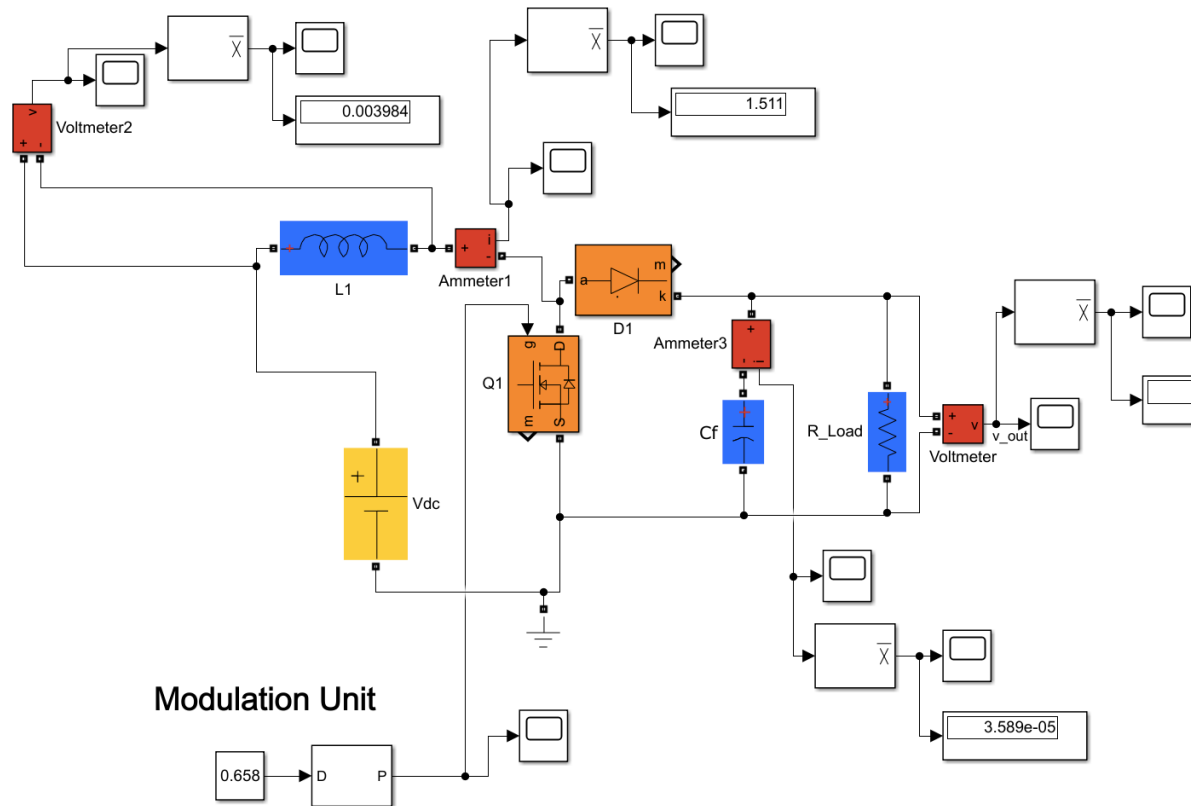
1. La théorie de convertisseurs de puissance
2. Conception et simulation des convertisseurs
3. Mesure expérimentale des convertisseurs



Conversion d'énergie électrique

Dans ce cours, nous allons apprendre:

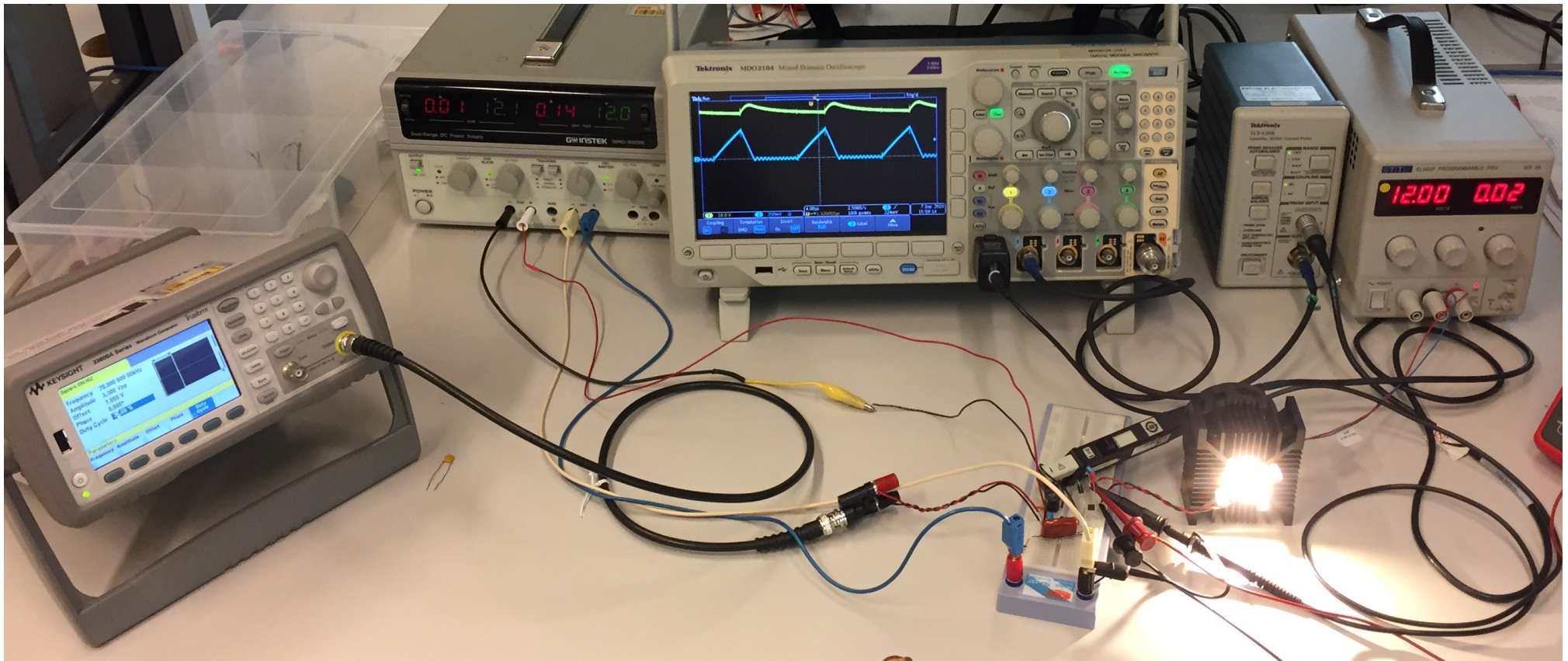1. La théorie de convertisseurs de puissance
2. Conception et simulation des convertisseurs
3. Mesure expérimentale des convertisseurs



**Vous réaliserez le convertisseur que vous avez conçu en pratique
Le projet sera évalué sous forme de présentation en groupe a la fin du cours.**

Contenu du cours

- Motivation: Pourquoi conversion d'énergie électrique
- Introduction à la conversion d'énergie électrique
 - Introduction à l'électronique de puissance
 - Convertisseurs
 - Composants semi-conducteurs de puissance
- Famille Convertisseurs:
 - Convertisseurs DC/DC (buck, boost)
 - Convertisseurs AC/DC (convertisseurs de courant)
 - Convertisseurs DC/AC (onduleurs de tension)
 - Convertisseurs AC/AC (cycloconvertisseurs)
- Conception et simulation des convertisseurs
- Caractérisation expérimentale
 - Mesure d'efficacité de conversion

Documentation du module

- Notes de cours – Prof. E. Matioli (<http://moodle.epfl.ch>)
- Fundamentals of Power Electronics – second edition – Robert W. Erickson and Dragan Maksimović, Kluwer Academic Publishers, 2004
- « Electronique de Puissance », P. Barrade, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2006

Partie 3 – Conversion électrique

Contenu spécifique du cours

	Syllabus	Location	EE360 - 3eme partie		hand out	turn in
week 1	21.11.2025	BS260	Cours 1	Introduction brief Introduction au projet - what we will learn in this class Type de convertisseurs buck and boost converters	Divide the groups in 4 each, 11 groups in total	
week 2	25.11.2025	ELD020	Cours 2	Analyse des convertisseurs Volts-second balance Capacitor-charge balance Exercises on volt-sec balance and C-charge balance		
	28.11.2025	BS260	Cours 3	CCM and DCM Discontinuous conduction mode PWM physical realization and Half bridges	3 pdfs with project description, tutorial and exercises	
week 3	02.12.2025	ELD020	Cours 4	Introduce the project- simulation and experimental: components, and the breadboard tutorial - buck converter Simulation of DC-DC converters (ideal) Implementation of PWM	Components and breadboard will be given here. Homework during the weekend	
	05.12.2025	BS260	Cours 5	Switch realization Semiconductor power devices, Introduction to gate driver calculate efficiency and share of losses		Submit your PWM exercise for grades.
week 4	09.12.2025	ELD 040	Cours 6	Lab session: finish your circuit		Bring your circuit mounted. Points will be deducted if the circuit is not ready.
	12.12.2025	ELD 040	Cours 7	Lab session		
week 5	15.12.2025		ELD 040	Additional lab session		
	16.12.2025	ELD 040	Cours 8	Projet experimental LED driver		
	19.12.2025			Project presentation - submit your slides (presentation and slides will be graded)	Each student in the group will be tested separately. The entire group needs to be prepared.	
			Group formation and rules	Groups of 4. Everyone in the group must do a part of the work, which includes: Theoretical Exercise; Simulation and Experiments. Everyone will have to present their parts and will be questioned at the final presentation		


Formez vos groupes de 4 personnes. Chaque personne du groupe devra contribuer avec au moins un des aspects du projet (theorie, Simulation ou TP) et sera individuellement évaluée pendant la presentation a la fin du cours.

Résumé de ce cours

- Introduction
- Notion de commutation
- Convertisseurs

Motivation pour la conversion d'Énergie:

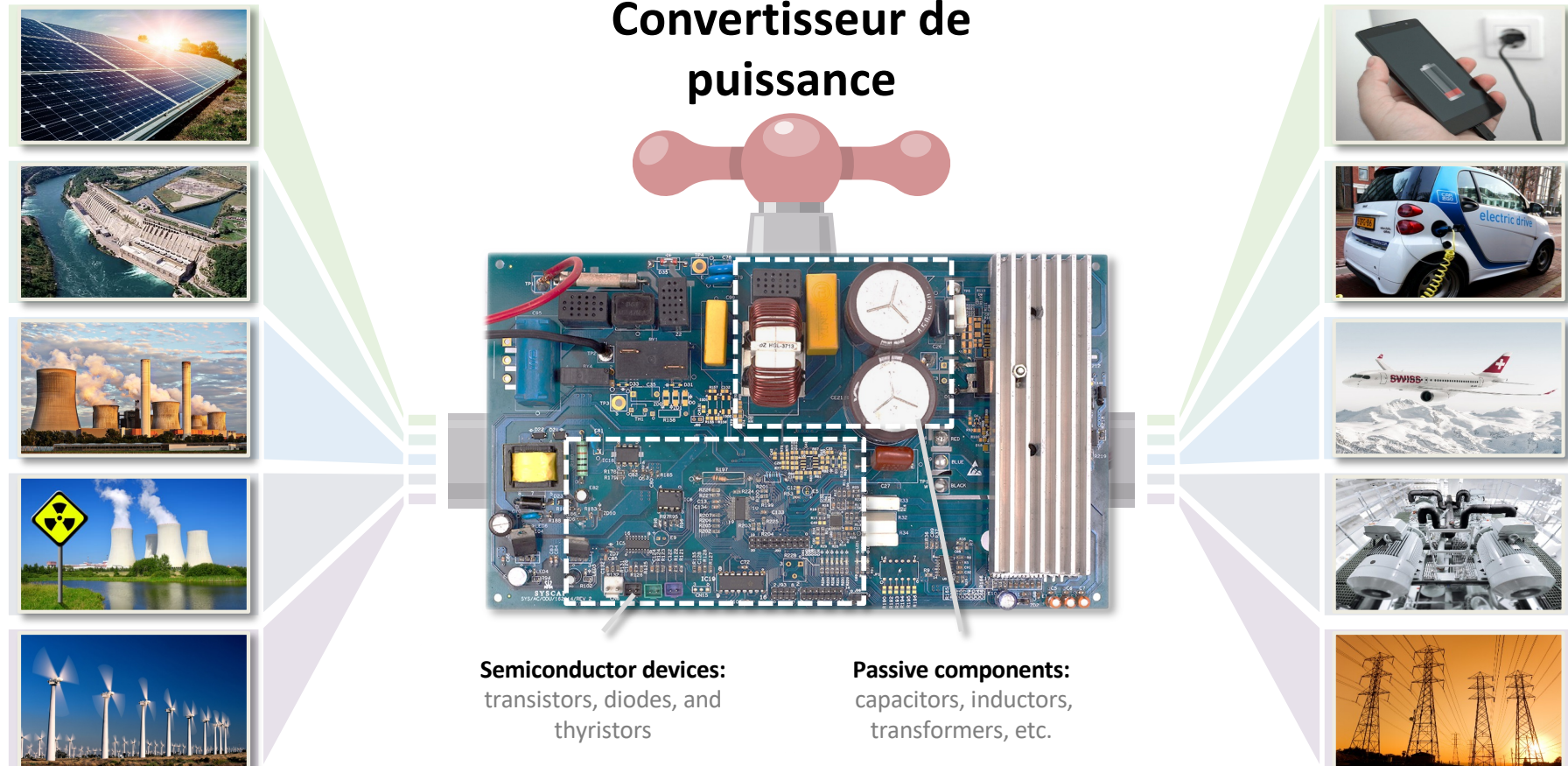- Conversion d'énergie électrique
- Génération à partir d'énergie renouvelables
- Réduction en consommation



Motivation pour la conversion d'Énergie:

- Conversion d'énergie électrique
- **Génération a partir d'énergie renouvelables**
- **Réduction en consommation**


Eolien



Solaire



Vehicules
electriques

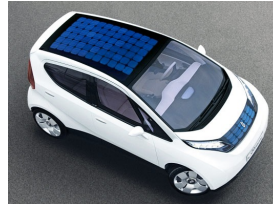

Data centers






LEDs bulbs




Pourquoi l'énergie électrique?

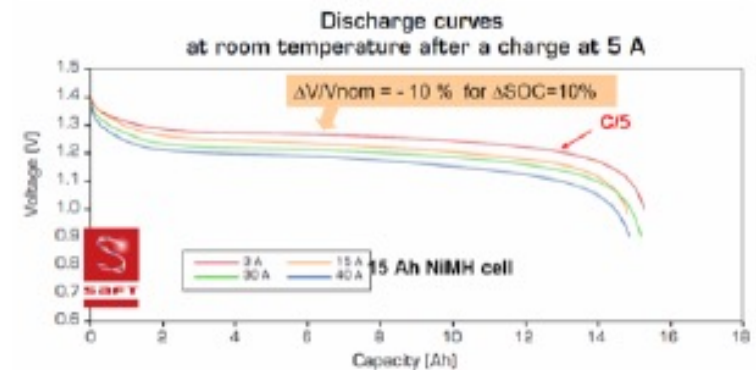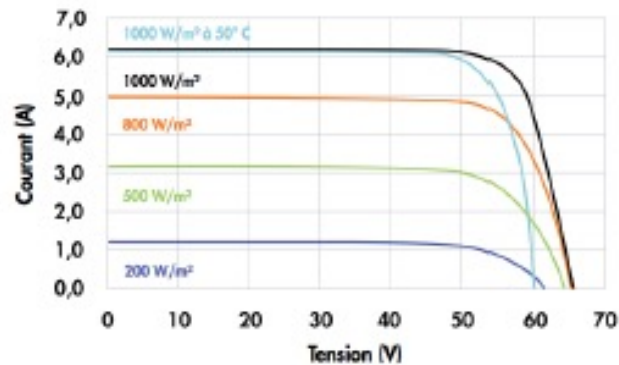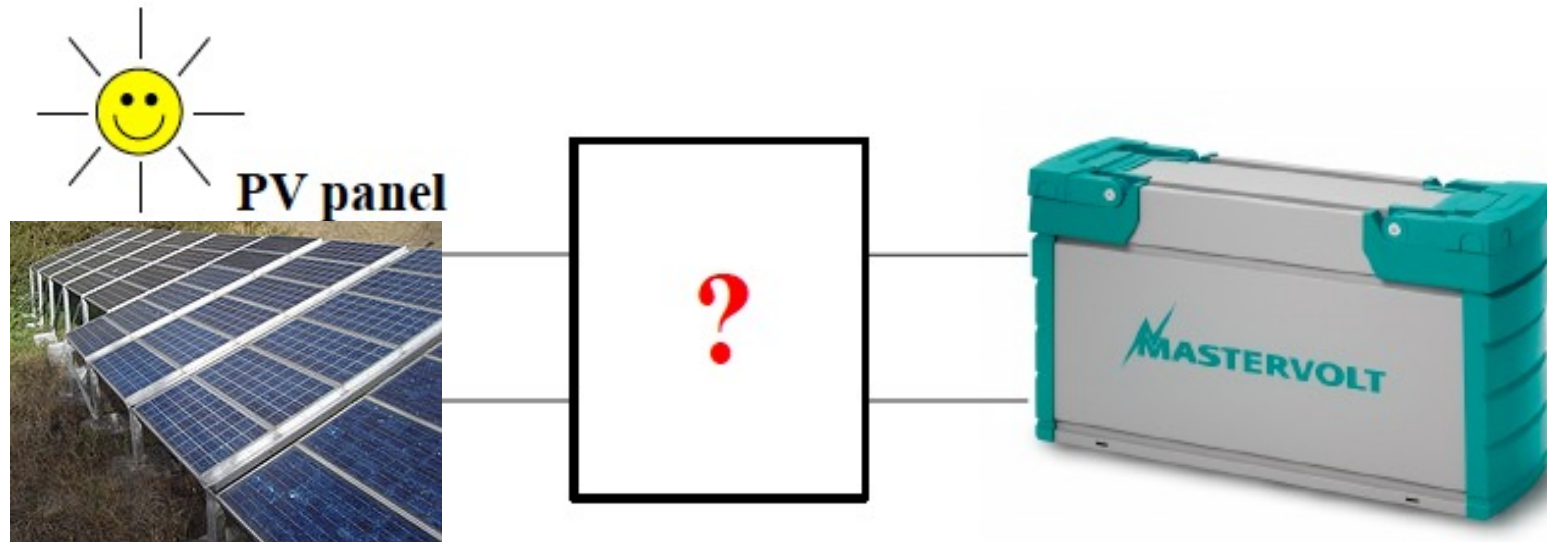Mise en forme de l'énergie électrique:
Photovoltaïque, charge de batteries



Mise en forme de l'énergie électrique:
Éolienne

Comment réaliser cette interface?

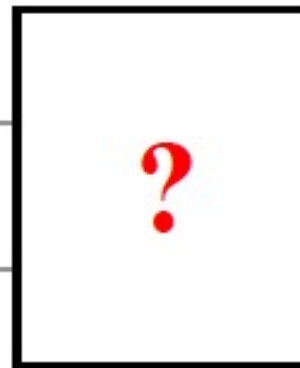


Introduction

Convertisseur statique:


Système permettant d'adapter la source d'énergie électrique à un récepteur donné

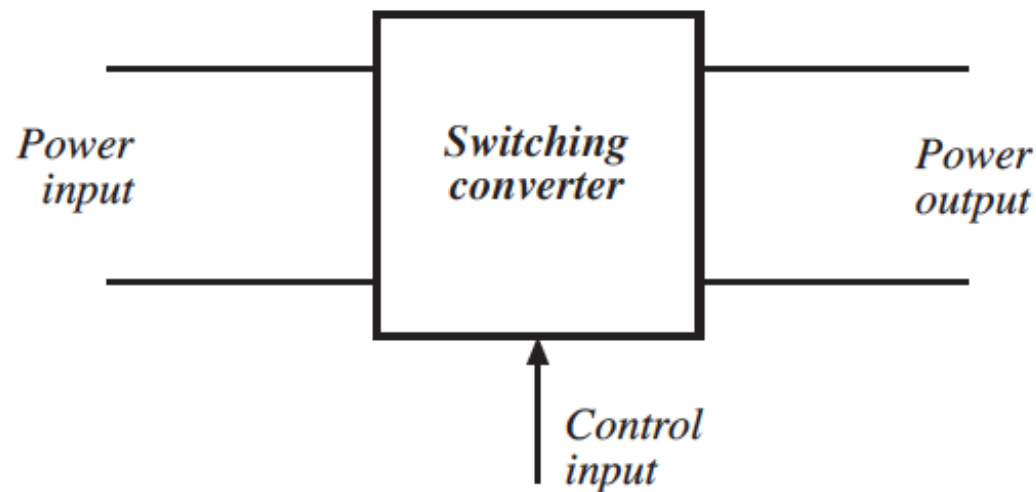Élément de base: commutateur (Switching-mode converter)



- | | |
|-------------------------------|--|
| <i>Dc-dc conversion:</i> | Change and control voltage magnitude |
| <i>Ac-dc rectification:</i> | Possibly control dc voltage, ac current |
| <i>Dc-ac inversion:</i> | Produce sinusoid of controllable magnitude and frequency |
| <i>Ac-ac cycloconversion:</i> | Change and control voltage magnitude and frequency |


Contrôle est très important

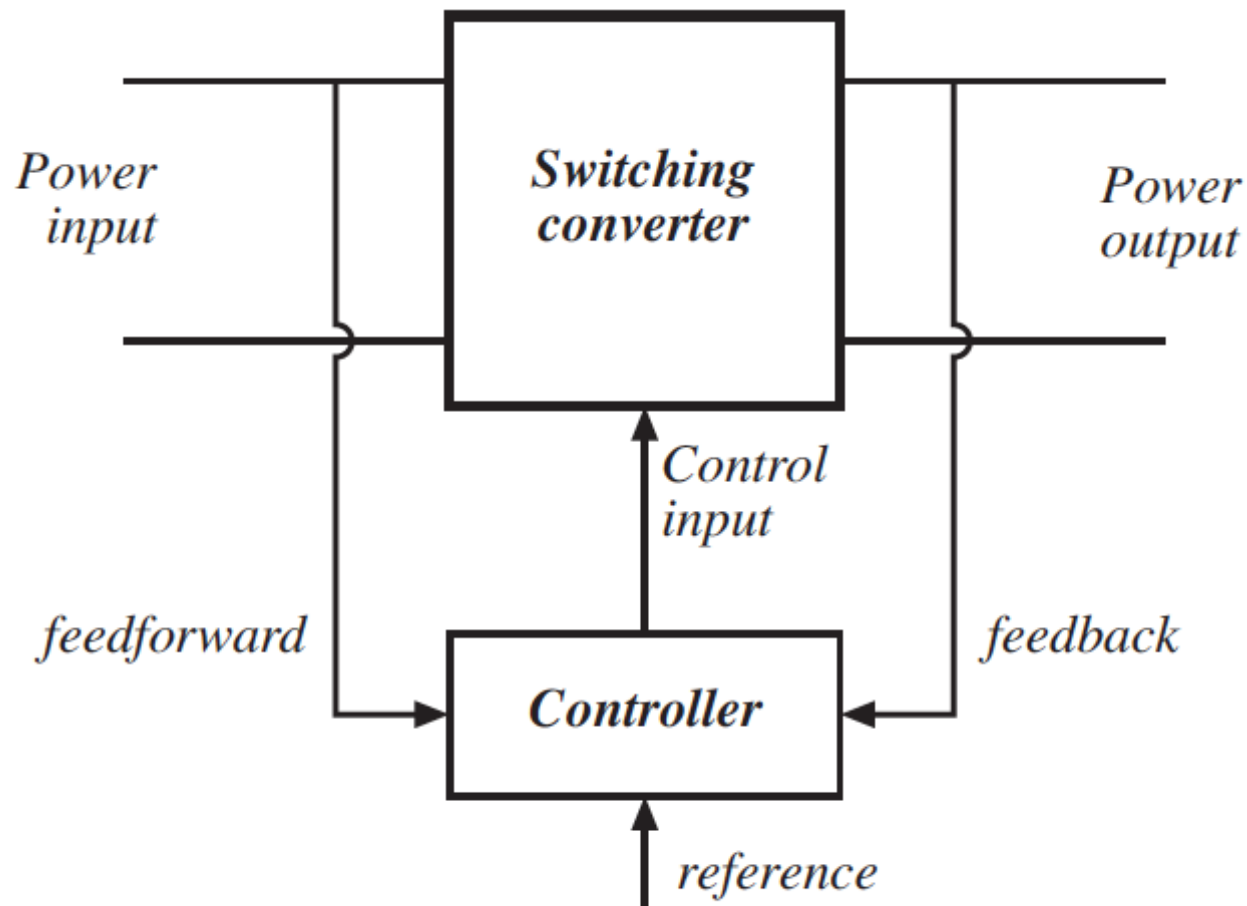

Controller:


- Produce a regulated voltage, in the presence of variations in the input voltage and load current
- Analog feedback
- Sophisticated digital microcontrollers

Convertisseur à rendement élevé

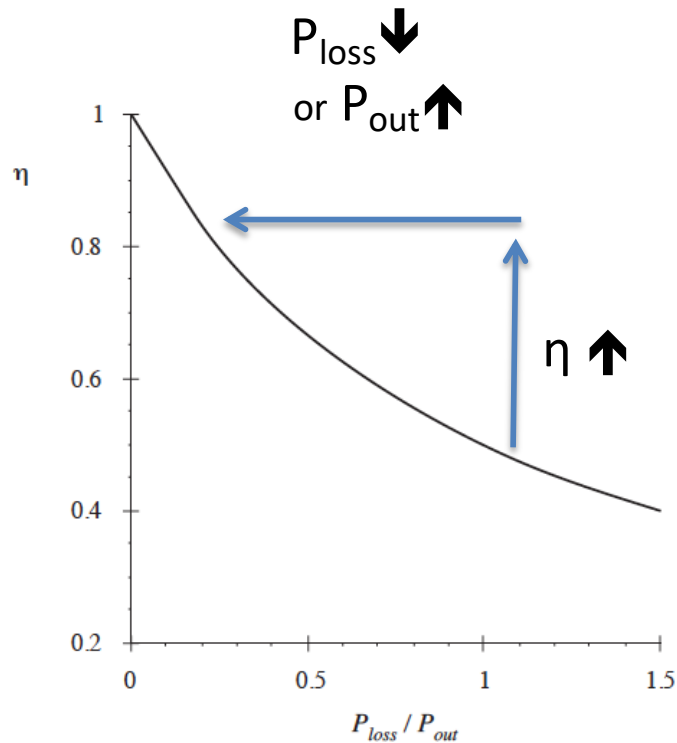

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

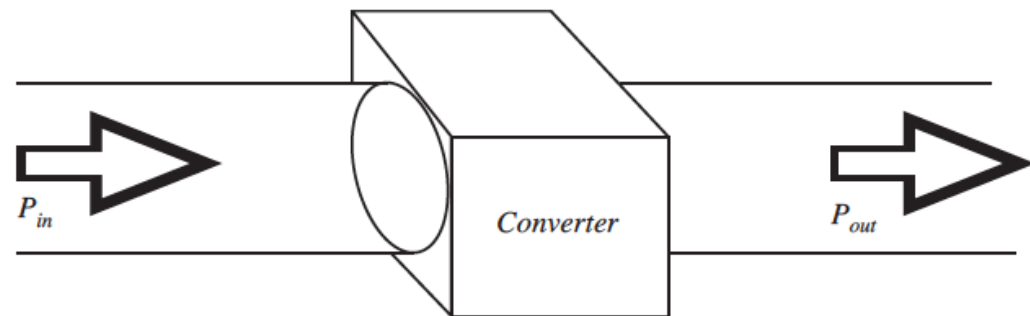
$$P_{loss} = P_{in} - P_{out} = P_{out} \left(\frac{1}{\eta} - 1 \right)$$




Rendement élevé: un des buts principaux dans la conception des convertisseurs

- Faible puissance dissipée: moins besoin de dissipateurs de chaleur
- Réduction de dimensions: couts plus faibles
- Avec la même taille: Plus forte puissance
- Amélioration de la de fiabilité

Composants disponibles

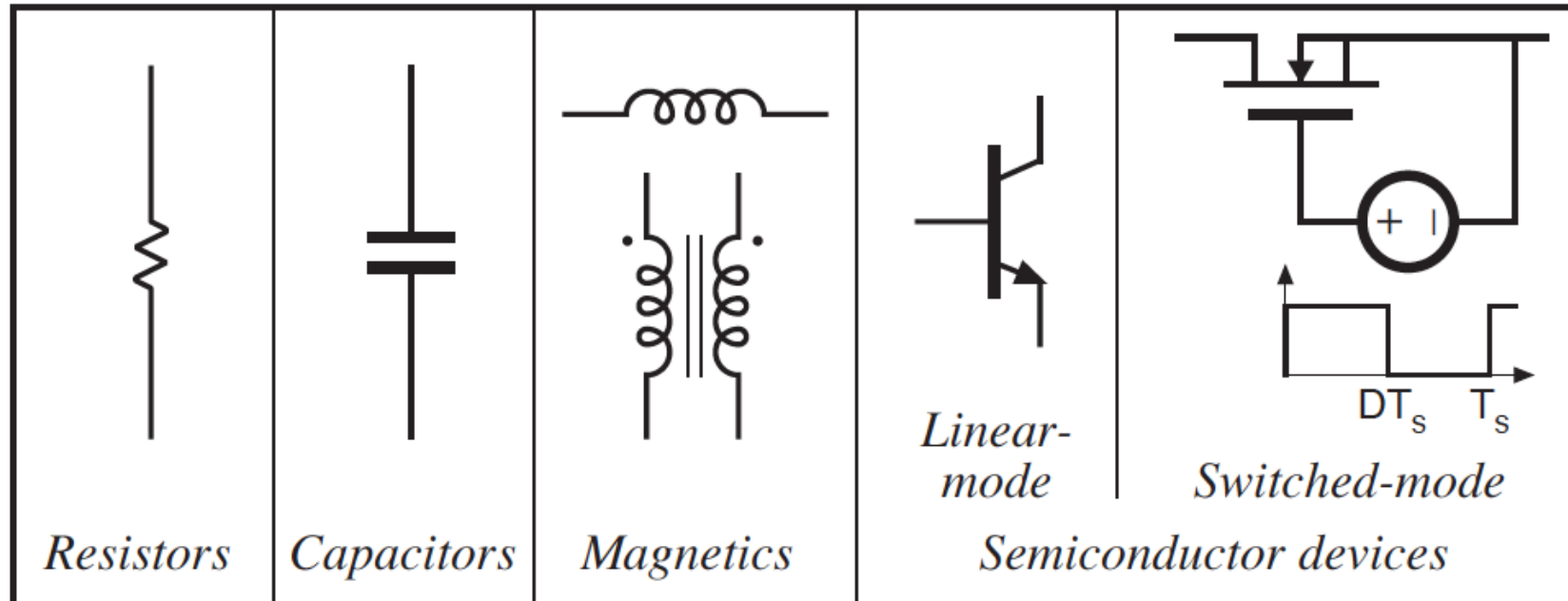


Composants disponibles

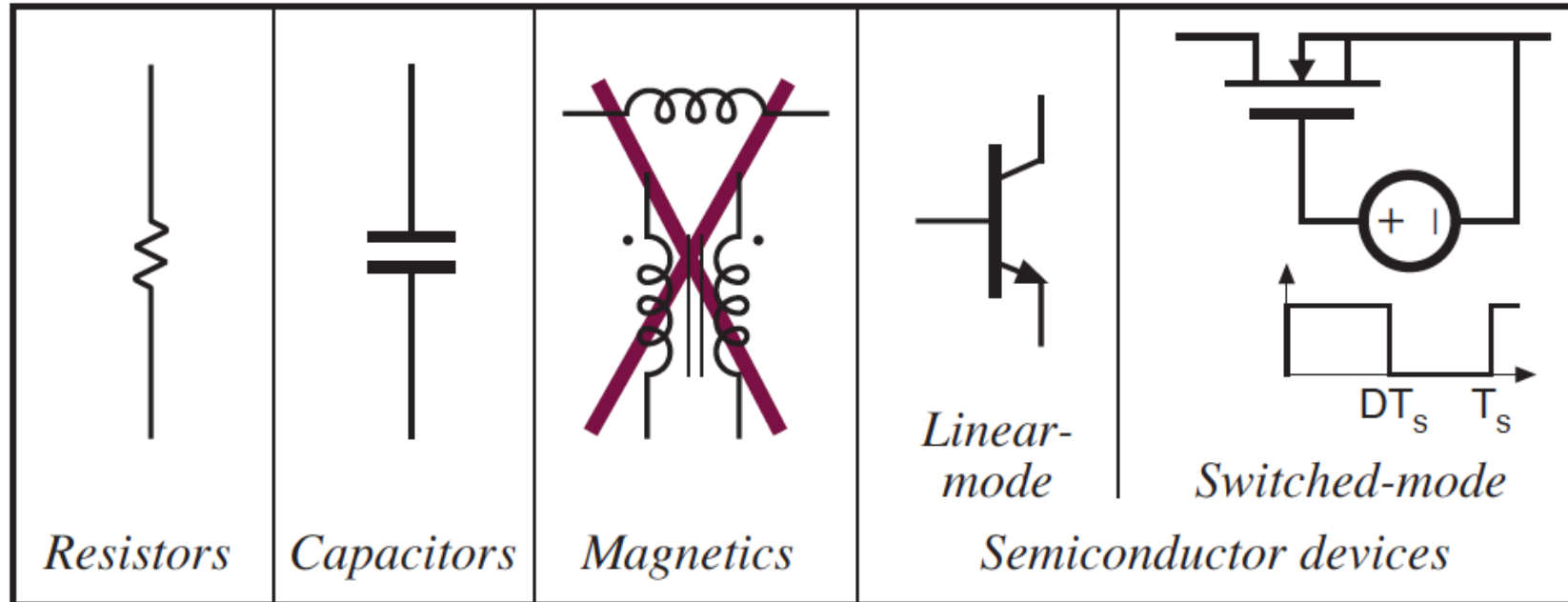

Signal processing: avoid magnetics

Composants disponibles

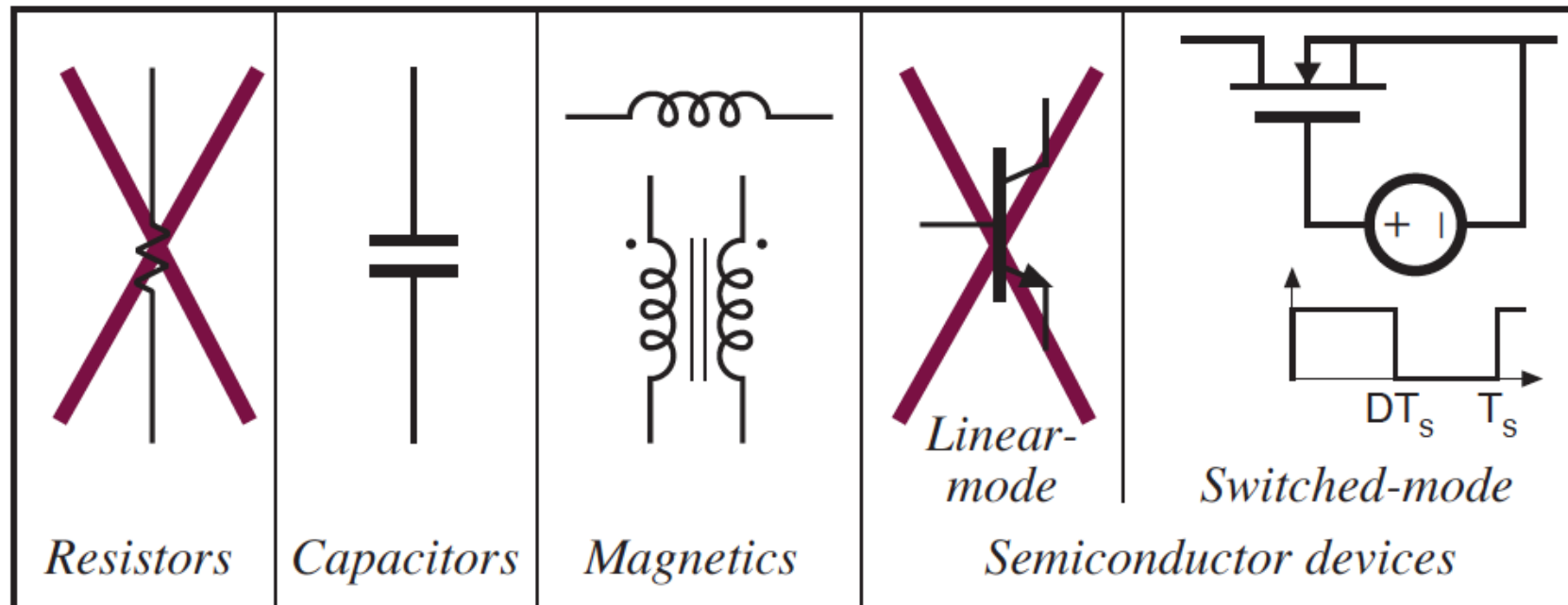


Power processing: avoid lossy elements

Condensateurs et inducteurs:

- Stockage d'énergie sans dissipation de puissance
- Énergie stockée peut être réutilisée


Convertisseur DC-DC

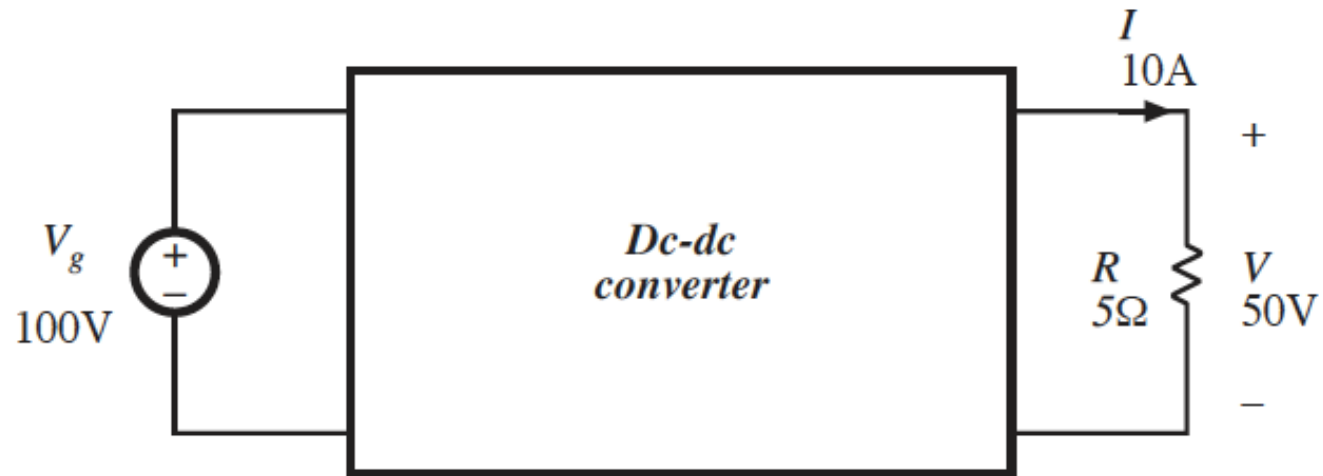

Un tel convertisseur, comment pourrait-il être réalisé?

Convertisseur DC-DC

Solution 1: pont diviseur résistif

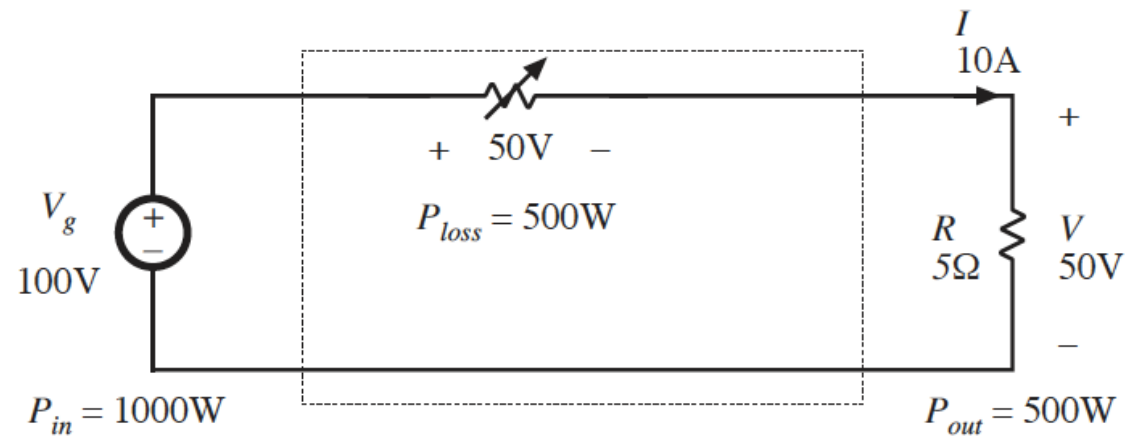


Très inefficace: mauvaise solution!

Convertisseur DC-DC

Solution 2:

- Composant actif, type transistor
- Recherche de configurations qui maximisent le rendement

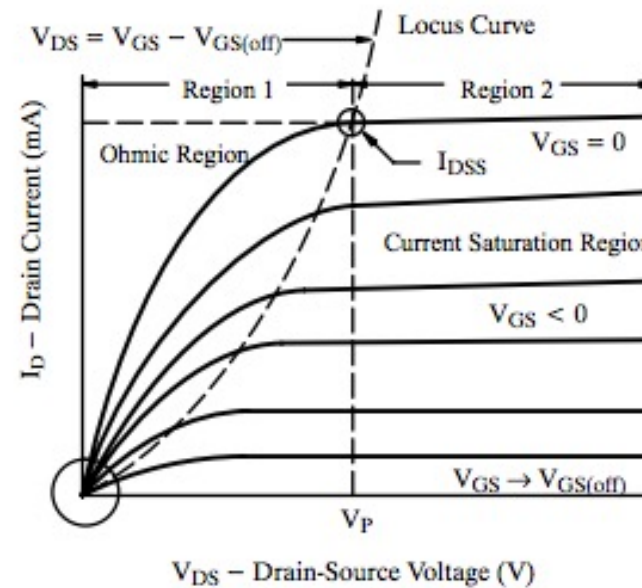Transistor dans sa caractéristique linéaire





Résistance variable

Figure 1. Typical N-Channel JFET Operating Characteristics



Convertisseur DC-DC

Solution 2: linear amplifier

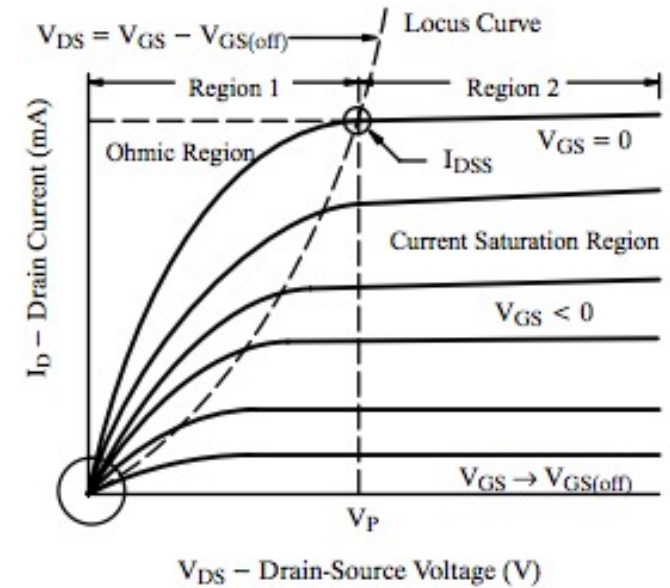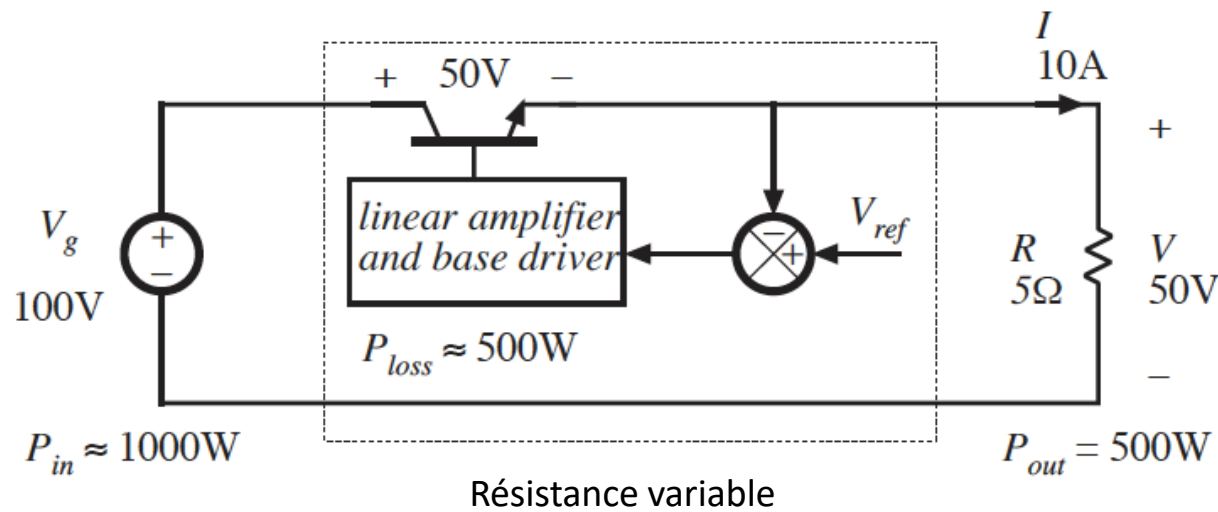


Très inefficace: mauvaise solution!

Notion de commutation

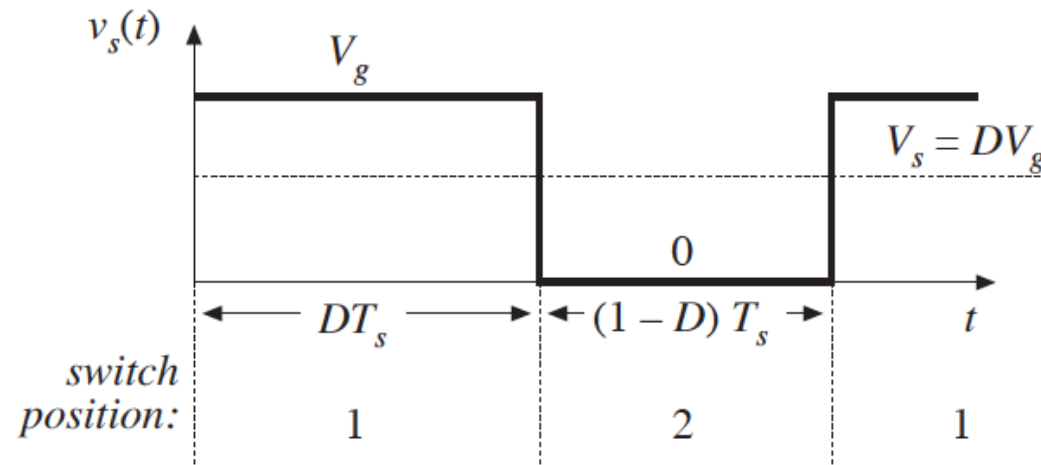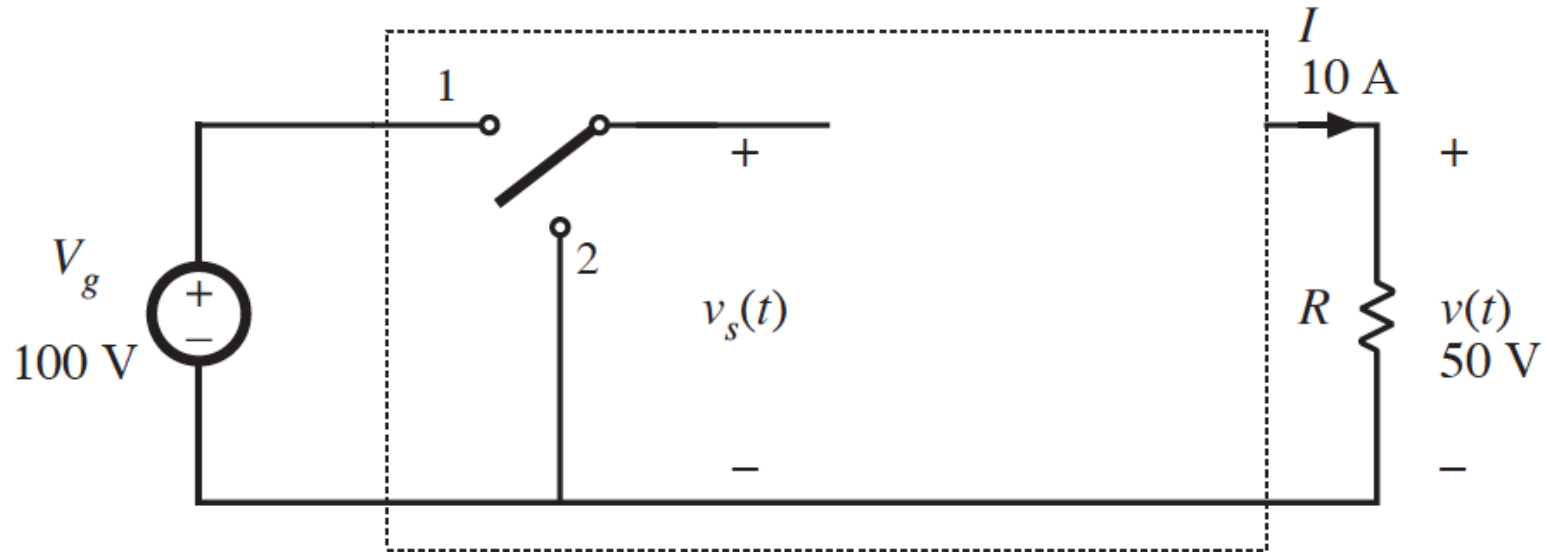

Contrôle du niveau DC de sortie

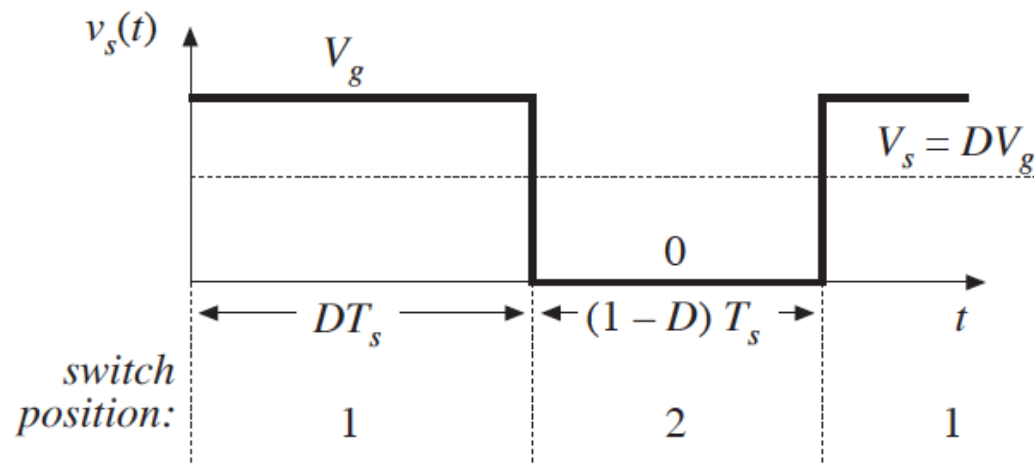

D = switch duty cycle
 $0 \leq D \leq 1$

T_s = switching period


f_s = switching frequency
 $= 1 / T_s$

DC component of $v_s(t)$ = average value:

$$V_s = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} v_s(t) dt = DV_g$$

Plus filtre passe-bas

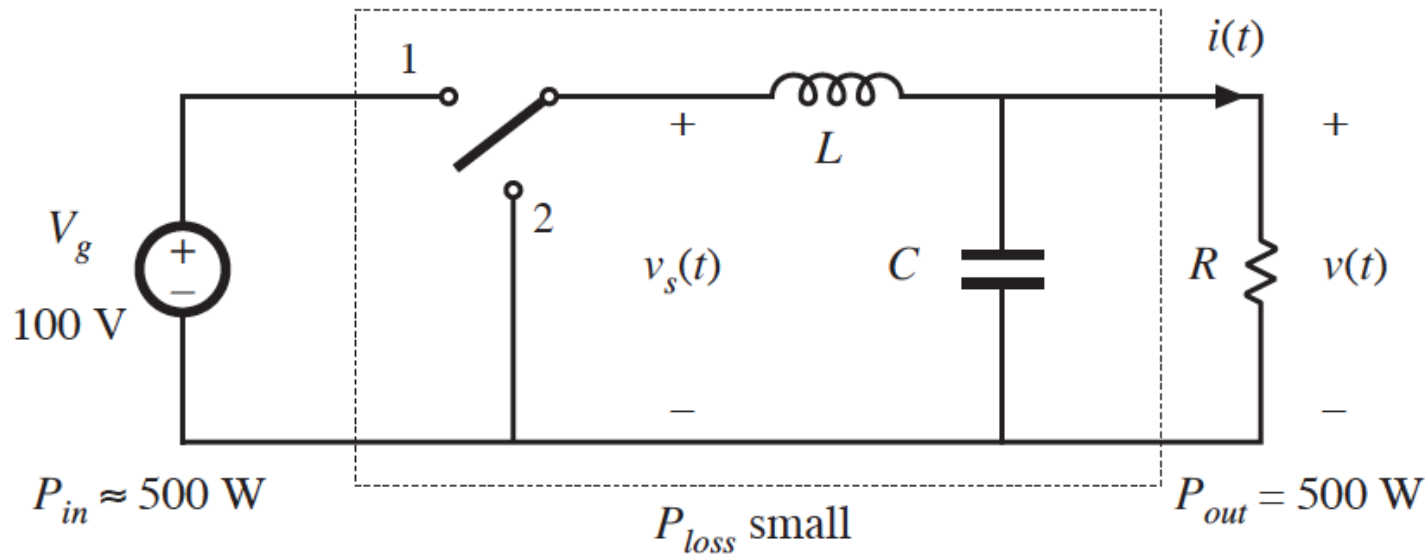Addition d'un filtre passe-bas (LC) pour filtrer les harmoniques élevés



- Fréquence de coupure du filtre beaucoup plus faible que la fréquence de commutation: $f_0 \ll f_s$
- Ce circuit est un **convertisseur Buck (tension de sortie est plus basse que celle à l'entrée)**


Interrupteur idéal - propriétés

Switch closed: $v(t) = 0$

Switch open: $i(t) = 0$



In either event: $p(t) = v(t) i(t) = 0$

Ideal switch consumes zero power


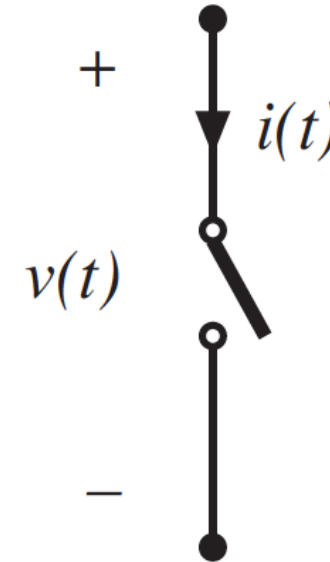


En plus, idéalement, ils doivent être très rapides

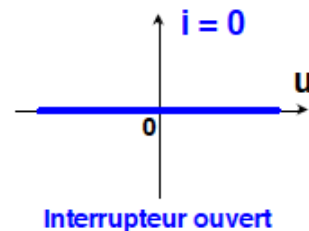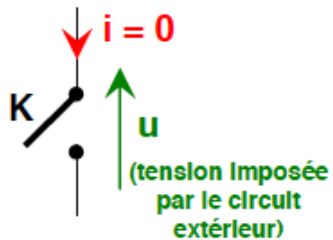■ Interrupteur ouvert (position OFF : $i = 0$)




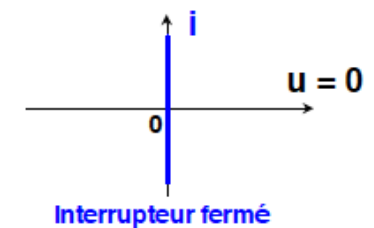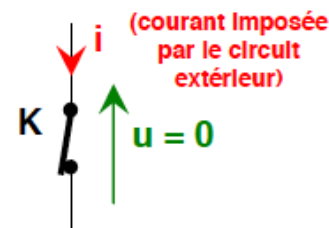■ Interrupteur fermé (position ON : $u = 0$)





Réalisation:

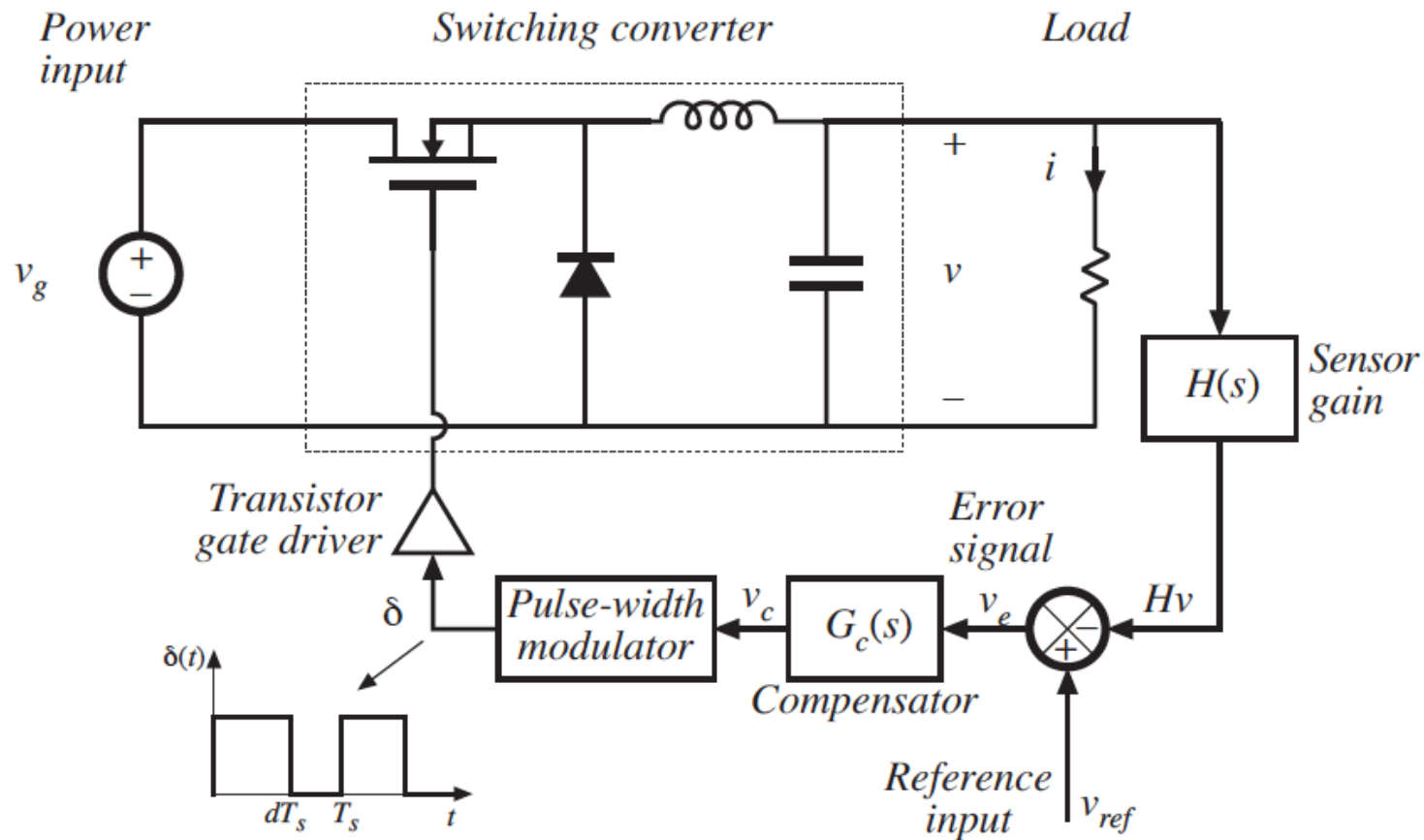Transistors + diodes + filtres + circuit de regulation





Convertisseur boost

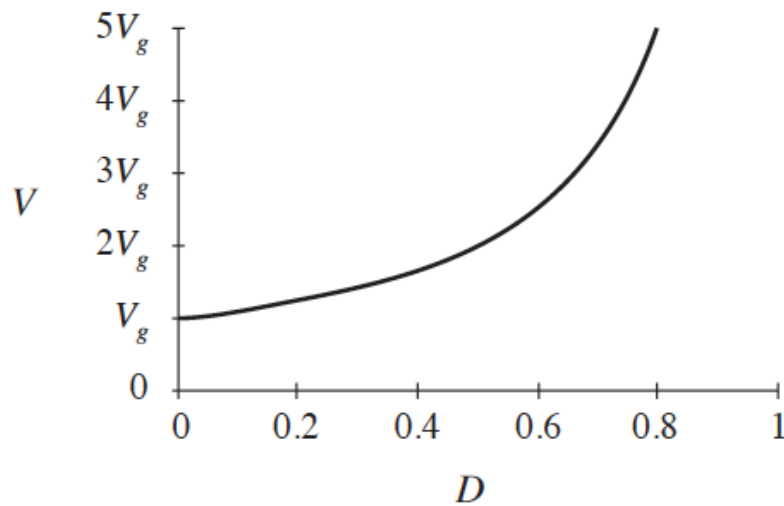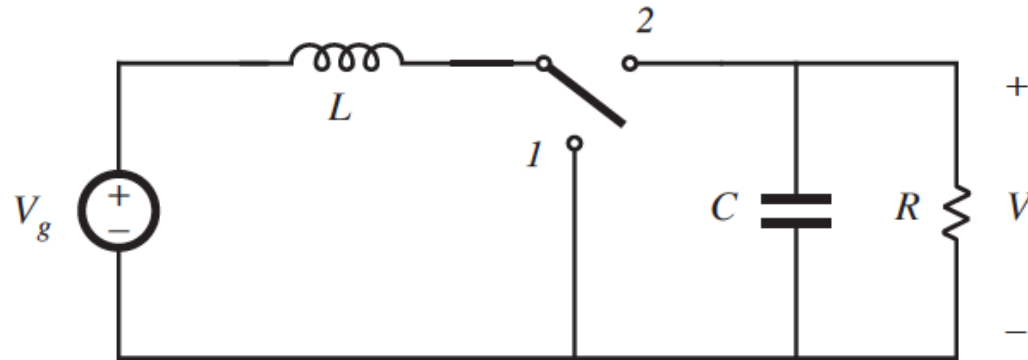

- Inductance: Placée avant le commutateur
Résiste au changement brusque de courant
- Peut produire V plus élevé que V_g :
convertisseur boost


Onduleur monophasé

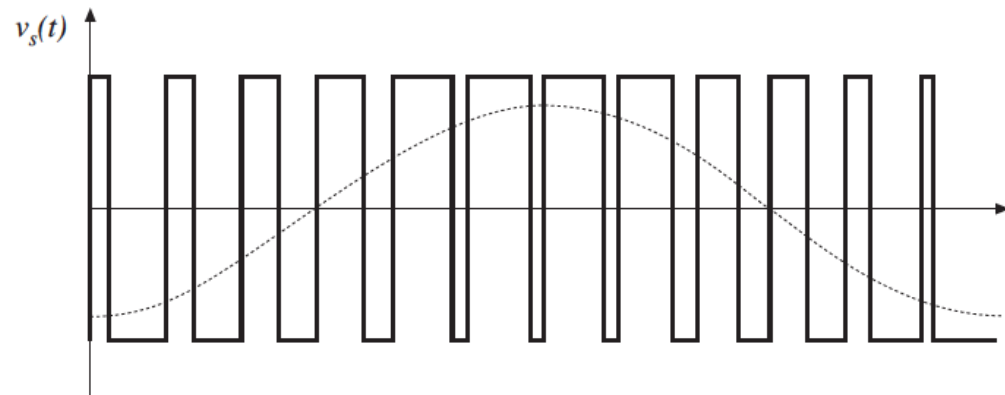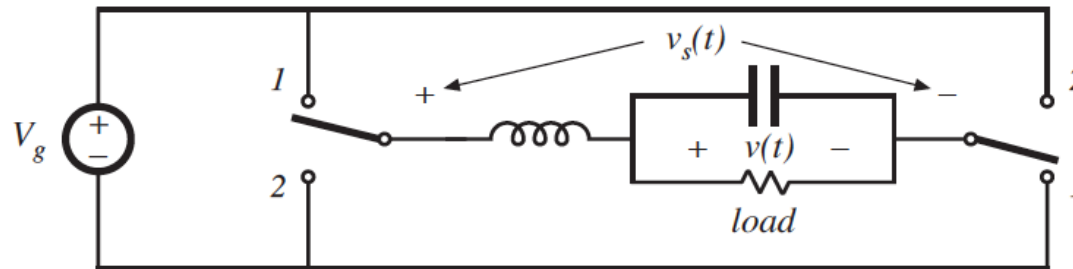


- Charge et commutateur connectés de façon différentielle
- Rapport cyclique D modulé sinusoidalement
- Produit une onde sinusoidal de basse fréquence à la sortie

Famille de convertisseurs statiques


		I	
		dc	ac
U	dc	Convertisseur DC/DC Buck/boost/buck-boost Fly-back/forward	Convertisseur DC/AC Onduleur de tension
	ac	Convertisseur AC/DC Convertisseur de courant Commutateurs de courant	Convertisseur AC/AC Cycloconvertisseurs

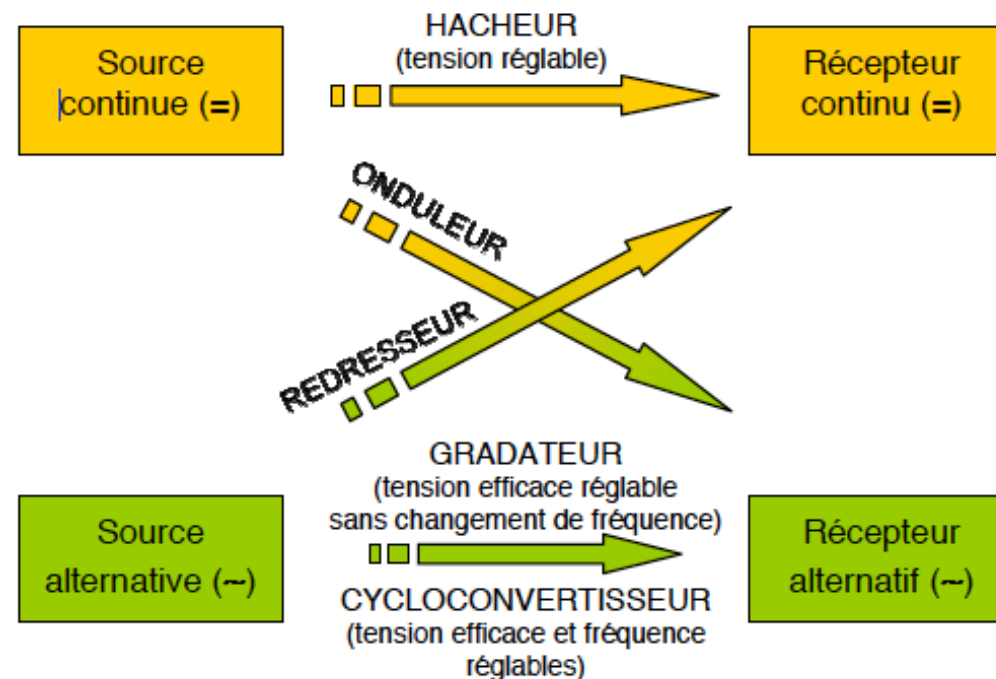

Exemples: Ordinateur portable

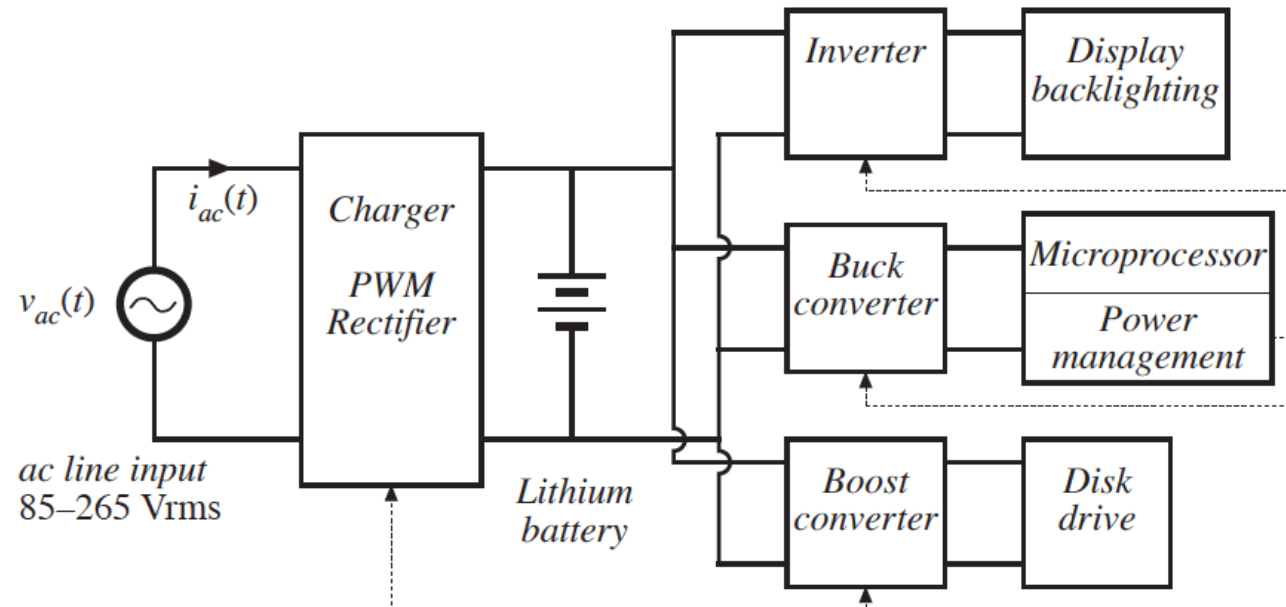



Exemples: Voiture électrique

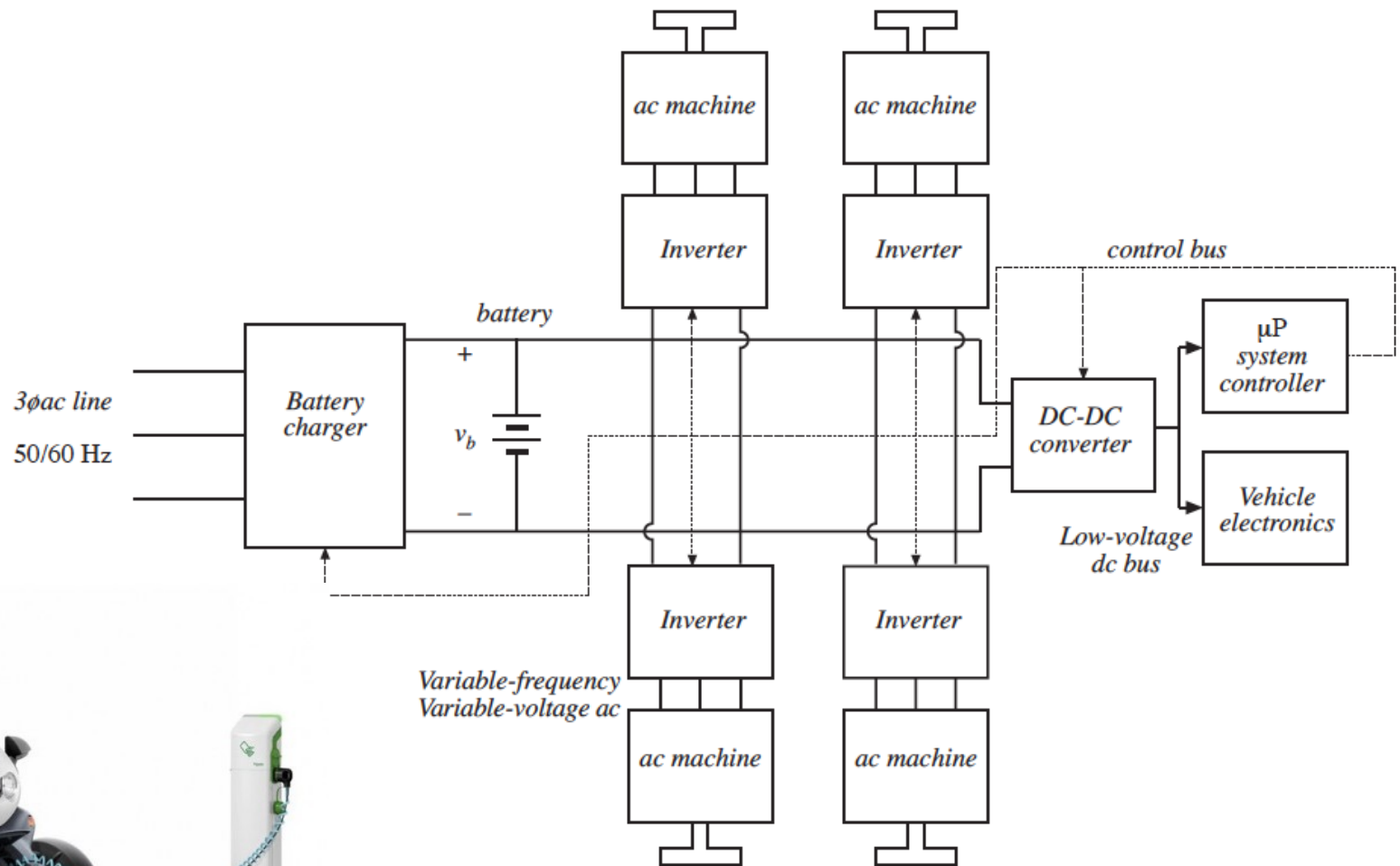

Résumé de ce cours

- Introduction
- Notion de commutation
- Convertisseurs
- POWERlab at EPFL

III-Nitrides are an exceptional material

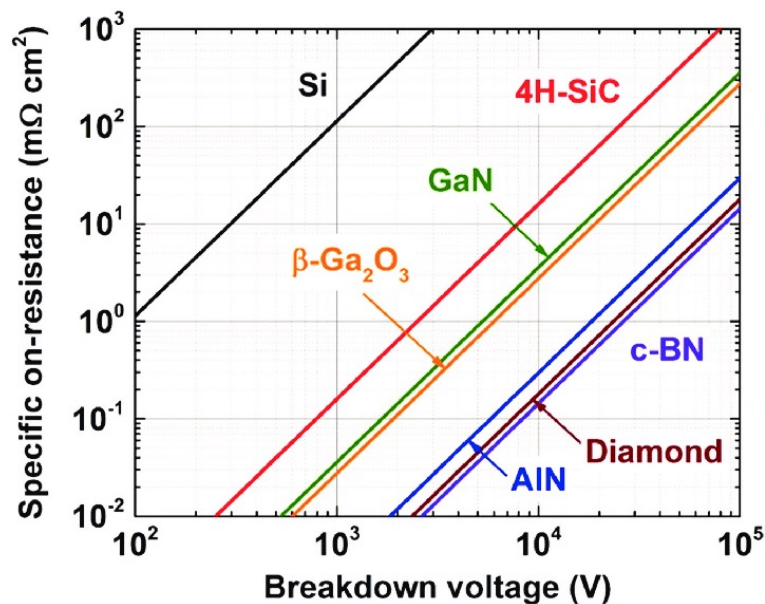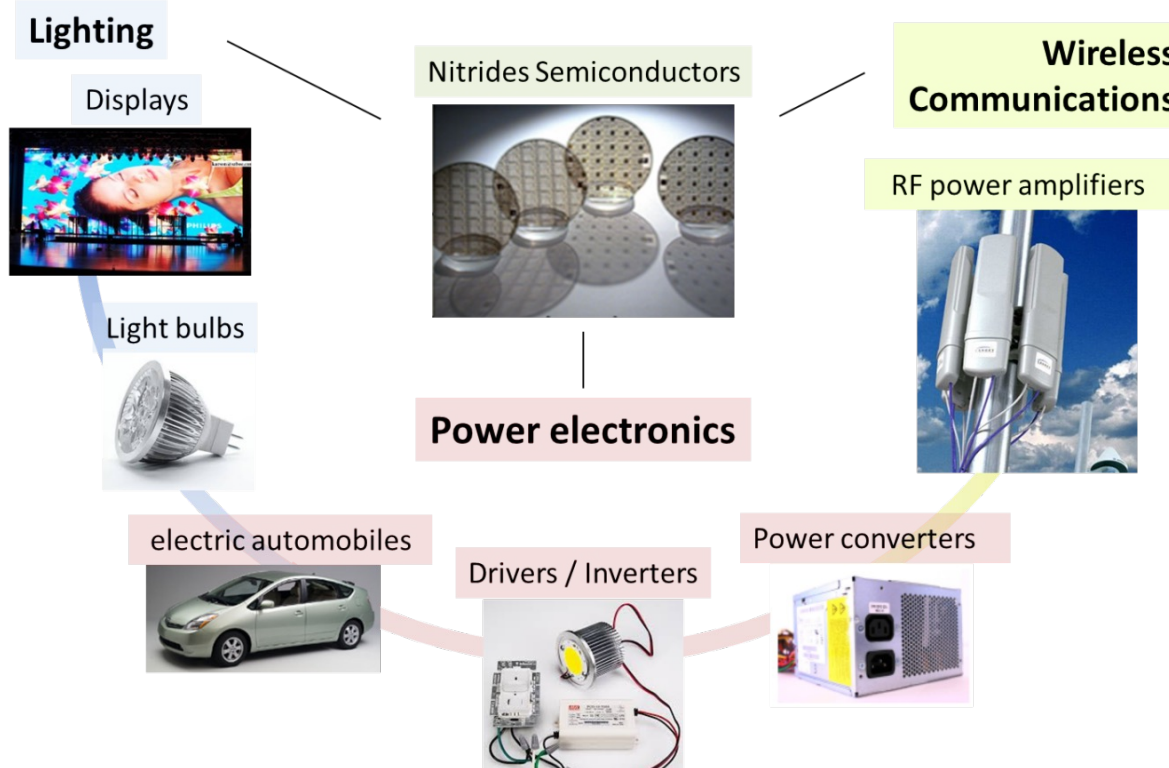

Optoelectronics:

- High internal quantum efficiency: **LEDs**
- Polarized light emission: **displays**
- Tunable direct band gap: **solar cells**

Electronics:


- High electron velocity (×3 than Si)
- High carrier density (×3 than Si)
- High breakdown voltage (>×10 than Si)

Snapshot of our laboratory:



I. Nanostructure for power electronic devices

Multi-channel power devices for ultra-low resistance and high breakdown voltage

1. Multiple 2DEG channels

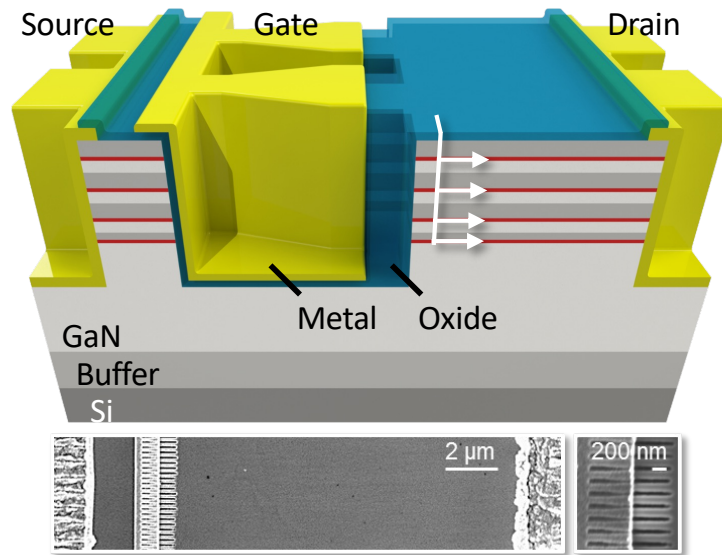




Much higher conductivity

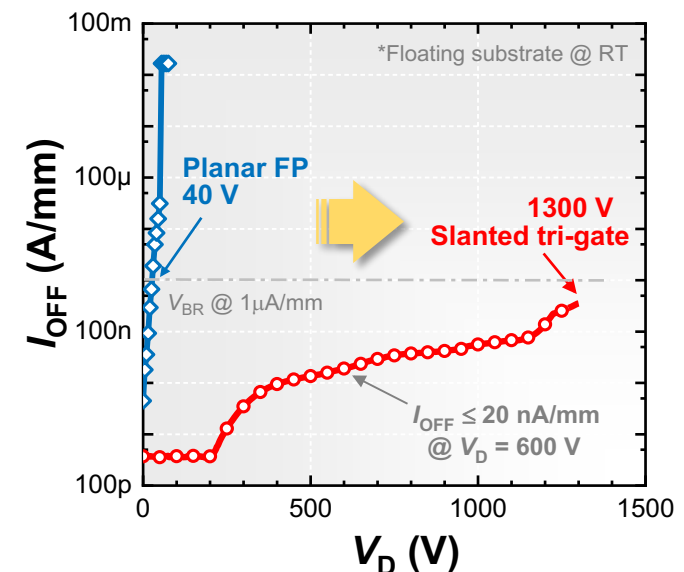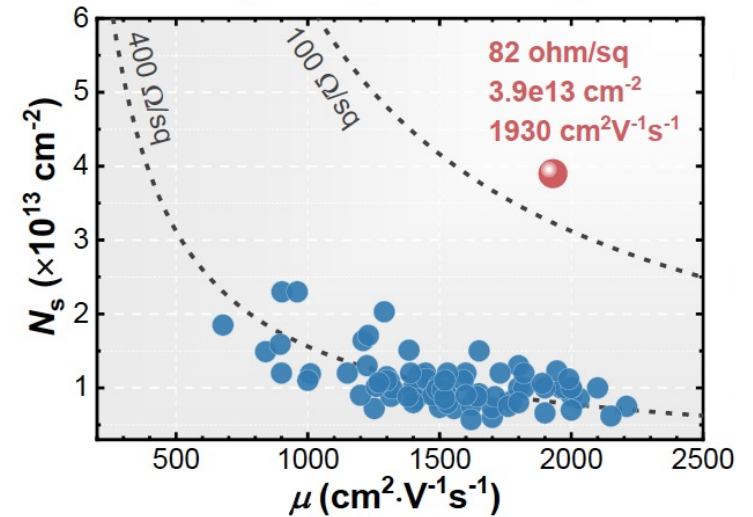

More than 5x-higher conductivity: significantly lower resistive losses!

Snapshot of our laboratory: Integrated GaN-on-Si Schottky diodes


Diode voltage multiplier GaN IC

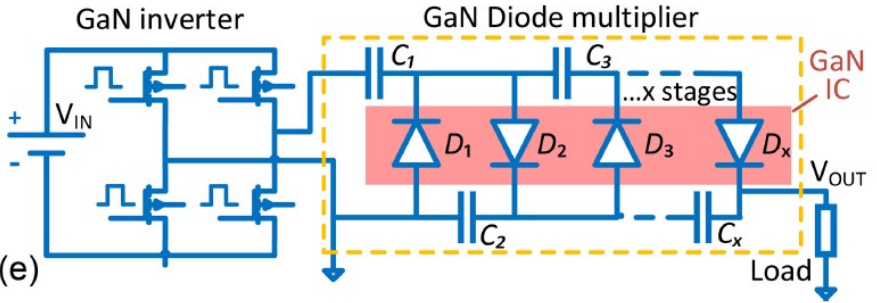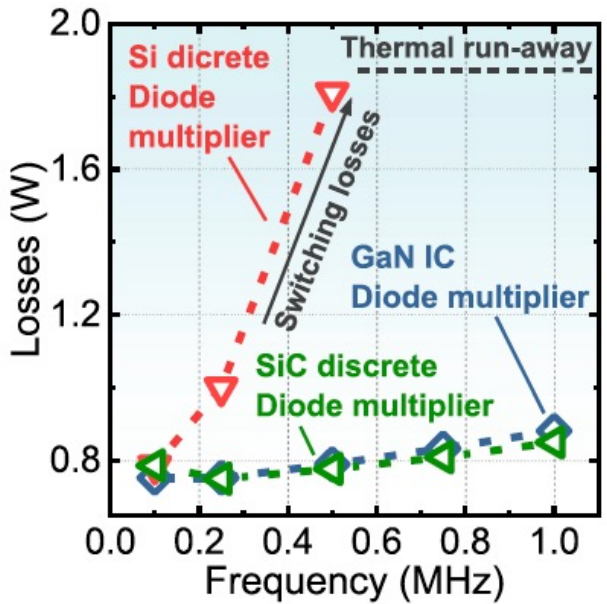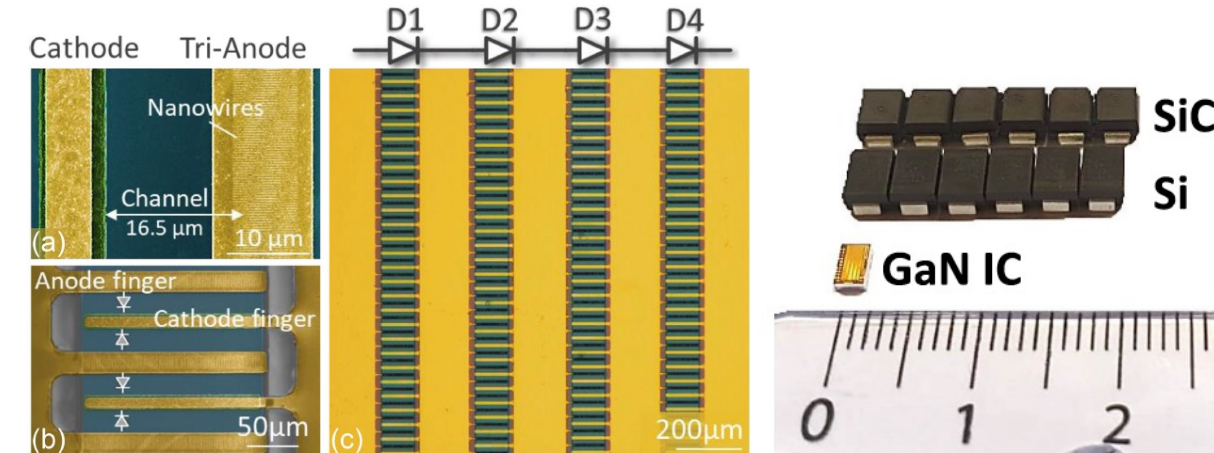

High frequency switching in GaN integrated devices: small devices and energy storage elements

L. Nela, R. Van Erp, G. Kampitsis, H. K. Yildirim, J. Ma and E. Matioli, "Ultra-compact, High-Frequency Power Integrated Circuits Based on GaN-on-Si Schottky Barrier Diodes" *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 2, 2021

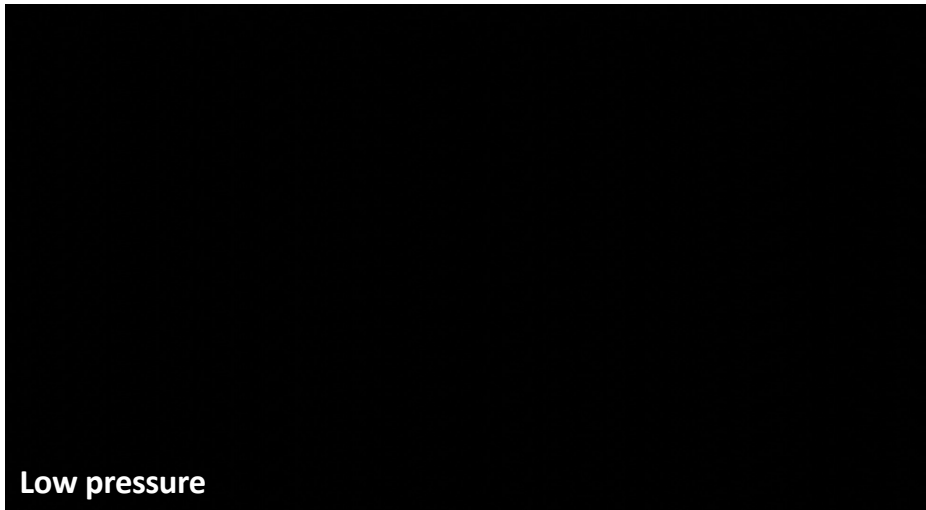
Snapshot of our laboratory: Near-junction microfluidic cooling




Low pressure

R. van Erp, G. Kampitsis, L. Nela, R. Soleimanzadeh and E. Matioli, *Nature*, 2020.

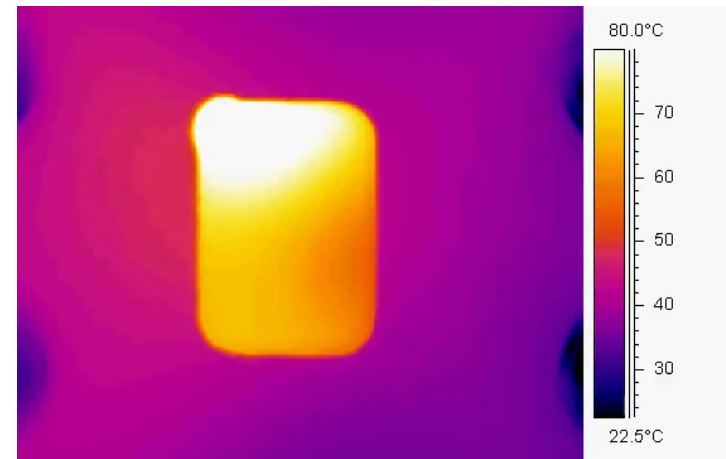All devices were fabricated at the EPFL cleanroom facilities (CMI)



Elison Matioli

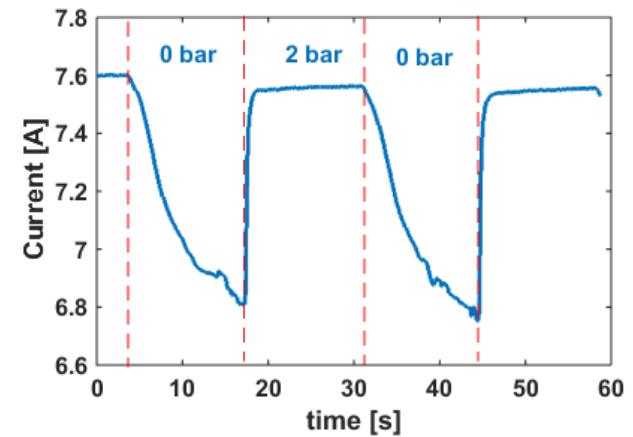




Snapshot of our laboratory: Fully-integrated power IC with microfluidic cooling

nature



Article | Published: 09 September 2020

Co-designing electronics with microfluidics for more sustainable cooling

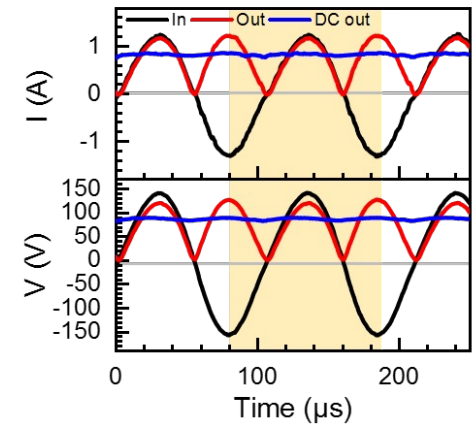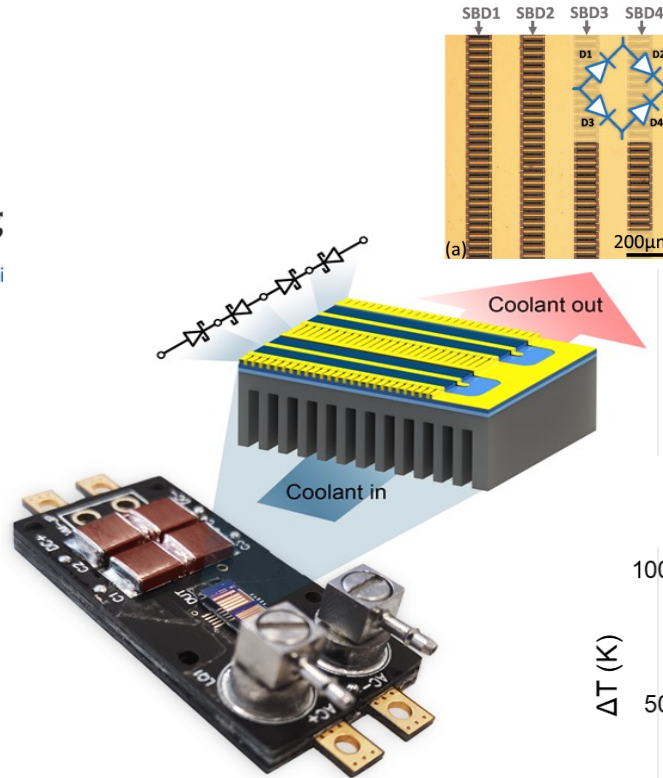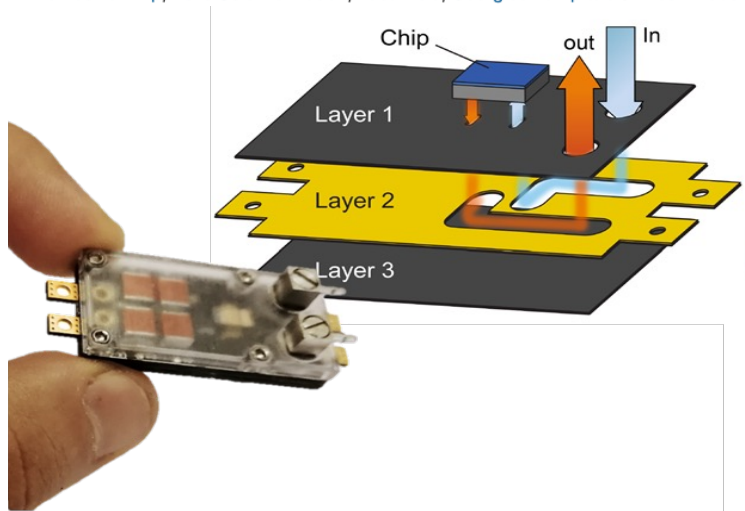Remco van Erp, Reza Soleimanzadeh, Luca Nela, Georgios Kampitsis & Elison Matioli



Elison Matioli

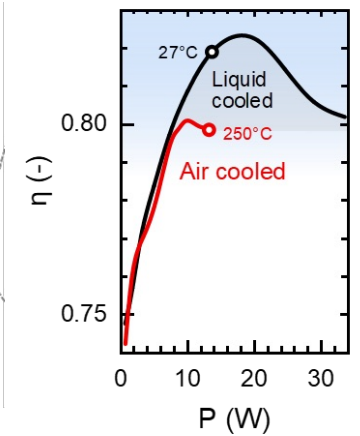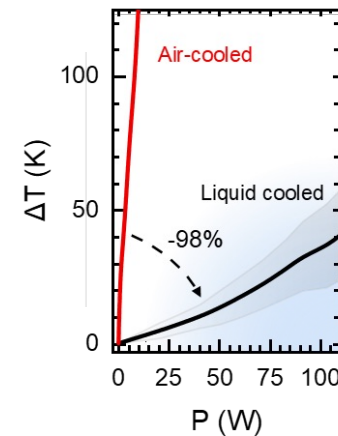


Efficient thermal management enables integration of power devices for high power density applications

R. van Erp, R. Soleimanzadeh, L. Nela, G. Kampitsis and E. Matioli, *Nature* 585 (7824), 211-216 (2020).


L. Nela, R. Van Erp, G. Kampitsis, H. K. Yildirim, J. Ma and E. Matioli, *IEEE Transactions on Power Electronics*, vol. 36, no. 2, pp. 1269-1273, Feb. 2021

Integrated buck converter with microfluidic cooling

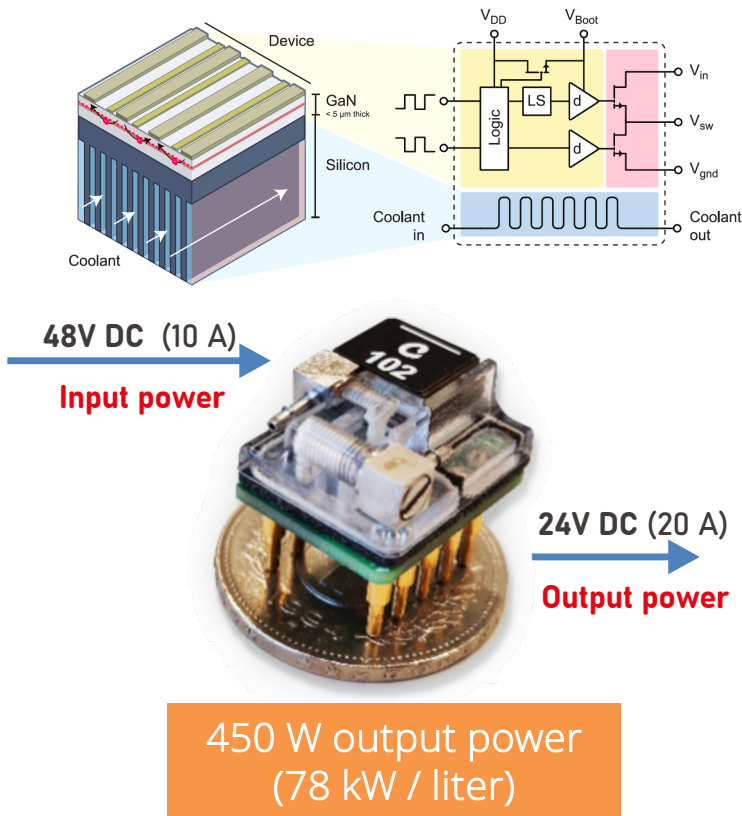Cooling integrated on commercial integrated half-bridge with gate drivers and passives




Higher power

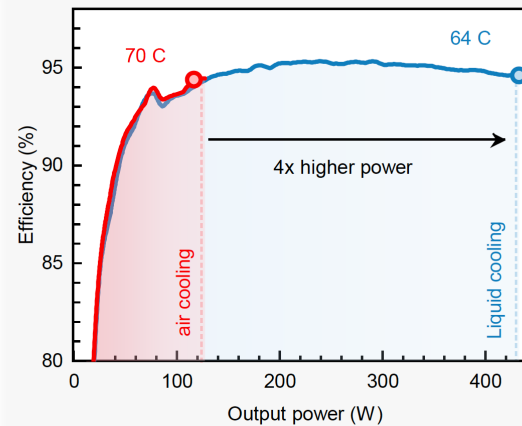

- 4x-larger power compared to air cooling
- Peak efficiency above 95% at over 400W with lower peak temperature

Efficiency sweep


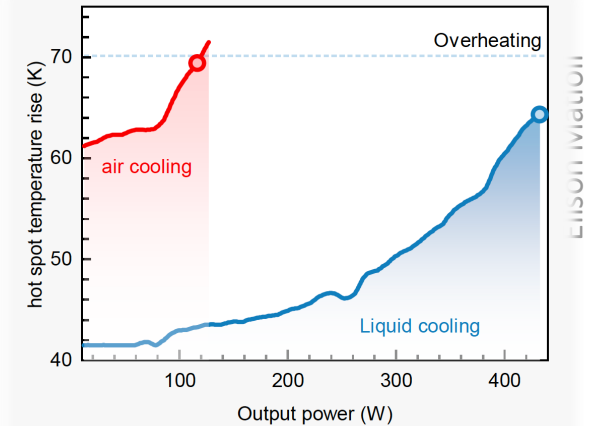


- At 450 W, maximum temperature rise was 65 °C






450 W DC-DC converter in a 1/32 brick form factor, with 78 KW/l and 95% peak efficiency

Ultra compact converters

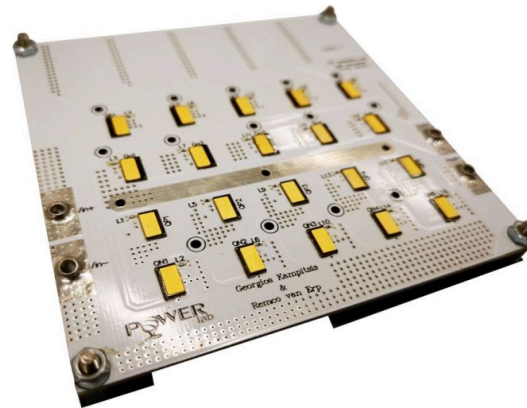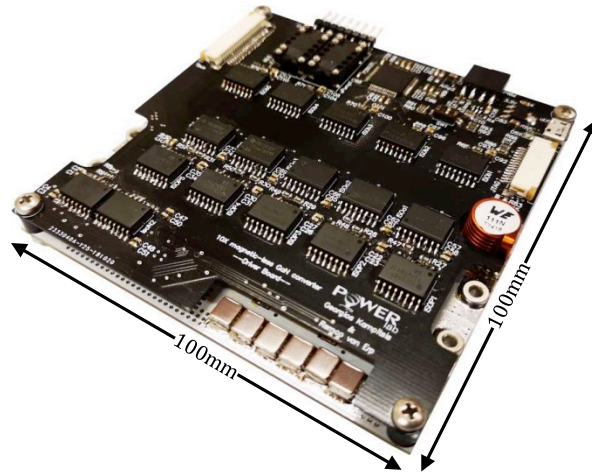Developed PCBs of the high power magnetic-less 10X DC/DC converter.



Microfluidic cooling

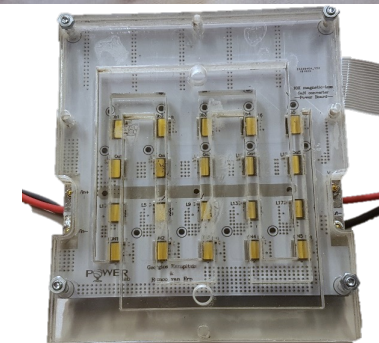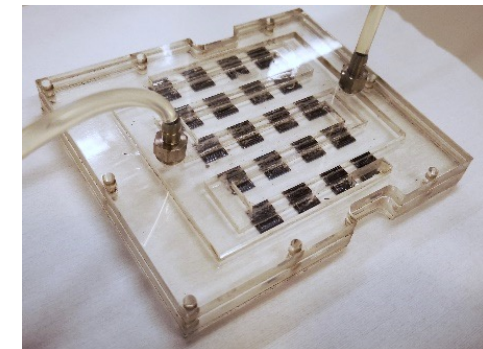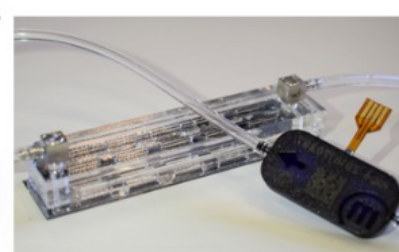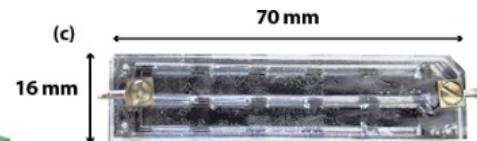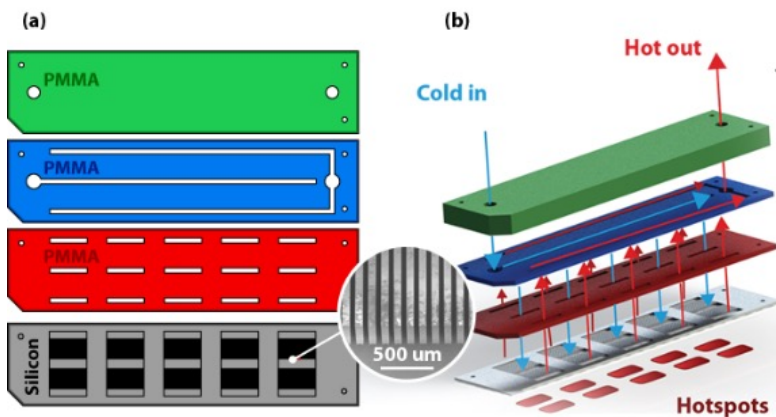

Projets de semestre disponibles

Bachelor and Masters Projects



The POWERlab offers several projects for EPFL students, at the bachelor and master levels, to work closely with our Ph.D. students and postdocs. Below is the list of available projects:

Bachelor and Master Semester Projects:

Master Thesis (30 ECTS credits)

There are several projects available for Master thesis for EPFL students. Please contact Prof. Matioli to discuss in more details.

If you are interested and would like to have more information please contact elison.matioli@epfl.ch