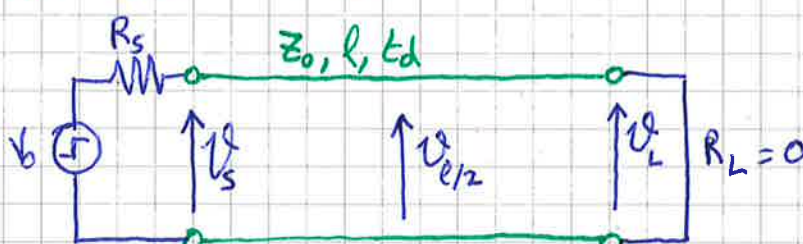





ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

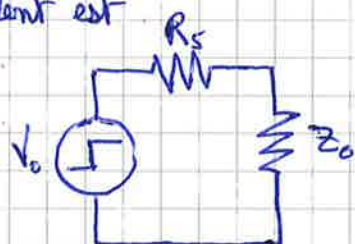d) Terminaisons résistives

(17 - Ligne court circuitée)



À $t=0$, du point de vue de la source la ligne est infinie. Initialement, le circuit équivalent est



à $t=0$

circuit initial
équivalent

alors qu'en régime permanent, c'est



à $t \rightarrow +\infty$

circuit final
équivalent

La perturbation initiale lance une tension V_1^+ vers la droite telle que

$$V_1^+ = \frac{Z_0 V_0}{R_S + Z_0}$$

qui vaut

$$\begin{cases} \text{(i)} & V_1^+ = \frac{3V_0}{4} & \text{pour } R_S = \frac{Z_0}{3} \\ \text{(ii)} & V_1^+ = \frac{V_0}{2} & \text{pour } R_S = Z_0 \\ \text{(iii)} & V_1^+ = \frac{V_0}{4} & \text{pour } R_S = 3Z_0 \end{cases}$$



ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE


Pour dessiner le diagramme des réflexions multiples, on calcule d'abord les coefficients de réflexions :

$$\Gamma_L = \frac{R_L - Z_0}{R_L + Z_0} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1 \text{ pour le court-circuit et}$$

$$(i) \Gamma_S = \frac{\frac{1}{3} - 1}{\frac{1}{3} + 1} = -0.5$$

$$(ii) \Gamma_S = \frac{1 - 1}{1 + 1} = 0$$
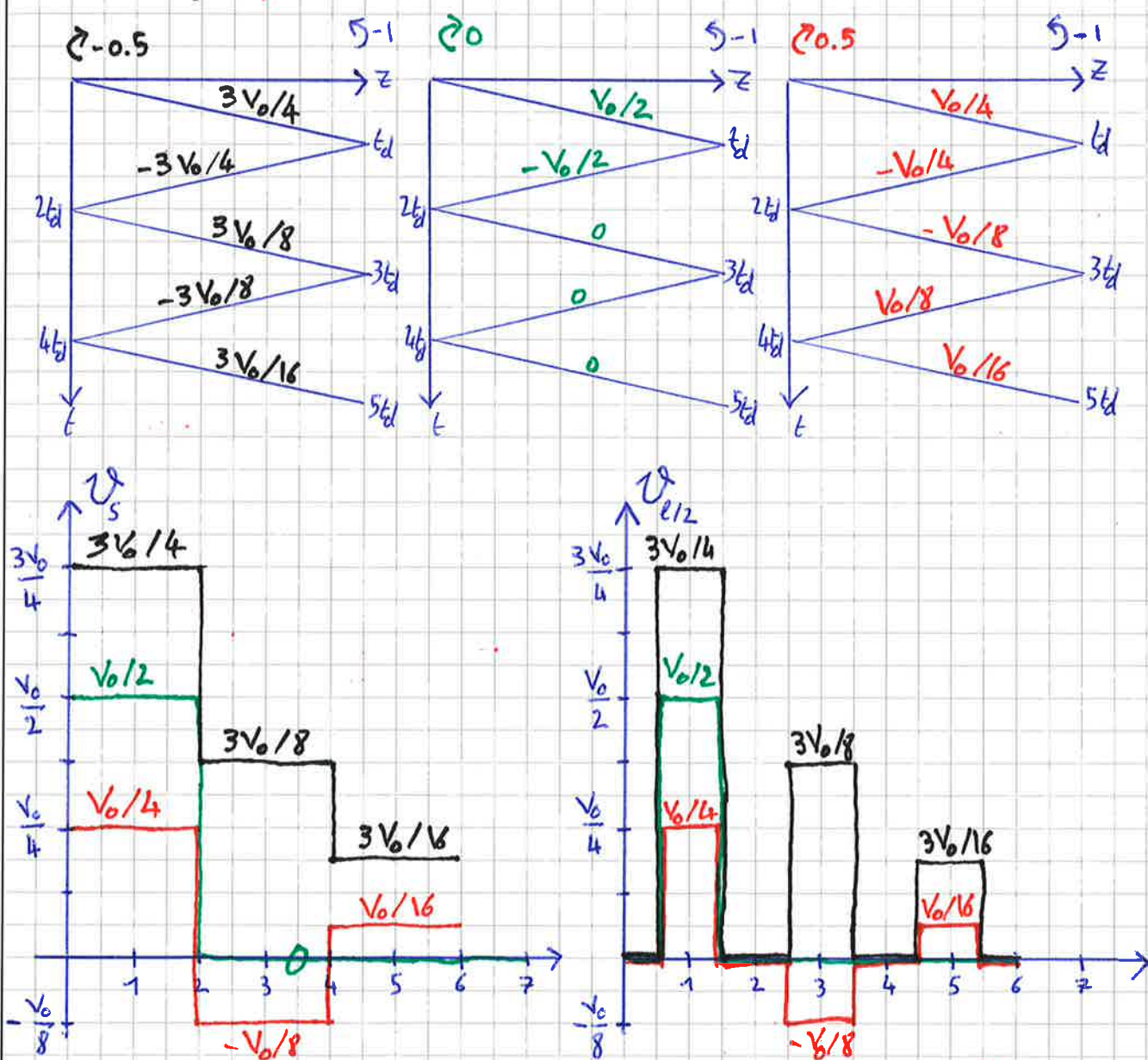
$$(iii) \Gamma_S = \frac{3 - 1}{3 + 1} = +0.5$$





* Rq: $V_e = 0 \quad \forall t$




ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE

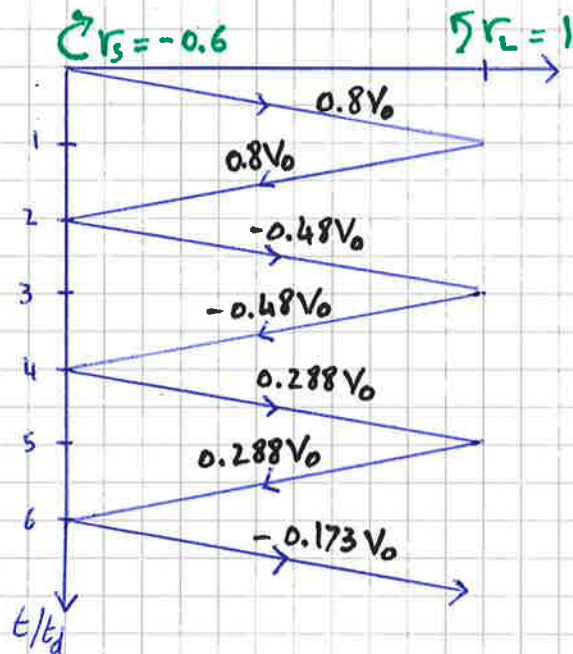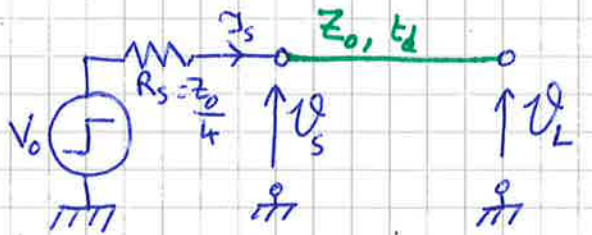C18 - Surcouillations dans les portes logiques alimentées par un bus basse impédance


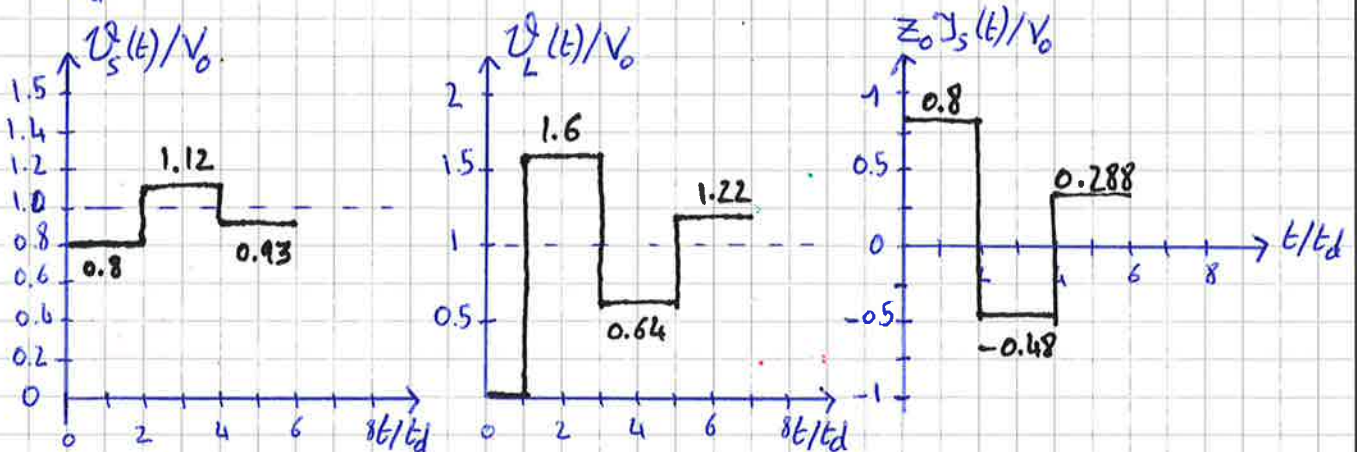
$$\begin{cases} r_s = \frac{\frac{1}{4} - 1}{\frac{1}{4} + 1} = -\frac{3}{5} = -0.6 \\ r_L = +1 \\ V_1^+ = \frac{Z_0 V_0}{\frac{Z_0}{4} + Z_0} = 0.8 V_0 \end{cases}$$




Dépassement de la tension V_L par rapport à sa valeur asymptotique :

$$100 \times \frac{1.6V_0 - V_0}{V_0} = \underline{60\%}$$








ÉCOLE POLYTECHNIQUE
FÉDÉRALE DE LAUSANNE


C19 - Ligne terminée par une résistance

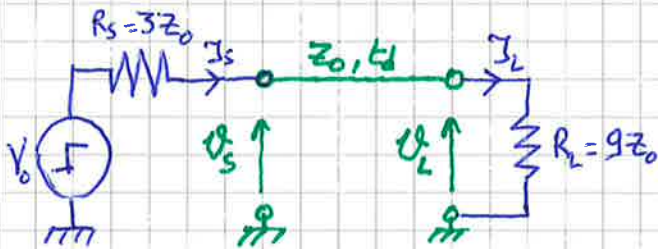
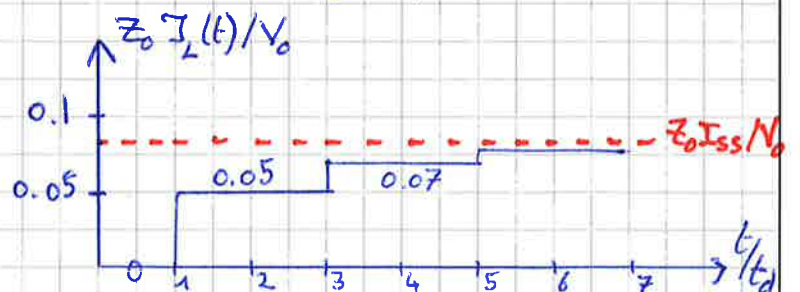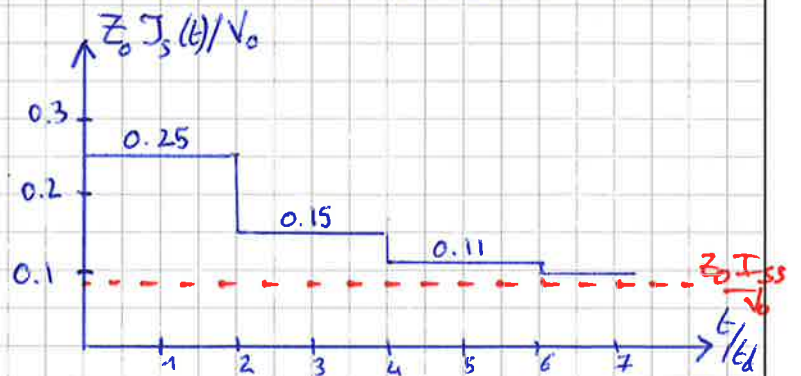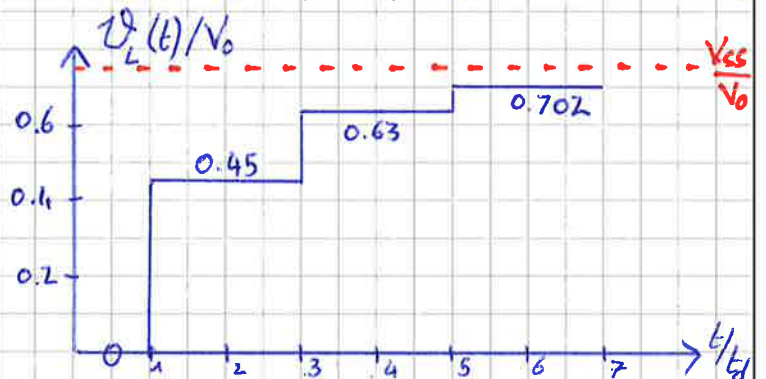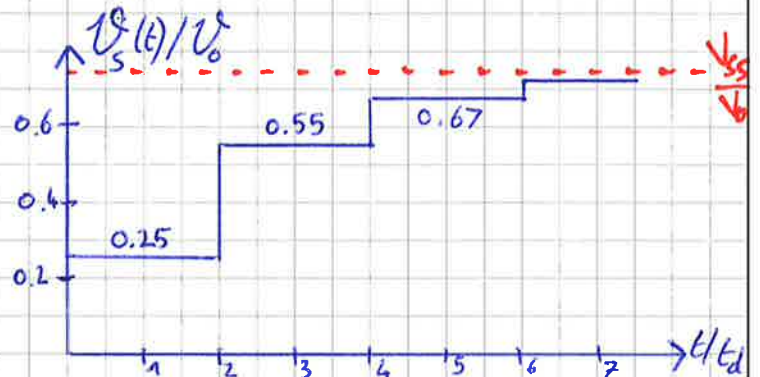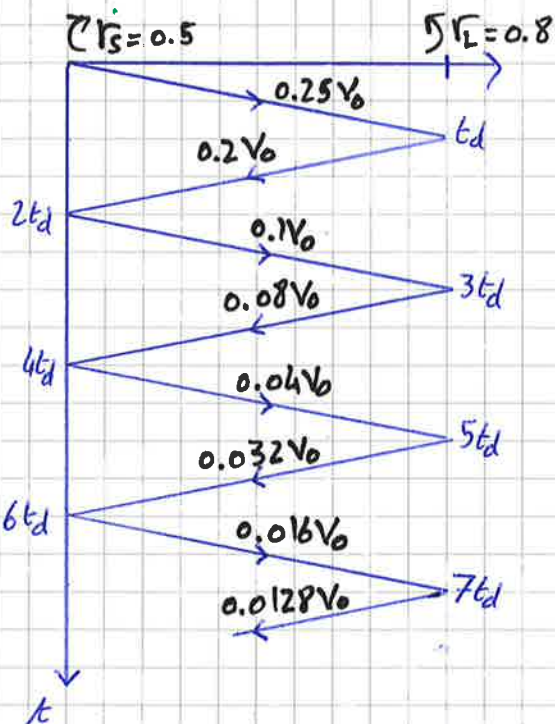
$$\begin{cases} V_1^+ = V_0 \times Z_0 / 4Z_0 = V_0 / 4 \\ \Gamma_s = \frac{3Z_0 - Z_0}{3Z_0 + Z_0} = 0.5 \\ \Gamma_L = \frac{9Z_0 - Z_0}{9Z_0 + Z_0} = 0.8 \end{cases}$$





circuit équivalent en régime permanent:

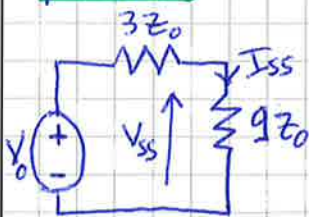

$$V_{ss} = \frac{9Z_0 V_0}{9Z_0 + 3Z_0} = 0.75 V_0$$

$$I_{ss} = \frac{V_0}{9Z_0 + 3Z_0} = 0.083 \frac{V_0}{Z_0}$$

C 20 - Impulsion rectangulaire

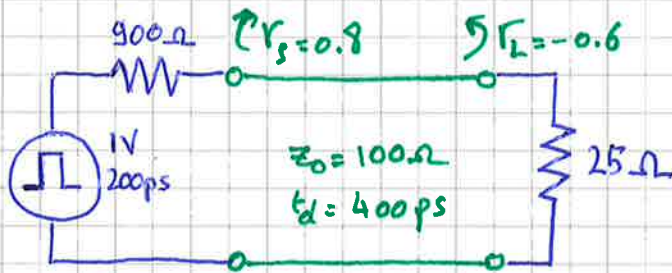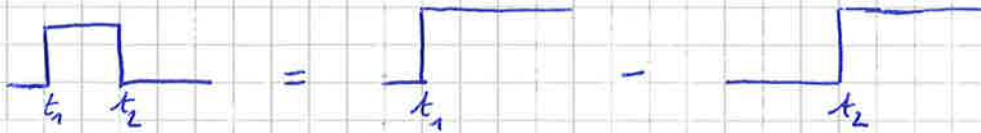

$$\begin{cases} V_1^+ = \frac{100}{1000} \times 1V = 100\text{ mV} \\ \Gamma_s = (900 - 100) / (900 + 100) = 0.8 \\ \Gamma_L = (25 - 100) / (25 + 100) = -0.6 \end{cases}$$

