

SIMSCAPE - TRANSFORMATEURS

v1


1 Simscape

1. Transfo Mono 1


Suivre les vidéos ;-)

2. Transfo Mono 2


Schéma de départ, basé sur le Transfo Mono 1 :

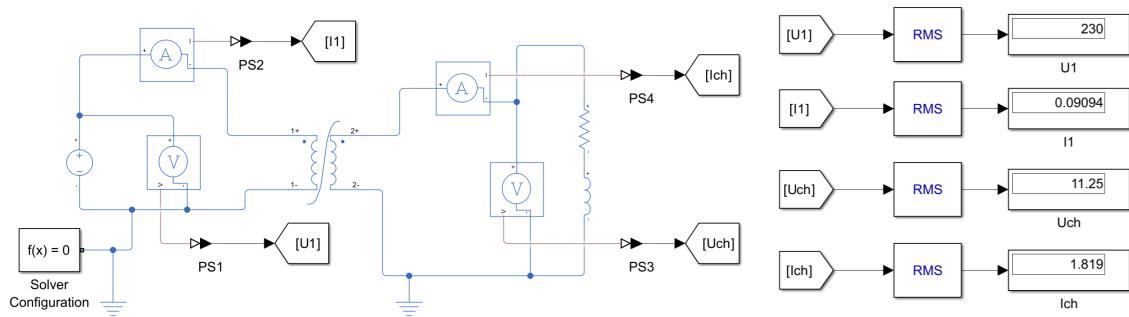

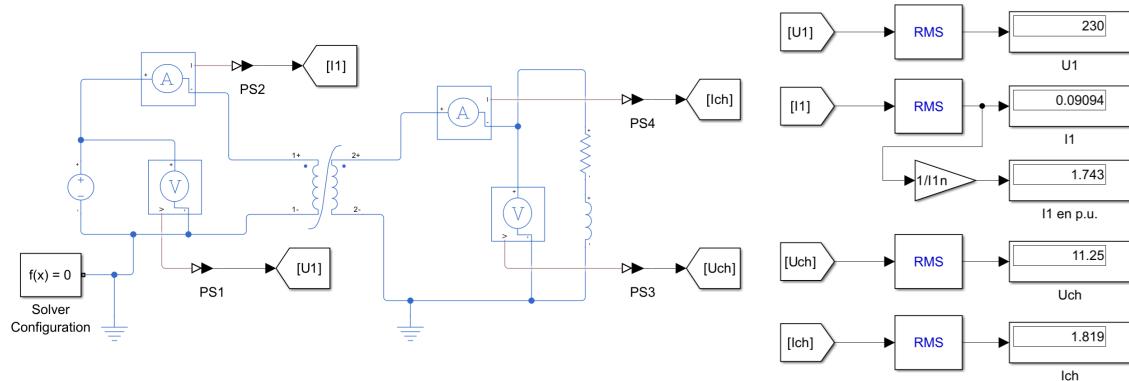Pour la question sur le courant en pu de l'exercice 1 le schéma devient :




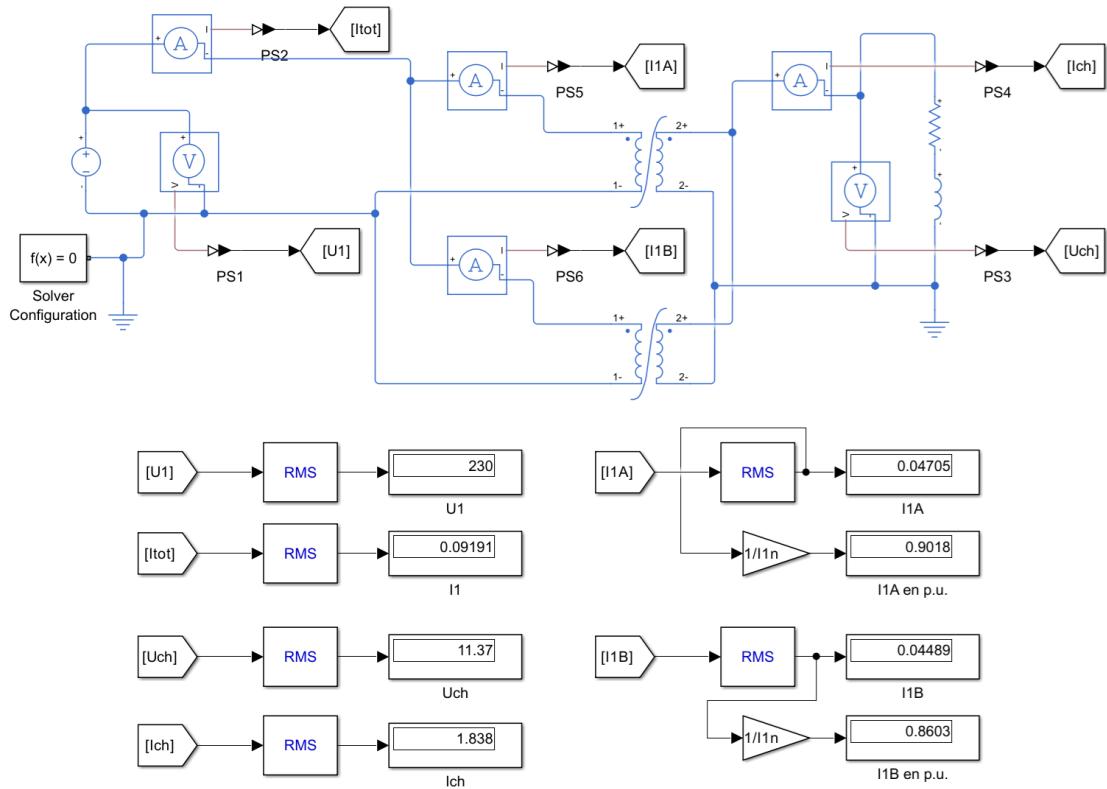Le schéma complet pour la résolution de l'exercice est alors :



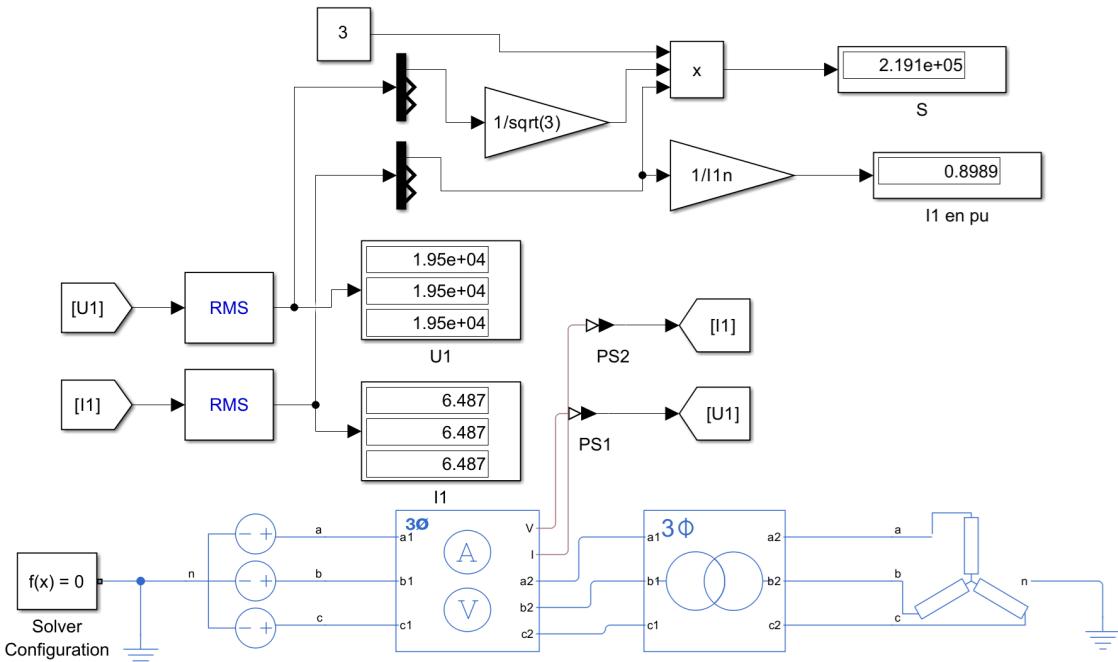3. Transfo Tri 1

Suivre la vidéo correspondante. Le schéma final obtenu est :



4. Transfo Tri 2

Sur la base du schéma précédent, le schéma final obtenu est :

