

# Machines électriques

## Transformateur

André Hodder

# Sommaire


- Introduction
- Circuit magnétique
- **Transformateur**
- Eléments de base des machines
- Machine asynchrone
- Machine à courant continu
- Machine synchrone
- Moteur synchrone à aimants permanents
- Moteur pas à pas

# Sommaire


- Introduction
- Transformateur monophasé idéal
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- Transformateur monophasé réel
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - Grandeurs relatives (per unit)
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- Résumé des schémas équivalents
- Fonctionnement en parallèle
- Rappel sur le triphasé
- Transformateur triphasé
  - Groupes de couplages
- Transformateurs spéciaux
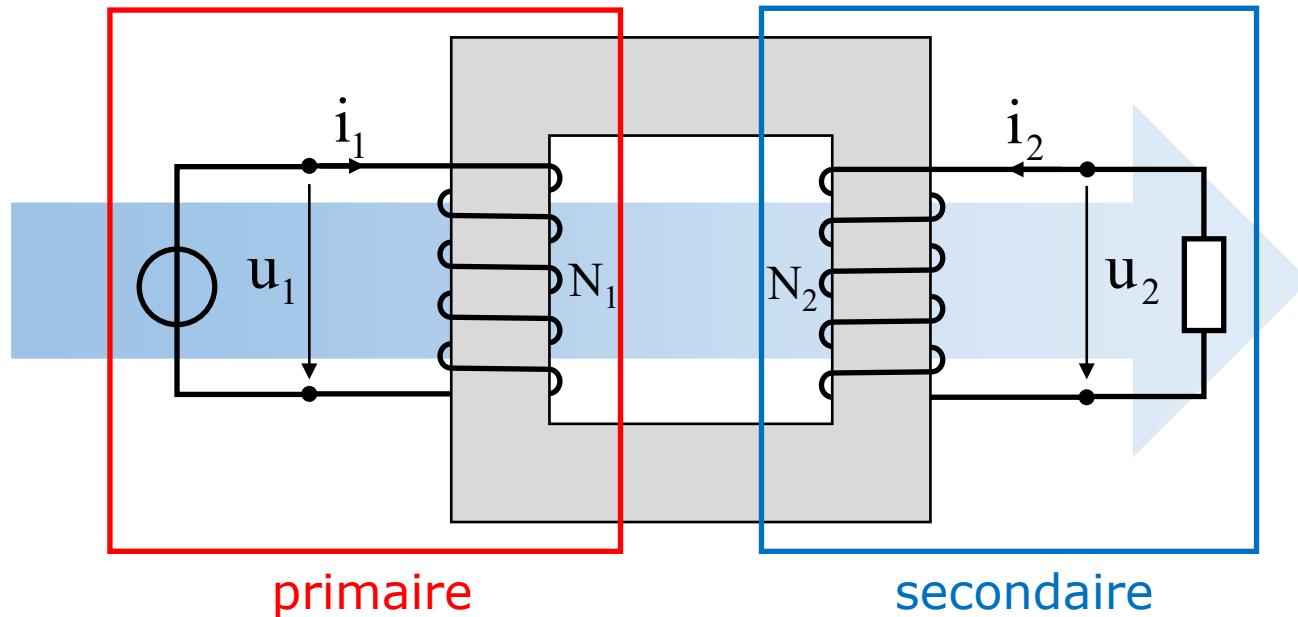
# Le transformateur


Transforme un système de tension/courant variable en un autre système de tension/courant de même fréquence.



Symboles

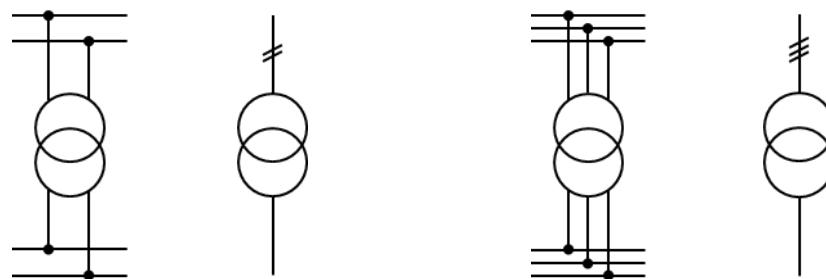

# Le transformateur

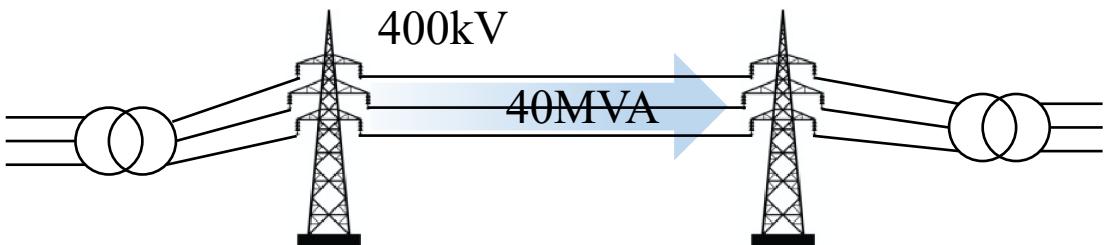

$$S = UI$$

$$\frac{40 \text{ MVA}}{400 \text{ kV}} = I = 100 \text{ A}$$

$$\frac{40 \text{ MVA}}{40 \text{ kV}} = I = 1000 \text{ A}$$

→ pertes  $\sim I^2$  → 100x moins

sg Swissgrid - Niveaux de réseau

Secure | <https://www.swissgrid.ch/swissgrid/fr/home/grid/transmission...>


ACTUALITÉ ENTREPRISE RÉSEAU SÉCURITÉ AVENIR PORTAIL

Réseau > Réseau de transport > Niveaux de réseau
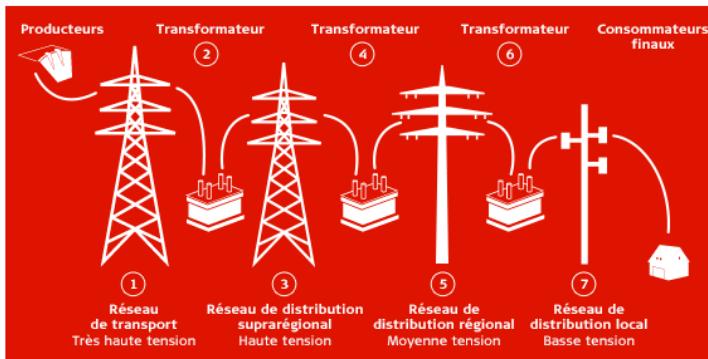
## Différents niveaux de réseau transportent le courant

Le réseau suisse d'électricité se compose de plus de 250 000 kilomètres de lignes au total. Il combine un réseau de transport et un réseau de distribution. Avant d'arriver au consommateur, la tension électrique est progressivement réduite de 380 000 volts (380 kV) ou 220 000 volts (220 kV) – la très haute tension du réseau de transport – à 230 volts chez les particuliers et dans les entreprises.

Le réseau suisse d'électricité comporte sept niveaux de réseau. On trouve, outre le réseau basse tension, moyenne tension, haute tension et très haute tension, trois niveaux de transformation.



### Très haute tension dans le réseau de transport (niveau 1)

Le réseau de transport accueille le courant produit par les grandes centrales électriques ou les pays voisins. Le courant est transporté avec une tension de 380 kV ou 220 kV à proximité des consommateurs. Il est alors mis à la disposition des niveaux de transport inférieurs, les réseaux de distribution. Le réseau de transport suisse est la propriété de Swissgrid.

### Haute tension dans le réseau de distribution supraregional (niveau 3)

Dans la haute tension (> 36 kV - 150 kV), le courant est distribué pour l'approvisionnement énergétique supraregional à des exploitants de réseaux de distribution cantonaux, régionaux et municipaux ainsi qu'à de grandes installations industrielles.

### Moyenne tension dans le réseau de distribution régional (niveau 5)

La moyenne tension (1 kV - 36 kV) est utilisée pour la distribution régionale de courant. Des réseaux locaux de distribution approvisionnent certains quartiers des villes ou des villages ainsi que des petites et moyennes exploitations industrielles.

### Basse tension dans le réseau de distribution local (niveau 7)

Le courant à basse tension (< 1 kV) alimente quant à lui les foyers, les exploitations agricoles et les commerces.




### Sous-stations

Le poste de couplage – appelé également sous-station – établit le lien entre deux niveaux de réseau. Le transformateur en constitue le cœur: il fait passer la tension d'un niveau de réseau à un autre, de la très haute tension à la haute tension et de la haute tension à la moyenne tension.



### Stations de transformation

Dans les stations de transformation, la moyenne tension est convertie en basse tension de 400 volts, utilisée par les ménages et les artisans.

# Transformateur monophasé

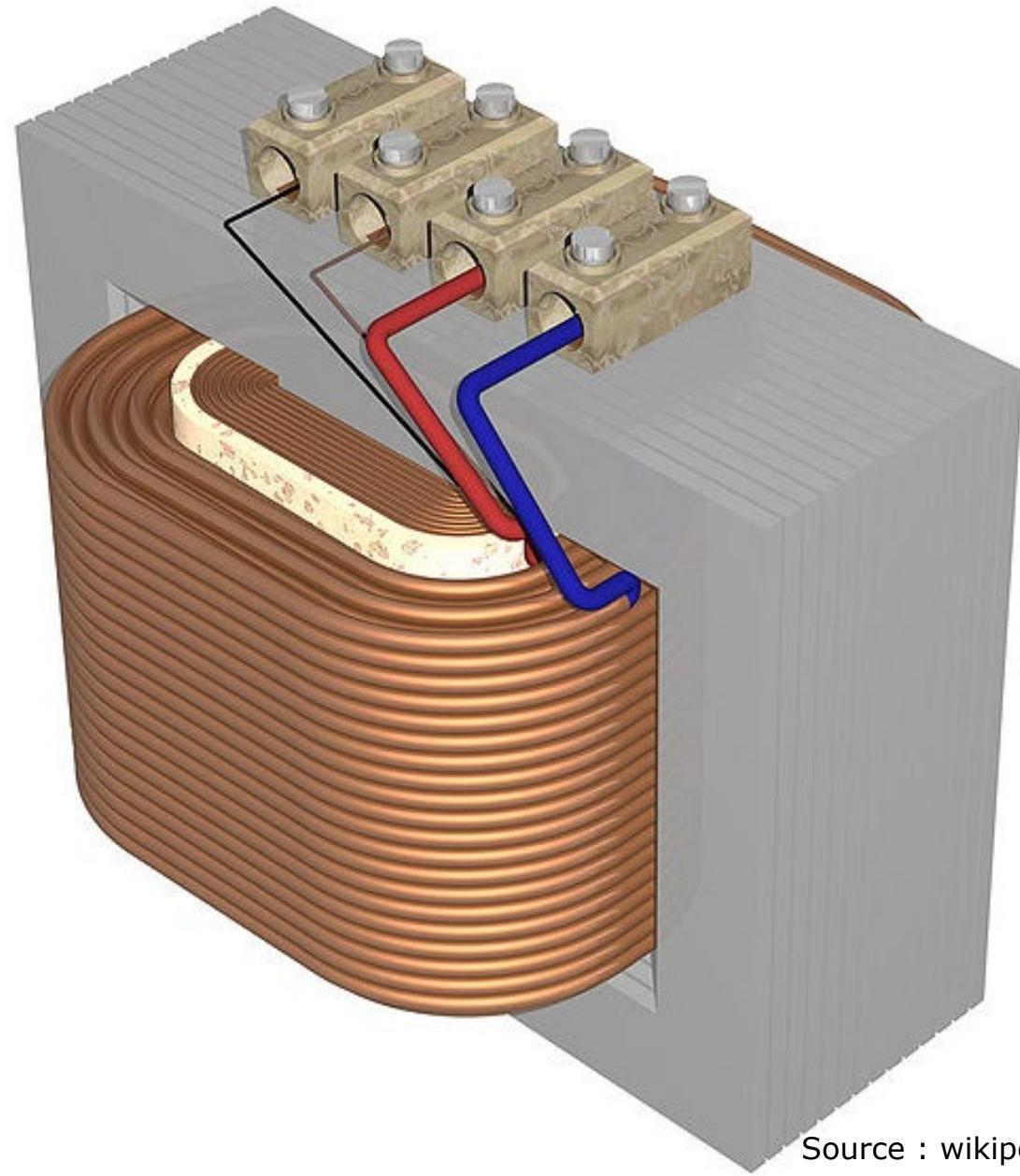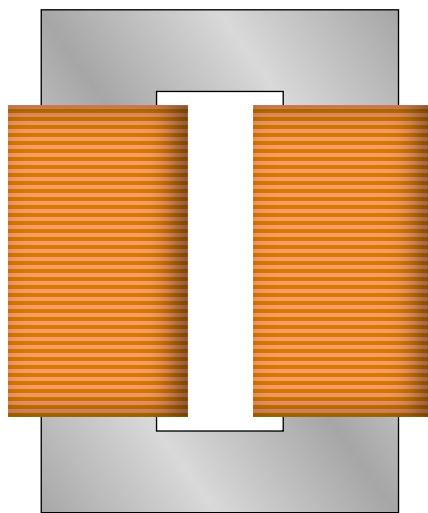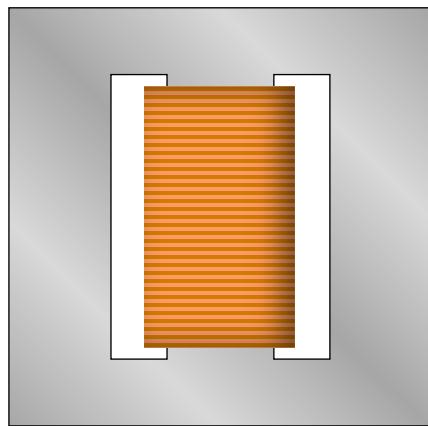


# Transformateur monophasé

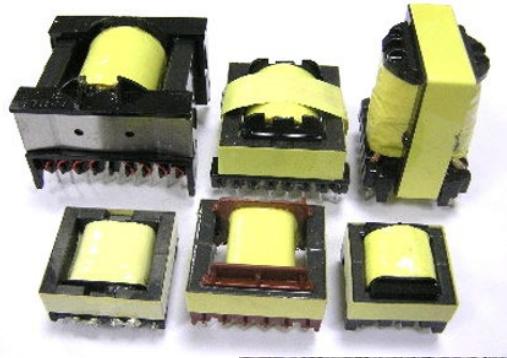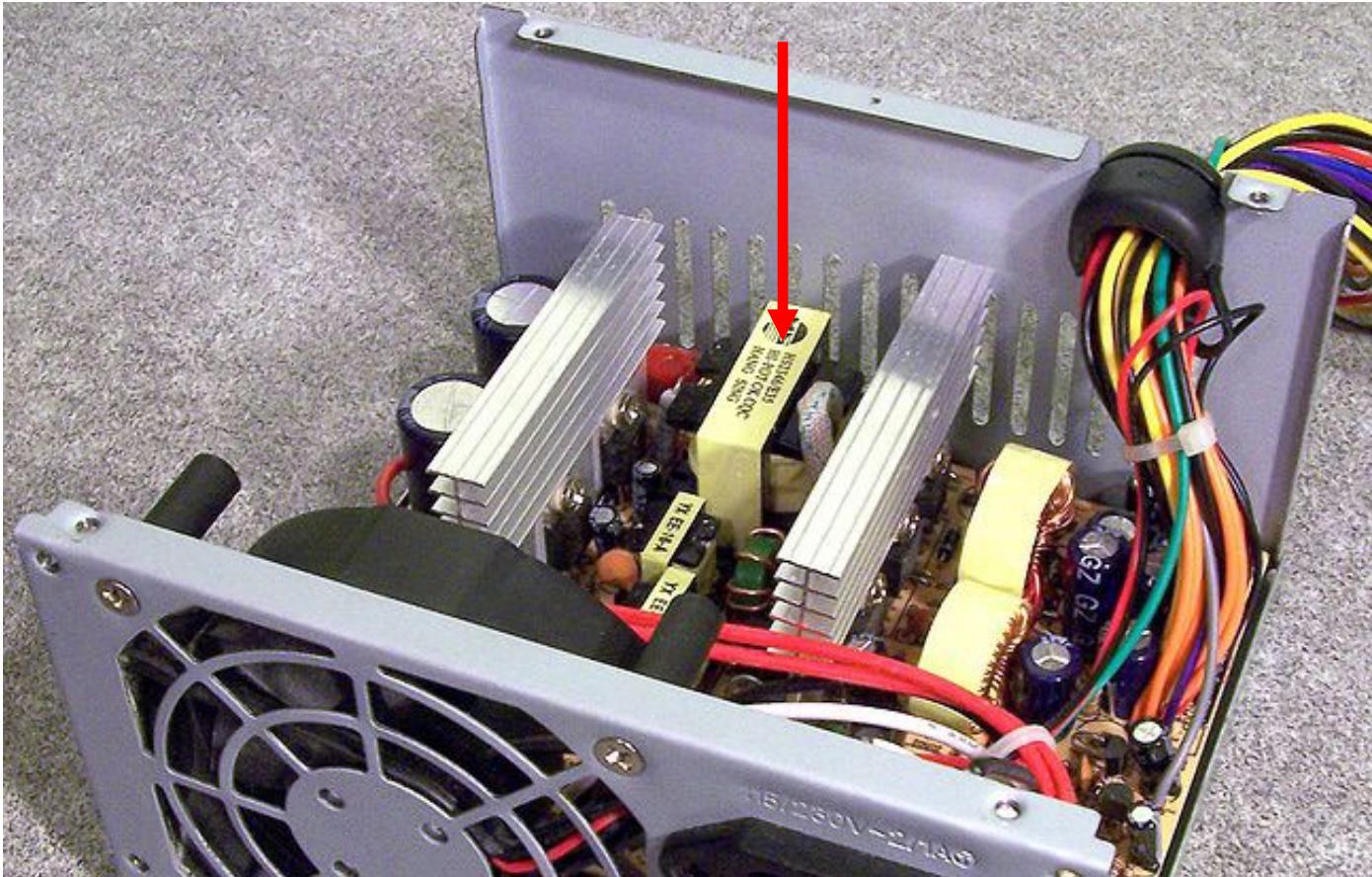

# Sommaire

- Introduction
- **Transformateur monophasé idéal**
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- Transformateur monophasé réel
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - Grandeurs relatives (per unit)
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- Résumé des schémas équivalents
- Fonctionnement en parallèle
- Rappel sur le triphasé
- Transformateur triphasé
  - Groupes de couplages
- Transformateurs spéciaux

# Transformateur monophasé idéal

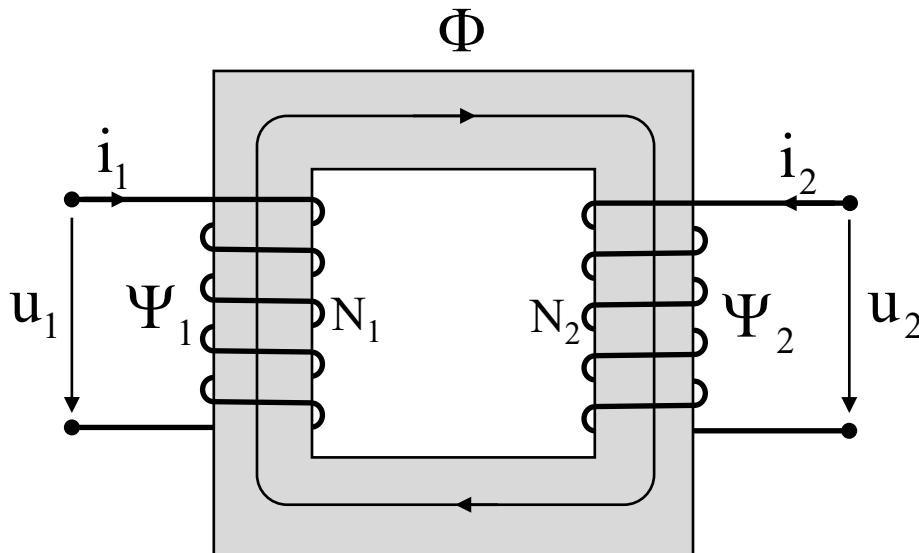


Hypothèses :

- Alimentation sinusoïdale (le flux varie sinusoïdalement)
- La perméabilité du circuit magnétique est infinie
  - Pas de flux de fuite
  - Pas de pertes fer
- La résistance des enroulements est négligée

$$\left\{ \begin{array}{l} u_1 = R_1 i_1 + \frac{d\Psi_1}{dt} \\ u_2 = R_2 i_2 + \frac{d\Psi_2}{dt} \end{array} \right. \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} u_1 = \frac{d\Psi_1}{dt} = N_1 \frac{d\Phi}{dt} \\ u_2 = \frac{d\Psi_2}{dt} = N_2 \frac{d\Phi}{dt} \end{array} \right. \rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2}$$

# Transformateur monophasé idéal

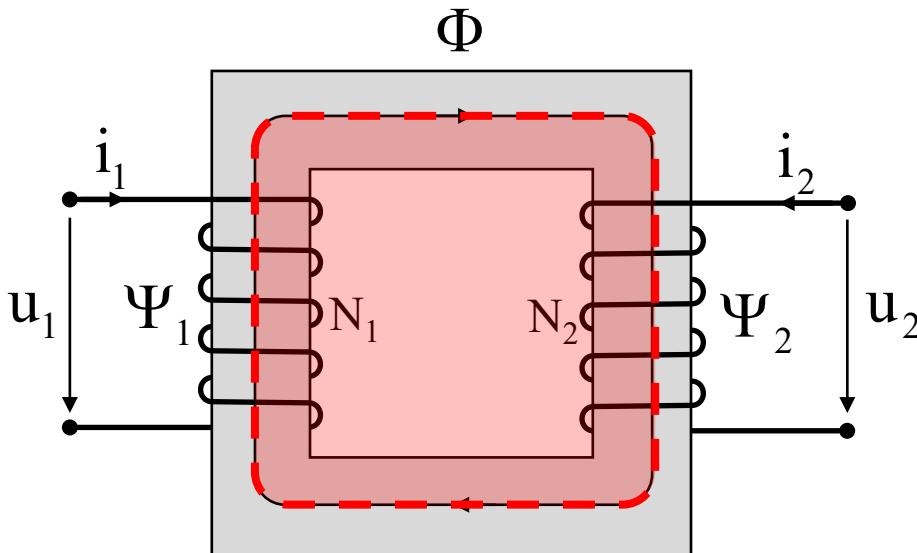

Hypothèses :

- Alimentation sinusoïdale (le flux varie sinusoïdalement)
- La perméabilité du circuit magnétique est infinie
  - Pas de flux de fuite
  - Pas de pertes fer
- La résistance des enroulements est négligée

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = 0 = N_1 i_1 + N_2 i_2 \rightarrow \frac{N_1}{N_2} = -\frac{I_2}{I_1}$$

exemple

rapport de transformation

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = -\frac{I_2}{I_1} = \ddot{u}$$


230V / 9V

$$\ddot{u} = 25.56$$

12mA / 300mA



# Grandeurs rapportées

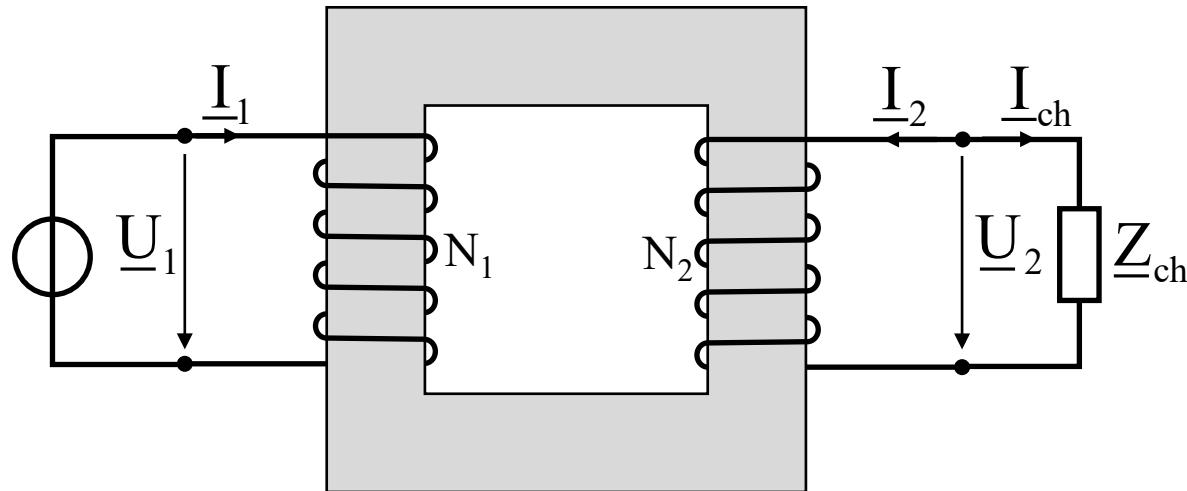

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = \frac{N_1}{N_2} \underline{U}_2 \\ \underline{I}_1 = -\frac{N_2}{N_1} \underline{I}_2 \end{cases}$$

$$Z_{ch} = \frac{\underline{U}_2}{\underline{I}_{ch}} = \frac{\underline{U}_2}{-\underline{I}_2} = \frac{\underline{U}_1 \frac{N_2}{N_1}}{\underline{I}_1 \frac{N_1}{N_2}} = \frac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1} \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 = \left( \frac{N_2}{N_1} \right)^2 Z'_{ch}$$

$$\boxed{Z'_{ch}} = \left( \frac{N_1}{N_2} \right)^2 \quad Z_{ch} = \ddot{u}^2 Z_{ch}$$

↑  
Impédance de la charge rapportée au primaire

Tension secondaire rapportée au primaire

$$\underline{U}'_2 = \ddot{u} \underline{U}_2$$


Courant secondaire rapporté au primaire

$$\underline{I}'_2 = \frac{1}{\ddot{u}} \underline{I}_2$$

Impédance secondaire rapportée au primaire

$$Z'_{ch} = \ddot{u}^2 Z_{ch}$$

# Transformateur monophasé idéal

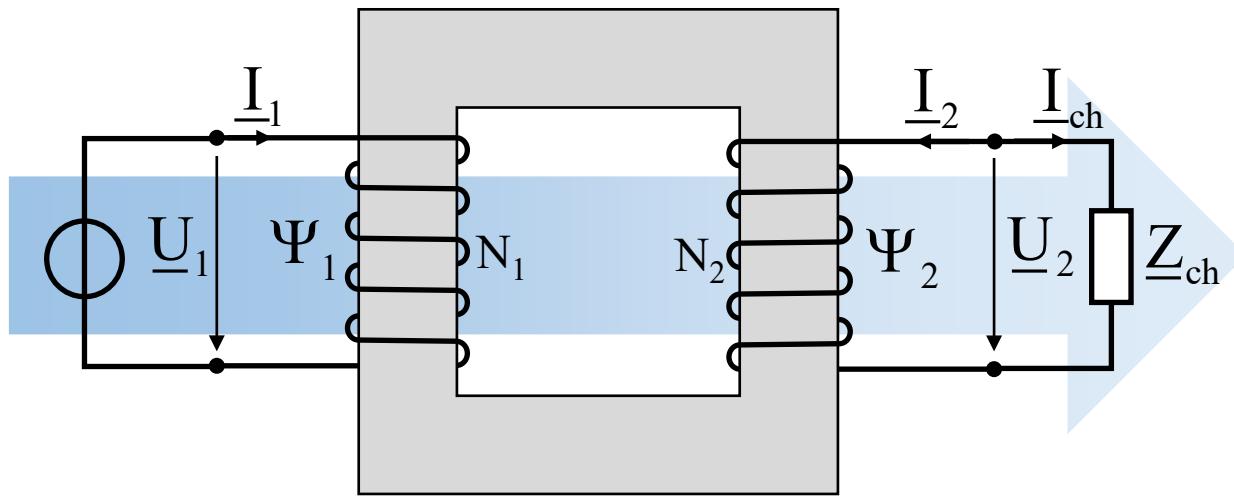


rapport de transformation

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{U_1}{U_2} = -\frac{I_2}{I_1} = \ddot{u}$$

$$\underline{S}_1 = \underline{U}_1 \underline{I}_1^* = \frac{N_1}{N_2} \underline{U}_2 \left( -\frac{N_2}{N_1} \right) \underline{I}_2^* = -\underline{U}_2 \underline{I}_2^* = -\underline{S}_2$$
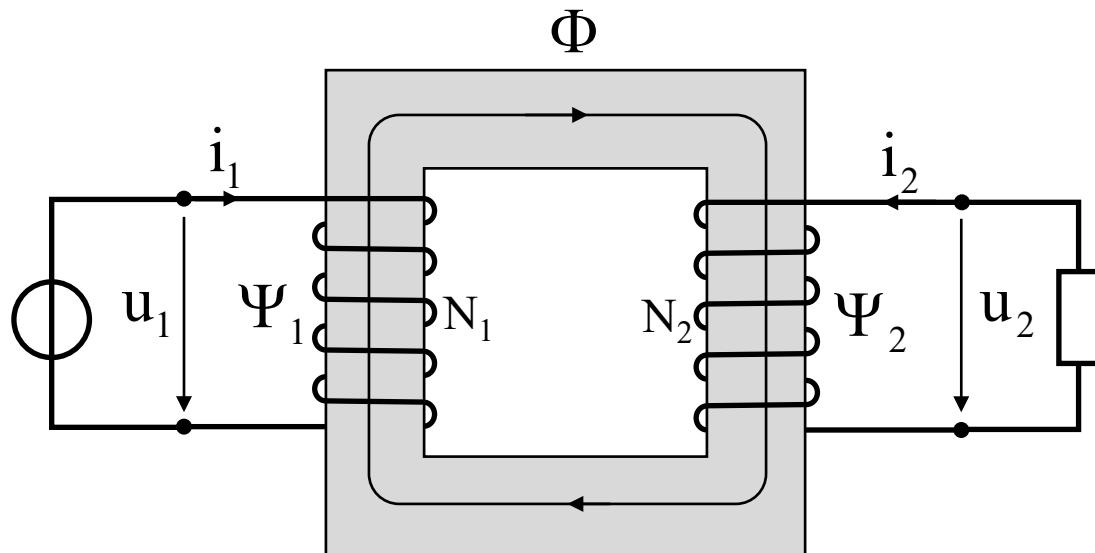
# Considération sur le circuit magnétique



Exemple: 9V~

50 Hz → 100 kHz  
 100 mm<sup>2</sup> → 0.05 mm<sup>2</sup>

Hypothèses :

- $R_1 = R_2 = 0$
- $\mu_{\text{rfer}} = \infty$
- $P_{\text{fer}} = 0$

$$\Psi_1 = N_1 \Phi$$

$$\Psi_2 = N_2 \Phi \rightarrow u_2 = \frac{d\Psi_2}{dt}$$

$$\rightarrow u_2 = \frac{d}{dt}(N_2 \Phi) \rightarrow u_2 = N_2 S \frac{dB}{dt}$$

$$\text{Alimentation sinusoïdale} \rightarrow U = \frac{1}{\sqrt{2}} N S \omega B = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} N S f B = 4.44 N S f B$$

**SITOP**

Power supplies  
SITOP power  
LOGO!Power

**Catalog KT 10.1 · 2002**

Supersedes: Catalog KT 10.1 · 1999



The products contained in this catalog are also available from CD ROM catalog CA 01  
Order No.: E86060-D4001-A110-B5-7600



Please contact  
your local  
Siemens representative

Further information and news on SITOP  
can also be found on the internet at:  
<http://www.siemens.com/sitop>

The products and systems described  
in this catalog are manufactured  
under application of a quality  
management system certified  
by DQS in accordance with  
DIN EN ISO 9001 (Certificate  
Registration No.: 1108).  
The DQS Certificate is recog-  
nized in all EQ Net countries  
(Reg. No.: 1108).





<b>Introduction</b>	Overview, Selection guide	<b>1</b>
<b>SITOP power</b> • Standard 24 V	Single-phase, output currents up to 2 A	<b>2</b>
	Single-phase, output currents 2.5 to 4 A	<b>3</b>
	Single-phase, output current 5 A	<b>4</b>
	Single-phase, output current 10 A	<b>5</b>
	Single-phase/two-phase, output current 20 A	<b>6</b>
	Three-phase, output currents 10 to 40 A	<b>7</b>
	Uninterruptible power supplies	<b>8</b>
	Accessories	<b>9</b>
<b>SITOP power</b> • Alternative voltages		<b>10</b>
<b>SITOP power</b> • Customized		<b>11</b>
<b>SITOP power</b> • AS interface power supplies		<b>12</b>
<b>LOGO!Power</b>		<b>13</b>
<b>Technical information and configuring notes</b>		<b>14</b>
<b>Dimension drawings</b>		<b>15</b>
<b>Appendix</b>	Service & Support Indexes Contact persons Conditions of sale/delivery	<b>16</b>

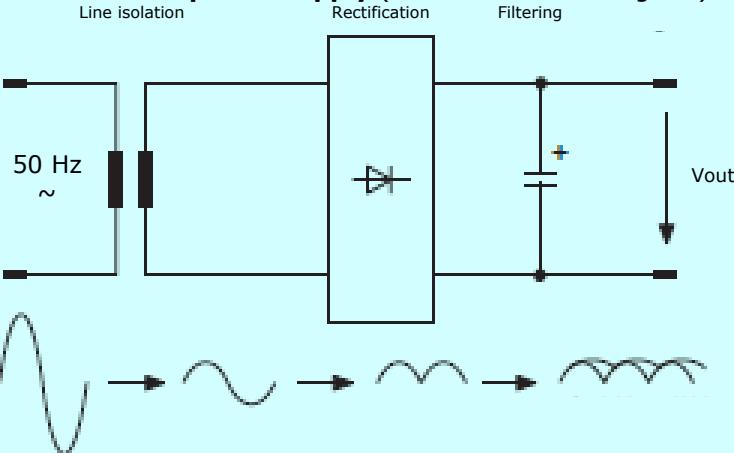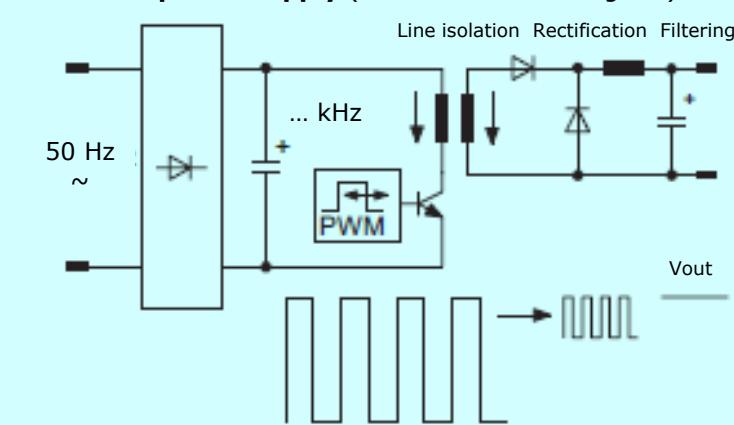**unstabilized power supply (basic connection diagram)****stabilized power supply (basic connection diagram)**



# Sommaire

- Introduction
- Transformateur monophasé idéal
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- **Transformateur monophasé réel**
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - Grandeurs relatives (per unit)
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- Résumé des schémas équivalents
- Fonctionnement en parallèle
- Rappel sur le triphasé
- Transformateur triphasé
  - Groupes de couplages
- Transformateurs spéciaux

# Transformateur monophasé réel

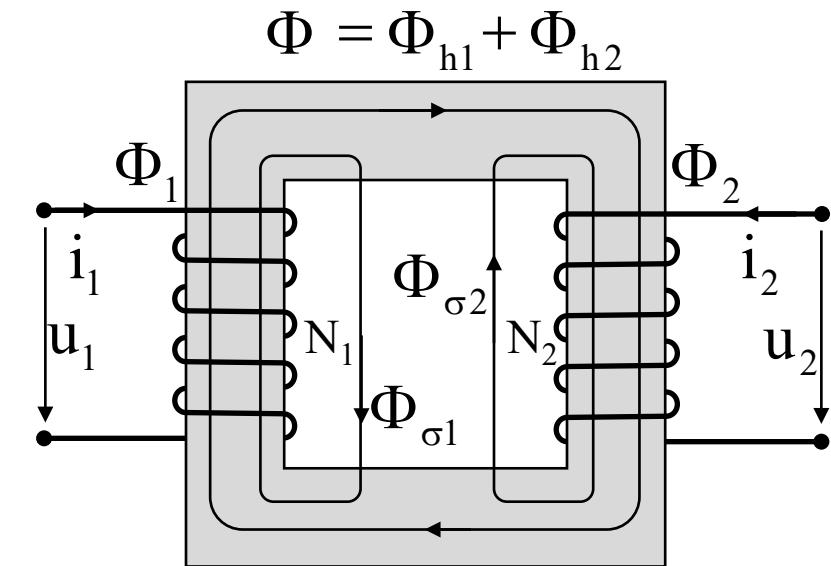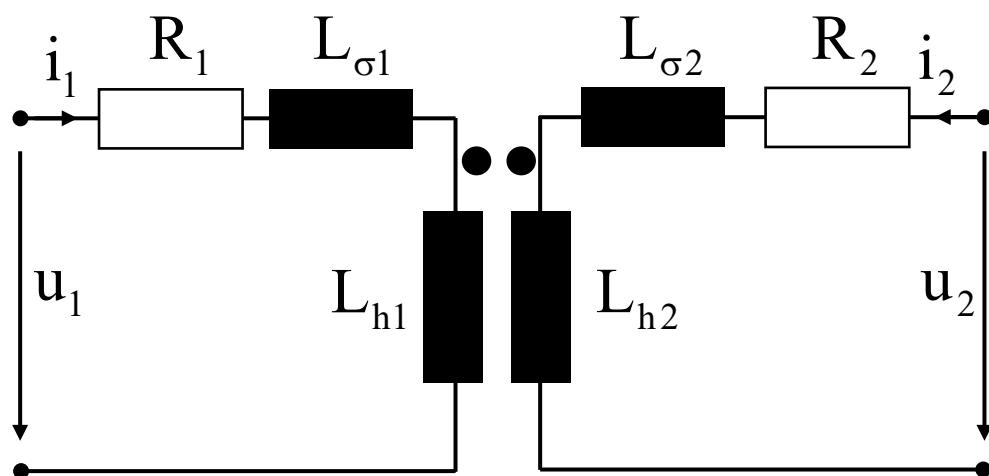

# Transformateur monophasé réel

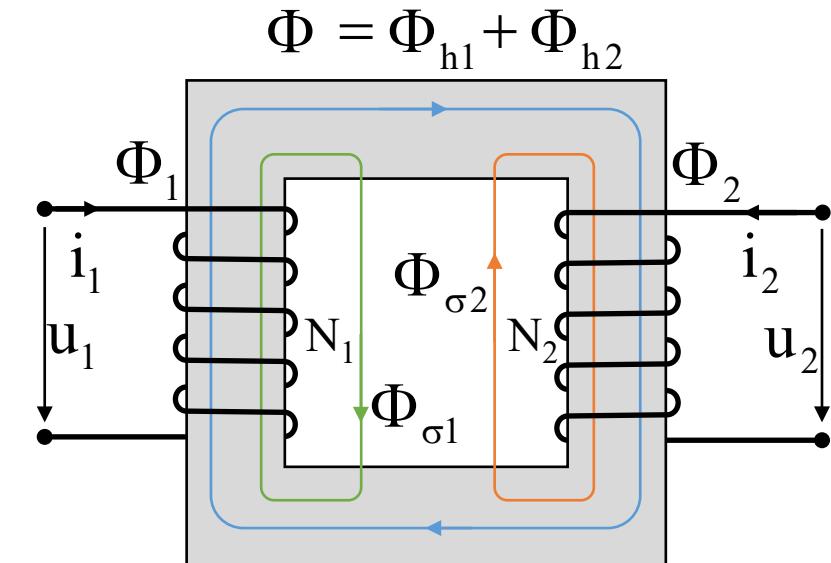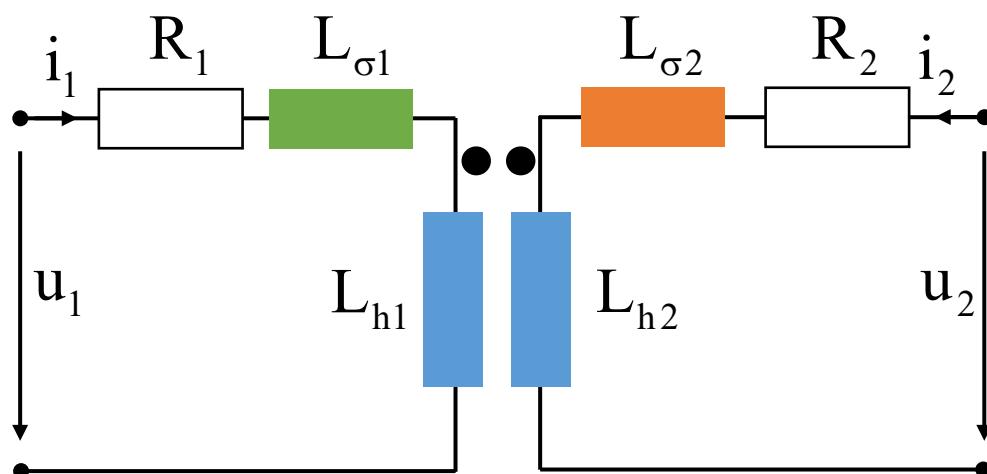

$$\begin{cases} u_1 = R_1 i_1 + \frac{d\Psi_1}{dt} \\ u_2 = R_2 i_2 + \frac{d\Psi_2}{dt} \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Psi_1 = L_{11} i_1 + L_{12} i_2 = (L_{h1} + L_{\sigma 1}) i_1 + L_{12} i_2 \\ \Psi_2 = L_{22} i_2 + L_{21} i_1 = (L_{h2} + L_{\sigma 2}) i_2 + L_{21} i_1 \end{cases}$$

$$L_{\sigma 1} = N_1^2 \Lambda_{\sigma 1}$$

$$L_{h1} = N_1 N_1 \Lambda_h$$

$$L_{12} = L_{21} = N_1 N_2 \Lambda_h$$

$$L_{h2} = N_2 N_2 \Lambda_h$$

$$L_{\sigma 2} = N_2^2 \Lambda_{\sigma 2}$$



# Tension induite généralisée

$$u = R i + \frac{d\Psi}{dt}$$

$$u_1 = R_1 i_1 + L_{11} \frac{di_1}{dt} + L_{12} \frac{di_2}{dt}$$

$$u_1 = R_1 i_1 + (L_{h1} + L_{\sigma 1}) \frac{di_1}{dt} + L_{12} \frac{di_2}{dt}$$
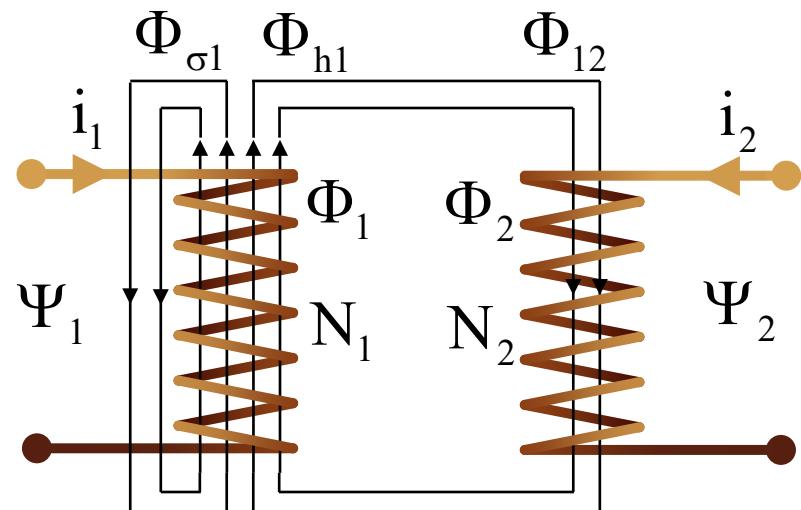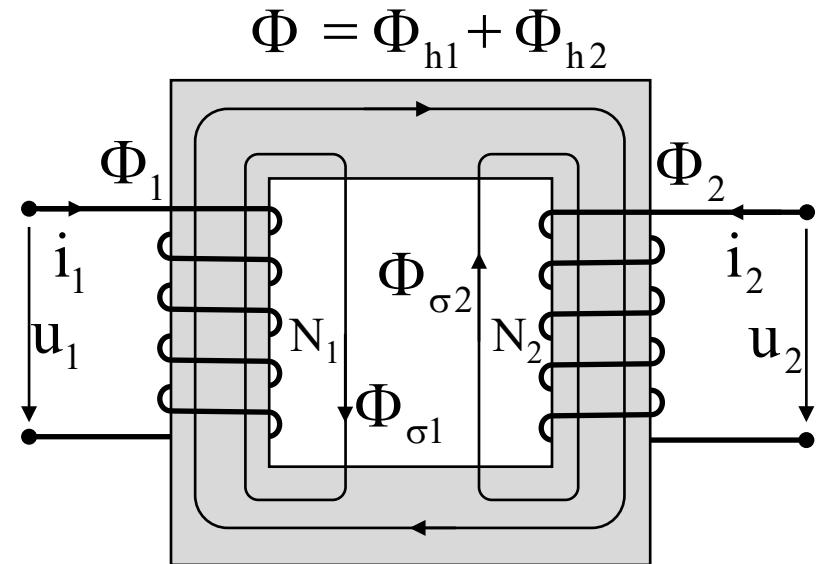
$$u_2 = R_2 i_2 + (L_{h2} + L_{\sigma 2}) \frac{di_2}{dt} + L_{21} \frac{di_1}{dt}$$



# Equations de tensions

$$\begin{cases} u_1 = R_1 i_1 + \frac{d\Psi_1}{dt} = R_1 i_1 + L_{h1} \frac{di_1}{dt} + L_{\sigma 1} \frac{di_1}{dt} + L_{12} \frac{di_2}{dt} \\ u_2 = R_2 i_2 + \frac{d\Psi_2}{dt} = R_2 i_2 + L_{h2} \frac{di_2}{dt} + L_{\sigma 2} \frac{di_2}{dt} + L_{21} \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

grandeur rapportées au primaire

$$\begin{cases} u_1 = R_1 i_1 + L_{h1} \frac{di_1}{dt} + L_{\sigma 1} \frac{di_1}{dt} + L_{h1} \frac{di'_2}{dt} \\ u'_2 = R'_2 i'_2 + L_{h1} \frac{di'_2}{dt} + L'_{\sigma 2} \frac{di'_2}{dt} + L_{h1} \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$


alimentation sinusoïdale

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = R_1 \underline{I}_1 + j\omega L_{h1} \underline{I}_1 + j\omega L_{\sigma 1} \underline{I}_1 + j\omega L_{h1} \underline{I}'_2 \\ \underline{U}'_2 = R'_2 \underline{I}'_2 + j\omega L_{h1} \underline{I}'_2 + j\omega L'_{\sigma 2} \underline{I}'_2 + j\omega L_{h1} \underline{I}_1 \end{cases}$$

$X = \omega L$

$$\begin{cases} \underline{U}_1 = R_1 \underline{I}_1 + jX_h \underline{I}_1 + jX_{\sigma 1} \underline{I}_1 + jX_h \underline{I}'_2 \\ \underline{U}'_2 = R'_2 \underline{I}'_2 + jX_h \underline{I}'_2 + jX'_{\sigma 2} \underline{I}'_2 + jX_h \underline{I}_1 \end{cases}$$

# Schéma équivalent

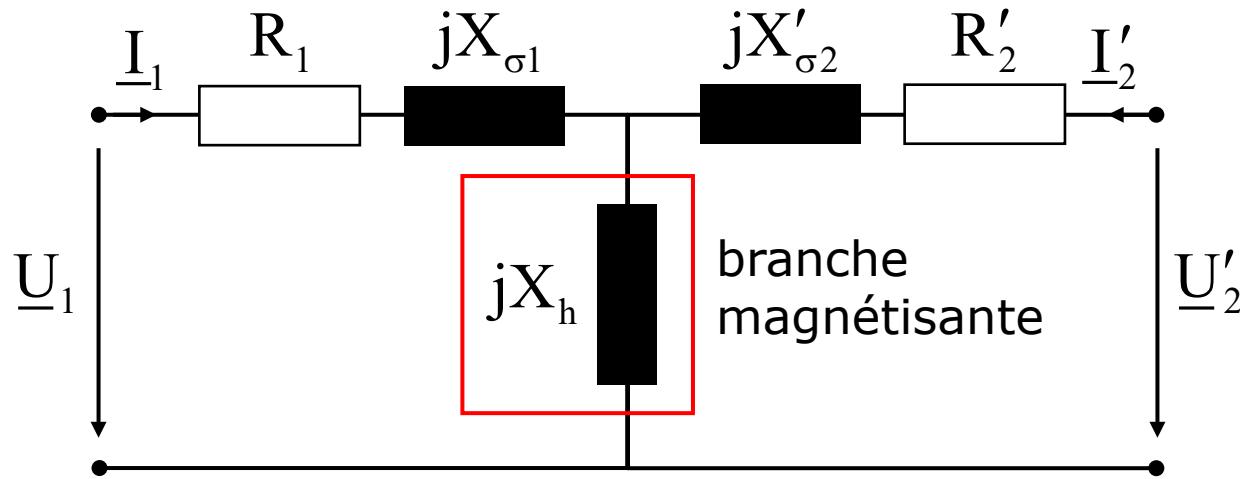


$$\begin{cases} \underline{U}_1 = R_1 \underline{I}_1 + jX_h \underline{I}_1 + jX_{\sigma 1} \underline{I}_1 + jX_h \underline{I}'_2 \\ \underline{U}'_2 = R'_2 \underline{I}'_2 + jX_h \underline{I}'_2 + jX'_{\sigma 2} \underline{I}'_2 + jX_h \underline{I}_1 \end{cases}$$

# Sommaire

- Introduction
- Transformateur monophasé idéal
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- Transformateur monophasé réel
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - Grandeurs relatives (per unit)
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- Résumé des schémas équivalents
- Fonctionnement en parallèle
- Rappel sur le triphasé
- Transformateur triphasé
  - Groupes de couplages
- Transformateurs spéciaux

# Champ d'induction magnétique

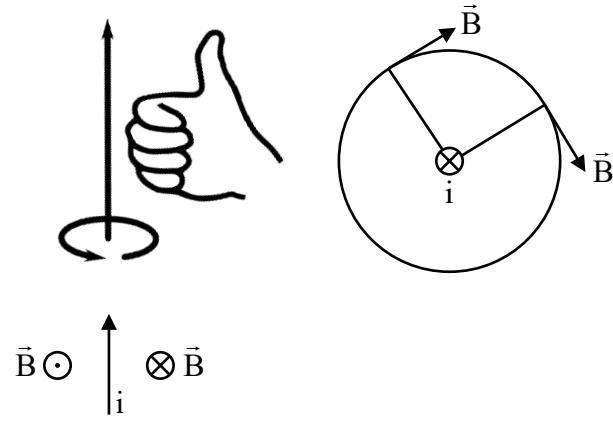


Champ d'induction magnétique

Perméabilité du matériau

Champ magnétique  
(indépendant du milieu)

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

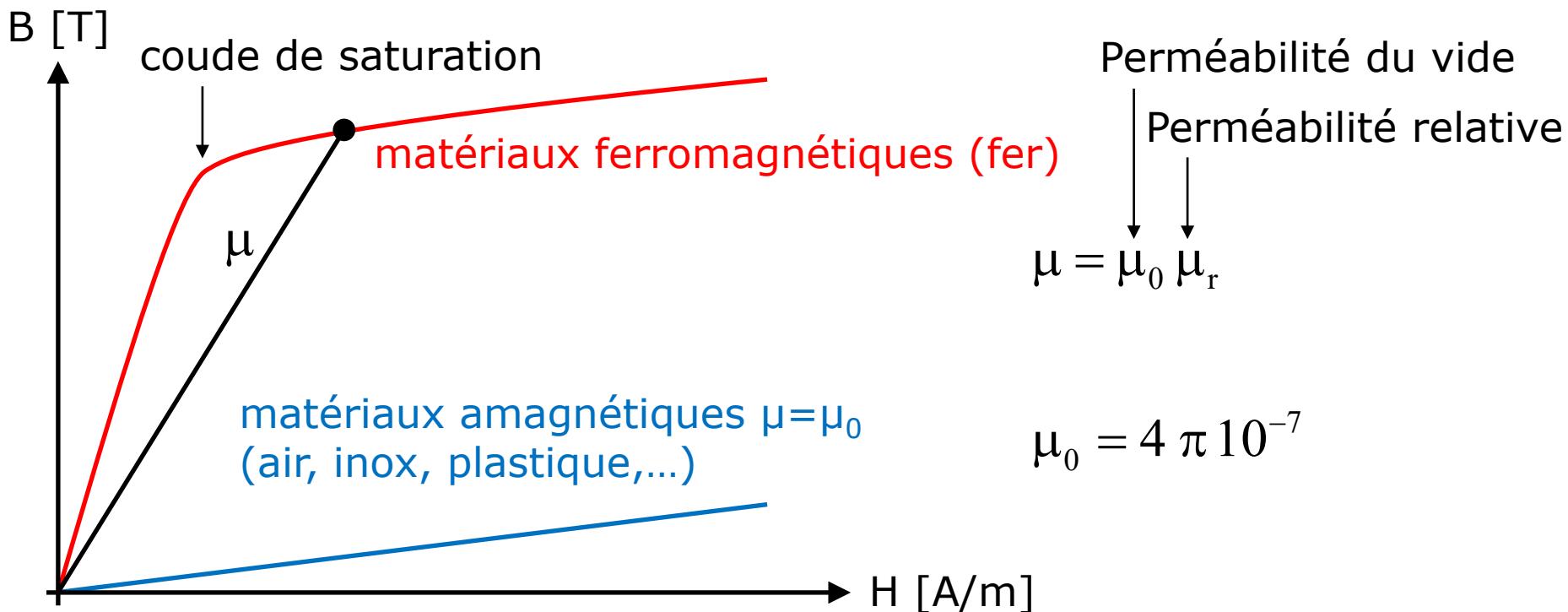

# Propriétés des matériaux ferromagnétiques

## Caractéristique B-H


$$\Phi = \Theta \frac{\mu_0 \mu_r S}{1}$$

$$\rightarrow \Theta = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = Ni$$

$$\rightarrow \Phi = \int_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$$




2 non-linéarités :

- Hystérésis
- Saturation

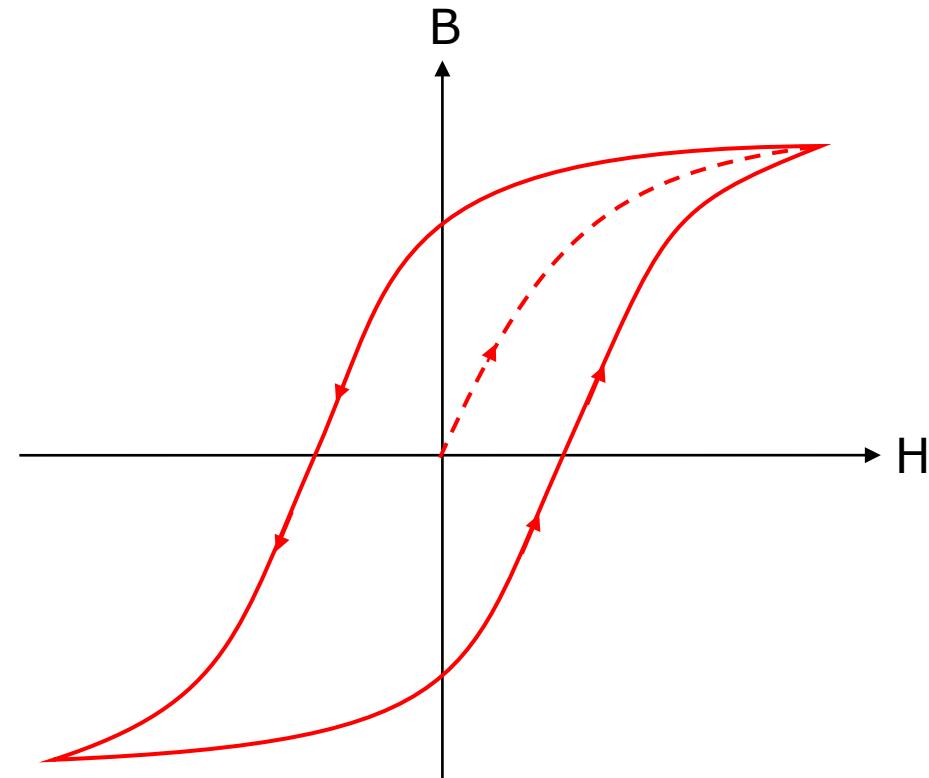

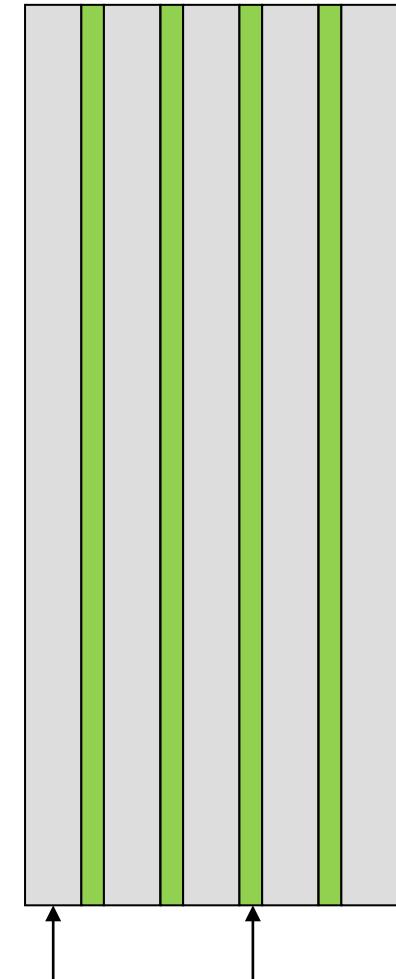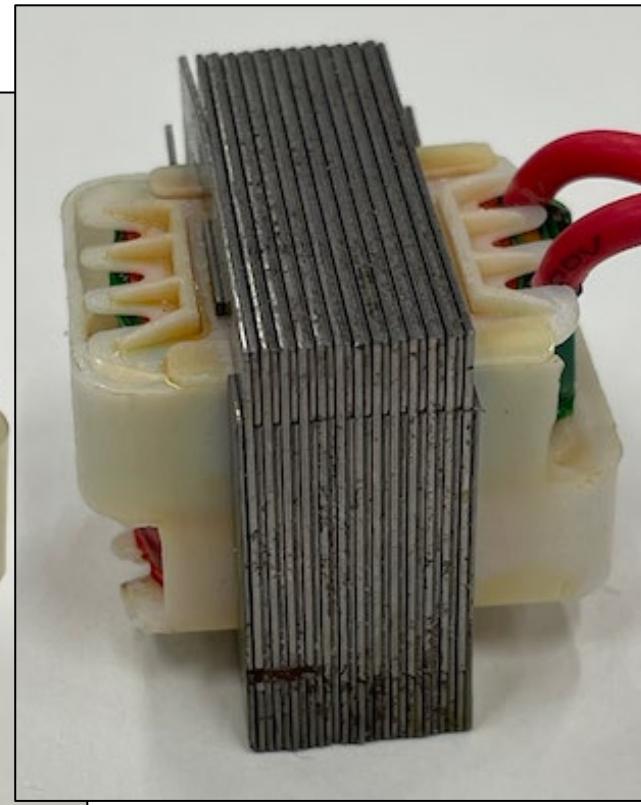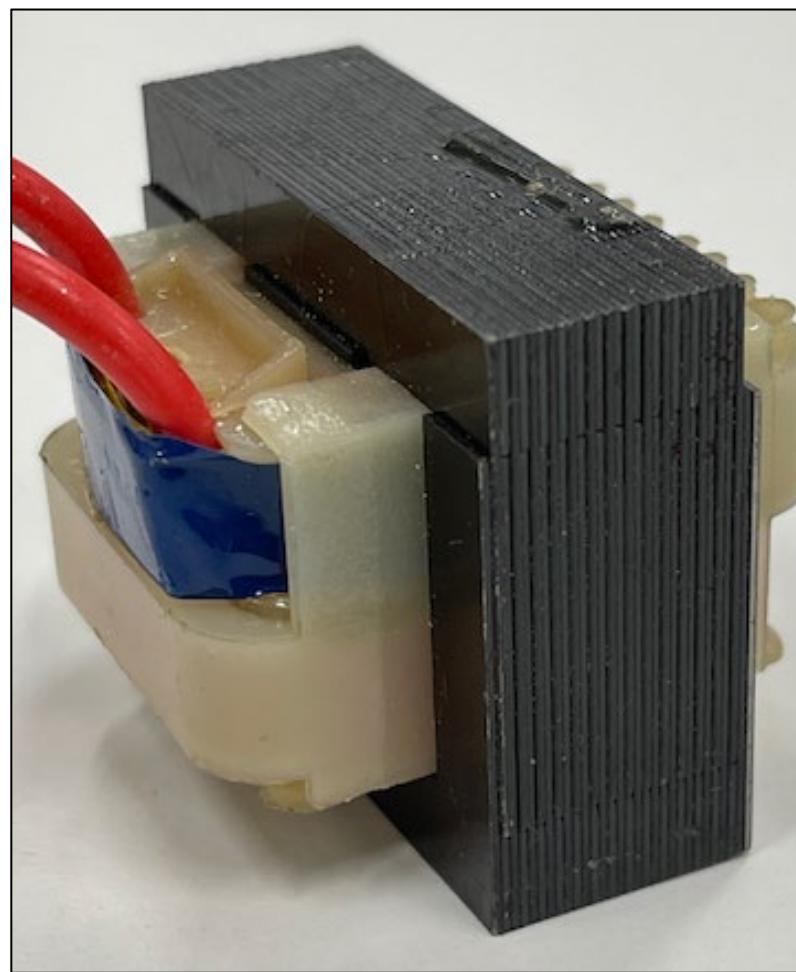
# Introduction des pertes fer

$$P_{\text{fer}} = P_{\text{hystérésis}} + P_{\text{courants de Foucault}}$$




Tôle      Isolant
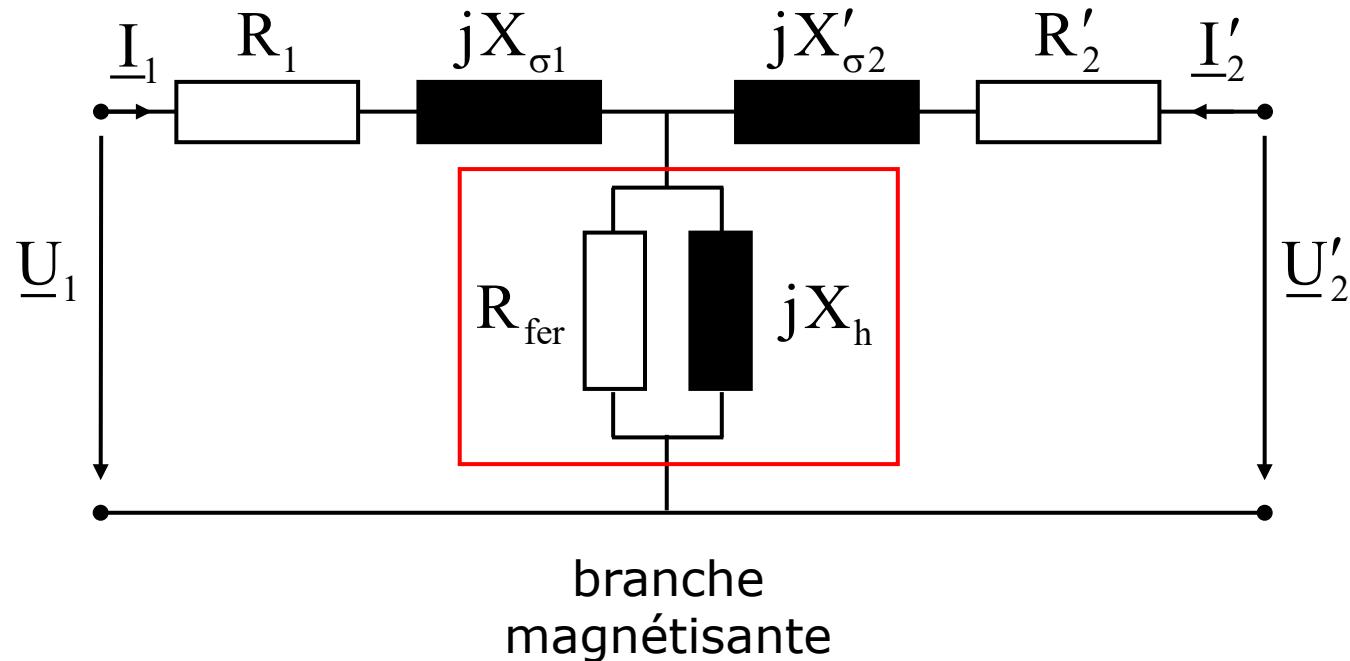
# Schéma équivalent en tenant compte des Pertes fer



# Bilan de puissance

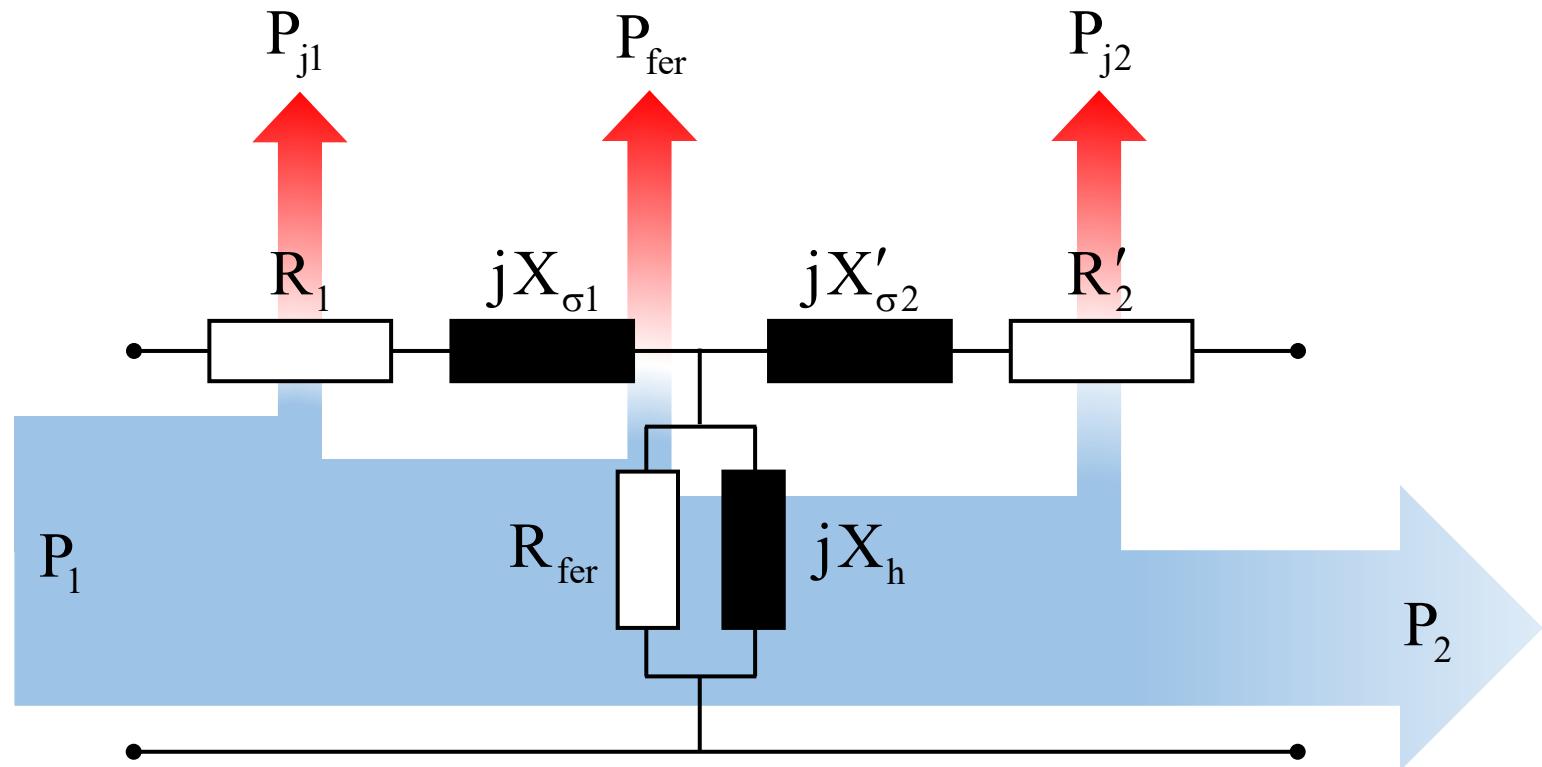

# Sommaire

- Introduction
- Transformateur monophasé idéal
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- Transformateur monophasé réel
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - **Grandeurs relatives (per unit)**
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- Résumé des schémas équivalents
- Fonctionnement en parallèle
- Rappel sur le triphasé
- Transformateur triphasé
  - Groupes de couplages
- Transformateurs spéciaux

# Grandeurs relatives – Per Unit – [pu]

- Tension
- Courant
- Puissance
- Couple
- Impédance
- ...

→ S'affranchir des **vraies grandeurs** physiques en établissant des **grandes** **relatives** à des valeurs de références.

Les valeurs de références sont habituellement les grandeurs nominales.

Grandeurs nominales = ce pour quoi c'est dimensionné pour un fonctionnement « à vie ». Ne pas confondre avec les grandeurs max !

Données dans le datasheet ou déduisibles de la plaque signalétique.

Exemple pour la tension et le courant au primaire d'un transformateur

- tension de référence  $U_{1n}$  (valeur efficace)
- courant de référence  $I_{1n}$  (valeur efficace)

per unit

$$u_1 = \frac{U_1}{U_{1n}} \quad i_1 = \frac{I_1}{I_{1n}}$$


$$x[\text{pu}] = \frac{X}{X_n}$$

Les « per unit » [pu] sont notés en minuscule et la valeur est comprise entre 0 et 1 pour un fonctionnement normal.

# Sommaire

- Introduction
- Transformateur monophasé idéal
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- Transformateur monophasé réel
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - Grandeurs relatives (per unit)
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- Résumé des schémas équivalents
- Fonctionnement en parallèle
- Rappel sur le triphasé
- Transformateur triphasé
  - Groupes de couplages
- Transformateurs spéciaux

# Fonctionnement en court-circuit

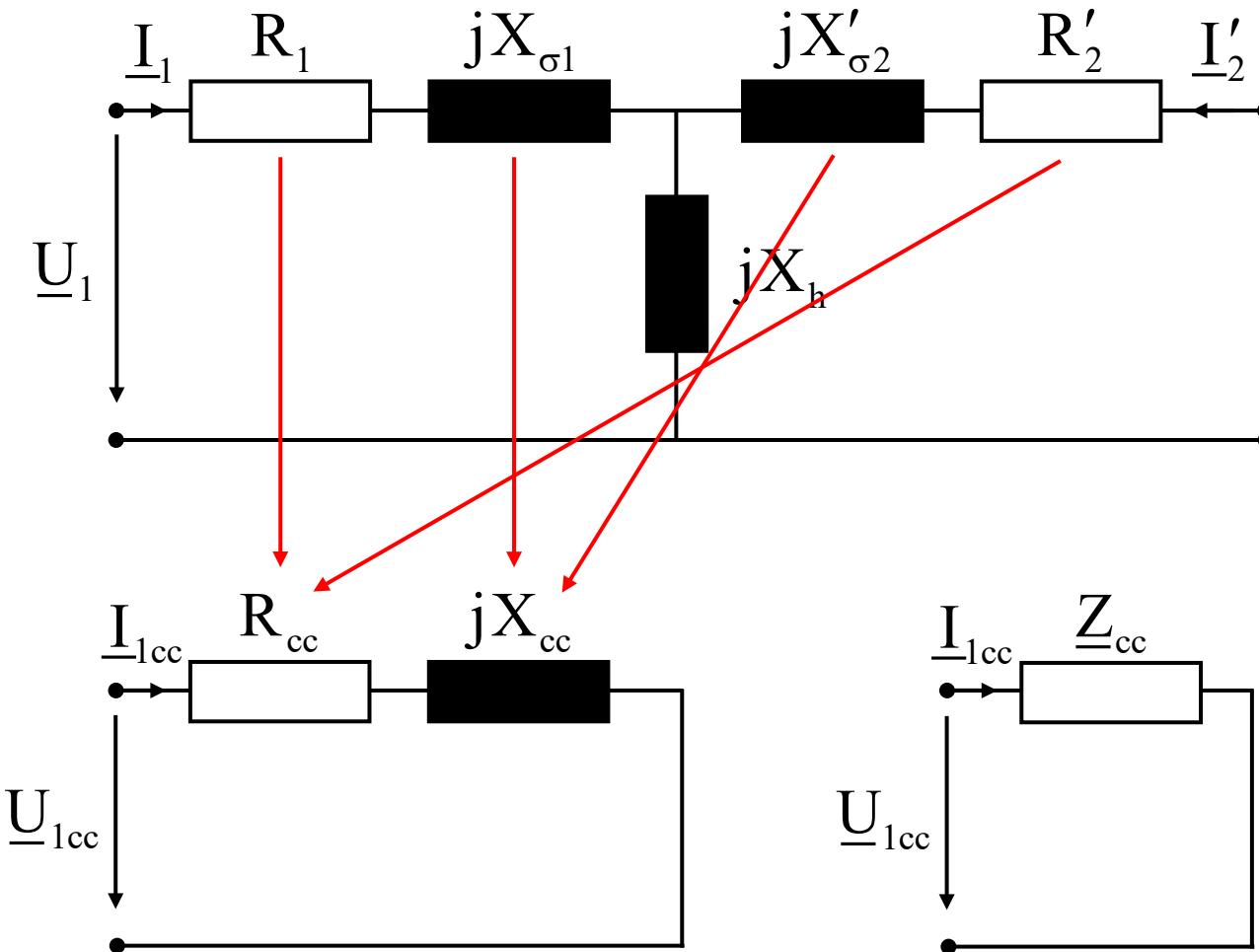

$$R_{cc} = R_1 + R'_2$$

$$X_{cc} = X_{\sigma 1} + X'_{\sigma 2}$$

$$\underline{Z}_{cc} = R_{cc} + j X_{cc}$$


# Fonctionnement en court-circuit

## Tension de court-circuit


Tension de court-circuit  $U_{1cc}$  est la tension (réduite) qu'il faut appliquer au primaire, avec le secondaire court-circuité, de telle façon que le courant nominal circule au primaire.

Exprimée en [%] ou en [pu]. C'est une valeur contractuelle importante.
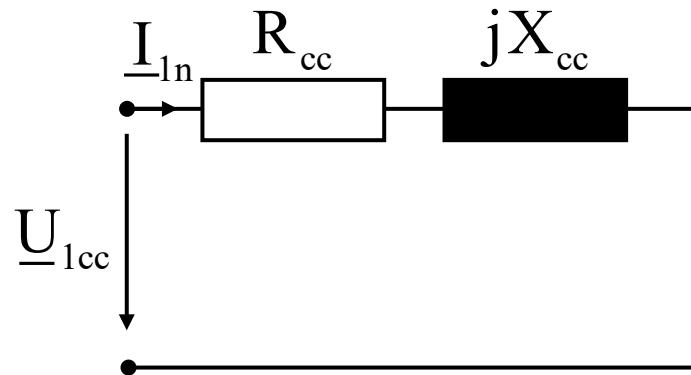
$$u_{cc} = \frac{U_{1cc}}{U_{1n}} \cdot 100 \quad [\%]$$



# Hypothèse de Kapp

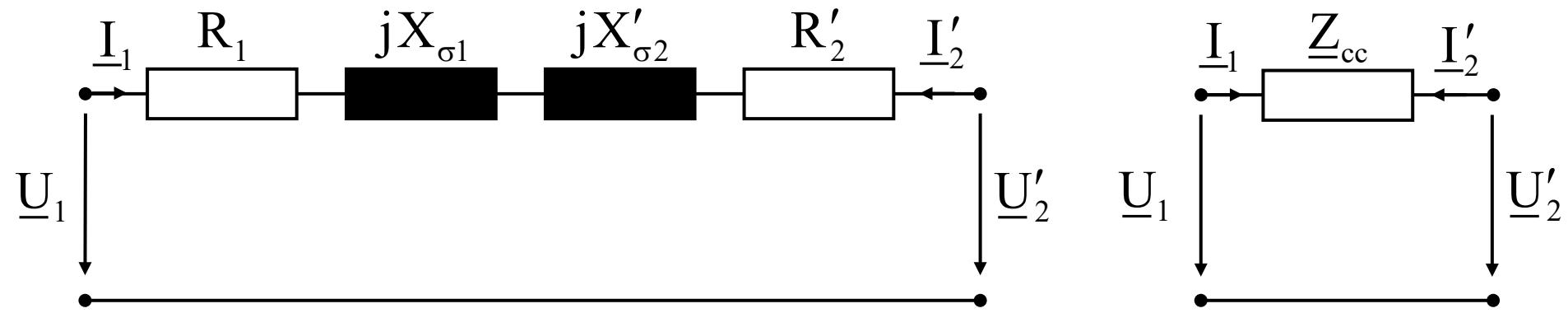

$$\underline{Z}_{cc} = R_{cc} + j X_{cc}$$

$$\underline{I}_1 = -\underline{I}_2'$$

$$u_{cc} = \frac{U_{1cc}}{U_{1n}} \text{ [pu]}$$

$$R_{cc} = R_1 + R_2'$$

$$\underline{U}_1 = \underline{Z}_{cc} \underline{I}_1 + \underline{U}_2'$$

$$Z_{cc} = \frac{U_{1cc}}{I_{1cc}} = \frac{U_{1cc}}{I_{1n}}$$

$$X_{cc} = X_{\sigma 1} + X'_{\sigma 2}$$

$$\underline{U}_2' = \underline{U}_1 - \underline{Z}_{cc} \underline{I}_1$$


$$\boxed{Z_{cc} = u_{cc}} = \frac{\frac{U_{1cc}}{U_{1n}}}{\frac{I_{1n}}{I_{1n}}} \Bigg\} = 1$$

# Sommaire


- Introduction
- Transformateur monophasé idéal
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- Transformateur monophasé réel
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - Grandeurs relatives (per unit)
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- **Résumé des schémas équivalents**
- Fonctionnement en parallèle
- Rappel sur le triphasé
- Transformateur triphasé
  - Groupes de couplages
- Transformateurs spéciaux

# Résumé schémas équivalents



- Idéal

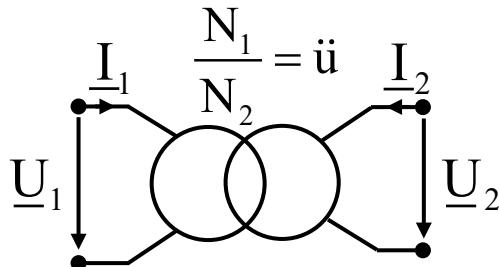


- Kapp

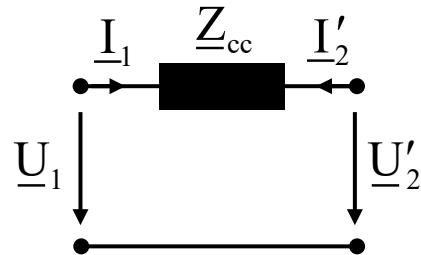

- Complet

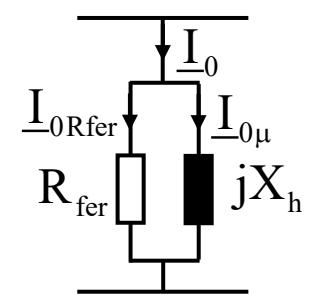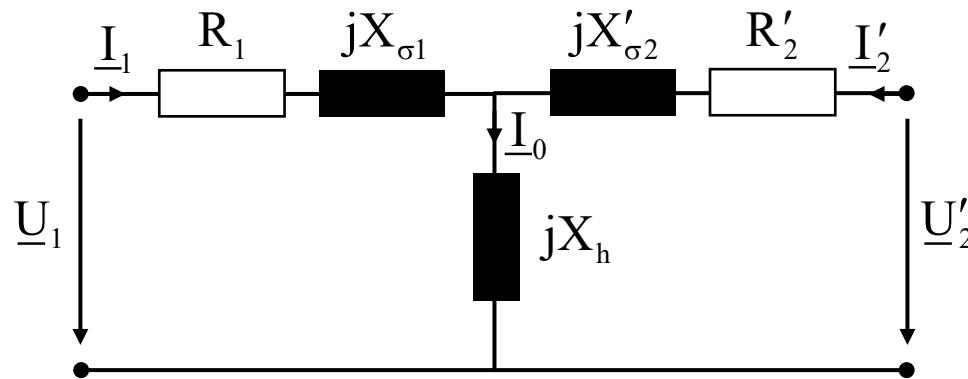

## Exercice

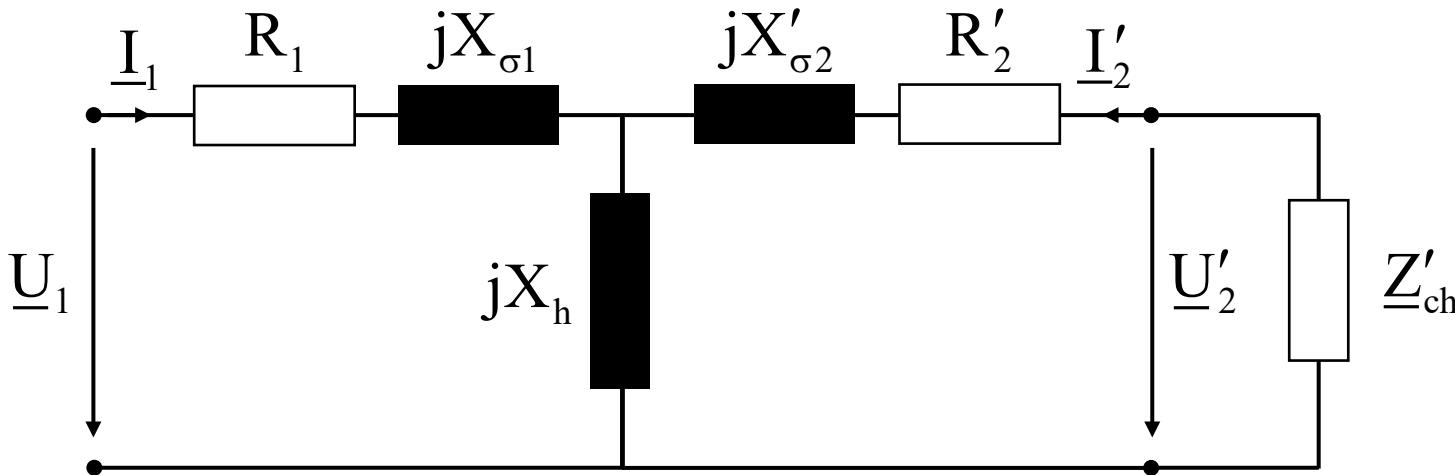

$$R_1 = 0.1 \text{ } [\Omega]$$

$$R_2 = 0.15 \text{ } [\Omega]$$

$$X_h = 400 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{\sigma 1} = 0.08 \text{ } [\Omega]$$

$$X_{\sigma 2} = 0.12 \text{ } [\Omega]$$

Alimenté à 110V. Quel est le courant au primaire ?

$$Z_{ch} = 20 + j3 \text{ } [\Omega]$$

$$\underline{Z}_1 = R_1 + jX_{\sigma 1}$$

$$R'_2 = \ddot{u}^2 R_2 \quad \ddot{u} = U_{1n} / U_{2n}$$

$$\underline{Z}_h = jX_h$$

$$X'_{\sigma 2} = \ddot{u}^2 X_{\sigma 2}$$

$$\underline{Z}'_2 = R'_2 + jX'_{\sigma 2} + \underline{Z}_{ch}$$

$$Z'_{ch} = \ddot{u}^2 Z_{ch}$$

$$\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_h // \underline{Z}'_2 = \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_h \underline{Z}'_2}{\underline{Z}_h + \underline{Z}'_2} = R_1 + jX_{\sigma 1} + \frac{jX_h (R'_2 + jX'_{\sigma 2} + Z'_{ch})}{jX_h + R'_2 + jX'_{\sigma 2} + Z'_{ch}}$$

$$I_1 = \frac{U_1}{Z_{eq}} = 10 \text{ [A]}$$

MATLAB R2020b - academic use

André

# Conseils avec Matlab:

- Utiliser  $1i$  pour la partie complexe
- Utiliser  $p$  au lieu de  $'$  prime (transposition!)

Current Folder

- Name
- Champ\_tournant.m
- ChampTournant.m
- Couple\_reluctant.m
- Examen\_Conv\_Electromeca.m
- ExoCircMag3.m
- ExoTransfo.m
- ExoTransfo\_v2.m
- MAS.m
- MAS2Lionel.m
- MCC\_02.m
- MCC\_Pconst.m
- MS\_06\_Light.m
- SinusTri.m

ExoTransfo\_v2.m (Script)

Workspace

Name	Value
I1	10.0598
R1	0.1000
R2	0.1500
R2p	0.0800
u	0.7302
U1	110
U1n	230
U2n	315
Xh	400
Xs1	0.0800
Xs2	0.1200
Xs2p	0.0640
Z1	0.1000 + 0.0800i
Z2p	10.7426 + 1.6634i
Zch	20.0000 + 3.0000i
Zchp	10.6626 + 1.5994i
Zeq	10.7462 + 2.0212i
ZeqABS	10.9346
Zh	0.0000e+000 + 4.0000e+02i

Editor - C:\Users\hodder\Documents\\_NAS\Cours\Machines Electriques\Matlab\ExoTransfo\_v2.m

```

1 - clear
2 - clc
3 -
4 - U1n = 230;
5 - U2n = 315;
6 - R1 = 0.1;
7 - R2 = 0.15;
8 - Xh = 400;
9 - Xs1 = 0.08;
10 - Xs2 = 0.12;
11 - Zch = 20+1i*3;
12 - u = U1n/U2n;
13 - U1 = 110;
14 -
15 - R2p = (u^2)*R2;
16 - Xs2p = (u^2)*Xs2;
17 - Zchp = (u^2)*Zch;
18 -
19 - Z1 = R1+1i*Xs1;
20 - Zh = 1i*Xh;
21 - Z2p = R2p + 1i*Xs2p + Zchp;
22 -
23 - Zeq = Z1+ (Zh*Z2p) / (zh+Z2p)
24 - ZeqABS = abs(Zeq)
25 -
26 - I1 = U1/abs(Zeq)

```

Command Window

```

Zeq =
10.7462 + 2.0212i

ZeqABS =
10.9346

I1 =
10.0598

fx >>

```

Données

Grandeurs rapportées

Calcul des impédances



Calcul de l'impédance équivalente

Calcul du courant (en norme)

# Sommaire

- Introduction
- Transformateur monophasé idéal
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- Transformateur monophasé réel
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - Grandeurs relatives (per unit)
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- Résumé des schémas équivalents
- **Fonctionnement en parallèle**
- Rappel sur le triphasé
- Transformateur triphasé
  - Groupes de couplages
- Transformateurs spéciaux

# Fonctionnement en parallèle

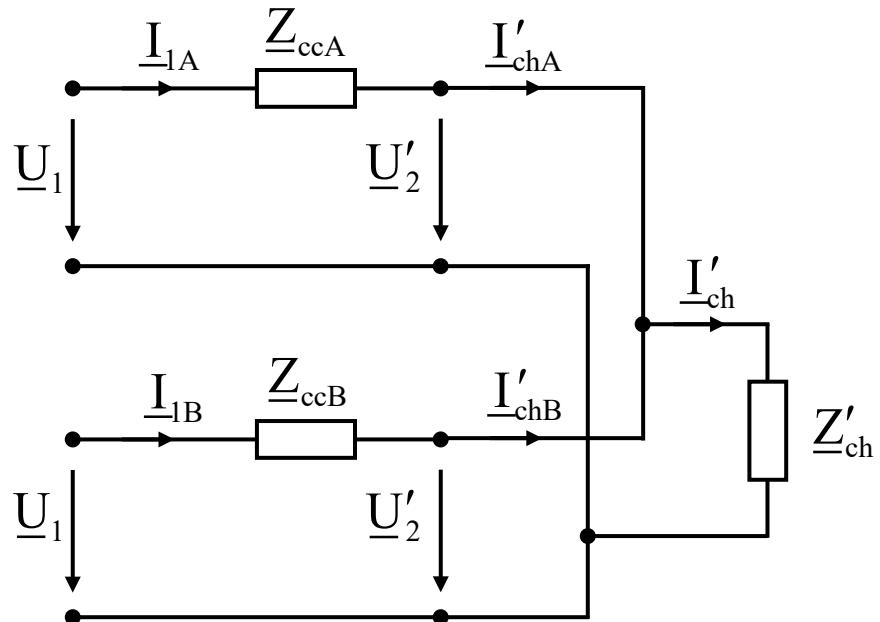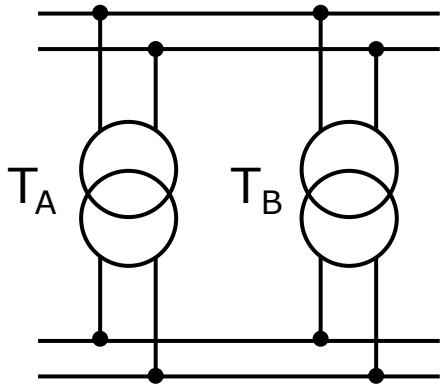


Conditions :




- mêmes tensions de lignes primaire et secondaire
- mêmes groupes horaires
- même tension de court-circuit  $u_{cc}$

Idéal si :

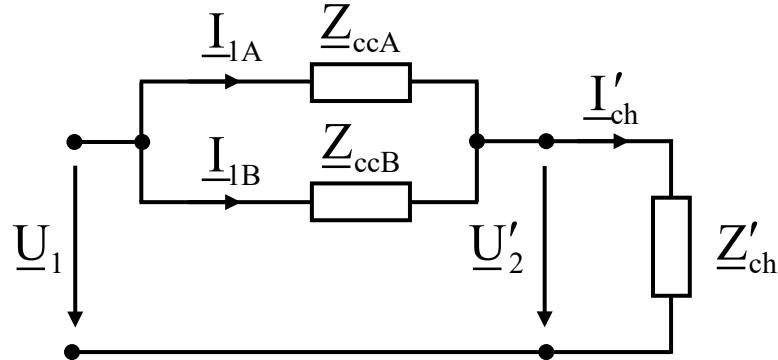- même angle de phase de l'impédance de court-circuit  $Z_{cc}$




Pourquoi le schéma simplifié de Kapp ?

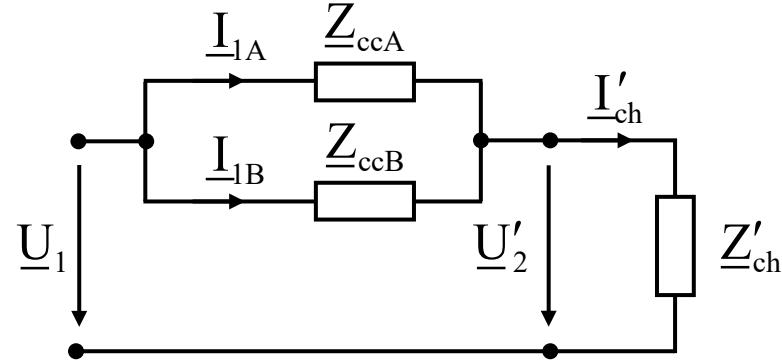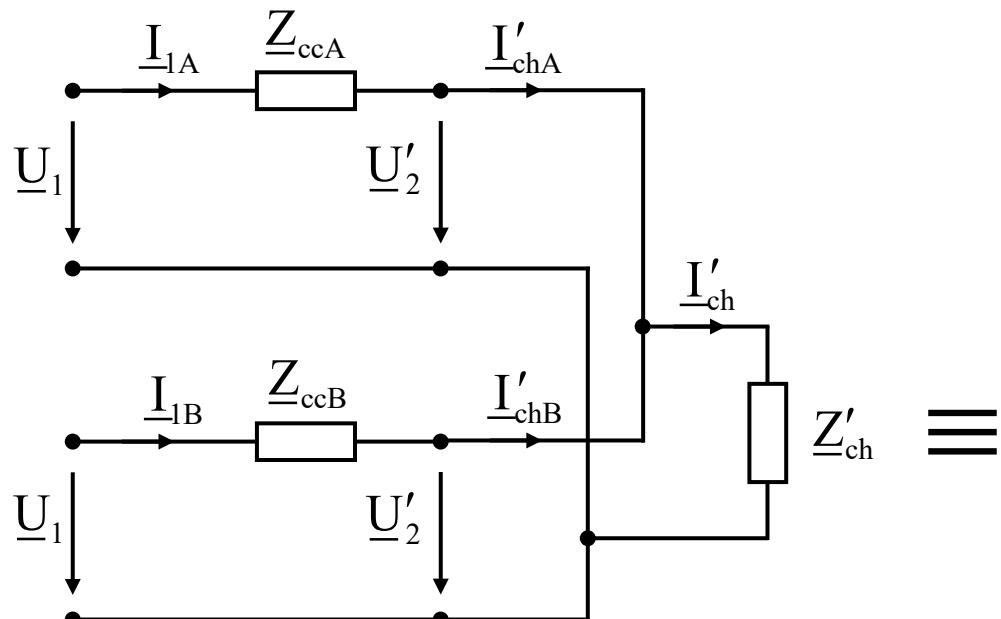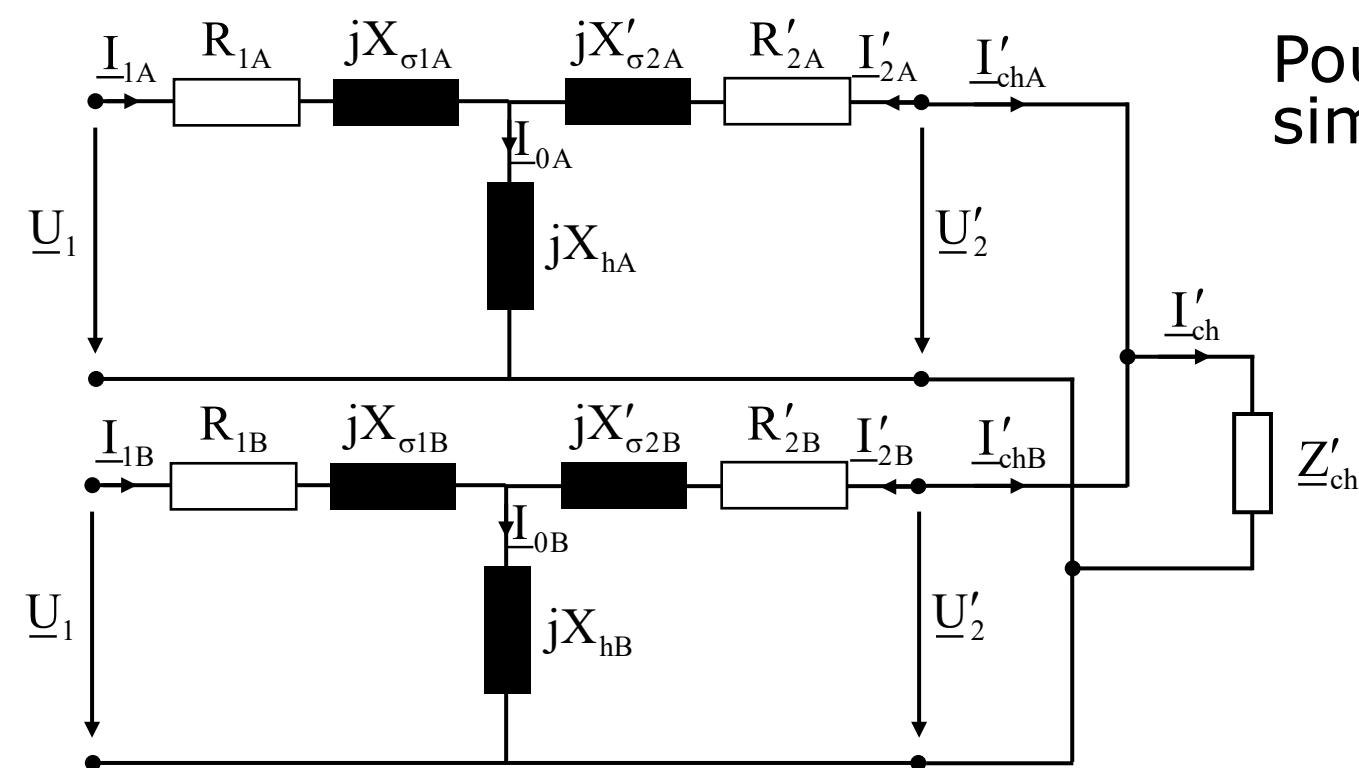


# Sommaire

- Introduction
- Transformateur monophasé idéal
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- Transformateur monophasé réel
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - Grandeurs relatives (per unit)
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- Résumé des schémas équivalents
- Fonctionnement en parallèle
- **Rappel sur le triphasé**
- Transformateur triphasé
  - Groupes de couplages
- Transformateurs spéciaux
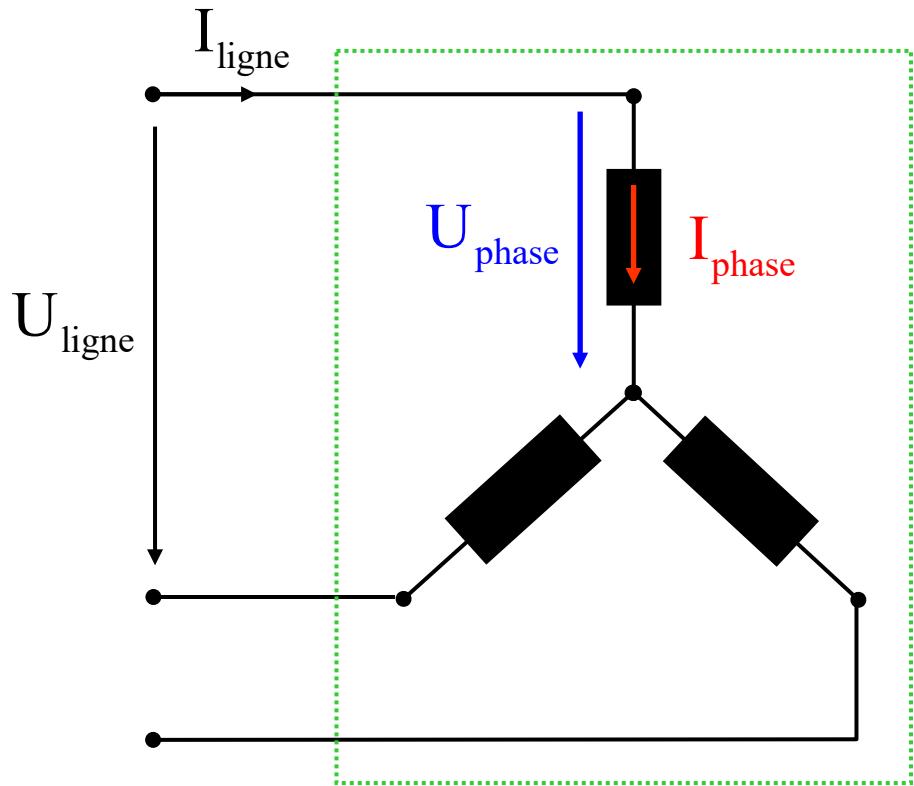
# Rappel sur les couplages étoile-triangle


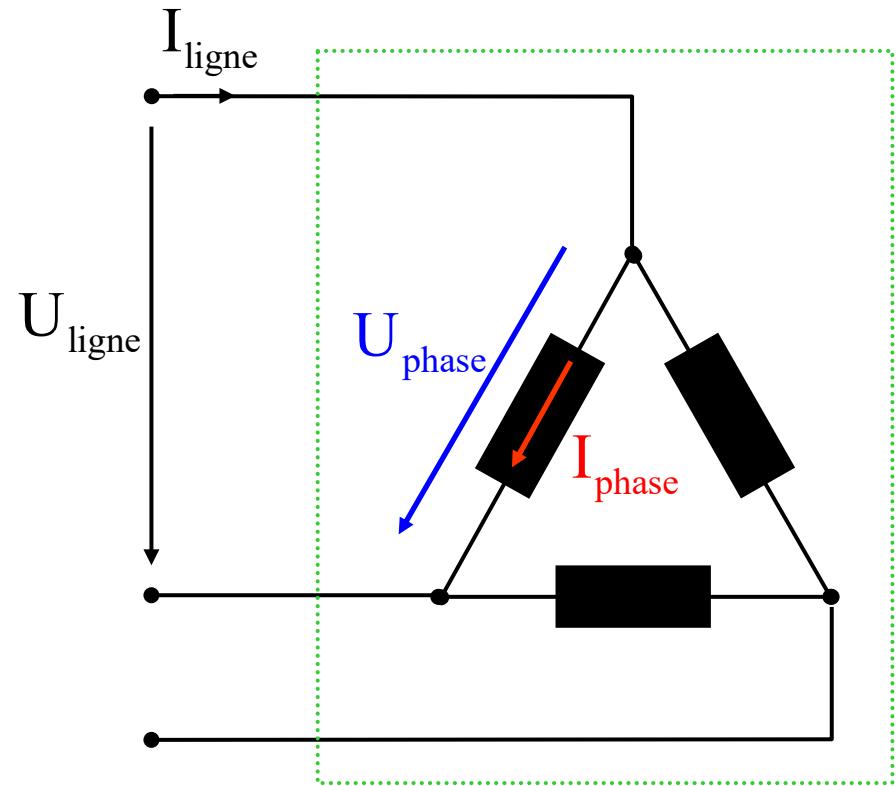
$$\begin{cases} U_{\text{phase}} = U_{\text{ligne}} / \sqrt{3} \\ I_{\text{phase}} = I_{\text{ligne}} \end{cases}$$




$$\begin{cases} U_{\text{phase}} = U_{\text{ligne}} \\ I_{\text{phase}} = I_{\text{ligne}} / \sqrt{3} \end{cases}$$

# Puissances triphasées

Puissance apparente  $S = 3 U_{ph} I_{ph} = \sqrt{3} U_{ligne} I_{ligne} = \sqrt{P^2 + Q^2}$  [VA]




Puissance active  $P = 3 U_{ph} I_{ph} \cos \varphi = \sqrt{3} U_{ligne} I_{ligne} \cos \varphi$  [W]

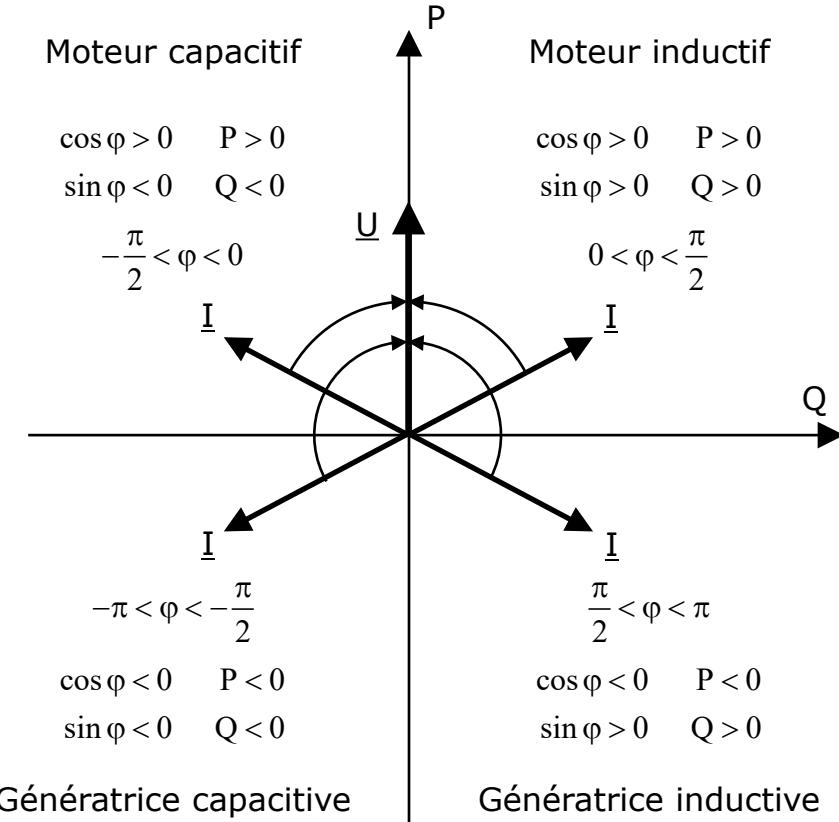Puissance réactive  $Q = 3 U_{ph} I_{ph} \sin \varphi = \sqrt{3} U_{ligne} I_{ligne} \sin \varphi$  [VAr]



# Plaque signalétique triphasée

Y 400V / 5A  
Δ 230V / 8.7A

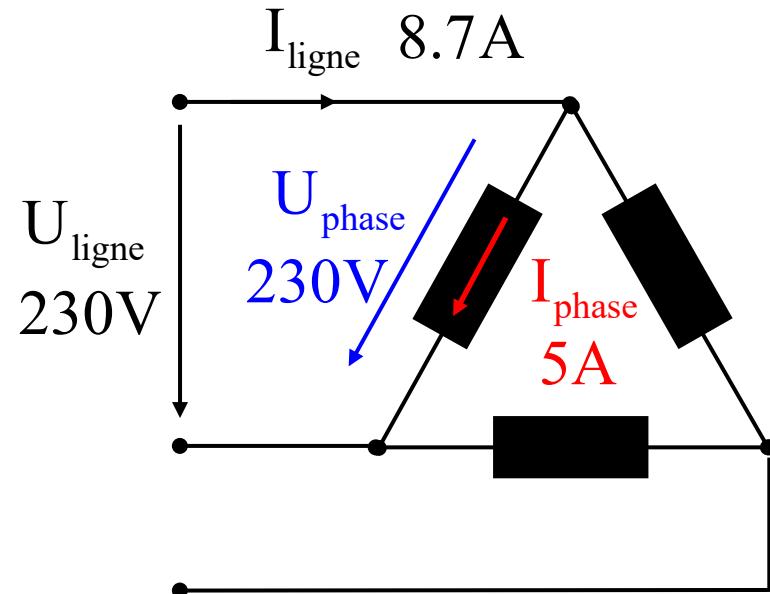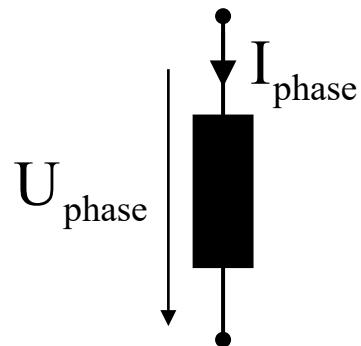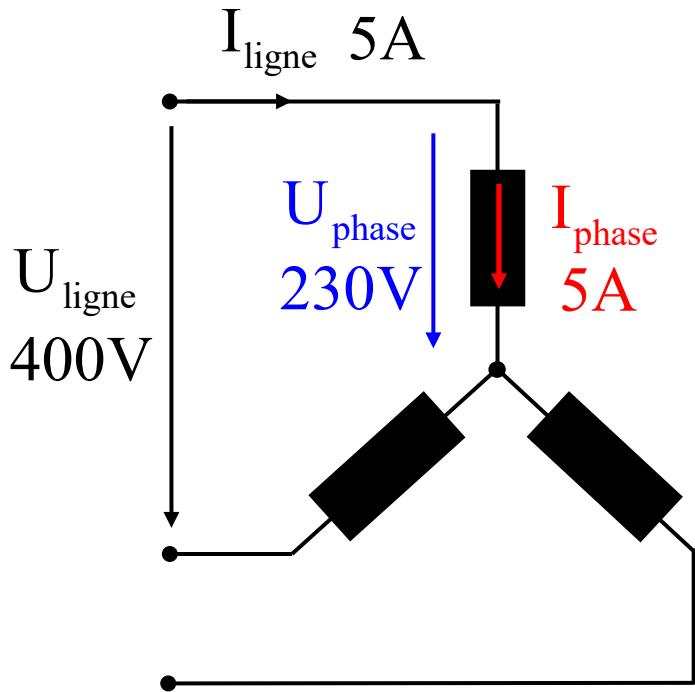

# Exercice

La plaque signalétique d'un dispositif triphasé donne :

Y 400V / 5A

Δ 230V / 8.7A

On mesure avec un ampèremètre un courant de ligne 5.5A. Que vaut le courant de phase en p.u en étoile et en triangle ?

On mesure avec un Ohmmètre la résistance d'une des phases à  $2\Omega$ . Que vaut cette résistance en p.u ?

$$Y \rightarrow I_{\text{phase}} = I_{\text{ligne}}$$

$$\Delta \rightarrow I_{\text{phase}} = \frac{I_{\text{ligne}}}{\sqrt{3}}$$

$$X = \frac{X}{X_n}$$

$$Y \rightarrow I_{\text{phase}Y} = I_{\text{ligne}Y} \rightarrow I_{\text{phase}Y} = 5.5A \rightarrow i_{\text{phase}Y} = \frac{I_{\text{phase}Y}}{I_n} = \frac{5.5}{5} = 1.1[\text{pu}]$$


$$\Delta \rightarrow I_{\text{phase}\Delta} = \frac{I_{\text{ligne}\Delta}}{\sqrt{3}} \rightarrow I_{\text{phase}\Delta} = 3.2A \rightarrow i_{\text{phase}\Delta} = \frac{I_{\text{phase}\Delta}}{I_n} = \frac{3.2}{5} = 0.64[\text{pu}]$$

$$Z_n = \frac{U_n}{I_n} = \frac{230}{5} = 46[\Omega]$$

$$r = \frac{R}{Z_n} = \frac{2}{46} = 0.043[\text{pu}]$$
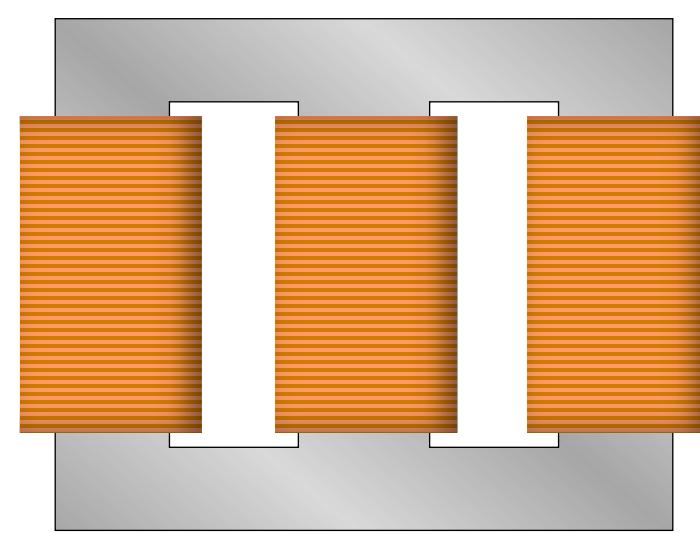
# Sommaire



- Introduction
- Transformateur monophasé idéal
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- Transformateur monophasé réel
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - Grandeurs relatives (per unit)
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- Résumé des schémas équivalents
- Fonctionnement en parallèle
- Rappel sur le triphasé
- **Transformateur triphasé**
  - Groupes de couplages
- Transformateurs spéciaux






# Transformateur triphasé


## Groupes de couplage

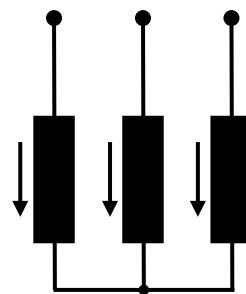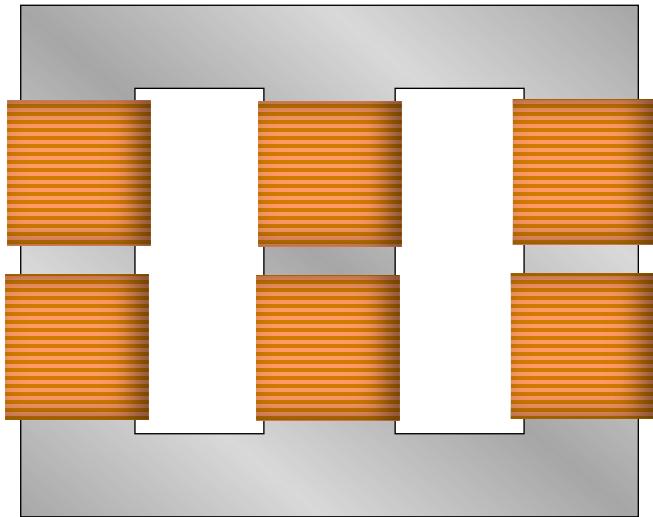

étoile  
Y ou y

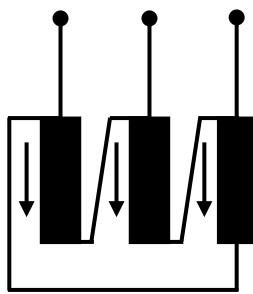

triangle  
D ou d

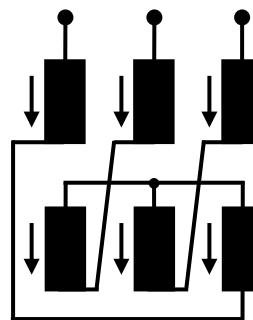


zig-zag  
Z ou z

# Transformateur triphasé

Mais comment fait-on ?

Schéma équivalent par **phase**

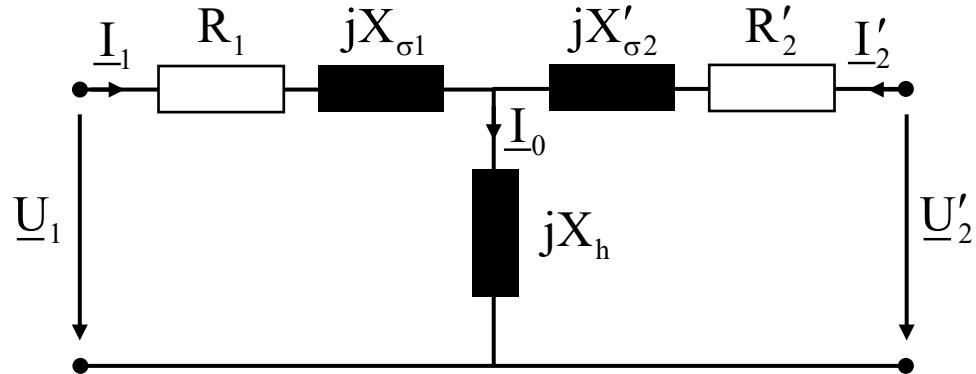

On donne les grandeurs de lignes, donc on adapte la tension et le courant en fonction du couplage.

Exemple : 20 kV / 6.6 kV

$$\text{Yy} \rightarrow U_{1\text{ph}} = \frac{20}{\sqrt{3}} \text{kV} \quad U_{2\text{ph}} = \frac{6.6}{\sqrt{3}} \text{kV}$$

$$\text{Dy} \rightarrow U_{1\text{ph}} = 20 \text{kV} \quad U_{2\text{ph}} = \frac{6.6}{\sqrt{3}} \text{kV}$$




Montage Dy souvent utilisé entre machine (basse tension, fort courant) et sous-station (haute tension, faible courant)

# Sommaire


- Introduction
- Transformateur monophasé idéal
  - Rapport de transformation
  - Grandeurs rapportées
- Transformateur monophasé réel
  - Equations de tensions
  - Schéma équivalent et bilan de puissance
    - Introduction des pertes fer
  - Grandeurs relatives (per unit)
  - Fonctionnement en court-circuit et Hypothèse de Kapp
- Résumé des schémas équivalents
- Fonctionnement en parallèle
- Rappel sur le triphasé
- Transformateur triphasé
  - Groupes de couplages
- **Transformateurs spéciaux**

# Transformateurs spéciaux

Transformateur à gradins

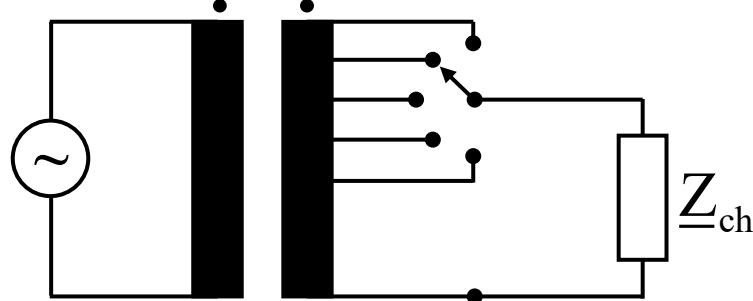

L'autotransformateur

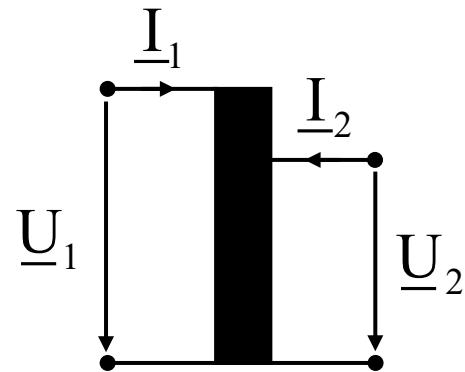

Le variac

