

2. Conventions et les symboles :

→ concepts → modèles


Ex : courant : $i, I, \dot{I}, \ddot{I}, \dot{\dot{I}}, \ddot{\dot{I}}, \ddot{\ddot{I}}$

unité : [A]


Relations : $U = R \cdot I$
 $U = R \cdot \dot{I}$

Dessin : 
Résistance


Choix en France :

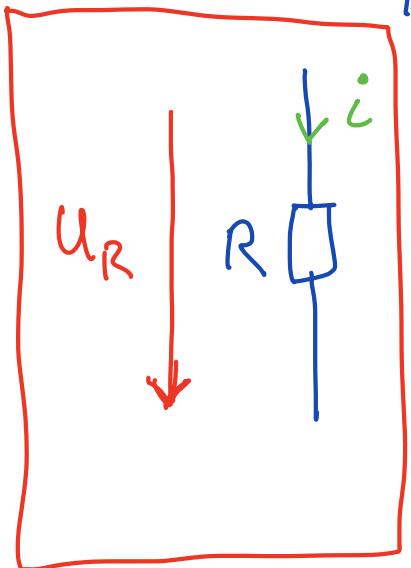

International

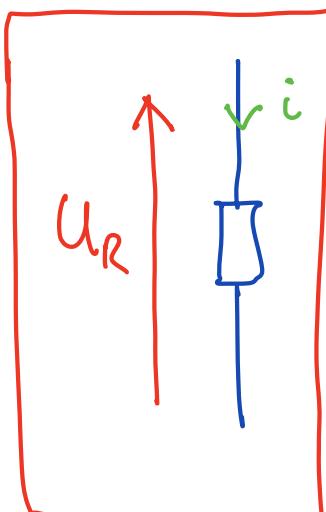

Fn

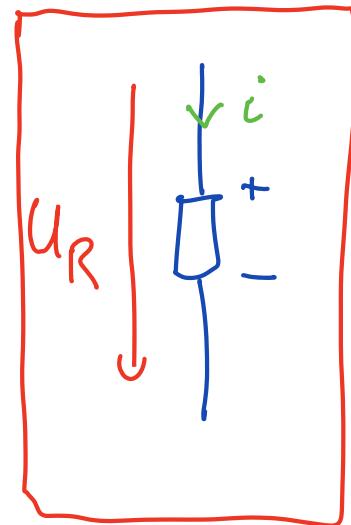

USA, B

Convention matin : choix


2.2 Représentation graphique :

Conducteur : 

parfait


Conducteur : 

avec un courant

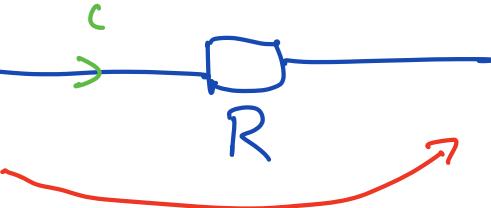Élim f : 

U_R


Interrupteur :

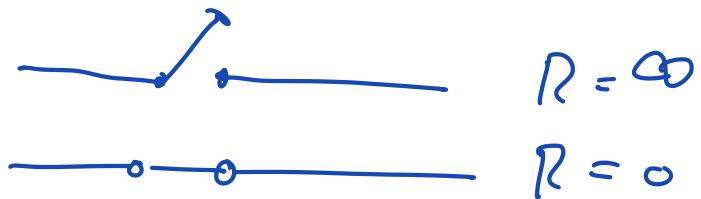

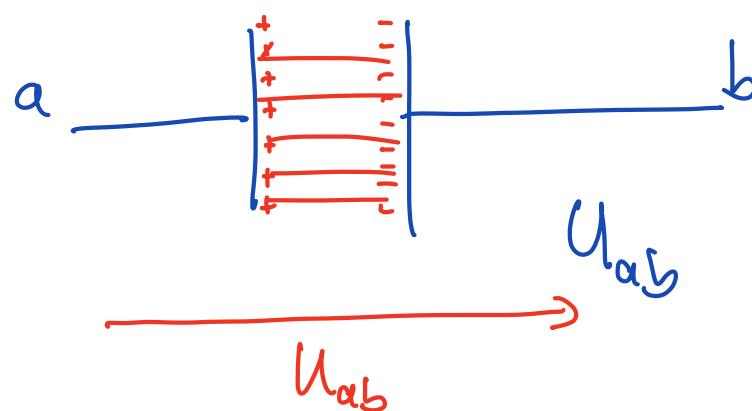3. Lois fondamentales :

Difference de potentiel : Tension [Volt]

$$V_a - V_b = \left\{ \begin{array}{l} E dl = U_{ab} \quad [V] \\ l \end{array} \right.$$



3.2.19 La Capacité :

Définition : Charge électrique : Q

$$\text{Capacité : } C = \frac{Q}{U_{ab}}$$

Symbol :

3.3 Courant électrique :

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad [A]$$


Densité de courant : $j \Rightarrow [A/m^2]$

3.3.4 Pertes Joule :

$$P = R \cdot I^2 \quad [W]$$

Récap :

Convention Notem :

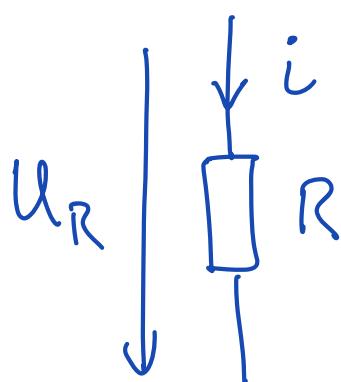


→ Puissance positive

→ conv. Notem
consommation.

3.3.6 Définition de la résistance :

$$R_{ab} = \left\{ \begin{array}{l} b \\ a \\ \uparrow \end{array} \right\} \cdot \frac{dl}{S} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{longueur} \\ \nearrow \text{Surface} \end{array}$$

résistivité
électrique [Ω m]

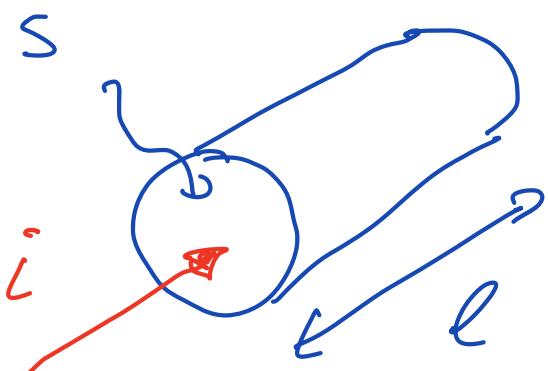

Si S est constante sur la longueur

$$R_{ab} = \frac{\rho \cdot l}{S} \quad [\Omega]$$

3.3.8 Loi d'Ohm :


$$U_{ab} = R_{ab} \cdot I \quad \begin{array}{l} (\text{courant et} \\ \text{tension} \\ \text{continues}) \end{array}$$

$$u_{ab} = R_{ab} \cdot i \quad (\text{current et tension variable})$$

3.3.1 Lois de Kirchhoff :


Noeud : Point de convergence d'un nœud trois conducteurs

$$\sum i_j = 0$$
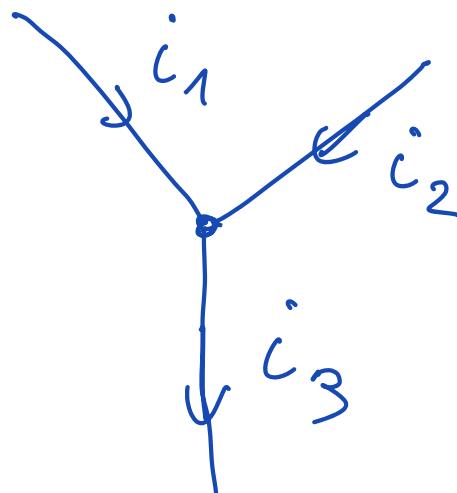
$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

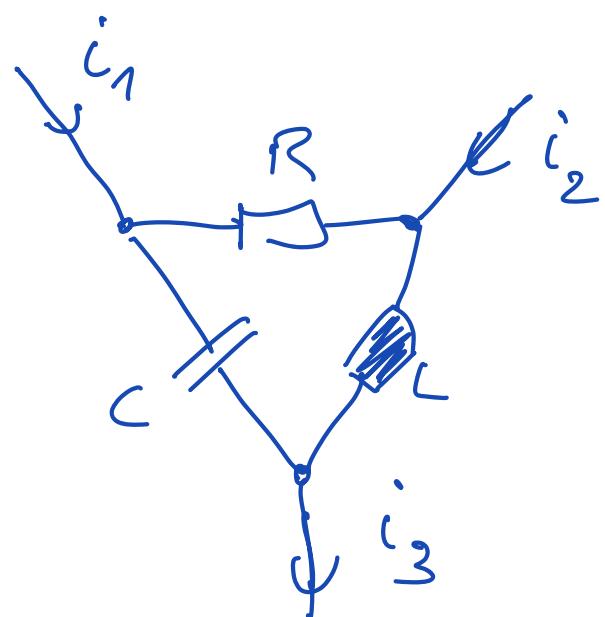
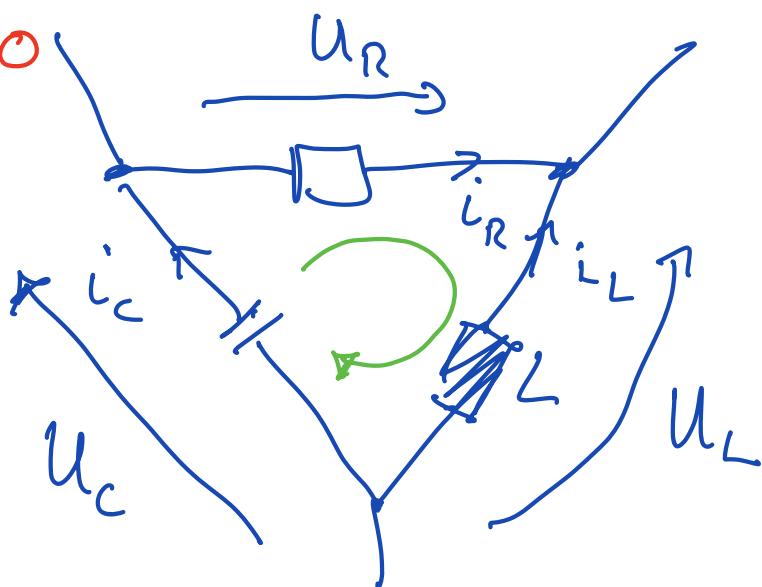
Noeud généralisé :

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$




Raille : ensemble de branches partant d'un nœud pour se retourner

$$\sum U_j = 0$$



$$U_R - U_L + U_C = 0$$

3.5 La Capacité :

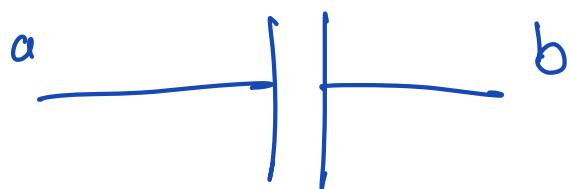


$$C = \frac{Q}{U_{ab}}$$

$$Q = \int i dt$$

$$\mu = \frac{1}{C} \left. i dt \right\}$$

3.4 l'inductance :

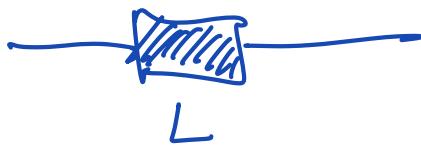

$$\mathcal{M} = L \frac{di}{dt}$$

$$\vec{\text{Rot}} \vec{H} = \vec{J}$$

$$\vec{\text{Rot}} \vec{E} = - \frac{d\vec{B}}{dt}$$

L [H] Henry


4. Éléments du circuit :

4.1 Dipôle : circuit qui possède 2 bornes





4.2 Sources de tension et de courant

a) Source de tension idéale :

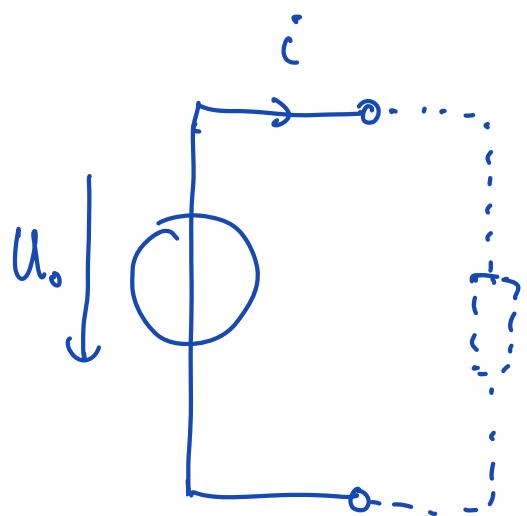

c'est un élément virtuel, idéal et inexistant dans la nature


b) Source de courant idéale :

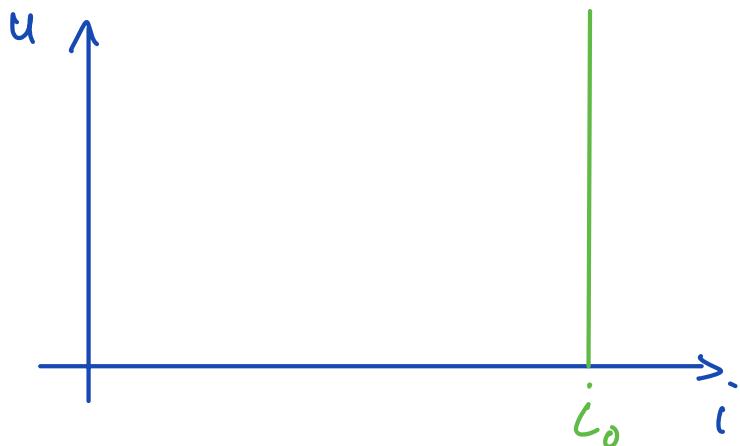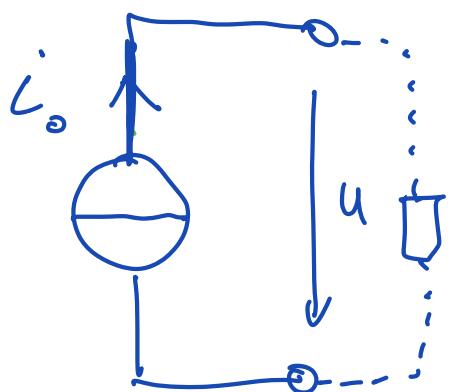

élément virtuel, inexistant dans la nature.

4.2.5 Source de tension nulle:

Def :

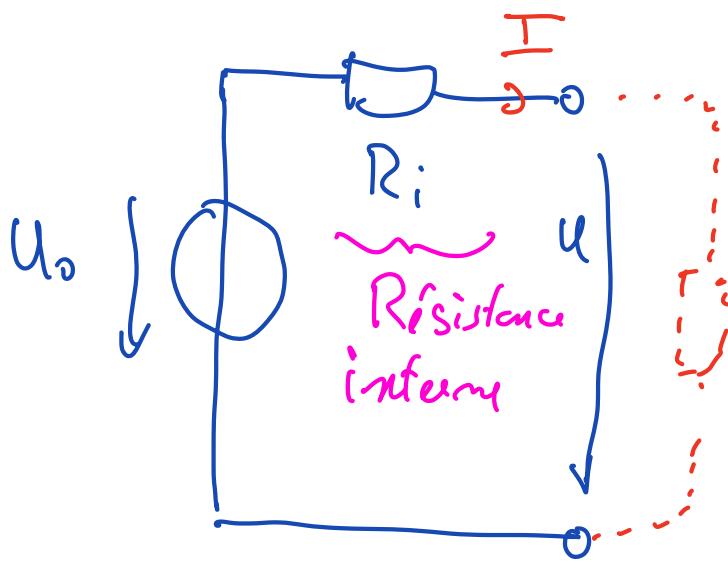

S. Tension idiale


S. tension nulle

U_o : Tension de la source idiale

Tension à vide

R_i : Résistance interne


U : Tension de la source

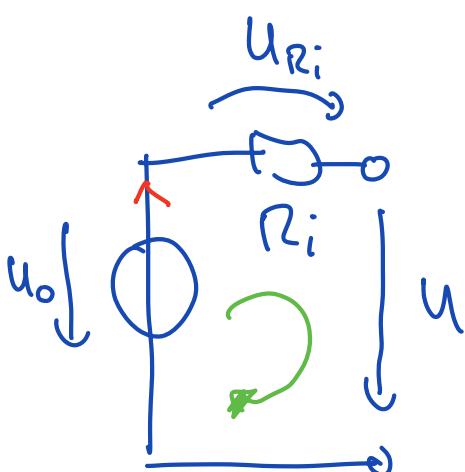

$$\begin{aligned} \sum U &= 0 \\ -U_o + U_{R_i} + U &= 0 \end{aligned}$$

$$= R_i \cdot I$$

$$U = U_o - R_i \cdot I$$

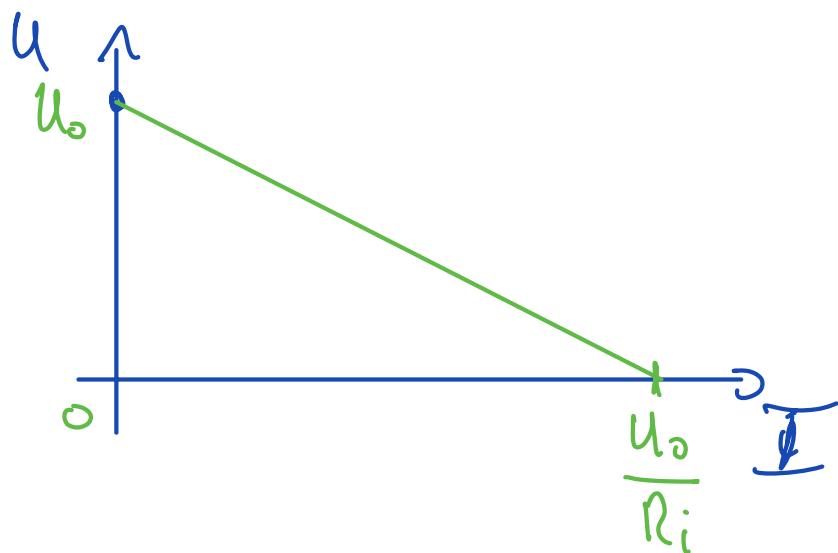


current Réz:

$$U = 0$$

$$0 = U_0 - R_i \cdot I_{cc}$$


$$I_{cc} = \frac{U_0}{R_i}$$

4.2.6 Source de courant réelle:

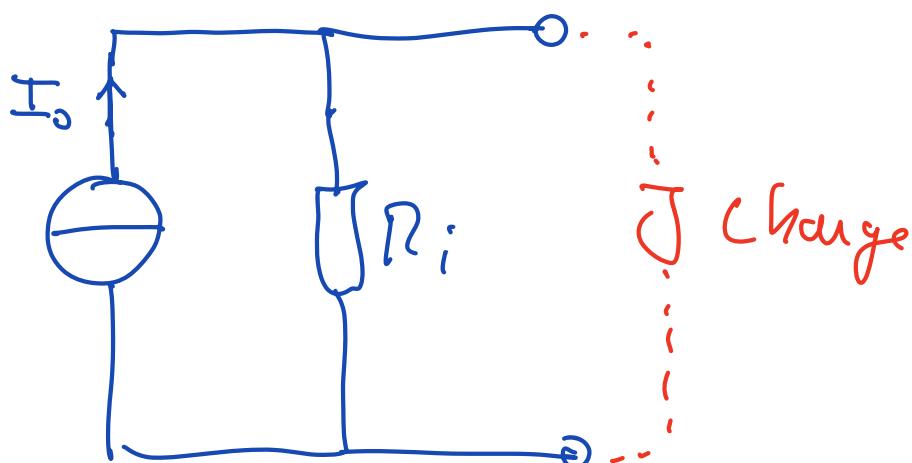

4.3 Elément de base:

Résistance

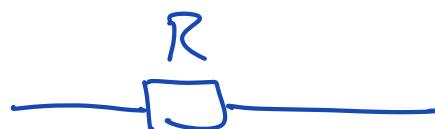

Inductance




Capacité




4.4

Scène électrique :

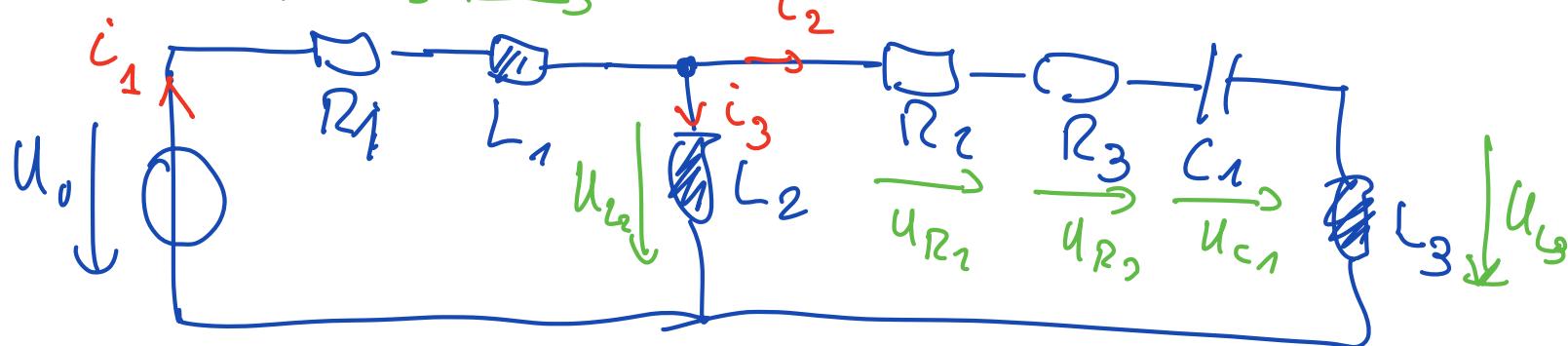

Recap: Quiz 2 :

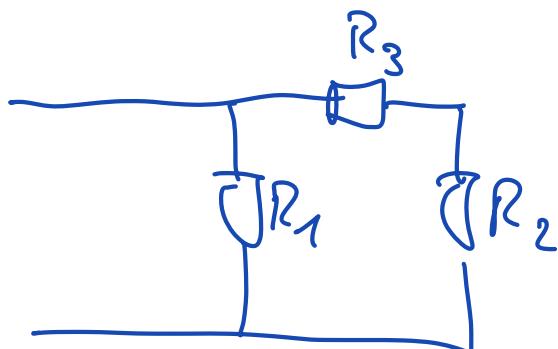4: $\parallel \rightarrow$ même tension aux bornes



R_1 n'est pas en \parallel avec R_2 !


7: Source idéale seule impossible.

8: Source idéale est toujours constante

9: Impossible de mettre des sources de courant en série.

5. Combinaison simple d'éléments linéaires


5.2 Rôle en série :

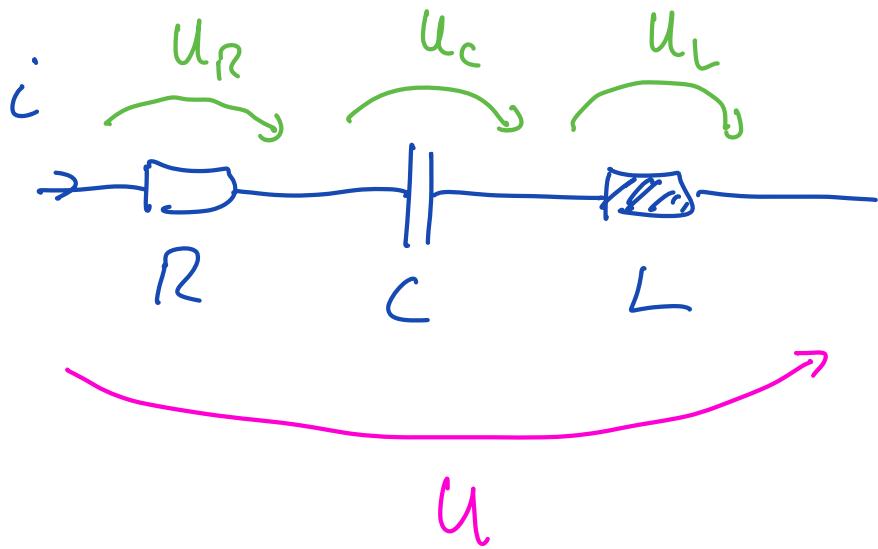

Série : parcouru par le même courant

$$\dot{i}_R = \dot{i}_L = \dot{i}_C \rightarrow \text{Série}$$

5.2.2 Rôle en série de la résistance

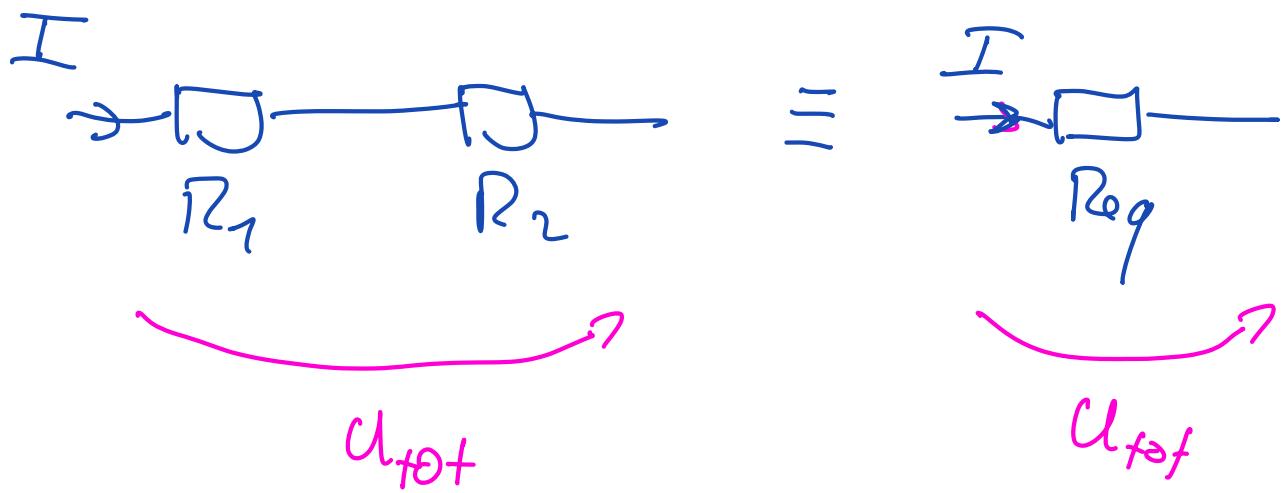

$$U_{\text{tot}} = U_{R_1} + U_{R_2}$$

$$U_{\text{tot}} = R_{\text{eq}} \cdot I$$


$$= R_1 I + R_2 I$$

$$= (R_1 + R_2) I = R_{\text{eq}} \cdot I$$

$$\Rightarrow R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$$

En serie $R_{\text{eq}} = \sum_{K=1}^m R_K$ ($m = n$ de R)


5.2.3 Nixe en Serie des C

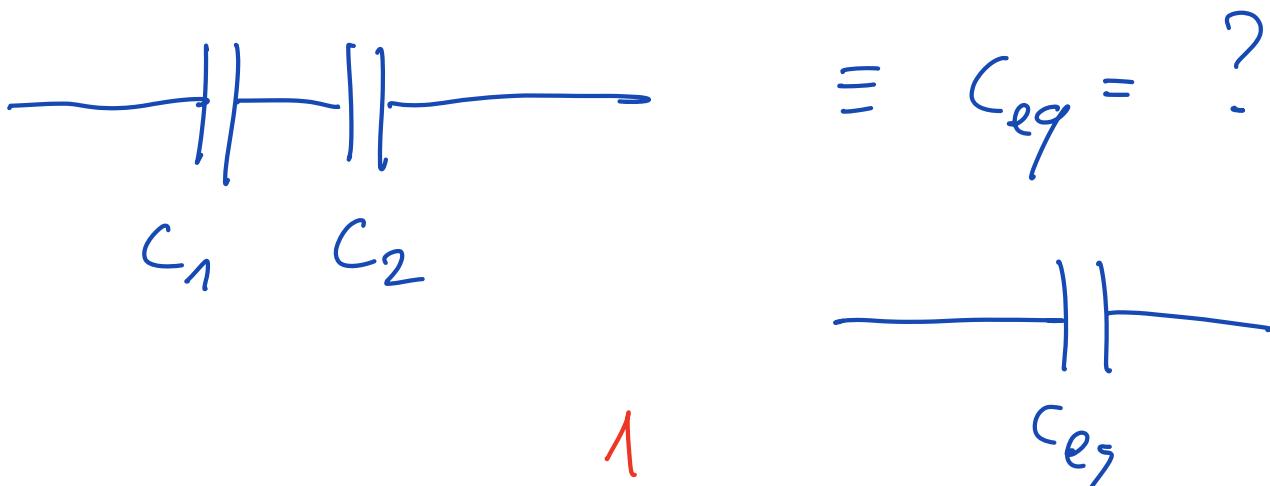

Série $C_{\text{eq}} = \frac{1}{\sum_{K=1}^m \frac{1}{C_K}}$


$m = n$ de C

5.2.6 Rés en série des L


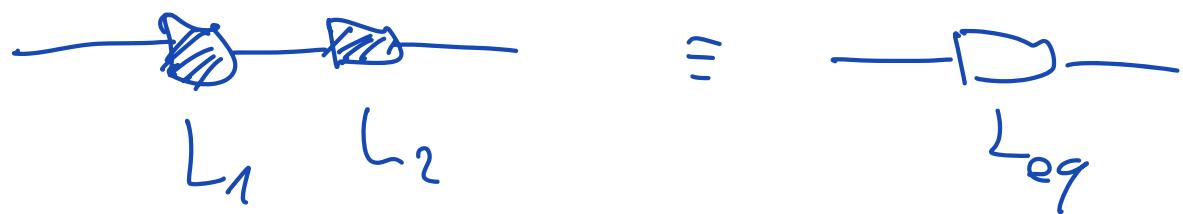


Série $L_{eq} = \sum_{k=1}^m L_k$ $m = nb \text{ de } L$

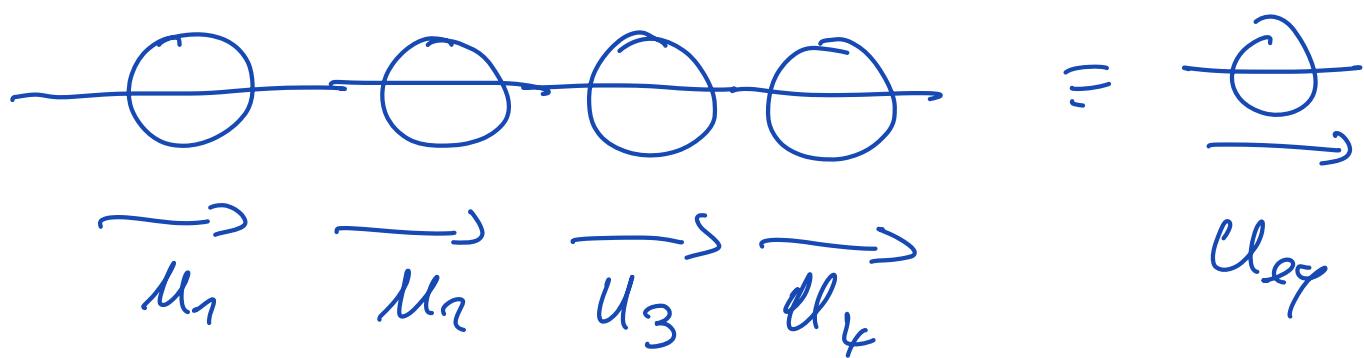5.2.7 Rés en série de la source de tension




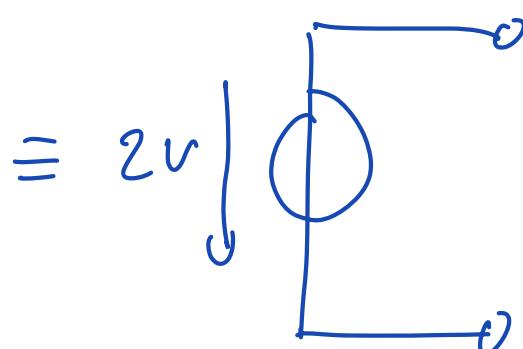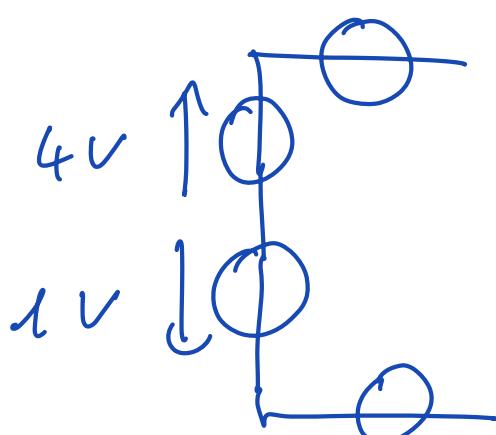Série $U_{eq} = \sum_{k=1}^m U_k$ $m = nb$ de sources



$$\xrightarrow{2U}$$


5.2.9 Nise en séne de source de courant

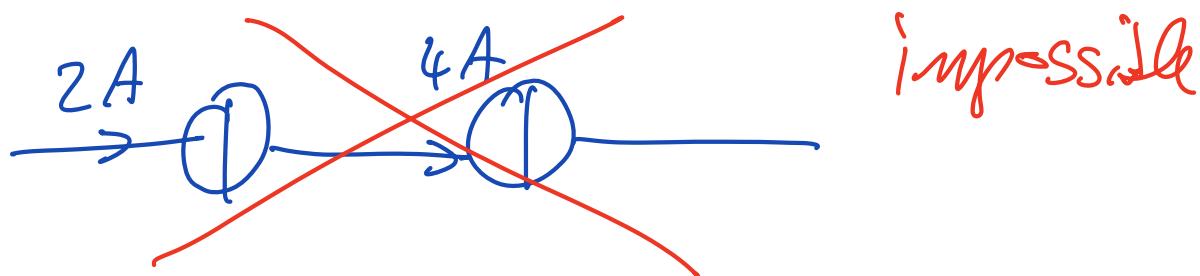


\Rightarrow Impossible sauf si toutes les sources ont le même courant

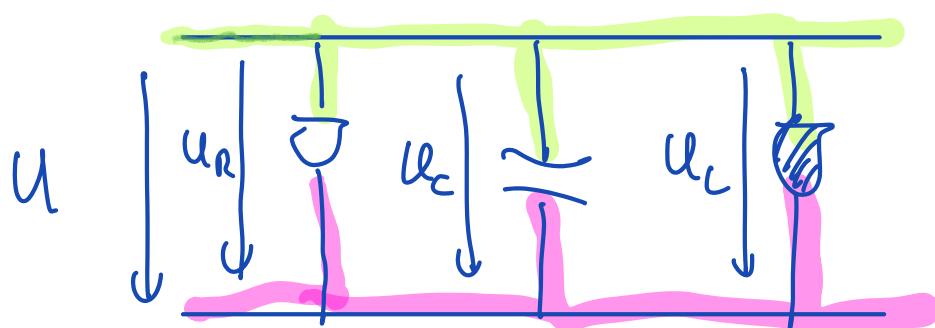5.3.2 Nise en // des R :

Définition : Toutes les bornes des éléments sont au même potentiel



$$U_R = U_C = U_L$$

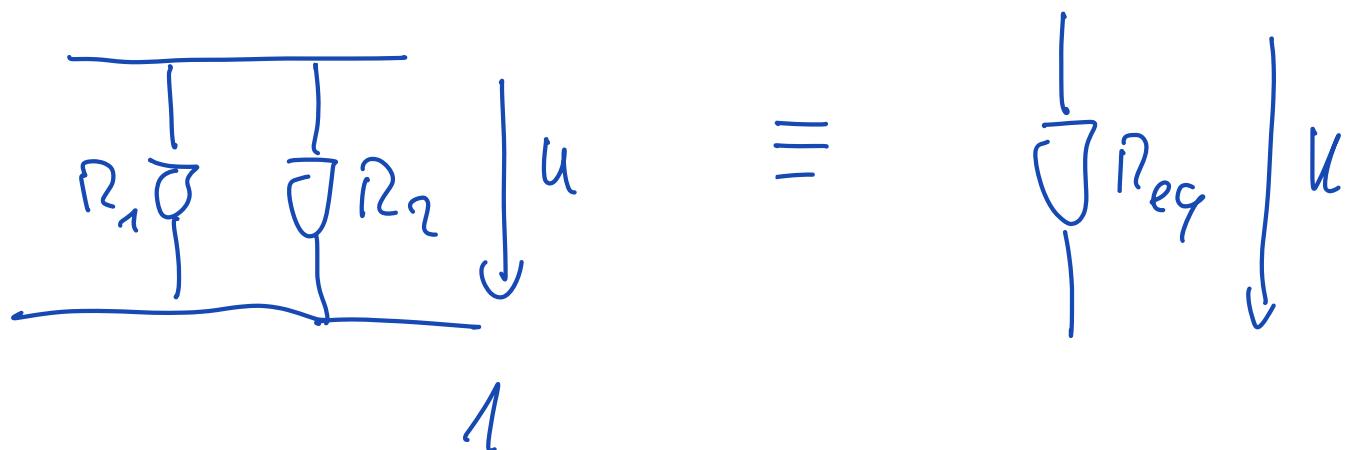

$$R_{eq} = \frac{1}{\sum_{k=1}^m \frac{1}{R_k}} \quad m = \text{anz d. R}$$


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \Rightarrow R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

5.3.5 R_{ise} en // des C :

$$C_1 \parallel C_2 = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}} C_{eq}$$


$$\parallel C_{eq} = \sum_{k=1}^m C_k \quad m = \text{anz d. C}$$

5.3.6 Rés en // des L

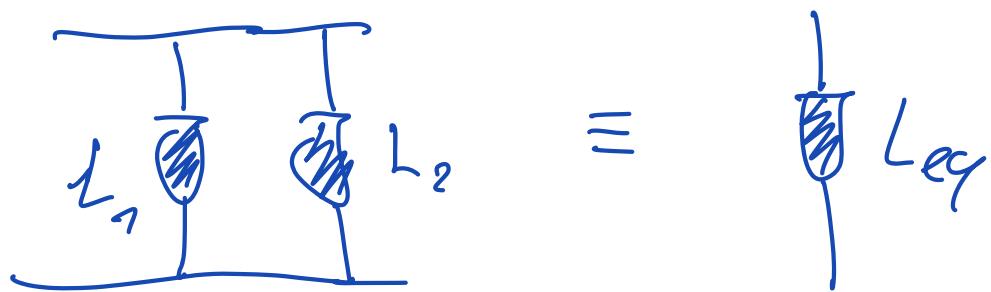

$$\parallel L_{eq} = \frac{1}{\sum_{k=1}^m \frac{1}{L_k}} \quad m = \text{nb de } L$$

5.3.7 Rés en // des Sums de courant

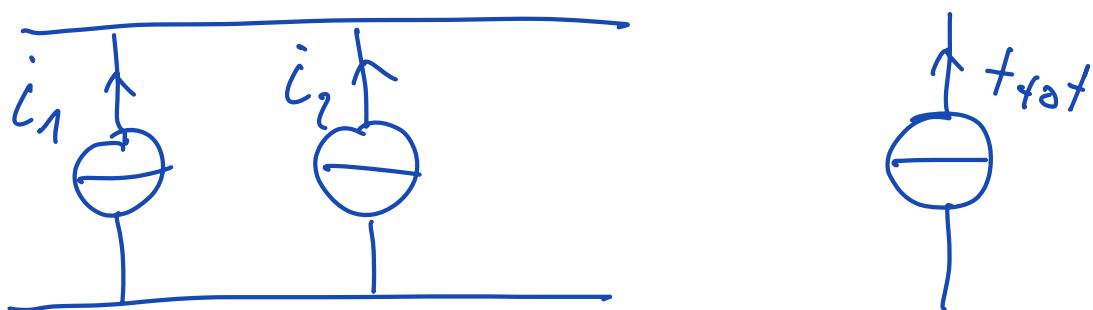


$$i_{tot} = \sum_{k=1}^m i_k$$

Rés en // de Sums de tension


est impossible que si toutes les tensions sont le même valeur

5.4 Circuits combinés :

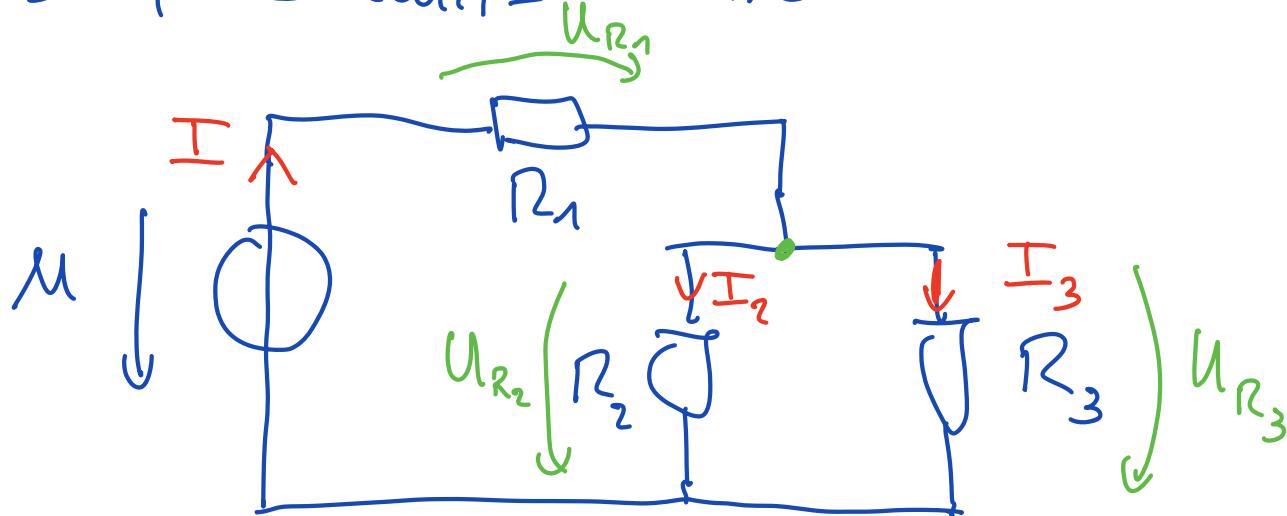


$$I = ? \quad I_2 = ? \quad I_3 = ?$$

$$R_2 \parallel R_3$$

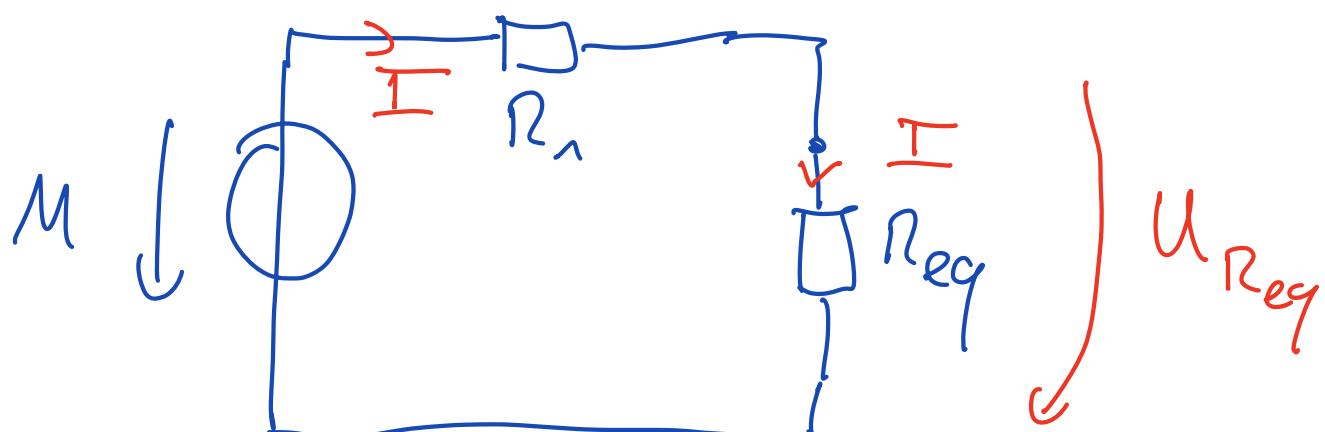
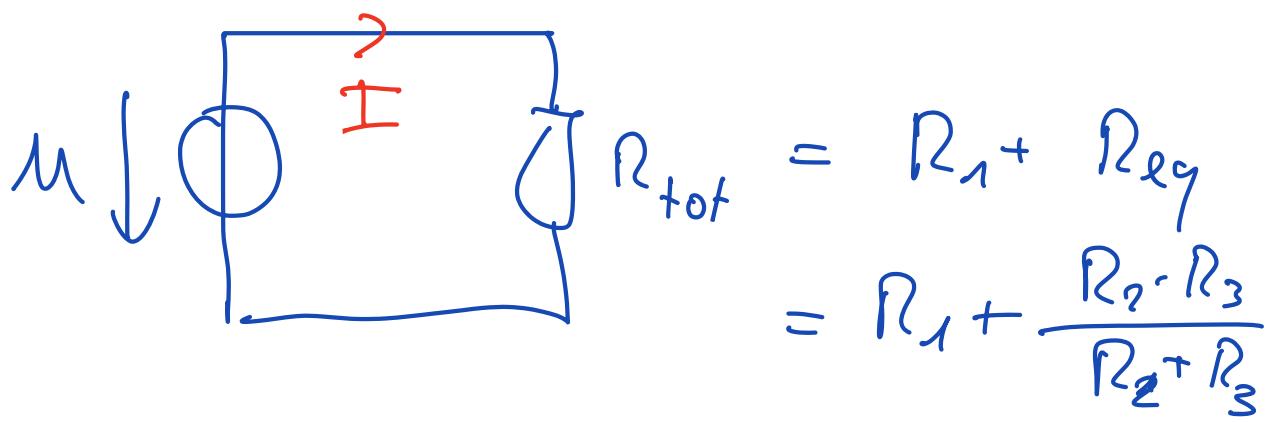
$$R_{\text{req}} = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$



$$U = R_{\text{tot}} \cdot I$$


$$I = \frac{U}{R_{\text{tot}}}$$

$$\begin{aligned}
 U_{R_2} = U_{R_3} = U_{\text{Req}} &= R_{\text{eq}} \cdot I \\
 &= R_{\text{eq}} \cdot \frac{U}{R_{\text{tot}}}
 \end{aligned}$$


$$I_2 = \frac{U_{R_2}}{R_2} = \frac{U_{\text{Req}}}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{U_{R_3}}{R_3} = \frac{U_{\text{Req}}}{R_3}$$

5.4.3 Exemple :

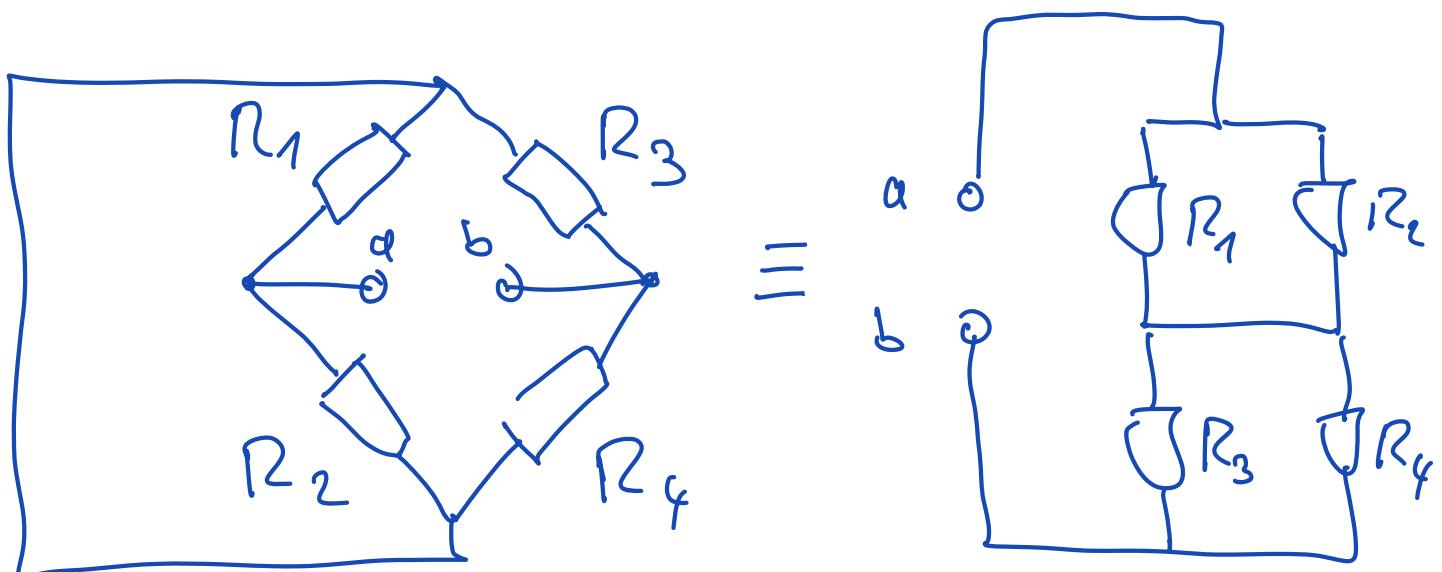

5.5.1 Diviseur de tension :

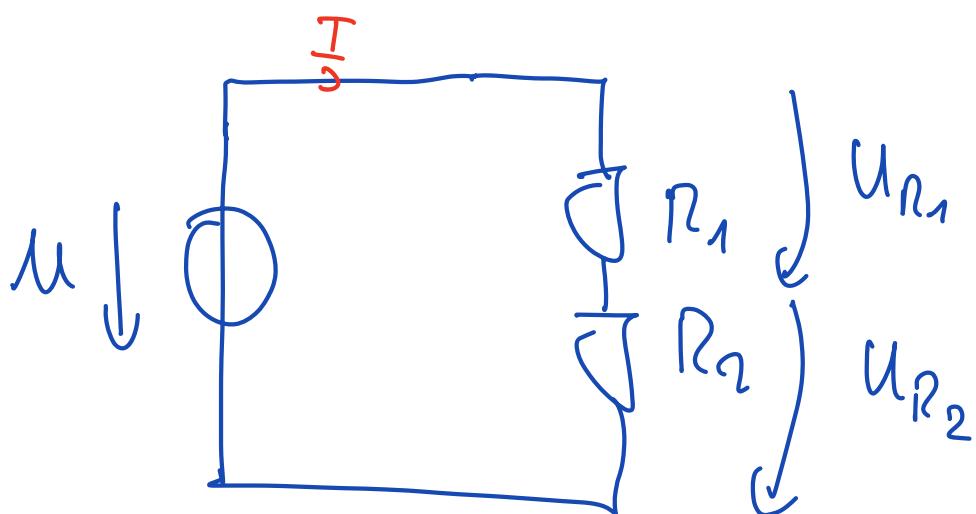


$$U = U_{R_1} + U_{R_2}$$

$$= (R_1 + R_2) I$$

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2}$$

$$U_{R_2} = R_2 \cdot I = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U$$

====

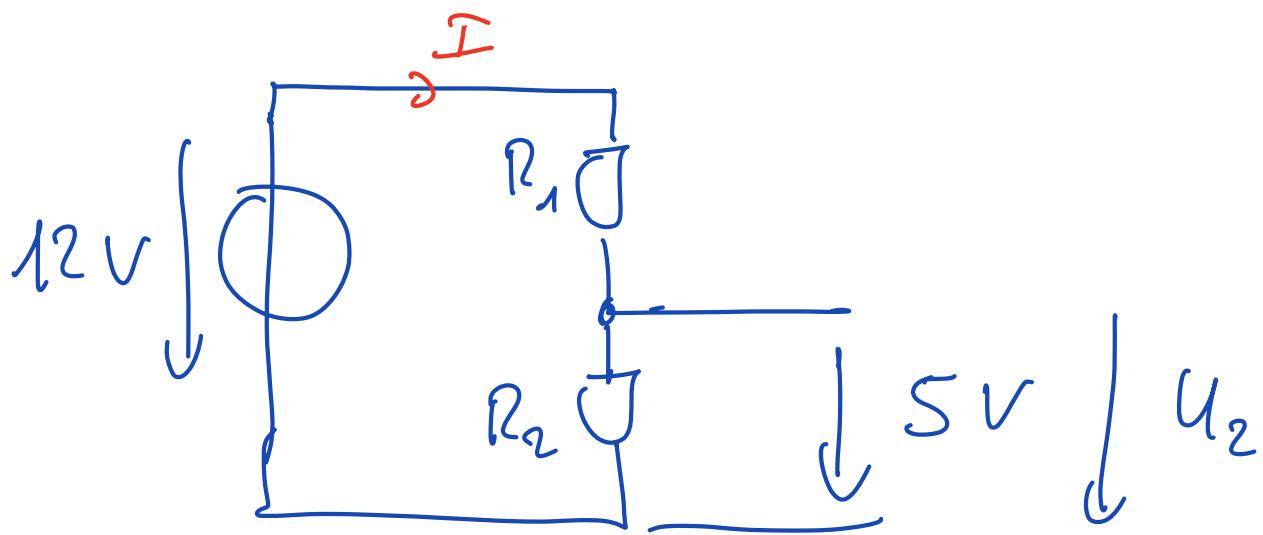

$$U_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot U$$


$$5 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot 12$$

$$5R_1 < 2R_2$$

$$R_1 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 71,5 \text{ k}\Omega$$

5.5.4 Division de corrientes:

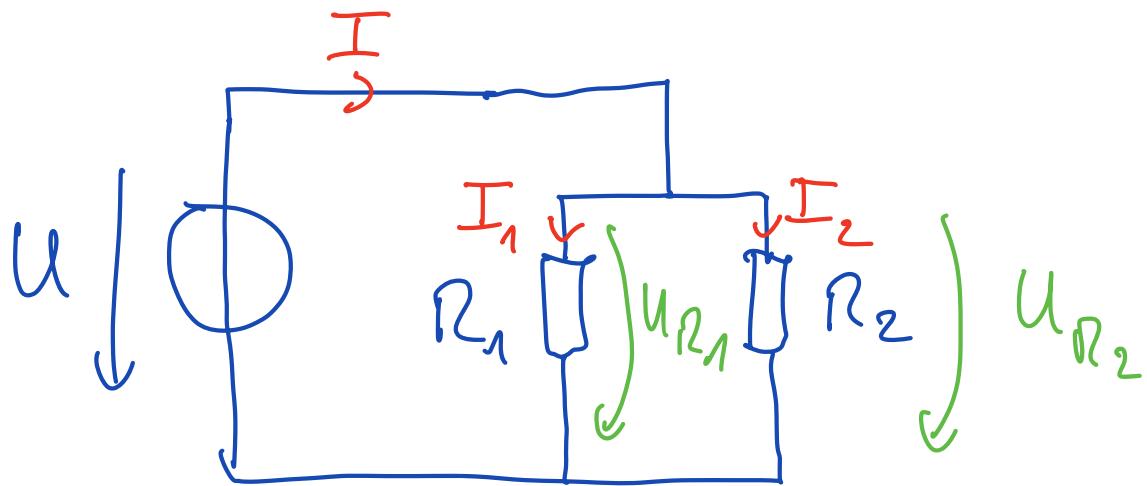

$$M = M_{R_1} = M_{R_2}$$


$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad I = \frac{U}{R_{eq}}$$

$$M_{R_2} = R_2 \cdot I_2 = M = \frac{R_1 \cdot R_2 \cdot I}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot I$$

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot I$$

Si :

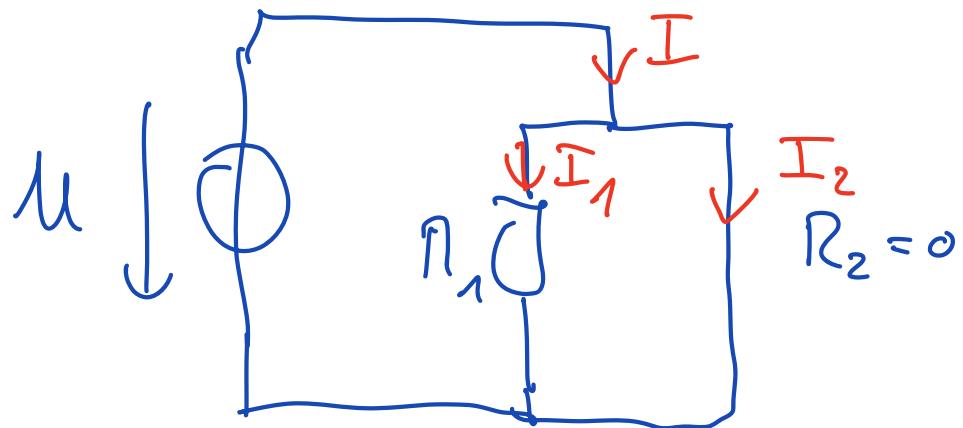

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + \cancel{R_2}} \cdot I = I$$


$$I_1 = 0$$

5.6 Méthodes de résolution :


- Redessiner le schéma
- Définir toutes les grandeurs $U, I, \dots \rightarrow$ indic
- Définir le sens des flèches
- Réduire le schéma, Sén ou //

• Analyse !

5.6.2 Source de tension nulle :

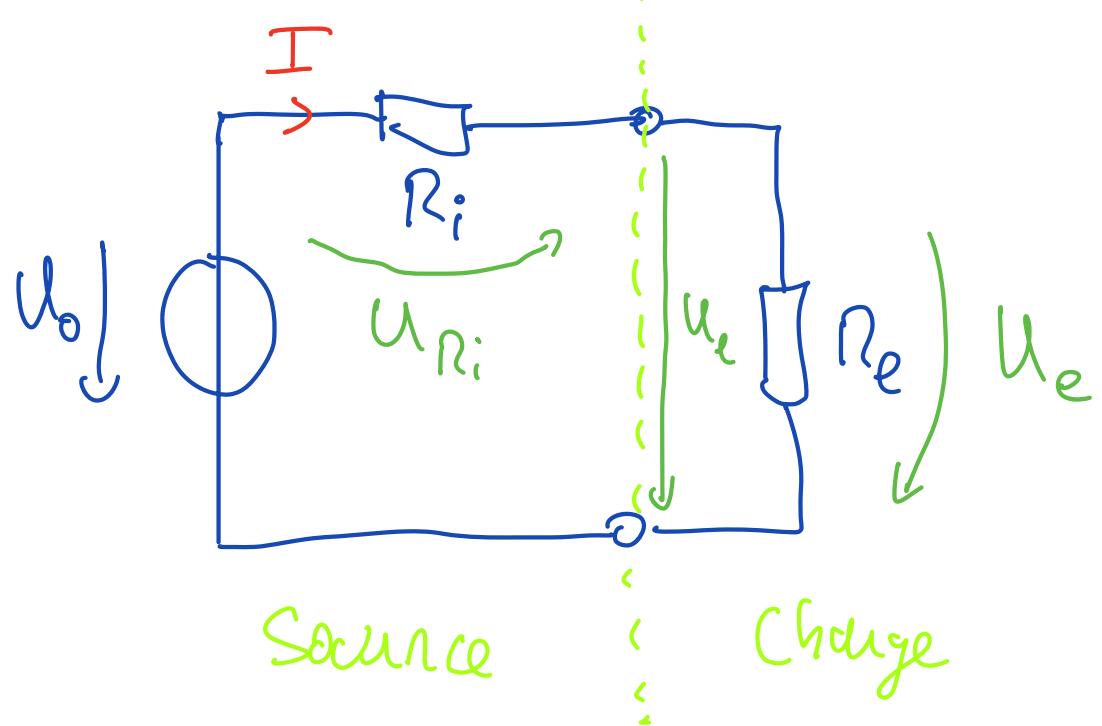

$$U_e = U_0 - U_{R_i} = U_0 - R_i I$$

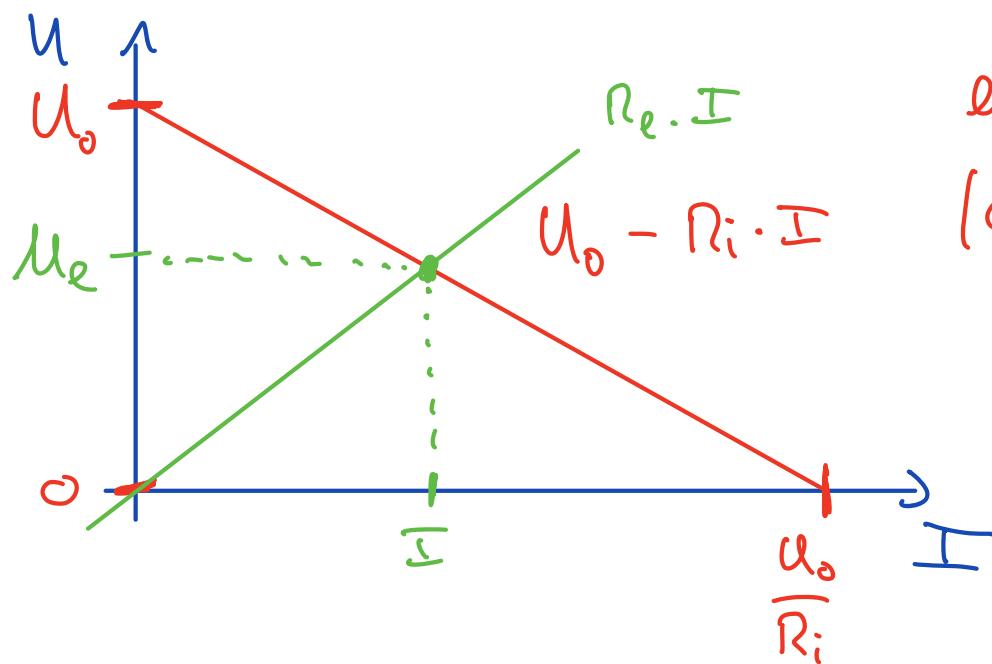



en court-circuit
(cc) : $U_e = 0$
 $I_{cc} = \frac{U_0}{R_i}$

eq de la ligne $U_e = R_e \cdot I$


$$M_e = M_0 \cdot \frac{R_e}{R_e + R_i}$$

$$I_e = \frac{U_0}{R_i + R_e}$$

Source de courant réelle :

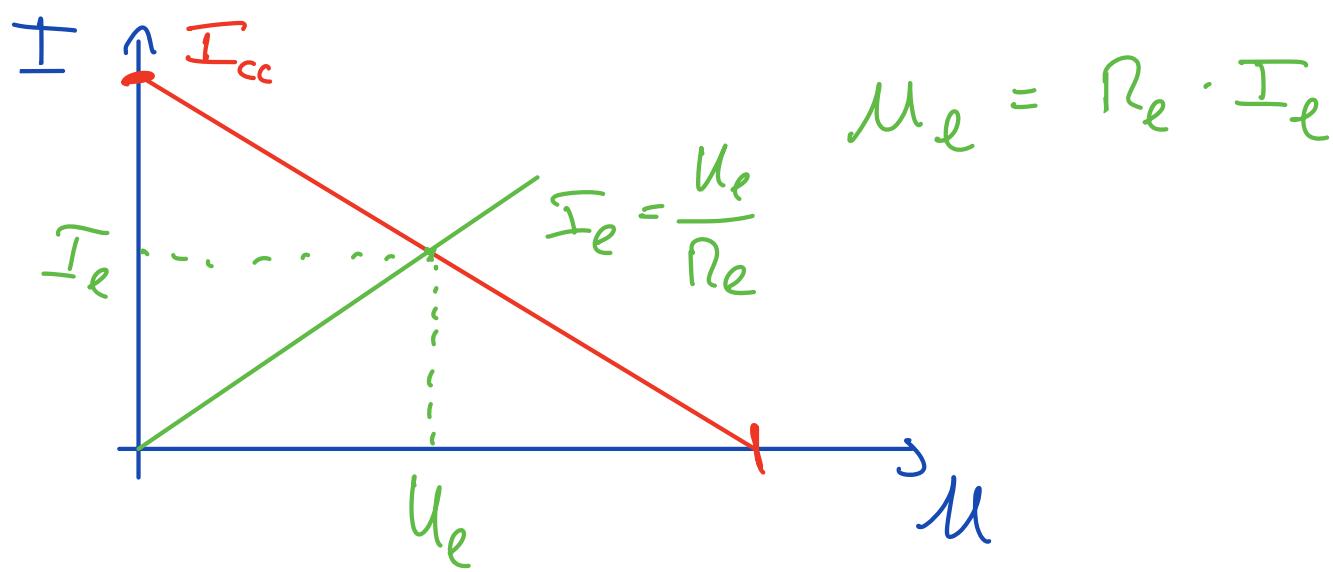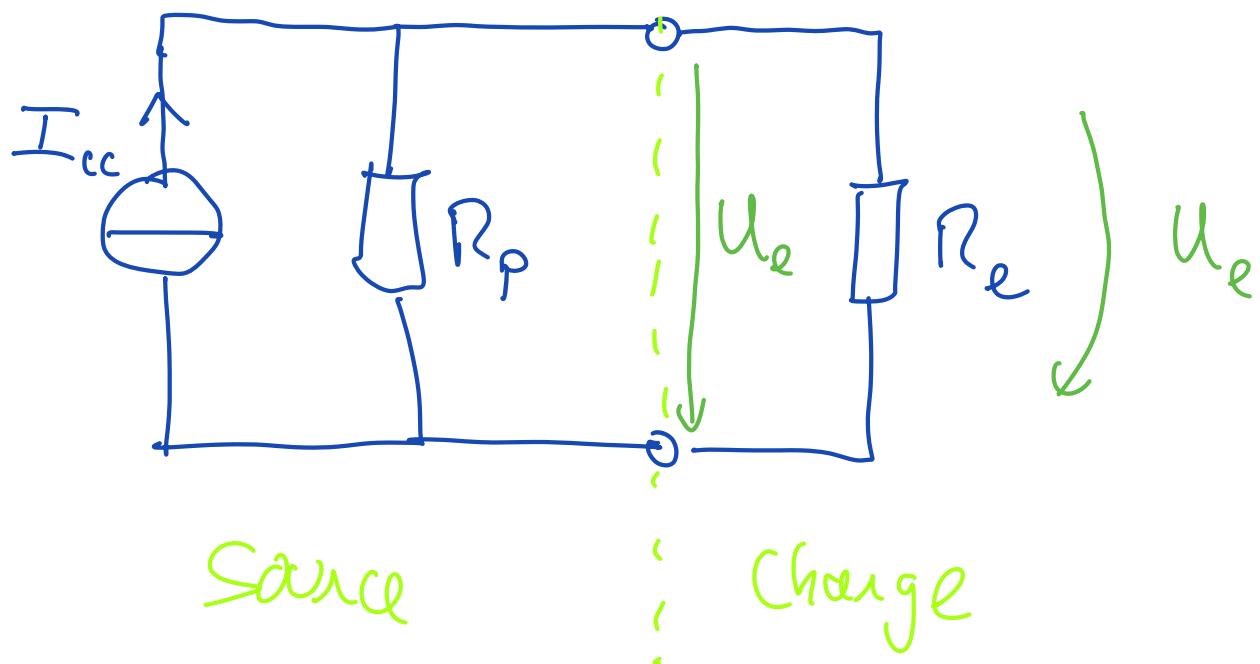

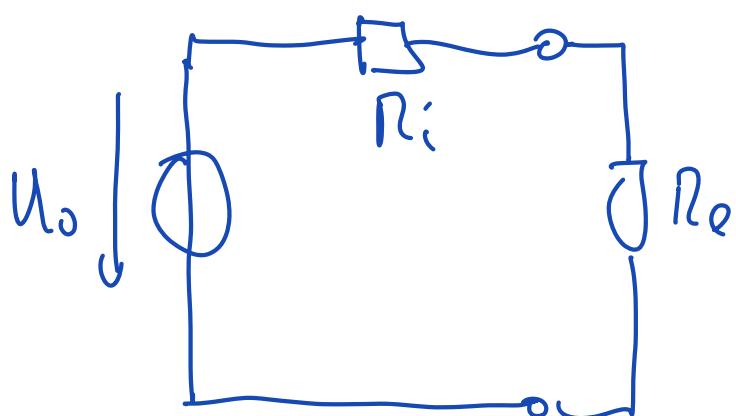5.6.3 Équivalence des sources de tension et courant réelles



court-circuit
 $R_e = 0$

circuit ouvert
 $R_e \rightarrow \infty$

$$U_{e_o} = U_o$$

