



COMPORTEMENT FRÉQUENTIEL

CIRCUITS RÉSONANTS - CONDITIONS DE RÉSONANCE – CIRCUITS ÉQUIVALENTS

LEÇON 21

Électrotechnique I

Yves PERRIARD & Paolo GERMANO
Laboratoire d'Actionneurs Intégrés


INTRODUCTION

EPFL


Généralités

- Circuits résonants idéaux
 - Circuit *LC* série – Circuit *LC* parallèle
 - Comportement en fréquence
 - Condition de résonance
- Dipôles équivalents
- Conclusion

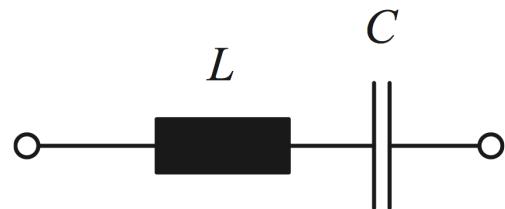Circuits résonants – LC série idéal - Conditions de résonance




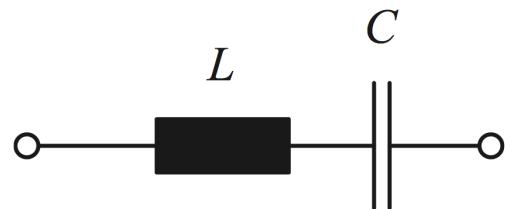Circuits résonants – LC série idéal - Conditions de résonance




$$Z_{eq} = j\omega L - j\frac{1}{\omega C} = j\frac{\omega^2 LC - 1}{\omega C}$$

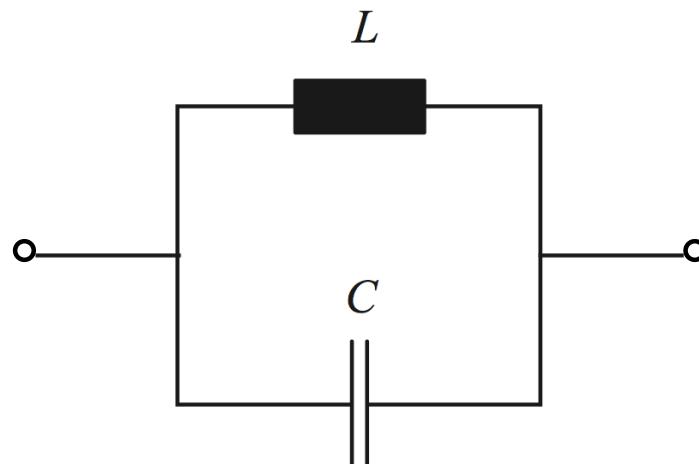Circuits résonants – LC parallèle idéal - Conditions de résonance




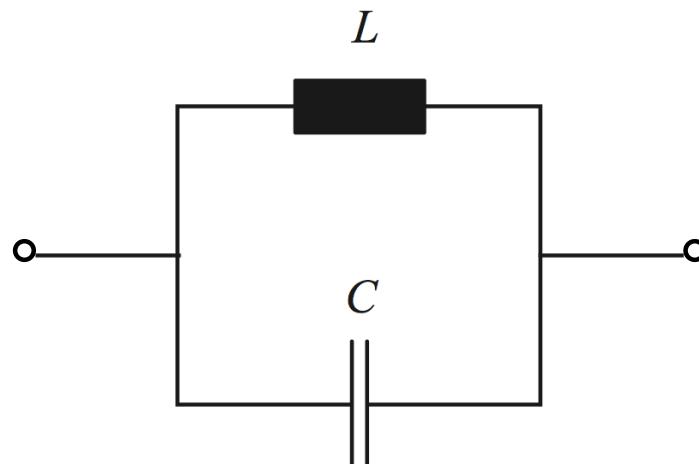Circuits résonants – LC parallèle idéal - Conditions de résonance




$$Z_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{j\omega L} + j\omega C} = \frac{j\omega L}{1 - \omega^2 LC} = j \left(\frac{\omega L}{1 - \omega^2 LC} \right)$$

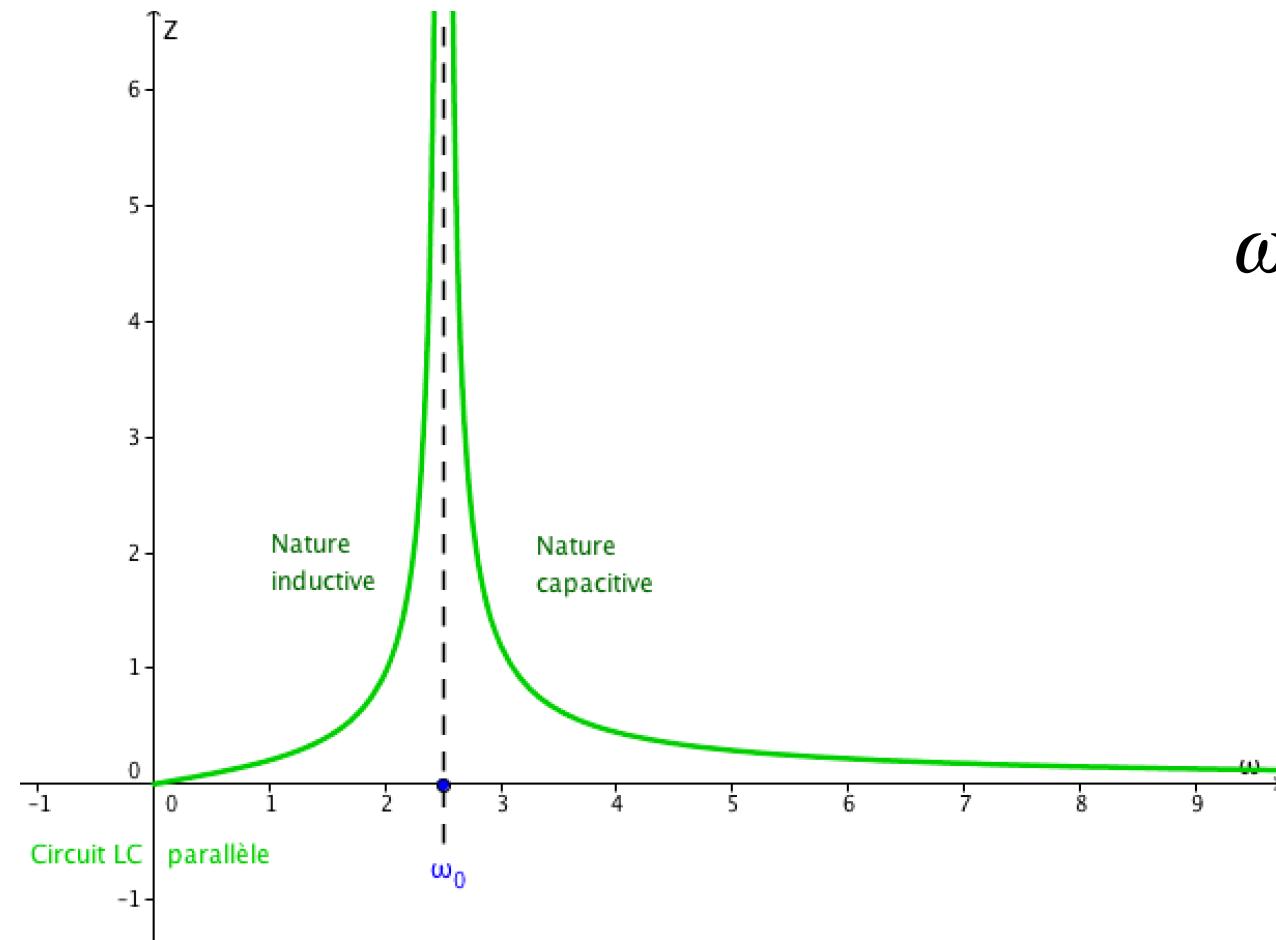Circuits résonants - Conditions de résonance – Modification de ω_0





$$\omega_{0_1} = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$$

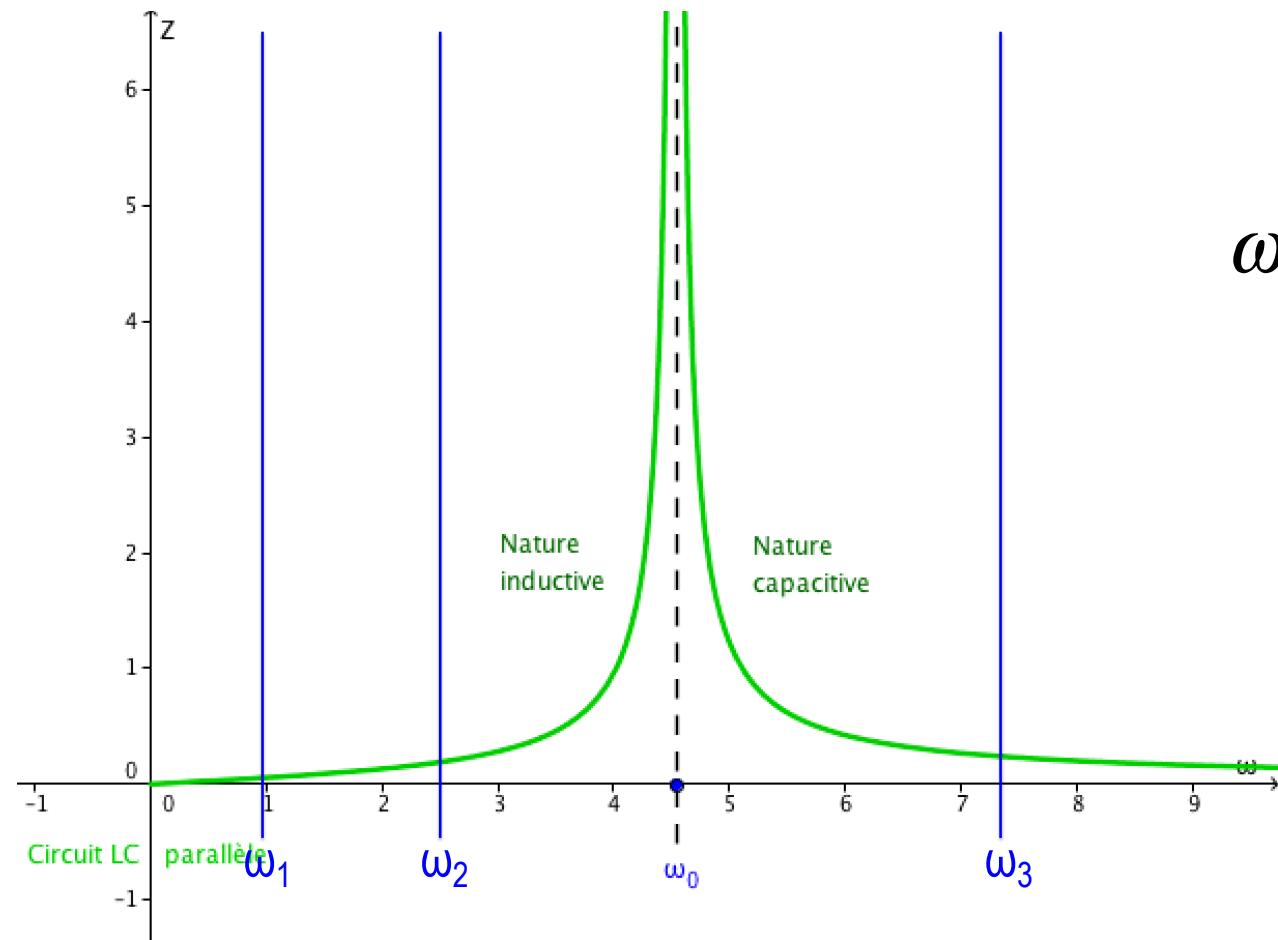Circuits résonants - Conditions de résonance – Modification de ω_0








$$\omega_{0_2} = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}$$

Circuits résonants – Exemples




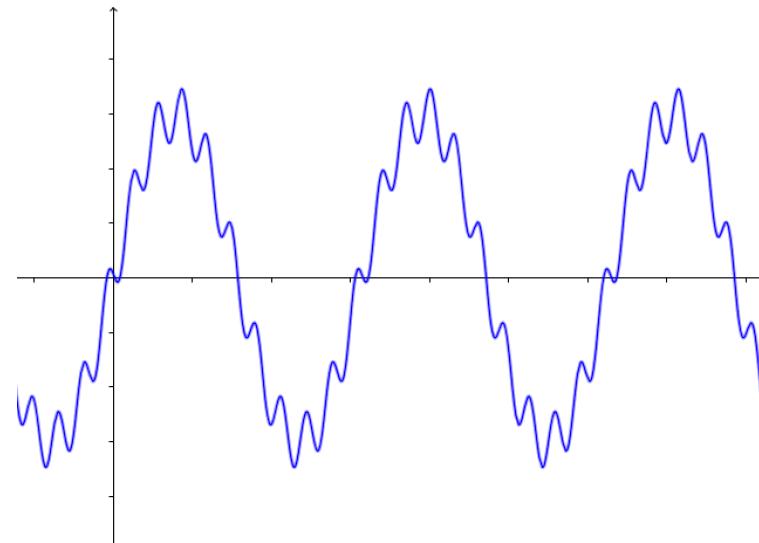
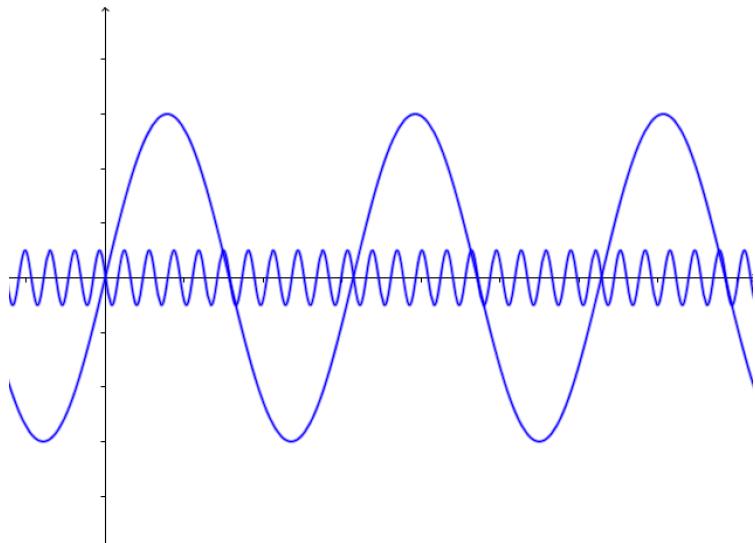


Circuits résonants – Exemples

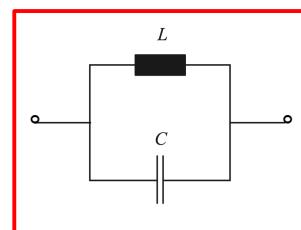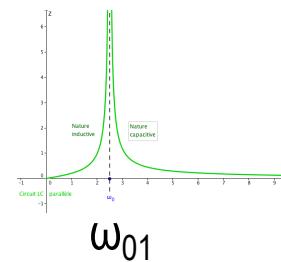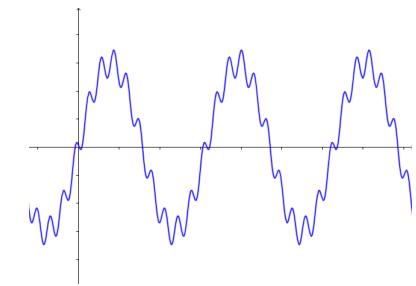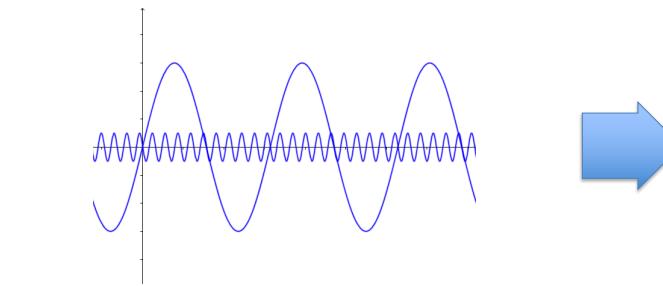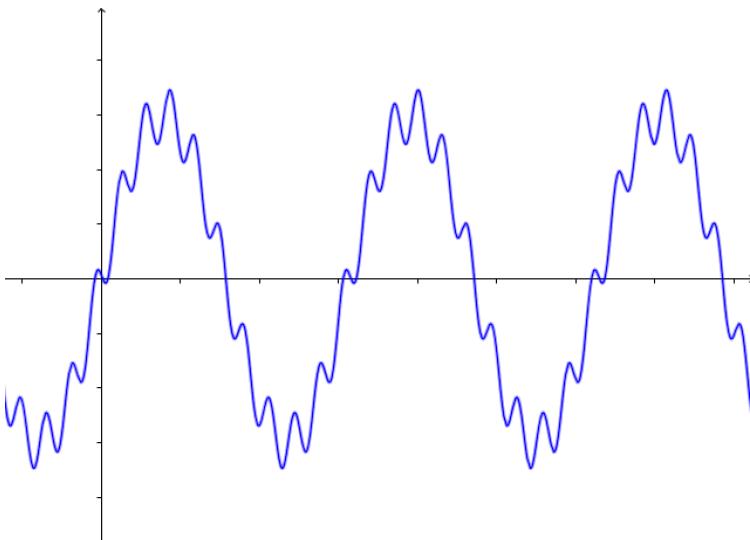


Entrée - Sortie





Circuits résonants – Exemples

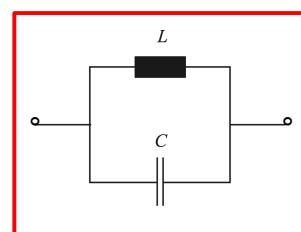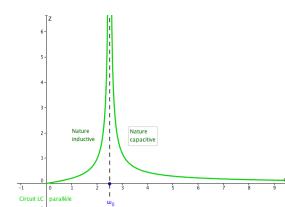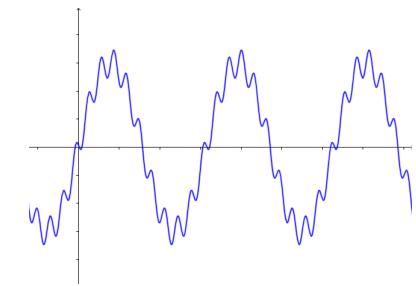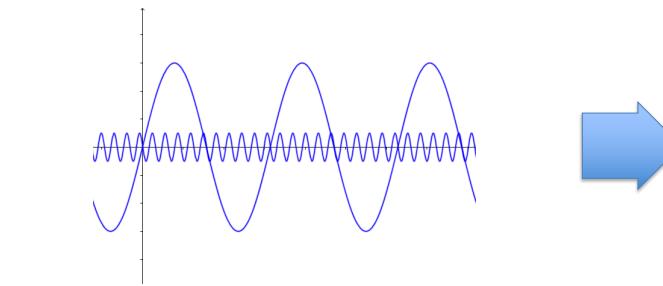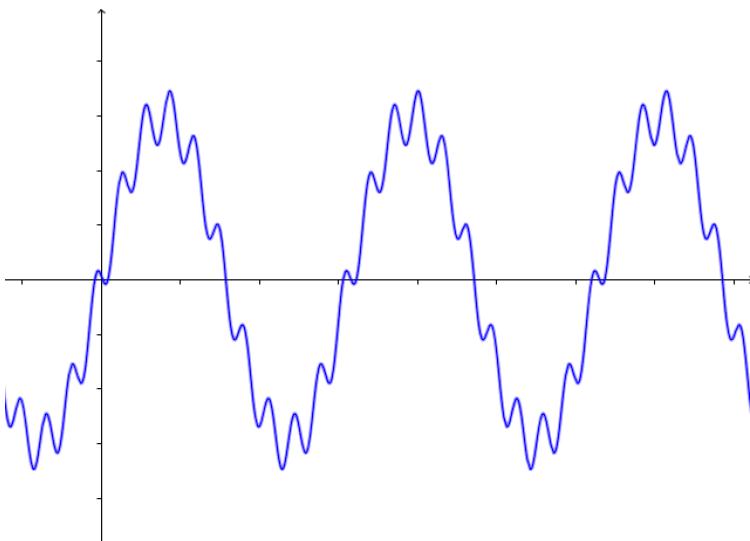


Entrée - Sortie

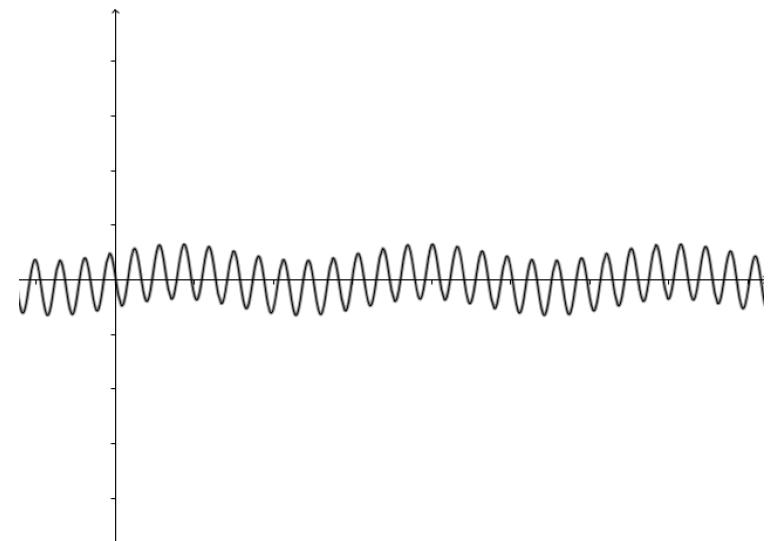

Circuits résonants – Exemples


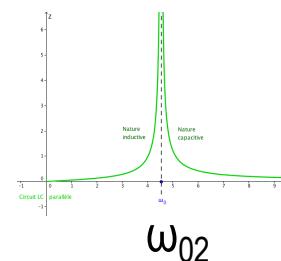
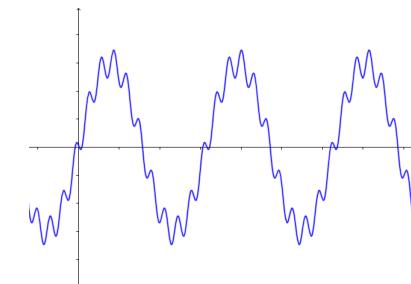
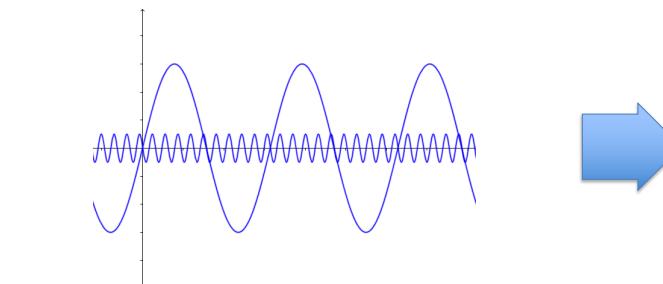
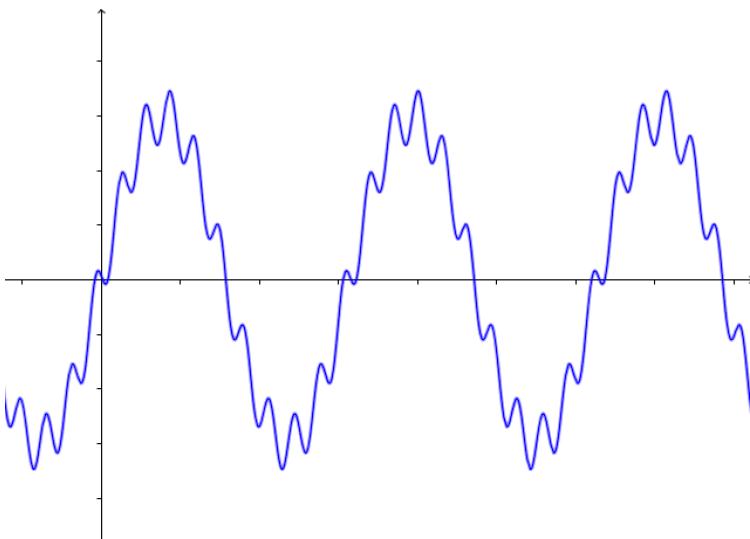


ω_0

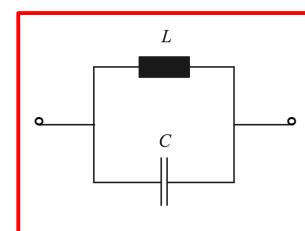

Entrée - Sortie

Circuits résonants – Exemples

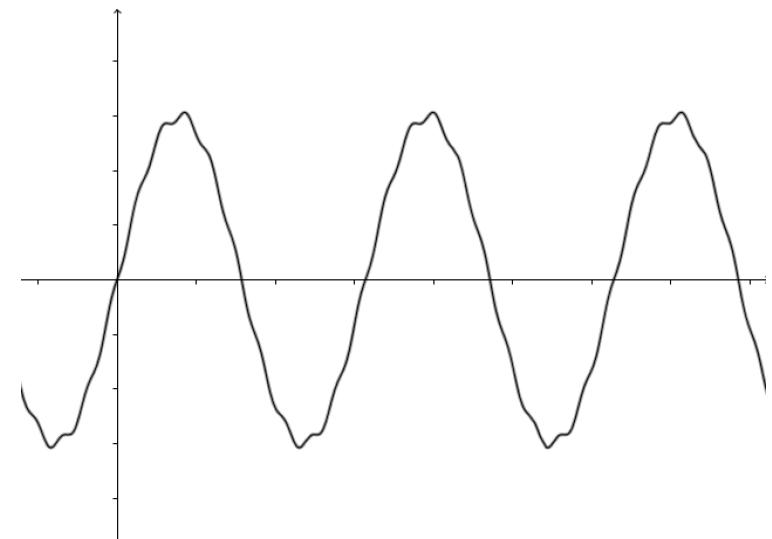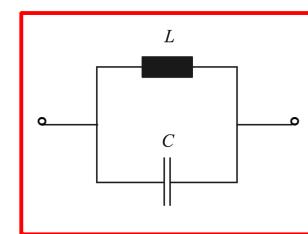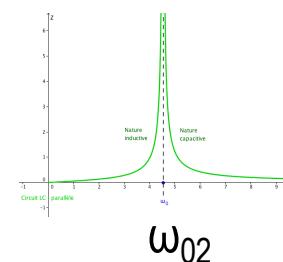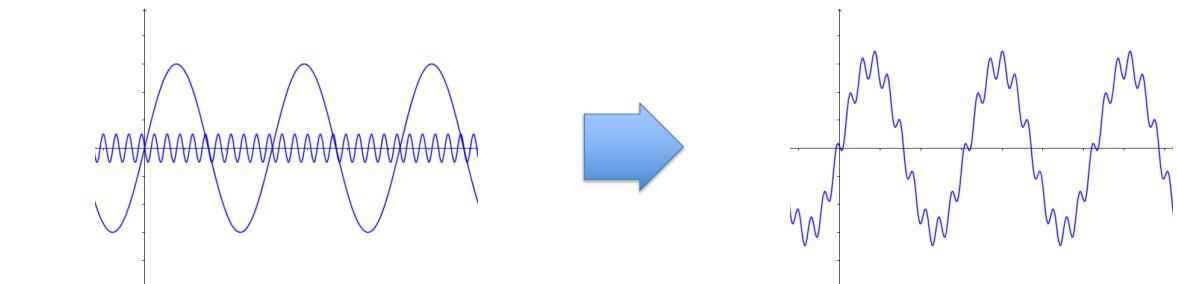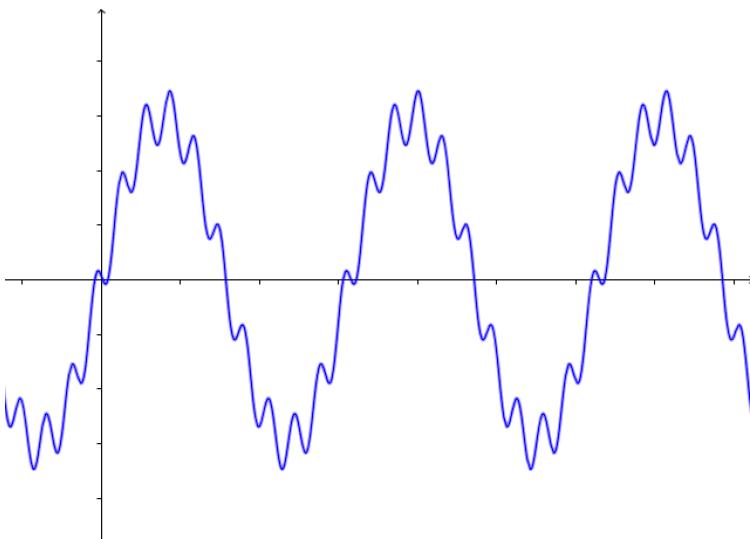

Exemples d'application


Exemple :
ADSL (Asymmetric
Digital Subscriber Line)




Exemple :
CPL (Courants
Porteurs en Ligne)



Dipôles équivalents

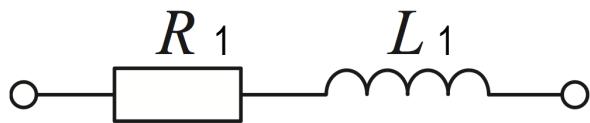

$$\underline{Z} = R_1 + j\omega L_1$$

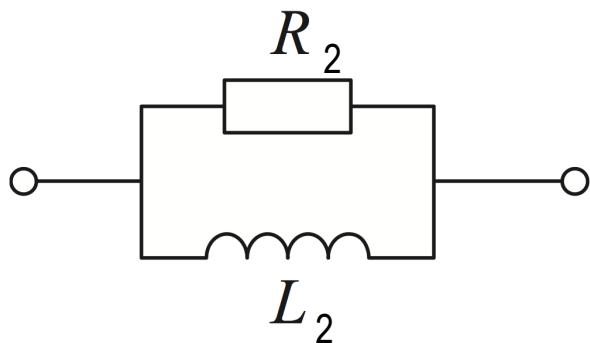

$$\underline{Z} = \frac{R_2 \omega^2 L_2^2 + j\omega L_2 R_2^2}{R_2^2 + \omega^2 L_2^2}$$


Ces deux circuits sont équivalents si :

$$R_1 =$$


et :

$$L_1 =$$

Dipôles équivalents

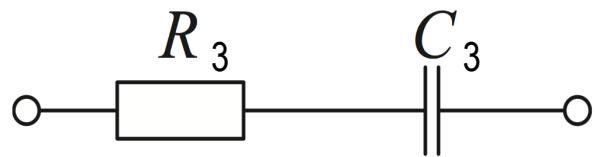
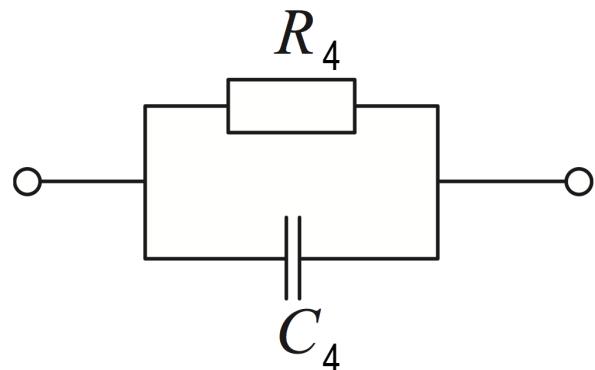
$$\underline{Z} = R_3 + \frac{1}{j\omega C_3} = R_3 - j\frac{1}{\omega C_3}$$



$$\underline{Z} = \frac{R_4 - j\omega C_4 R_4^2}{1 + \omega^2 R_4^2 C_4^2}$$

Ces deux circuits sont équivalents si :

$$R_3 =$$

et :

$$C_3 =$$

- Circuits résonants
 - Caractéristiques
 - Condition de résonance
- Effet de la modification des paramètre L et C
 - Applications
- Dipôles équivalents
 - Dépendance de la fréquence