Introduction aux microondes et antennes

Série 2

Problème1

Touver le phaseur correspondant au champ suivant:

$$\mathbf{E(t)} = 32\mathbf{e_x}\sin(\omega t + \pi/8) + 27\mathbf{e_y}\sin(\omega t + 3\pi/8)$$

Trouver ses parties réelle et imaginaire et prouver que

$$\operatorname{Re}\left[\mathbf{E}\right] = \mathbf{E}(t=0)$$
, $\operatorname{Im}\left[\mathbf{E}\right] = -\mathbf{E}(t=T/4)$

Solution:

Le cosinus est la partie réelle d'une exponentielle complexe. Il est donc utile de transformer l'expression du champ dans la fonction suivante:

$$\mathbf{E}(t) = 32\mathbf{e}_{\mathbf{x}}\sin(\omega t + \pi/8) + 27\mathbf{e}_{\mathbf{y}}\sin(\omega t + 3\pi/8)$$

$$= 32\mathbf{e}_{\mathbf{x}}\cos(\omega t - 3\pi/8) + 27\mathbf{e}_{\mathbf{y}}\cos(\omega t - \pi/8)$$

$$= \operatorname{Re}\left[\left(32\mathbf{e}_{\mathbf{x}}e^{-j3\pi/8} + 27\mathbf{e}_{\mathbf{y}}e^{-j\pi/8}\right)^{j\omega t}\right]$$

Ou nous avons utilsé la relation $sin(t) = cos(t-\pi/2)$

A partir de là, en divisant par $\sqrt{2}$, le phaseur est écrit comme:

$$\mathbf{E} = 22.63\mathbf{e_x}e^{-j3\pi/8} + 19.09\mathbf{e_v}e^{-j\pi/8}$$

On peut maintenant aisément vérifier que :

$$Re[E] = 22.63e_{x}\cos(3\pi / 8) + 19.09e_{y}\cos(\pi / 8) = 8.66e_{x} + 17.64e_{y}$$

$$Im[E] = -22.63e_{x}\sin(3\pi / 8) - 19.09e_{y}\sin(\pi / 8) = -20.91e_{x} - 7.31e_{y}$$


$$\mathbf{E}(\mathbf{0}) = 32\mathbf{e_x} \sin(\pi/8) + 27\mathbf{e_y} \sin(3\pi/8) = 12.246\mathbf{e_x} + 24.95\mathbf{e_y} = \sqrt{2} \operatorname{Re}[\mathbf{E}]$$

$$\mathbf{E}(T/4) = 32\mathbf{e_x} \sin(\pi/2 + \pi/8) + 27\mathbf{e_y} \sin(\pi/2 + 3\pi/8) = 29.56\mathbf{e_x} + 10.33\mathbf{e_y} = -\sqrt{2} \operatorname{Im}[\mathbf{E}]$$

Problème 2


Utiliser l'abaque de Smith pour trouver les quantités suivantes pour l'ensemble ligne de transmission charge ci-dessous:

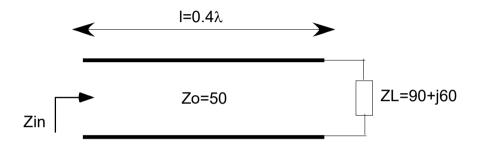- a) Le rapport d'onde stationnaire (SWR)
- b) Le coefficient de réflexion
- c) L'admittance
- d) L'impédance



Solution : c.f abaque de Smith

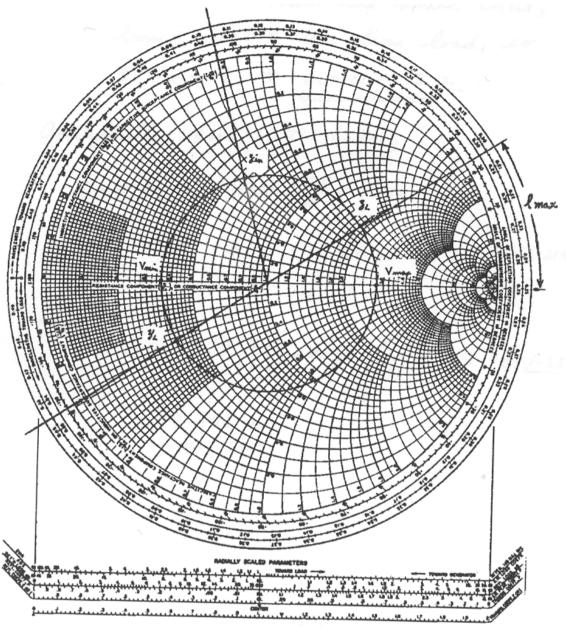- a) SWR = 2.8
- b) $G = 0.45 \angle 33^{\circ}$
- c) $y_L=0.38-j0.25 \Rightarrow Y_L=7.6-j5 \text{ mS}$
- d) $z_{in}=0.54+j0.63 => Z_{in}=27+j32 \Omega$



A 4