Chapitre 3 - Couplages et transductions

Hervé Lissek

Electroacoustique (BA5)

Exercice 1. Efficacité de rayonnement

Soit un piston de rayon a=5 cm encastré dans un écran infini, que l'on considère comme une source idéale de débit volumique q. On rappelle que l'impédance de rayonnement d'un piston encastré vaut :

$$\begin{split} Z_{ar}(\omega) &= R_{ar}(\omega) + j X_{ar} = R_{ar}(\omega) + j \omega m_{ar}, \\ \text{où } R_{ar} &\approx \frac{\rho_0 c_0}{\pi a^2} \left(\frac{1}{2} (ka)^2\right) \text{ et } m_{ar} = \frac{8\rho_0}{3\pi^2 a}. \\ \text{On définit la puissance acoustique } \mathcal{P}_a &= R_{ar} q^2, \text{ ainsi que la puissance cinétique } \mathcal{P}_c = X_{ar} q^2. \end{split}$$

- 1. En considérant que le rendement acoustique est le rapport de la puissance acoustique (puissance active, ou puissance réelle) sur la puissance apparente définie comme $\mathcal{P}_t^2 = \mathcal{P}_a^2 + \mathcal{P}_c^2$, exprimer le rendement acoustique du piston encastré en fonction de la fréquence. Calculer le rendement acoustique pour f = 100 Hz, f = 500 Hz et pour f = 1000 Hz.
- 2. Un haut-parleur circulaire plan peut-il être un bon "radiateur" acoustique?

Exercice 2. Force de Laplace

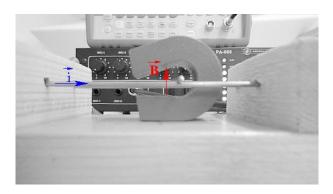


Figure 1 – force de Laplace

- 1. Sur la figure ??, représenter la direction et le sens de la force électromotrice appliquée sur le barreau.
- 2. On donne i=1 A, $B=1N.m^{-1}.A^{-1}$ et et la largeur de l'aimant est 1 cm. Quelle est l'amplitude de la force électromotrice F?
- 3. Le barreau en cuivre (masse volumique : $8960 \ kg.m^{-3}$) a un diamètre de $2.5 \ mm$ et une longueur de 2 cm. A quel accélération est soumis ce barreau sous l'effet de la force électromotrice (le barreau est supposé rouler sans frottement sur les rails)

Exercice 3. Excursion d'un haut-parleur

On considère un moteur électrodynamique, dont les propriétés mécaniques sont dénotées R_m , M et C_m , et dont le facteur de force est noté Bl. Du côté électrique, on ne tiendra compte que de la résistance R_e . Le moteur électrodynamique est alimenté par une source de tension idéale U_g délivrant des signaux sinusoïdaux d'amplitude constante U_{q0} de fréquence variable f.

- 1. Exprimer la fonction de transfert entre la vitesse v de la membrane du haut-parleur et la tension d'entrée U_g , en fonction de la fréquence f et des paramètres électromécaniques du moteur électrodynamique. Quelle est la nature de cette fonction?
- 2. A quelle fréquence cette vitesse est-elle maximale? Que vaut-elle alors?
- 3. Exprimer l'élongation ξ de la membrane en fonction de la fréquence. Quelle est la fonction correspondante?
- 4. Quelle est l'élongation maximale de la membrane (on fait l'hypothèse ici qu'il s'agit de la limite de ξ lorsque f tend vers 0 Hz)?

Application numériques : $U_{g0} = 2.83 \text{ V}$, $R_e = 8\Omega$, $R_m = 1 \text{ kg.s.m}^{-1}$, M = 13 g, $C_m = 1 \text{ mm.N}^{-1}$, $Bl = 6 \text{ N.A}^{-1}$

Exercice 4. Caractérisation du facteur de force d'un haut-parleur

On considère un haut-parleur électrodynamique, dont la membrane a un rayon a et des paramètres mécaniques R_m , M et C_m . La bobine mobile du haut-parleur a une résistance électrique R_e et une inductance électrique L_e . On considèrera que le haut-parleur est utilisé en capteur et branché sur un oscilloscope d'impédance d'entrée très grande ($R_i = 1 \text{ M}\Omega$). On notera $U_s(t)$ la tension électrique mesurée sur l'oscilloscope.

A l'aide d'un pot vibrant (moteur électrodynamique), on peut exercer sur la membrane du hautparleur une force sinusïdale $F_e(t) = F_{e0} sin(\omega t)$ à différentes fréquences. Le pot vibrant est ainsi considéré comme une source de force idéale. On règle le pot vibrant de manière à fournir une force d'amplitude (crête) $F_{e0} = 1$ N à toutes les fréquences.

- 1. Ecrire les 2 lois de comportement du haut-parleur utilisé en capteur (soumis à une force F_e et branché sur l'oscilloscope du côté électrique).
- 2. Dessiner le schéma du système, en considérant l'analogie inverse du côté mécanique et en représentant le moteur du haut-parleur par un transformateur. Le pot vibrant est un générateur idéal de force.
- 3. Calculer la fonction de transfert $H = \frac{U_s}{F_e}$.
- 4. A quelle fréquence la tension de sortie est-elle en phase avec la force F_e imposée par le pot vibrant?
- 5. A cette fréquence, on observe sur l'oscilloscope une amplitude $U_{s,max}=5$ V. Déduisez-en la valeur du facteur de force $B\ell$.

Application numériques : $R_e = 8\Omega$, $L_e = 0.8$ mH, $R_m = 1.2$ kg.s.m⁻¹, M = 20 g, $C_m = 0.8$ mm.N⁻¹, a = 10 cm.