



**PHYSIQUE DES  
COMPOSANTS SEMI-CONDUCTEURS**

**XI) FET: partie 2  
technologie et mémoires non-volatiles**

P.A. Besse

EPFL

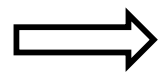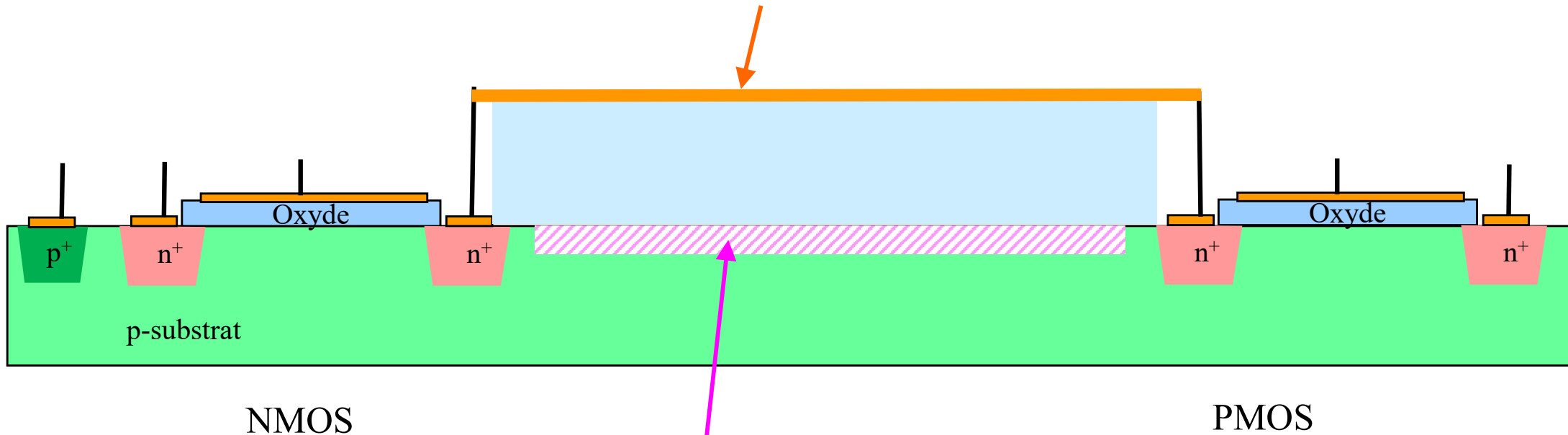
Relier en évitant la formation d'un canal !!



Augmenter fortement le threshold  $V_T$
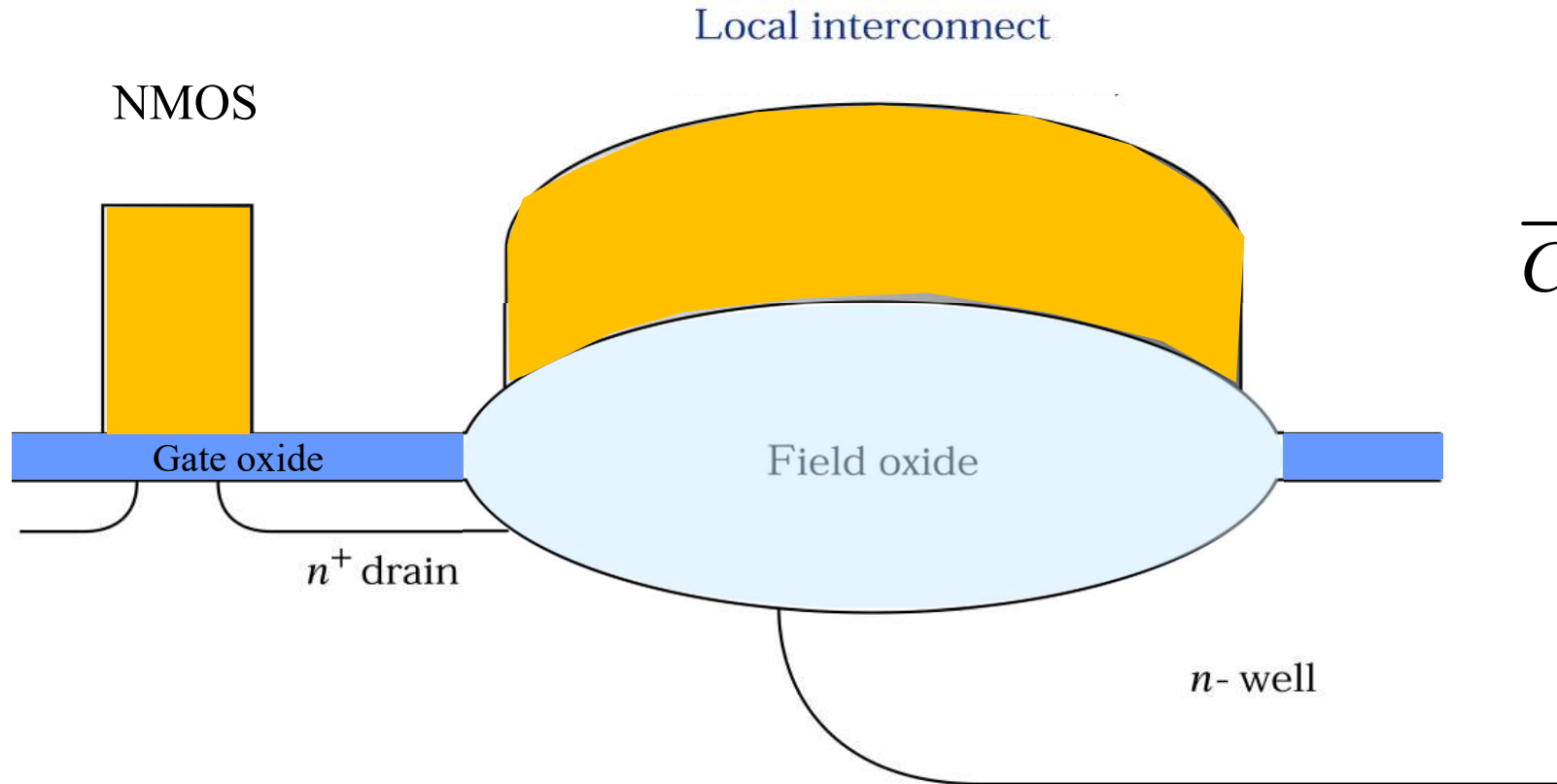
# 11.1 contrôle de la tension de threshold: Oxyde de champ

*Semiconductor Devices, 2/E by S. M. Sze*




$$\bar{C}_{ox} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{ox}}{d_{ox}}$$

$$V_{M0} = V_{fb} + 2\psi_B \left( 1 + 2 \frac{C_{B,th}}{C_{ox}} \right)$$

Maximaliser  $V_{M0}$  par un oxyde épais  
→ Éviter un canal « parasite ».
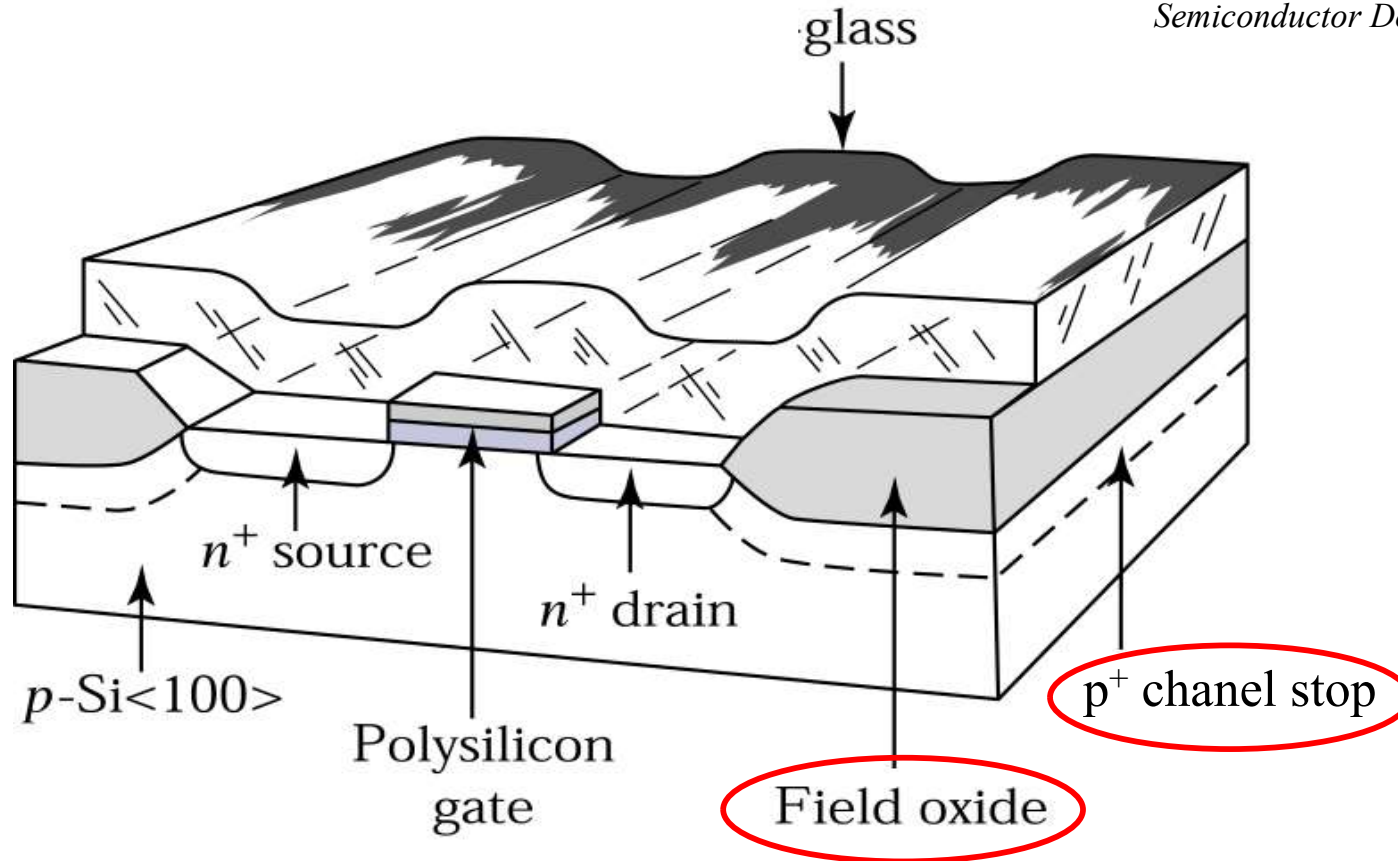
# Chanel stop

*Semiconductor Devices, 2/E by S. M. Sze*




$$\bar{C}_{B,th} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2\varepsilon_0 \varepsilon_s q N_A}}{\sqrt{2\psi_B}}$$

$$V_{M0} = V_{fb} + 2\psi_B \left( 1 + 2 \frac{C_{B,th}}{C_{ox}} \right)$$

Maximaliser  $V_{M0}$  par une zone fortement dopée p ( $N_A$  grand) = « chanel stop »


# Exemple: variation du threshold NMOS

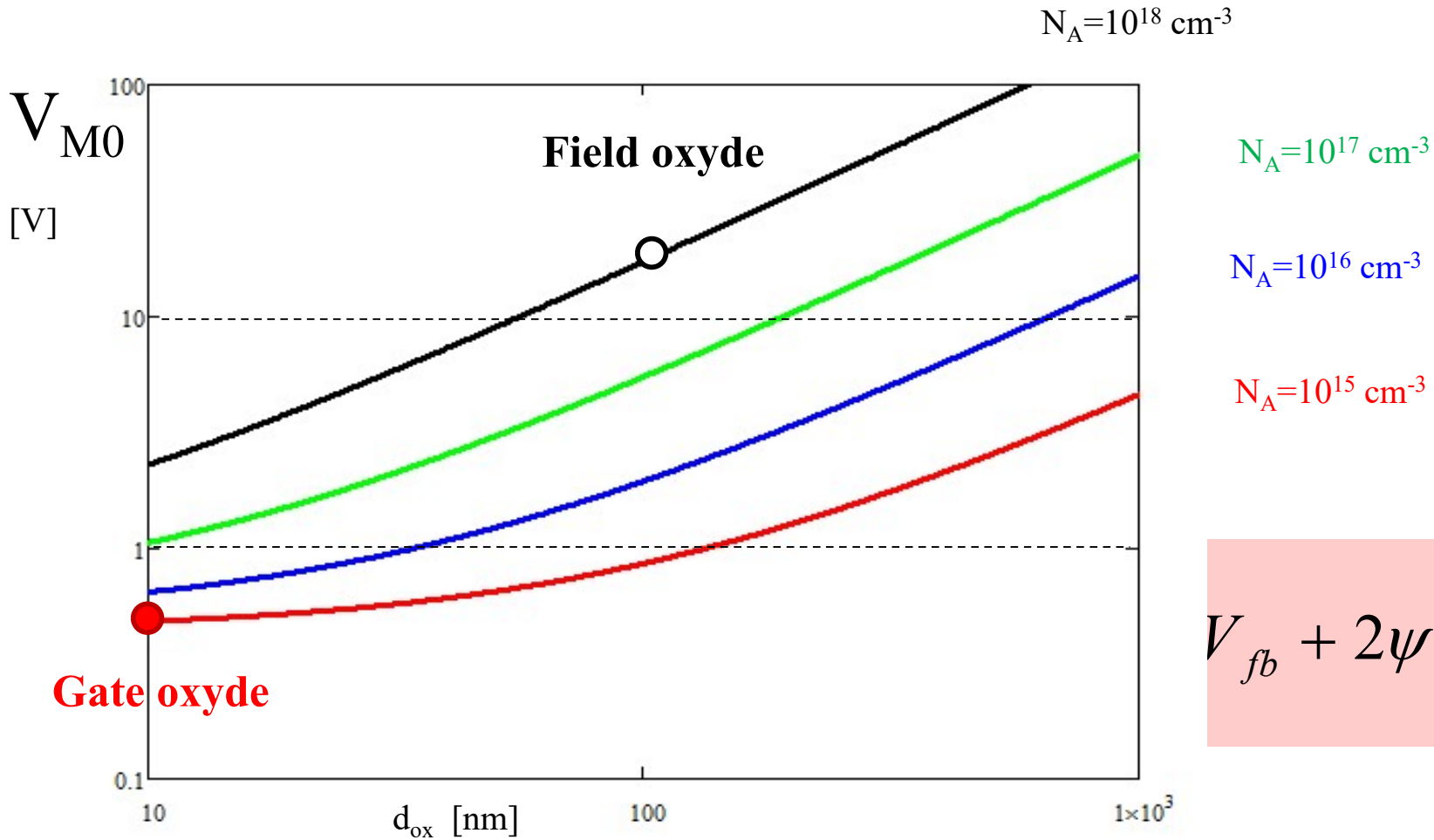


$$V_{fb} + 2\psi_B \left( 1 + 2 \frac{C_{B,th}}{C_{ox}} \right)$$

# Rappel: Structure MOSFET

NMOS: MOSFET à canal n

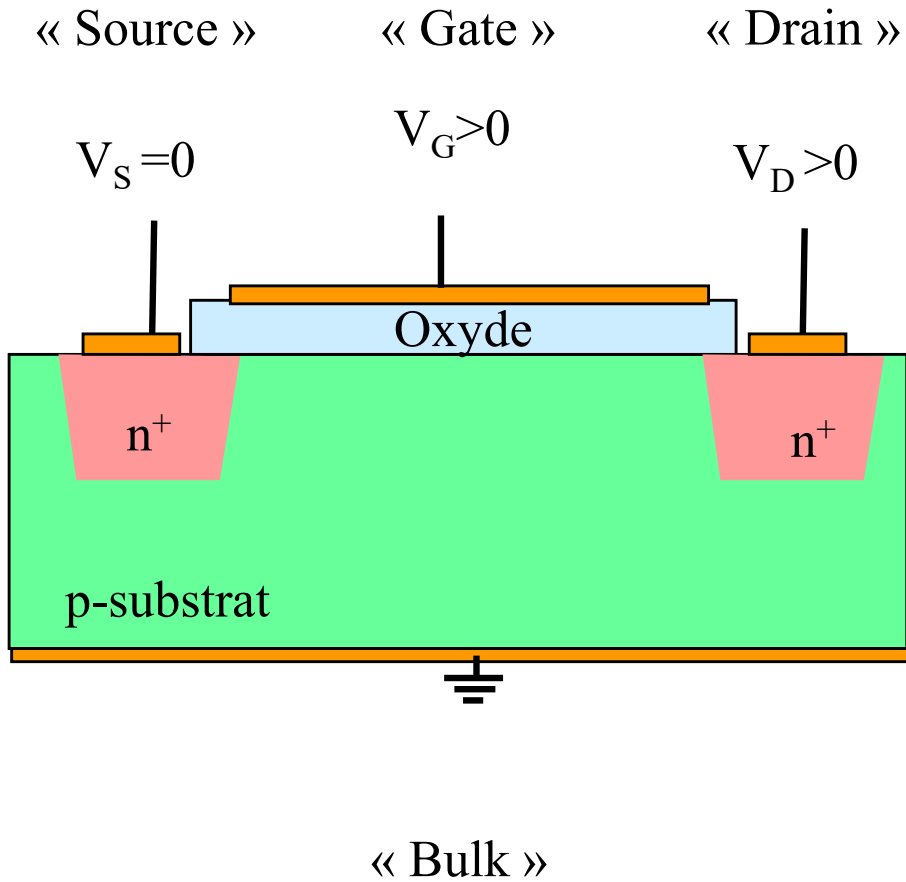


PMOS: MOSFET à canal p

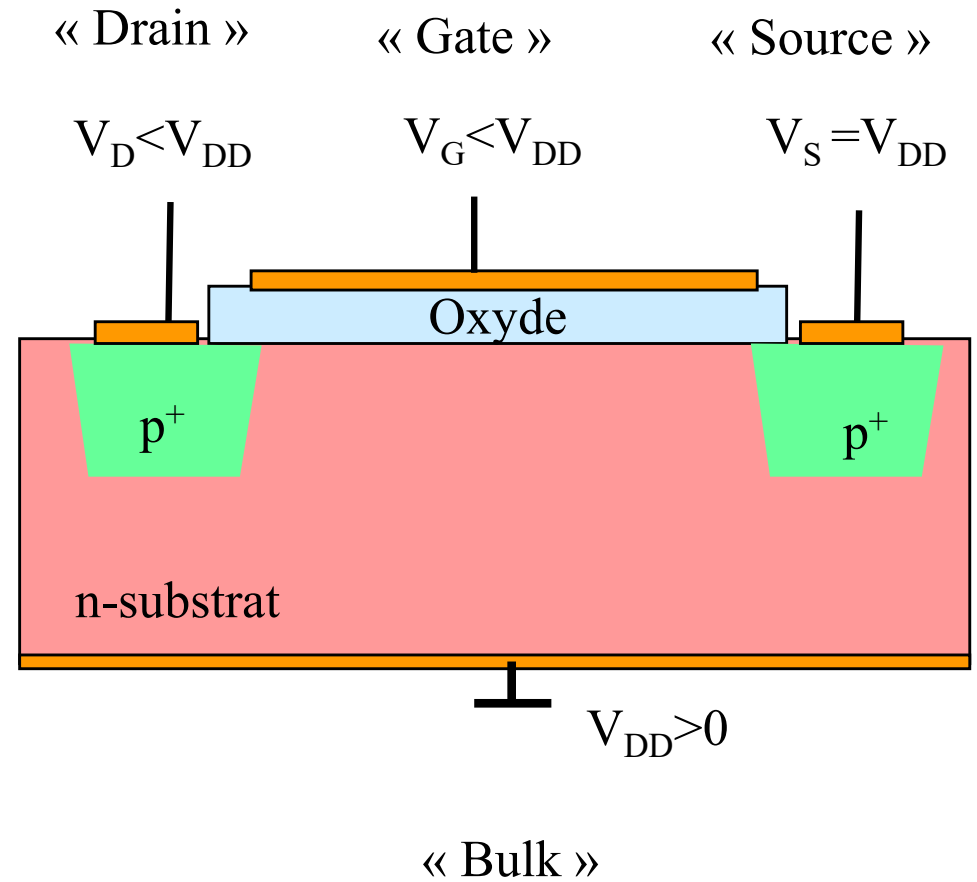


# 11.2: Complementary MOS: « CMOS »

*Semiconductor Devices, 2/E by S. M. Sze*


n-tub CMOS

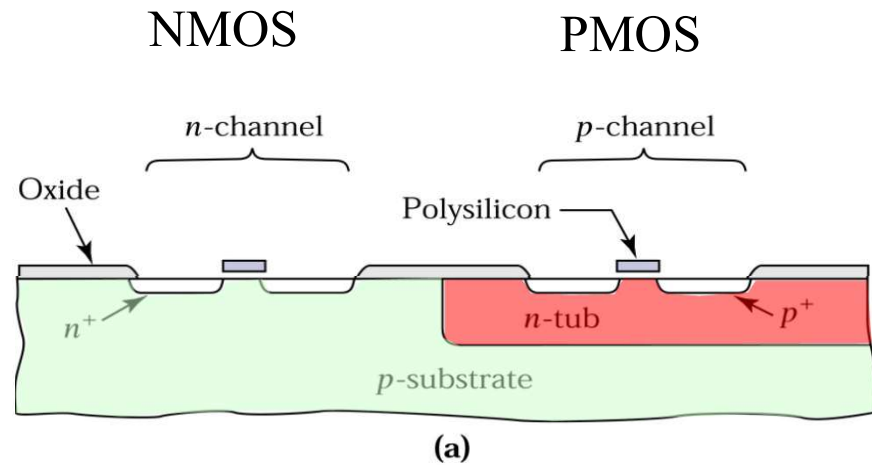



Twin-tub CMOS


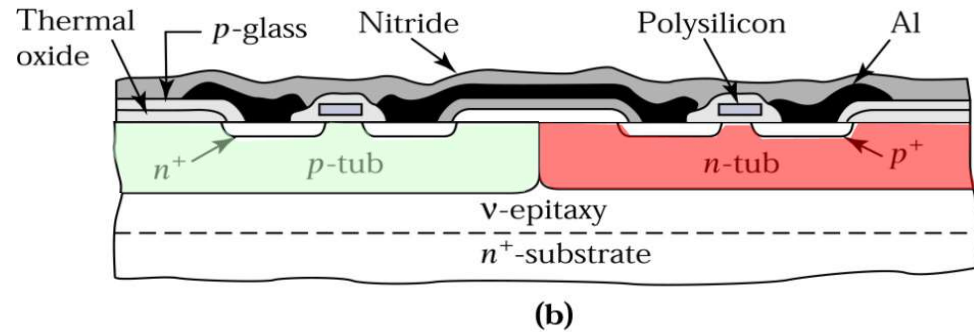


Refilled trenches CMOS

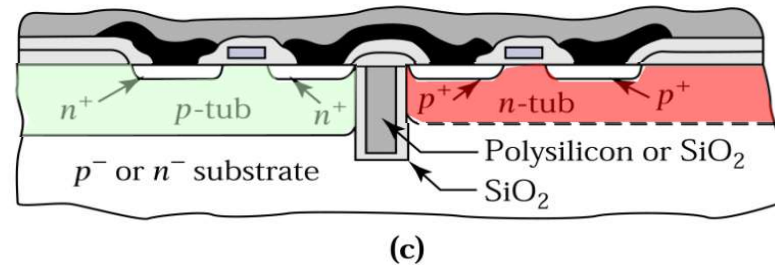

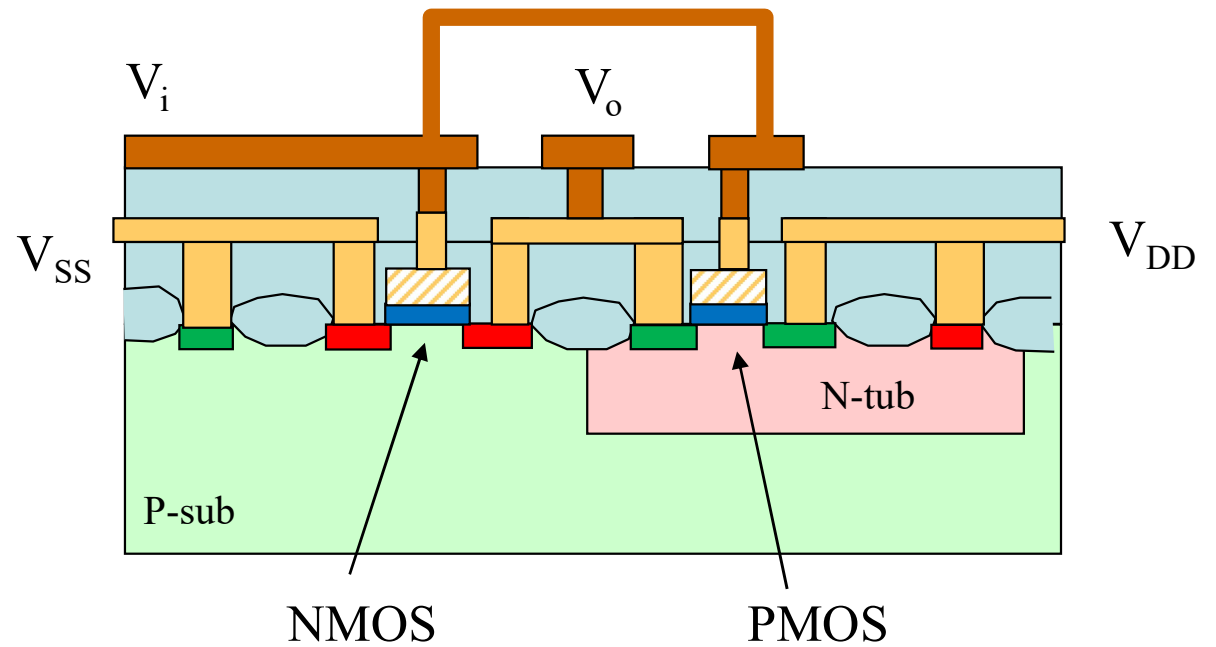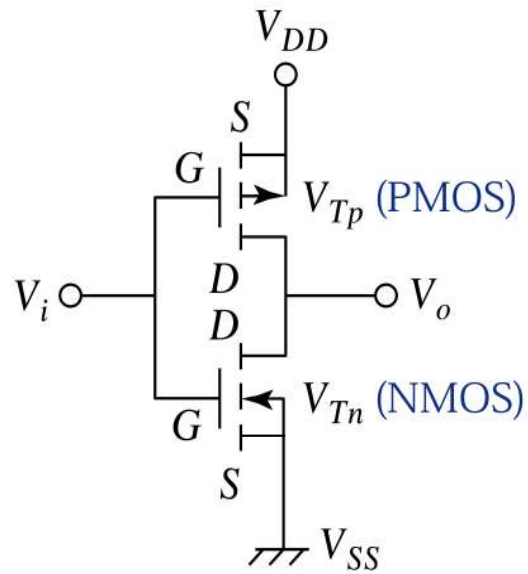*Semiconductor Devices, 2/E by S. M. Sze*



 
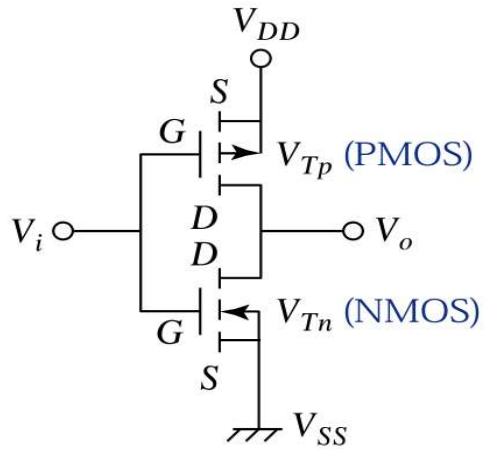


Start with p-substrat




PMOS

NMOS

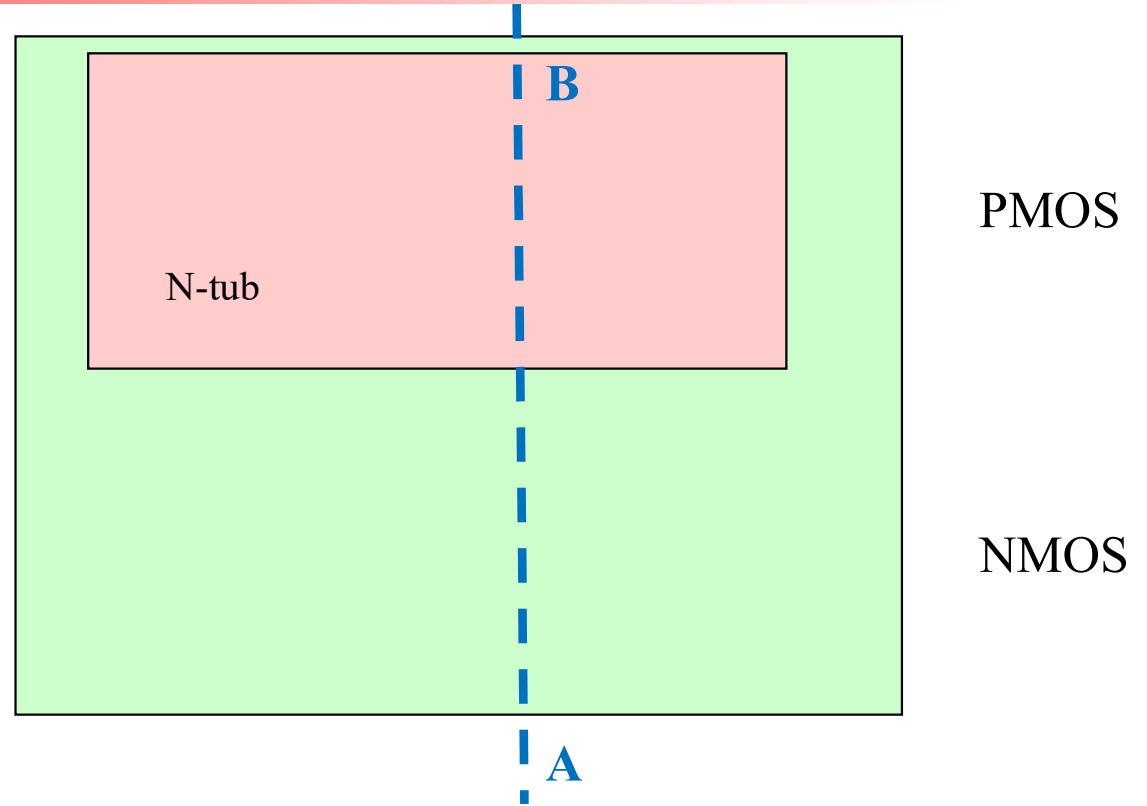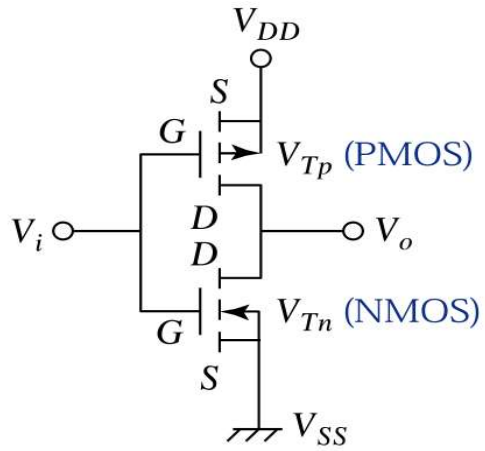



A - - - - - B

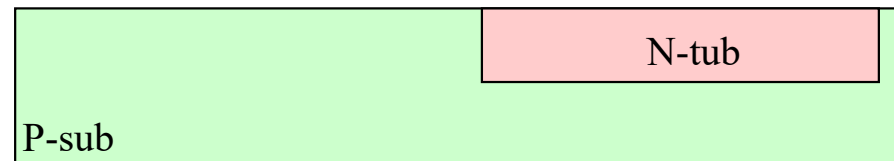


Step 1: N-tub  
Mask 1: « Nwell »

NMOS

PMOS

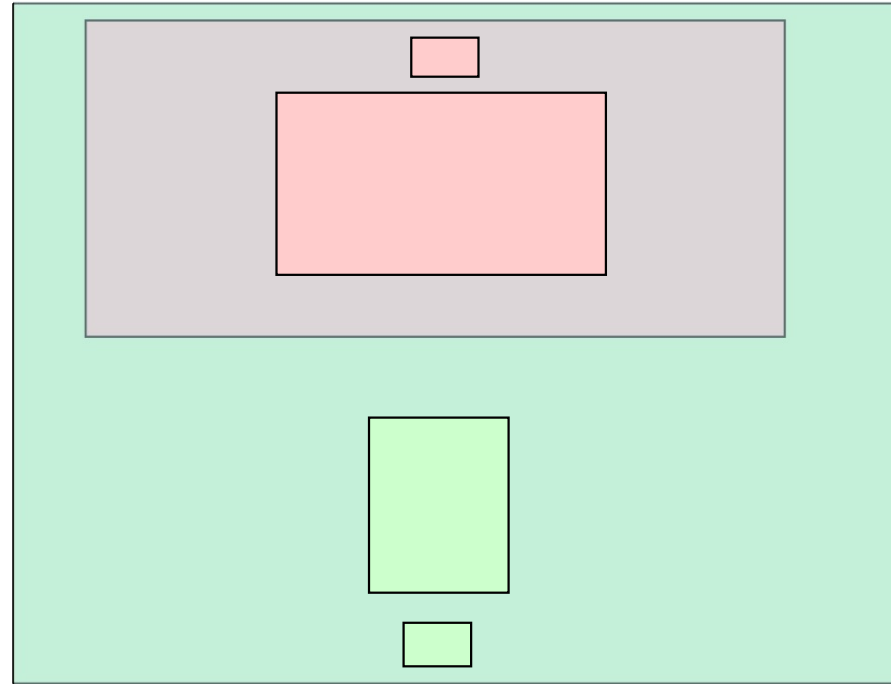
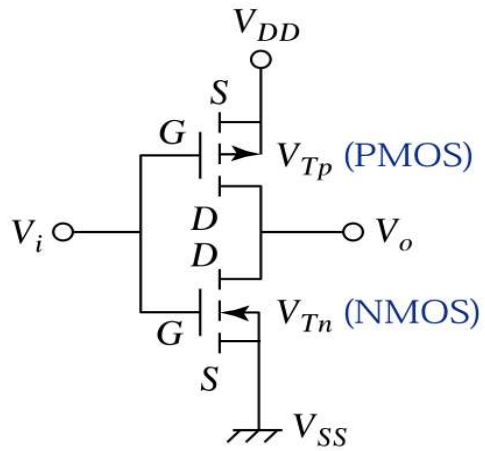


Step 2: Field oxide  
Mask 2: « active »

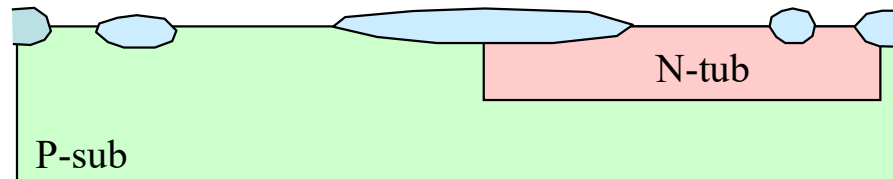


NMOS

PMOS

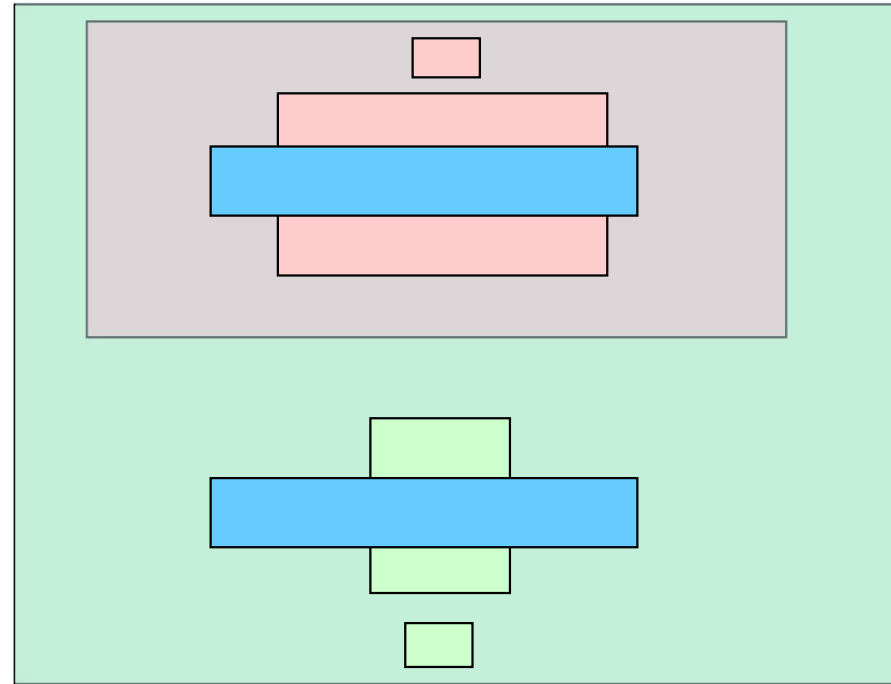
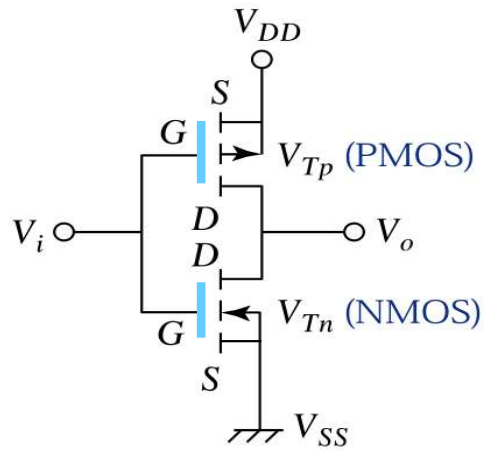


Step 3a: Gate oxide  
Mask 3: « Poly »

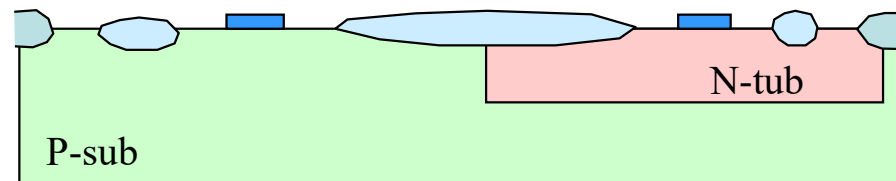


NMOS

PMOS

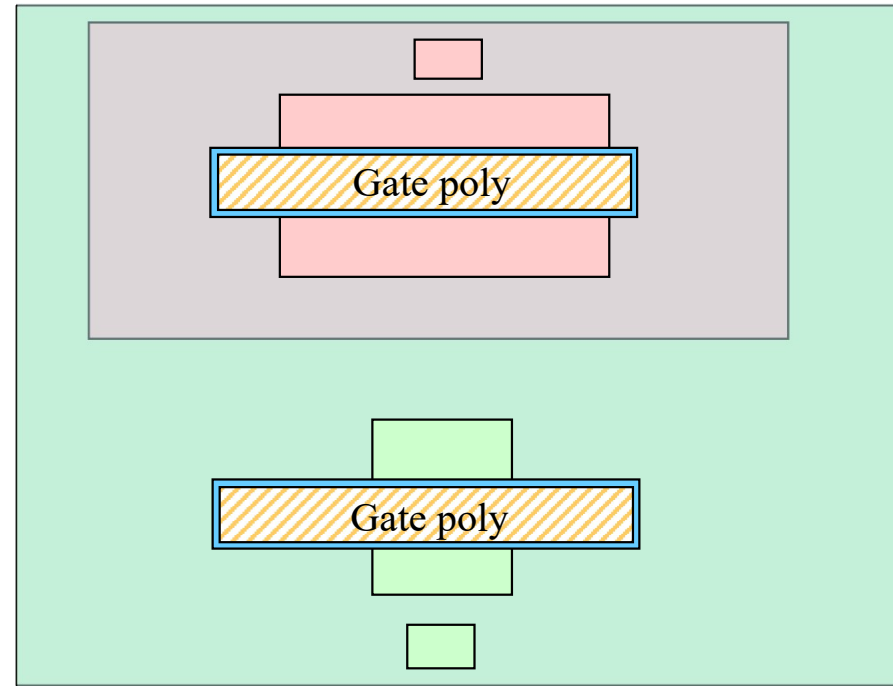
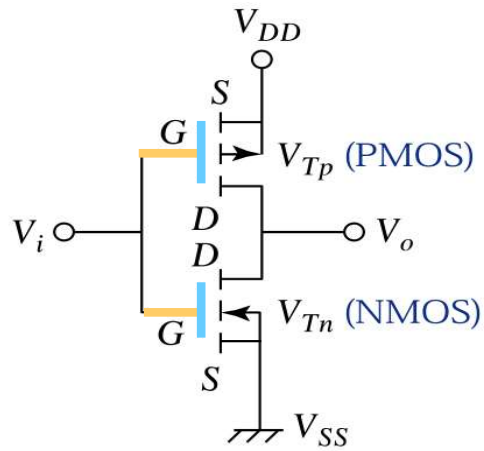


Step 3b: Gate poly  
Mask 3: « Poly »

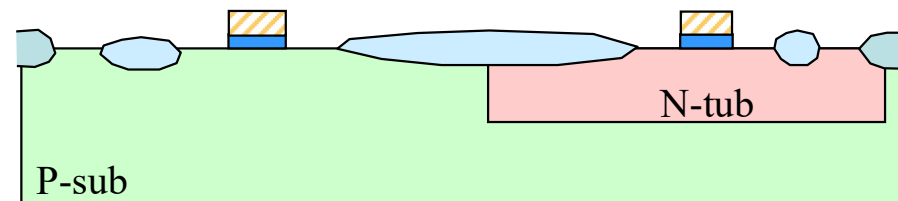


NMOS

PMOS

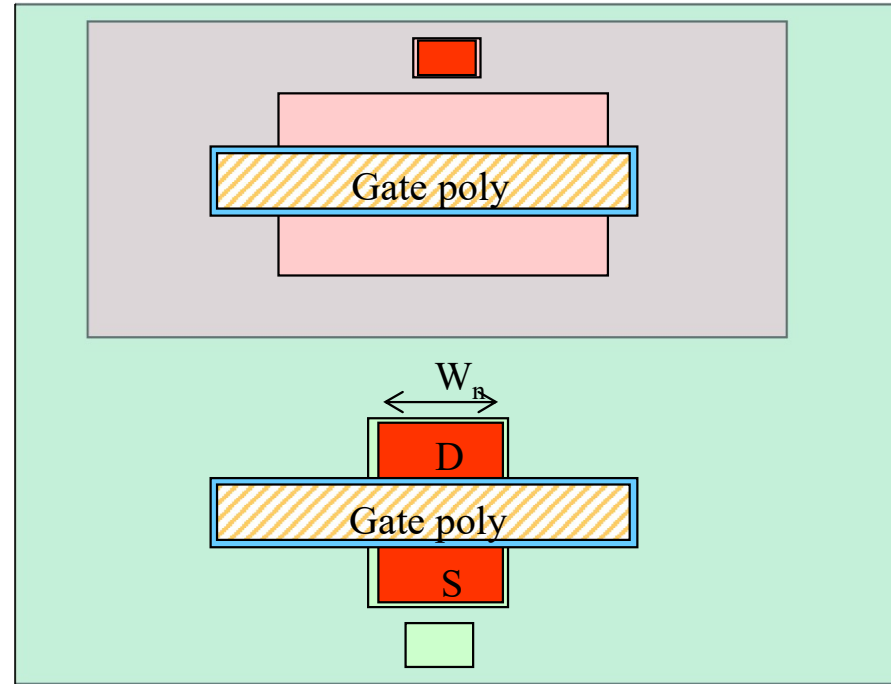
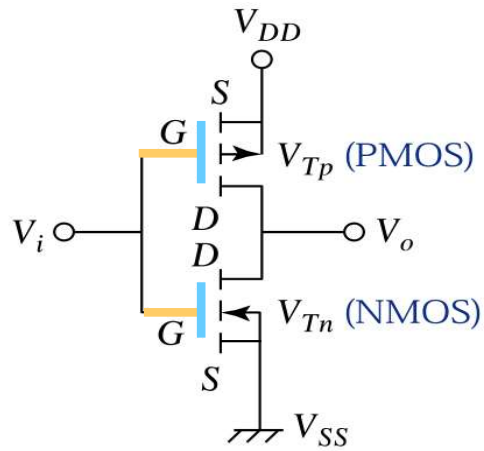


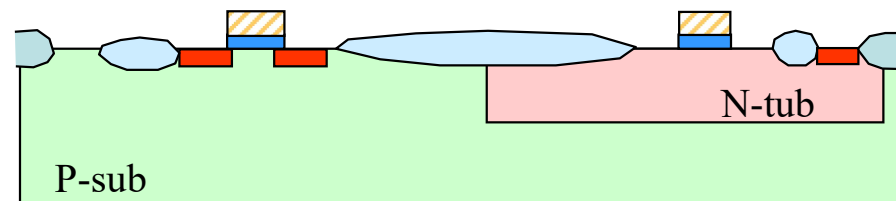Step 4: N+ contacts  
Mask 4: « Nselect »




NMOS

PMOS

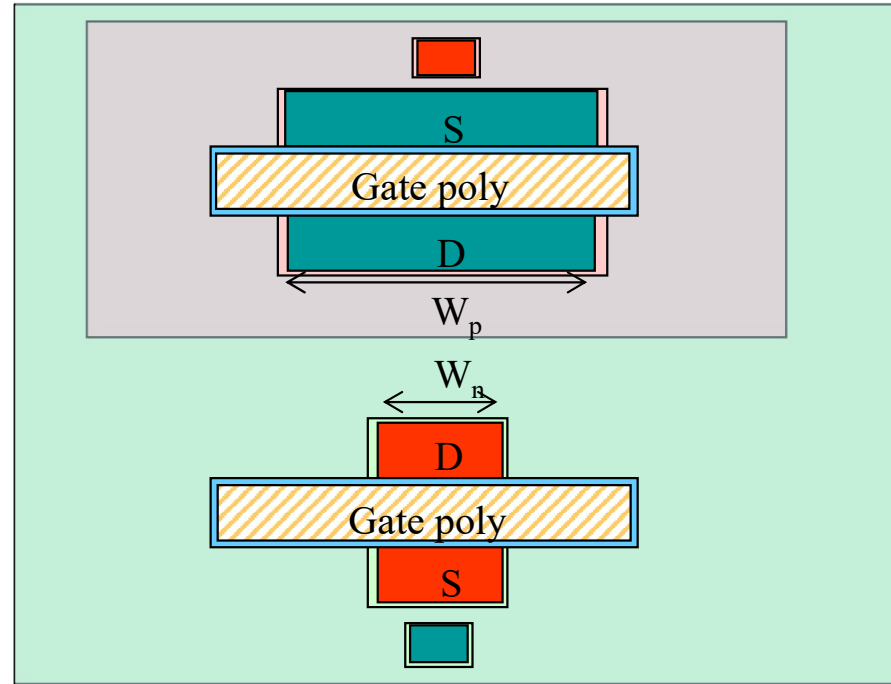
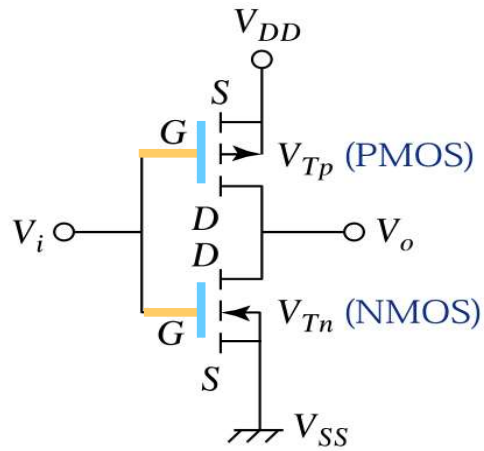


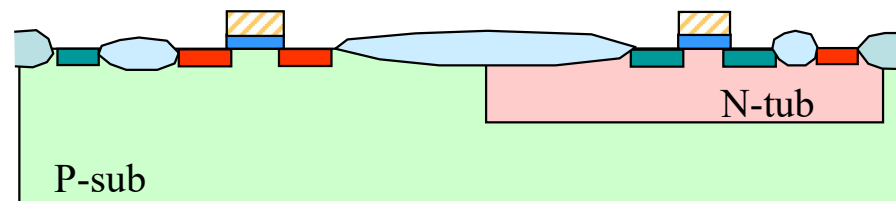Step 5: P+ contacts  
Mask 5: « Pselect »




NMOS

PMOS


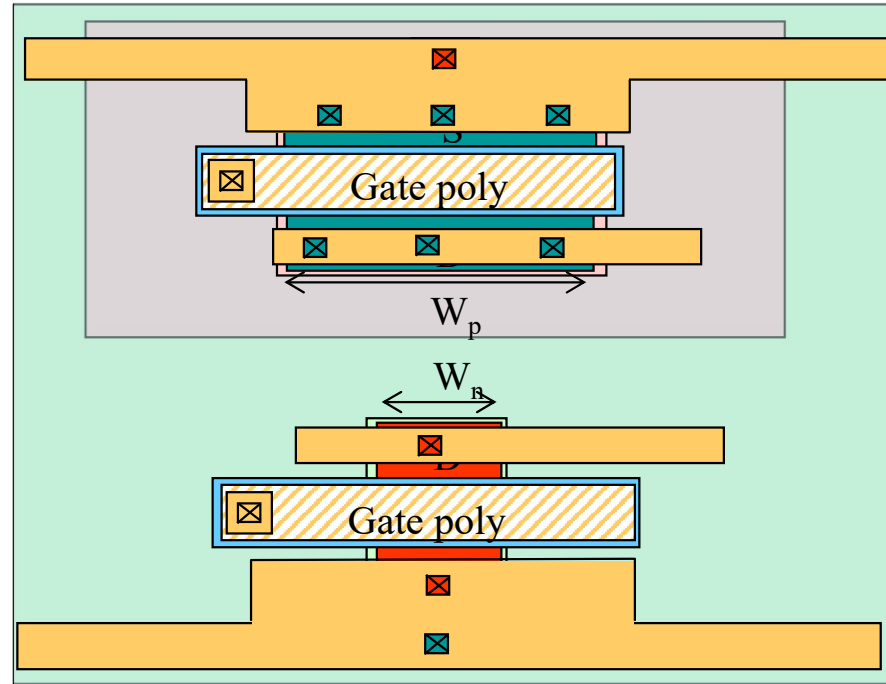
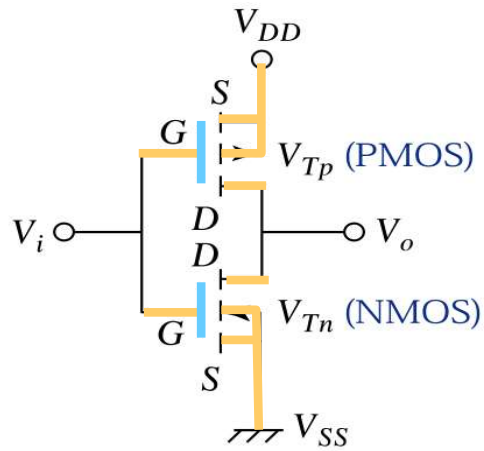


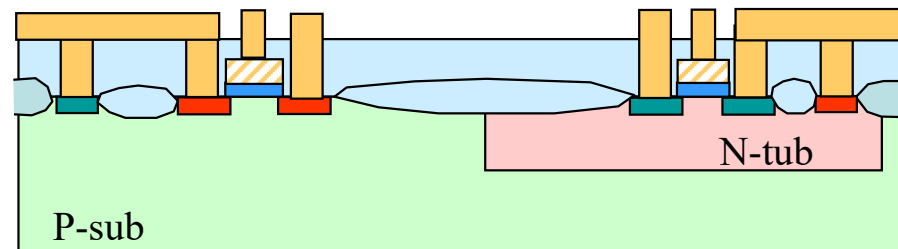Step 6-7: Contact + metal 1  
 Mask 6: « Contact »  
 Mask 7: « Metal 1 »



NMOS


PMOS

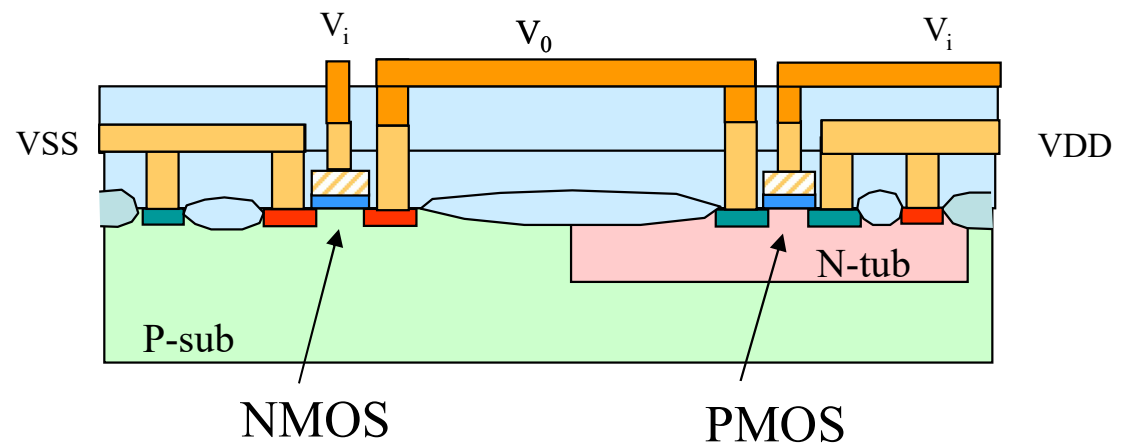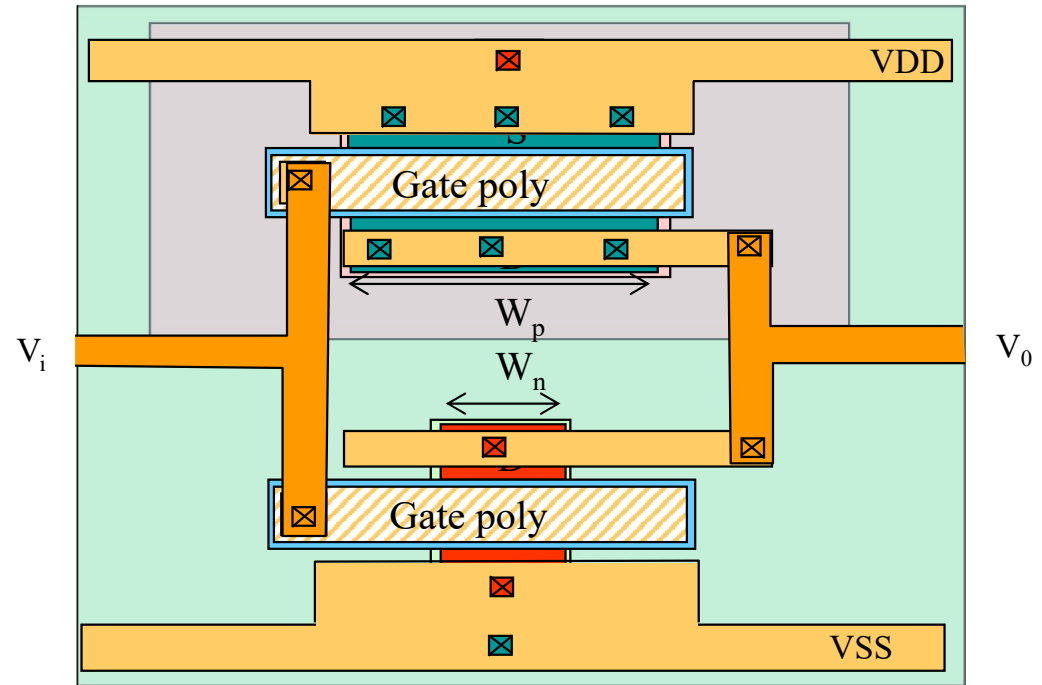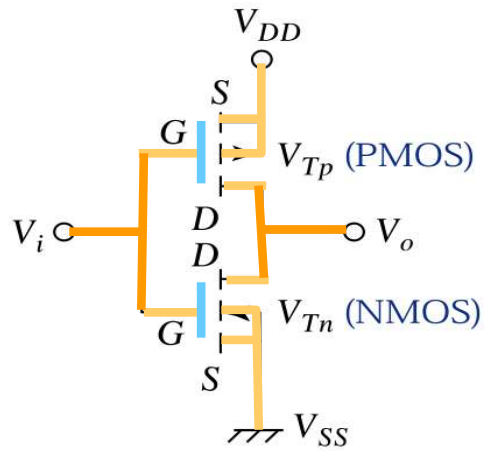


Step 8-9: Via et metal 2  
 Mask 8: « Via »  
 Mask 9: « Metal 2 »


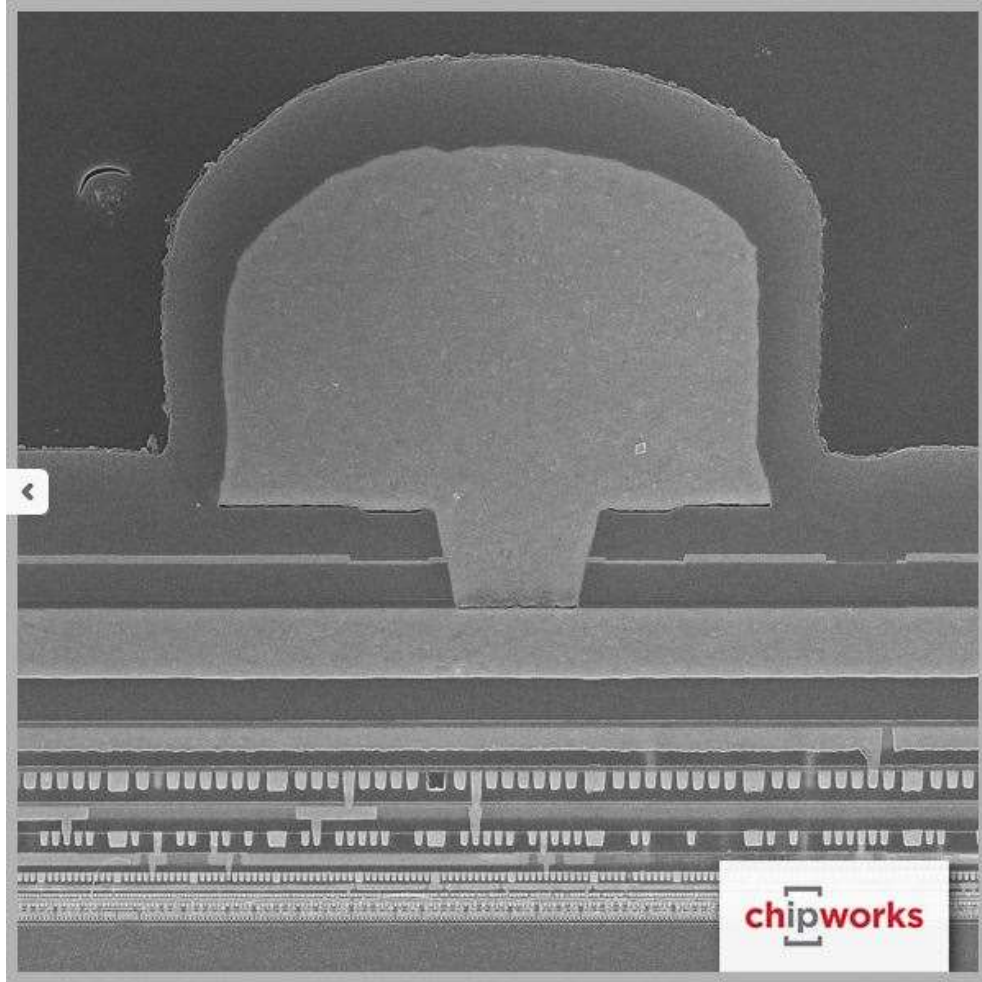
<http://www.chipworks.com/en/technical-competitive-analysis/resources/blog/intels-14-nm-parts-are-finally-here/>



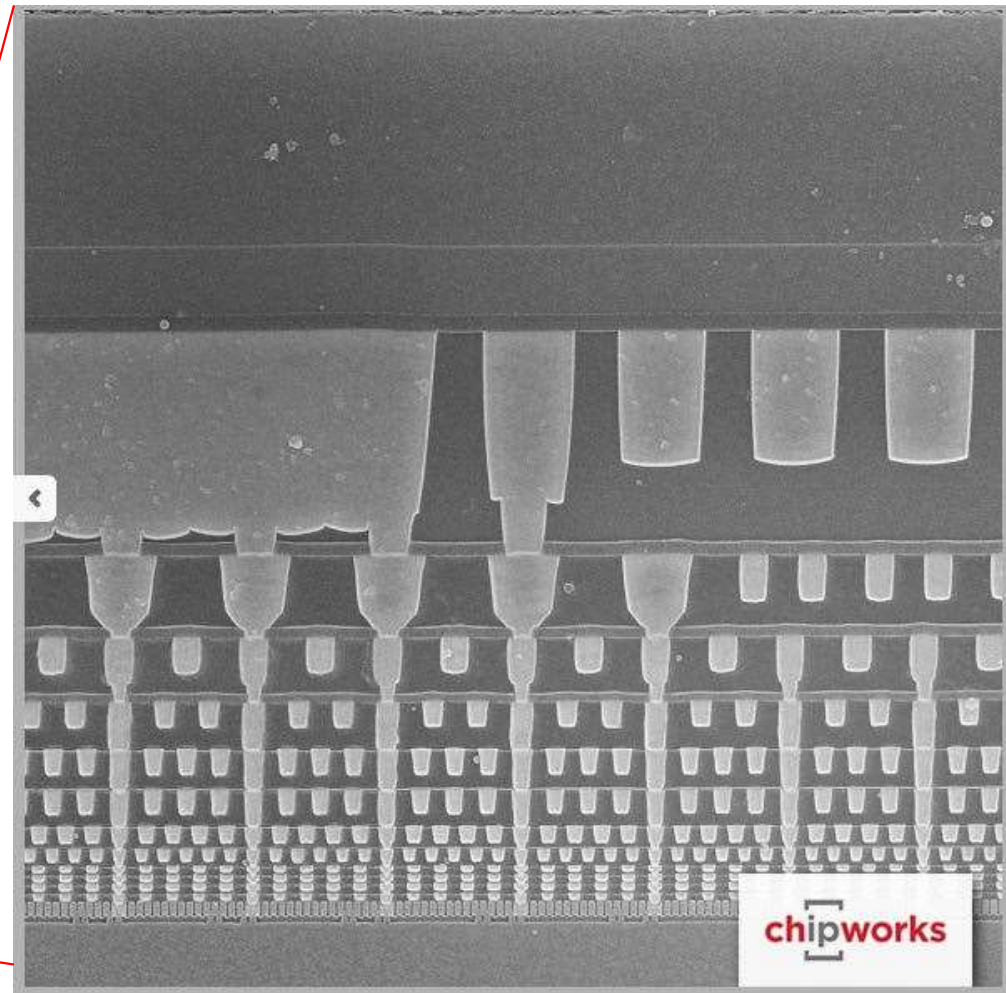4/7 If we look at the cross-section, Intel has stayed with their thick top metal that they have been using since the 65-nm node, which means that we have to squint awfully hard to see THIRTEEN layers of metal, and a MIM-cap layer under the top metal.




5/7 A look at the edge seal, which doesn't have the top metal or the MIM-cap, makes it easier to count twelve layers

## FinFET structures, 14nm gates




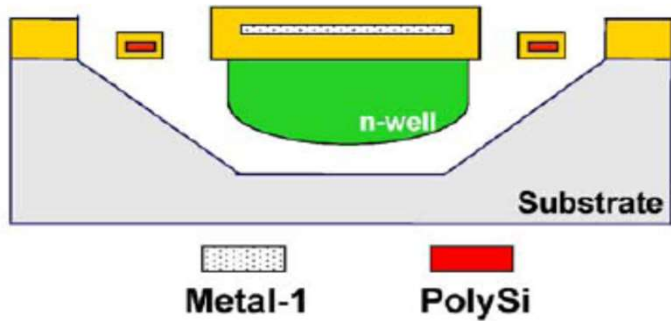
## IR camera (room temperature) Array of silicon bolometers




S. Erminoglu et al.

## X-Fab facilities

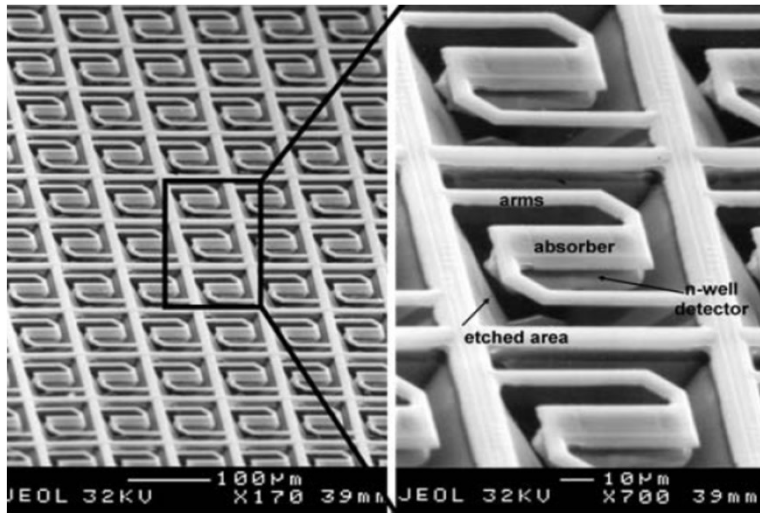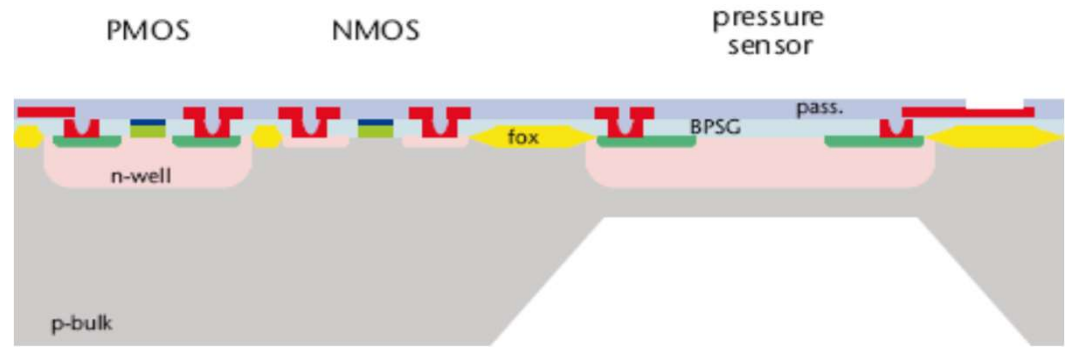


T. Akin

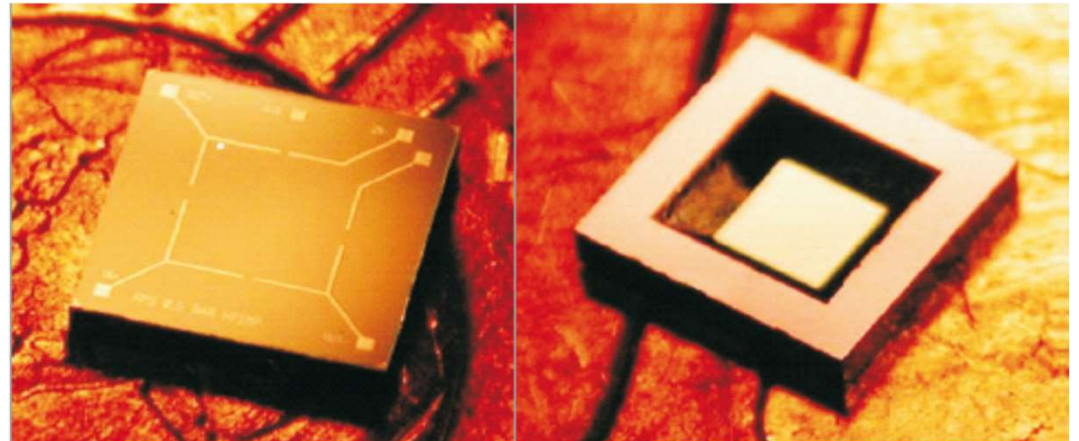





XC10 CMOS process



## Accelerometer (Analog Devices)

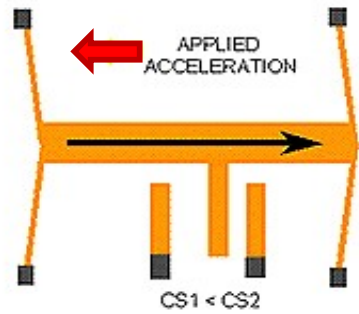

## Pressure sensor (Infineon)

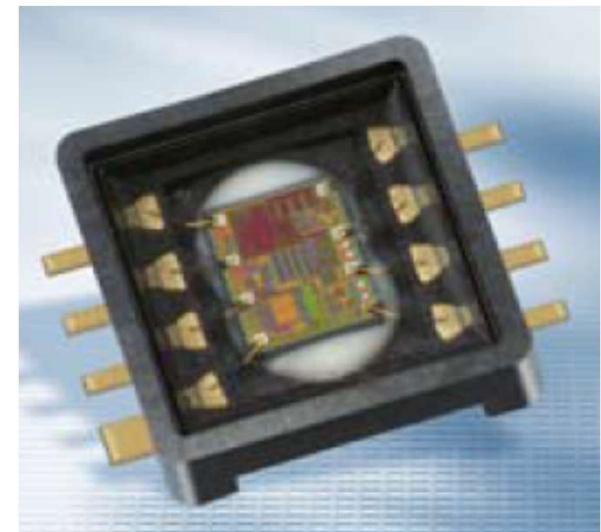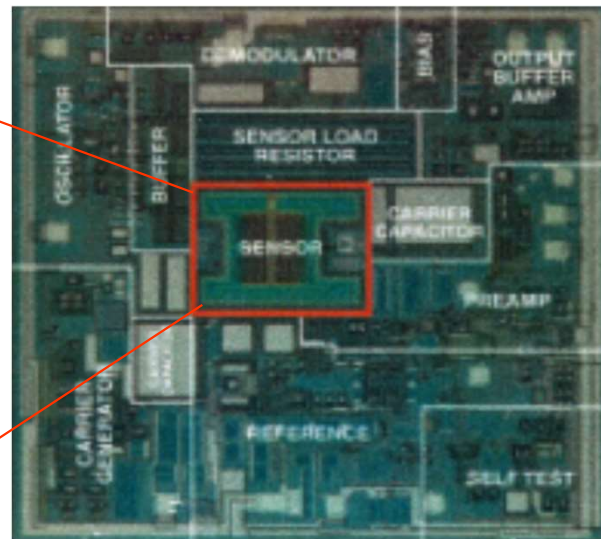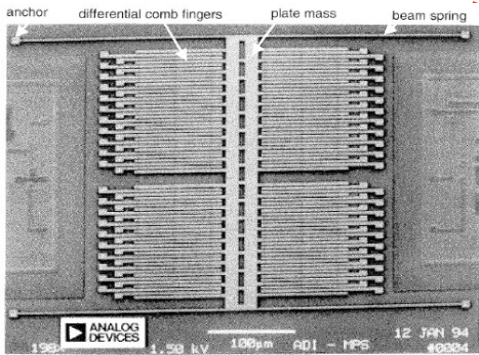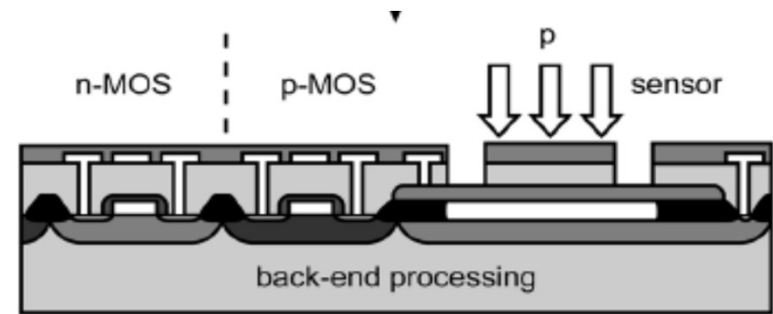


ADXL 50-series


KP-series
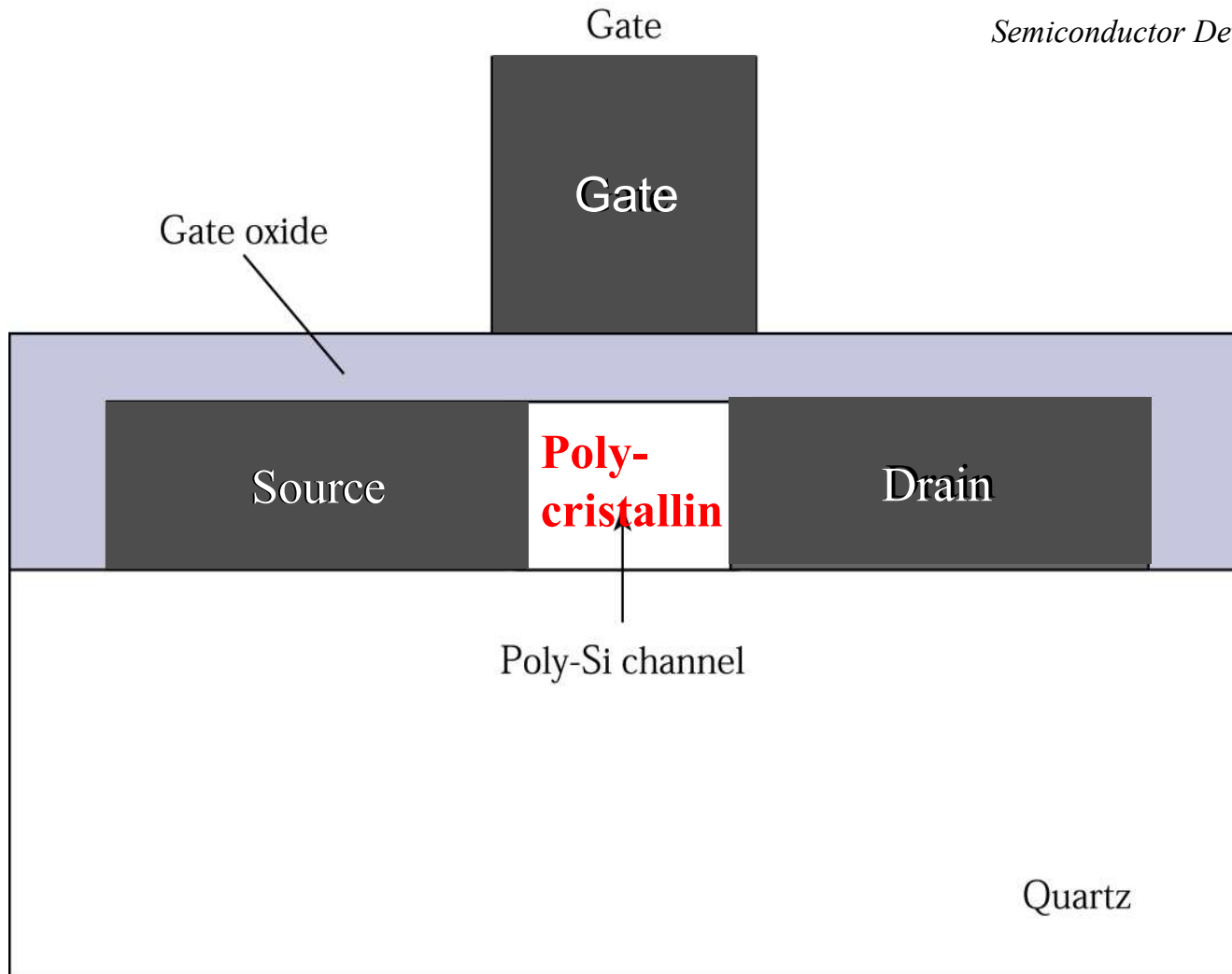
# 11.3: Polysilicon TFT


*Semiconductor Devices, 2/E by S. M. Sze*




# Silicon-On-Isolator (SOI)

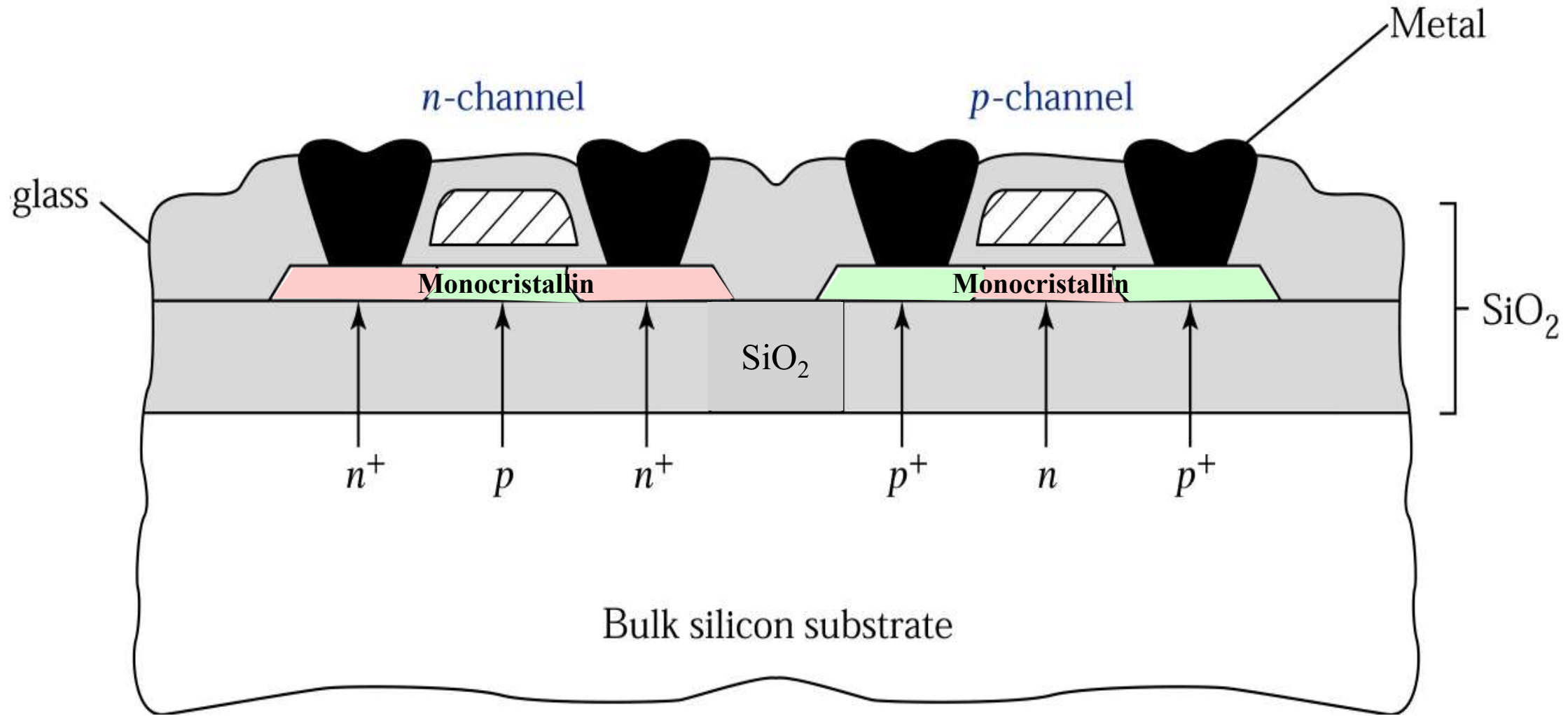

## Bond-and-Etchback SOI (BESOI)

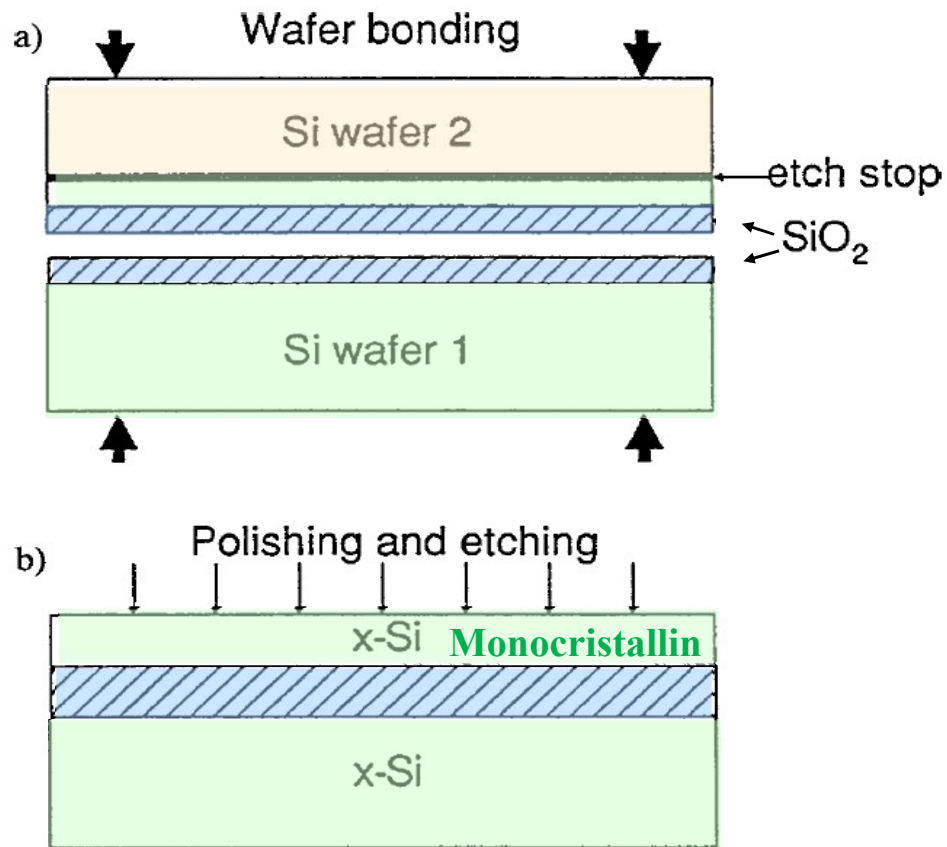

## SmartCut™

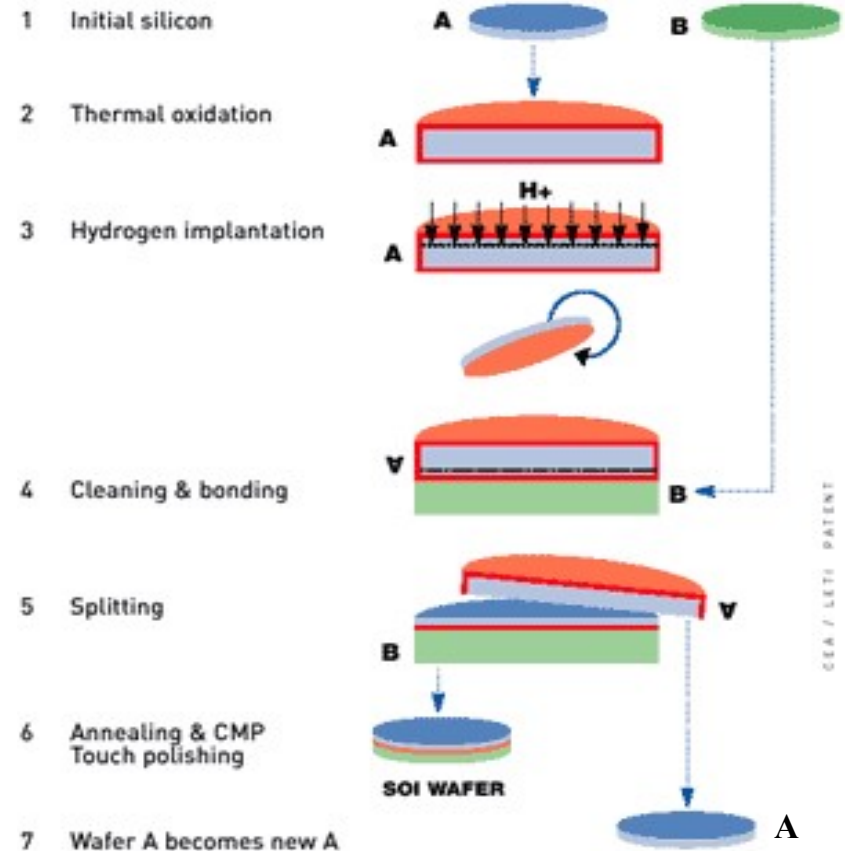


G.K. Celler et al., J. Appl. Phys., Vol. 93, 2003, 4955-4978

SOITEC SA

CEA / LETI / PATENT

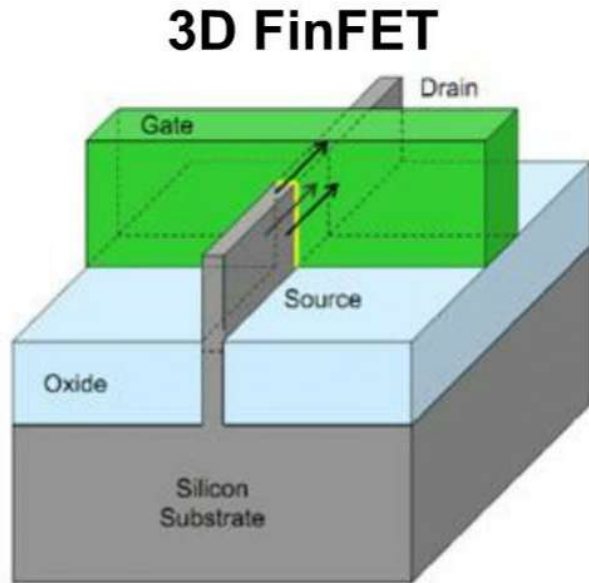
# Intel Tri-gate «FinFET»: 14nm gate (2014)

[http://en.wikipedia.org/wiki/Multigate\\_device](http://en.wikipedia.org/wiki/Multigate_device)




3-D Tri-Gate transistor form conducting channels on three sides of a vertical fin structure, providing "fully depleted" operation
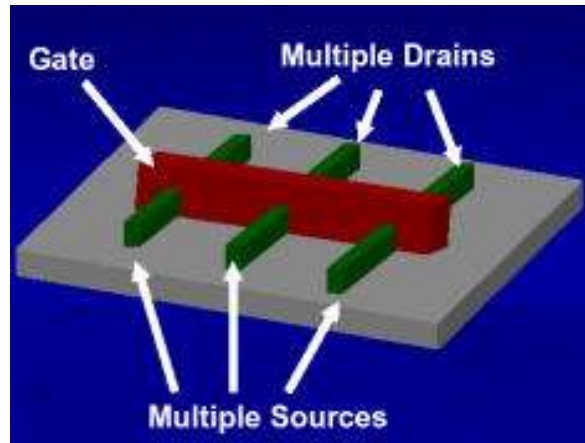
<https://www.semiwiki.com/forum/content/1908-finfet-process-modeling-extraction-16-nm-below.html>




SRAM memory

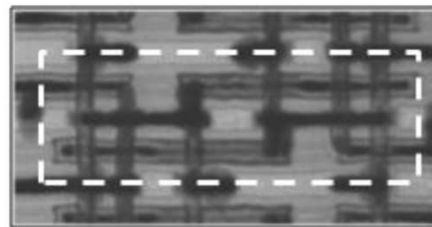


$.0588 \text{ um}^2 = 430 \text{ nm} \times 135 \text{ nm}$

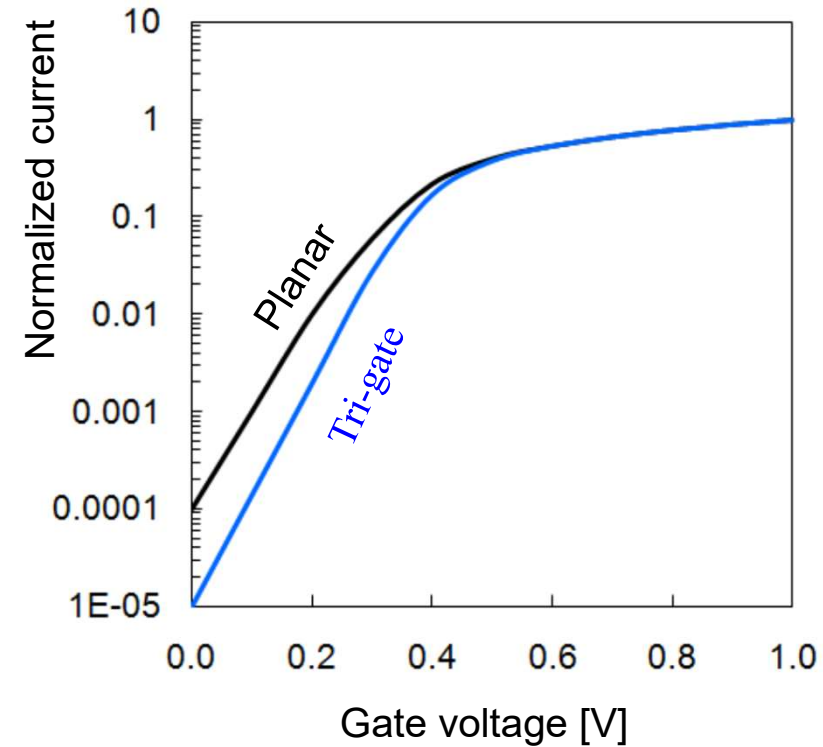M. Bohr «Intel's Revolutionary 22 nm Transistor Technology», INTEL May 2011




[http://download.intel.com/newsroom/kits/14nm/pdfs/Intel\\_14nm\\_New\\_uArch.pdf](http://download.intel.com/newsroom/kits/14nm/pdfs/Intel_14nm_New_uArch.pdf)

# 11.6 Mémoires

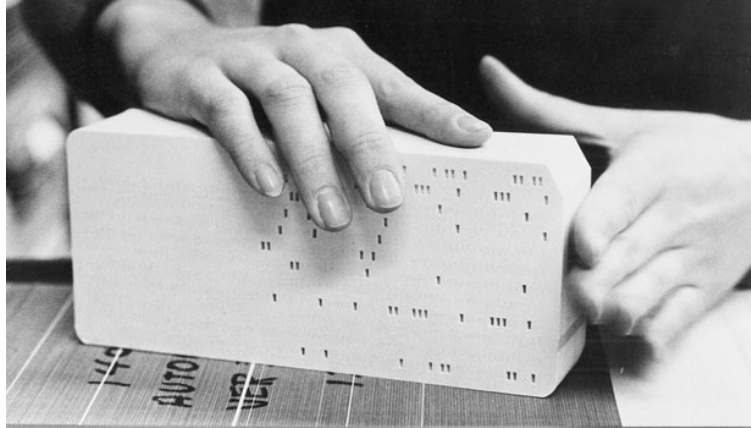


# Mémoires électroniques: vue d'ensemble

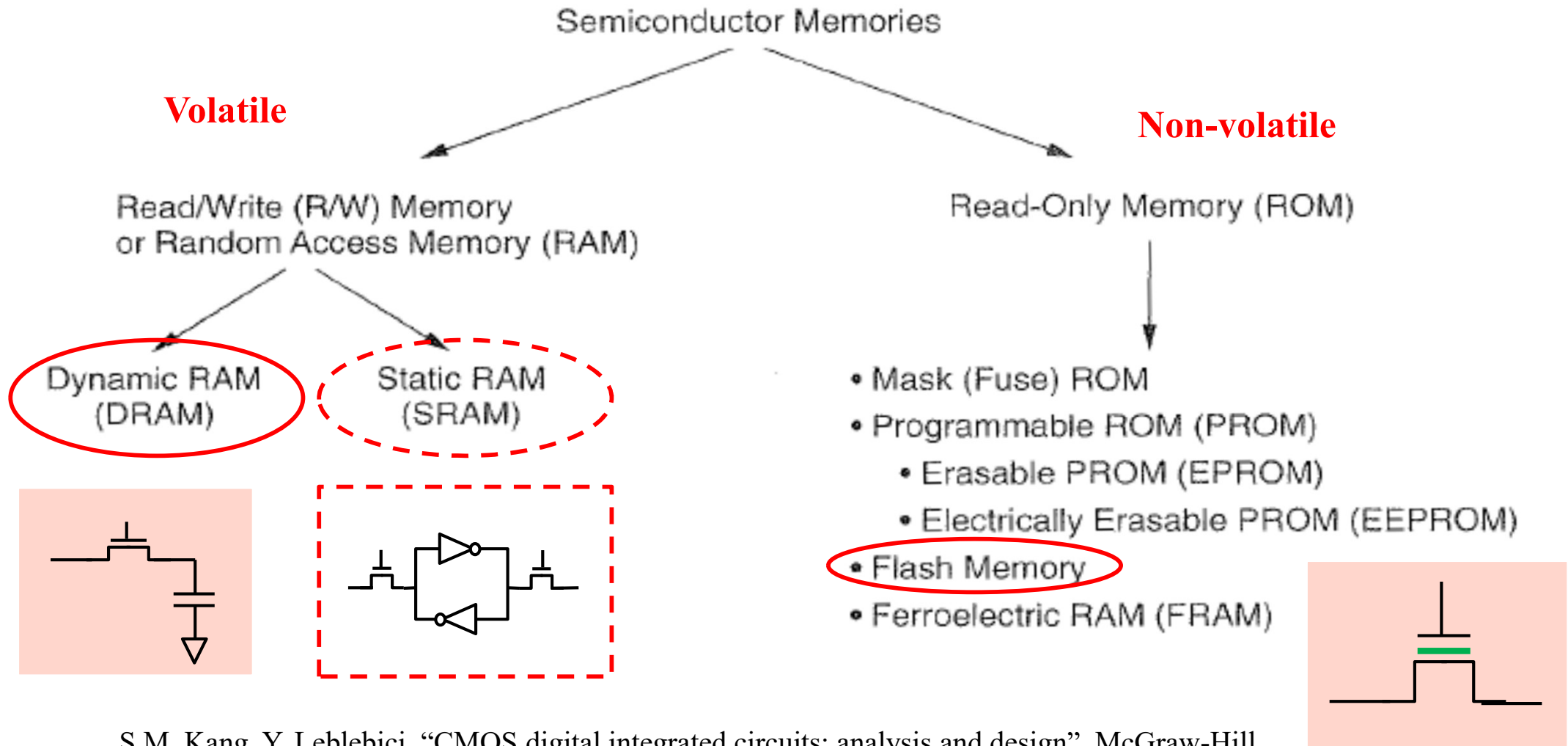


S.M. Kang, Y. Leblebici, "CMOS digital integrated circuits: analysis and design", McGraw-Hill

# Volatile memories: DRAM


## Capacity with single transistor

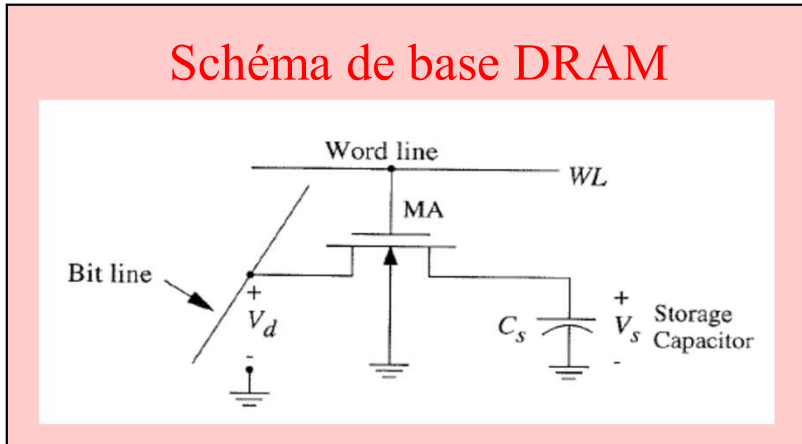


## Écriture dans une DRAM

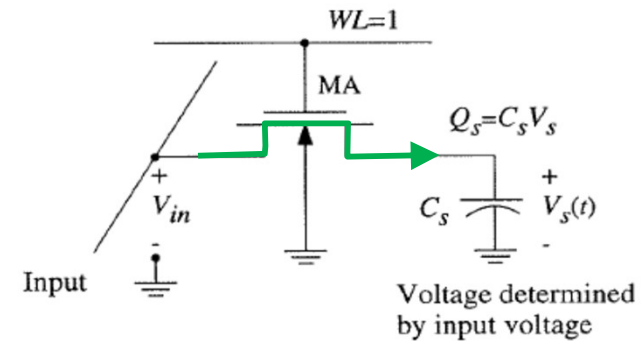

## Retenue dans une DRAM

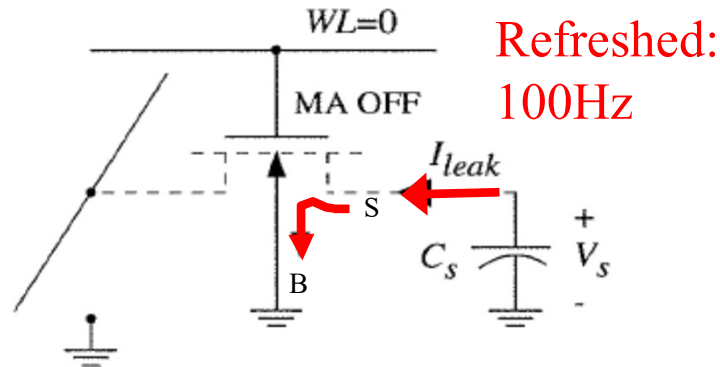


## Lecture et effacement d'une DRAM

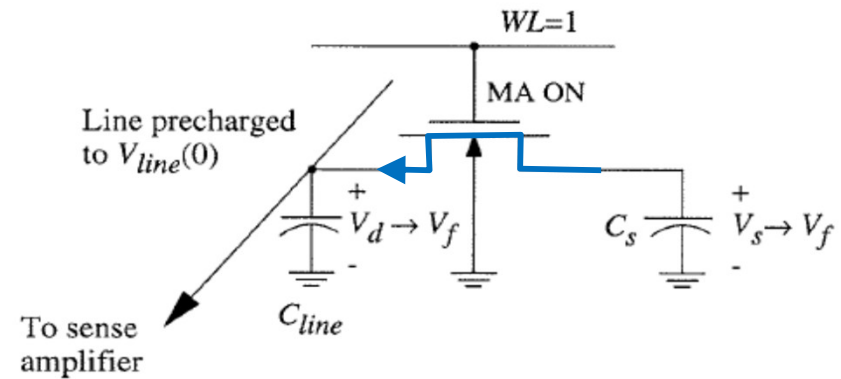


J.P. Uyemura "CMOS logic circuit design", Kluwer Academic Publishers

# Volatile memories: DRAM



Trench capacitor DRAM

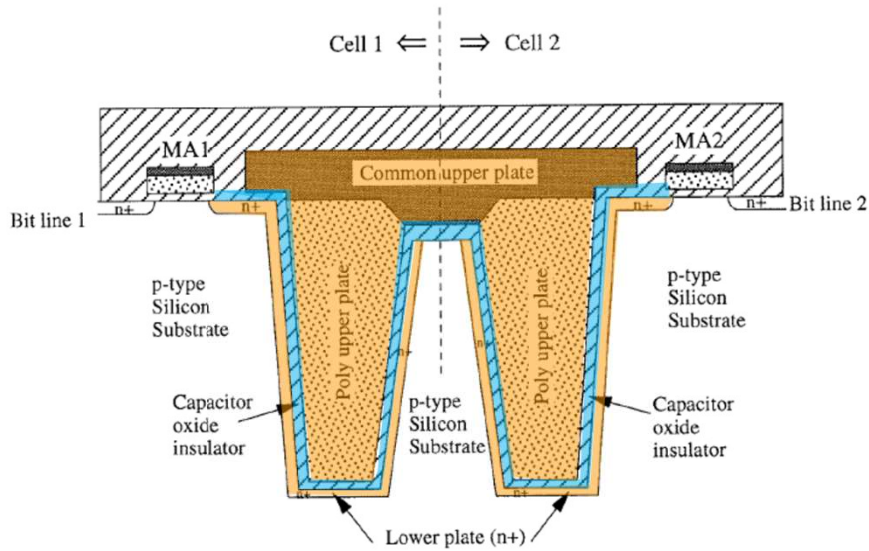

Stacked capacitor DRAM

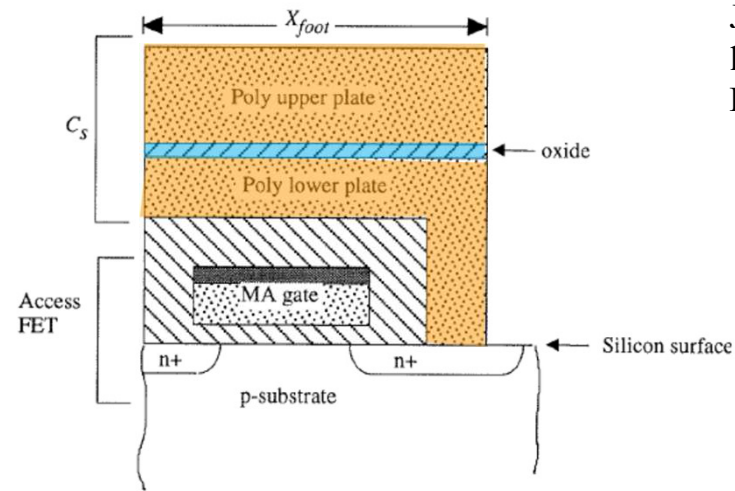

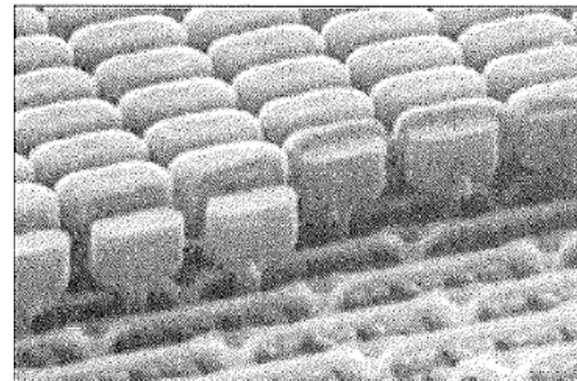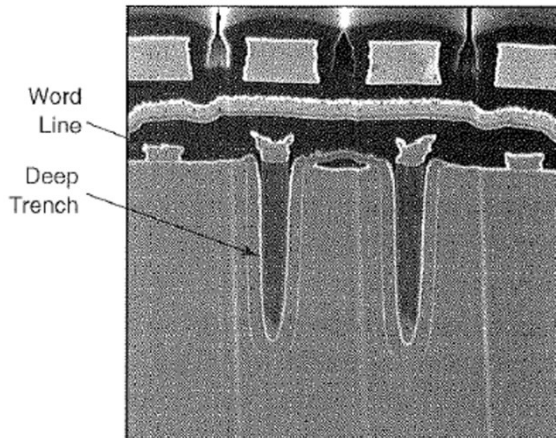J.P. Uyemura "CMOS logic circuit design", Kluwer Academic Publishers





S.M. Kang, Y. Leblebici, "CMOS digital integrated circuits: analysis and design", McGraw-Hill

# Mémoires non-volatiles

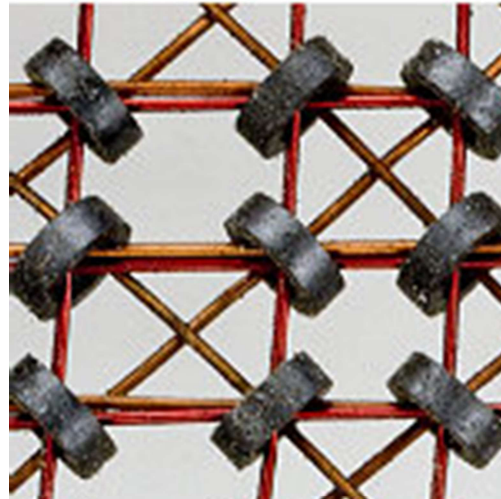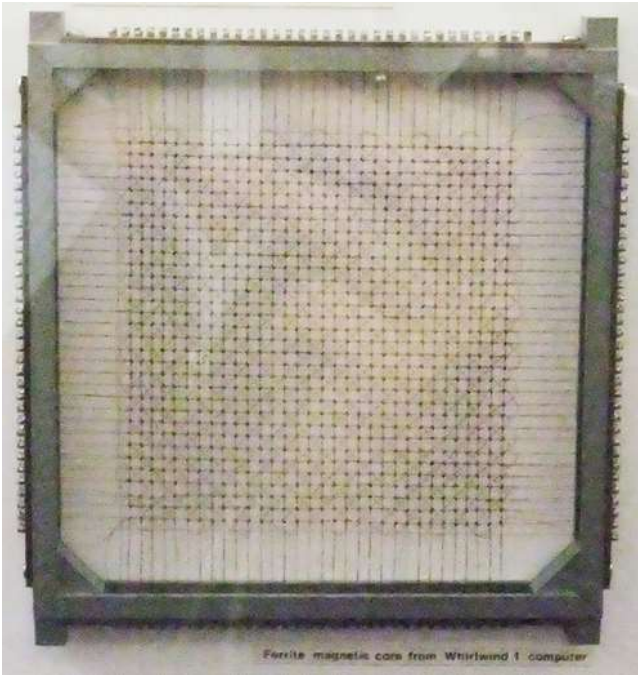
## Historique: magnetic core memory

Magnetic core memory  
Whirlwind 1 computer 1953  
London, Science Museum.



<http://www.hpmuseum.org/tech9100.htm>

A single plane (16 bits)

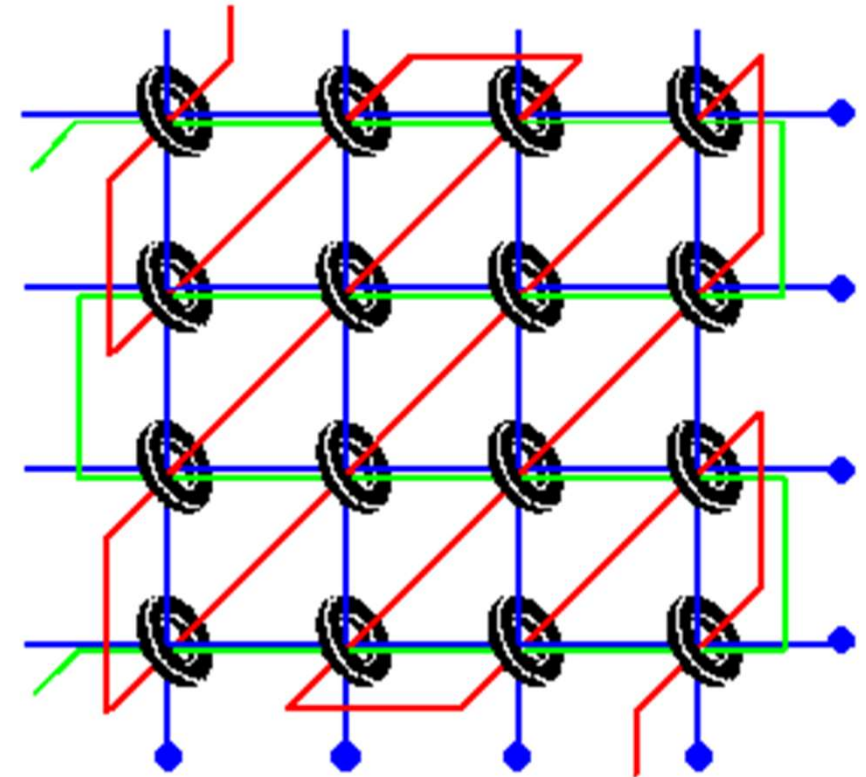


● Indicates a connection to all planes

1024 binary digits per plane  
(16 planes in computer)


<http://www.computerhistory.org/revolution/memory-storage/8/253>




## «NOR»: NMOS en parallèle

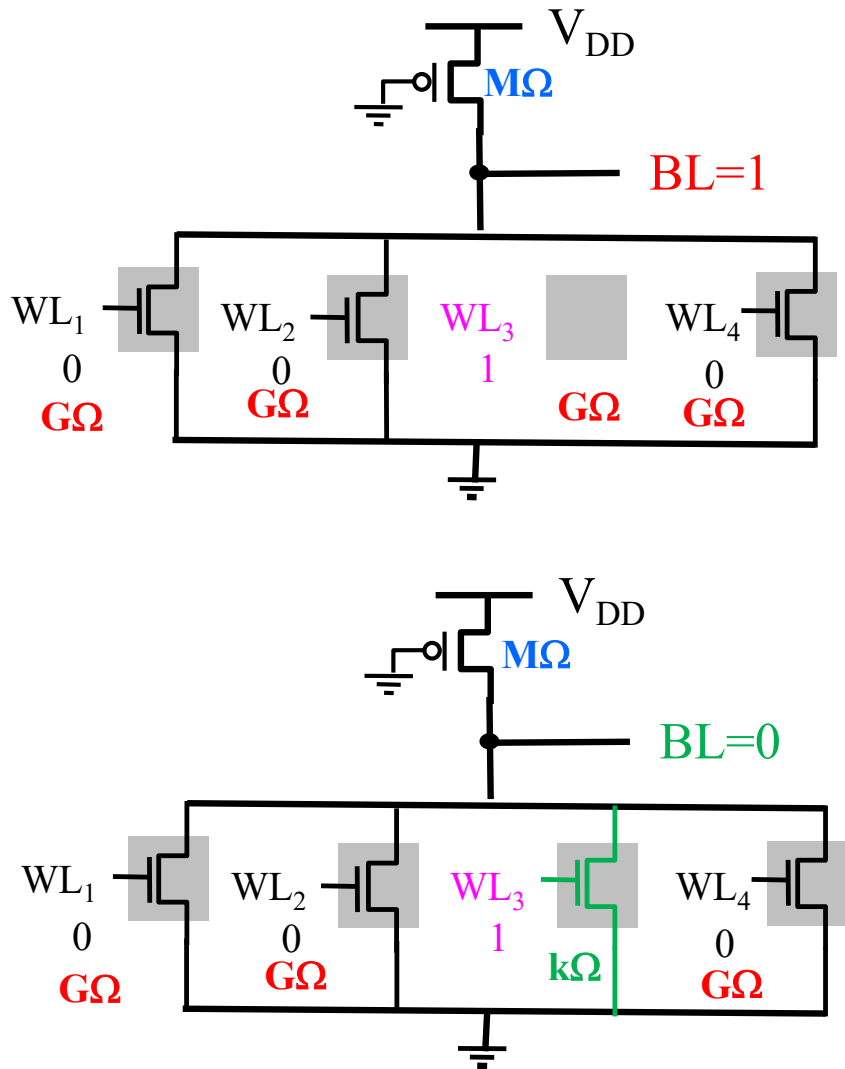

## «NAND»: NMOS en série

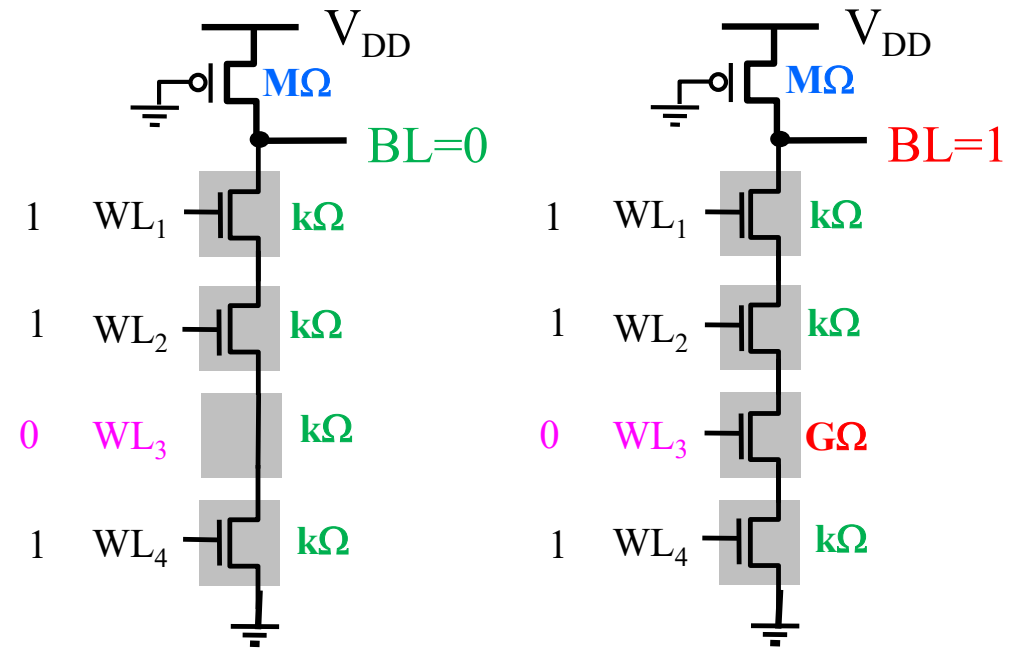

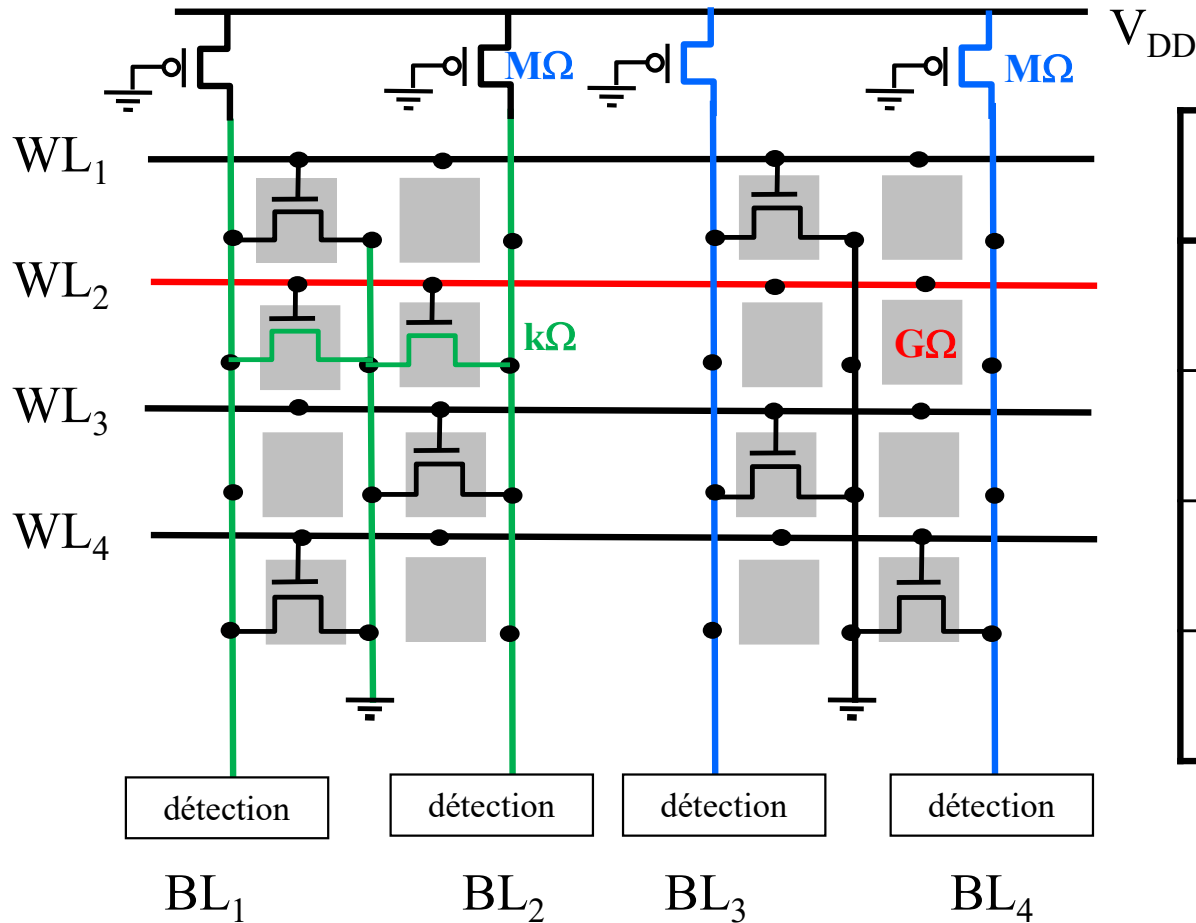
# Mémoires non-volatiles: ROM en configuration "NOR"



WL	WL	WL	WL	BL	BL	BL	BL
1	2	3	4	1	2	3	4
0				0	1	0	1
	1			0	0	1	1
		0		1	0	0	1
			0	0	1	1	0

Configuration "NOR" (les NMOS sont en parallèle)

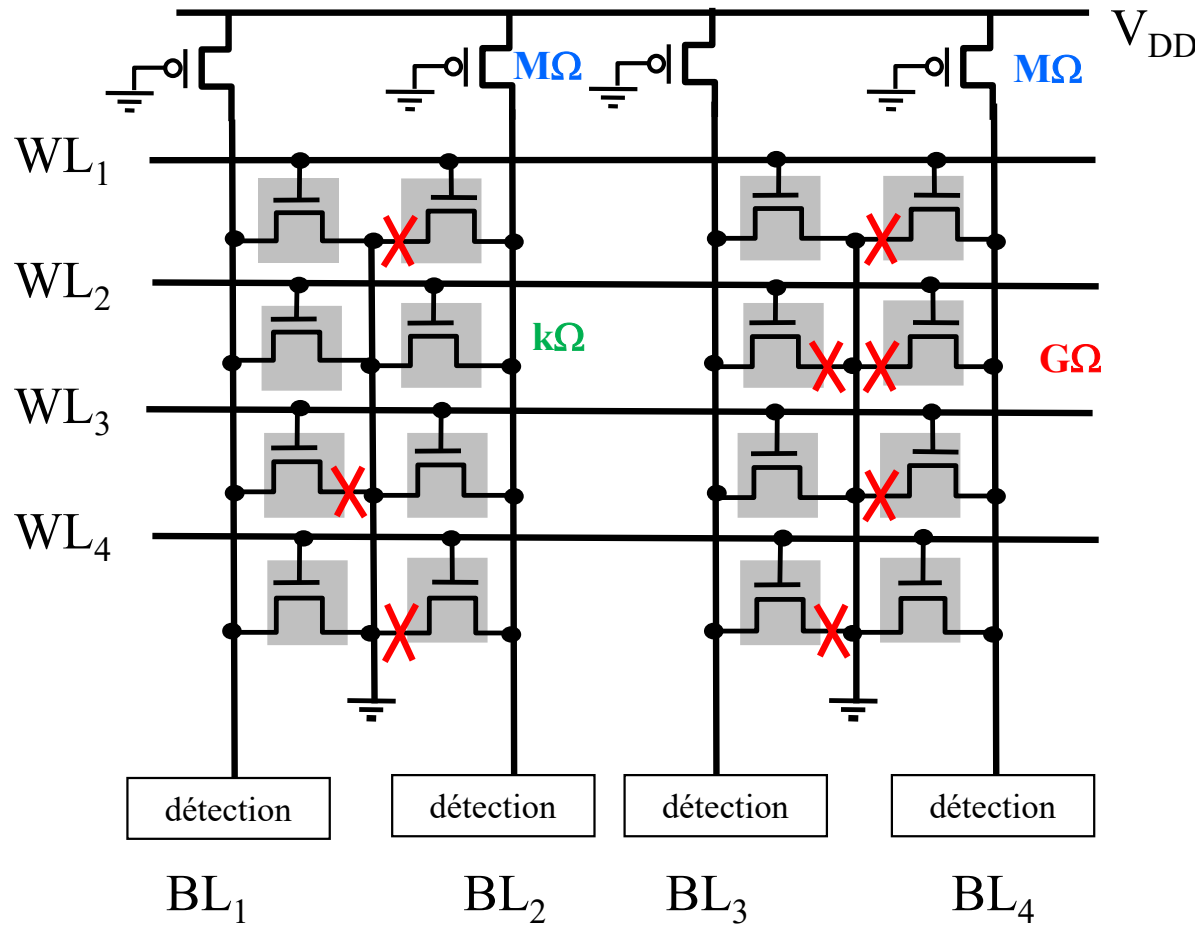Écrivez lors du design des masques un transistor = "0" pas de transistor = "1"




Configuration "NOR"

**Écrite par post-processing:**  
 - Cut laser,  
 - "Fusible"

**un transistor = "0" pas de transistor = "1"**


## A) Breakdown d'une jonction p/n

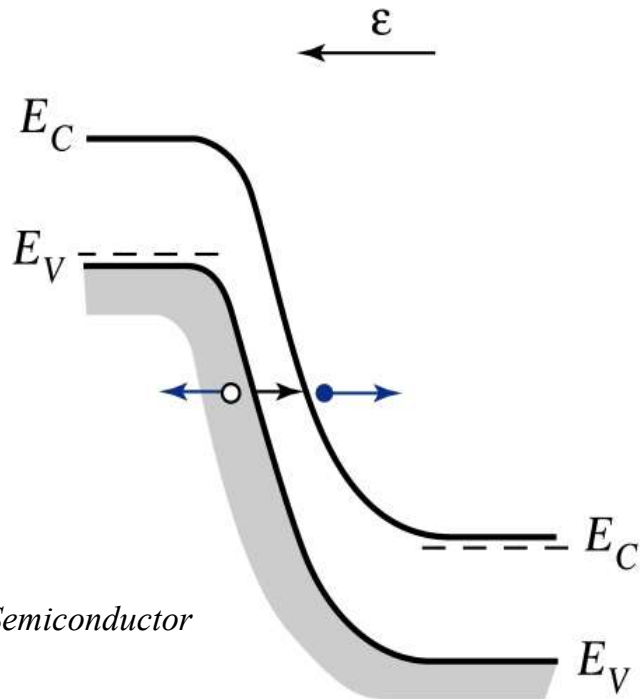

S. Sze « *Semiconductor devices* »

$$\lambda_e \cong 1 \text{ nm}$$

## B) Contact ohmique

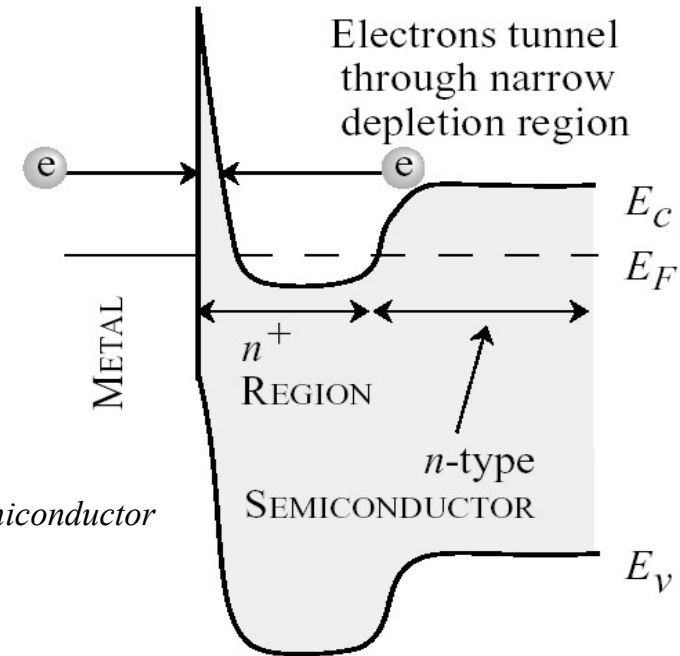


J. Singh « *Semiconductor devices* »

### Effet « tunnel »:

L'onde de probabilité pénètre dans la barrière de potentiel par ondes évanescentes.  
Si elle est suffisamment mince, l'électron peut traverser.

La jonction métal/semi-conducteur est très étroite.  
Les électrons peuvent la traverser sans la voir par effet tunnel.
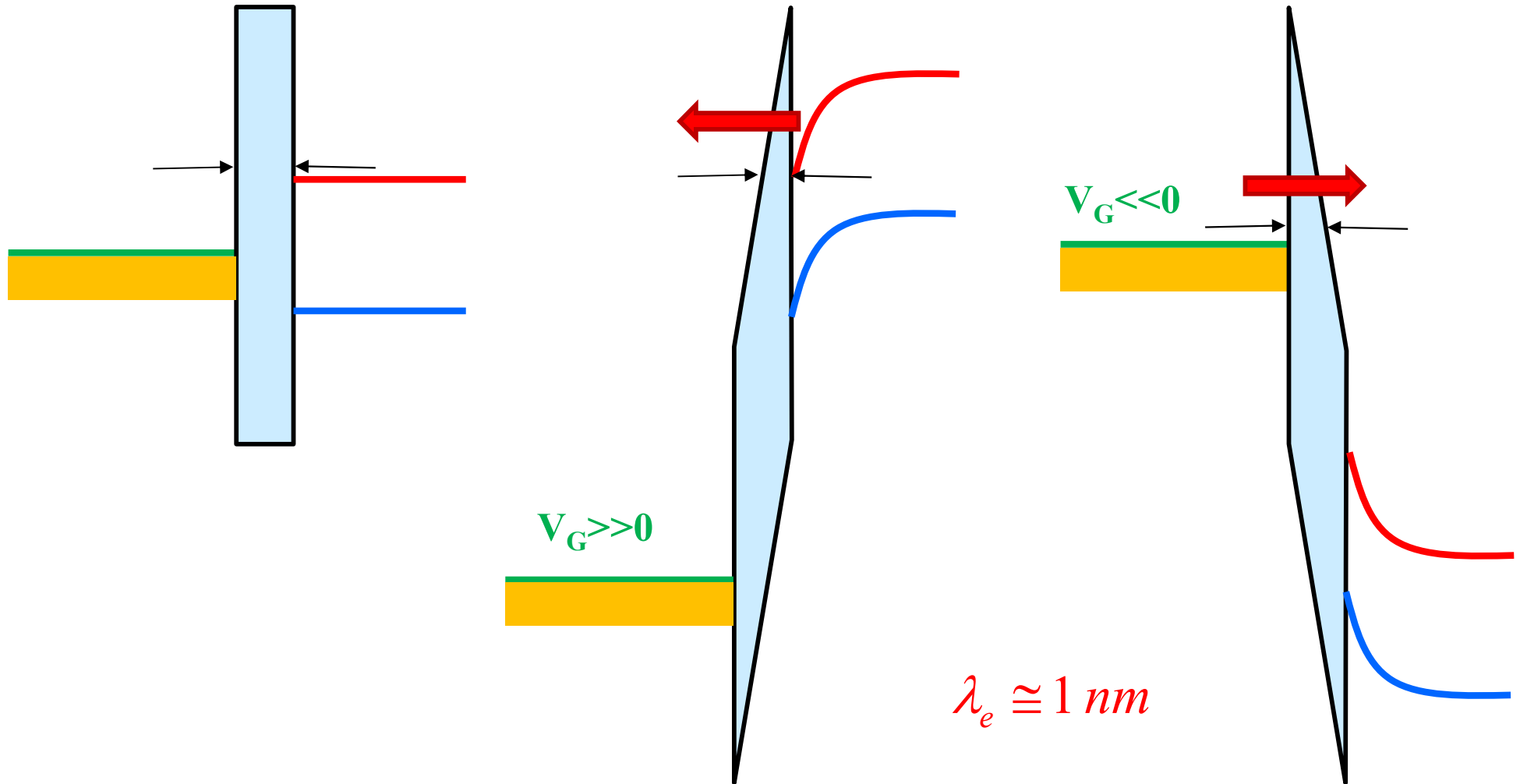
# Effet tunnel sous fort champ électrique: Fowler-Nordheim tunneling






Le champ réduit l'épaisseur de la barrière énergétique

# Mémoires non-volatiles: floating gate et effet tunnel



S. Sze « *Physics of semiconductor devices* »

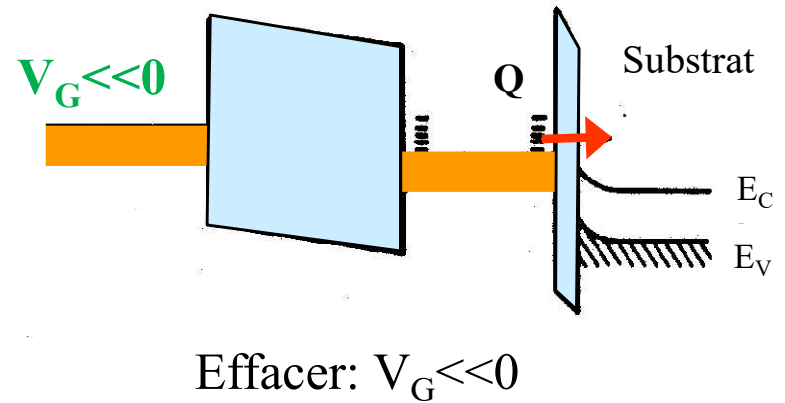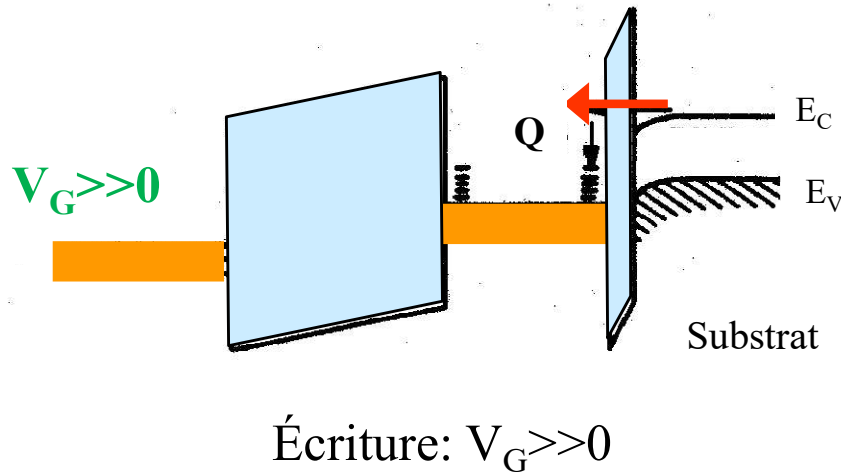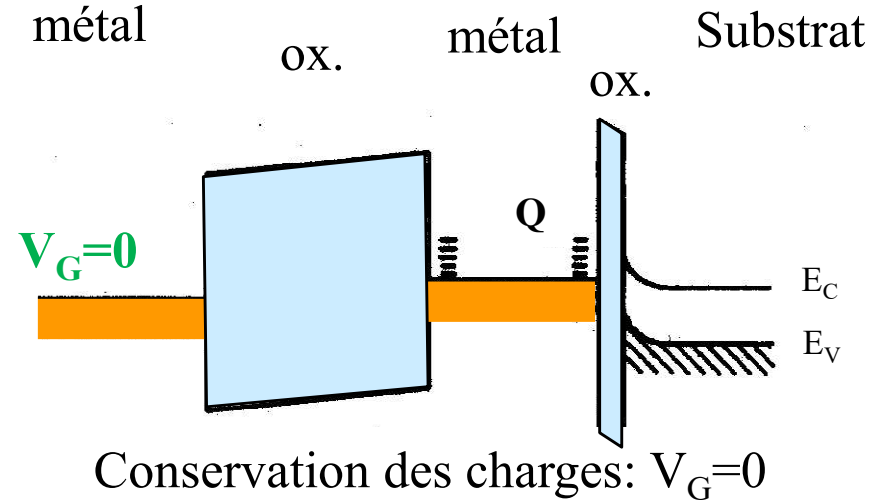**Principe:**


L'effet tunnel dans l'oxyde augmente fortement avec un grand champ électrique.


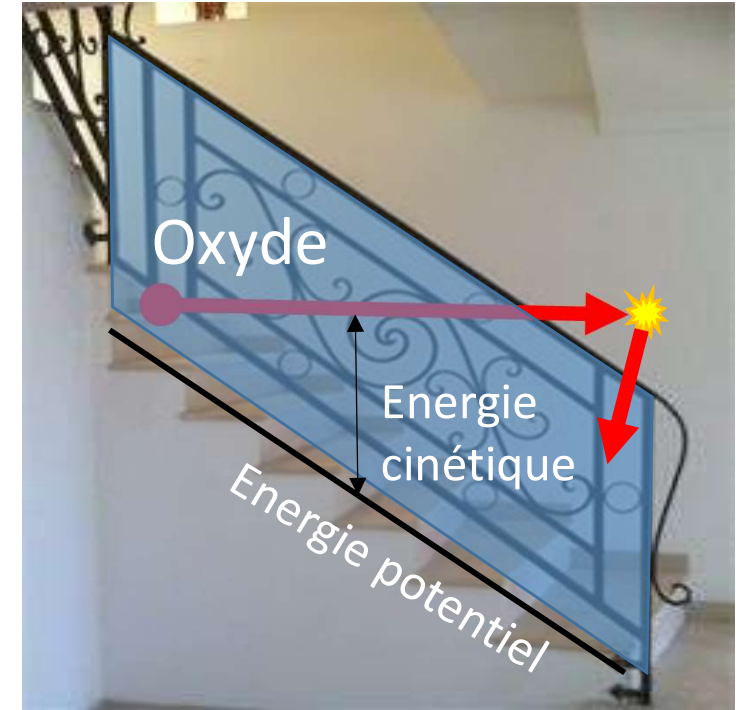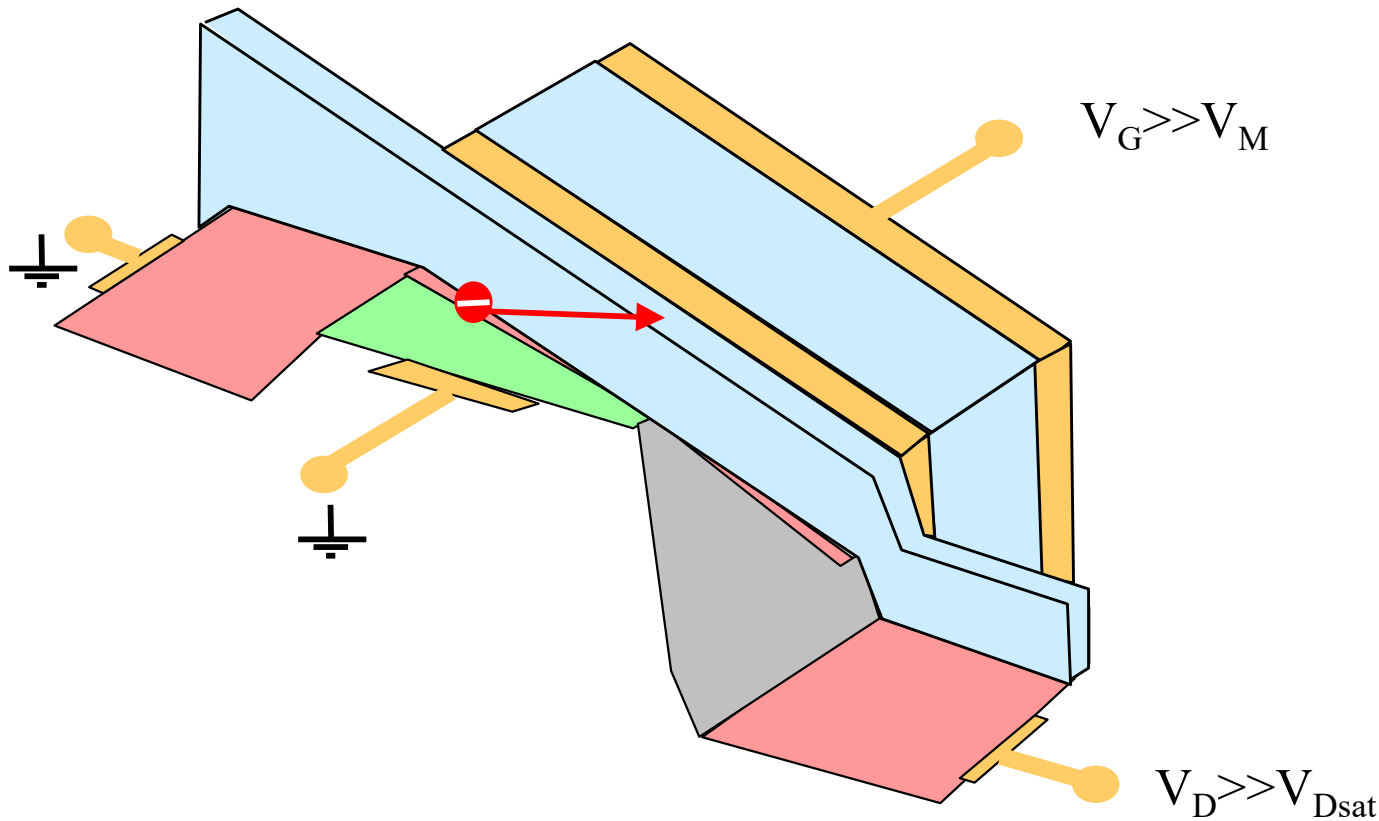
# Mémoires non-volatiles: floating gate et «hot electrons»



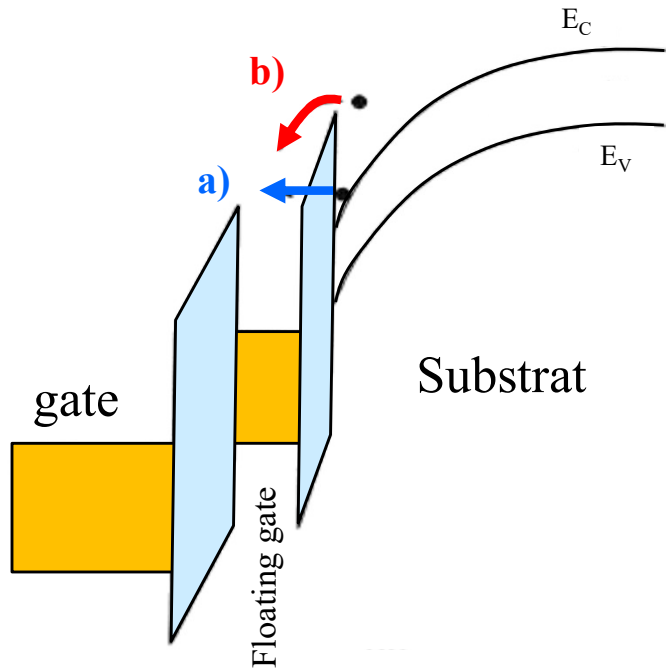
# Floating gate transistor: écrire et effacer



## Écrire:

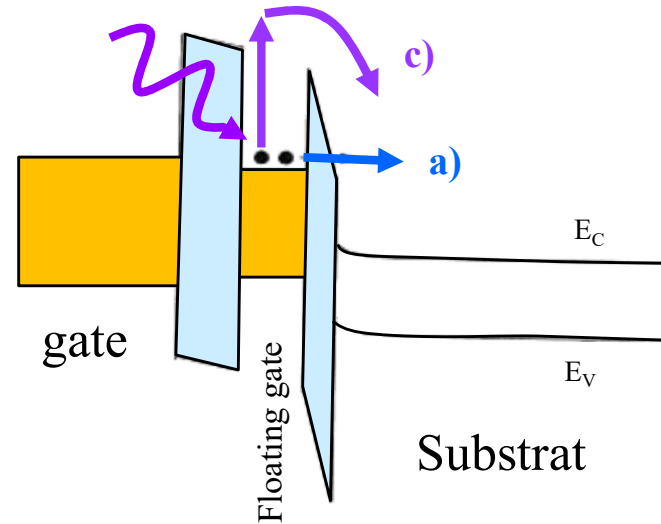- a) Fowler-Nordheim tunneling
- b) Hot electrons




## Effacer:



- a) Fowler-Nordheim tunneling
- c) UV illumination

Basé sur S.M. Sze, "Physics of semiconductor devices", Wiley


# Floating gate memories: structure

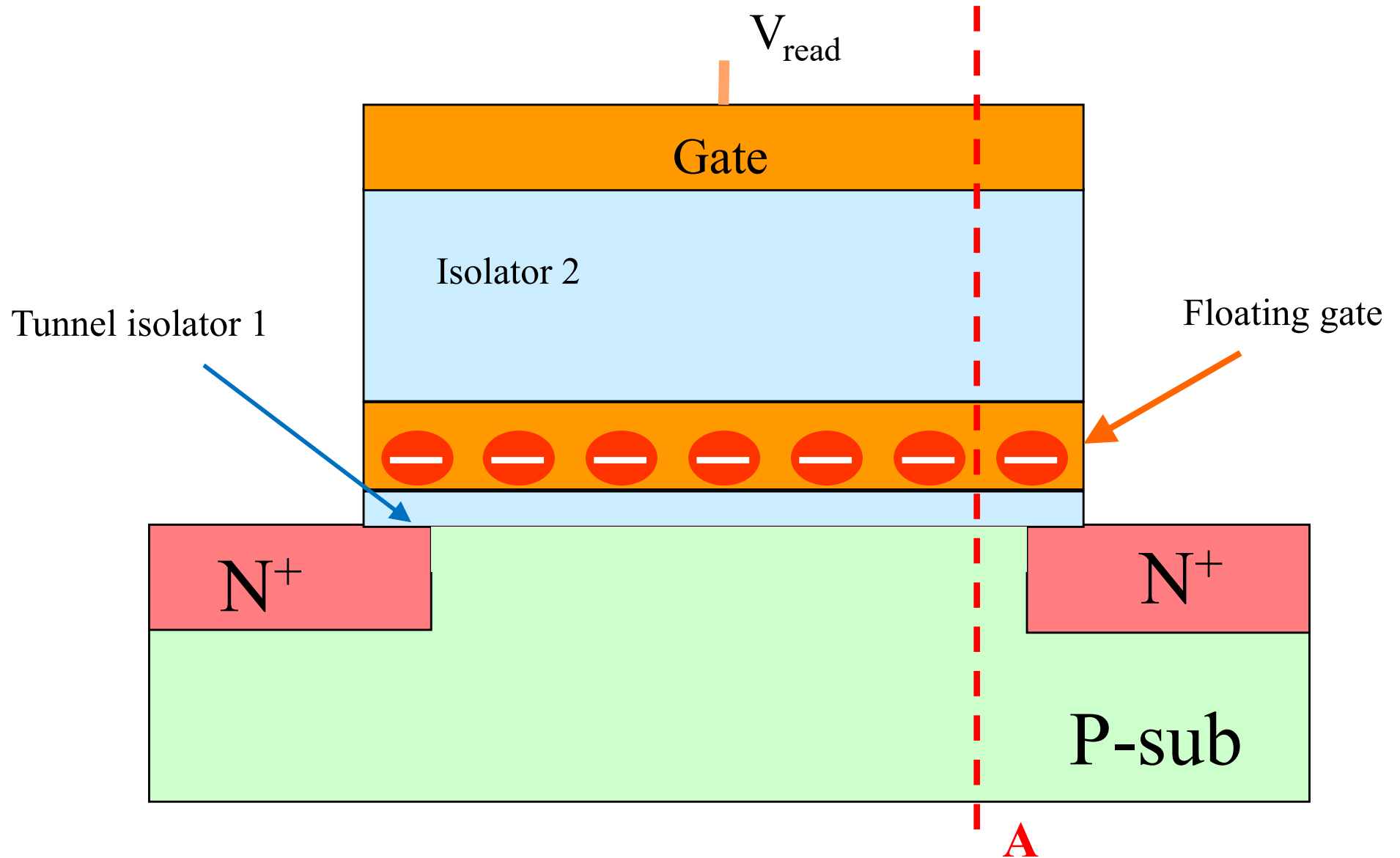
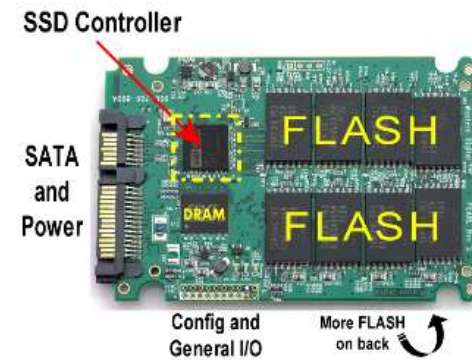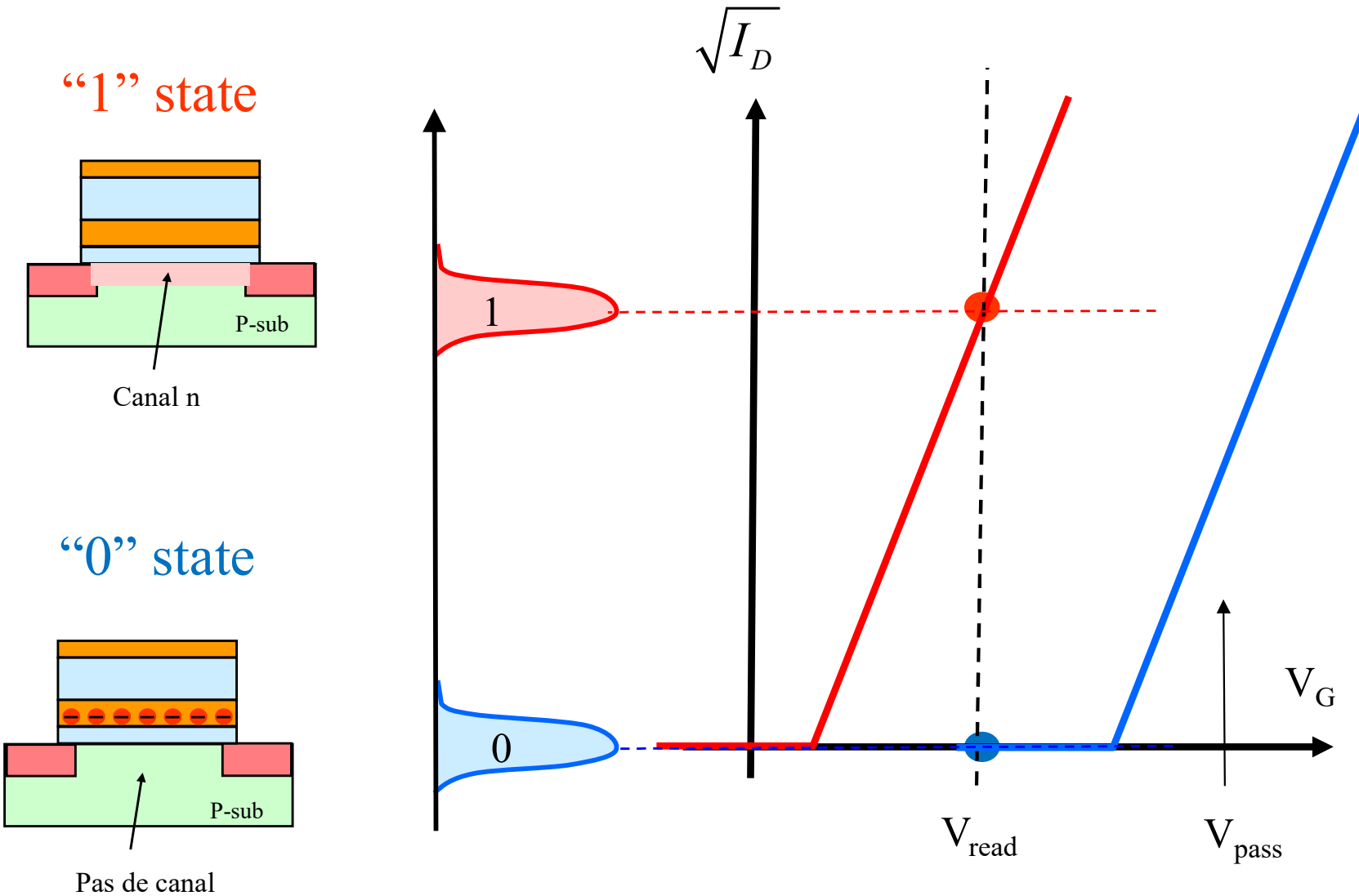
# Floating gate memories: (Solid-State Drive SSD) lecture



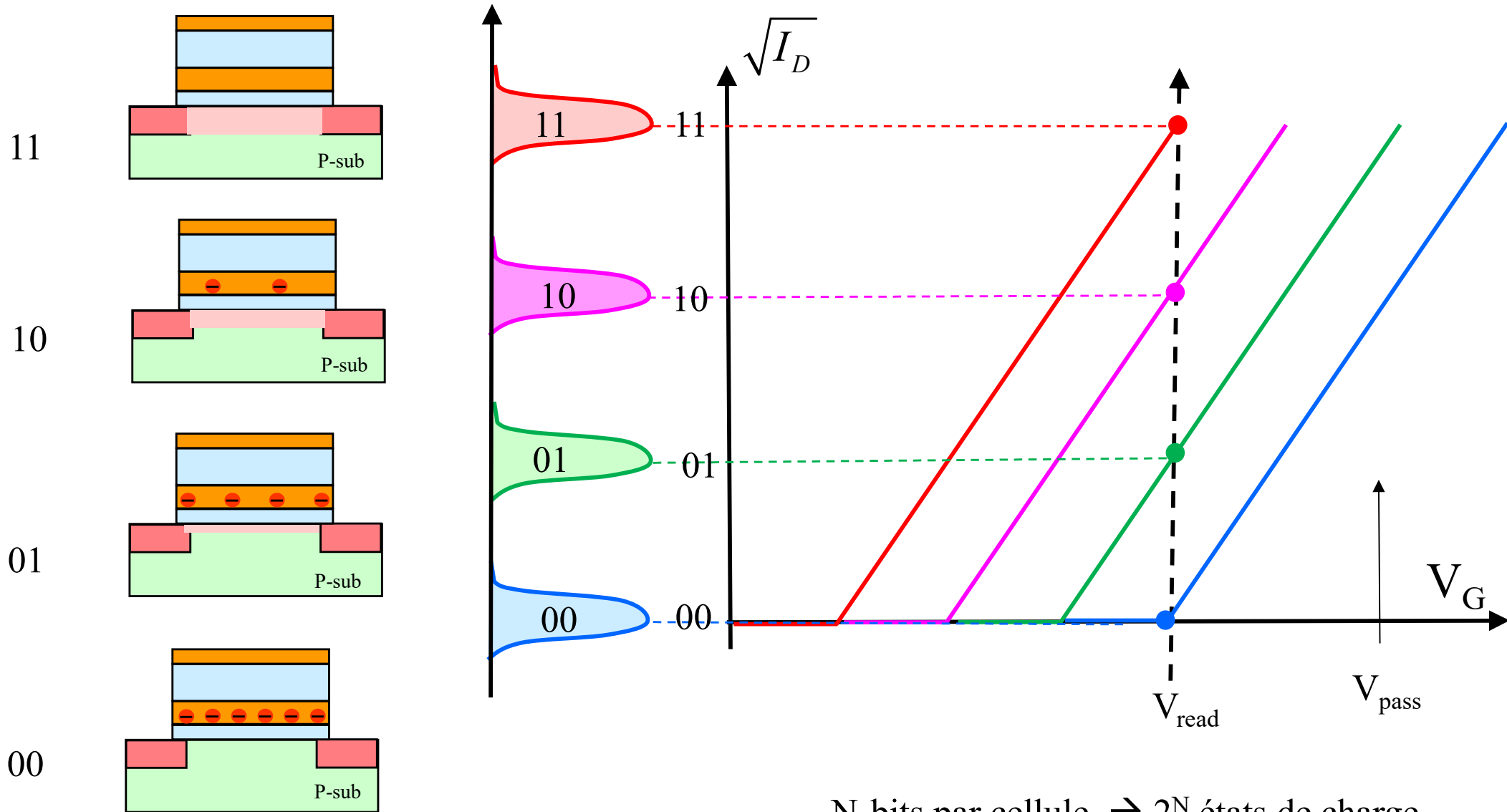
# Single-Level Cells (SLC) et Multi-Level Cells (MLC)



N-bits par cellule  $\rightarrow 2^N$  états de charge
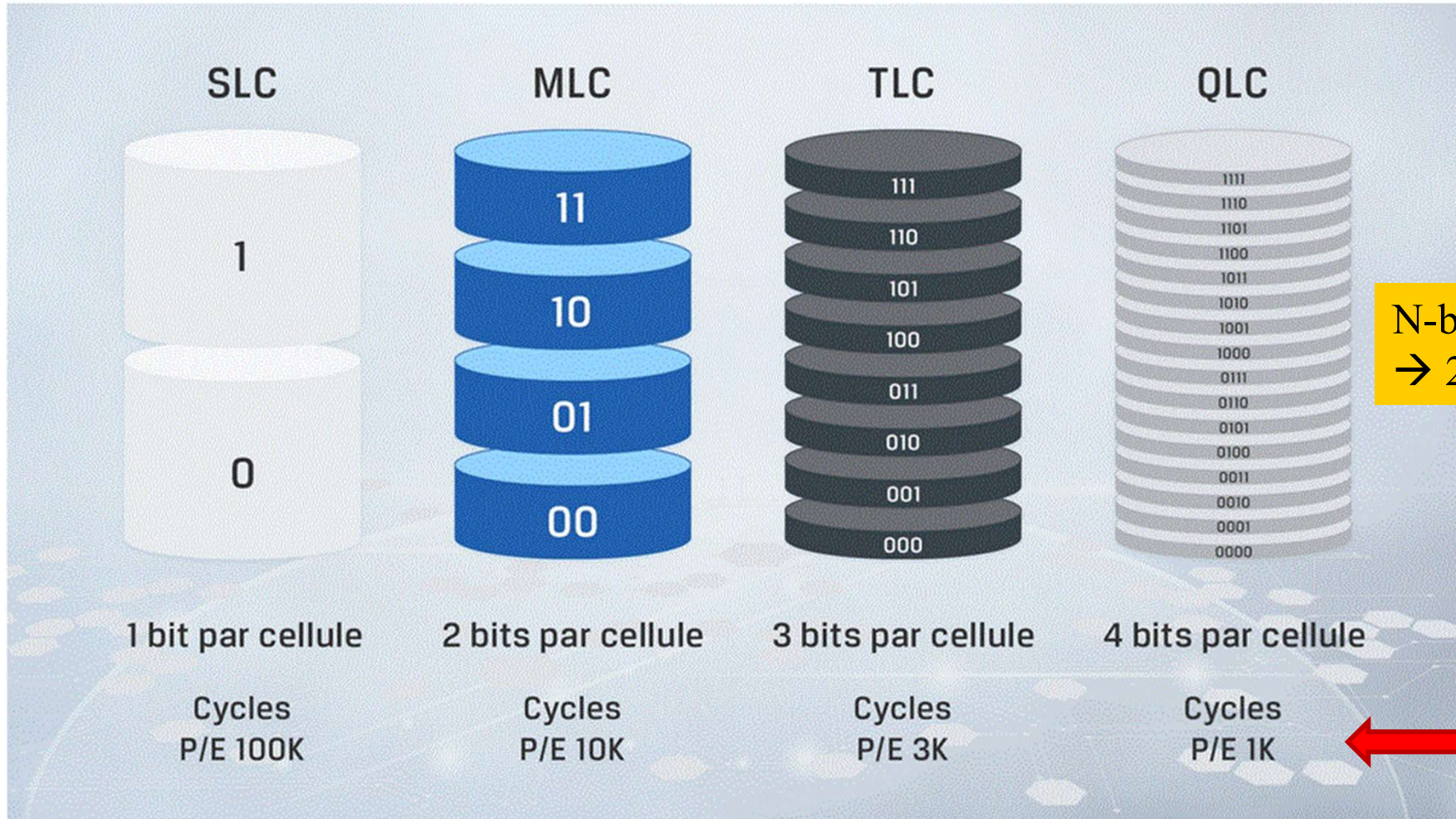
<https://www.kingston.com/fr/blog/pc-performance/difference-between-slc-mlc-tlc-3d-nand>




P/E = Program/Erase cycle


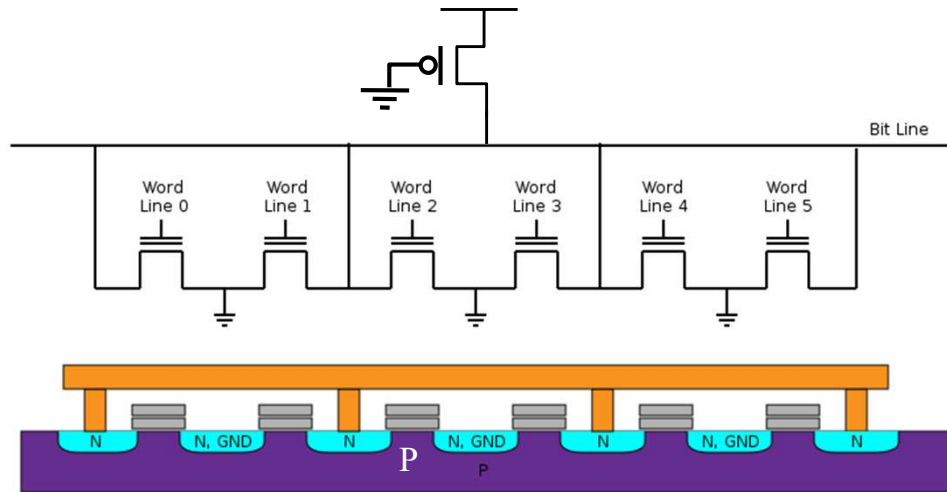
# Schéma des structures NOR et NAND

- Lecture rapide
  - Très fiable
- Remplacement des PROM



By wikipedia user Cyferz, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4571194>


## Configuration NOR

NMOS en parallèle

Typique: 2 Gbyte

- Grande densité
- Effacement et écriture rapide

- SSD
- Clés USB

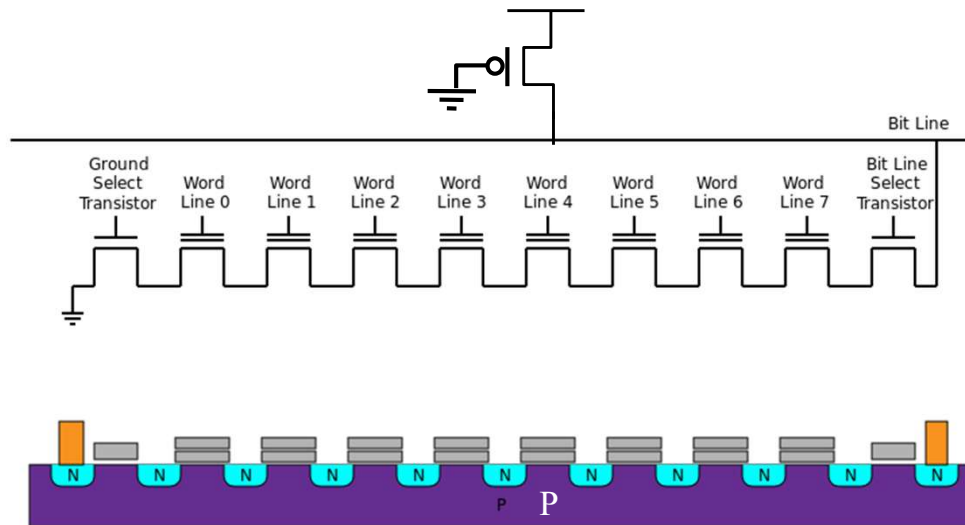



By wikipedia user Cyferz, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4571172>

## Configuration NAND



NMOS en série

Typique: 2 Tbyte

# Mémoires "flash": Configuration "NOR"

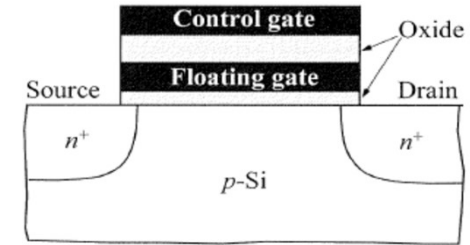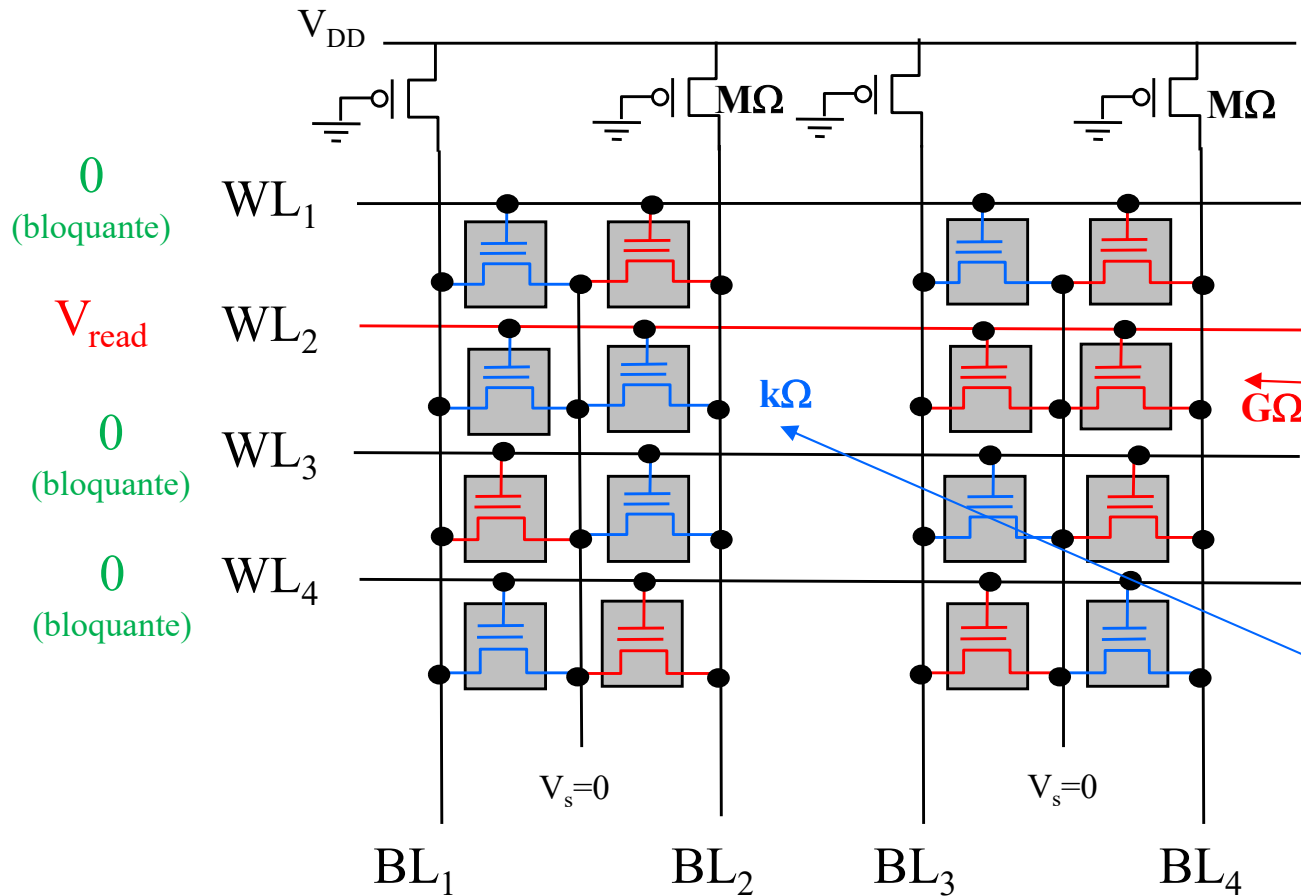

**Bloquante à  $V_{read}$  → BL=1**


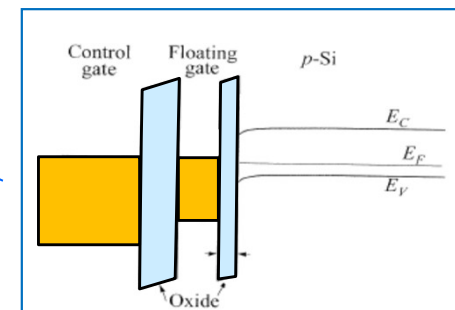
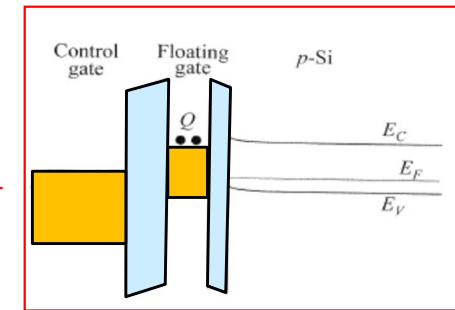


**Passante à  $V_{read}$  → BL=0**

**Écrites cellule par cellule,**

**effacées en bloc**
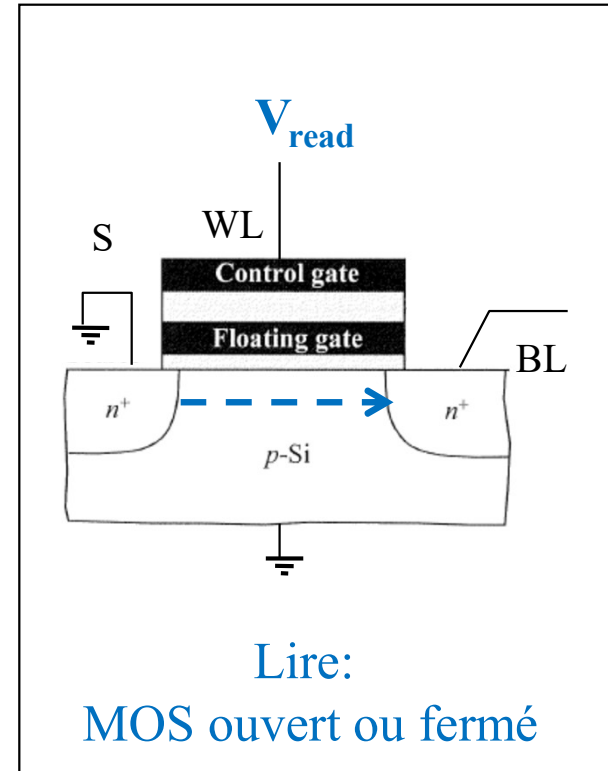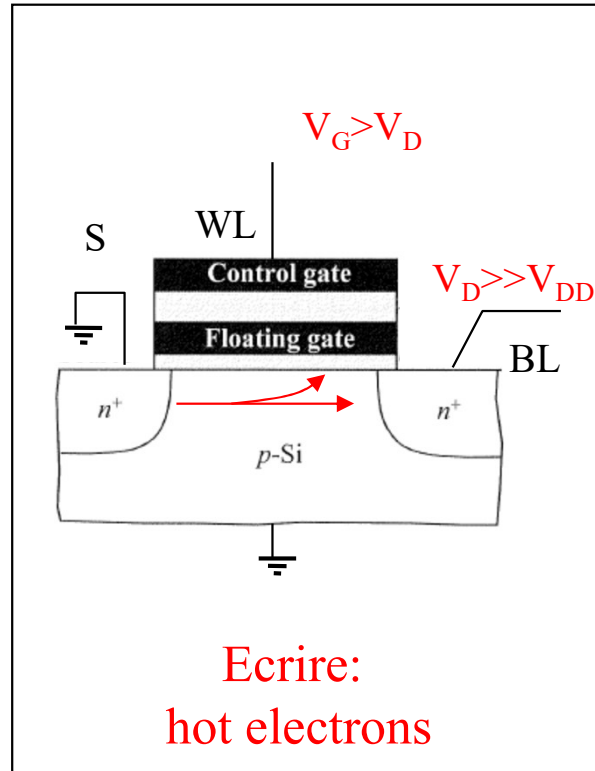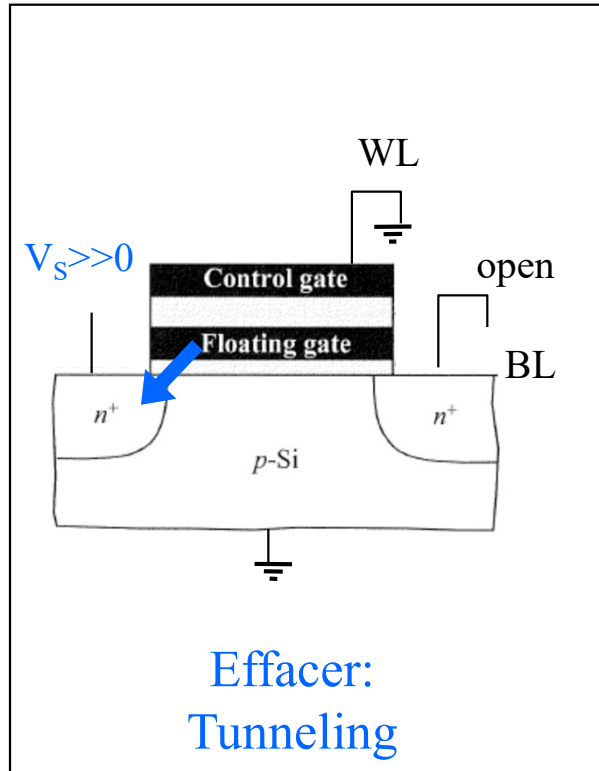
# Mémoire “flash” NOR: effacer - écrire - lire




EPR0M = «Electrically Programmable ROM»: effacée globalement par UV



EEPROM = “Electrically Erasable PROM” effacée cellule par cellule, mais 2T par cellule

Flash = EPROM effaçable électriquement par region
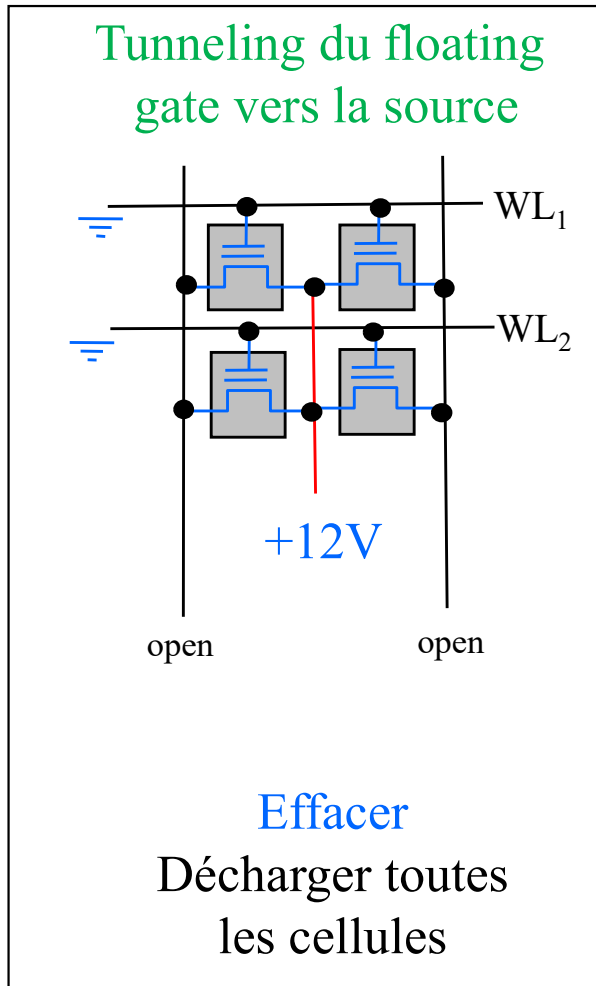
# Mémoires "flash" NOR: effacer - écrire - lire




Toutes les cellules en même temps

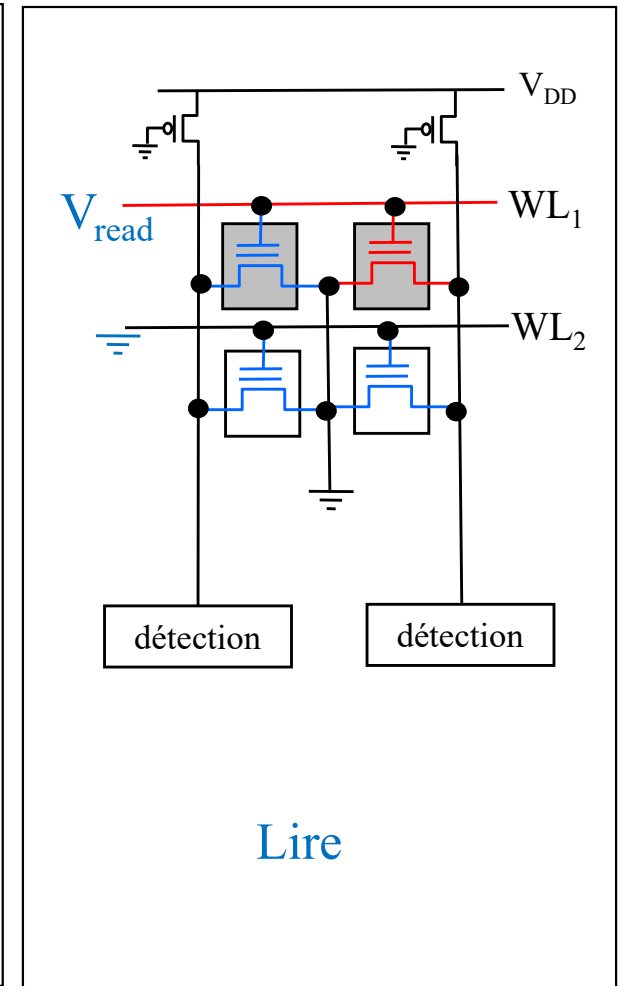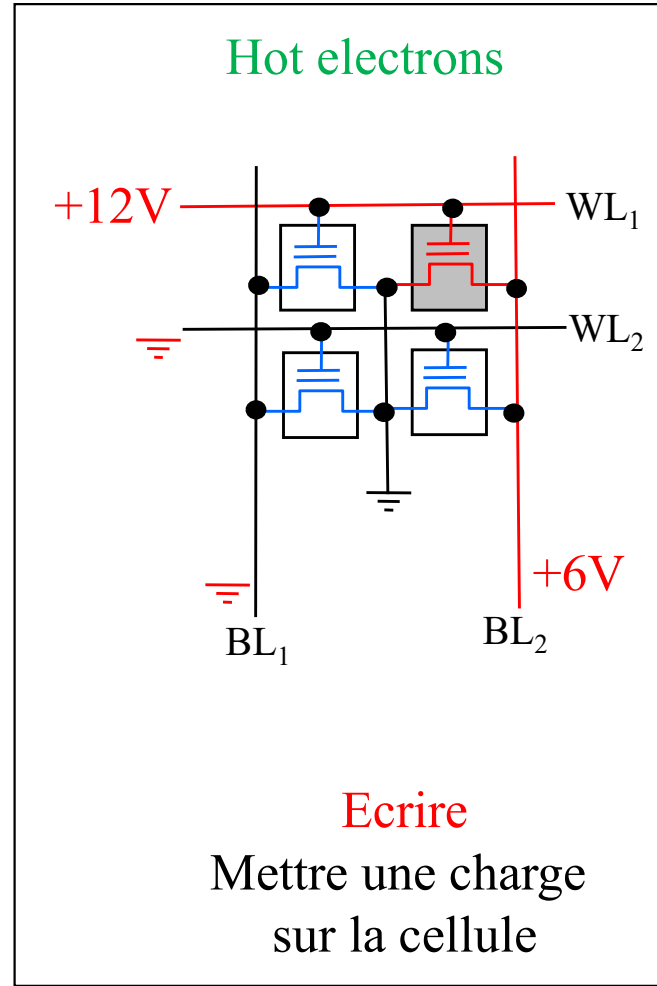

Accès à chaque cellule séparément
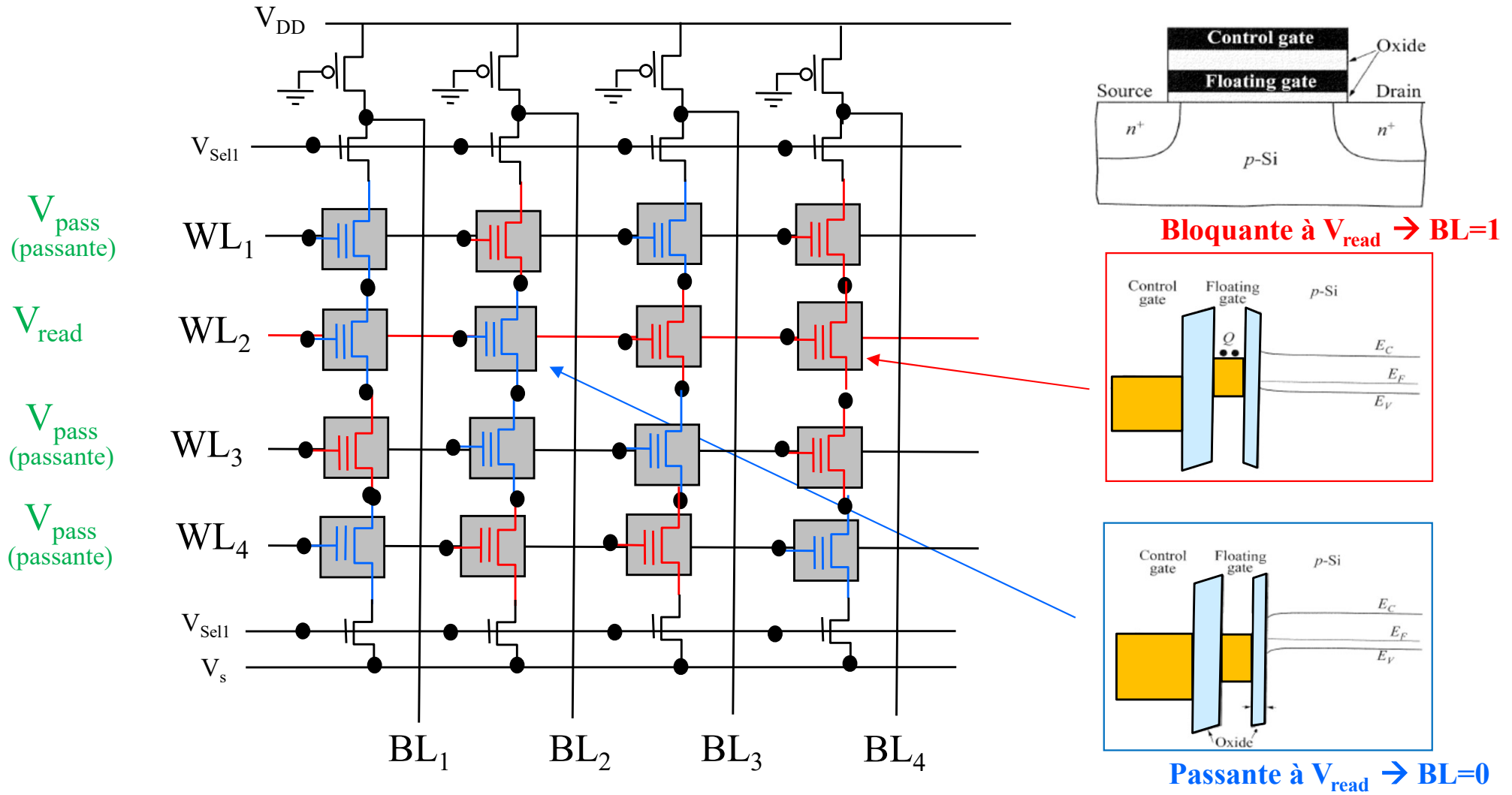
# Mémoires "flash": Configuration "NAND": Typique: 32 WL et 2<sup>16</sup> BL par bloc



**Écrites cellule par cellule,**

**effacées en bloc**

# Exercice E11.1: Contrôle de la tension de threshold $V_{M0}$





- a) Dessinez le schéma de bande d'une jonction MOS sur substrat p le long d'une droite verticale au milieu du gate à la tension  $V_G = V_{M0}$ .
- b) Considérons une augmentation de l'épaisseur de l'oxyde, tout en maintenant la structure au threshold:
  - Comment varient le potentiel de surface, les charges d'espace dans la zone de déplétion, ainsi que le champ électrique dans l'oxyde.
  - Comment varie la tension de threshold appliquée sur le gate ?
- c) Repartons de la situation a) et considérons maintenant une augmentation du dopage p du substrat, tout en maintenant la structure au threshold. Négligez la variation de  $\psi_B$ .
  - Comment varient le potentiel de surface, les charges d'espace dans la zone de déplétion, le champ à l'interface semi-conducteur/oxyde ainsi que le champ électrique dans l'oxyde.
  - Comment varie la tension de threshold appliquée sur le gate ?

Idée: Commencez votre analyse pour b) et c) à partir de la profondeur du substrat.
- d) Comparez vos résultats avec le cours chapitre 11!

# Exercice E11.1: Contrôle de la tension de threshold $V_{M0}$

Semiconductor Devices, 2/E by S. M. Sze

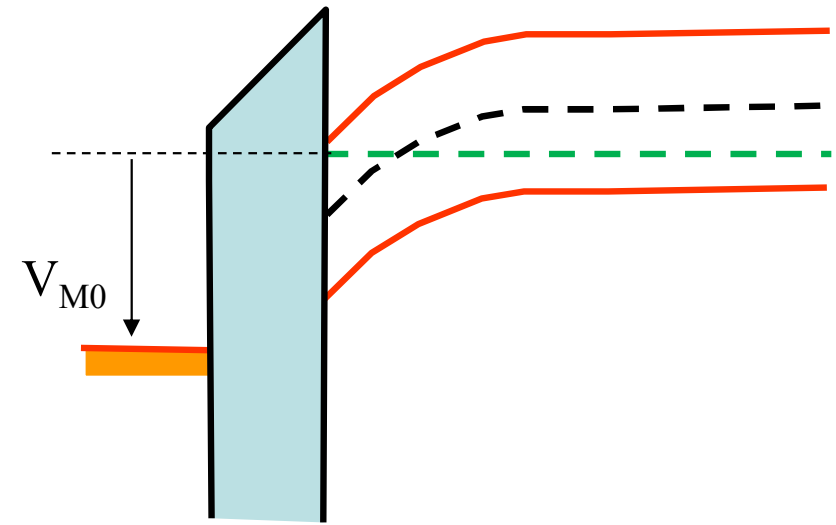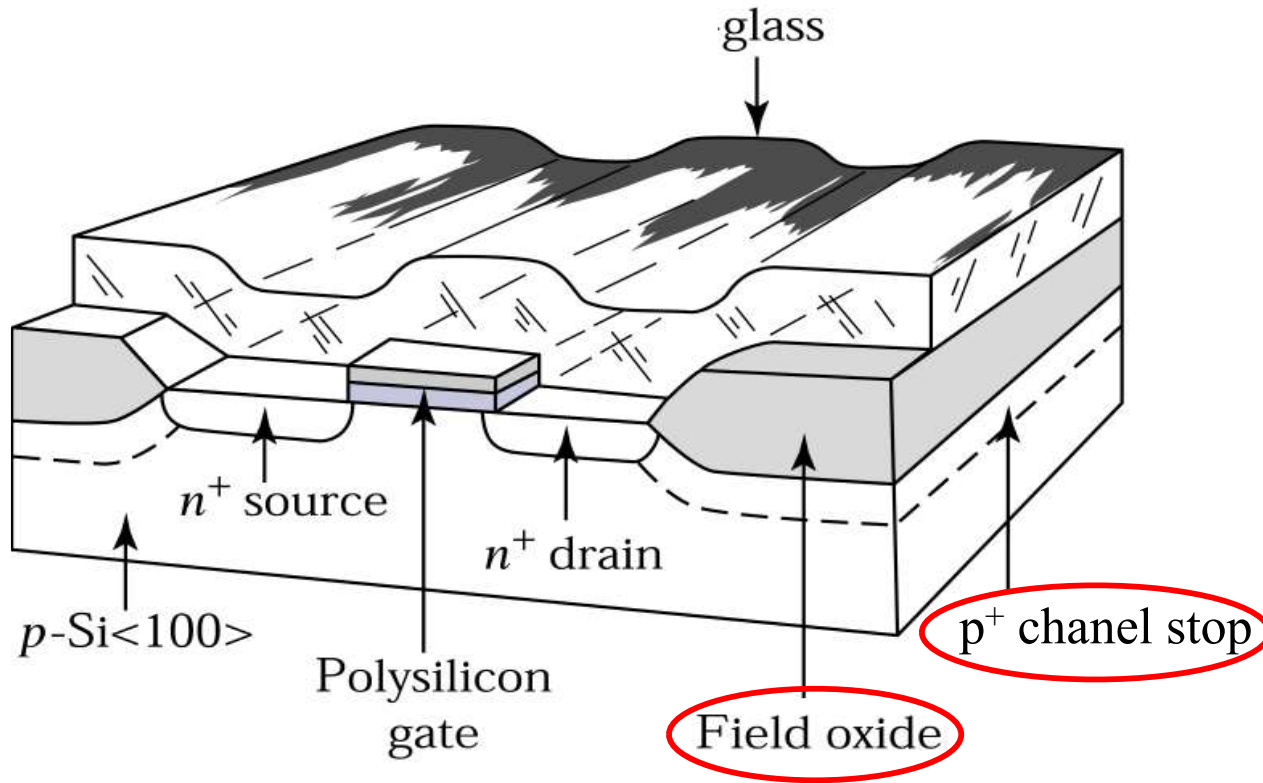

$d_{ox}$  ↗

$N_A$  ↗




$$V_{M0} = V_{fb} + 2\psi_B \left( 1 + 2 \frac{C_{B,th}}{C_{ox}} \right)$$



E11.2: Transmission gate

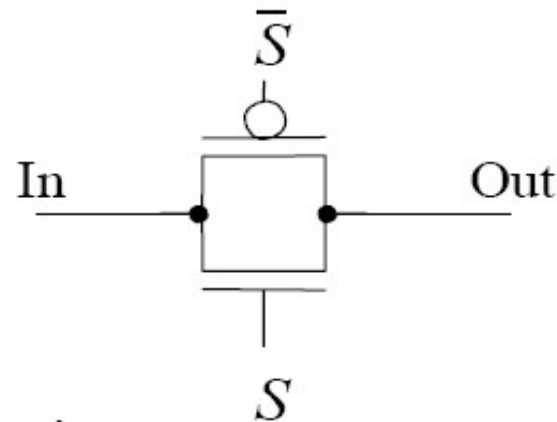- Considérez le circuit ci-contre. Les signaux sont digitaux. Trouvez la table de vérité donnant la sortie « out » en fonction de l'entrée « in » et du signal de contrôle « S ».  
«  $\bar{S}$  » est l'inverse binaire de « S ».
- Pourquoi le PMOS est-il nécessaire ?



# Exercice 11.4: “Nanocrystals inside”

➤ Toulouse : TP « Nanocrystals inside » ➤


## FABRICATION DE COMPOSANTS MEMOIRES MOS A BASE DE NANOCRISTAUX DE SILICIUM

### GÉNÉRALITÉS :

Cette formation de courte durée, en salle blanche, donne une approche pratique complète du concept « NANO-INSIDE » appliqué à l'intégration de nanocristaux de silicium dans la technologie NMOS. Il aborde alors toutes les opérations de fabrication des circuits intégrés de type « mémoires », ainsi que leurs caractérisations à la fois matériaux et composants. In fine, le but est de montrer comment une information peut être mémorisée avec des objets nanométriques de façon durable et conservée même sans alimentation.

Lisez et  
interprétez ce texte

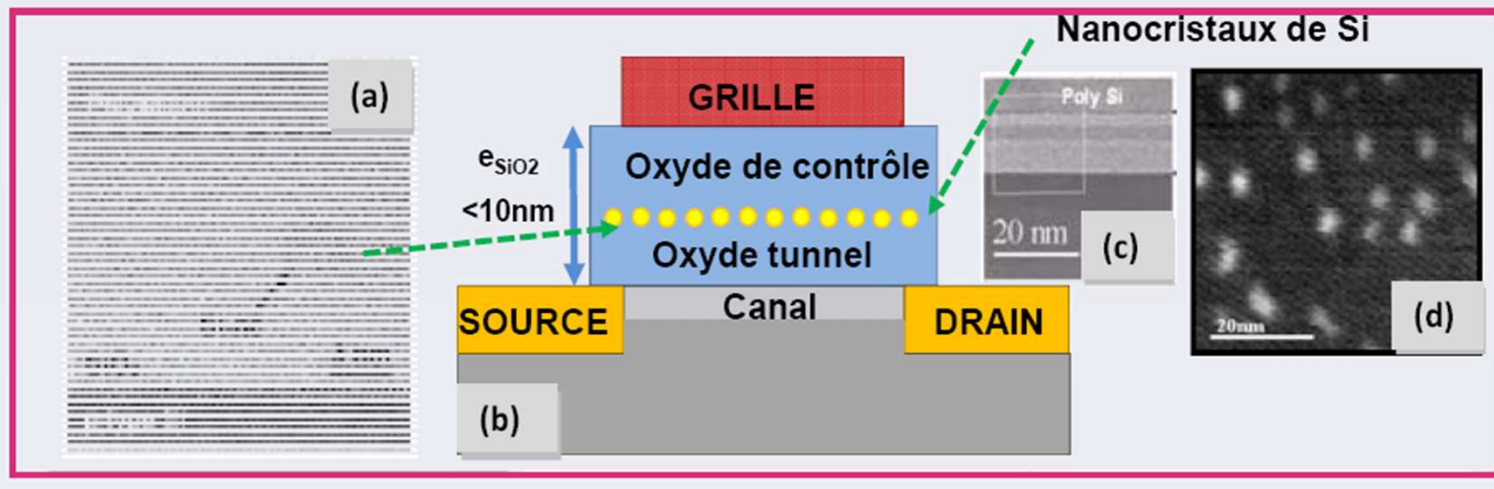La puce à l'oreille  
No. 31,  
p. 4, nov. 2009.



# Exercice 11.5 ISFET

Comment varie la tension de threshold si:

A) la soupe contient des ions positifs ( $\text{pH} < 7$ )

B) la soupe contient des ions négatifs ( $\text{pH} > 7$ )

