# Conversion d'énergie


### Machine synchrone

André Hodder

# Sommaire

- Principe de fonctionnement
- Tension induite de mouvement
- Schéma équivalent
- Bilan de puissance et caractéristique de couple
- Exemples
  - Alternateur de voiture
  - Groupe électrogène
- Synchronisation au réseau


### Principe de fonctionnement

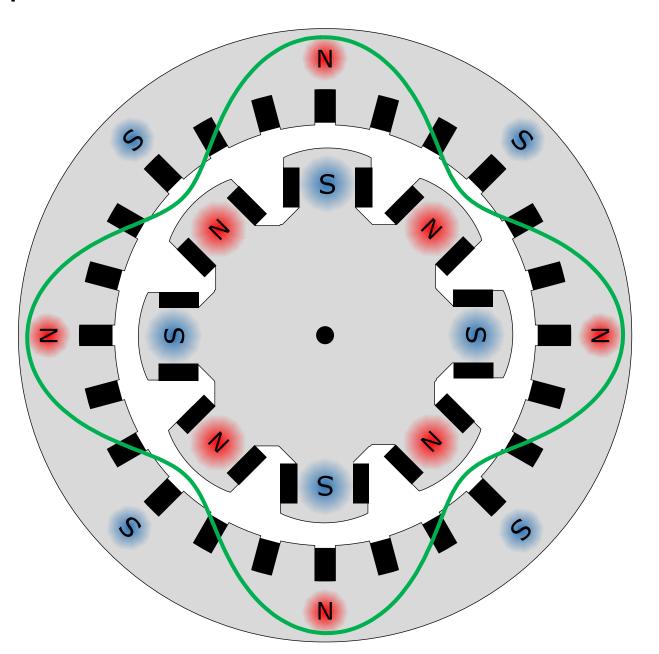



### Machine synchrone


excitation

### aimants permanents

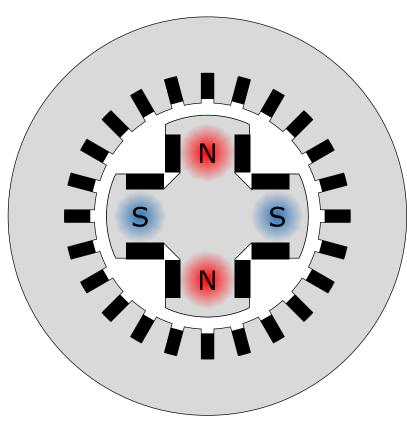

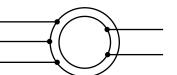

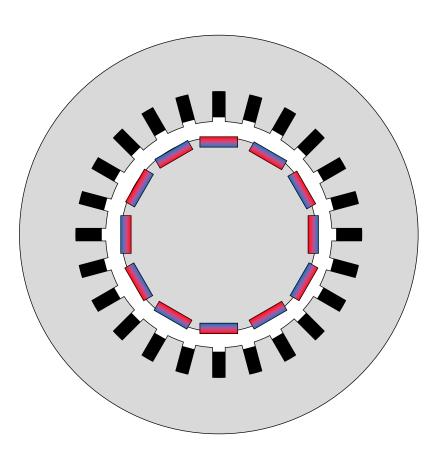


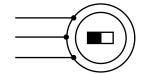

### Machine synchrone





### aimants permanents

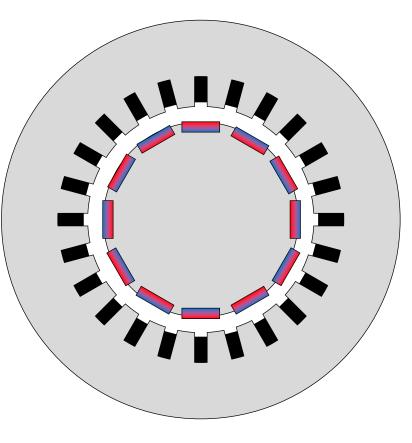


### Machine synchrone

excitation

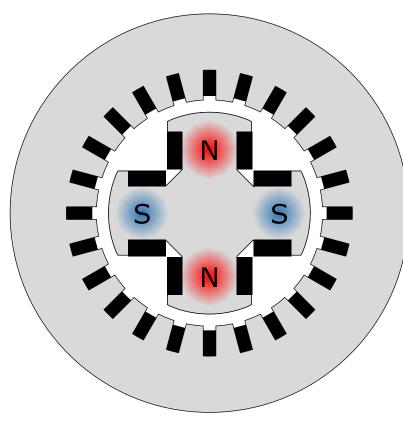


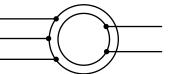

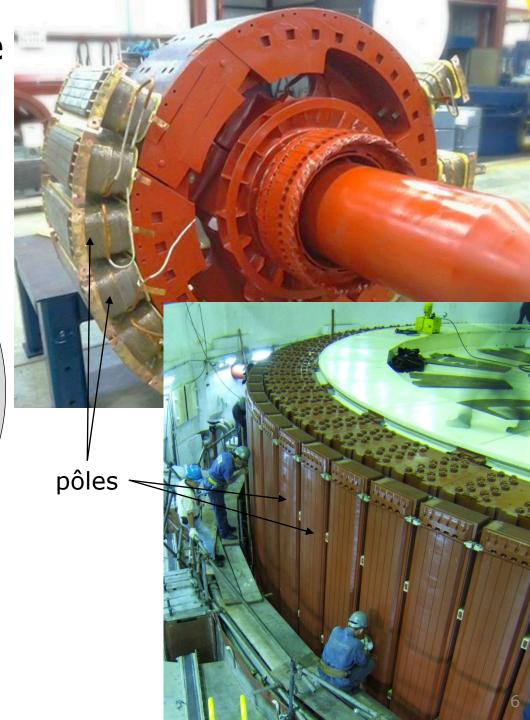

### Nombre de paires de pôles

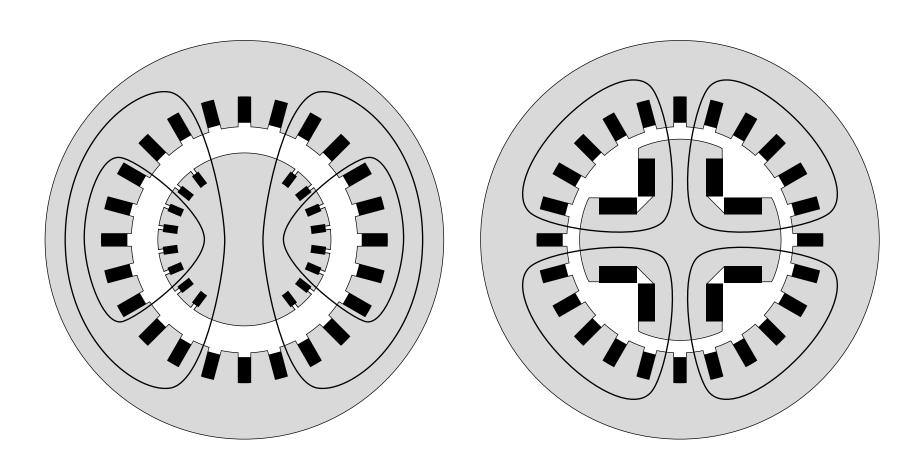
### Machines à pôles lisses et à pôles saillants



Machine à pôles lisses




### Machine à pôles saillants

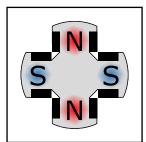







### Centrale hydro-électrique

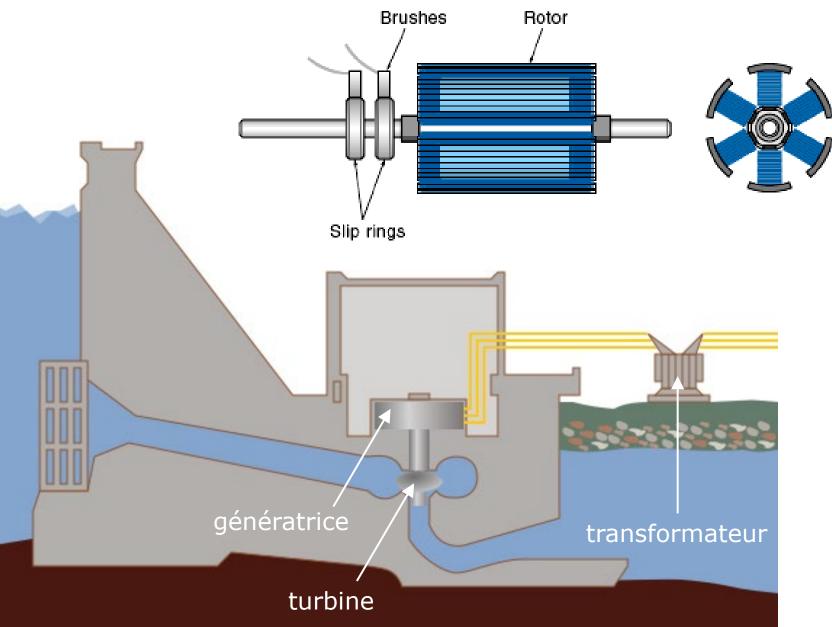


source : wikipedia

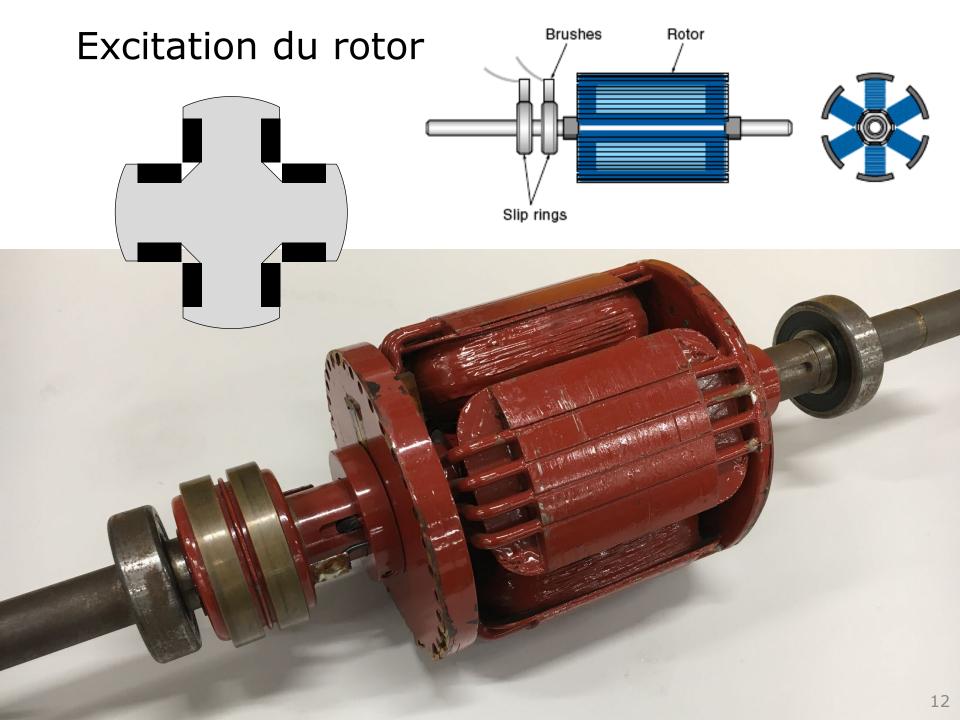




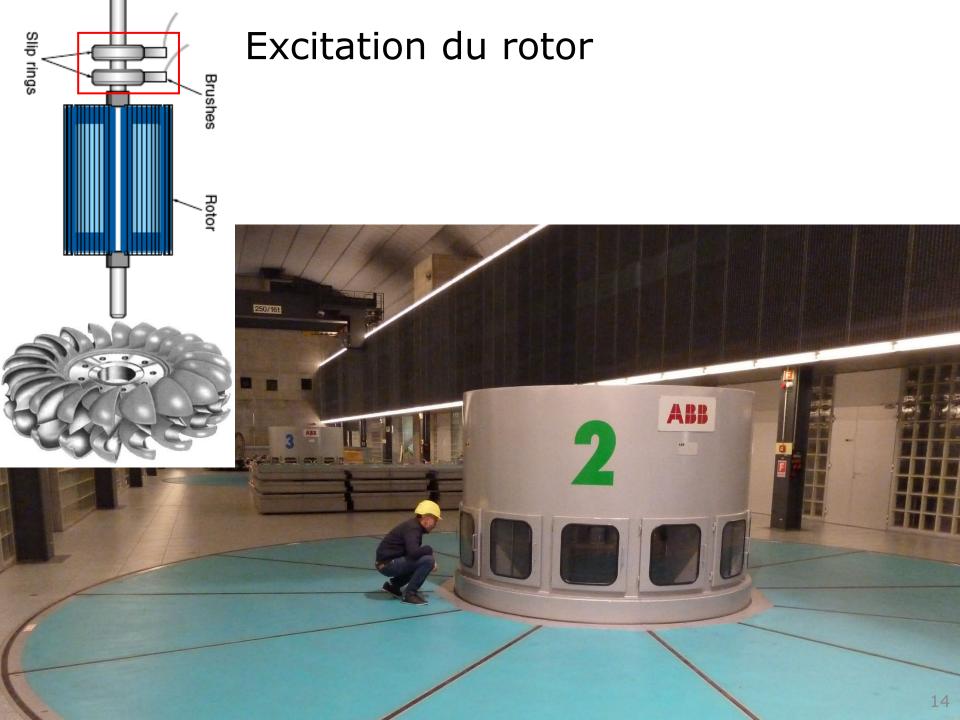

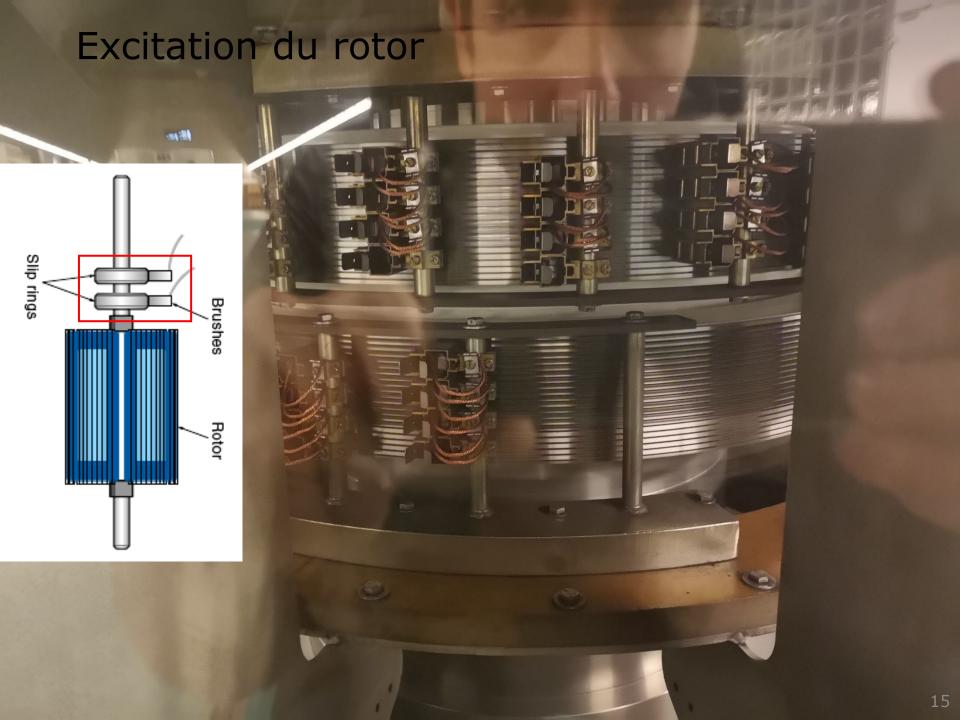

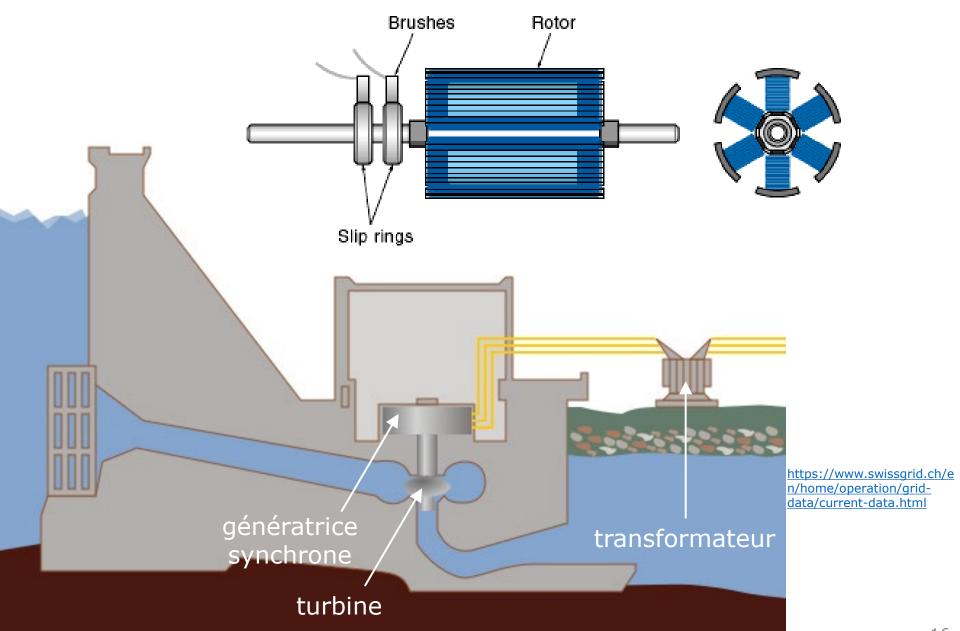
### Centrale hydro-électrique – Mode génératrice




source: wikipedia

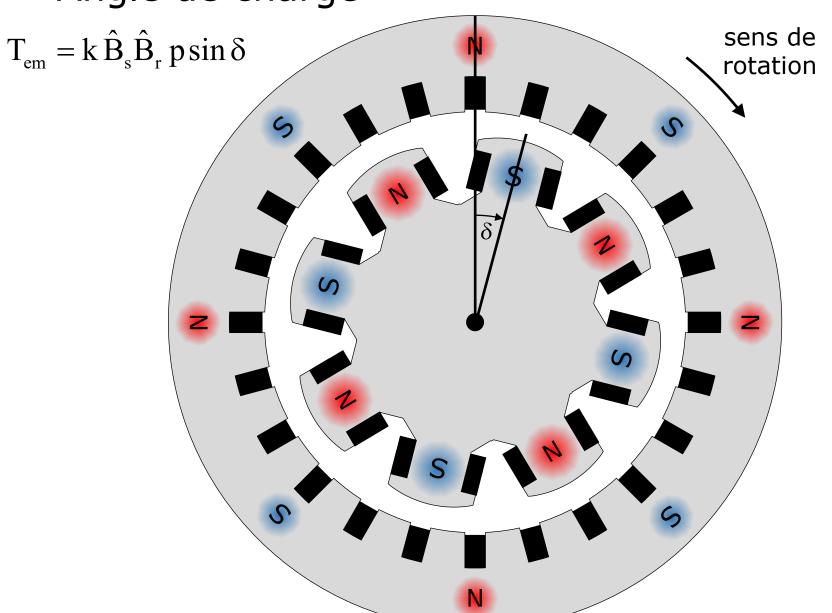Modes de fonctionnement – Mode génératrice Angle de charge



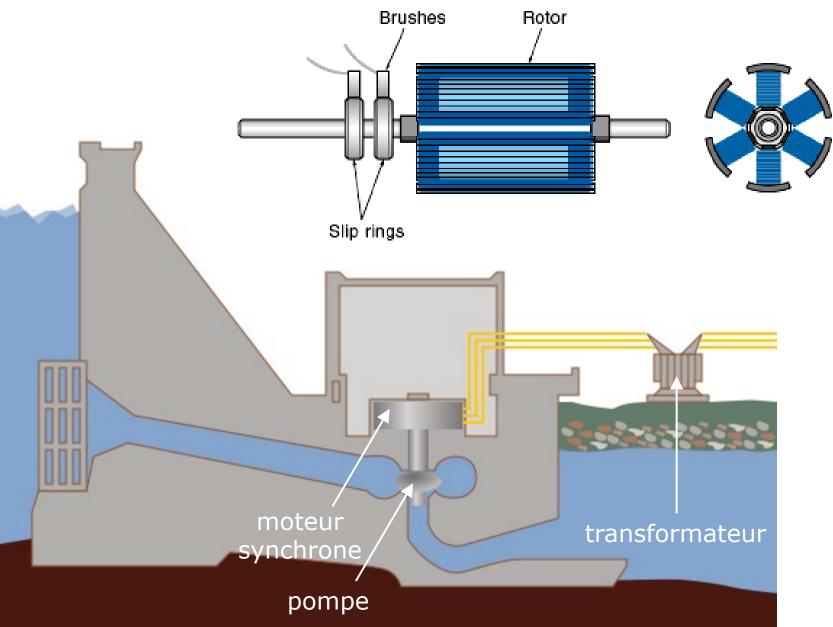
### Centrale hydro-électrique – Mode moteur




source : wikipedia

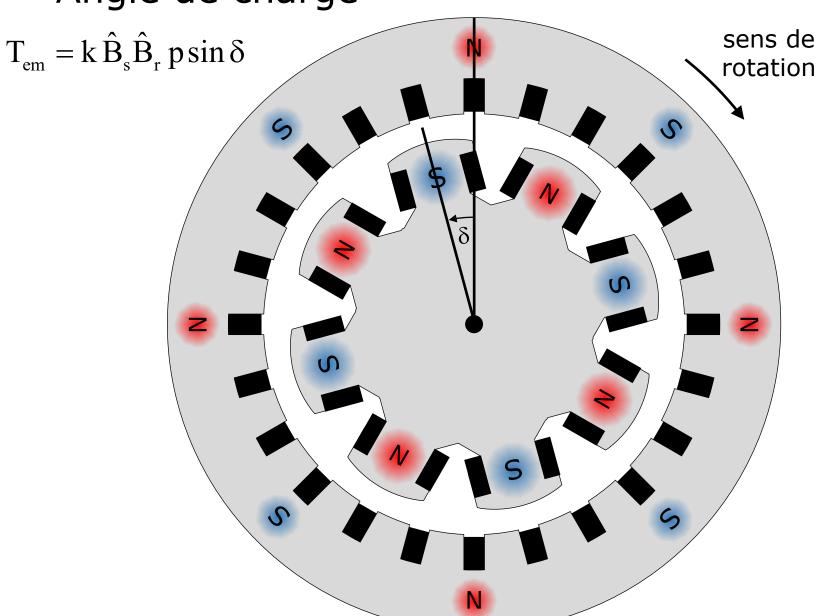Modes de fonctionnement – Mode moteur Angle de charge



Modes de fonctionnement Angle de charge

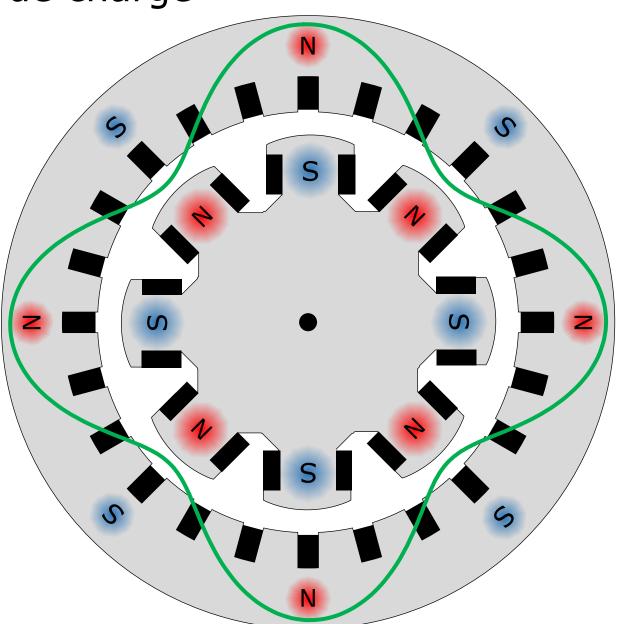

### Forces motrices de Hongrin-Léman SA

http://www.fmhl.ch/

http://www.fmhl.ch/Images/

Annexes/Brochure001.pdf




# Le barrage de l'Hongrin et ses prises d'eau Der Stausee Hongrin und seine Wasserfassungen


#### Bassin versant naturel et prises d'eau

Implanté au confluent de deux rivières, l'Hongrin et le Petit Hongrin, le lac de retenue occupe une surface de 160 ha. Aux apports du bassin versant naturel d'environ 46 km² s'ajoutent les volumes d'eau captés par huit prises situées entre six et dix kilomètres à vol d'oiseau du barrage. Les vallées avoisinantes représentent ainsi un bassin versant supplémentaire de 45 km². Ces eaux sont acheminées par écoulement gravitaire jusqu'à la retenue, au travers de plus de 20 km de galeries creusées en pente régulière. Les apports en eaux annuels, captés et provenant du bassin versant naturel, atteignent en moyenne un total de 90 millions de m³.
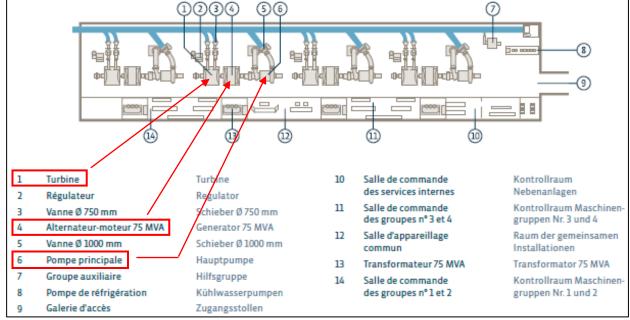
### Forces motrices de Hongrin-Léman SA


http://www.fmhl.ch/
http://www.fmhl.ch/Images/
Annexes/Brochure001.pdf



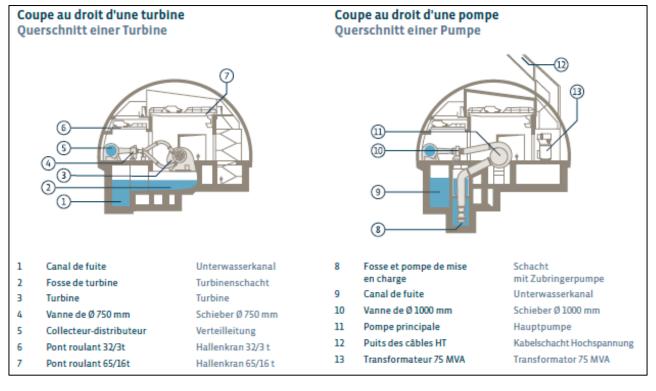

### Forces motrices de Hongrin-Léman SA http://www.fmhl.ch/Images/Annexes/Brochure001.pdf

http://www.fmhl.ch/

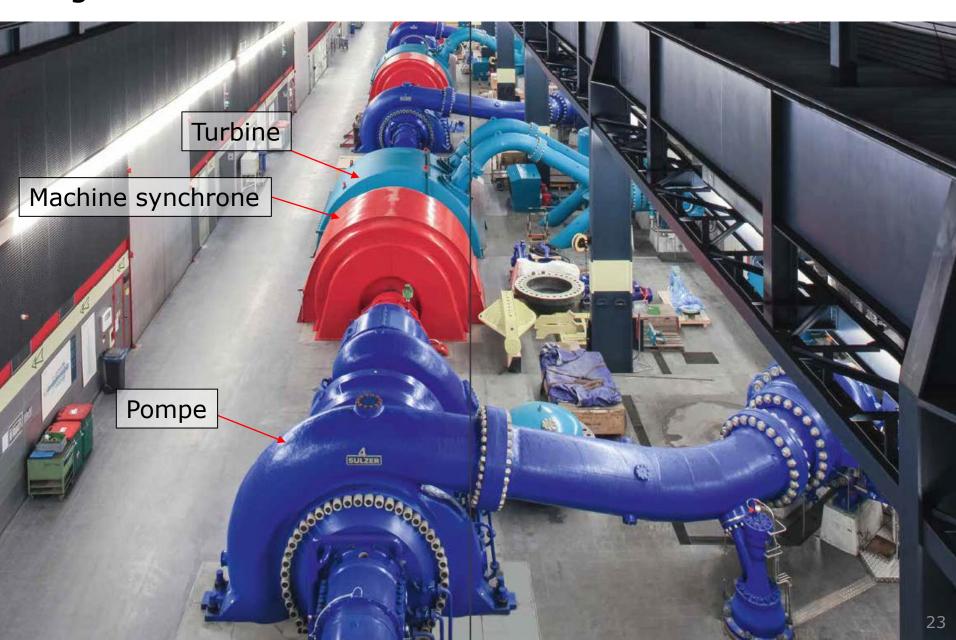

### Sommaire

- Principe de fonctionnement
- Tension induite de mouvement
- Schéma équivalent
- Bilan de puissance et caractéristique de couple
- Exemples
  - Alternateur de voiture
  - Groupe électrogène

### Tension induite généralisée


$$u = R i + \frac{d\Psi}{dt}$$

$$u = R i + L \frac{di}{dt} + k_{\Phi} \Omega$$

Tension induite de transformation

Tension induite de mouvement



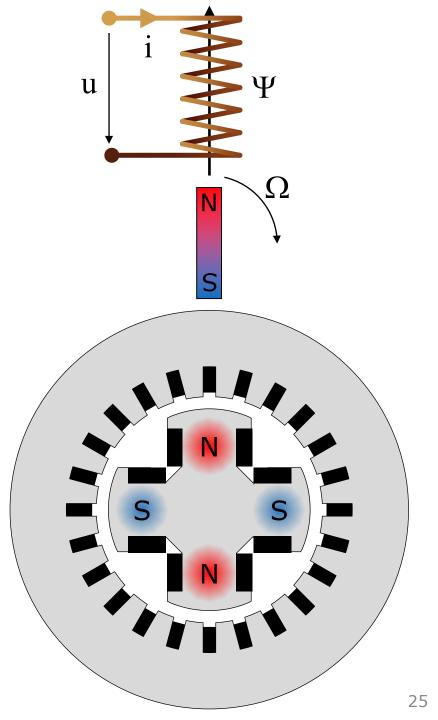

### Tension induite de mouvement

$$u_i = \frac{d\Psi}{dt} = N \frac{d\Phi}{dt}$$
  $\Phi = \sum \hat{\Phi}_v \sin \omega_v t$ 


$$U_{i} = \frac{1}{\sqrt{2}} N \omega \hat{\Phi} = \sqrt{2} \pi N f \hat{\Phi} \cong 4.44 N f \hat{\Phi}$$

$$\Omega = \frac{\omega}{p} = \frac{2\pi f}{p} \left[ \text{rad/s} \right]$$

$$U_{i} = \sqrt{2} \pi N \frac{\Omega p}{2\pi} \hat{\Phi} = N \Omega p \frac{\hat{\Phi}}{\sqrt{2}}$$
$$= N \Omega p \Phi = k_{\Phi} \Omega = k_{If} I_{f} \Omega$$

$$U_{i} = k_{\Phi} \Omega = k_{If} I_{f} \Omega$$

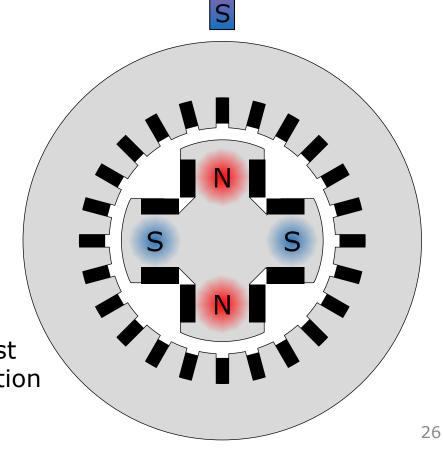la tension induite de mouvement est proportionnelle à la vitesse de rotation et au courant d'excitation




11

### Sommaire


- Principe de fonctionnement
- Tension induite de mouvement
- Schéma équivalent
- Bilan de puissance et caractéristique de couple
- Exemples
  - Alternateur de voiture
  - Groupe électrogène

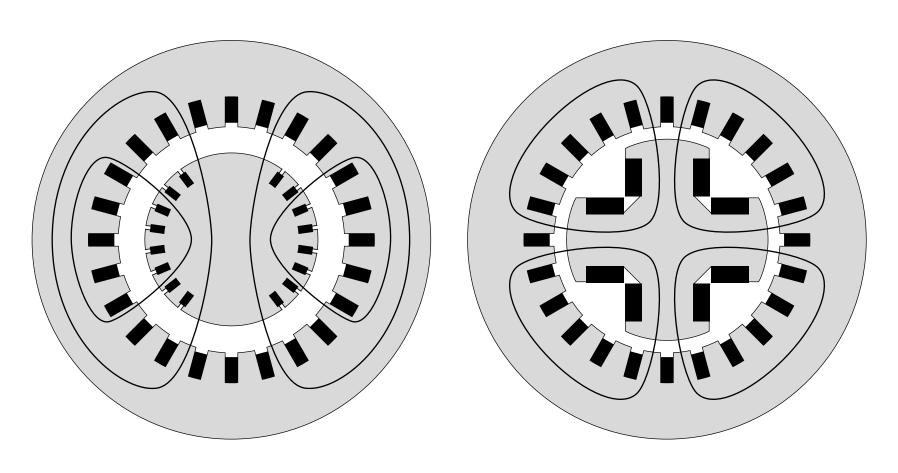
# Excitation des machines à pôles lisses et à pôles saillants



$$U_f = R_f I_f$$
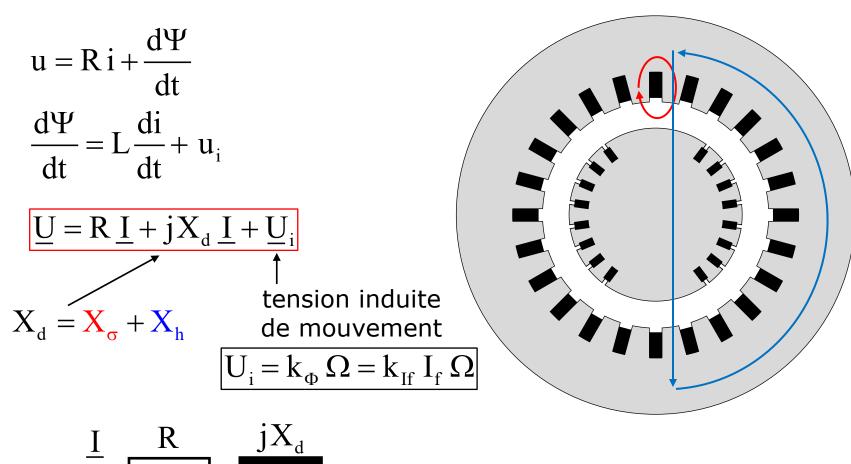
### Equation de tension et schéma équivalent




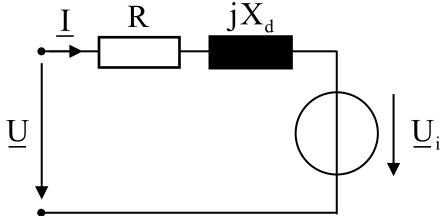

dans la moyenne et grande puissance R est souvent négligée

$$R \ll X_d$$
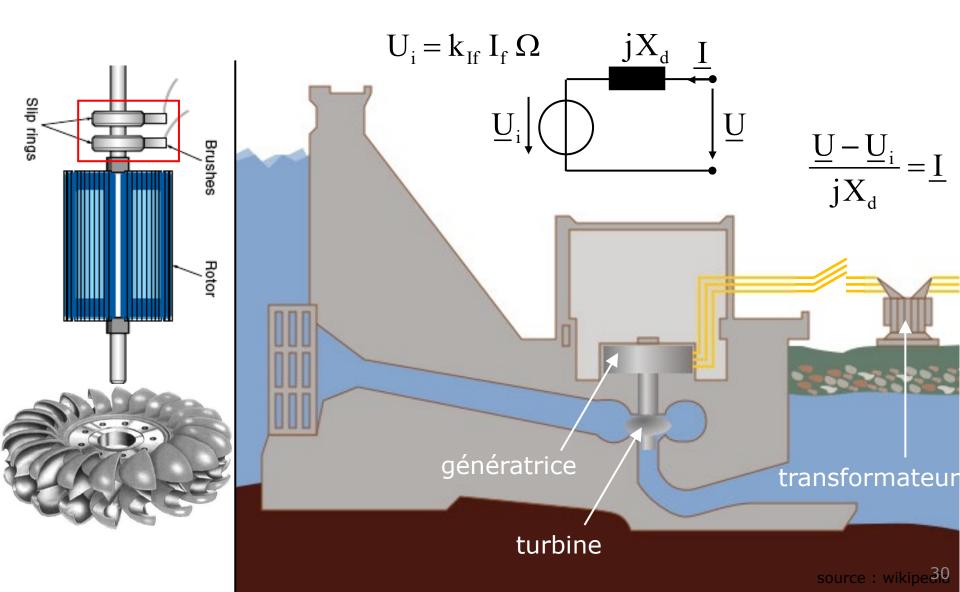
### Considérations sur la tension induite de mouvement - Centrale hydro-électrique



### Puissances triphasées


Puissance apparente 
$$S = 3U_{ph} I_{ph} = \sqrt{3} U_{ligne} I_{ligne} = \sqrt{P^2 + Q^2}$$


Puissance active

$$P = 3 U_{ph} I_{ph} \cos \varphi = \sqrt{3} U_{ligne} I_{ligne} \cos \varphi$$
 [W]

Puissance réactive
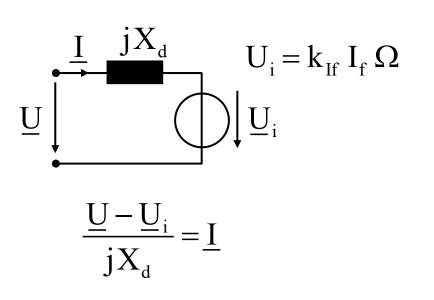
$$Q = 3U_{ph} I_{ph} \sin \varphi = \sqrt{3} U_{ligne} I_{ligne} \sin \varphi$$
 [VAr]



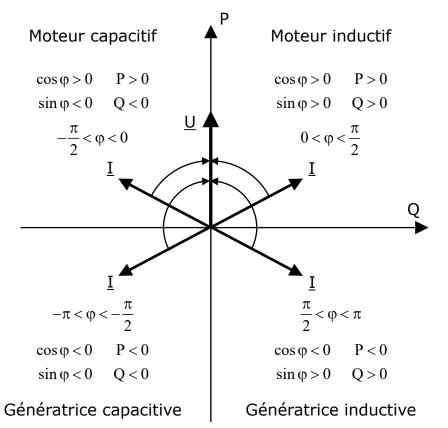


# Sommaire


- Principe de fonctionnement
- Tension induite de mouvement
- Schéma équivalent
- Parenthèse sur le moteur synchrone à aimants permanents
- Bilan de puissance et caractéristique de couple
- Exemples
  - Alternateur de voiture
  - Groupe électrogène








aimants permanents

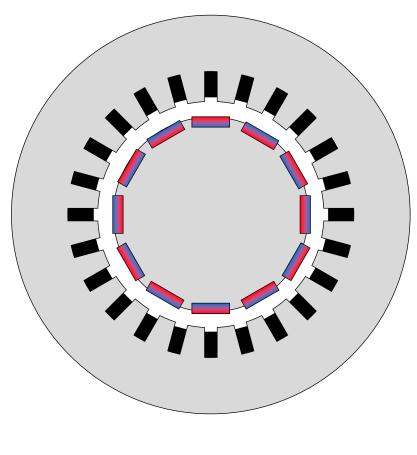

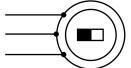


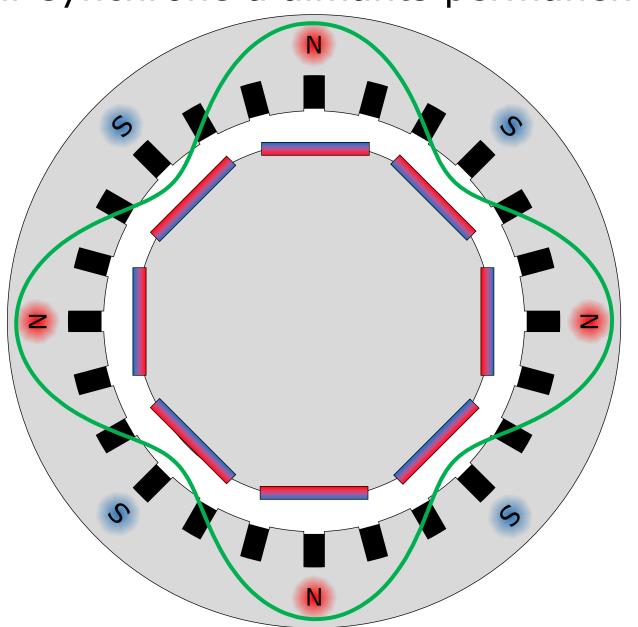

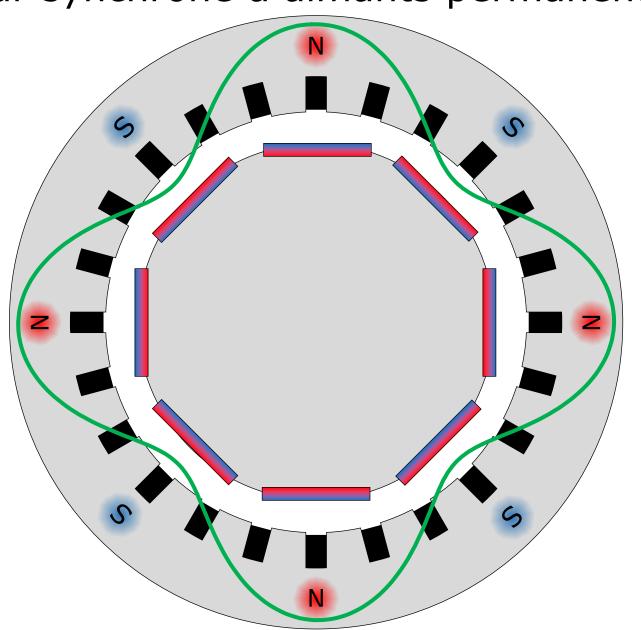

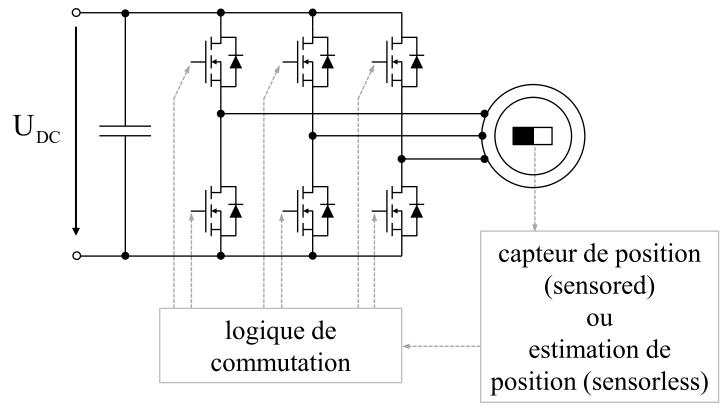


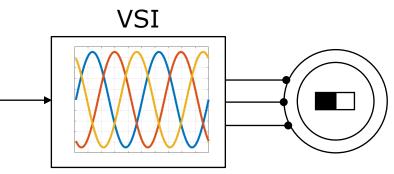- VSI (Voltage Source Inverter)
- Onduleur
- Convertisseur de tension
- Pont à 6 transistors


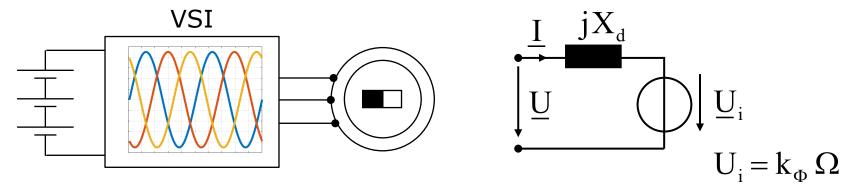
# Considérations sur la tension induite de mouvement – Voiture électrique







Sources: tesla.com teslarati.com

### Sommaire

- Principe de fonctionnement
- Tension induite de mouvement
- Schéma équivalent
- Bilan de puissance et caractéristique de couple
- Exemples
  - Alternateur de voiture
  - Groupe électrogène


### Bilan de puissance et Couple électromagnétique

$$P_{el} = P_{j} + P_{em}$$

$$P_j = 3RI^2$$

$$P_{em} = T_{em} \Omega_{s}$$

$$P_{el} = 3 U I \cos \varphi$$

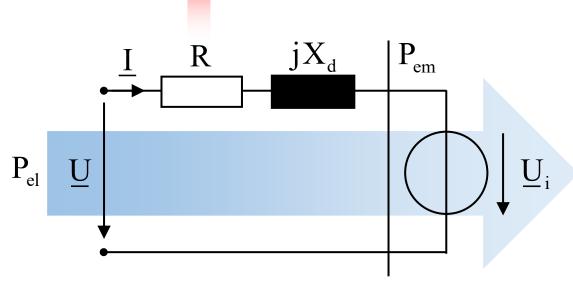

 $\Phi$  déphasage entre  $\underline{U}$  et  $\underline{I}$ 

$$P_{em} = \Omega_s T_{em} = P_{el} - P_j = 3 U I \cos \phi - 3 R I^2$$

$$T_{em} = \left(3UI\cos\varphi - 3RI^2\right)\frac{1}{2\pi n_s} \xrightarrow{R \ll X_d} T_{em} = \frac{3UI\cos\varphi}{2\pi n_s}$$

### Couple électromagnétique

$$\underline{U} = j X_{\text{d}} \underline{I} + \underline{U}_{\text{i}} \xrightarrow{\quad \text{U r\'eel} \quad} U = j X_{\text{d}} \underline{I} + \underline{U}_{\text{i}}$$

$$\overline{AB} = X_d I \cos \varphi = U_i \sin \delta$$

$$U = jX_{d}I(\cos\varphi - j\sin\varphi) + U_{i}(\cos\delta - j\sin\delta)$$


$$U = X_{d}I(\sin\varphi + j\cos\varphi) + U_{i}(\cos\delta - j\sin\delta)$$


les parties imaginaires doivent s'annuler car U est réel

$$X_d I \cos \varphi = U_i \sin \delta$$
  $\rightarrow I \cos \varphi = \frac{U_i}{X_d} \sin \delta$ 

$$P_{em} = T_{em} \Omega_s = 3 U I \cos \varphi = 3 \frac{U U_i}{X_d} \sin \delta$$

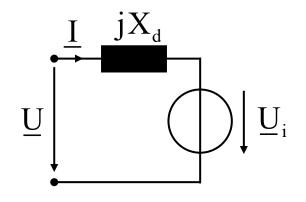
$$T_{em} = 3 \frac{UU_{i}}{2\pi n_{s} X_{d}} \sin \delta \longrightarrow T_{k} = 3 \frac{UU_{i}}{2\pi n_{s} X_{d}}$$



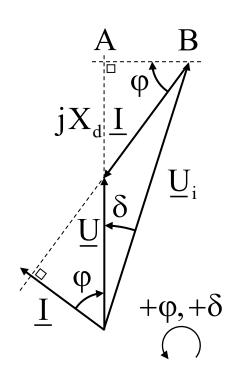
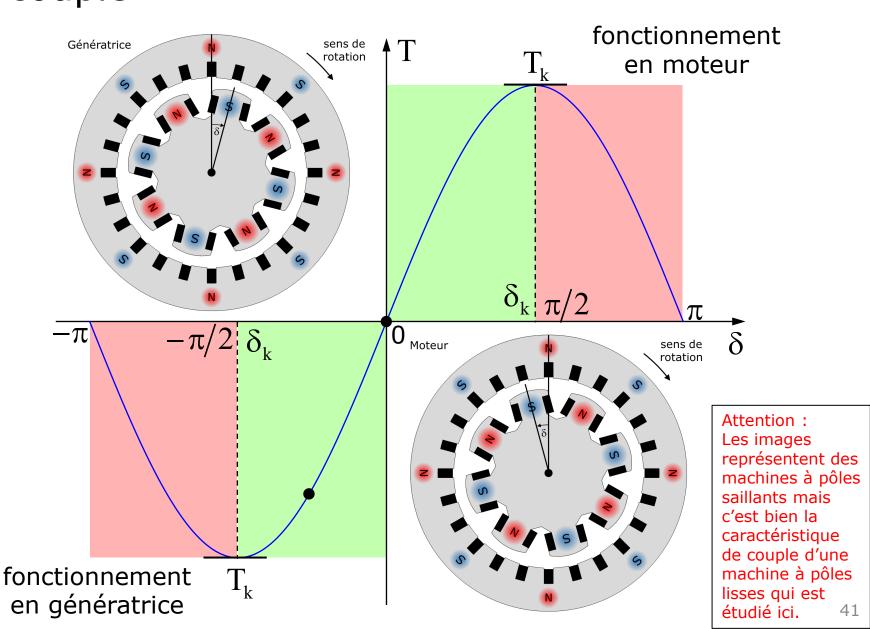
# Caractéristique de couple

$$T_{em} = 3 \frac{UU_{i}}{2\pi n_{s} X_{d}} \sin \delta \quad T_{em} = k \hat{B}_{s} \hat{B}_{r} p \sin \delta$$



# Sommaire

- Principe de fonctionnement
- Tension induite de mouvement
- Schéma équivalent
- Bilan de puissance et caractéristique de couple
- Exemples
  - Alternateur de voiture
  - Groupe électrogène

### Alternateur de voiture


 $14.1\,V_{DC}$ 

 $3 \sim \rightarrow DC$ 

 $1000-6500 \, \text{tr} / \text{min} \longrightarrow p = 6 \, \text{ou } 8$ 

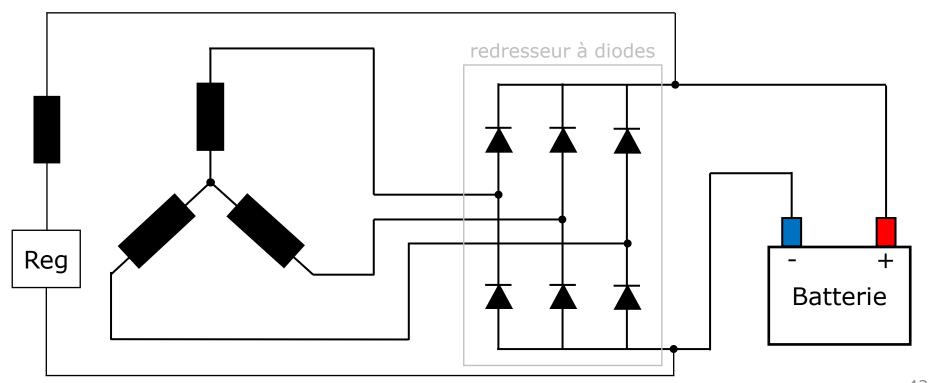 $U_i \sim (I_f, \Omega) \longrightarrow \text{Régler l'excitation}$ 





# Sommaire

- Principe de fonctionnement
- Tension induite de mouvement
- Schéma équivalent
- Bilan de puissance et caractéristique de couple
- Exemples
  - Alternateur de voiture
  - Groupe électrogène

### Groupe électrogène





Moteur diesel

#### Génératrice synchrone



GROUPE ÉLECTROGÈNE TRIPHASÉ 21KVA MOTEUR DIESEL 1500T/MN

Groupe électrogène super insonorisé 51 dB(A)

Moteur diesel 1500 tr/min 4 cylindres, refroidit par eau


Source: http://www.ems-groupe-electrogene.com/groupe-electrogene/224-groupe-electrogene-triphase-21kva-moteur-diesel-1500tmn-kipor-kde28s3.html

### Groupe électrogène

Génératrice synchrone





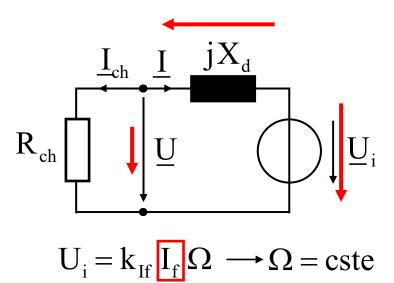

GROUPE ÉLECTROGÈNE TRIPHASÉ 21KVA MOTEUR DIESEL 1500T/MN

Groupe électrogène super insonorisé 51 dB(A)

Moteur diesel 1500 tr/min 4 cylindres, refroidit par eau

Source: http://www.ems-groupe-electrogene.com/groupe-electrogene/224-groupe-electrogene-triphase-21kva-moteur-diesel-1500tmn-kipor-kde28s3.html