Machines électriques

pour Génie Mécanique

Introduction

André Hodder


Conversion électromécanique








Electrique

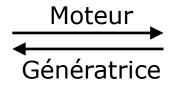

Mécanique



Pourquoi l'énergie électrique ?

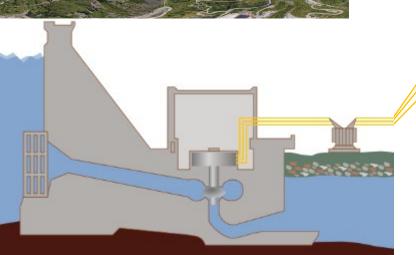




Production d'énergie électrique - Hydro

Phase de conversion finale pour la production d'énergie électrique

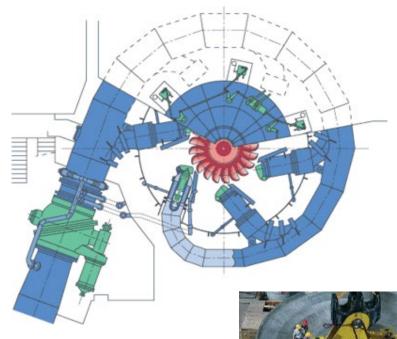- Electromécanique
- Puissances typiques: 0.5 500 MW










Source: wikipedia blog.bkw.ch www.rjb.ch

Phase de conversion finale pour la production d'énergie électrique



Production d'énergie électrique Cycles thermiques

Cycles gaz (Brayton)

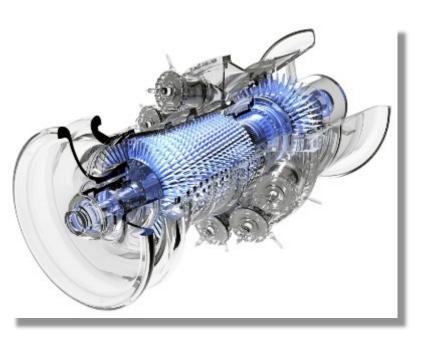

Phase de conversion finale pour la production d'énergie électrique

- Electromécanique
- Puissances typiques:
 0.1 200 MW

Cycles basés sur la vapeur

- charbon
- pétrole
- cycles combinés (gaz-vapeur)
- combustibles nucléaires



Phase de conversion finale pour la production d'énergie électrique

- Electromécanique
- Puissances typiques:10 500 MW

Traction ferroviaire

Locomotive Diesel-électrique




Puissance (totale): 4.8 MW 2 moteur diesel

Locomotive électrique



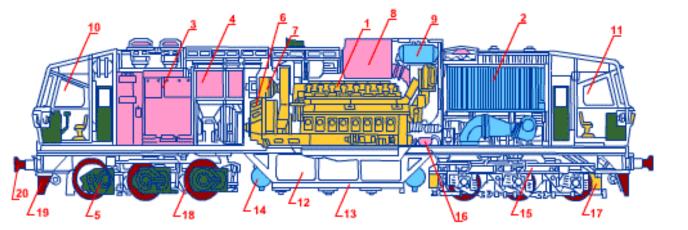Puissance (totale): 6 MW 4 moteurs asynchones



- 1 Moteur Diesel
- 5 Moteur électrique de traction
- 6 Générateur


Source: wikipedia

Propulsion électrique dans la marine







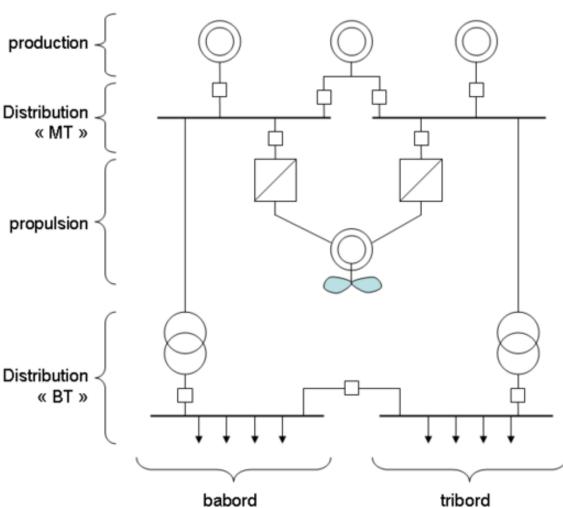

Source: wikipedia

Vibreur de téléphone







Source: quora.com imore.com









Source : lilium.com









Source: h55.ch



Conversion d'énergie électromécanique

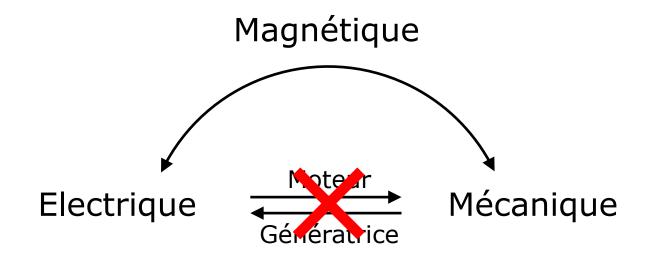


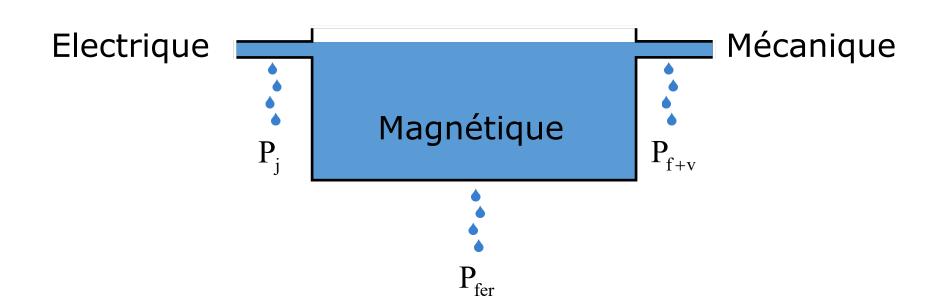

Conversion d'énergie électromécanique (4 formes d'énergie) :

- énergie électrique
- énergie mécanique
- énergie thermique (pertes)
- énergie magnétique (emmagasinée dans le champ de couplage)
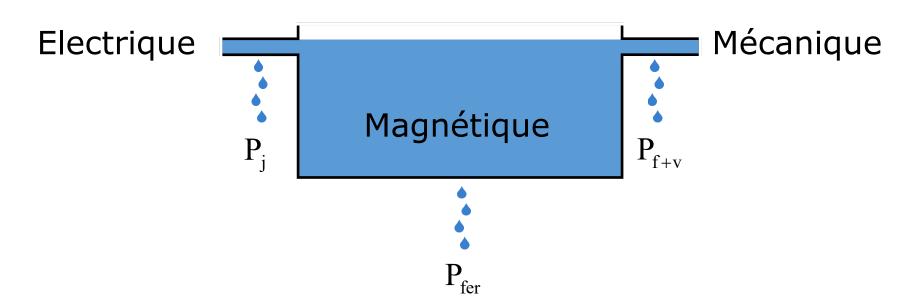
$$W_{\text{mag}} = \frac{1}{2} L i^2 \qquad -\frac{\partial W_{\text{mag}}}{\partial \theta_{\text{m}}} = T_{\text{em}}$$





Loi de Newton:


$$\vec{F} = m\vec{a}$$


$$\Sigma T = J \frac{d\Omega}{dt}$$

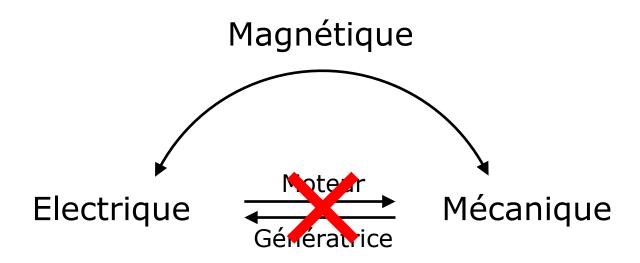
$$\frac{T_{em} - T_{frottements}}{J} = \frac{d\Omega}{dt}$$




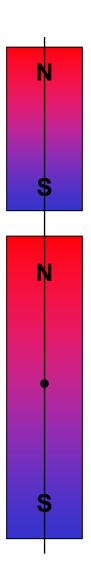


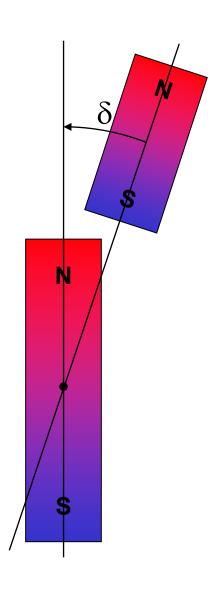

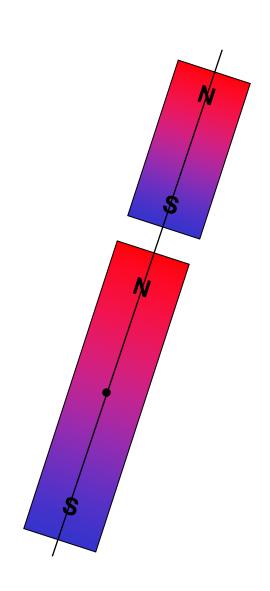


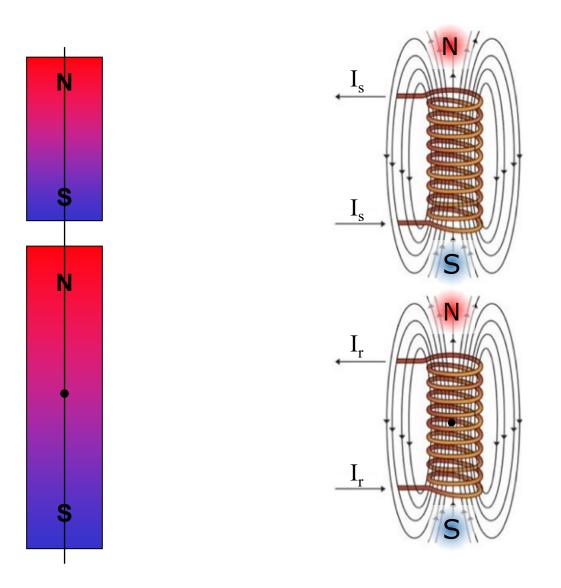

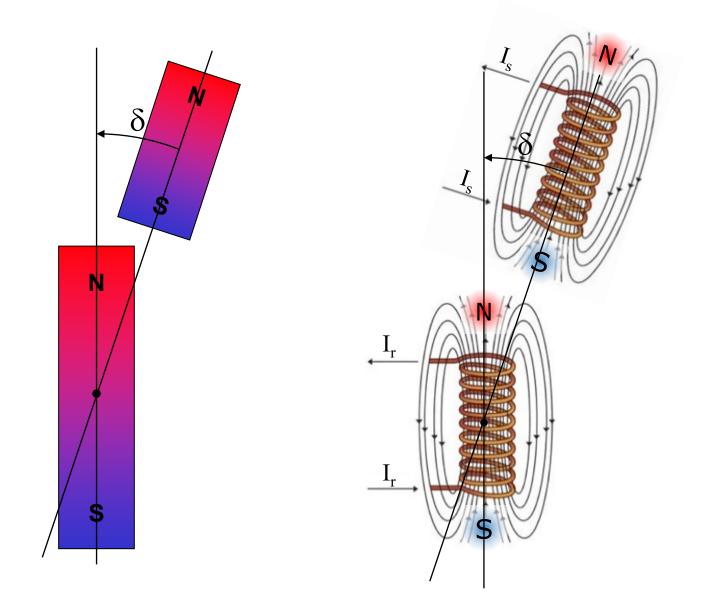

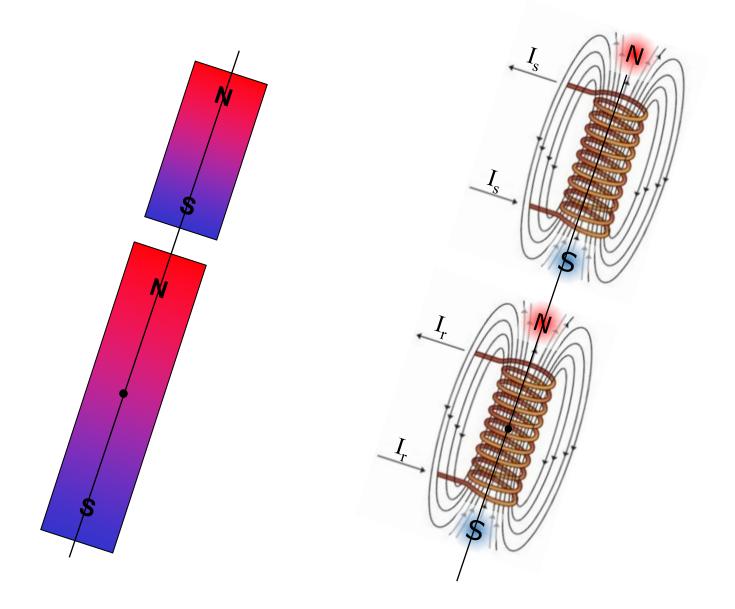
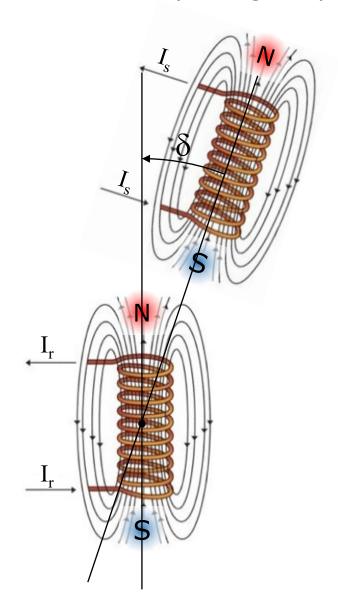
$$T_{em} = k \hat{B}_s \hat{B}_r p \sin \delta$$
Nombre de paires de pôles




Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques


$$T_{em} = k \hat{B}_s \hat{B}_r p \sin \delta$$
Nombre de paires de pôles


Différents types de machines :

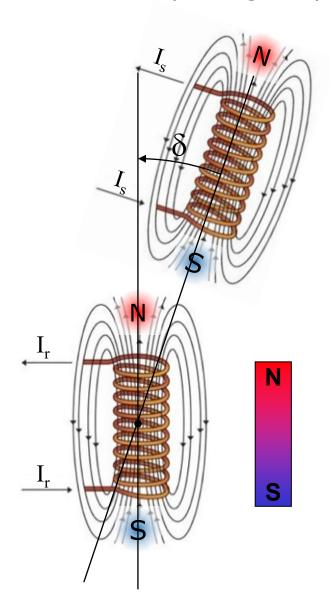- Machine asynchrone
- Machine à courant continu
- Machine synchrone
- Moteur synchrone à aimants permanents
- Moteur pas à pas




Constitution d'une machine électrique

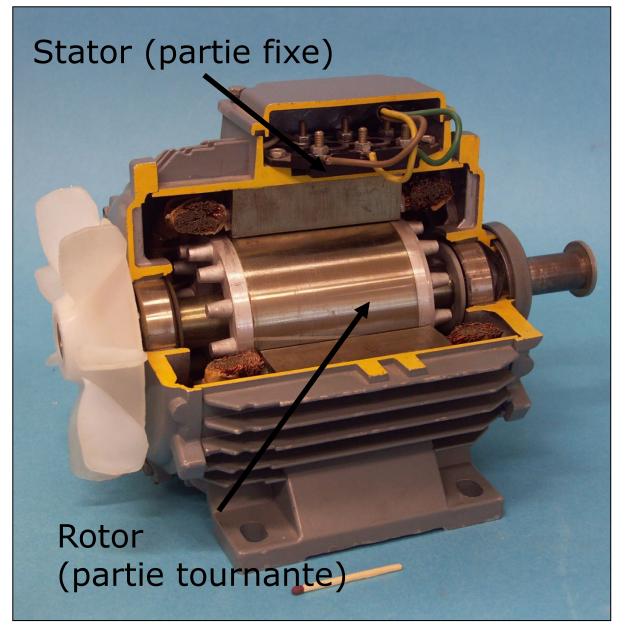

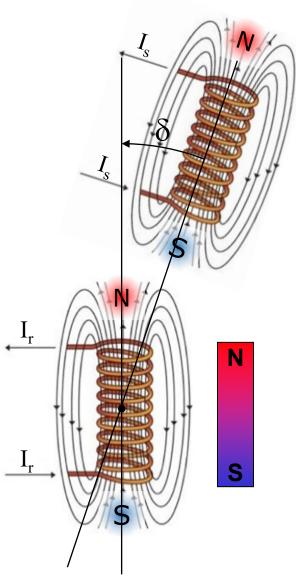


Constitution d'une machine électrique


Outrunner

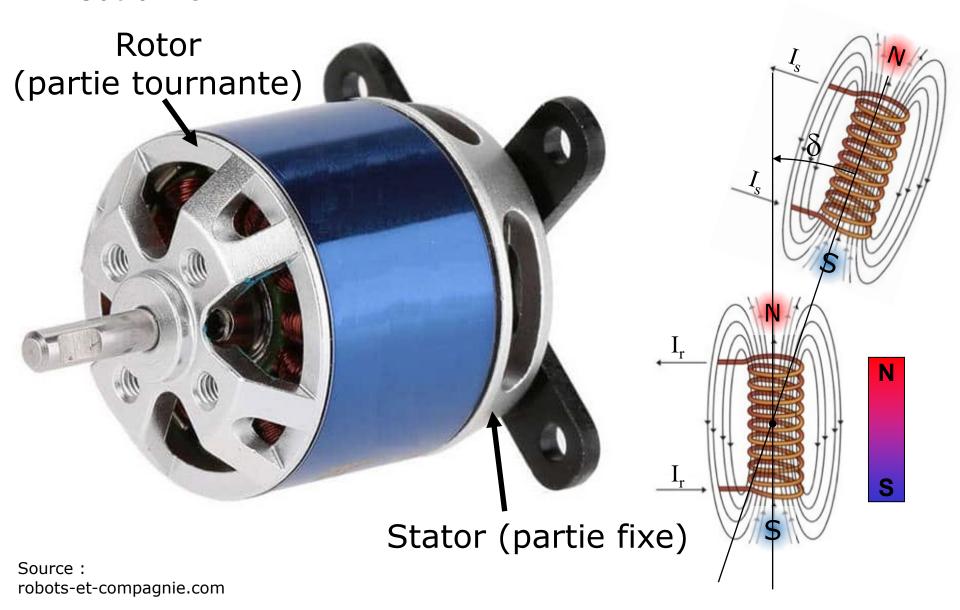


Champ d'induction magnétique crée au stator

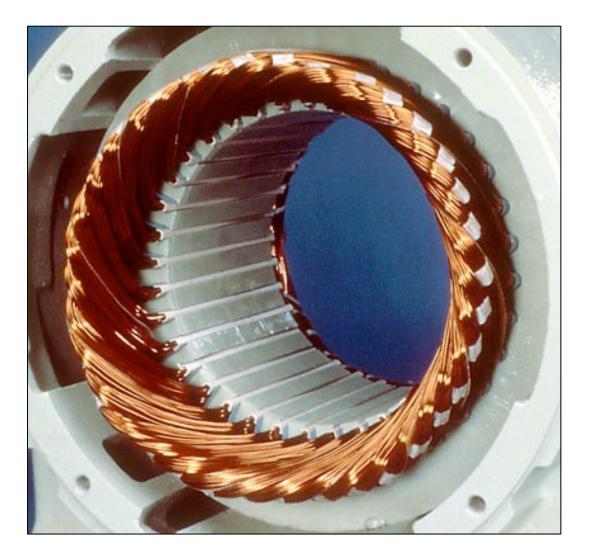
Le champ d'induction magnétique au stator est crée par un courant électrique présent dans un enroulement (bobines).




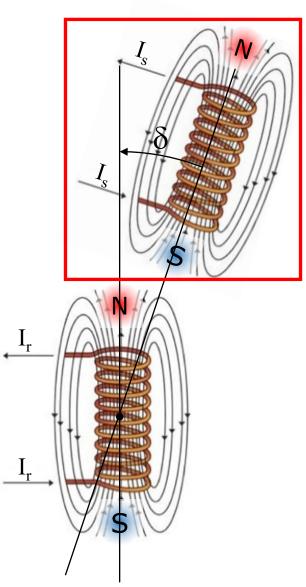

Stator

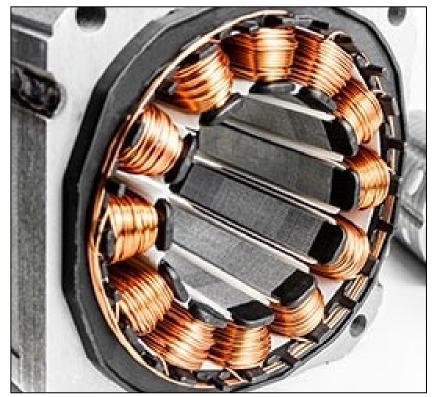

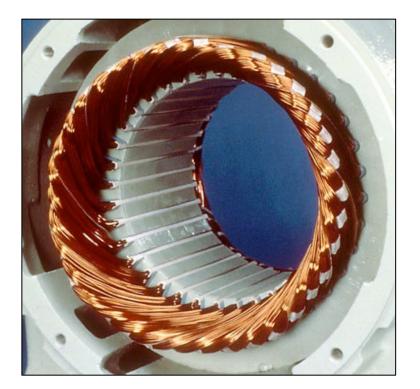

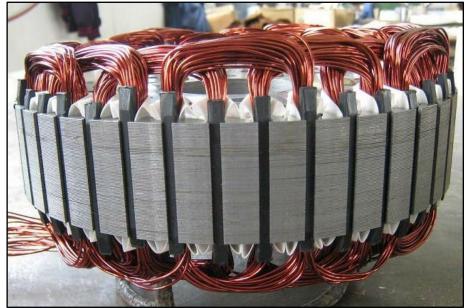


Génération d'un couple par interaction de champs magnétiques

$$T_{em} = k \hat{B}_s \hat{B}_r p \sin \delta$$
Nombre de paires de pôles


Différents types de machines :

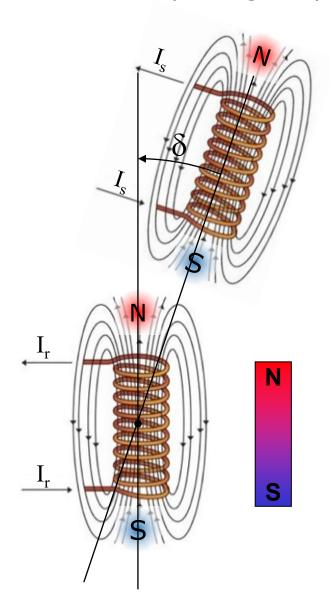
- Machine asynchrone
- Machine à courant continu
- Machine synchrone
- Moteur synchrone à aimants permanents
- Moteur pas à pas




Caractéristique de couple et schémas équivalents


Machine asynchrone

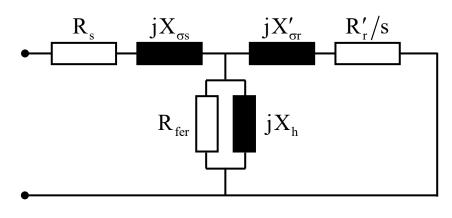

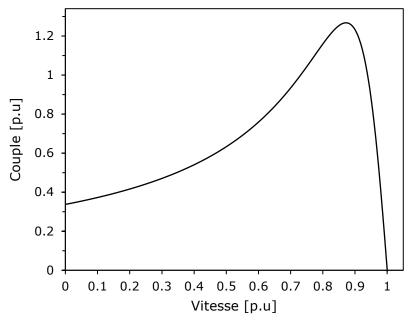


Moteur synchrone à aimants permanents

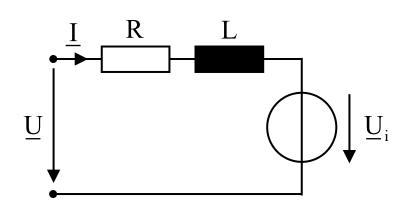

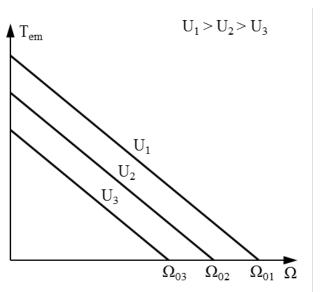


Inductances



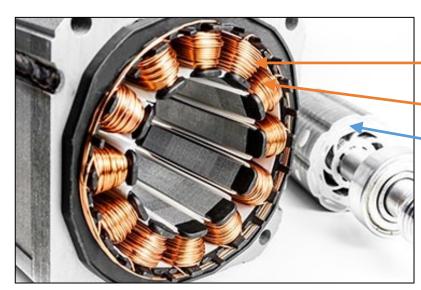

Source : robots-et-compagnie.com rs-online.com


Schéma équivalent d'un moteur synchrone à aimants permanents

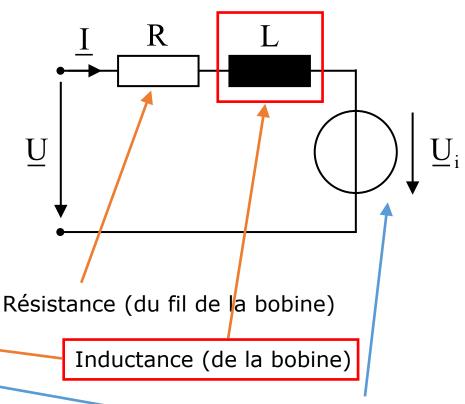


Effet de la rotation du rotor

Inductances

Schéma équivalent d'une machine à courant continu

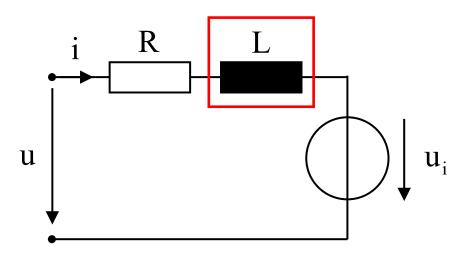

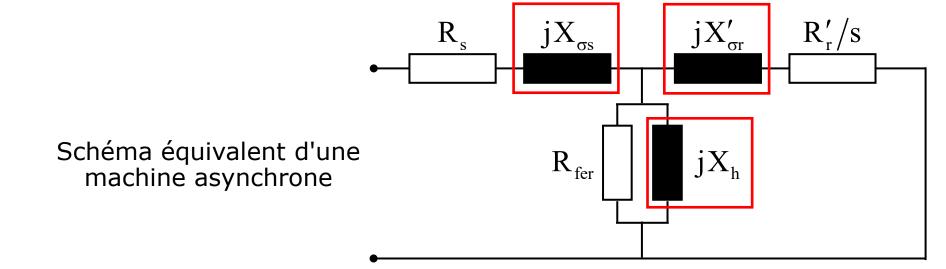

$$X = \omega L [\Omega]$$

Inductances

Différentes inductances :

- Inductance propre
 - Inductance de fuite
 - Inductance de champ principal
- Inductance mutuelle

$$L = \frac{\Psi}{i} = N^2 \Lambda \qquad [H]$$

$$L_{21} = \frac{\Psi_2}{i_1} = N_1 N_2 \Lambda_{21}$$

Perméance : $\Lambda = \mu \frac{S}{1}$

μ : perméabilité

S : section

1 : longeur moyenne

Flux totalisé : Ψ